

11

業餘無線電裝修叢書

第十一冊

# 音響擴大機

下冊

程權編著



上海業餘無線電研究社印行

PDG

# 中集目錄(續)

## 音響擴大機之裝置

照相插圖.....( 1—22)

### 第十六章

#### 舶來售品擴大機之設計與裝置(續)

- 第一種 David Bogen 製七管廿五瓦特式擴大機.....(中 1—中 3)
- 第二種 Airline製七管廿五瓦特式擴大機.....(中 3—中 6)
- 第三種 Rauland 製八管廿五瓦特式擴大機.....(中 6—中 9)
- 第四種 Knight製六管唱片用擴大機.....(中 9—中11)
- 第五種 Thordarso 製七管廿五瓦特式擴大機.....(中11—中11B)
- 第六種 Clark製六管廿五瓦特式擴大機.....(中11B—中11D)
- 第七種 Newcomb製十三管廿五瓦特式擴大機.....(中11D—11F)

### 第十七章

#### 實用的參考電路

- 第一種 乙類放大廿五瓦特式擴大機.....(中12—中14)
- 第二種 良效的廿五瓦特式擴大機.....(中14)
- 第三種 不平凡的擴大機.....(中14—中17)
- 第四種 交流聲最靜的九燈擴大機.....(中17—中19)
- 第五種 效率優秀的三用式擴大機.....(中20—中22)
- 第六種 忠實可靠的25W式擴大機.....(中22—中24)

- 第七種 設計特殊的廿五瓦特式擴大機……………(中24)
- 第八種 移動式擴大機……………(中24 — 中28)
- 第九種 流行的售品擴大機……………(中28)
- 第十種 優良的廿五瓦特式擴大機……………(中29A—中28D)

## 第十八章

### 卅瓦特擴大機裝置法

- 第一種 廿五瓦特式的改良……………(中30 — 中34)
- 第二種 有效的卅瓦特三用式擴大機……………(中34 — 中38)
- 第三種 高傳真度卅瓦特式擴大機……………(中38 — 中40)
- 第四種 高傳真度卅五瓦特式擴大機……………(中40 — 中42)
- 第五種 RCA製卅五瓦特式擴大機……………(中42 — 中45)
- 第六種 Concord 製卅瓦特式擴大機……………(中45 — 中47)
- 第七種 設計精細的卅瓦特式擴大機……………(中47 — 中50)
- 第八種 唱片收音專用高傳真度卅五瓦特式擴大機…(中50 — 中54)

## 第十九章

### 四十瓦特式擴大機裝置法

- 第一種 拾管四十瓦特式擴大機……………(中56 — 中58)
- 第二種 又一種拾管四十瓦特式擴大機……………(中58 — 中60)
- 第三種 簡單的九管四十瓦特式擴大機……………(中60 — 中62)
- 第四種 參考電路……………(中62 — 中65)
- 第五種 RCA製四十五瓦特式擴大機……………(中65 — 中66)

## 第二十章

### 五十瓦特擴大機裝置法

- 第一種 標準甲乙2類放大五十瓦特式擴大機……(中67—中74)
- 第二種 甲乙2類放大卅一瓦特式擴大機……(中74—中77)
- 第三種 五十瓦特甲乙2類放大式擴大機……(中77—中79)
- 第四種 又一種甲乙2類五十瓦特擴大機……(中79—中81)
- 參考電路……(中81)
- 第五種 陰極耦合甲乙2類放大五十瓦特式擴大機……(中81—中85)
- 第六種 又一種陰極耦合五十瓦特式擴大機……(中85—中87)
- 第七種 電阻耦合式甲乙2類式擴大機……(中87)
- 第八種 移動式五十瓦特式擴大機……(中87)
- 第九種 強力甲乙2類式擴大機……(中87A—中87C)

## 第廿一章

### 六十瓦特以上擴大機裝置法

- 第一種 流行的六十瓦特至八十瓦特式擴大機……(中90—中92)
- 第二種 組合式擴大機……(中92—中97)
- 第三種 八十瓦特強力式擴大機……(中97—中99)
- 第四種 一百二十瓦特強力擴大機……(中99—中103)
- 第五種 用211管的10)瓦特強力甲乙1類擴大機……(中103—中107)
- 第六種 一百瓦特組合式擴大機……(中107—中109)
- 第七種 一百廿瓦特以上的擴大機……(中109—中112)

# 下集

## 音響擴大機之裝置

### 第一章

#### 音擴大機之裝置

- 第一節 電力的決定……………(下 1—下 4)
- 第二節 另件的選擇……………(下 4—下 9)
- 第三節 另件的佈置……………(下 9—下 11)
- 第四節 另件的排列……………(下 11)
- 第五節 另件的銲接……………(下 11—下 14)

### 第二章

#### 音響擴大機之較驗

- 第一節 無聲故障之檢查……………(下 16—下 18)
- 第二節 交流聲故障的檢查……………(下 18—下 21)
- 第三節 失真故障的檢查……………(下 21—下 22)
- 第四節 叫聲或汽船聲故障之檢查……………(下 22—下 23)
- 第五節 雜聲故障之檢查……………(下 24—下 25)
- 第六節 音量不够宏亮故障之檢查……………(下 25—下 27)
- 第七節 收音機部之較驗……………(下 27—下 29)
- 第八節 前置放大級之較驗……………(下 29—下 31)
- 第九節 最後的檢修……………(下 31)

### 第三章

#### 揚聲器的連接與佈置

- 第一節 輸出變壓器的討論……………(下33—下36)
- 第二節 近距離揚聲器的連接……………(下36—下37)
- 第三節 遠距離揚聲器之連接……………(下37—下39)
- 第四節 多個揚聲器的連接……………(下39—下42)
- 第五節 電力的分配設計……………(下42—下46)
- 第六節 揚聲器耐受電力的計算……………(下46—下47)
- 第七節 揚聲器架設地位的討論……………(下47—下51)
- 第八節 揚聲器的較相……………(下51—下52)

### 第四章

#### 傳聲器的佈置

- 第一節 演講歌唱用傳聲器之佈置……………(下53)
- 第二節 舞台上傳聲器之佈置……………(下53—下55)
- 第三節 露天樂隊傳聲器的佈置……………(下55)
- 第四節 傳聲器線之研究……………(下55—下56)
- 第五節 傳聲器相位的較正……………(下56—下57)

### 第五章

#### 音響擴大機佈置的實例

- 第一節 小型戲院的佈置……………(下58—下60)
- 第二節 中型茶室或飯店的佈置……………(下60)
- 第三節 中型音樂廳的佈置……………(下60)

第四節	大型音樂廳的佈置	(下61)
第五節	戶外廣場及運動場的佈置	(下61—下62)
第六節	學校的佈置	(下62)
第七節	工廠的佈置	(下62)
第八節	汽車式擴大機之裝置	(下63)
第九節	一般擴大機的使用常識	(下63—下65)

## 第 六 章

### 音響擴大機的修理

第一節	無聲故障的檢查	(下66—下68)
第二節	交流聲故障的檢查	(下68—下69)
第三節	叫聲或汽船聲故障的檢查	(下69—下70)
第四節	雜聲故障的檢查	(下70)
第五節	音輕故障之檢查	(下71)
第六節	失真故障的檢查	(下71—下72)
第七節	金屬聲的檢查	(下72)
第八節	零件的修理	(下72—下78)

## 第 七 章

### 低週率變壓器的設計與繞製


第一節	輸出變壓器的設計與繞製	(下79—下87)
第二節	輸入變壓器的設計與繞製	(下87—下97)
第三節	敷線變壓器的設計與繞製	(下98)


## 第 八 章

### 集 錦


- 第一節 輸出電力測量器 ..... (下99——下101)
- 第二節 獲得良好高音输出的訣要 ..... (下101)
- 第三節 低扼圈與洩放電阻的計算 ..... (下101——下102)
- 第四節 低總阻傳聲器輸入設計 ..... (下102——下103)
- 第五節 揚聲器連接的簡單設計 ..... (下103)
- 第六節 收音部的電路設計 ..... (下104——下105)
- 第七節 良好的勵磁供給設計 ..... (下105)
- 第八節 「分倍爾」的解說 ..... (下105——下107)
- 第九節 前置放大級的研究 ..... (下107——下111)
- 第十節 有聲電影中的擴大機 ..... (下112——下114)


第一圖 七管廿五瓦特式擴大機底板上下另件排列接線圖  
 (說明見中一十中三頁)

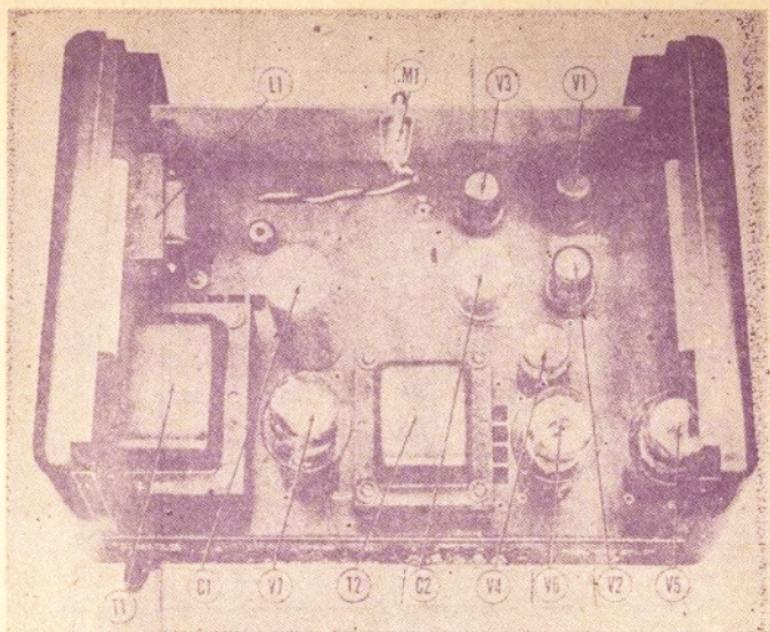

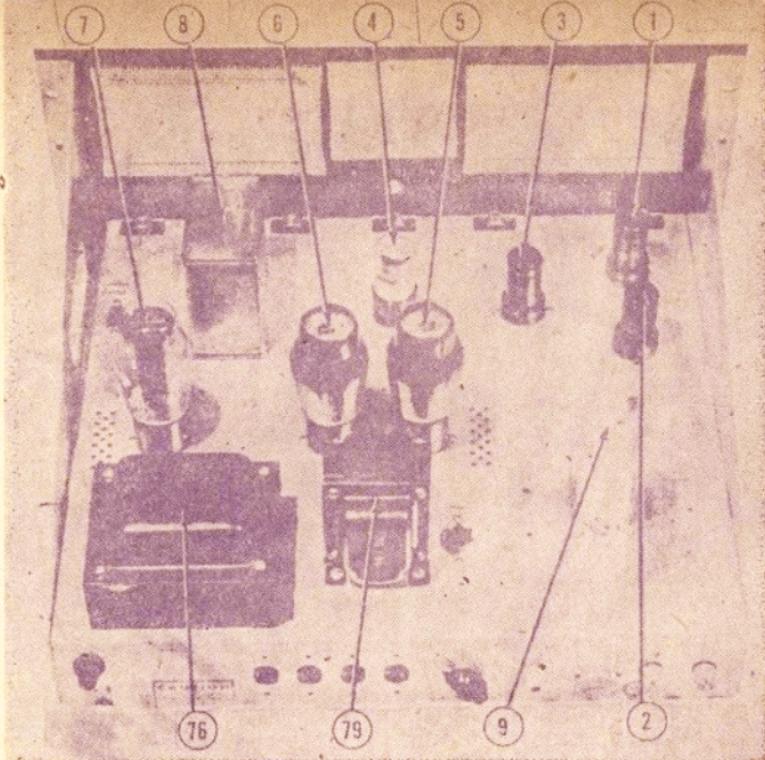


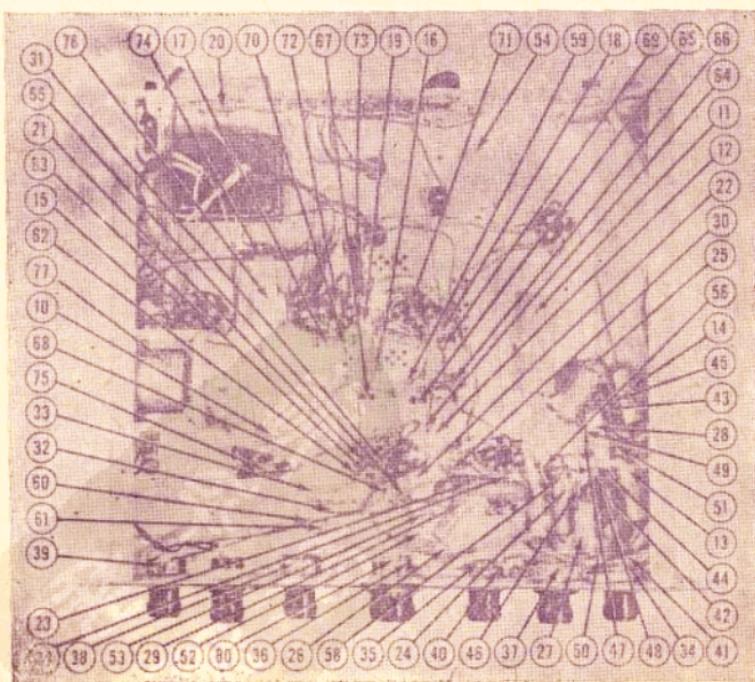
第二圖  
七管廿五瓦特式擴大機底板上下另件排列接線圖  
(說明見中三一中六頁)



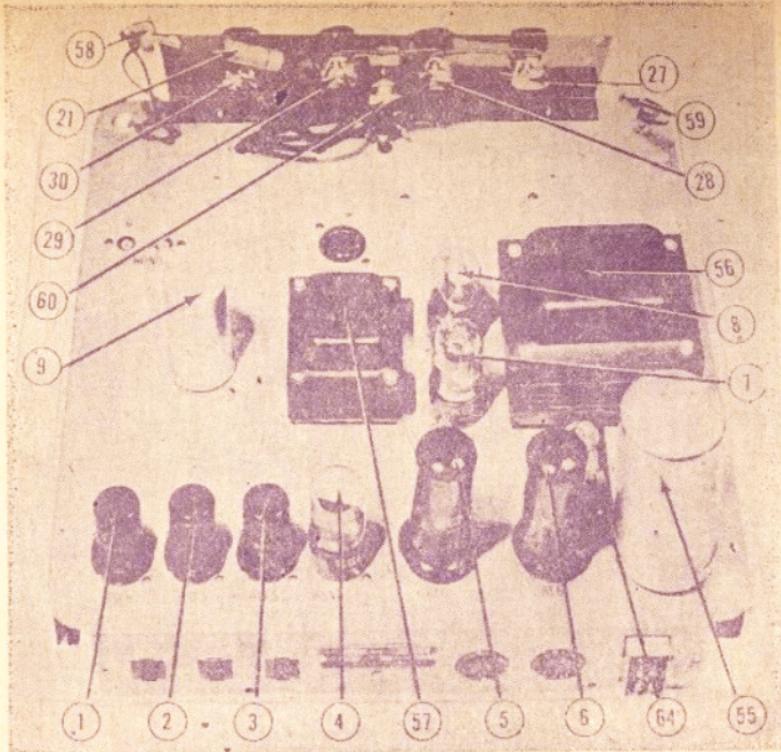

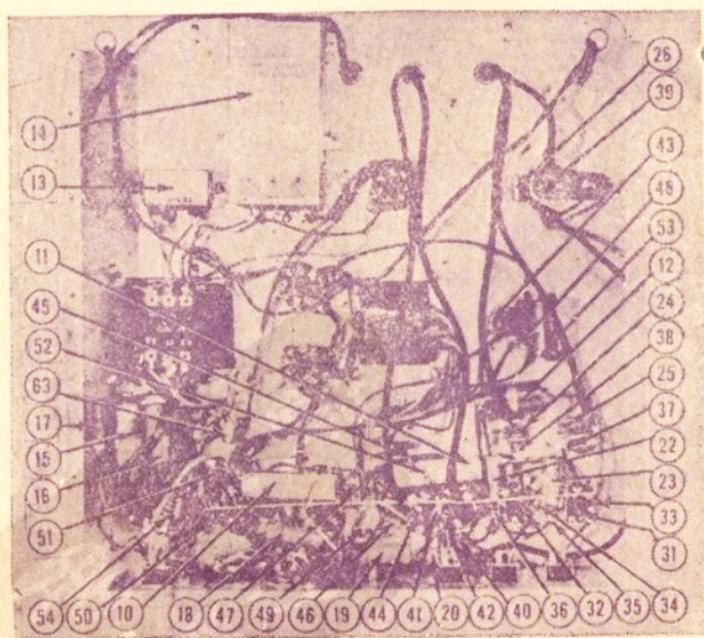第三圖  
八管交流蓄電池兩用廿五瓦特式擴大機底板上下另件排列圖  
(說明見中六一中九頁)




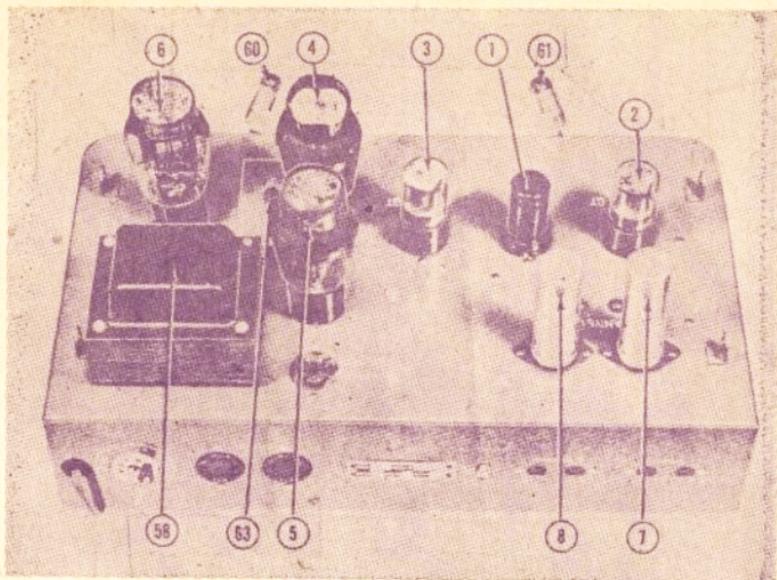


第四圖 六管唱片用擴大機底板上下另件排列圖



(說明見中九—中十一頁)

新華書局  
【 4 】

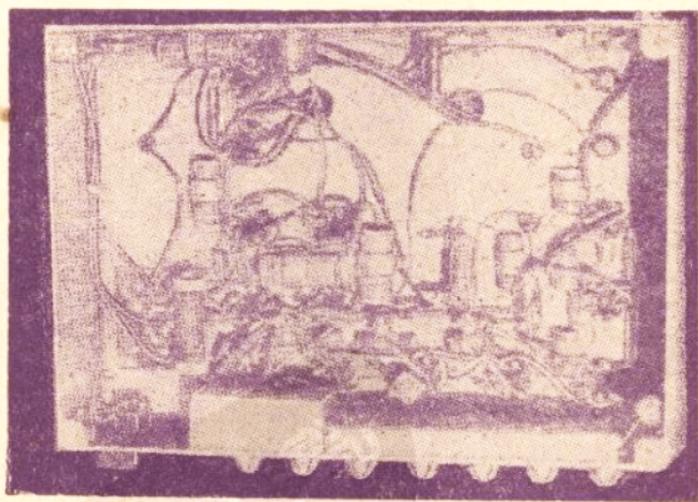
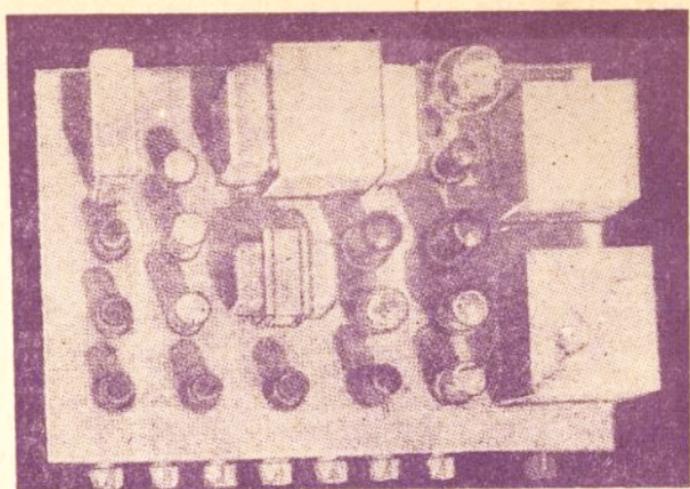
第五圖 高傳真度卅五瓦特式擴大機底板上下另件排列圖  
(說明見中四十頁——中四十二頁)



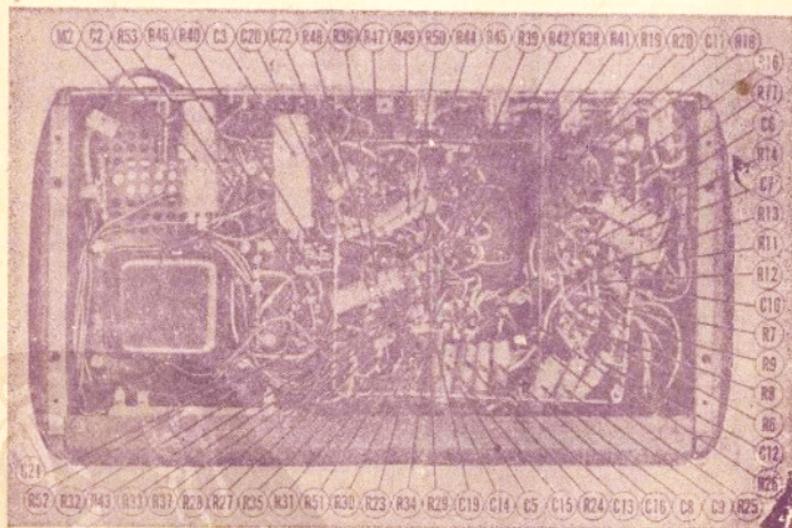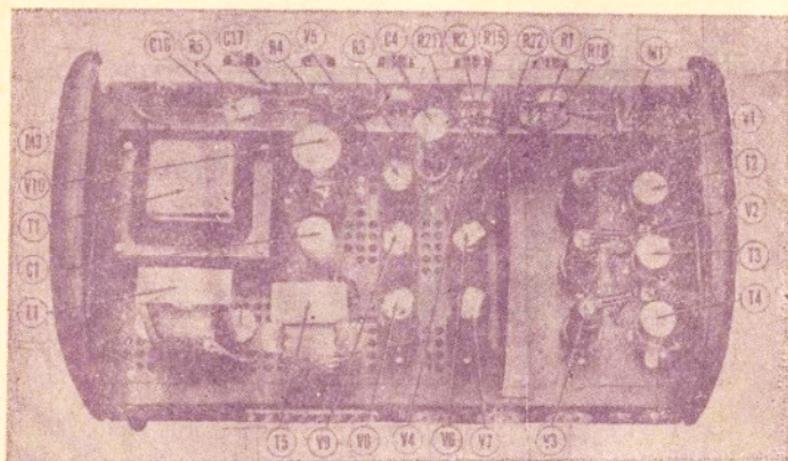第六圖 拾管卅瓦特式擴大機底板上下另件排列接線圖  
 (說明見中四十二頁——中四十五頁)





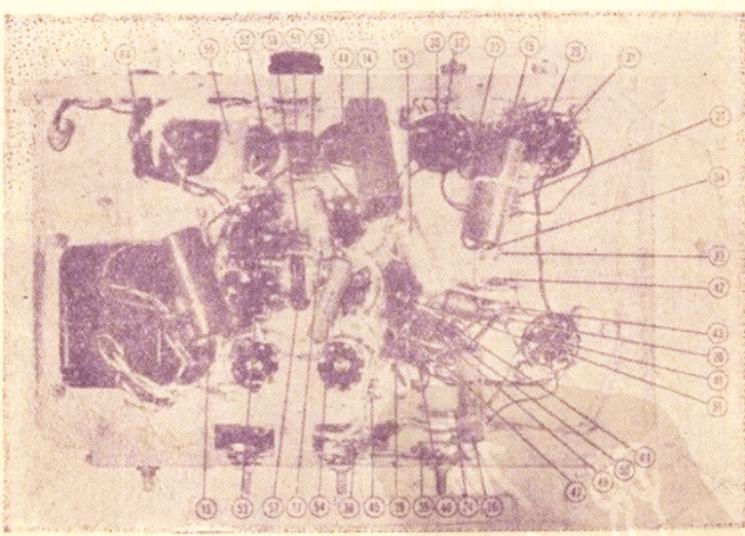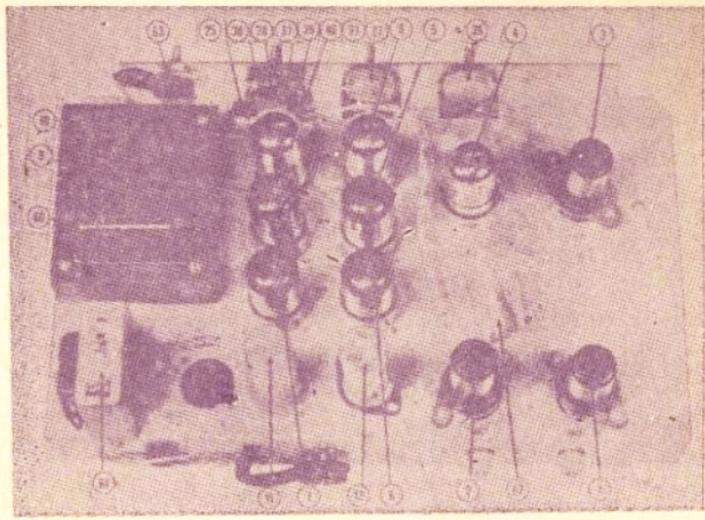第七圖 拾管卅瓦特式擴大機底板上下另件排列接線圖  
 (說明見中四十五頁——中四十七頁)



PDG

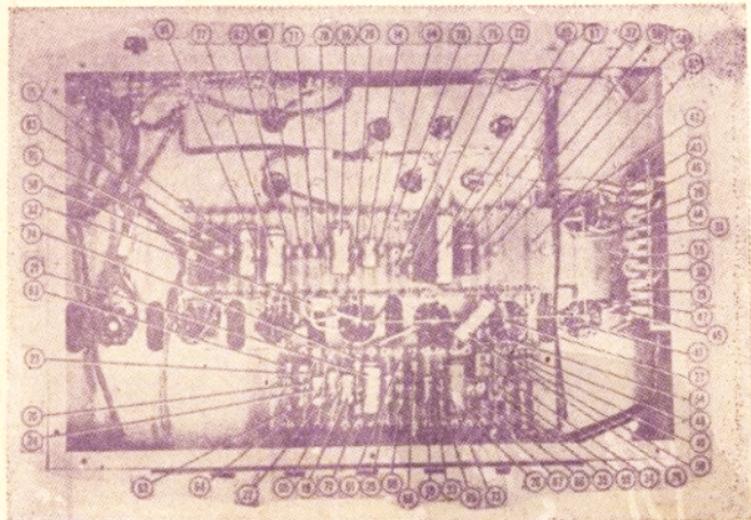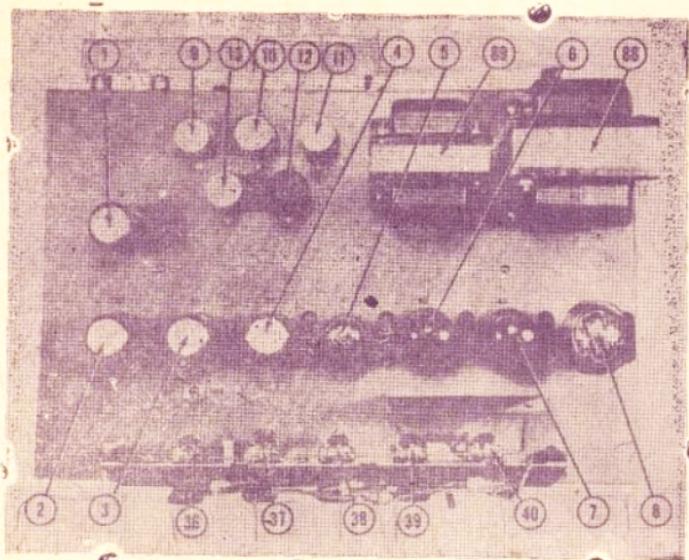第八圖 設計精細的卅瓦特式擴大機底板上下另件排列接線圖  
 (說明見中四十七頁——中五十頁)



第九圖 拾管四十五瓦特式擴大機底板上另件排列接線圖  
 (說明見中五十六頁——中五十八頁)

