


# 农村有綫广播网技術

陈 天 貴 編



科学技術出版社

# 农村有綫广播网技術

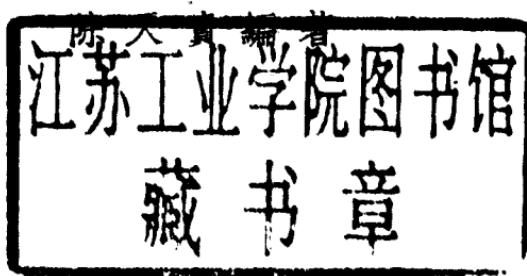

## 內容 提 要

本書專題討論農村有綫廣播網的線路組織以及實際裝設的應用技術。對於怎樣架線，怎樣計算喇叭及負荷量等都是非常實際的，是目前發灰有綫廣播的實用參考資料。

## 農村有綫廣播網技術

編著者 陳天貴

\*

科學技術出版社出版

(上海建國西路396弄1號)

上海市書刊出版業營業許可證出079號

上海市印刷四廠印刷 新華書店上海發行所總經售

\*

統一書號：15119·466

開本 787×1092 華1/32 · 印張 3 13/16 · 字數 81,000

1957年2月第1版

1957年2月第1次印刷 印數 1-2,000

定價：(10) 0.55元

## 前 言

1. 本書內容說明農村有綫廣播線路的設計，着重說明喇叭配接的各種方法。
2. 本書以實用為主，極力避免使用繁重的理論公式，遇有某些公式在工作上必須要應用的，也盡量簡化並反復舉例說明，使讀者易于領會。
3. 本書以簡明扼要的方式說明有綫廣播線路設計上的一些實用技術知識，使讀者對線路的設計和安裝布線的情況有一些基本概念，並能實際的運用。
4. 本書所述的各種喇叭配接方法，有些是採納蘇聯先進經驗方法，有些是結合我國農村具體情況提出，這些方法，基本都能適合當前實際的應用。
5. 本書適合初中以上程度的讀者閱讀，特別適合於農村有綫廣播站技術員，作為參考及自修用。
6. 本人學識有限，經驗又淺，謬誤之處在所難免，歡迎讀者批評。

陳天貴識于杭州

# 目 录

## 第一章 农村有线广播网概说

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 第一节 緒言 .....             | 1 |
| 第二节 有線广播网的概念及其設备 .....   | 1 |
| 第三节 农村有線广播网的方式 .....     | 3 |
| 第四节 农村有線广播网分布的系統 .....   | 4 |
| 第五节 利用县內的電話綫作有線广播网 ..... | 5 |

## 第二章 农村有线广播线路的架設

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一节 广播线路概述 .....         | 8  |
| 第二节 广播线路架設材料 .....       | 8  |
| 1.木杆 .....               | 8  |
| 2.导綫 .....               | 9  |
| 3.隔电子 .....              | 10 |
| 4.拉綫 .....               | 11 |
| 5.扎綫 .....               | 11 |
| 第三节 架設广播线路应注意的事項 .....   | 12 |
| 1.广播线路选择 .....           | 12 |
| 2.广播线路和其他线路的<br>交叉 ..... | 12 |
| 3.广播线路的避雷裝置 .....        | 13 |
| 4.广播綫的焊接 .....           | 13 |
| 第四节 地綫 .....             | 14 |
| 1.接地电阻的規定 .....          | 14 |
| 2.接地电阻的測量法 .....         | 14 |
| 3.地綫的埋設 .....            | 15 |

## 第三章 农村有线广播用的各种器材

|               |    |
|---------------|----|
| 第一节 扩音机 ..... | 19 |
|---------------|----|

试读结束 需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

# 目 录

|                                |    |                  |    |
|--------------------------------|----|------------------|----|
| 1.扩音机的输出电力.....                | 19 | 出.....           | 22 |
| 2.扩音机的定压式输出.....               | 19 | 4.有回输装置的扩音机..... | 22 |
| 3.扩音机的阻抗配合輸                    |    |                  |    |
| <b>第二节 增音机.....</b>            |    | <b>22</b>        |    |
| <b>第三节 喇叭.....</b>             |    | <b>23</b>        |    |
| 1.喇叭阻抗的测量.....                 | 23 | 2.喇叭消耗电力的测量..... | 23 |
| <b>第四节 音頻变压器.....</b>          |    | <b>25</b>        |    |
| 1.音頻变压器的种类.....                | 25 | 2.音頻变压器的式样.....  | 26 |
| <b>第四章 农村有綫广播线路的电气計算</b>       |    |                  |    |
| <b>第一节 定压式輸出的线路电气計算.....</b>   |    | <b>28</b>        |    |
| 1.负荷量的意义.....                  | 28 | 2.計算的方法.....     | 28 |
| <b>第二节 阻抗配合式輸出的线路电气計算.....</b> |    | <b>33</b>        |    |
| 1.阻抗配合的意义.....                 | 33 | 測量.....          | 37 |
| 2.阻抗配合的方法.....                 | 34 | (1) 線路特性阻抗的測量    |    |
| 3.阻抗配合时配接線路的                   |    | (2) 線路輸入阻抗的測量    |    |
| 几个要点.....                      | 36 | (3) 線路电压衰减的測量    |    |
| 4.線路各种阻抗及衰減的                   |    | 5.線路配接的計算.....   | 49 |
| <b>第三节 混合式配合的线路电气計算.....</b>   |    | <b>60</b>        |    |
| 1.混合式配合的意义.....                | 60 | (3) 負荷任意分布在饋送線時  |    |
| 2.計算方法.....                    | 61 | (4) 線路上的电压分段和电压比 |    |
| (1) 負荷均匀分布在饋送線上時               |    | 的計算              |    |
| (2) 負荷集中在饋送線的終端時               |    |                  |    |
| <b>第四节 逐段配合的线路电气計算.....</b>    |    | <b>74</b>        |    |
| 1.逐段配合的意义.....                 | 74 | (甲)計算的步驟         |    |
| 2.計算的方法.....                   | 74 | (乙)計算舉例          |    |
| <b>第五节 長饋送線的电气計算.....</b>      |    | <b>81</b>        |    |
| 1.線路加感的意义.....                 | 81 | 2.加感的方法.....     | 82 |

3. 线路的电气计算 ..... 87 |

## 第五章 广播线路对电话线路的串音干扰

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第一节 串音干扰的现象及原因 .....           | 89 |
| 第二节 消除串音干扰的方法 .....            | 91 |
| 1. 利用双线回路减少串音<br>干扰 ..... 91   | 91 |
| 2. 利用交叉电路消除串音<br>干扰 ..... 98   | 98 |
| 第三节 有适当隔距的广播线和电话线可防止串音干扰 ..... | 99 |
| 1. 单线广播线和双线电话<br>线的隔距 ..... 99 | 99 |
| 2. 双线广播线和双线电话<br>线的隔距 ..... 99 | 99 |

## 第六章 农村有线广播线路的保安装置

|  |     |
|--|-----|
| 第一节 保安装置的重要性 .....                           | 103 |
| 第二节 保安装置的类型 .....                            | 103 |
| 1. 避雷器的种类 ..... 103       2. 熔丝的种类 ..... 106 | 103 |
| 第三节 各种线路的保安装置 .....                          | 107 |
| 第四节 装置避雷器应注意的事项 .....                        | 111 |
| 第五节 限流电阻器的装置 .....                           | 111 |
| 附录 1 .....                                   | 113 |
| 附录 2 .....                                   | 116 |

# 第一章

## 农村有綫广播网概說

### 第一节 緒言

随着农业合作化高潮，农民要求政治与文化的生活极为迫切。在这方面，有綫广播无疑地將會發揮巨大的作用。但由于我国农村地区广大，人口分散，很多农村里又沒有电源設備，給农村有綫广播在技术上增加了不少困难。

发展农村有綫广播是一个重要而又复杂的技术問題。近年来，苏联的农村有綫广播有很大的发展，苏联先进的技术与經驗，使农村有綫广播的复杂技术問題，得到簡單化，这对发展全面有綫广播网，是有很大帮助的。

### 第二节 有綫广播网的概念及其设备

广播站將經扩音机放大后的音頻电流用导綫及变压器等項设备，送到用戶的喇叭(就是揚声器，以下同)上去。从广播站到用戶喇叭上所有的设备，叫做有綫广播网，它的系統如图1-1。

有綫广播网的线路可分为饋送綫(或干綫)和用戶綫(或支綫)两种。饋送綫是輸送較高的音頻电压，使音頻电流能輸送到較远的地方去。用戶綫是輸送較低的音頻电压，适合喇叭的需

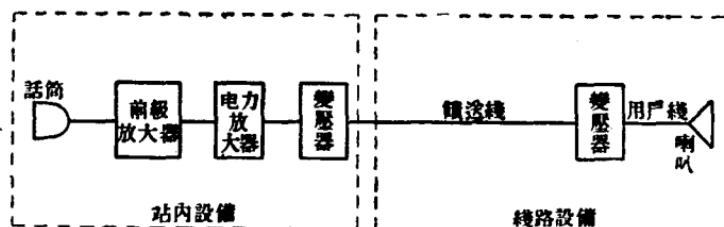


图 1-1

要。因此饋送綫与用戶綫之間，要有降壓變壓器的設備，這些降壓變壓器亦稱為用戶變壓器。又因饋送綫長短不一，帶動喇叭只數又不同，每一饋送綫所需要的饋送電壓也不同，因此饋送綫和扩音機之間就要用一種輸出各種電壓的變壓器，來傳送不同的電壓給饋送綫，這種變壓器稱饋送變壓器，亦稱電力分配變壓器。要饋送綫能發揮最大的傳送效能（即線路上電能損失最小），喇叭和饋送綫之間，應採用阻抗配合，因此就有線路終端阻抗配合變壓器的設備。此外還有安全方面的設備：如避雷器、保險電珠、限流電阻器以及控制線路的開刀開關等，都是農村有線廣播網中所不可缺少的設備。如圖 1-2。

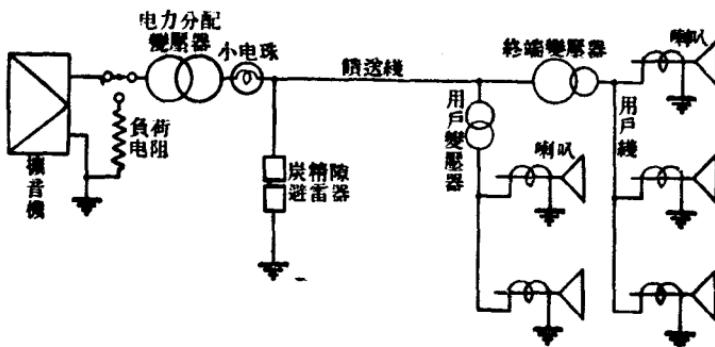


图 1-2

### 第三节 农村有线广播的方式

农村有线广播可以采取集中方式广播，也可以采取分散方式广播。我国现在有电源设备的农村较少，多数农村应当采用集中方式广播，少数有电源设备的农村，也可采用分散方式广播。

集中方式广播是把发音和扩音的设备都装置在有电源的县城内，把变压器及喇叭装置在农村里，用馈送线及用户线把音频电流输送给农村里的喇叭，如图 1-3。它的优点是管理维护容

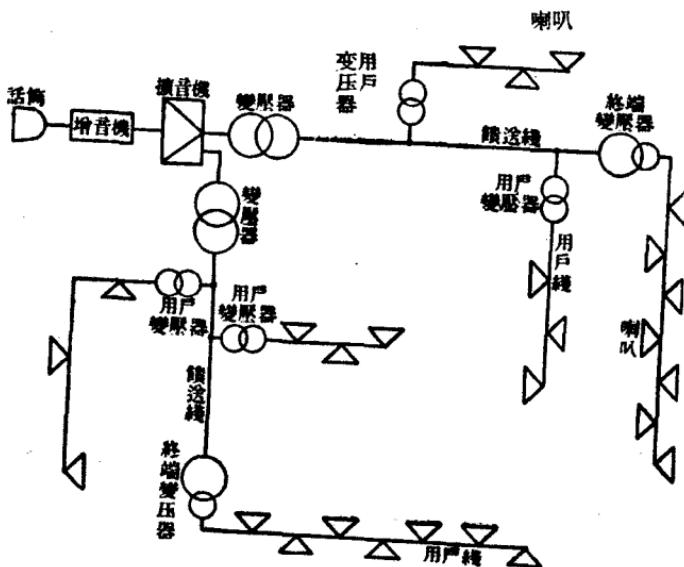


图 1-3

易，需要人力较少，缺点是线路上消耗电力大，容易使靠近广播线的电话线受串音干扰。分散方式的广播是把发音部分装在县里，扩音部分和喇叭则分别装置在有电源设备的农村里，广播站只用一只增音机输送低电平的电压，推动各扩音机工作，如图

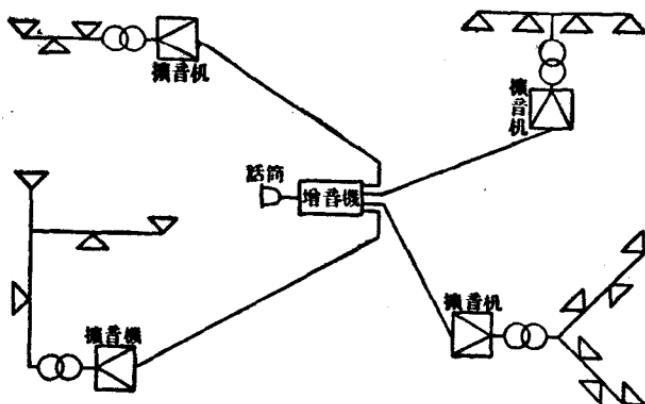


图 1-4

1-4。它的优点是线路消耗电力较小，容易避免串音干扰；缺点是管理维护不方便，需要较多的人力。

#### 第四节 农村有线广播网分布的系统

为了安全起见，每一条馈送线上的电压不能过高（一般不能超过 240 伏），因此每一条馈送线的负荷量（即喇叭只数和线长公里数的乘积）不能太大。装置喇叭较多的农村，必须用多条的馈送线，如图 1-5 的示意图。每条馈送线的负荷量，要力求接近平衡，因此对每一县内的农村人口分布的情况，喇叭装置的地点及数量，都要事先调查清楚，充分了解，然后根据地形，作出架线规划。如果个别农村距离广播站较远，装挂的喇叭数量又多，馈送电压可以考虑采用较高的电压，如 360 伏或 480 伏。

用户线可以集中在馈送线的终端，也可以分布在馈送线的沿途几个点上。馈送线终端和各用户线之间，要装终端阻抗配合变压器。馈送线沿途各点和各用户线之间，要装用户线变压器。用户线的长度最好不超过 10 公里，馈送的电压不超过 60

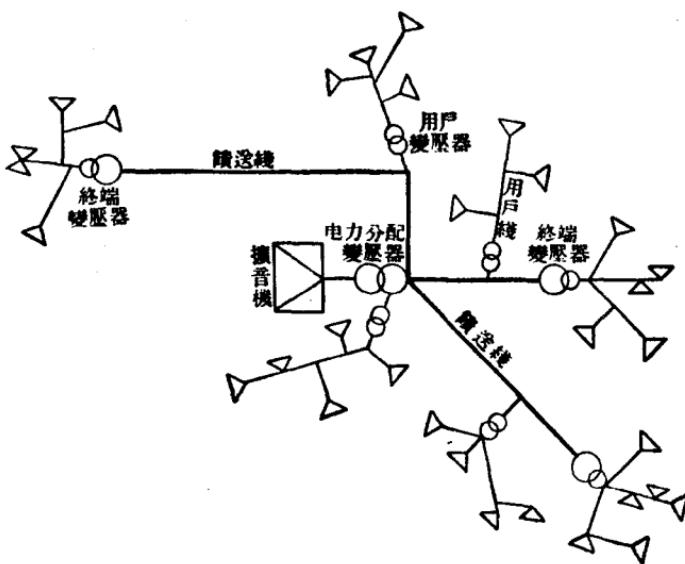


图 1-5

伏。一般可规定 60 伏为用户线的馈送电压。

### 第五节 利用县内的电话线作有线广播网

目前每一县由县内到区镇及乡村都装有电话线，利用现有县内的电话线作农村有线广播网是一件很方便而又简单的事情。由县到区的电话线可当作馈送线，由区到乡的电话线可当作用户线。如果区到乡未装电话线的，可以自行架设用户线。所有的用户线都要集中在区电话交换所，由区电话交换所装置闸刀开关来控制线路。如果乡村有电话交换所的，部分用户线亦可集中在乡的电话交换所中，同样用闸刀开关来控制线路；同时在邮电局内也可装闸刀开关来控制线路，广播站到邮电局只架一对线便够了，接法如图 1-6。其示意图如图 1-7。

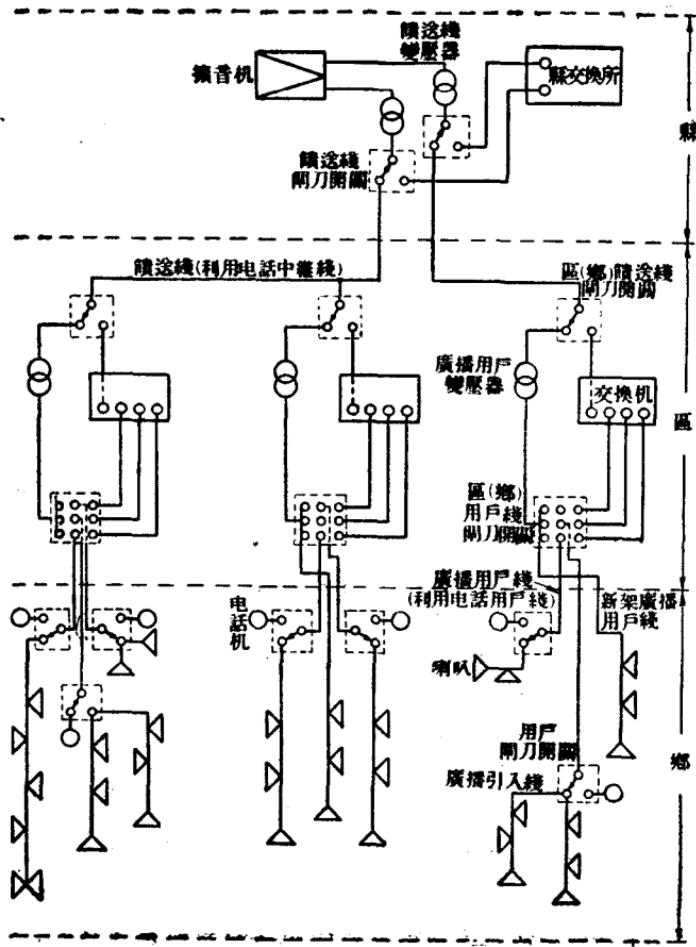


图 1-6

为使播音与通话两不误，必须规定使用电话线作广播的制度。一般应在每次播音前十分钟停止通话，作为播音接线准备的时间。这时由县广播站通知邮电局，由邮电局通知区交换所，由区交换所通知各用户，将电话线都接到喇叭上，到一定的时间

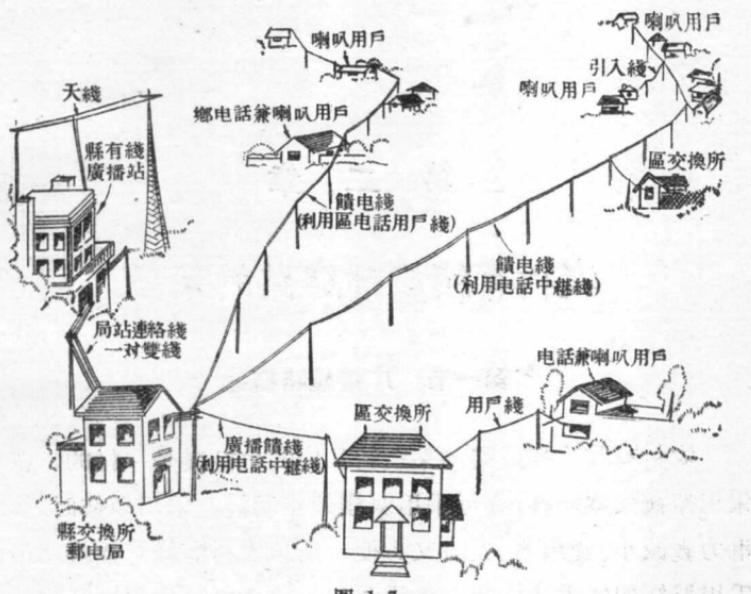


图 1-7

即开始播音。播音完毕后，各线都恢复原状，仍作通话之用。

利用电话线作有线广播网时，对线路应作一次严格的检查，因为有线广播输送的电压和电流都比电话所用的大好几倍，因此，对线路接头的焊接、隔电子的绝缘以及地线的埋设等等都有更严格的要求。

在电话线未到达的地区，或虽有电话线到达，但广播时对长途电话或军用电话线发生串音干扰而无法消除的，仍可以自行架线。线路仍要分馈送线和用户线两种。所有的喇叭须集中挂在用户线上，不能乱挂在馈送线上，这样，在喇叭或线路发生故障时，就极易检查出来；否则，维护检查的时候，就相当的麻烦了。个别山区地带，地理形势特殊，喇叭不能集中挂在用户线上，只有在喇叭上装小型变压器再接到馈送线上；这种挂法需用的导线较省，但检查维护很不方便，电力消耗亦较大。

## 第二章

### 农村有綫广播線路的架設

#### 第一节 广播線路概述

农村有綫广播線路的架設和县內的電話綫是一样的，既可采用單綫架空明綫，亦可采用双綫架空明綫。采用單綫时，綫路电力衰減小、費用省、架設又方便，所以农村有綫广播線路最好采用單綫架空方式。当广播線路和長途電話或軍用電話都挂在同一木杆上时，或者相距又很近而引起串音干扰的現象，应当采用双綫架空架設，并作适当的交叉。广播線路的要求比較严格，因为輸送的音頻电压高到几百伏特，音頻电流也有几百毫安，所以綫路的絕緣、焊接以及安全設備，都有一定的規定，在架綫时要加以注意。

#### 第二节 广播線路架設材料

架設广播線路所需要的各种材料有木杆、導綫、隔电子、扎綫、拉綫等。每項材料都有一定的規格，所用的材料应尽可能地符合标准。

1. 木杆——架設广播線路最重要的是木杆\*，它是負載導綫及隔电子的設備。为了避免被风吹倒及保証在杆上安全檢修工作，木杆不能用得太細，并且埋設要坚固牢靠。所选用的木杆要

注意沒有裂縫、巨节或死节，木杆的曲度要小，一般梢徑不得小于 10 公分。

为了延長木杆的使用年限，必須对木杆进行防腐处理。最簡單的木杆防腐方法，是在木杆离根端約 1.5 公尺的一段杆上，將木杆用炭火加以燒烤，使外面表层燒成焦炭，但不要燒坏心材。然后用燒热的柏油涂抹，待柏油干后，再行埋設。如果木杆不經過燒烤就涂柏油，反而容易腐爛。木杆涂了柏油后，應該在干燥了的时候，立即埋入土中，不要在柏油未干时被雨淋湿。

2. 导線——农村有线广播所用的导線，应具有良好的导电性和足够的机械强度。这种导線还要能够抵抗气候的变化和各种外来的侵蝕，才能合用。适合上述条件的导線是鍍鋅鐵線，線徑越粗，导电越好，但成本較貴。線徑自 2.0 公厘到 4.0 公厘都可用，一般农村都可用 2.0 和 2.6 公厘的两种。鍍鋅鐵線應該選擇線身粗細均匀、沒有破損裂紋的，并且要选用热鍍鐵線而不要选用電鍍鐵線，因前者不易生銹，使用時間較長。国产鍍鋅鐵線的規格如表 2-1。

\* 广播機用的木杆，按工程上的需要，應該要有一定的严格要求。但是有些地区，木材奇缺，价格又貴，甚至有的缺乏木材供应，因此也有用竹杆来代替木杆。竹杆的优点：(1)价格低廉，一根木杆的价格可抵好几根竹杆的价格；(2)架設輕便，先把导線扎好在竹杆的隔电子上，然后再將竹杆豎起来；(3)能抗御台风不易被吹倒，因为竹杆面积小且有韌性的緣故，根据一次有十二級台风的过境的情况来看，很多木杆被台风吹倒，独竹杆则屹立不动。竹杆的缺点：(1)不能經久耐用，每隔二三年就要調換一次；(2)檢修不方便，因为不能上杆檢查，每次檢修时必须把竹杆拔出放在地面上檢修；(3)不牢固，容易搖動。

竹杆的長度也要选 6~7 公尺，梢徑不得小于 6 公分、末端一节的竹杆中須塞进木头，隔电子才能牢固的裝在竹杆上。

表2-1 鎏鋅鐵線規格表

| 鐵線<br>號碼 | 線 楞<br>公厘 | 每圈重<br>公斤 | 每圈長<br>公尺 | 每圈長<br>公里 | 每公斤長<br>公尺 | 每公里重<br>公斤 | 每公里<br>電阻<br>歐 | 最小拉力<br>公斤 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
| 4        | 6.05      | 50        | 235       | 0.235     | 4.7        | 212        | 5.6            | 1080       |
| 5        | 5.59      | 50        | 260       | 0.26      | 5.2        | 191        | 6.3            | 910        |
| 6        | 5.16      | 50        | 307       | 0.307     | 6.15       | 163        | 7.5            | 780        |
| 7        | 4.57      | 50        | 405       | 0.405     | 8.1        | 133        | 9.8            | 618        |
| 8        | 4.19      | 50        | 465       | 0.465     | 9.3        | 108.2      | 11.6           | 515        |
| 9        | 3.76      | 50        | 575       | 0.575     | 11.5       | 87.1       | 14.5           | 415        |
| 10       | 3.4       | 50        | 700       | 0.7       | 14         | 71.4       | 17.5           | 340        |
| 11       | 3.05      | 50        | 875       | 0.875     | 17.5       | 57.3       | 22             | 271        |
| 12       | 2.77      | 50        | 1060      | 1.06      | 21.2       | 47.3       | 26.8           | 225        |
| 13       | 2.41      | 50        | 1400      | 1.4       | 28         | 35.9       | 35             | 171        |
| 14       | 2.11      | 50        | 1840      | 1.84      | 36.8       | 27.4       | 42             | 138        |
| 15       | 1.83      | 50        | 2425      | 2.425     | 48.5       | 20.6       | 61.5           | 99         |
| 16       | 1.65      | 50        | 2985      | 2.935     | 59.7       | 16.8       | 74.3           | 91         |
| 17       | 1.47      | 25        | 1675      | 1.875     | 75         | 13.3       | 94             | 64         |
| 18       | 1.25      | 25        | 2150      | 2.15      | 86         | 11.56      | 182            | 45         |
| 20       | 0.89      | 25        | 5200      | 5.2       | 208        | 4.87       |                |            |
| 22       | 0.72      | 25        | 7850      | 2.85      | 315        | 3.17       |                |            |
| 23       | 0.64      | 25        | 10000     | 10.0      | 400        | 2.49       |                |            |
| 24       | 0.56      | 25        | 13000     | 13.0      | 520        | 1.93       |                |            |

3. 隔电子——隔电子普通又叫瓷瓶或白料。隔电子是用来支持导线，并且和木杆绝缘，以减少线路的漏电。凡是架空明线都要用三号弯脚隔电子。选择隔电子时，注意没有裂痕或损伤，而且瓷轴也要完整的。如果隔电子选择不妥，对线路的品质有试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)