



中等职业教育国家规划教材  
全国中等职业教育教材审定委员会审定

# 电子技术技能训练

(电子技术应用专业)

主编 杨元挺 唐果南



高等教育出版社

中等职业教育国家规划教材  
全国中等职业教育教材审定委员会审定

# 电子技术技能训练

(电子技术应用专业)

主 编 杨元挺 唐果南  
责任主审 刘蕴陶  
审 稿 庄效桓 刘蕴陶

高等教育出版社

## 内容简介

本书根据国家教育部 2001 年颁布的中等职业学校《电子技术技能训练教学基本要求》编写，内容包括常用电子元器件、常用电子仪器的使用常识、电子生产工艺要点、EDA 技术及课题制作等。本书从应用的角度出发，深入浅出地介绍有关的基本知识和基本技能，并力图结合课题训练等实践环节，尝试课堂理论与实践一体化教学法，体现职业教育教学方法和现代教育技术的应用，提高课堂教学效率和效果。为了便于深入学习和理解书中内容，各章节后都附有思考与练习题，同时给出了大量难度不同、规格不同的课题，方便教师教学及读者自学。

本书主要适用于中等职业学校电子技术应用专业，也可作为其他相近专业和工程技术人员学习参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

电子技术技能训练/杨元挺，唐果南主编. —北京：  
高等教育出版社，2002. 7

中职教材

ISBN 7-04-010873-9

I . 电... II . ①杨... ②唐... III . 电子技术—专业  
学校—教材 IV . TN

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 043328 号

责任编辑 孙杰 封面设计 王雎 责任绘图 朱靖  
版式设计 马静如 责任校对 朱惠芳 责任印制 杨明

电子技术技能训练

杨元挺 唐果南 主编

出版发行 高等教育出版社  
社址 北京市东城区沙滩后街 55 号  
邮政编码 100009  
传真 010-64014048

购书热线 010-64054588  
免费咨询 800-810-0598  
网址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所  
印 刷 人民教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16 版 次 2002 年 7 月第 1 版  
印 张 15 印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷  
字 数 360 000 定 价 18.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

# 中等职业教育国家规划教材出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，落实《面向21世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划，根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》(教职成[2001]1号)的精神，我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和80个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写，从2001年秋季开学起，国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和80个重点建设专业主干课程的教学大纲(课程教学基本要求)编写，并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想，从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发，注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本，努力为教材选用提供比较和选择，满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材，并在使用过程中，注意总结经验，及时提出修改意见和建议，使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

二〇〇一年十月

# 前　　言

本书根据国家教育部 2001 年颁布的中等职业学校《电子技术技能训练教学基本要求》编写，包含了教学基本要求中要求的基本知识和基本技能。

电子技术是高新技术，它已广泛应用于信息技术的各个领域，并已扩展到国民经济的各个部门，而且进入了家庭。本书是电子技术应用的基础，也是电子技术应用专业的一门重要的技术技能课。本书编写中力求突出以下特点：

1. 体现电子技术的新知识、新器件、新工艺、新技术的应用，内容上注重集成电路的应用，同时又兼顾课题的训练目标(如典型分立电路的应用)，突出数字电路的应用，介绍 EWB 和 Protel 在电子技术中的应用，各单元内容力求精悍短小。
2. 内容丰富、全面、详实、涵盖中职信息技术类学生必须掌握的各种基本技能：从元器件选用、仪器使用、印制电路板制作到电路调试一应俱全。此外，还介绍了产品开发和生产的全过程，以便尽快适应工作单位的生产环境。
3. 较系统和确切地叙述电子技术实训在教学中的地位、作用和要求。
4. 列出大量难度不同、规格不同的实训课题，既有实用性，又便于实现。
5. 体现能力为本位的职教特色。各章有明确的知识和技能目标，实作和演练使教材更有针对性，突出电子技术的实用性。

为了便于深入学习和理解书中内容，各章节后都附有思考与练习题，方便教师教学及读者自学。

本书由福建电子工业学校杨元挺、重庆市教科所唐果南主编，福建电子工业学校陈晓文、重庆市垫江县职业高级中学彭克发参编。其中，第 1, 3 章由杨元挺老师编写，第 2, 5 章和课题 3~16 及附录由陈晓文老师编写，课题 1~2 由唐果南老师编写，第 4 章由彭克发老师编写；最后由杨元挺老师统编全书。

在送教育部审查以前，东南大学谢嘉奎教授对本书进行了认真细致的审阅，并提出了许多修改意见。在本书编写过程中，还得到了不少同志的帮助。广东电子技术学校熊耀辉、天津仪表无线电工业学校季世伦、南昌无线电工业学校曾日波、成都航空职业技术学院唐程山、南京无线电工业学校王钧铭、珠海电子工业学校张中洲、重庆职业技术学院任德齐、山东电子工业学校刘勇等参加了本书编写大纲的讨论。郭勇、姜能座、朱铭、罗郑升、陈开洪等同志对本书的编写做了大量工作，在此一并表示感谢。

本书在编写方式上力求创新，使之适合现代中等职业教育，由于编写时间仓促，编者水平有限，书中疏漏乃至错误之处，恳请广大读者批评指正。意见或要求可联系：e-mail: fjszyt@sina.com。

编者

2001 年 11 月

# 目 录

<b>第1章 绪论 .....</b>	1
1.1 电子技术技能训练的性质和任务 .....	1
1.1.1 电子技术技能训练的性质 .....	1
1.1.2 电子技术技能训练的任务 .....	2
1.2 电子产品制作的一般过程 .....	2
1.2.1 确定电路设计指标与可行性预测 .....	3
1.2.2 电路设计与仿真分析 .....	3
1.2.3 画出电路图及生成 PCB 图 .....	8
1.2.4 印制电路板制作 .....	9
1.2.5 元器件准备 .....	9
1.2.6 装配、调试与指标测量 .....	9
1.2.7 工艺技术文件编写 .....	10
1.3 电子技术技能训练的基本要求 .....	10
思考与练习题 .....	11
<b>第2章 常用电子仪器的使用 .....</b>	12
2.1 电子仪器的分类 .....	12
2.2 常用电子仪器的介绍与使用练习 .....	13
2.2.1 低频信号发生器 .....	13
2.2.2 DF2172B 型双通道交流毫伏表 .....	15
2.2.3 示波器 .....	17
2.2.4 XFG - 7 型标准信号发生器 .....	26
2.2.5 稳压电源 .....	27
2.2.6 万用表 .....	28
2.2.7 HZ4832 型晶体管特性图示仪 .....	31
2.2.8 XPD1252 - BT3C RF 宽带扫频仪 .....	37
2.3 仪器使用说明书的使用 .....	40
2.4 使用仪器的一般规则 .....	42
2.5 正确获取和处理数据 .....	43
复习与思考题 .....	44
<b>第3章 常用电子元器件介绍 .....</b>	45
3.1 电阻器、电容器、电感器介绍 .....	45
3.1.1 电阻器的介绍 .....	45

3.1.2 电容器的介绍 .....	47
3.1.3 电感器与变压器的介绍 .....	51
3.2 晶体二极管、三极管介绍 .....	52
3.2.1 二极管 .....	52
3.2.2 三极管 .....	52
3.3 常用集成电路的识别与简单测试 .....	55
3.3.1 集成电路的型号及命名 .....	55
3.3.2 集成电路外形及引线排列 .....	56
3.3.3 集成电路使用方法 .....	57
3.3.4 集成运算放大器的简单测试介绍 .....	58
3.4 特殊器件 .....	61
3.4.1 光电耦合器 .....	61
3.4.2 SMT 片状元器件 .....	62
3.5 器件手册的使用 .....	63
3.5.1 正确使用器件手册的意义 .....	63
3.5.2 器件手册的基本内容 .....	63
3.5.3 器件手册的使用方法 .....	64
思考与练习题 .....	65
<b>第4章 电子生产工艺要点 .....</b>	<b>67</b>
4.1 电子设备组装工艺 .....	67
4.1.1 布局 .....	67
4.1.2 印制电路板的组装 .....	68
4.1.3 布线及孔线工艺 .....	73
4.1.4 组装结构工艺 .....	78
4.2 焊接技术 .....	80
4.2.1 焊接的基本知识 .....	80
4.2.2 手工焊接技术 .....	83
4.2.3 生产焊接技术 .....	90
4.3 调试工艺 .....	91
4.3.1 调试仪器 .....	92
4.3.2 调试工艺技术 .....	93
4.3.3 整机检验 .....	98
思考与练习题 .....	102
<b>*第5章 EDA 技术简介 .....</b>	<b>103</b>
5.1 概述 .....	103
5.1.1 EDA 技术 .....	103
5.1.2 PC 机上的 EDA 软件 .....	103
5.2 电路分析软件 EWB .....	104

5.2.1 EWB 的基本界面 .....	104
5.2.2 EWB 的基本操作方法 .....	105
5.2.3 连线的操作 .....	108
5.2.4 常用的仪器仪表使用 .....	110
5.3 Protel98 电路设计的基本方法和步骤 .....	112
5.3.1 认识 Protel98 .....	112
5.3.2 原理图的绘制 .....	114
5.3.3 生成网络表 .....	125
5.3.4 印刷电路板的制作 .....	127
思考与练习题 .....	136
<b>第6章 选用课题 .....</b>	<b>138</b>
6.1 低频功率放大器制作 .....	138
6.1.1 低频功率放大器的组成及原理 .....	138
6.1.2 低频功率放大器的仿真分析 .....	139
6.1.3 低频功率放大器的制作过程 .....	140
思考与练习题 .....	145
6.2 直流稳压电源制作 .....	147
6.2.1 直流稳压电源 .....	147
6.2.2 电路制作、调试与指标测量 .....	149
6.2.3 装配注意事项 .....	150
思考与练习题 .....	150
6.3 信号发生器制作 .....	151
6.3.1 方波和三角波发生器的组成及原理 .....	151
*6.3.2 方波和三角波发生器的仿真分析 .....	152
6.3.3 方波和三角波发生器的制作过程 .....	153
思考与练习题 .....	154
6.4 数字密码开关制作 .....	155
6.4.1 数字密码开关的组成及原理 .....	155
6.4.2 数字密码开关的仿真分析 .....	157
6.4.3 数字密码开关的制作过程 .....	158
思考与练习题 .....	160
6.5 声光逻辑电平测试器制作 .....	160
6.5.1 声光逻辑电平测试器的组成及原理 .....	160
6.5.2 声光逻辑电平测试器的仿真分析 .....	161
6.5.3 声光逻辑电平测试器的制作过程 .....	163
思考与练习题 .....	164
6.6 数字钟兼钟控定时器制作 .....	165
6.6.1 时钟集成电路 LM8364 .....	165

6.6.2 数字钟兼钟控定时器的组成及原理 .....	167
6.6.3 数字钟兼钟控定时器的制作过程 .....	170
思考与练习题 .....	172
<b>6.7 电子摇奖机制作 .....</b>	<b>173</b>
6.7.1 电子摇奖机的组成及原理 .....	173
6.7.2 电子摇奖机的仿真分析 .....	175
6.7.3 电子摇奖机的制作过程 .....	176
思考与练习题 .....	177
<b>6.8 红外无绳耳机制作 .....</b>	<b>178</b>
6.8.1 锁相环 .....	178
6.8.2 红外无绳耳机的组成及原理 .....	179
6.8.3 红外无绳耳机的制作过程 .....	180
思考与练习题 .....	183
<b>6.9 双色循环彩灯控制器制作 .....</b>	<b>183</b>
6.9.1 双色循环彩灯控制器的组成及原理 .....	183
6.9.2 双色循环彩灯控制器的仿真分析 .....	187
6.9.3 双色循环彩灯控制器的制作过程 .....	188
思考与练习题 .....	190
<b>6.10 数显抢答器制作 .....</b>	<b>190</b>
6.10.1 数显抢答器的组成及原理 .....	190
6.10.2 数显抢答器的仿真分析 .....	192
6.10.3 数显抢答器的制作过程 .....	193
思考与练习题 .....	194
<b>6.11 鉴频器制作 .....</b>	<b>195</b>
6.11.1 调频解调集成电路 LM3361 .....	195
6.11.2 鉴频器的组成及原理 .....	196
6.11.3 鉴频器的制作过程 .....	197
思考与练习题 .....	199
<b>6.12 台灯调光电路制作 .....</b>	<b>199</b>
6.12.1 工作原理 .....	199
6.12.2 元器件选择 .....	200
6.12.3 装配调试 .....	200
思考与练习题 .....	202
<b>6.13 新型无线遥控系统 .....</b>	<b>202</b>
6.13.1 各种典型电路 .....	203
6.13.2 使用无线遥控系统的注意事项 .....	204
6.13.3 元器件选择及印制电路板制作 .....	204
思考与练习题 .....	205

6.14 数字频率计制作 .....	205
6.14.1 数字频率计的组成及原理 .....	205
6.14.2 数字频率计的制作过程 .....	208
思考与练习题 .....	210
6.15 交通信号灯控制电路制作 .....	210
6.15.1 交通信号灯控制电路的组成及原理 .....	210
6.15.2 交通信号灯控制电路的仿真分析 .....	211
6.15.3 交通信号灯控制电路的制作过程 .....	211
思考与练习题 .....	213
6.16 数字电压表制作 .....	213
6.16.1 4 $\frac{1}{2}$ 位 A/D 转换器 ICL7135 .....	214
6.16.2 4 $\frac{1}{2}$ 位数字电压表的组成及原理 .....	216
6.16.3 4 $\frac{1}{2}$ 位数字电压表的制作过程 .....	217
思考与练习题 .....	218
附录 .....	219
参考文献 .....	226

# 第1章 絮 论

---

## 知识目标：

- 明确电子技术技能训练性质和任务；
- 明确电子技术技能训练的过程；
- 明确电子技术技能训练的要求。

## 技能目标：

- 了解根据设计指标选取电路的基本方法；
  - 了解电子技术技能训练的方法和步骤。
- 

## 1.1 电子技术技能训练的性质和任务

### 1.1.1 电子技术技能训练的性质

电子技术技能训练是中等职业学校电子与信息技术类专业一项重要的集中基本技能训练，是理论知识的综合与应用。

现在，我国的教育改革进入了新阶段，国家对中等职业教育从宏观到微观做出了一系列根本性的改革，尤其是对中职培养目标的定位，对中职毕业生基本素质和能力的要求作了明确的说明，其影响是巨大而深远的。中等职业学校要培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德智体美等方面全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才。中等职业学校毕业生应该掌握必需的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有继续学习的能力和适应职业变化的能力，具有创新精神和实践能力、立业创业能力。

适应市场经济和中职培养目标的要求，职业教育应突出对学生职业技能的培养。电子与信息技术类专业是实践性很强的专业，应该加强对学生实践能力的培养，尤其是对中等职业学校的学生而言，学生的实际操作能力显得尤为重要。电子技术技能训练作为一门独立的课程，正体现了实践的重要性，只有通过各种实践教学，才能使中职毕业生具备“比较熟练的职业技能”和“适应职业变化的能力”。技能训练是中等职业学校一个重要的实践教学环节，它与实验、生产实习、毕业实习构成实践性教学体系，中职学生较强的动手能力，依赖实践性教学体系对学生的培养。电子技术技能训练是电子与信息技术类专业各种技能训练中最基本的技能训练，旨在巩固理论知识，理解理论知识的实际应用，加强实际操作能力，培养学生初步的职业技能。

· 1 ·

### 1.1.2 电子技术技能训练的任务

电子技术技能训练的任务是使学生具备作为在电子与信息技术领域生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才所必需的基本知识、基本技能和初步的职业技能，为学生学习专业知识，增强适应职业变化的能力打下一定的基础。

通过技能训练，学生应能了解电子产品设计与制作的一般过程，能阅读电路原理图、印制电路板(PCB)图，能借助手册查阅电子元器件及材料的有关数据，能正确选择使用元器件和材料，能熟练地装接电子电路并使用电子仪器进行测试，能在教师指导下解决电子电路制作过程中出现的一般问题，能对所制作电路的指标和性能进行测试并提出改进意见。

## 1.2 电子产品制作的一般过程

电子产品研制的一般过程如图 1.1 所示，从市场调研到正式批量生产要经过一定的周期，过程比较复杂，考虑的因素也较多。在画出电原理图前，必须完成电子电路的制作，因此它是电子产品制作的一个阶段，其一般过程如图 1.2 示。

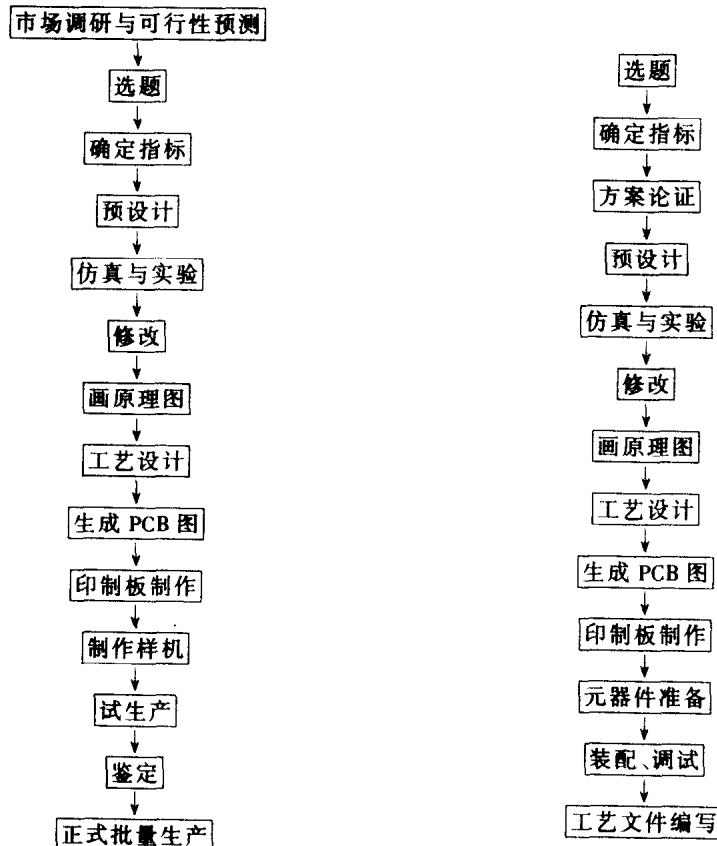


图 1.1 电子产品制作过程

图 1.2 电子电路制作过程

电子电路设计的质量对产品性能的优劣和经济效益的高低具有举足轻重的作用。如果设计时所采用的方法和电路不好，选用的元器件太贵或筛选困难等，往往会造成产品性能差，生产

困难，成本高，销路不畅，经济效益低等，甚至不得不重新设计，但那时也许已错失良机，以至造成整个研制工作的失败。

工艺设计包括印制电路板的布线，编写各部件(例如插件板、面板等)之间的接线表，画出各插头、插座的接线图和机箱加工图等。

样机制作完成后，可根据具体情况试生产若干台，并交使用单位试用。若发现问题，应及时改进，做出合格的定型产品，再进行鉴定。在确信产品符合使用要求并有令人满意的经济效益的前提下，才能投入批量生产。

### 1.2.1 确定电路设计指标与可行性预测

对于一个企业而言，经济效益是最重要的杠杆。没有经济效益，企业就不能生存、发展，因而，研制一个电子产品，企业领导人首先考虑的是研制一个什么样的产品，该产品是否有市场，能否产生经济效益。所以，在选题之前一定要认真进行市场调研，了解市场需求，了解其他厂家生产的同类商品的品种、规格、式样、质量、价格、成本、利润，分析本企业是否具备生产该产品的条件，本企业在资金、人才、工艺、技术力量、管理等方面是否具备竞争的条件，只有知彼知己，才能在商品大战中立于不败之地，只有充分发挥企业的优势，研制出性能更佳、性价比更高的产品，企业才能在市场经济残酷竞争中占领一席之地。总之，一个电子产品是否有市场，前期的市场调研起着关键性的作用。

选好题后，最先遇到的问题是确定电子电路的设计指标。提出合适的性能指标并不是一件容易的事，设计刚开始时所提出的性能指标往往可能不切实际，例如：技术上无法实现，所需的成本高等，这些问题可能要到预设计阶段，甚至试生产或使用阶段才能发现，因此，产品的性能指标一般要在研制过程中反复修改，才能最后确定出可以实现的性价比较高的性能指标。

### 1.2.2 电路设计与仿真分析

本课程的主要任务不是设计电子电路，但对于电子与信息技术类专业的中职毕业生而言，了解电路的设计方法、设计过程是很有必要的，中职毕业生应能选取或设计简单的单元电路。

电子电路的一般设计方法和步骤如图 1.3 示。由于电子电路种类繁多，千差万别，设计方法和步骤也因不同情况而异，因而上述的设计步骤有时需要交叉进行，甚至会出现反复。因此设计的方法和步骤不是一成不变的，设计者要根据实际情况灵活掌握。

#### 1. 选择方案

设计电路的第一步就是选择总体方案。所谓总体方案是用具有一定功能的若干单元电路构成一个整体，满足课题题目所提出的要求和性能指标，实现各项功能。方案选择即是按照系统总的要求，把电路划分成若干个功能块，得出能表示单元功能的整机原理框图。每个方框即是一个单元功能电路，按照系统性能指标要求，规划出各单元功能电路所要完成的任务，确定输出与输入

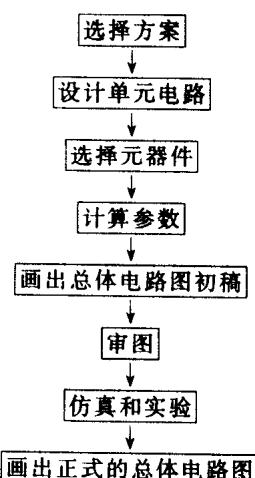


图 1.3 电路设计过程

的关系，确定单元电路的结构。

由于符合要求的总体方案往往不止一个，应当针对系统提出的任务、要求和条件，进行广泛调查研究，大量查阅参考文献和有关资料，广开思路，要敢于探索，努力创新，提出若干不同方案，仔细分析每个方案的可行性和优缺点，反复比较，争取方案的设计合理、可靠、经济、功能齐全、技术先进。

框图应能说明方案的基本原理，应能正确反映系统完成的任务和各组成部分的功能，清楚表示系统的基本组成和相互关系。

方案选择必须注意下面两个问题：

(1) 要有全局观点，从全局出发，抓住主要矛盾，有时局部电路方案为最优，但系统方案不一定是最佳的。

(2) 在方案选择时要充分开动脑筋，要考虑诸多因素，不仅要考虑方案是否可行，还要考虑怎样保证性能可靠，如何降低成本，降低功耗，减小体积等许多实际的问题。

## 2. 设计单元电路

单元电路是整机的一部分，只有把单元电路设计好才能提高整体设计水平。

设计单元电路的一般方法和步骤：

(1) 根据设计要求和已选定的总体方案的原理框图，确定对各单元电路的设计要求，必要时应详细拟定主要单元电路的性能指标，与前后级之间的关系，分析电路的构成形式。应注意各单元电路之间的相互配合，注意各部分输入信号、输出信号和控制信号的关系。尽量少用或不用电平转换之类的接口电路，以简化电路结构，降低成本。

(2) 拟定好各单元电路的要求后，应全面检查一遍，确定无误后方可按信号流程顺序或从难到易或从易到难顺序分别设计各单元电路。

(3) 选择单元电路的组成形式。一般情况下，应查阅有关资料，以丰富知识，开阔眼界，从已掌握的知识和了解的各种电路中选择一个合适的电路。如确实找不到性能指标完全满足要求的电路时，也可选用与设计要求比较接近的电路，然后调整电路参数。

在单元电路的设计中特别要注意保证各功能块协调一致地工作，对于模拟系统按照需要采用不同耦合方式把它们连接起来，对于数字系统，协调工作主要通过控制器来工作，控制器不允许有竞争冒险和过渡干扰脉冲出现，以免发生控制失误。对所选各功能块进行设计时，要根据集成电路的技术要求和功能块应完成的任务，正确设计计算外围电路的参数，对于数字集成电路要正确处理各功能输入端。

## 3. 元器件选择

从某种意义上讲，电路的设计就是选择最合适的元器件，并把它们最佳地组合起来。因此在设计过程中经常遇到选择元器件的问题，不仅在设计单元电路时要考虑选哪些元器件合适，而且在提出方案、分析和比较方案的优缺点时也需要考虑用哪些元器件以及它们的性能价格比如何等。怎样选择元器件呢？必须搞清两个问题。第一，根据电路要求，需要哪些元器件，每个元器件应具有哪些功能和性能指标；第二，有哪些元器件可用，哪些在市场上能买到，性能如何？价格如何？体积多大。电子元器件种类繁多，新产品不断出现，这就需要经常关心元器件的信息和新动向，多查资料。

### (1) 一般优先选用集成电路

集成电路的应用越来越广泛，它不但减小了电子设备的体积、成本，提高了可靠性，安装、调试比较简单，而且大大简化了设计。例如：+5 V 直流稳压电路，以前常用晶体管等分立元件构成串联式稳压电路，现在一般都用集成三端稳压器 W7805 构成，二者相比，显然后者比前者简单得多，而且很容易设计制作，成本低、体积小、重量轻、维修简单。

但是，不要以为采用集成电路一定比用分立元件好，有些功能相当简单的电路，只要用一只三极管或二极管就能解决问题，若采用集成电路反而会使电路复杂，成本增加。例如 5~10 MHz 的正弦信号发生器，用一只高频三极管构成电容三点式 LC 振荡器即可满足要求。若采用集成运放构成同频率的正弦波信号发生器，由于宽频带集成运放价格高，成本必然高。因此在频率高、电压高、电流大或要求噪声极低等特殊场合，仍需采用分立元件。

## (2) 怎样选择集成电路

集成电路的品种很多，选用方法一般是“先粗后细”，即先根据总体方案考虑应该选用什么功能的集成电路，然后考虑具体性能，最后根据价格等因素选用某种型号的集成电路。例如需要构成一个三角波发生器，既可用函数发生器 8038，也可用集成运放构成。为此就必须了解 8038 的具体性能和价格。若用集成运放构成三角波发生器，就应了解集成运放的主要指标，选哪种型号符合三角波发生器的要求，以及货源和价格等情况，综合比较后再确定是选用 8038 还是选用集成运放构成的三角波发生器。

选用集成电路时，除以上所述外，还必须注意以下几点：

① 应熟悉集成电路的品种和几种典型产品的型号、性能、价格等，以便在设计时能提出较好的方案，较快地设计出单元电路和总电路。

② 选择集成运放，应尽量选择“全国集成电路标准化委员会提出的优选集成电路系列”(集成运放)中的产品。

③ 同一种功能的数字电路可能既有 CMOS 产品，又有 TTL 产品，而且 TTL 器件中有中速、高速、甚高速、低功耗和肖特基低功耗等不同产品，CMOS 数字器件也有普通型和高速型两种不同产品，选用时一般情况可参照表 1-1。对于某些具体情况，设计者可根据它们的性能和特点灵活掌握。

表 1-1 选用 TTL 或 CMOS 的原则

对器件性能的要求		推荐选用的器件种类
工作频率	其他要求	产品种类
不高(例如 5 MHz 以下)	使用方便、成本低、不易损坏	肖特基低功耗 TTL
高(例如 30 MHz)		高速 TTL
较低(例如 1 MHz 以下)	功耗小或输入电阻大，或抗干扰容限大，或高低电平一致性好	普通 CMOS
较高		高速 CMOS

④ CMOS 器件可以与 TTL 器件混合使用在同一电路中，为使二者的高、低电平兼容，CMOS 器件应尽量使用 +5 V 电源。但与用 +15 V 供电的情况相比，某些性能有所下降，例如，抗干扰的容限减小，传输延迟时间增长等。因此，必要时 CMOS 仍需 +15 V 电源供电，此时，CMOS 器件与 TTL 器件之间必须加电平转换电路。

⑤ 集成电路的常用封装方式有三种：即扁平式、直立式和双列直插式，为便于安装、更换、调试和维修，一般情况下，应尽可能选用双列直插式集成电路。

### (3) 阻容元件选择

电阻和电容种类很多，正确选择电阻和电容是很重要的。不同的电路对电阻和电容性能要求也不同，有些电路对电容的漏电要求很严，有些电路对电阻、电容的性能和容量要求很高，设计时要根据电路的要求选择性能和参数合适的阻容元件，并要注意功耗、容量、频率和耐压范围是否满足要求。

电阻的选择首先考虑电阻器的标称阻值和额定功率数，频率不高并需要一定功率时可用线绕电阻器。一般说来，任何一种电阻器都或多或少存在分布电感和分布电容，通常非线绕电阻器的分布电感为  $0.01 \sim 0.05 \mu\text{H}$ ，分布电容为  $0.1 \sim 5 \text{ pF}$ ，线绕电阻器的分布电感为几十  $\mu\text{H}$ ，分布电容可达十几  $\text{pF}$ 。在高频电路中，要选用分布参数很小的非线绕电阻器，比如，选用碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、块金属膜电阻器等。在高增益前置放大电路中，应选用噪声小的电阻器。针对电路稳定性的要求应选用不同温度特性的电阻器，因为电阻器的温度特性是直接影响电路工作稳定性的重要因素，此外还要根据工作环境场合选用不同类型电阻器，在环境温度较高或电阻安装在靠近发热器件旁边，要用耐高温的电阻器，在湿度较大的环境中，应用抗潮湿性能的金属玻璃釉电阻器。如果对电阻器无特殊要求，一般选用通用型标准系列电阻器，经济又方便。

选用电容器时，首先要满足电子设备对电容器主要参数的要求。电容器的主要技术参数是标称容量和允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻、能量损耗、使用环境温度和温度系数等，有的还要考虑工作频率范围。选用时，首先要考虑电容量能否满足要求。其次，额定工作电压要符合电路要求。第三，优先选用绝缘电阻大，介质损耗小，漏电流小的电容器。绝缘电阻大的电容器，其漏电流小。一般说来用漏电流大的电容器，不仅会降低电路的某些性能，还会使电容器的功率损耗加大，影响电路的性能。比如，振荡电路、中频回路、滤波电路等要求损耗尽量小。有些电路要求选用温度系数小的电容器。另外，在高频电路中，要考虑电容器的频率特性。

### (4) 器件的选择

器件包括二极管、三极管、场效晶体管、发光二(三)极管、晶闸管等。

二极管的种类繁多，同一种类的二极管又有不同型号，例如，作检波用时应选用检波二极管，作整流用时应选用整流二极管，作电子调谐用时应选用变容二极管和开关二极管。二极管类型选好后，就可从中选择各项主要技术参数。符合电路要求的二极管。此外还要注意不同用途的二极管对哪些参数要求更严格。比如选用整流二极管时，要特别注意最大整流电流，例如，2AP1型管的最大整流电流为  $16 \text{ mA}$ ，2CP1A型管为  $500 \text{ mA}$ 。在选用稳压管时，除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外，还要注意选用动态电阻较小的稳压管。

三极管有各种类型，首先应根据具体电路要求，选用不同类型三极管。比如，电视机的高放和变频电路要求噪声小，应选用噪声系数小的高频三极管，如 3DG100C 型、3DG84 型 NPN 硅高频低噪声三极管等。在低频功率放大电路中，应选用低频大功率管或低频小功率管，如 3DD205 型管、3CD010A-D 型低频功率管。在驱动电路、开关稳压电路中可选用功率复合管。数字电路、驱动电路中可选用小功率开关三极管。光控电路中，可选用光敏(光电)三极管。其

次，三极管的各项参数应符合电路要求，比如特征频率  $f_T$ 、电流放大倍数  $\beta$ 、集电极结电容  $C_C$ 、高频噪声参数  $N_F$ 、功率增益等参数。对不同用途的三极管，还要特别注意对哪些参数要求比较严格。选用开关管就要求有较快的开关速度和较好的开关特性，特征频率要高，反向电流要小，发射极和集电极的饱和压降较低等。选用光敏(电)三极管时，除了选择最高工作电压、集电极最大电流、最大允许耗散功率等参数外，还要注意暗电流和光电流以及光谱响应范围等特殊参数。

#### 4. 参数计算

为保证单元电路达到功能指标要求，常需计算某些参数。例如放大电路中各电阻值、放大倍数；振荡器中电阻、电容、振荡频率等参数。只有很好地理解电路的工作原理，正确利用计算公式，计算的参数才能满足设计要求。一般来说，计算参数应注意以下几点：

(1) 各元器件的工作电压、电流、频率和功耗等应在允许的范围内，并留有适当裕量，以保证电路在规定的条件下，能正常工作，达到所要求的性能指标。

(2) 对于环境温度、交流电网电压等工作条件，计算参数时应按最不利的情况考虑。

(3) 涉及元器件的极限参数(例如整流桥的耐压)时，必须留有足够的裕量，一般按 1.5 倍左右考虑。例如，如果实际电路中三极管  $V_{CE}$  的最大值为 20 V，挑选三极管时应按  $V_{(BR)CEO} \geq 30$  V 考虑。

(4) 电阻值尽可能选在  $1\text{ M}\Omega$  范围内，最大一般不应超过  $10\text{ M}\Omega$ ，其数值应在常用电阻标称值系列之内，并根据具体情况正确选择电阻的品种。

(5) 非电解电容尽可能在  $100\text{ pF}$  至  $0.1\text{ }\mu\text{F}$  范围内选择，其数值应在常用电容器标称值系列之内，并根据具体情况正确选择电容的品种。

(6) 在保证电路性能的前提下，尽可能设法降低成本，减少器件品种，减小元器件的功耗和体积，为安装调试创造有利条件。

(7) 有些参数很难用公式计算确定，需要设计者具备一定的实际经验，如确实无法确定，个别参数可待仿真时再确定。

#### 5. 审图

由于在设计过程中有些问题难免考虑不周全，各种参数计算也可能出错，因此在画出总电原理初图并计算参数后，进行审图是很有必要的。审图可以发现原理图中不当或错误之处，能将错误降到最低程度，使仿真阶段少走弯路。尤其是比较复杂的电路，仿真之前一定要进行全面审查，必要时还可请经验丰富的同行共同审查，发现和解决大部分问题。审图时应注意以下几点：

(1) 先从全局出发，检查总体方案是否合适，有问题，是否有更佳方案。

(2) 检查各单元电路是否正确，电路形式是否合适。

(3) 模拟电路各电路之间的耦合方式有无问题，数字电路各单元电路之间的电平、时序等配合有无问题，逻辑关系是否正确，是否存在竞争冒险。

(4) 检查电路中有无繁琐之处，是否可简化。

(5) 根据图中所标出的各元器件的型号、参数，验算能否达到性能指标，有无恰当的裕量。

(6) 要特别注意检查电路图中各元器件工作是否安全，是否工作在额定值范围内。