

4020



农村小型水电叢書

感应发电机 在农村电站中的应用

水利电力出版社編

水利电力出版社

10001 273
TM3

內容提要

本書是由我社委託的北京電業局中心試驗所的幾位同志，根據國內各地已有的經驗，並根據中心試驗所幾年來的試驗研究成果，以及蘇聯在應用感應發電機方面的先進經驗，編寫而成的。

本書從理論上論証了感應發電機在農村小型電站中應用的優越性，使讀者閱讀以後，可以得到系統的知識。

全書共分為四章：第一章介紹了感應發電機的基本知識；第二章敘述了確定靜電電容器容量和選擇電容器的方法以及電容器的連接方式，第三章論述了運行中的許多問題，如：電壓調整，失磁處理，並列運行，開停程序，不平衡負荷，防雷保護，線路降壓以及安全等問題，對這些問題的分析也比較全面；第四章說明了在農村電站中採用感應發電機的優越性，介紹了水電站出力的試驗方法，並論述了感應發電機在我國農村電氣化事業中的美好前途。

本書可作為農村水電站、火電站、潮汐發電站、風力發電站的中級電氣技術人員的學習材料和工作中的參考，亦可供從事電機試驗研究工作的技術人員的參考。

農村小型水電叢書

感應發電機在農村電站中的應用

水利電力出版社編

*

1366D390

水利電力出版社出版（北京西苑科學路一號）

北京市審判出版社圖書登記證字第105號

水利電力出版社印刷廠排印 新華書店發售

*

187×1097毫米本*1¹/4印張*26千字

1958年9月北京第1版

1959年1月北京第2次印刷(10,101-20,220冊)

統一書號：15143·1092 定價(第9類)0.14元

前　　言

感应电动机能作为发电机运行，在理論上是众所周知的事；且感应电机結構簡單、价格低廉、运行可靠，作为电动机运行，在工业上早已获得广泛应用；但作为感应发电机运行，付諸实践的，尚不多見。直到去年我国农村社会主义高潮到来之后，农业获得了空前的大发展，水利化、电气化空前跃进，农村小型水电站普遍建立，形势需要提高了感应发电机的历史地位。

事实上，在苏联农业电气化过程中，感应发电机的使用早已取得了很多的宝贵經驗。

以往人們認為自激感应发电机有着笨重昂贵的电容器，很不經濟；或者認為作为感应发电机运行必須有交流电源励磁，即必須与同步发电机或电力系統并联运行，实际上并不如此。我們根据苏联經驗及國內的几篇有关报告論文，汇編成这本小冊子，論証了感应发电机在农村小型水电站中应用的技术經濟上的优越性；并就有关原理、特性、試驗、及若干运行問題加以論述。

北京電業局中心試驗所的几位同志应本社之請，主要利用业余時間，匆匆編成。由于缺乏运行經驗及水平有限，錯誤不当之处在所不免，希各有关方面补充修正，以便滿足当前农业大跃进之需要。

目 录

第一章 感应发电机的基本知識	3
1-1 什么叫感应发电机	3
1-2 感应发电机的发电原理	4
1-3 空载自激情况	5
1-4 负載調整特性	9
1-5 轉速不变时电容与电压的关系	11
1-6 电容量不变时轉速与电压的关系	11
1-7 电压不变时电容与周率的关系	13
第二章 电容器	13
2-1 电容量的确定	13
2-2 电容器的連接方式	15
2-3 静电电容器的选择	18
第三章 运行問題	19
3-1 負荷性質	19
3-2 电压調整問題	20
3-3 失磁的处理	21
3-4 并列运行	21
3-5 开停机操作程序	22
3-6 不平衡負荷問題	23
3-7 小型水电站的防雷保护	23
3-8 線路压降問題	25
3-9 日常維护工作	25
3-10 安全問題	26
第四章 感应发电机在农村中的应用	27
4-1 采用感应发电机的优越性	27
4-2 动力問題	31
4-3 水电站的出力試驗	32
4-4 感应发电机在农村电气化中的前途	34
参考文献	36

第一章 感應發電機的基本知識

1-1. 什么叫感應發電機？

電機有兩種：同步電機和異步電機。

同步電機是這樣一種交流電機：它的轉速 n 對電網頻率 f 保持著恆定的比例關係：

$$\text{即 } n = \frac{60f}{P}, \text{ 或 } f = \frac{Pn}{60},$$

式中 n ——轉子旋轉速度，轉/分；

P ——磁極雙數；

f ——頻率。

同步電機是作為三相交流發電機而獲得廣泛應用。

異步電機是這樣一種交流電機：它在恆定的電網頻率下轉子轉速隨負荷而變化。它幾乎專門用作電動機運行，所以異步電機常稱為異步電動機或感應電動機。

依據電機的可逆原理，感應電動機在超出同步轉速時，可以作為發電機運行，所以叫做感應發電機或稱異步發電機。

把感應電動機作為感應發電機運行時，在有電網的地方，不需要改造結構和增加附件，只要和同步發電機並列運行，即可作為感應發電機使用；在沒有電網的地方感應發電機需要單獨運行時，只須在轉子上並聯適當容量的靜電電容器即可作為自激感應發電機（以下簡稱感應發電機）運行。所以說，感應發電機即為普通的感應電動機在特殊條件下的一種運行方式。

1-2. 感应发电机的发电原理

感应发电机的发电原理基本上和同步发电机的情况相似：两者所不同的是感应发电机不用励磁机发出直流电，供给转子线圈，产生激磁作用，即所谓“直流激磁”；而感应发电机不用励磁机激磁，而用并接在定子线圈上的静电电容器所产生的电容电流激磁，即所谓“自激磁”；另一种激磁方法是：当感应发电机与同步发电机并列运行时，电网的三相交变旋转磁场与感应发电机本身合成磁场的相互作用而“激磁”，这样虽然省去了电容器，但在没有电网的农村是办不到的，况且有电网时小型发电机与电网并列供电也是不经济的。

三相感应电动机，不论是有鼠笼式的或是绕线式的，不管用什么原动力拖动，只要把它拖到稳定的合乎要求的转速，在定子线圈上并联有三相静电电容器就能发电。其基本接线方式如图 1-1 所示。



图 1-1 感应发电机接线图

前面讲过，在图 1-1 中静电电容器通过的电流，就是感应发电机的励磁电流。有了励磁电流定子电压便慢慢升起，直到稳定为止。


定子电压是怎样建立起来的呢？

我们知道感应电动机的转子铁心有剩磁，它产生一个剩磁通 Φ_{ocm} 如图 1-2 所示。

当转子旋转后剩磁通 Φ_{ocm} 切割定子线圈，而在定子上产生电势 E_{ocm} ，同时 E_{ocm} 比 Φ_{ocm} 滞后 90° ；由电势 E_{ocm} 在

并联的静电电容器中产生电容电流 I_c , I_c 比电势 E_{ocm} 超前 90° , 送样电容电流在电机中产生的磁通 Φ_c 与 Φ_{ocm} 同向, 因而使电势 E_{ocm} 继续增长, 直至稳定。稳定电势高值的大小, 决定于感应发电机本身的电感和外加电容。

电容电流的作用除了直接供给空载励磁电流外, 还满足负荷电流的需要。

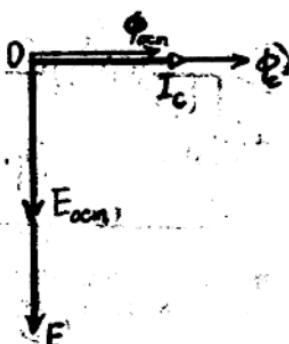

1-3. 空载自激情况

图 1-2 自激原理图

根据美国电机工程学会会刊 1939 年 2 月 C. F. 瓦格那所著“电动机的自激磁”(C. F. Wagner 著 Self-Excitation of Motors)一文编译如下：

电动机规范：容量 15 马力 三相 60 周 220 伏

1,770 转/分 CS 型 西屋公司造

电动机参数： $r_s = 0.151 \Omega$ (每相至中性点)；

$r_r = 0.145 \Omega$ (每相至中性点)；

$x = 0.394 \Omega$ (每相至中性点)；

$x_m =$ 激磁阻抗 $= 19.8 \Omega$ (每相至中性点)。

感应电动机之等值线路一般习见者如图 1-3, 1-4 所示。



图 1-3 感应电动机之等值线路图

在图1-3中感应电动机作为发电机运行之条件除 S 必须为负值外，尚有以下两点：

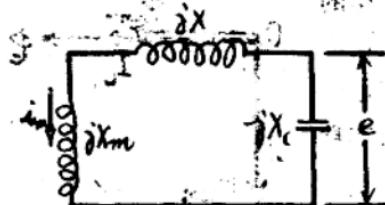


图 1-4 感应电机简化等值线路图
 S —滑差； j —虚子。

1. 全电路中（如有负荷，即包括负荷在内）全部运动伏安数之和为零（决定电容器太小，见图1-3）。

2. 全电路中全部有功功率之和为零（决定带动机械之输出，见图1-3）。

利用以上条件和等值线路图进行计算分析，与实测结果颇为一致，故感应电动机作为发电机运行时，其特性可以事先估计。因为需要考虑电动机之饱和特性，计算起来颇为不易，但可以说明引用此方法之正确性。

为了确能对感应发电机之有效控制，应首先取得电机磁化曲线或无载饱和曲线；此在感应电机出厂时，或在电气试验室中均能测得，作成曲线图备用。

当感应电动机出线，串联有三相静电电容器时，用原动机拖动转子，转至额定频率之同步转速，由图1-3看出，代表能量输入的 $\frac{1-S}{S} r_r$ ，因 S 接近于零， $\frac{1-S}{S} r_r$ 接近于无限大， i 亦几乎等于零，因此时为空载，能量输入仅为机组之一部分损耗，此值极小，因此图1-3可简化为图1-4。又因 S 甚小，静子电流频率几乎是同步频率， r_r 与 X 相较亦可省略，使原动机之转速恒定。调节静电电容器之电容，对于每一个电容器电流 i 有一个电压 e ，连接此各 e 即成为感应发电机在无载时的磁化特性曲线。如图1-5所示。

由于静电电容器易于控制，图1-5已扩展至正常激磁电流

10倍以上，静子端电压则达额定电压之2倍。

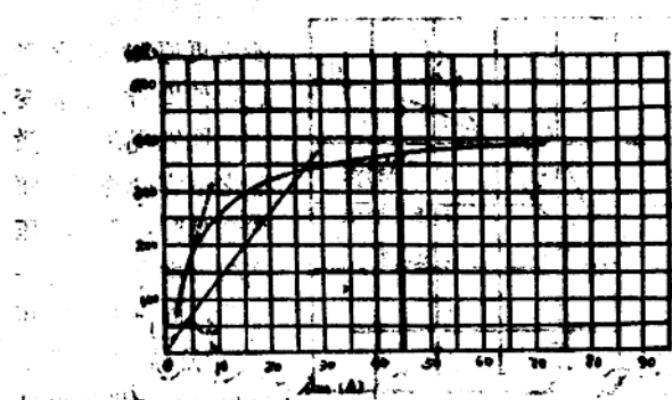


图 1-5 磁化曲线

参照图1-4由上述条件1看出： X_c 必须等于 $X + X_m$ 等于 $\frac{e}{i_m}$ 之比值，在图1-5曲线上任一点与原点O连接之斜率即指明了要产生该点之电压所需跨接的静电电容器容抗之数值。又从图1-5研究，当容抗渐渐增大时（即电容器电容渐渐减少时），连线之倾斜角 α_c 增大，而静子端电压减小，最后至与空气隙线（图中虚线所示）重合时，电压即不稳定，电容再减小，电机就不能产生电压，不能自激。故对于感应发电机之自激，有一最低限度的电容量，称为临界电容量。此与一般升压直流发电机之磁化特性颇为相似。

此外，据一台50周波，220/380伏，7.5匝，1440转/分的感应电动机空载与阻抗特性的试验如图1-6所示。

如上所述，若 $\alpha_c > \alpha_1$ 即不能建立电压，当 $\alpha_c = \alpha_1$ 时的电容量即称临界电容量。

以上是在维持电机之转速不变的情况下，即发出的频率不

变之下如此。如进一步变更原动机之转速，使发生频率变动，则发现在同一激磁之电容电流下当频率增高时，静子电压亦相应增高；在另一方面，同一电容在频率更高时，阻抗数值反更减小，即发电机建立之稳定电压增高。如图 1-7 所示。

图 1-6 空载特性曲线

α_0 —容抗直角的倾斜角；
 α_1 —空载特性曲线直颈部的倾斜角。


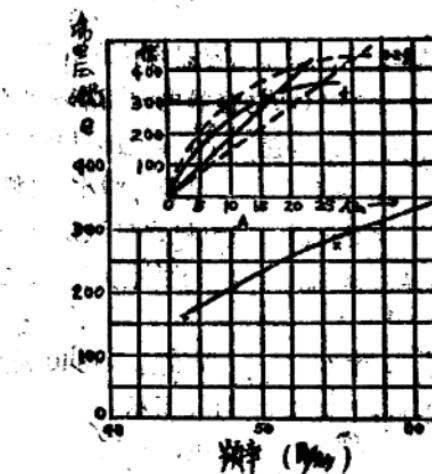


图 1-6 $i_m = \text{常数时}, U = f(n)$

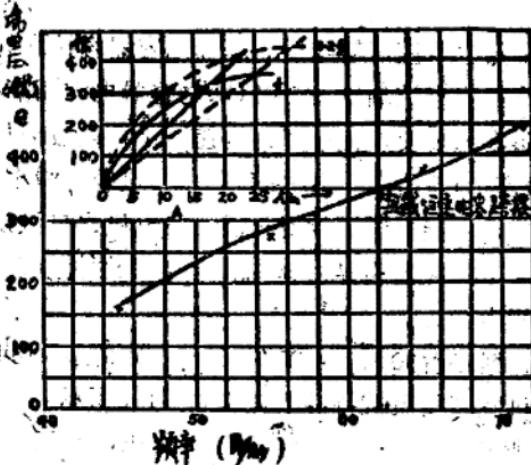

1-4. 負載調整特性

同上依据 15 馬力，220 伏，3 相，-60 周波之电动机試驗結果。

A. 三相平衡負荷 当感应发电机靜子接有可調的三相平衡負荷(如图1-3所示 $R+jX$)时，保持并接之电容器容量及頻率不变，試得靜子电压与負荷电流之关系如图 1-8 所示。

此感应发电机之負載特性亦可根据等值线路图(图 1-3)及一般条件：叠电路中无功伏安数之和为零，及有功功率之和为零，进行計算分析結果与图 1-8 之曲线吻合。

由曲线形状比較，負荷中如有感抗(图中所示 X 占 8.3%)可使調整大为变劣。在一定电容器容量之下，限制了发电机之出力；但并不能因此說感应发电机不能供給感抗負荷。不过在負荷之功率因数較坏时，应适当增加电容器之容量，以便得到額定电压之稳定运行。图 1-8 中曲线下部，近似直线部分(虚线所示)，表示在有負荷时磁化曲线之空气隙横部分。实际上不可能在此部分运行，因不能得到稳定之电压。但此部分指示了当負荷之 R 繼續減小时，感应发电机將失去电压不能自激运行，故感应发电机不能供給

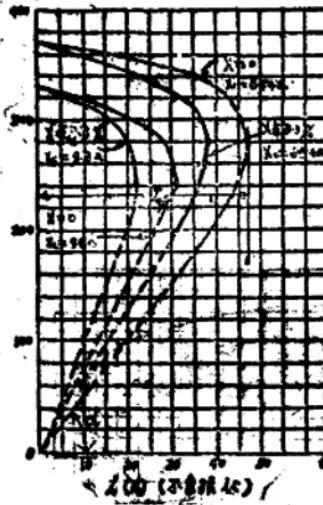


图 1-8 負載調整特性

稳定之短路电流。

从图1-8中可以看出：当负荷电流增加时，端电压下降较大，电流继续增加至一定值时，如再增加负荷，电流不但不会增加，反而下降。此时负荷电阻 $R = \tan \alpha / \sqrt{3}$ ，端电压此时已不稳定，直到电压、电流皆下降为零。此与并激直流发电机负荷特性完全相似，所以说感应发电机不怕短路是一个很大的优点。

B. 单相负荷 当感应发电机三相均并接有 $\chi_C = 10.3\Omega$ 之电容器，供给单相负荷 $R + jx$ 时，其中 x 占 8.3%，负荷联在 b, c 线上，a 线上无负荷，保持电容器容量及功率不变，电压与负荷电流 i 之关系如图 1-9 所示。此种情况可以应用对称分量法，分成正序及负序之串联网络，并假定饱和情形仅影响正序网络，进行分析运算结果与图 1-9 曲线相吻合。

综上所述：感应电动机并接有事先算定电容量之静电电容器时，可以通过自激而作为发电机运行。无论负载为三相平衡负载或为单相负荷，为纯阻抗或为感抗，甚至供给其他之感应电动机，均无不可。惟需注意的是：在功率因数较低时，应有足够的容量之电容器并联。因为在负载情况下，电容器之越前电流除满足激磁电流之需要外，尚应满足负荷方面感抗伏安（如电动机之漏抗等）之需要。



图 1-9 单相负荷调整特性

在下文将要叙述的，就是这种关系。

1-5. 转速不变时电容与电压的关系

根据一台名牌为：T52-4，三相，50周波/秒，电压220/380伏接线法 Δ/Y ，额定功率7.5瓩，额定电流26.5/15.3安转速1440转/分的感应发电机试验结果：当 $n = \text{常数}$ 时 $U = f(C)$ 的关系曲线如图1-10所示。

从上所述之空载特性曲线可以求出电容与电压的关系曲线。在图1-10中可见三相总电容为61微法时电压只有65.5伏，电容为66微法时电压急剧上升至334伏，电容在61~66微法范围内，电压是突变的。因此，电容的数值不能小于66微法，否则电压即不稳定。

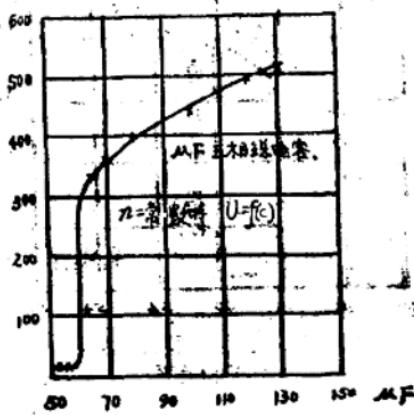


图1-10 $n=k$ 时电容与电压关系曲线

1-6. 电容不变时转速与电压的关系

图1-11曲线乃上述7.5瓩感应发电机试验所得。

图中曲线(a)说明电压随周率上升的过程中，当周率 f 小于50周/秒时，发电机端电压很小，当电压接近50周/秒时，电压上升很快。因为当周率低于49周时，由电容器数值决定的倾斜角 α_c 大于该转速条件下空载特性曲线的直线部分倾斜角 α_1 ，所以电压无法建立起来。周率再升高空载特性曲线也随着升高，当 $\alpha_c < \alpha_1$ 时电压即迅速升高。曲线(b)说明周率从50周逐渐下降时，电压下降较慢。这是由于磁滞效应所致。必须指

出，不同的电容数值电压剧烈上升的起始周率也是不同的；电容数值愈大起始周率愈小。

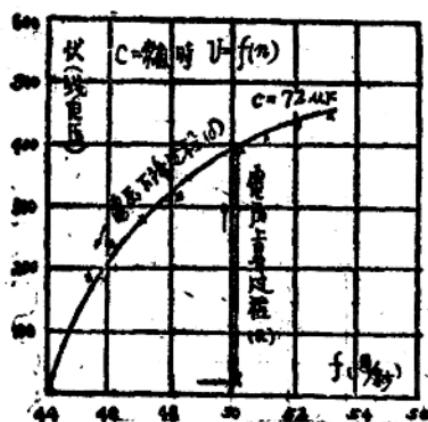


图 1-11 电容不变时转速与电压的关系

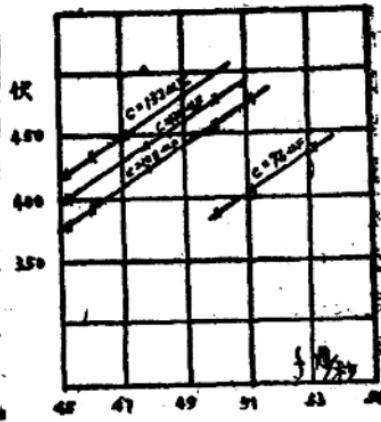


图 1-12 电容不变时周率与电压的关系

在一定周率范围内，周率与电压近似成直线关系如图 1-12。不过电压升高的百分比要大些，例如周率变化 2% 电压变化了 7.7%，因为当周率上升时，空载曲率相应上升而使电压升高，另一方面周率上升时电容电流增加（相当于电容量增加），因而也引起电压升高。如周率继续上升很高电压与周率将不再是直线关系，而系空载特性曲线一样渐趋饱和。

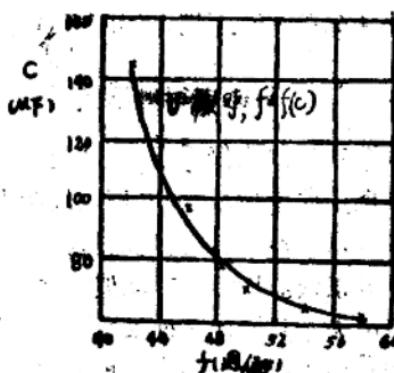


图 1-13 周率与电容关系曲线

1-7. 电压不变时电容与频率的关系

图1-13曲线表明了：在低频率范围内频率变化时所引起的电容量的变化，比在高频率范围内要大。因为在低频率情况下，额定电压是在空载曲线更为饱和部分，因而要达到额定电压，需要的电容数值增加很多。

第二章 电 容 器

静电电容器是感应发电机在自激过程中，不可缺少的组成部分。电容器的结构原理和运行特性，在电工学或专门书籍中有详细介绍，这里只讲一些电容器在使用中的若干问题，如容量的选择，接线方式和调整等。因为所有这些与感应发电机的运行密切相关。现分别叙述如下。

2-1. 电容量的确定

(甲)用计算方法确定感应发电机需要的电容量感应发电机的简化等值线路图，如图2-1所示。

若静子电压为 U ，则得：

$$I_a(X_a + X_c) = I_a X_c \quad (1)$$

式中 I_a ——励磁电流即发电机在空载时静子电流的无功分量。

X_a ——激磁电抗

X_c ——漏磁电抗

由(1)式得电容器的电抗为：

$$X_c = X_a + X_t \quad (2)$$

由上式可以求出自激磁电容器的电容量，但需要先测出 X_L 、 X_m ，而 X_m 又为一个变数，所以(2)式用起来是有困难的。因此实用上可採取下法，也可以求出合乎要求的近似值：

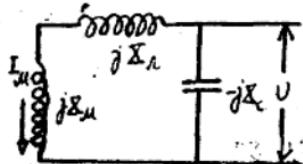


图 2-1 感应发电机等值线路图

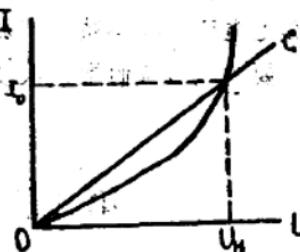


图 2-2 感应发电机的空载特性

設感应发电机之空載曲綫如图 2-2 所示。图中空載电流 I_0 可以分成兩個分量：一个是有功分量，用来产生機械轉矩，克服电机旋轉時空气和軸承的摩擦與鐵損；另一个是無功分量 I_m 用来产生一个旋轉磁場，即产生一反電勢。若能求得 X_m 的數值，依下列近似公式即可很容易的計算出自激磁电容器所需的电容量：

$$C = \frac{I_m}{2\pi f U_m^2} \quad (3)$$

式中 U_m ——发电机的額定电压(伏)；

f ——頻率(周波/秒)。

在求出励磁电流 I_m 后，就可算出励磁电容器的电容量。 I_m 的求得，可根据无載电流 I_0 和无載时的功率因数 $\cos\varphi_0$ ，就可以算出 I_m 。

$$I_m = I_0 \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_0} \quad (4)$$

如果无功率因数表求不出 $\cos\varphi_0$ ，可取 $\cos\varphi_0 = 0.1 \sim 0.2$ 来

近似的計算。

为了减少激磁用电容器的容量，在三相电机中电容器接成三角形。这种結綫需要三組电容器，每組电容器根据公式(3)可推算出电容器的容量：

$$c = \frac{I_m}{2\pi\sqrt{3}fU_{mn}} \times 10^6 \text{ (微法)}, \quad (5)$$

式中 I_m —— 激磁电流的无功分量(安)；

U_{mn} —— 感应发电机的額定綫电压(伏)。

經驗指出：电容器容量的选择，实际应用时应比公式(5)算出的数值大 10~15%，以便在滿負荷时电机端电压不致降得太低，影响电机出力。

(乙)用試驗方法求得感应发电机所需配置的电容量。

根据全苏农业机械化和电气化研究所所作的各种感应电动机当发电机运转所需配置电容量列于下表。表中所列的是三相的总电容。无功功率是按下列公式計算出的：

$$Q = 0.314 U_{mn}^2 C 10^{-6}$$

式中 Q —— 电容器的无功功率，以无效千伏安計；

C —— 照三角形接法連接的电容器的三相总电容以微法計。

380伏，750~1500轉/分的感应发电机在額定轉数时励磁 所需的电容器三相总电容数值表(見表2-1)。

当感应发电机轉速恒定时，如若增加負荷，特別是感性負荷，要維持靜子电压不变，就必须增加电容器的电容量。

2-2. 电容器的連接方式

(甲)兩种接法的比較