

电工基础知识

上海市出版革命组

TM1

3.10B

内 容 提 要

本书从电的基本概念谈到直流电路、磁和电磁、交流电路、变压器、交流电动机、量电仪表与电器开关、从发电到用电等等。文字通俗，例子多，比较结合实际。适宜一般水平的有关电工及技工人员阅读和作为业余教材之用。

电 工 基 础 知 识

*

上海市出版革命组出版
(上海紹興路5号)

上海新华书店发行

上海市印刷三厂印刷

原上海科技版印10次

1970年3月新1版

1970年3月第1次印刷

书号 4-12 定价 0.28 元

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词

社会的财富是工人、农民和劳动知识分子自己创造的。只要这些人掌握了自己的命运，又有一条马克思列宁主义的路线，不是回避问题，而是用积极的态度去解决问题，任何人间的困难总是可以解决的。

《书记动手，全党办社》

毛主席语录

自然科学是人们争取自由的一种武装。人们为着要在社会上得到自由，就要用社会科学来了解社会，改造社会进行社会革命。人们为着要在自然界里得到自由，就要用自然科学来了解自然，克服自然和改造自然，从自然里得到自由。

在边区自然科学研究会成立大会上的讲话

学习的敌人是自己的满足，要认真学习一点东西，必须从不自满开始。对自己，“学而不厌”，对人家，“诲人不倦”，我们应取这种态度。

《中国共产党在民族战争中的地位》

目 录

第一讲	电的基本概念	1
第二讲	直流电路	12
第三讲	磁和电磁	23
第四讲	交流电路	32
第五讲	变压器	52
第六讲	交流电动机	67
第七讲	量电仪表与电器开关	76
第八讲	从发电到用电	87

第一讲

电的基本概念

電 力 源

1. 电的应用

在我們日常生活中几乎到处都要用到电。象照明用的电灯，通訊用的電話和電報，还有无线电收音机、电炉、电风扇等都是我們熟悉的电器。电在冶金工厂中可以用来熔炼鋼鐵，在农村中用来排灌和加工，在医疗上用来作透視和医治疾病。电已是工农业生产和人类生活中不可缺少的东西。

“电”到底是什么呢？它是怎样得来的呢？这个强大的力量又服从着怎样的一些法則呢？在本讲里我們就來討論这些问题。

2. 电荷的产生

根据近代电子学說的解释，自然界的一切物质，都是由許多叫做分子的微粒組成的。分子又由原子組成，原子又由一个原子核和以很高的速率在它周围旋轉着的电子組成，原子核带有阳电荷（用符号“+”表示），电子則带有阴电荷（用符号“-”表示）。原子非常微小，在一毫米的长度上可以排下一亿个原子，原子核的直径只相当于原子的几万分之一。每一物质中都有等量的阳电荷和阴电荷，它們是相互吸引着的。假

如要从一物质中取出一些电子，就必須要設法克服阳电荷和

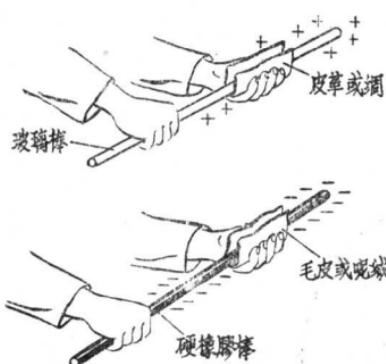


图1 摩擦可以起电

阴电荷之間的吸力。例如我們用絲織物摩擦玻璃棒，就是強使玻璃棒原子中的一部分電子，轉移到絲織物上，这样，玻璃棒上少了电子，阳电荷便多出来了，絲織物上多了电子，阴电荷便多起来了，因而，絲織物帶阴电而玻璃棒帶阳电(图1)；

用毛絨擦硬橡膠时，就发现毛絨带阳电而硬橡膠带阴电。又如我們用胶木鋼筆杆在絨綫衫上摩擦几次，就可以把紙屑吸起，这都是摩擦起电現象。雷雨季节中由高空下降的雨点和地面上升的热空气互相摩擦时，就产生了大量的带电云(图2)，通过潮湿空气，产生了闪电和雷击。在工厂中，机器传动部分的皮带和皮帶輪摩擦后同样也会产生靜电荷。

电荷的单位叫“庫仑”，每庫仑的电量含有 6.25×10^{18} 个电子。

当电荷积聚不动时，这种状态称为靜电，如果电荷在运动状态，就称为动电，也就是我們討論的中心。

3. 导体和絕緣体

一切金属的原子有着不稳固的外围电子，这些电子受到



图2 雷击放电

外力的作用时容易离开自己的轨道，是导电性能很好的物体，称为导体。各种金属、碳、盐类、酸类、碱类的溶液以及潮湿的土地，都属于这类。还有其他许多物质的原子，把电子牢固地吸在原子核周围，不容易让它自由地离开，这是导电性能不良的物体，称为非导体或绝缘体。绝缘体是有一定条件的，在低压应用的绝缘体，用在高压下就变成导体了，所以绝缘体都有一个工作的限度，叫作绝缘强度。在正常状态下的各种气体、很多种液体以及除了金属和碳以外的大部分固体都属于不良导体；如橡胶、玻璃、塑料、云母、丝、瓷、变压器油等都可以作为绝缘体。

二、电位、电流和电阻

1. 电位和电位差

当一种物体带着正电荷时，这物体就具有某种程度的电位（或称作电势），我们常以大地的电位当作等于零，所以任何带正电荷的物体的电位比大地高，带有负电荷的电位就比大地低。

电位和水位的意义相似，凡是电位较高的物体，就会把正电荷推向电位较低的物体，正象水位高的水，总是向较低处流去一样（图3）。

电位的单位是“伏特”，简称“伏”。我们常用“电位差”（或称“电势差”）或“电压”来表示两种物体或两端之间的电位差别。电压或电位差的单位也都是伏。

2. 电流

电子沿着导线流动称为电流，用 I 来代表，电流的强度

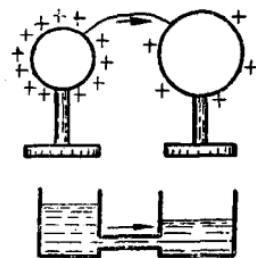


图3 电位和水位

是以每秒钟通过多少电荷来計算的，电流的单位是“安培”，简称“安”，公式是

$$I = \frac{Q}{t}$$

式中 Q —电荷单位，库仑；

t —时间单位，秒。

例如 1 秒钟通过 1 库仑的电荷时，电流强度就是 1 安。

电流的方向，习惯上作为由正极流向负极，实际上电子流动的方向是由负极流向正极的。

辨别电流存在的征象：

(1) 电流通过盐类、碱类及酸类的溶液，能把它們分解成原来組成它們的成分；

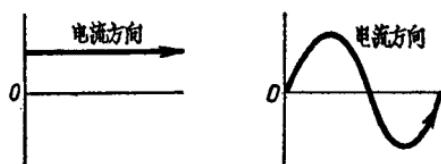
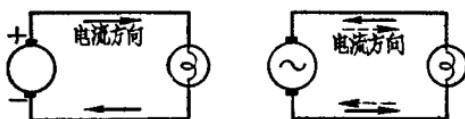


图 4 直流电和交流电

(2) 通过电流的导綫能发热；

(3) 电流流过导綫时，在导綫的周围能造成磁场。

电流的种类，分

直流电和交流电两种，它們的基本区别

在于直流电的方向是始終不变，电压維持在一个固定的数值；交流电的电流和电压是有规律地从一个方向(正方向)变换到另一个方向(负方向)，其数值也可以从正的最大值变到负的最大值(图 4)。

交流电的产生——交流发电机。

直流电的产生——干电池、蓄电池(酸性的和碱性的)、直

原
书
缺
页

原
书
缺
页

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbo.com

欧，运行若干时后，测得电阻为 120 欧，求这时的繞組温度。

解： $R_1 = 100$ 欧 $t_1 = 20^\circ\text{C}$ $R_2 = 120$ 欧

$$\alpha_1 = \frac{1}{234.5 + 20} = \frac{1}{254.5}$$

因为

$$R_2 = R_1[1 + \alpha_1(t_2 - t_1)]$$

所以

$$t_2 = t_1 + \frac{1}{\alpha_1} \left(\frac{R_2}{R_1} - 1 \right) = 20 + 254.5 \left(\frac{120}{100} - 1 \right)$$
$$= 20 + 50.9 = 70.9^\circ\text{C}$$

三、电路和欧姆定律

1. 完全电路

一切正常的电路都是完全电路（图 5）。完全电路是說电流从电源出发，經過导綫和負載，再經過另一导綫回到电源。

在电路中所以要有回路，是要使电流能够不断地循环，假使沒有回路，虽然在导綫和灯泡中有一部分电子可以被电池正极吸收，但是导綫和灯泡中所缺的电子却得不到补充，所以在极短時間內，灯泡和导綫的电位就变得和正极相等，电流就不能連續通过灯泡使它发亮。

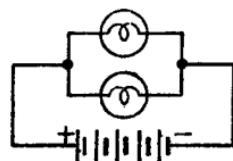


图 5 完全电路

2. 欧姆定律

在电路中，电流的强弱与电压的高低成正比而与电阻的大小成反比，这种相互关系，就是欧姆定律（图 6）。

用公式表示：

$$I = \frac{U}{R} \quad U = I \times R \quad R = \frac{U}{I}$$

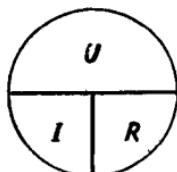


图 6

式中 I —为电流,安;
 U —为电压,伏;
 R —为电阻,欧。

欧姆定律可适用于电路的全部,同时也适用于电路的一部分。在計算时必須注意:

1. 在整个电路中,通过的电流等于这整个电路的电压被这电路的总电阻来除。
2. 在局部电路中,通过的电流等于这部分电路两端的电压被这两端間的电阻来除。

我們必須注意,电压、电阻与电流的計算必須是电路的同一部分。

在我們日常电气工作中测量电气回路是否开路、短路或有漏电情形,就是利用欧姆定律的原理,用搖表进行工作。

[例] 有一发电机,其电压为 240 伏,电能由两条长各为 350 米、截面为 10 平方毫米的銅綫輸送給一用戶,該用戶所用的电流为 15 安,求該用戶受电端的电压。

解: 导線的电压降 $U = I \times R$

$$R = \frac{\rho \times L}{S} = \frac{0.017 \times 2 \times 350}{10} = 1.19 \text{ 欧}$$

$$U = I \times R = 15 \times 1.19 = 17.9 \text{ 伏}$$

所以用戶受电端的电压为 $240 - 17.9 = 222.1$ 伏

四、电功、电功率和效率

1. 电功和电功率

电动势或电压是推动电流的原动力。如有 1 伏特电动势的电池,把 1 庫仑的电量由正极推出回到負极,所做的功就称

为电功,这时的电功就是1焦,公式是

$$A = U \times Q$$

式中 A —电功,焦;

U —电压,伏;

Q —电量,库仑。

在单位时间(1秒)内电流所作的功,就是电功率,用 P 来代表,因为1秒钟流过1库仑的电流是1安,所以电功率的通用公式就是

$$P = U \times I$$

电功率的单位是“瓦特”,简称“瓦”,结合上述的欧姆定律,电功率也可以由下面公式求算:

$$P = I^2 \times R = \frac{U^2}{R}$$

电功率的单位用瓦来表示,在实用上嫌小了些,一般用较大的单位千瓦(1000瓦)来计算。例如电灯计算电费就是用千瓦作单位的,每小时用电1千瓦就是一度(电度),所以电度的单位就称作千瓦·小时。

[例] 房屋中装有12盏电灯,其中4盏是60瓦的,每天开6小时,其余8盏都是25瓦的,每天开4小时,要计算一个月(30天)所用的电度数。

$$\begin{aligned} \text{解: 4盏 60瓦用电} &= P \times t = (4 \times 60) \times (6 \times 30) \\ &= 43,200 \text{瓦·时} = 43.2 \text{千瓦·小时} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{8盏 25瓦用电} &= (8 \times 25) \times (4 \times 30) \\ &= 24,000 \text{瓦·时} = 24 \text{千瓦·小时} \end{aligned}$$

每月共用电度数 $= 43.2 + 24.0 = 67.2$ 千瓦·小时 $= 67.2$ 度

2. 电功率和机械功率的换算

$$1 \text{ 英制马力} = 746 \text{ 瓦} = 0.746 \text{ 千瓦}$$

$$1 \text{ 公制马力} = 736 \text{ 瓦} = 0.736 \text{ 千瓦}$$

$$1 \text{ 千瓦} = 1.34 \text{ 英制马力}$$

$$1 \text{ 千瓦} = 1.36 \text{ 公制马力}$$

[例] 有一台 5 马力的直流电动机接在 220 伏的线路中，试算该机由线路中取用的电流

$$1 \text{ 马力} = 746 \text{ 瓦}$$

$$\text{解: } 5 \text{ 马力} = 5 \times 746 = 3730 \text{ 瓦}$$

因为

$$P = U \times I$$

所以

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3730}{220} = 17 \text{ 安}$$

3. 效率

能量的转换和输送的过程中，因为有着种种损失，所以输出的能量或功率总是小于输入的能量或功率。即

$$\text{输出功率} + \text{损失} = \text{输入功率}$$

输出功率与输入功率的比例数(常用百分比来表示)就称为效率，任何机械或电机的效率总是小于 1。

$$\text{效率} = \frac{\text{输出功率}}{\text{输入功率}} = \frac{\text{输出功率}}{\text{输出功率} + \text{损失}}$$

电动机的名牌容量指的是满载输出功率，由于电动机内部的种种损失，输入功率要比这个数字大，例如有一只 1 马力的电动机接在 115 伏的电源上，满载电流 8.4 安，于是输入功率为 $115 \times 8.4 = 966$ 瓦，或为 $966 \div 746 = 1.3$ 马力，因为输出功率为 1 马力，这只电动机的效率 $= 1 / 1.3 = 0.77 = 77\%$ 。

[例] 要用铜导线输送电能给一个用户，这个用户有一只 10 千瓦的电动机，效率 85%，受电端电压应不低于 120 伏，

送电端的电压为 127 伏，送电距离是 150 米，試計算导綫的截面。

解：这里可以容許的电压降是 $127 - 120 = 7$ 伏

$$\text{送电綫路的最大电流} = \frac{\text{輸入功率}}{\text{电压}} = \frac{10}{0.85 \times 120} \\ = 98 \text{ 安}$$

$$\text{送电綫的电阻} = \frac{\text{电压降}}{\text{綫路电流}} = \frac{7}{98} = 0.071 \text{ 欧}$$

导綫截面应为

$$S = \frac{\rho \times L}{R} = \frac{0.017 \times 2 \times 150}{0.071} = 72 \text{ 平方毫米}$$

根据裸銅綫容許最大負載电流表，在敞露空气中，只要 10 平方毫米的截面，就可容納 108 安电流，这里需要銅綫截面不应小于 72 平方毫米，主要为了保証維持容許的电压降，使受电端的电压不低于 120 伏。在設計送电綫的截面时，还須考慮到导綫的机械强度是否足够。

第二讲

直 流 电 路

一、串联和并联

在我們实际的电工作业中，往往会碰到很多情况，它包括不止一个电源或不止一个負載，因此，我們有必要来研究几个电源或几个負載在不同連接情况下的一些现象。用我們电工实际作业中碰到的几个現象來討論：

电车用的是 550 伏的直流电，可是通常的灯泡却只有 110 伏或 220 伏的，或者是 12 伏、36 伏等一些安全电压，那末在电车里 550 伏的电路上的电灯怎样处理呢？在实际的接綫上，我們采用三灯一组的連接法，甲、乙、丙三灯的綫端头尾相連，

剩下的两端接到电源上去（这种接綫法叫串联接法，图 7），这样，三盏 220 伏的灯都发光而并不烧坏，这是为什么呢？

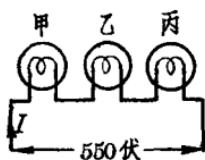


图 7 电灯串联接法

三盏灯串联后使我們电路中的总电阻变为

$$R_{\text{总}} = R_{\text{甲}} + R_{\text{乙}} + R_{\text{丙}}$$

如果三盏灯泡都是用 220 伏 40 瓦的，根据測量，它們每一盏灯的电阻是 1210 欧。因为 $P=40, U=220$ ，所以 $R=U^2/P=1210$ 欧，总电阻 $R_{\text{总}}=1210+1210+1210=3630$ 欧；流