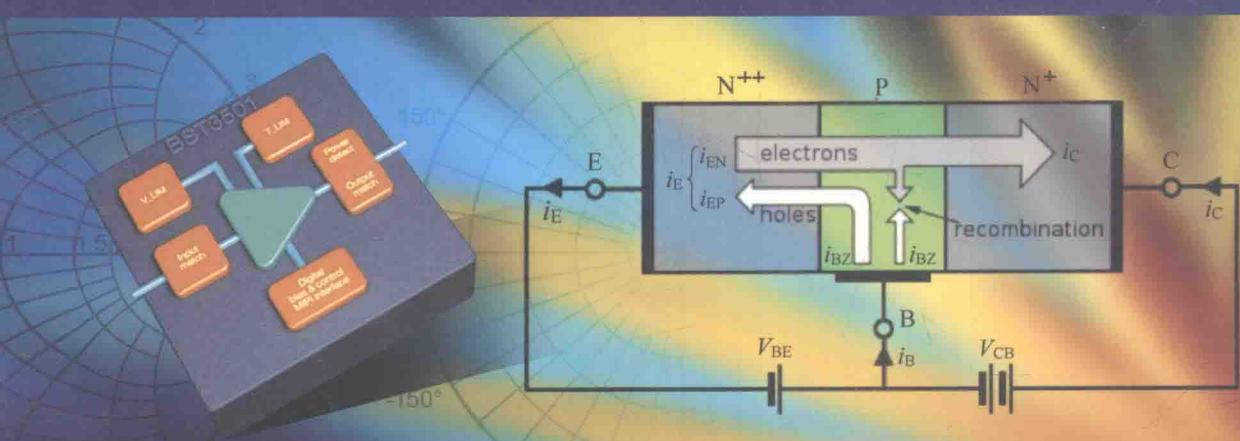


射频与微波功率放大器工程设计

● 黄智伟 王明华 黄国玉 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

电子工程技术丛书

射频与微波功率放大器工程设计

黄智伟 王明华 黄国玉 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

功率放大器是无线通信系统发射机的重要组成部分。本书从工程设计要求出发，以不同公司的射频与微波功率放大器器件为基础，通过大量的示例，图文并茂地介绍了射频与微波功率放大器器件和参数，射频与微波晶体管功率放大器电路，单片射频与微波功率放大器电路，射频与微波功率检测/控制电路和电源电路，射频与微波电路 PCB 设计和散热设计，以及电路设计和制作中的一些方法、技巧和应该注意的问题，具有很强的工程性和实用性。

本书是为从事无线通信系统电路设计的工程技术人员编写的一本学习射频与微波功率放大器电路设计与制作基本知识、方法和技巧的参考书。本书也可以作为本科院校和高职高专通信工程、电子信息工程等专业学习射频与微波功率放大器电路设计和制作的教材。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

射频与微波功率放大器工程设计 / 黄智伟, 王明华, 黄国玉编著. —北京: 电子工业出版社, 2015.5
(电子工程技术丛书)

ISBN 978-7-121-25925-8

I. ①射… II. ①黄… ②王… ③黄… III. ①高频放大器—设计 ②微波放大器—设计 IV. ①TN722.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 081676 号

责任编辑：刘海艳 (lhy@phei.com.cn)

印 刷：北京丰源印刷厂

装 订：三河市华成印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：33 字数：845 千字

版 次：2015 年 5 月第 1 版

印 次：2015 年 5 月第 1 次印刷

印 数：3 000 册 定价：88.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

功率放大器是无线通信系统发射机的重要组成部分。射频与微波功率放大器的工作频率范围从兆赫兹到吉赫兹，功率从毫瓦级到千瓦级，按工作频带可以分为窄带功率放大器和宽带功率放大器。根据匹配网络的性质，可分为非谐振功率放大器和谐振功率放大器。按照电流导通角 θ 的不同，可分为甲（A）类、甲乙（AB）类、乙（B）类、丙（C）类。还有使功率器件工作于开关状态的丁（D）类放大器和戊（E）类放大器，以及F类、G类和H类的高效率放大器。功率放大器按工作状态分类可分为线性放大器和非线性放大器。工作于非线性状态的功率放大器，属于非线性电路，通常采用的分析方法是图解法和解析近似分析法。在现代通信技术飞速发展的今天，对功率放大器的各项指标的要求越来越高，功率放大器在设计制作中会受到各种条件（如效率、线性度等）的制约。

作为一个设计者，面对着功率放大器电路设计这一门成熟而又在不断发展和更新的技术，面对海量的技术资料，面对生产厂商可以提供的几十类、成百上千种型号的器件，面对数据表中的几十个参数，如何选择合适的器件，完成自己所需要的射频与微波功率放大器电路设计，实际上是一件不容易的事情。

本书是为从事无线通信系统电路设计的工程技术人员编写的一本介绍射频与微波功率放大器电路设计与制作基本知识、方法和技巧的参考书。本书没有大量的理论介绍、公式推导和仿真分析，而是从工程设计要求出发，以不同公司的射频与微波功率放大器器件为基础，通过对器件的技术参数和特性、应用电路的介绍，并提供大量的、可选择的器件和应用电路实例，图文并茂地说明射频与微波功率放大器电路设计和制作中的一些方法和技巧，以及应该注意的问题，具有很强的工程性和实用性。

本书也可以作为本科院校和高职高专通信工程、电子信息工程等专业学习射频与微波功率放大器电路设计和制作的教材。

本书共9章。第1章射频与微波功率放大器器件基础，介绍了ADI、Avago Technologies、Freescale、NXP Semiconductors、RF Micro Devices、TriQuint Semiconductor等十几家公司可供选择的射频与微波功率放大器器件，介绍了数据表中的射频与微波功率放大器器件的技术参数，包括绝对最大值、推荐的工作条件、电特性、热特性等。

第2章射频与微波电路设计基础，介绍了频谱的划分，电阻（器）的射频特性，电容器的阻抗频率特性、衰减频率特性、ESR和ESL特性，电感器的阻抗频率特性、Q值频率特性和电感值频率特性，铁氧体元件、铁氧体磁珠和片式铁氧体磁珠的基本特性，铁氧体磁珠的安装位置，EMC（电磁兼容）用铁氧体，传输线的定义、类型和特性，Smith圆图的构成和应用，网络与网络参数，天线种类和基本参数，以及天线分离滤波器等。

第3章射频与微波功率放大器电路基础，介绍了功率放大器输出功率、效率、线性等主要技术指标，A、B、C、D、E、F类功率放大器电路结构，功率放大器电路的阻抗匹配网络的基本要求，集总参数和传输线变压器匹配网络，功率合成器与分配器，功率放大器的线性化技术等。

第 4 章射频与微波晶体管功率放大器电路，介绍了射频与微波功率晶体管的类型与主要参数，包括绝对最大值、推荐的工作条件、电特性（数据表）、特性曲线图、温度范围、热特性、测试（评估板）电路等。介绍了 34 个射频与微波双极性晶体管、场效应管、LDMOS 晶体管功率放大器电路示例。

第 5 章单片射频与微波功率放大器电路，介绍了单片射频与微波功率放大器的类型与主要参数，包括绝对最大值、推荐的工作条件、电特性（数据表）、特性曲线图、温度范围、热特性、测试（评估板）电路等。介绍了通用型单片射频与微波功率放大器、单片无线局域网（WLAN）、单片 WiMAX 和 WiFi、单片射频前端、单片驱动放大器 70 个应用电路示例。

第 6 章射频与微波功率检测/控制电路，介绍了射频与微波功率检测/控制电路主要类型与特性，19 个射频与微波功率检测/控制应用电路示例。

第 7 章射频与微波功率放大器的电源电路，介绍了 RF（射频）系统的电源要求，电源管理和电源噪声控制，以及手持设备射频功率放大器的供电电路。介绍了 LDO 线性稳压器电源电路，包括选择基本原则、主要参数、PSRR、电容选型等。介绍了 4 个超低噪声、高 PSRR 射频 LDO 线性稳压器电路示例和 6 个射频功率放大器电源电路示例。

第 8 章射频与微波电路 PCB 设计，介绍了 PCB 导线的电阻、电感和阻抗，导线的互感、电源和接地平面电感，导线的电容和平行板电容、过孔电容和电感等。介绍了 PCB 电源/地平面的功能、设计一般原则、叠层和层序以及负作用。介绍了 PCB 传输线，包括微带线、埋入式微带线、单带状线、双带状线或非对称带状线、差分微带线和带状线，介质材料对传播速度的影响，以及 PCB 传输线设计与制作中应注意的一些问题。介绍了射频与微波电路 PCB 设计的一些技巧，以及 300MHz 到 2.4GHz 18 个 PCB 天线设计示例。

第 9 章射频与微波功率放大器的散热设计，介绍了散热设计基础，包括热传递的方式、温度（高温）对元器件及电子产品的影响，温度的减额设计。介绍了射频与微波功率放大器器件的封装与热特性，包括与器件封装热特性有关的一些参数、器件封装的基本热关系和热特性、最大功耗与器件封装和温度的关系等。介绍了 PCB 的散热设计，包括 PCB 的热性能分析、基材选择、元器件的布局和布线，PCB 的散热设计示例等。介绍了裸露焊盘的 PCB 设计，包括裸露焊盘连接的基本要求、散热通孔的设计和示例等。介绍了散热器的安装与接地。

本书在编写过程中，参考了大量的国内外著作和文献资料，引用了一些国内外著作和文献资料中的经典结论，参考并引用了 Analog Devices、Avago Technologies、Freescale、NXP Semiconductors、RF Micro Devices、TriQuint Semiconductor、Texas Instruments、Maxim、Microchip Technology、Linear Technology 等公司提供的技术资料和应用笔记，得到了许多专家和学者的大力支持，听取了多方面的意见和建议。南华大学王明华博士、黄国玉、王彦教授、邓贤君博士、李圣副教授、胡孝平、葛厚洋、胡景文、蒋万辉、王希勤、丑佳文、马宇辉、戴宇明、邵卫龙等人为本书的编写也做了大量的工作，在此一并表示衷心的感谢。

由于我们水平有限，不足之处在所难免，敬请各位读者批评斧正。

黄智伟

2015 年于南华大学

目 录

第 1 章 射频与微波功率放大器器件基础	1
1.1 可选择的射频与微波功率放大器器件	1
1.1.1 ADI 公司的射频与微波功率放大器器件	1
1.1.2 ANADIGICS 公司的射频与微波功率放大器器件	2
1.1.3 Avago Technologies 公司的射频与微波功率放大器器件	3
1.1.4 飞思卡尔半导体公司的射频与微波功率放大器器件	4
1.1.5 Infineon Technologies 公司的射频与微波功率放大器器件	5
1.1.6 Linear Technology 公司的射频与微波功率放大器器件	6
1.1.7 Maxim 公司的射频与微波功率放大器器件	8
1.1.8 Microchip 公司的射频与微波功率放大器器件	8
1.1.9 Microsemi 公司的射频与微波功率放大器器件	10
1.1.10 New Japan Radio 公司的射频与微波功率放大器器件	11
1.1.11 NXP Semiconductors 公司的射频与微波功率放大器器件	11
1.1.12 Renesas Electronics 公司的射频与微波功率放大器器件	12
1.1.13 RF Micro Devices 公司的射频与微波功率放大器器件	13
1.1.14 意法半导体 (ST) 公司的射频与微波功率放大器器件	14
1.1.15 Skywork 公司的射频与微波功率放大器器件	14
1.1.16 TI (德州仪器) 公司的射频与微波功率放大器器件	15
1.1.17 TriQuint Semiconductor 公司的射频与微波功率放大器器件	17
1.1.18 三菱电机机电 (上海) 有限公司的射频与微波功率放大器器件	18
1.2 数据表中的射频与微波功率放大器参数	19
1.2.1 绝对最大值	19
1.2.2 推荐工作条件	20
1.2.3 电特性	21
1.2.4 温度范围	24
1.2.5 热特性	24
第 2 章 射频电路设计基础	26
2.1 频谱	26
2.2 电阻 (器) 的射频特性	27
2.2.1 电阻器的射频等效电路	27
2.2.2 片状电阻的外形和尺寸	28

2.3	电容(器)的射频特性	28
2.3.1	电容器的阻抗频率特性	28
2.3.2	电容器的衰减频率特性	30
2.3.3	电容器的ESR和ESL特性	30
2.4	电感(器)的射频特性	32
2.4.1	电感器的阻抗频率特性	32
2.4.2	电感器的Q值频率特性	33
2.4.3	电感器的电感值频率特性	34
2.5	铁氧体元件	35
2.5.1	铁氧体元件的基本特性	35
2.5.2	铁氧体磁珠的基本特性	36
2.5.3	片式铁氧体磁珠	38
2.5.4	铁氧体磁珠的安装位置	47
2.5.5	EMC(电磁兼容)用铁氧体	48
2.6	传输线	50
2.6.1	传输线的定义	50
2.6.2	传输线的类型与特性	51
2.7	Smith圆图	53
2.7.1	等反射圆	54
2.7.2	等电阻圆图和等电抗圆图	54
2.7.3	Smith圆图(阻抗圆图)	56
2.7.4	Smith圆图的应用	56
2.8	网络与网络参数	69
2.9	天线	73
2.9.1	天线种类	73
2.9.2	天线的基本参数	76
2.9.3	天线分离滤波器	80
第3章	射频功率放大器电路基础	85
3.1	射频功率放大器的主要技术指标	85
3.1.1	输出功率	85
3.1.2	效率	87
3.1.3	线性	88
3.1.4	杂散输出与噪声	89
3.2	射频功率放大器电路结构	89
3.2.1	射频功率放大器的分类	89
3.2.2	A类射频功率放大器电路	90

3.2.3	B类射频功率放大器电路	93
3.2.4	C类射频功率放大器电路	97
3.2.5	D类射频功率放大器电路	99
3.2.6	E类射频功率放大器电路	103
3.2.7	F类射频功率放大器电路	106
3.3	功率放大器电路的阻抗匹配网络	110
3.3.1	阻抗匹配网络的基本要求	110
3.3.2	集总参数的匹配网络	110
3.3.3	传输线变压器匹配网络	112
3.4	功率合成与分配	115
3.4.1	功率合成器	115
3.4.2	功率分配器	119
3.5	功率放大器的线性化技术	123
3.5.1	前馈线性化技术	123
3.5.2	反馈技术	124
3.5.3	包络消除及恢复技术	126
3.5.4	预失真线性化技术	126
3.5.5	采用非线性元件的线性放大（LINC）	128
3.6	功率晶体管的二次击穿与散热	129
第4章	射频与微波晶体管功率放大器应用电路	132
4.1	射频与微波功率晶体管的主要参数	132
4.1.1	常用的射频与微波功率晶体管类型	132
4.1.2	射频与微波功率晶体管的绝对最大值	136
4.1.3	射频与微波功率晶体管推荐的工作条件	138
4.1.4	射频与微波功率晶体管的电特性（数据表）	140
4.1.5	射频与微波功率晶体管的特性曲线图	147
4.1.6	射频与微波晶体管的温度范围	150
4.1.7	射频与微波晶体管的热特性	150
4.1.8	射频与微波晶体管的测试（评估板）电路	152
4.2	射频与微波双极性晶体管功率放大器应用电路实例	154
4.2.1	ISM 433MHz 功率放大器应用电路	154
4.2.2	ISM 866MHz 功率放大器应用电路	155
4.2.3	1W 900MHz 3.6V 功率放大器应用电路	156
4.2.4	40~3600MHz 20dB 功率放大器应用电路	156
4.2.5	400~2200MHz 15dB 功率放大器应用电路	159
4.2.6	0~6GHz 14~20.5dB 功率放大器应用电路	160

4.3 射频与微波场效应管功率放大器应用电路实例	162
4.3.1 630mW VHF/UHF 功率放大器应用电路	162
4.3.2 7.5W VHF/UHF 功率放大器应用电路	162
4.3.3 12W VHF/UHF 功率放大器应用电路	163
4.3.4 300W 50V FM（调频）广播功率放大器应用电路	163
4.3.5 135~175MHz 8W 7.5V 功率放大器应用电路	164
4.3.6 450~520MHz 3W 12.5V 功率放大器应用电路	165
4.3.7 520MHz 8W 7.5V 功率放大器应用电路	167
4.3.8 155~950MHz 40.2dBm 功率放大器应用电路	168
4.3.9 1GHz 30W 28V 功率放大器应用电路	170
4.3.10 1GHz 120W 28V 功率放大器应用电路	171
4.3.11 200~2100MHz 100W 功率放大器应用电路	173
4.3.12 1.8~2.2GHz 180W 功率放大器应用电路	174
4.3.13 2.110~2.170MHz 300W 功率放大器应用电路	175
4.3.14 1.7~2.7GHz 28V 23W WiMAX 功率放大器应用电路	176
4.3.15 3.3~3.8GHz 28V 15W WiMAX 功率放大器应用电路	177
4.3.16 0~4000MHz 25W 28V 功率放大器应用电路	178
4.4 射频与微波 LDMOS 晶体管功率放大器应用电路实例	179
4.4.1 45W 28V FM（调频）广播用功率放大器应用电路	179
4.4.2 400~470MHz 4W 7.2V 功率放大器应用电路	180
4.4.3 400~500MHz 8W 12.5V 功率放大器应用电路	181
4.4.4 340~520MHz 10W 15V 功率放大器应用电路	182
4.4.5 460~540MHz 20W 13.6V 功率放大器应用电路	183
4.4.6 10~512MHz 120W 功率放大器应用电路	184
4.4.7 470~860MHz 110W DVB-T UHF 功率放大器应用电路	186
4.4.8 860~960MHz 1W 7.2V 功率放大器应用电路	187
4.4.9 860~960MHz 4W 13.6V 功率放大器应用电路	188
4.4.10 740~950MHz 5W 7.2V 功率放大器应用电路	189
4.4.11 1GHz 6W 28V 功率放大器应用电路	190
4.4.12 1GHz 18W/30W/45W/60W/70W 28V 功率放大器应用电路	191
第5章 单片射频与微波功率放大器应用电路	193
5.1 单片射频与微波功率放大器的主要参数	193
5.1.1 常用的单片射频与微波功率放大器类型	193
5.1.2 单片射频与微波功率放大器的绝对最大值	195
5.1.3 单片射频与微波功率放大器推荐的工作条件	198
5.1.4 单片射频与微波功率放大器的电特性（数据表）	199

5.1.5	单片射频与微波功率放大器的特性曲线图	202
5.1.6	单片射频与微波功率放大器的温度范围.....	204
5.1.7	单片射频与微波功率放大器的热特性	204
5.1.8	单片射频与微波功率放大器的测试（评估板）电路.....	205
5.2	通用型单片射频与微波功率放大器应用电路实例.....	206
5.2.1	150~960MHz 32dBm 功率放大器应用电路.....	206
5.2.2	380~960MHz 1W 功率放大器应用电路.....	208
5.2.3	728~756MHz 27dBm 线性功率放大器应用电路.....	209
5.2.4	851~894MHz 27.2dBm 线性功率放大器应用电路	210
5.2.5	800~960MHz 29dBm 线性功率放大器应用电路.....	211
5.2.6	810~960MHz 29.5dBm 功率放大器应用电路	212
5.2.7	800~1000MHz 250mW 增益可控功率放大器应用电路.....	213
5.2.8	800~1000MHz 1W 功率放大器应用电路	215
5.2.9	1200~1400MHz 90W 功率放大器应用电路.....	217
5.2.10	20~1500MHz 5W MMIC 功率放大器应用电路.....	218
5.2.11	1.2~1.85GHz 150W 功率放大器应用电路	218
5.2.12	1.7~2.2GHz 1W 功率放大器应用电路	219
5.2.13	1.8~2.5GHz 30dBm 线性功率放大器应用电路	220
5.2.14	1.8~2.5GHz 33dBm 线性功率放大器应用电路	220
5.2.15	2.4~2.5GHz 22.5dBm 线性功率放大器应用电路	223
5.2.16	2.4~2.5GHz 21dBm 线性功率放大器应用电路	225
5.2.17	400~2700MHz 1 W MMIC 线性功率放大器应用电路.....	225
5.2.18	2.1~2.7GHz 1W 功率放大器应用电路	227
5.2.19	3.3~3.8GHz 1W 功率放大器应用电路	227
5.2.20	6~20GHz 15dBm 线性功率放大器应用电路.....	228
5.2.21	18~27GHz 29dBm 功率放大器应用电路	229
5.2.22	28~31GHz 33/36dBm 功率放大器应用电路.....	229
5.2.23	27~32GHz 28.5dBm MMIC 功率放大器应用电路	229
5.2.24	25~33GHz 0.7W MMIC 功率放大器应用电路	231
5.2.25	25~35GHz Ka 波段 25dBm 功率放大器应用电路	231
5.2.26	36~40GHz 26dBm MMIC 功率放大器应用电路	232
5.2.27	36~40GHz 29dBm MMIC 功率放大器应用电路	233
5.2.28	37~40GHz 1W MMIC 功率放大器应用电路	234
5.2.29	40.5~43.5GHz 27.5dBm 线性功率放大器应用电路.....	234
5.3	无线局域网（WLAN）功率放大器应用电路实例.....	235
5.3.1	2.45GHz 24.5dBm 802.11g WLAN 功率放大器应用电路.....	235

5.3.2	2.4GHz 25dBm 802.11g/b WLAN 功率放大器应用电路	236
5.3.3	2.4GHz 20dBm 802.11b/g WLAN 功率放大器应用电路	237
5.3.4	2.4/5GHz 20dBm 802.11a/b/g WLAN 功率放大器应用电路	238
5.3.5	2.4GHz 30dBm IEEE802.11b/g 功率放大器应用电路	239
5.3.6	2.4GHz 21dBm IEEE802.11b/g/n 功率放大器应用电路	240
5.3.7	2.4GHz 27dBm IEEE802.11b/g/n 功率放大器应用电路	242
5.3.8	5GHz 802.11a/n 18dBm 功率放大器应用电路	242
5.3.9	4.90~5.85GHz 802.11a/n WLAN 功率放大器应用电路	243
5.3.10	2.4/5GHz 802.11a/b/g WLAN 功率放大器应用电路	244
5.3.11	2.4/5GHz 802.11a/b/g/n WLAN 功率放大器应用电路	245
5.4	WiMAX 和 WiFi 功率放大器应用电路	246
5.4.1	2.3~2.4GHz 25dBm WiMAX 功率放大器应用电路	246
5.4.2	2.4~2.5GHz 29dBm WiFi 功率放大器应用电路	247
5.4.3	2.4~2.5GHz 28dBm WiFi 功率放大器应用电路	247
5.4.4	2.2~2.7GHz 2W WiMAX 和 WiFi 功率放大器应用电路	248
5.4.5	2.3~2.7GHz 25dBm WiMAX 和 WiFi 功率放大器应用电路	248
5.4.6	3.3~3.8GHz 25dBm WiMAX 功率放大器应用电路	250
5.4.7	4.9~5.9GHz 25dBm WiFi 功率放大器应用电路	250
5.5	射频前端应用电路实例	251
5.5.1	2.4GHz 高线性度 WLAN 前端模块应用电路	251
5.5.2	2.4~2.5GHz 802.11b/g/n WiFi 前端模块应用电路	252
5.5.3	2.4~2.5GHz 高功率前端模块应用电路	252
5.5.4	2.4GHz 22dBm 射频前端模块应用电路	253
5.5.5	802.11a/b/g/n WLAN/蓝牙射频前端模块应用电路	255
5.5.6	802.11a/b/g/n WLAN 射频前端模块应用电路	255
5.6	驱动放大器应用电路实例	256
5.6.1	700~1000MHz 27dBm 驱动放大器应用电路	256
5.6.2	700MHz~1GHz 1W 驱动放大器应用电路	257
5.6.3	700MHz~1GHz 2W 线性驱动放大器应用电路	258
5.6.4	0~1800MHz 21.0dBm 驱动放大器应用电路	258
5.6.5	5~2000MHz 24.0dBm 驱动放大器应用电路	258
5.6.6	250~2500MHz 24dBm 驱动放大器应用电路	260
5.6.7	100MHz~2.7GHz 9dBm 50Ω驱动放大器应用电路	260
5.6.8	700~2700MHz 24dBm 驱动放大器应用电路	262
5.6.9	1800~2700MHz 30.7dBm 驱动放大器应用电路	263
5.6.10	0~3500MHz 28.6dBm 驱动放大器应用电路	264

5.6.11	40MHz~4GHz 19.5dBm 驱动放大器应用电路	265
5.6.12	400~4000MHz 29.1dBm 驱动放大器应用电路	265
5.6.13	0~5.5GHz 11.6dBm 驱动放大器应用电路	268
5.6.14	0.5~6GHz 22dBm 50Ω驱动放大器应用电路	269
5.6.15	6~20GHz 19.5dBm 驱动放大器应用电路	274
5.6.16	32~45GHz 24dBm Ka 频带驱动放大器应用电路	275
5.6.17	41~45GHz 18dBm Q 频带驱动放大器应用电路	276
第6章	射频与微波功率检测/控制应用电路	277
6.1	射频与微波功率检测/控制电路的主要类型和特性	277
6.2	射频信号功率检测/控制应用电路实例	280
6.2.1	100kHz~1GHz 射频功率检测器应用电路	280
6.2.2	10~1000MHz 83dB 射频功率检测器应用电路	281
6.2.3	0.8~2GHz 射频功率检测器应用电路	282
6.2.4	低频~2.5GHz 的功率、增益和 VSWR 检测器/控制器应用电路	283
6.2.5	0.1GHz~2.5GHz 75dB 对数检测器/控制器应用电路	287
6.2.6	100MHz~2.7GHz 45dB 射频功率检测器/控制器应用电路	289
6.2.7	50Hz~2.7GHz 60dB TruPwr 功率检测器应用电路	290
6.2.8	800MHz~2.7GHz 80dB 射频功率检测器应用电路	293
6.2.9	50MHz~3GHz 60dB 射频功率检测器应用电路	294
6.2.10	50MHz~3.5GHz 射频功率检测器应用电路	295
6.2.11	50MHz~4GHz 40dB 对数功率检测器应用电路	296
6.2.12	100MHz~6GHz TruPwr 功率检测器应用电路	297
6.2.13	450MHz~6GHz 45dB 峰值和 RMS 功率测量应用电路	297
6.2.14	600MHz~7GHz -26~12dB 射频功率检测器应用电路	300
6.2.15	1MHz~8GHz 70dB 对数检测器/控制器应用电路	301
6.2.16	1MHz~10GHz 50dB 对数检测器/控制器应用电路	303
6.2.17	10MHz~10GHz 67dB TruPwr 检波器应用电路	305
6.2.18	40MHz~10GHz 57dB RMS 射频功率检波器应用电路	309
6.2.19	7ns 响应时间 15GHz 射频功率检波器应用电路	310
第7章	射频与微波功率放大器的电源电路	311
7.1	射频系统的电源要求	311
7.1.1	射频系统的电源管理	311
7.1.2	射频系统的电源噪声控制	314
7.1.3	手持设备射频功率放大器的供电电路	319
7.2	LDO 线性稳压器电源电路	323
7.2.1	LDO 线性稳压器与 DC-DC 转换器的差异	323

7.2.2 LDO 线性稳压器简介	325
7.2.3 选择 LDO 线性稳压器的基本原则	328
7.2.4 LDO 线性稳压器的参数	329
7.2.5 LDO 线性稳压器的 PSRR	337
7.2.6 LDO 线性稳压器电容选型	343
7.3 超低噪声高 PSRR 射频 LDO 线性稳压器电路实例	352
7.3.1 500mA 超低噪声、高 PSRR 射频 LDO 线性稳压器电路	352
7.3.2 200mA 超低噪声、高 PSRR 射频 LDO 线性稳压器电路	353
7.3.3 36V/1A/4.17 μ V (RMS 值) 射频 LDO 线性稳压器电路	354
7.3.4 2A 输出电流 RMS 值 6 μ V 噪声 RF LDO 线性稳压器	356
7.4 射频功率放大器电源电路实例	359
7.4.1 基带和 RFPA 电源管理单元 (PMU)	359
7.4.2 用于 RFPA 的可调节降压 DC-DC 转换器	360
7.4.3 具有 MIPI® RFFE 接口的 RFPA 降压 DC-DC 转换器	370
7.4.4 用于 3G 和 4G 的 RFPA 降压-升压转换电路	380
7.4.5 具有 MIPI® RFFE 接口的 3G/4G RFPA 降压-升压转换器	384
7.4.6 300mA 3.6V RFPA 电源电路	387
第 8 章 射频与微波电路 PCB 设计	389
8.1 PCB 的 RLC	389
8.1.1 PCB 的导线电阻	389
8.1.2 PCB 导线的电感	389
8.1.3 PCB 导线的阻抗	391
8.1.4 PCB 导线的互感	392
8.1.5 PCB 电源和接地平面电感	393
8.1.6 PCB 的导线电容	394
8.1.7 PCB 的平行板电容	395
8.1.8 PCB 的过孔电容	395
8.1.9 PCB 的过孔电感	396
8.1.10 典型过孔的 R 、 L 、 C 参数	396
8.1.11 过孔的电流模型	397
8.2 PCB 电源/地平面	397
8.2.1 PCB 电源/地平面的功能	397
8.2.2 PCB 电源/地平面设计的一般原则	398
8.2.3 PCB 电源/地平面叠层和层序	400
8.2.4 PCB 电源/地平面的负作用	404
8.3 PCB 传输线	405

8.3.1	微带线	405
8.3.2	埋入式微带线.....	406
8.3.3	单带状线	407
8.3.4	双带状线或非对称带状线.....	408
8.3.5	差分微带线和差分带状线.....	408
8.3.6	传输延时与介电常数 ϵ_r 的关系.....	409
8.3.7	PCB 传输线设计与制作中应注意的一些问题	409
8.4	射频与微波电路 PCB 设计的一些技巧.....	415
8.4.1	利用电容的“零阻抗”特性实现射频接地	415
8.4.2	利用电感的“无穷大阻抗”特性辅助实现射频接地.....	417
8.4.3	利用“零阻抗”电容实现复杂射频系统的射频接地	417
8.4.4	利用半波长 PCB 连接线实现复杂射频系统的射频接地	418
8.4.5	利用 1/4 波长 PCB 连接线实现复杂射频系统的射频接地.....	419
8.4.6	利用 1/4 波长 PCB 微带线实现电路的隔离.....	419
8.4.7	PCB 连线上的过孔数量与尺寸.....	420
8.4.8	端口的 PCB 连线设计	420
8.4.9	谐振回路接地点的选择	421
8.4.10	PCB 保护环.....	422
8.4.11	利用接地平面开缝减小电流回流耦合	422
8.4.12	隔离	425
8.4.13	PCB 走线形式	427
8.4.14	寄生振荡的产生与消除	429
8.5	PCB 天线设计实例	431
8.5.1	300~450MHz 发射器 PCB 环形天线设计实例.....	431
8.5.2	868MHz 和 915MHz PCB 天线设计实例.....	436
8.5.3	915MHz PCB 环形天线设计实例	437
8.5.4	紧凑型 868/915 MHz 天线设计实例	440
8.5.5	868MHz/915MHz/955MHz 倒 F PCB 天线设计实例	440
8.5.6	868MHz/915MHz/920MHz 微型螺旋 PCB 天线设计实例.....	441
8.5.7	2.4GHz F 型 PCB 天线设计实例	442
8.5.8	2.4GHz 倒 F PCB 天线设计实例	444
8.5.9	2.4GHz 小尺寸 PCB 天线设计实例	444
8.5.10	2.4GHz 蜿蜒式 PCB 天线设计实例.....	446
8.5.11	2.4GHz 折叠偶极子 PCB 天线设计实例	447
8.5.12	868MHz/2.4GHz 可选择单/双频段的单极子 PCB 天线设计实例	448
8.5.13	2.4 GHz YAGI PCB 天线设计实例	448

8.5.14 2.4GHz 全波 PCB 环形天线设计实例	450
8.5.15 2.4GHz PCB 槽（slot）天线设计实例	450
8.5.16 2.4GHz PCB 片式天线设计实例	451
8.5.17 2.4GHz 蓝牙、802.11b/g WLAN 片式天线设计实例	452
第 9 章 射频与微波功率放大器的散热设计	453
9.1 散热设计基础	453
9.1.1 热传递的三种方式	453
9.1.2 温度（高温）对元器件及电子产品的影响	454
9.1.3 温度减额设计	454
9.2 射频与微波功率放大器器件的封装与热特性	458
9.2.1 射频与微波功率放大器器件的封装	458
9.2.2 与器件封装热特性有关的一些参数	460
9.2.3 器件封装的基本热关系	462
9.2.4 常用 IC 封装的热特性	463
9.2.5 器件的最大功耗声明	468
9.2.6 最大功耗与器件封装和温度的关系	469
9.3 PCB 的散热设计	473
9.3.1 PCB 的热性能分析	473
9.3.2 PCB 基材的选择	474
9.3.3 PCB 元器件的布局	475
9.3.4 PCB 的布线	477
9.3.5 均匀分布热源的稳态传导 PCB 的散热设计	479
9.3.6 铝质散热芯 PCB 的散热设计	481
9.3.7 PCB 之间的合理间距设计	482
9.4 裸露焊盘的 PCB 设计	483
9.4.1 裸露焊盘简介	483
9.4.2 裸露焊盘连接的基本要求	487
9.4.3 裸露焊盘散热通孔的设计	489
9.4.4 裸露焊盘的 PCB 设计示例	491
9.5 散热器的安装与接地	495
9.5.1 散热器的安装	495
9.5.2 散热器的接地	500
参考文献	503

第1章 射频与微波功率放大器器件基础

1.1 可选择的射频与微波功率放大器器件

1.1.1 ADI公司的射频与微波功率放大器器件

ADI公司(<http://www.analog.com/zh/rfif-components/products/index.html>)的RF IC覆盖整个RF信号链(包括放大器、衰减器、VGA和滤波器、检波器、直接数字频率合成器(DDS)和调制器、集成收发器、发射器和接收器、混频器和乘法器、调制器和解调器、PLL锁相环/集成VCO的PLL锁相环、预分频器(微波)、开关、定时IC和时钟)，提供1000多款产品来满足用户的RF系统设计需求。ADI的RF IC提供高的性能，并且通过广泛的免费工具、在线支持社区和Circuits from the Lab™参考电路来进行支持。

ADI的RF放大器采用ADI公司领先的放大器和RF IC专业技术而设计。ADI丰富的单端输入/输出固定增益放大器系列可用于低频至高达6GHz频率的应用中，包括增益模块(Gain Blocks)、低噪声放大器(LNAs)、中频放大器(IF Amplifiers)、驱动器放大器(Driver Amplifiers)和差分放大器(RF/IF Differential Amps)等产品。这些器件提供高线性、低噪声系数和多种固定增益选项，功耗低，并且能在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能，适合各种应用。

1. ADI公司的射频放大器产品结构树

ADI公司的射频放大器产品结构树(<http://www.analog.com/zh/rfif-components/rfif-amplifiers/products/index.html>)如图1.1.1所示。



图1.1.1 ADI公司的射频放大器产品结构树

单击图1.1.1所示的选项，可以选择应用所需的射频放大器器件。

2. 设计支持

为了方便用户更好地使用ADI公司的射频放大器器件，ADI公司全面提供技术文档、

设计工具和软件和支持方面的支持。

ADI 公司除了提供丰富的技术文档，包括数据表、应用手册、用户指南、选择指南、解决方案指南、模型、白皮书等，同时也提供中文技术论坛讨论、在线研讨会、教程、技术资料等多方面的支持，如图 1.1.2 所示。这些资源可以帮助用户解决射频放大器器件使用中的各种问题。

了解RF放大器	比较、选择与评估	设计支持
SOT-89 放大器	参数搜索	面向工程师的在线支持社区
指南与在线研讨会	驱动器放大器	实验室电路
频率合成基础知识，第一部分：锁相环 关于频率合成的原理分为两个部分，这是第一部分，主要介绍锁相环。本研讨会涉及：频率产生的需求；过去、现在及未来的技术；如何评估频率合成器的性能；以及实际应用；将重点关注锁相环(PLL)频率合成器。	混频模块	CN-0171：差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路
将高性能RF信号链集成至更小空间的解决方案 本次在线研讨会将介绍RF IC技术集成的现状，重点讨论非手机无线设备设计人员所面临的挑战，他们努力在更小的空间中实现更多的功能，有时还要面临必须采用可在多频段下重复使用的宽带收发器等棘手问题。	IF放大器	CN-0049：双中频增益模块ADL5534与高速ADC AD9640的接口
与RF器件接口 对于任何成功的RF设计，接收机和发射机各级的接口是最重要的事情之一。如果电路各级之间的连接不当，调谐、不良衰减和其他缺陷就会凸显出来。本研讨会将介绍有助于实现RF电路最高性能的最佳做法。	LNA	CN-0048：使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF前端
高速印刷电路板设计技巧和方法 在本研讨会上，主讲人John将与您分享他过去30年来积累的关于高速印刷电路板设计的一些技巧和诀窍。	RFIF差分放大器	RF放大器应用笔记
RF检测器揭秘 本在线研讨会将介绍有关RF检测器的一些实用知识。一位ADI公司的RF专家将讲解不同类型检波器，以及如何应用这些器件。	工具	AN-1142：高速ADC PCB布局布线技巧 (pdf, 392 KB)
差分放大器设计工具简介 本在线研讨会将介绍差分放大器的基础知识和常见应用，并探讨若干设计实例。我们的放大器专家还会详细讲解必要的设计公式，并演示几款能够简化系统设计的新在线设计工具。本研讨会旨在阐明差分放大器背后的的基本原理，并提供相关应用技术的实用知识。	ADISimRF™ 视频：ADISimRF™	AN-1098：高性能差分驱动放大器与ADC之间的宽带接口设计方法 (pdf, 167 KB)
RF放大器技术文章	ADISimPLL™ 视频：ADISimPLL™	AN-835：了解高速ADC测试与评估 (pdf, 985 KB)
通信系统设计的差分信号优势 了解差分信号链在高难度应用中如何改进系统性能。(RF Designline, 2/12/2010)	S参数	ADL5531 S参数 (zip, 10 KB)
直接变频接收机设计的优势 直接变频接收机信号链在3G和4G无线蜂窝应用环境中的性能和优点。(Electronic Products, 20/9/2009年6月)	ADL5522 S参数 (zip, 32 KB)	
利用直接变频接收机设计实现多标准/多频带操作 现代直接变频技术为现场可编程无线电路设计提供了卓越的解决方案，相比传统接收机解决方案，它还具有成本优势和潜在的性能优势。(RF Designline, 2/16/2009)	ADL8354 S参数 (zip, 35 KB)	
利用3G毫微微基站模拟前端实现家庭无线连接	ADL5321 S参数 (zip, 35 KB)	
手册与通报	ADL5601 S参数 (zip, 31 KB)	
RF设计型指南	ADL5602 S参数 (zip, 31 KB)	
RF IC解决方案通报	ADL5523 S参数 (zip, 5 KB)	
数据手册	ADL5621 S参数 (zip, 5 KB)	
RF放大器数据手册	ADL5542 S参数 (zip, 43 KB)	
	ADL5541 S参数 (zip, 43 KB)	
	ADL5530 S参数 (zip, 10 KB)	
	ADL5323 S参数 (zip, 32 KB)	
工具与转换	工具与转换	
	Vrms / dBm / dBu / dBv计算器 功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。	
	RF阻抗匹配工具 该工具在给定的频率下将一个已知的复杂负载与所需的阻抗相匹配。计算器件数值并显示一个四端网络的简单电路。	

图 1.1.2 ADI 公司提供的技术支持

1.1.2 ANADIGICS 公司的射频与微波功率放大器器件

1. ANADIGICS 公司提供的射频与微波功率放大器产品结构树

ANADIGICS 公司 (<http://www.anadigics.com/>) 是领先世界的通信产品供应商。ANADIGICS 公司为不断发展的无线宽带与无线通信市场，设计、制造射频集成电路 (RF IC) 解决方案，提供高质量的 InGaP HBT、GaAs MESFET 和 GaAs pHEMT RF IC 产品，产