

Technology
实用技术

电工电路

现场实物接线

黄海平 ◎ 编著

200例



 科学出版社

电工电路现场实物接线 200 例

黄海平 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书采用电路原理图与现场接线图一一对应的讲解方式,使读者快速掌握电工电路现场接线的方法和技巧。本书共12章,精选出200个电工常用电路,主要内容包括单向直接启动电路、保护及预警电路、可逆运转电路、制动电路、直接启动特殊电路、供排水电路、降压启动电路、电容补偿器应用电路、电能表及测量电路、得电延时头及失电延时头应用电路、温控仪应用电路,以及其他实际应用电路。

本书还采用了实物图片与图形符号混合的画图方法,使读者能更加直观地认识电路中运用的元器件,掌握电路的接线方法,逐步学会识读电工电路图。

本书图文并茂,通俗易懂,直观可查。适合各大中型院校电工、电子及相关专业师生参考阅读,同时也适合作为电工技术人员的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

电工电路现场实物接线200例/黄海平编著.—北京:科学出版社,2013.6
ISBN 978-7-03-037293-2

I. 电… II. 黄… III. 电路—基本知识 IV. TM13

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第073274号

责任编辑:孙力维 杨凯 / 责任制作:魏谨

责任印制:赵德静 / 封面设计:魏显峰

北京东方科龙图文有限公司 制作

<http://www.okbook.com.cn>

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

天津市新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年6月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2013年6月第一次印刷 印张: 22 1/2

印数: 1—4 000 字数: 515 000

定 价: 48.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前

言

对于电工从业人员来说,识读电路的电气原理图并不难,但是完成一个电路的现场实际接线,也就是现场实践操作,就会遇到一定的困难。如何快速把电气原理图转换成现场实际接线图,是电工人员完成现场接线任务的重要保证。为此,笔者总结多年工作经验,结合目前的实际情况,精选出 200 个电工常用电路,将电路的电气原理图直接对应转换成实际现场接线图,以帮助读者快速掌握现场接线的方法和技巧,迅速解决工作中遇到的难题。通过电气原理图与现场接线图的对照,使得电工技术人员能够准确无误地完成现场接线任务,大大提升电工技术人员现场接线的速度和技能水平。

与此同时,本书还采用实物图片与图形符号混合的画图方法,也就是在电气原理图的基础上,将电路中所用开关设备的实物照片用线条连接起来,形成电路的实物接线图。这种图可以使读者对电工有一个感性的认识,通过直观立体的实物接线图和详细的电路原理表述,使得读者在认识电路所用的开关设备的同时,掌握这些设备的连接方法,逐步学会识读电工电路图,并能够自己完成电路的现场接线,这是本书最大的亮点。

本书图文并茂,内容详尽,直观可查。全书共 12 章,主要内容包括单向直接启动电路、保护及预警电路、可逆运转电路、制动电路、直接启动特殊电路、供排水电路、降压启动电路、电容补偿器应用电路、电能表及测量电路、得电延时头及失电延时头应用电路、温控仪应用电路,以及其他实际应用电路。

本书适合各大中型院校电工、电子及相关专业师生参考阅读,同时也适合作为电工技术人员的参考资料。

在本书的编写过程中,得到了许多同行热情的支持和帮助,参加本书编写的还有黄鑫、李志平、李燕、黄海静、李雅茜、李志安等,在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限,编写时间仓促,书中不足之处在所难免,敬请专家同仁赐教,以便修订改之。

黄海平

2013 年 3 月于山东威海福德花园

目 录

第1章 单向直接启动电路

| | | |
|-------|----------------------------|----|
| 电路 1 | 单向点动控制电路 | 2 |
| 电路 2 | 单向启动、停止控制电路 | 4 |
| 电路 3 | 单按钮控制电动机启停电路(一) | 6 |
| 电路 4 | 单按钮控制电动机启停电路(二) | 7 |
| 电路 5 | 单按钮控制电动机启停电路(三) | 9 |
| 电路 6 | 单按钮控制电动机启停电路(四) | 11 |
| 电路 7 | 启动、停止、点动混合控制电路(一) | 13 |
| 电路 8 | 启动、停止、点动混合控制电路(二) | 15 |
| 电路 9 | 启动、停止、点动混合控制电路(三) | 17 |
| 电路 10 | 启动、停止、点动混合控制电路(四) | 19 |
| 电路 11 | 启动、停止、点动混合控制电路(五) | 22 |
| 电路 12 | 五地控制的启动、停止电路 | 24 |
| 电路 13 | 采用安全电压控制电动机启停电路 | 25 |
| 电路 14 | 带热继电器过载保护的点动控制电路 | 28 |
| 电路 15 | 低速脉动控制电路 | 30 |
| 电路 16 | 双华 JDB-LQ-TQ/2 全压启动控制电路 | 32 |
| 电路 17 | 多台电动机同时启动控制电路 | 32 |
| 电路 18 | 两只按钮同时按下启动、分别按下停止的单向启停控制电路 | 35 |

第2章 保护及预警电路

| | | |
|-------|---------------------------|----|
| 电路 19 | 防止抽水泵空抽保护电路 | 40 |
| 电路 20 | 电动机过电流保护电路 | 41 |
| 电路 21 | 电动机绕组过热保护电路 | 43 |
| 电路 22 | 电动机断相保护电路 | 44 |
| 电路 23 | 开机信号预警电路(一) | 46 |
| 电路 24 | 开机信号预警电路(二) | 47 |
| 电路 25 | 开机信号预警电路(三) | 49 |
| 电路 26 | SSPORR 固态断相继电器保护电路 | 50 |
| 电路 27 | XJ2 系列断相与相序保护继电器应用电路 | 52 |
| 电路 28 | XJ3 系列断相与相序保护继电器应用电路 | 53 |
| 电路 29 | XJ11 系列断相与相序保护继电器应用电路 | 53 |
| 电路 30 | GT-JDG1(工泰产品)电动机保护器应用电路 | 55 |
| 电路 31 | 新中兴 GDH-30 数显智能电动机保护器应用电路 | 58 |
| 电路 32 | JD-5 电动机综合保护器应用电路 | 59 |
| 电路 33 | CDS11 系列电动机保护器应用电路 | 61 |
| 电路 34 | CDS8 系列电动机保护器 | 62 |
| 电路 35 | 普乐特 MAM-A 系列电动机微电脑保护器应用电路 | 64 |
| 电路 36 | NJBK2 系列电动机保护继电器应用电路(一) | 65 |
| 电路 37 | NJBK2 系列电动机保护继电器应用电路(二) | 67 |
| 电路 38 | 浪涌保护器在 TT 接地系统中的安装方式 | 68 |
| 电路 39 | 浪涌保护器在 IT 接地系统中的安装方式 | 69 |
| 电路 40 | 浪涌保护器在 TN-S 接地系统中的安装方式 | 69 |
| 电路 41 | 浪涌保护器在 TN-C-S 接地系统中的安装方式 | 70 |

第3章 可逆运转电路

| | | |
|-------|------------------------|----|
| 电路 42 | 仅用 4 根导线控制的正反转启停电路 | 74 |
| 电路 43 | 只有按钮互锁的可逆点动控制电路 | 76 |
| 电路 44 | 只有接触器辅助常闭触点互锁的可逆点动控制电路 | 77 |
| 电路 45 | 只有按钮互锁的可逆启停控制电路 | 80 |

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 电路 46 | 只有接触器辅助常闭触点互锁的可逆启停控制电路 | 82 |
| 电路 47 | 接触器、按钮双互锁可逆启停控制电路 | 85 |
| 电路 48 | 接触器辅助常闭触点互锁及按钮常闭触点互锁的可逆点动控制 电路 | 88 |
| 电路 49 | 可逆点动与启动混合控制电路(一) | 90 |
| 电路 50 | 可逆点动与启动混合控制电路(二) | 92 |
| 电路 51 | 自动往返循环控制电路(一) | 96 |
| 电路 52 | 自动往返循环控制电路(二) | 99 |
| 电路 53 | 自动往返循环控制电路(三) | 102 |
| 电路 54 | 利用转换开关预选的正反转启停控制电路 | 104 |
| 电路 55 | JZF-01 正反转自动控制器应用电路 | 106 |
| 电路 56 | 用电弧联锁继电器延长转换时间的正反转控制电路 | 109 |
| 电路 57 | 具有三重互锁保护的正反转控制电路 | 111 |
| 电路 58 | 防止相间短路的正反转控制电路(一) | 115 |
| 电路 59 | 防止相间短路的正反转控制电路(二) | 118 |
| 电路 60 | 仅用一只行程开关实现自动往返控制电路 | 121 |

第4章 制动电路

| | | |
|-------|--------------------|-----|
| 电路 61 | 单向运转反接制动控制电路(一) | 126 |
| 电路 62 | 单向运转反接制动控制电路(二) | 127 |
| 电路 63 | 单向运转反接制动控制电路(三) | 129 |
| 电路 64 | 采用不对称电阻的单向反接制动控制电路 | 131 |
| 电路 65 | 单管整流能耗制动控制电路 | 133 |
| 电路 66 | 全波整流单向能耗制动控制电路 | 134 |
| 电路 67 | 双向运转反接制动控制电路 | 137 |

第5章 直接启动特殊电路

| | | |
|-------|--------------------|-----|
| 电路 68 | 短暂停电自动再启动电路(一) | 142 |
| 电路 69 | 短暂停电自动再启动电路(二) | 144 |
| 电路 70 | 低电压情况下交流接触器启动电路(一) | 145 |
| 电路 71 | 低电压情况下交流接触器启动电路(二) | 149 |

目 录

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 电路 72 | 电动机间歇运转控制电路(一) | 150 |
| 电路 73 | 电动机间歇运转控制电路(二) | 151 |
| 电路 74 | 两台电动机联锁控制电路 | 155 |
| 电路 75 | 效果理想的顺序自动控制电路 | 156 |

第6章 供排水电路

| | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 电路 76 | 供排水手动/定时控制电路 | 162 |
| 电路 77 | 可任意手动启动、停止的自动补水控制电路 | 164 |
| 电路 78 | 具有手动/自动控制功能的排水控制电路 | 164 |
| 电路 79 | 具有手动操作定时、自动控制功能的供水控制电路 | 166 |
| 电路 80 | 具有手动操作定时、自动控制功能的排水控制电路 | 168 |
| 电路 81 | 用电接点压力表配合变频器实现供水恒压调速电路 | 170 |
| 电路 82 | 供水泵故障时备用泵自投电路 | 172 |
| 电路 83 | 排水泵故障时备用泵自投电路 | 173 |
| 电路 84 | 供水泵手动/自动控制电路 | 174 |
| 电路 85 | 排水泵手动/自动控制电路 | 176 |
| 电路 86 | 电接点压力表自动控制电路 | 178 |
| 电路 87 | JYB-1、JYB-3 型电子式液位继电器应用电路 | 179 |
| 电路 88 | JYB714 型电子式液位继电器 | 185 |
| 电路 89 | 可任意手动启动、停止的自动补水控制电路 | 189 |
| 电路 90 | 最简单的电接点压力表自动控制电路 | 190 |
| 电路 91 | 水塔、水池联动上水控制电路 | 191 |

第7章 降压启动电路

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 电路 92 | 频敏变阻器可逆自动启动控制电路 | 194 |
| 电路 93 | 频敏变阻器可逆手动启动控制电路 | 196 |
| 电路 94 | 频敏变阻器正反转手动控制电路 | 197 |
| 电路 95 | 频敏变阻器正反转自动控制电路 | 200 |
| 电路 96 | 手动Y-△降压启动控制电路 | 202 |
| 电路 97 | 定子绕组串联电阻启动自动控制电路(一) | 204 |
| 电路 98 | 定子绕组串联电阻启动自动控制电路(二) | 205 |

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| 电路 99 | 用两只接触器完成Y-△降压启动自动控制电路 | 209 |
| 电路 100 | 采用三只接触器完成Y-△降压启动自动控制电路 | 211 |
| 电路 101 | 自耦变压器降压启动手动控制电路 | 214 |
| 电路 102 | 自耦变压器降压启动自动控制电路 | 217 |
| 电路 103 | 频敏变阻器启动控制电路 | 218 |
| 电路 104 | 延边三角形降压启动自动控制电路 | 221 |
| 电路 105 | 延边三角形降压启动手动控制电路 | 224 |
| 电路 106 | QJ3 系列手动自耦减压启动器 | 228 |
| 电路 107 | 频敏变阻器自动启动控制电路(一) | 229 |
| 电路 108 | 频敏变阻器自动启动控制电路(二) | 231 |
| 电路 109 | 手动串联电阻启动控制电路(一) | 232 |
| 电路 110 | 手动串联电阻启动控制电路(二) | 233 |
| 电路 111 | 电动机串电抗器启动自动控制电路 | 236 |

第8章 电容补偿器应用电路

| | | |
|--------|---|-----|
| 电路 112 | JKF8 型智能低压无功补偿控制器接线(一) | 240 |
| 电路 113 | JKF8 型智能低压无功补偿控制器接线(二) | 240 |
| 电路 114 | JKL1B 电容补偿控制器接线 | 241 |
| 电路 115 | JKL3B 电容补偿控制器接线 | 242 |
| 电路 116 | JKL5C 电容补偿控制器接线 | 243 |
| 电路 117 | JKW1B 电容补偿控制器接线 | 243 |
| 电路 118 | JKW5B 电容补偿控制器接线 | 245 |
| 电路 119 | JKW5C 电容补偿控制器接线 | 246 |
| 电路 120 | JKW5S 电容补偿控制器接线 | 247 |
| 电路 121 | NWKL1 系列智能型低压无功补偿控制器接线 | 248 |
| 电路 122 | NWKL2 系列智能型无功补偿控制器接线 | 248 |
| 电路 123 | JKGO-6 型无功功率补偿自动控制器接线 | 248 |
| 电路 124 | 威斯康电容补偿控制器接线 | 249 |
| 电路 125 | LW5-16/TM706/7 转换开关控制 10 路补偿电容器完成手动 控制 | 249 |

第9章 电能表及测量电路

| | | |
|--------|--|-----|
| 电路 126 | DDS1868 型电子式单相电能表接线 | 254 |
| 电路 127 | 单相有功电能表直接接入式接线 | 254 |
| 电路 128 | DD862 型单相电能表直接接入式接线 | 255 |
| 电路 129 | DD862 型单相电能表经电流互感器接入式接线 | 255 |
| 电路 130 | DDS607 型单相电子式电能表(ABS 小表壳表)接线 | 256 |
| 电路 131 | DDS607 型单相电子式电能表(单相液晶表)接线 | 256 |
| 电路 132 | DDS607 型单相电子式电能表(单相液晶表不带红外、485 功能) 接线 | 257 |
| 电路 133 | DDSY607 型单相电子式预付费电能表接线 | 257 |
| 电路 134 | DDSF607 型单相电子式多费率电能表接线 | 258 |
| 电路 135 | DDS607 型单相电子式电能表(防窃电表)接线 | 258 |
| 电路 136 | 单相有功电能表通过电流互感器实现的测量电路 | 259 |
| 电路 137 | 三相交流有功电能表直接接入式测量电路 | 259 |
| 电路 138 | 三相交流无功电能表直接接入式测量电路 | 260 |
| 电路 139 | 三相无功与有功电能表联合接线 | 260 |
| 电路 140 | 三相交流有功电能表通过电流互感器接入测量电路 | 261 |
| 电路 141 | 三相交流无功电能表通过电流互感器接入测量电路 | 261 |
| 电路 142 | 三相三线有功电能表与一只交流电流表和一只电流换相开关 通过两只电流互感器的接线 | 262 |
| 电路 143 | 三相三线有功电能表与功率表通过两只电流互感器和两只 电压互感器的联合接线 | 262 |
| 电路 144 | 三相三线有功电能表与三只交流电流表通过两只电流互感器的 联合接线(一) | 262 |
| 电路 145 | 三相三线有功电能表与三只交流电流表通过两只电流互感器的 联合接线(二) | 264 |

第10章 得电延时头及失电延时头应用电路

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 电路 146 | 得电延时头配合接触器控制电抗器降压启动电路 | 266 |
| 电路 147 | 得电延时头配合接触器完成延边三角形降压启动控制电路 | 267 |
| 电路 148 | 得电延时头配合接触器完成双速电动机自动加速控制电路 | 269 |

| | | |
|--------|--------------------------|-----|
| 电路 149 | 得电延时头配合接触器式继电器完成开机预警控制电路 | 270 |
| 电路 150 | 得电延时头配合接触器完成自耦减压启动控制电路 | 272 |
| 电路 151 | 得电延时头配合接触器完成重载启动控制电路(一) | 274 |
| 电路 152 | 得电延时头配合接触器完成重载启动控制电路(二) | 276 |
| 电路 153 | 得电延时头配合接触器控制频敏变阻器启动电路 | 277 |
| 电路 154 | 得电延时头配合接触器控制电动机串电阻启动电路 | 279 |
| 电路 155 | 得电延时头配合接触器控制电动机Y-△启动电路 | 280 |

第 11 章 温控仪应用电路

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 电路 156 | 常用温控仪控温接线(一) | 284 |
| 电路 157 | 常用温控仪控温接线(二) | 284 |
| 电路 158 | 常用温控仪控温接线(三) | 285 |
| 电路 159 | 常用温控仪控温接线(四) | 285 |
| 电路 160 | 常用温控仪控温接线(五) | 286 |
| 电路 161 | 常用温控仪控温接线(六) | 286 |
| 电路 162 | 常用温控仪控温接线(七) | 287 |
| 电路 163 | 常用温控仪控温接线(八) | 287 |
| 电路 164 | 常用温控仪控温接线(九) | 287 |
| 电路 165 | 常用温控仪控温接线(十) | 288 |
| 电路 166 | 常用温控仪控温接线(十一) | 288 |
| 电路 167 | 常用温控仪控温接线(十二) | 289 |
| 电路 168 | 常用温控仪控温接线(十三) | 289 |
| 电路 169 | 常用温控仪控温接线(十四) | 290 |

第 12 章 其他实际应用电路


| | | |
|--------|---------------|-----|
| 电路 170 | 电动门控制电路(一) | 292 |
| 电路 171 | 电动门控制电路(二) | 293 |
| 电路 172 | 重载设备启动控制电路(一) | 295 |
| 电路 173 | 重载设备启动控制电路(二) | 297 |
| 电路 174 | 重载设备启动控制电路(三) | 299 |
| 电路 175 | 重载设备启动控制电路(四) | 300 |

目 录

| | | |
|--------|--|-----|
| 电路 176 | 重载设备启动控制电路(五) | 303 |
| 电路 177 | 重载设备启动控制电路(六) | 305 |
| 电路 178 | 具有定时功能的启停电路 | 306 |
| 电路 179 | 用电接点压力式温度表进行控温电路 | 309 |
| 电路 180 | 用 SAY7-20x/33 型复位式转换开关实现电动机正反转连续运转 控制电路 | 311 |
| 电路 181 | 拖板到位准确定位控制电路 | 313 |
| 电路 182 | 保密开机控制电路 | 315 |
| 电路 183 | 双路熔断器启动控制电路 | 316 |
| 电路 184 | 通用变频器的基本应用电路 | 318 |
| 电路 185 | 电动机单向工频/变频切换控制电路 | 319 |
| 电路 186 | 简易限电器应用电路 | 321 |
| 电路 187 | 两台电动机自动轮流控制电路 | 322 |
| 电路 188 | 两台电动机顺序启动、任意停止控制电路 | 324 |
| 电路 189 | 两台电动机手动顺序启动、逆序停止控制电路 | 326 |
| 电路 190 | 2 Y/Y 双速电动机手动控制电路 | 328 |
| 电路 191 | 日光灯电感式四线镇流器电路 | 331 |
| 电路 192 | 用数码分段开关控制电灯 | 331 |
| 电路 193 | 卷扬机控制电路 | 332 |
| 电路 194 | KG316T、KG316T-R、KG316TQ 微电脑时控开关接线方法 | 334 |
| 电路 195 | 多条皮带运输原料控制电路 | 336 |
| 电路 196 | GYD 系列空压机气压自动开关 | 338 |
| 电路 197 | 两台传送带启动、停止控制电路(一) | 339 |
| 电路 198 | 两台传送带启动、停止控制电路(二) | 341 |
| 电路 199 | 电动机固定转向控制电路 | 343 |
| 电路 200 | JS11PDN 型搅拌机控制器应用电路 | 346 |

第1章

单向直接启动电路

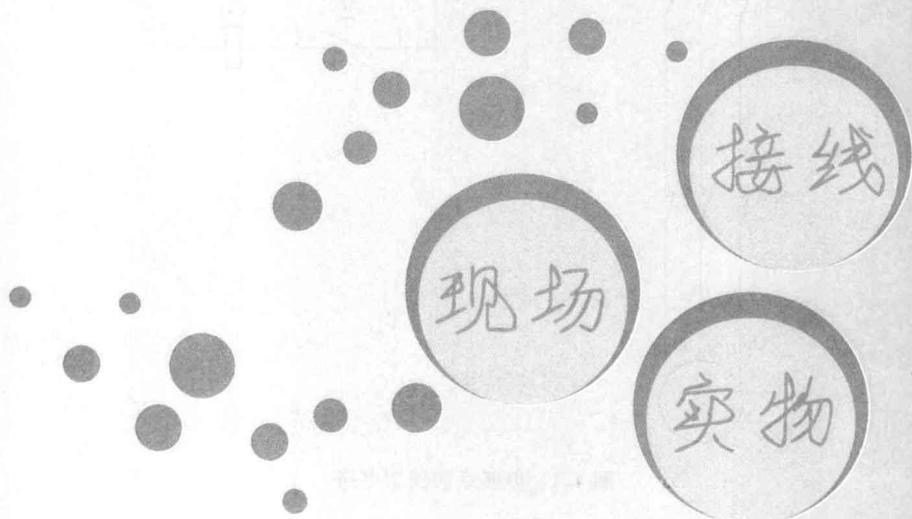

电路1 单向点动控制电路

点动又称为寸动,顾名思义就是按动按钮开关,电动机就得电启动运转;松开按钮开关,电动机就失电停止运转。在很多控制领域中用到此方法,这也是用按钮、接触器控制方法中最为简单的一种。

1. 工作原理

单向点动控制电路如图 1.1 所示,从图 1.1 可以看出,只要按下点动按钮 SB(1-3),交流接触器 KM 线圈得电吸合,其三相主触点闭合,电动机得电运转;松开按钮开关 SB(1-3),交流接触器 KM 线圈断电释放,其三相主触点断开,电动机失电停止运转。

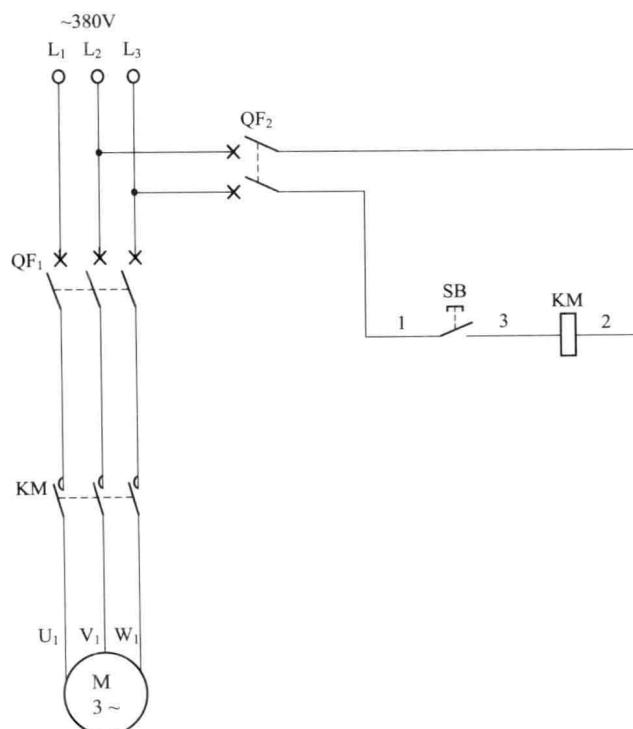


图 1.1 单向点动控制电路

2. 实物接线及现场接线

单向点动控制电路实物接线如图 1.2 所示,现场接线如图 1.3 所示。

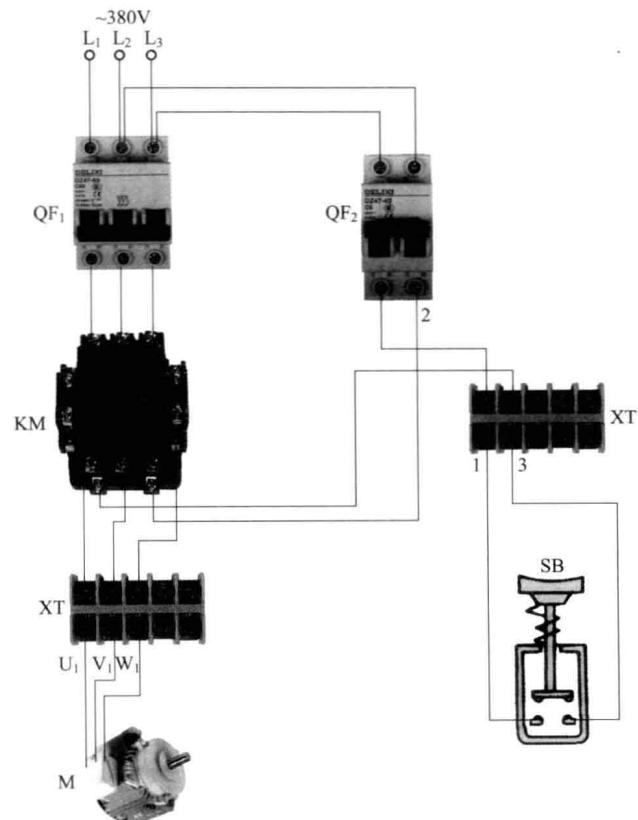


图 1.2 单向点动控制电路实物接线

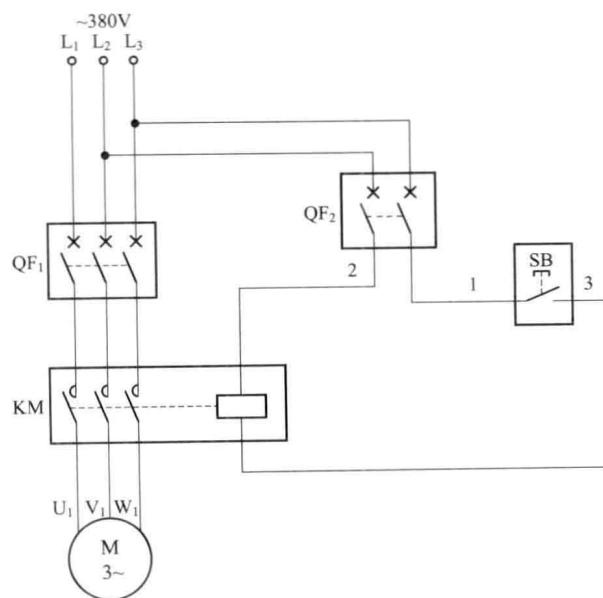


图 1.3 单向点动控制电路现场接线

2 电路2 单向启动、停止控制电路

1. 工作原理

单向启动、停止控制电路如图 1.4 所示。

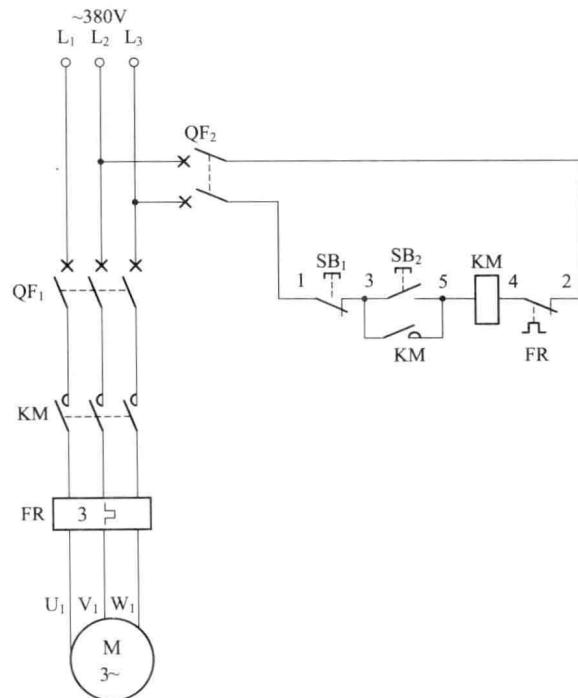


图 1.4 单向启动、停止控制电路

启动时,按下启动按钮 $SB_2(3-5)$,交流接触器 KM 线圈得电吸合, KM 三相主触点闭合,电动机得电启动运转。

在交流接触器 KM 线圈得电吸合的同时, KM 并联在启动按钮 $SB_2(3-5)$ 上的辅助常开触点 $(3-5)$ 闭合自锁,则交流接触器 KM 线圈会在启动按钮 $SB_2(3-5)$ 松开后,通过此自锁常开触点 $(3-5)$ 形成回路,继续得电吸合工作,所以 KM 三相主触点仍闭合,因此电动机会继续连续运转。

2. 实物接线及现场接线

单向启动、停止控制电路实物接线如图 1.5 所示,现场接线如图 1.6 所示。

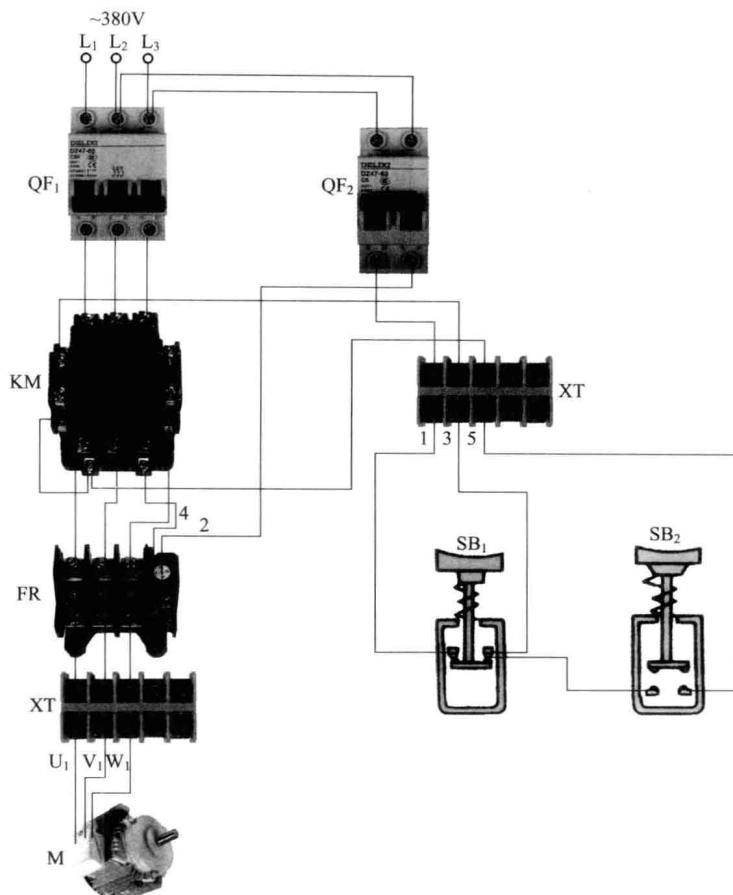


图 1.5 单向启动、停止控制电路实物接线

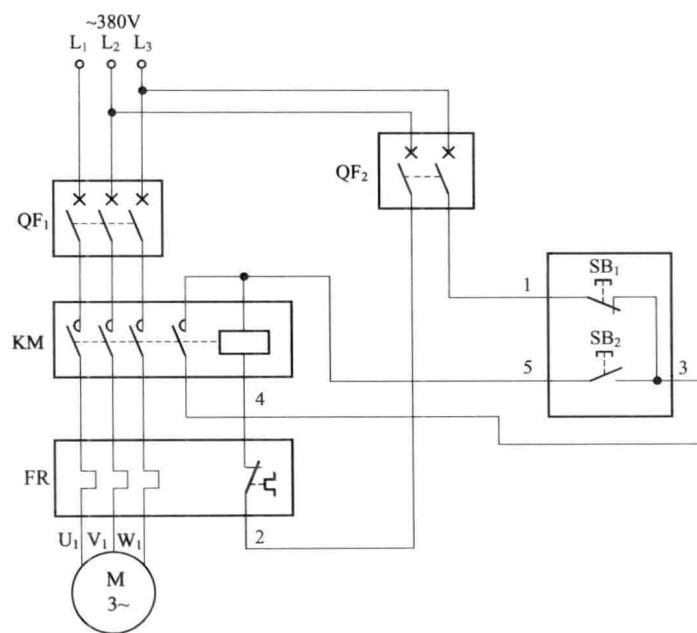


图 1.6 单向启动、停止控制电路现场接线