

工業電子裝置

ELECTRONIC SETS FOR INDUSTRY



麥明德編著・香港萬里書店出版

工業電子裝置

明德編著

香港萬里書店出版

工業電子裝置

明德編著

出版者：萬里書店

香港北角英皇道486號三樓

電話：5-632411 & 5-632412

承印者：劬華文化服務社

九龍官塘偉業街116號聯邦工業大廈二樓

定價：港幣四元六角

版權所有 * 不准翻印

(一九七八年七月印刷)

目 次

1.	可調節時間的電子開關器	1
2.	有延遲時間的實用電子鎖	8
3.	光控開關和熱控開關	19
4.	交流電壓自動穩壓器	27
5.	聲控開關及超聲頻開關器	35
6.	手觸即停的保險開關	46
7.	S C R停電照明器	57
8.	電子溫度計和光度計的製作	62
9.	聲控式自動錄音裝置	71
10.	直流變交流的電壓變換器	82
11.	電流過荷保護器的製作	90

1 . 可調節時間的電子開關器

在許多工業產品製作過程中，往往需要一個能夠有自動作用的電子開關。例如塑膠袋的加熱熔接便是其中一個應用例子。甚至攝影界放大照片的感光時間控制，也可以採用這種電子開關。

這裏介紹的這個電子開關器，由於綫路簡單，靈敏度甚高，而且製作費用少，所以很適合一般讀者仿製。

電路的特點

本機與其他的計時開關不同，使用上十分簡便，只要按動電源按鈕開關，本器就立即工作直至電容器充電完畢，本器的電源及受控制的電源亦同時自動中斷開。例如用作電鈴計時器時，只要按動按鈕一下，電鈴就會發聲，直到所設定的時間，電鈴會自動停止，而毋需像一般電鈴那樣需在响鈴的時間內要不停地按下開關，這樣可以大大節省人力。此外，電鈴發聲的

時間可以任意調節，以適合用者的需要。而且，當工作停止時，本機是完全不會耗電的，因此，它是一個相當有用的一種電子開關設計。

工作原理

有關本機的工作原理，可分為三部分來討論。第一部分為 **R C** 充電及放電部分，第二部分為 **D C** 放大器，第三部分為繼電器及功率晶體管的保護，現分述如下：

① **R C** 充電及放電部分

當按鈕按下時，電池立即導電，有電流向電容器 **C** 充電，因此有電流通過晶體管 Tr_1 的基極電路，以致有足夠的電流通過繼電器。於是繼電器產生磁力，使接觸點 **B** 與 **C** 接觸，這時雖然電源開關 **SW₁** 開路，但繼電器接點 **B** 與 **C** 已代替了電源開關的地位，使電路仍然獲得電源的供應。直至電容器 **C** 充電的電壓與電源電壓差不多相等時，通過 **D C** 放大器的電流才會自動地停止。因此繼電器的接觸點 **B**、**C** 就回復原來的開路狀態。

當電源開關開路，沒有 **D C** 電壓加在電阻 $R_1(4K\Omega)$ 之上時，於是電容器 (**C**) 經半導體二極管 **D₂** 及電阻 R_1 而放電，因為電容 **C** 放電完畢之後，電位就會變為零值，然後才可以進行下一次的充電。放電時，因 R_1 的阻值低，所以放電的時間很短就能使 **C** 的電位

完全消失。這種放電方法，十分實用並且也符合放電時間比充電時間短的需要。

②直流放大電路

爲了增加繼電器的靈敏度，所以本機所用的DC放大器，是一個達靈頓電路 (Darlington circuit)，它有很高的電流增益。因爲達靈頓電路電流放大倍數約等於 T_{r1} 管的 hfe_1 與 T_{r2} 管的 hfe_2 的乘積

$$\text{即 } IG = hfe_1 \times hfe_2$$

若 $hfe_1 = 100$ ， $hfe_2 = 100$ ，則總電流放大率應爲 $100 \times 100 = 10,000$ 倍。若12V繼電器所需的推動電流爲50mA，則輸入 T_{r1} 管基極所需的電流應爲 $\frac{50}{10,000} = 5\mu A$ 就可以了。

DC放大器的輸入電阻會很高，因爲繼電器的繞圈接在 T_{r2} 管發射極電路中，因此兩晶體管的輸入電阻與它的電流放大率成正比，設 $hfe_1 \times hfe_2 = 10,000$ ，繼電器的DC電阻爲 160Ω ，則輸入電阻應爲 $10,000 \times 160 = 1,600,000 = 1.6\text{meg}\Omega$ ，所以在 T_{r1} 管的輸入電路中，並聯一個可變電阻(R)，它的阻值爲 $100K\Omega \sim 250K\Omega$ 也不會被晶體管的輸入電阻發生嚴重分路的作用。因此本機的靈敏度很高，如果所用的電容器C爲 $10\mu F$ ， $R = 250K\Omega$ 時，則計時器最長的時間爲15秒，若改用 $100\mu F$ 時，R的阻值仍爲 $250K\Omega$ ，則繼電器的工作最長時間爲12分鐘。讀者如製作時，最好能夠設立一個電容器選擇器，以作所需的工作時間範圍選擇。在試製的製作中，這個電容器是利用一對接綫板外接的，這樣就可以較易地換入不同的電容器以取得不同的控制時間。

在可變電阻(R)的兩端，並聯有一個半導體二極管(D_2)，在電容充電的時間內， R 的正電壓很高所以 D_2 不會導電，因為它的陽極為負，陰極為正之故。但是當充電完畢之後，可變電阻 R 兩端的正電壓消失，此時電容 C 的電位使 D_2 的陰極為負，而陽極為正，因此 D_2 的正向電阻很低，所以電容器經 D_2 及 R_1 而放電，於是電容 C 很快地就消失電壓的存在。

③繼電器及功率管的保護電路

本機所用的繼電器，是12V的大型繼電器，內阻為 160Ω ，但是當受控制的電器是一個大功率器件時，則繼電器就要採用大型接點的繼電器，以能容納所通過的工作電流，並要充分注意到它能夠承受的電壓。

繼電器的接點，最低限度要有雙刀單擲的基本條件，因為其中的一組是用作維持導電之用。這組接點是與電源開關並聯，不能與受控制的器件連接，另一組接點則用來控制受控制的器件。

但有一點要特別注意的，就是當繼電器的電流停止時，收縮的磁場會產生一感應電壓(e)，假若電流很大時，感應電壓就會很高，繼電器的電感量愈大，感應電流也愈大，感應電壓的數值可依下式計算：

$$e = \frac{L \Delta i}{\Delta t}$$

L ——繼電器的電感量 (Henry)

Δi ——電流的變化量 (Ampere)

Δt ——時間的變化量 (Sec.)

這個感應的高壓會使功率管 Tr_2 被擊穿 (Break-down)。因此，要保護功率管就要如圖般採用一個二


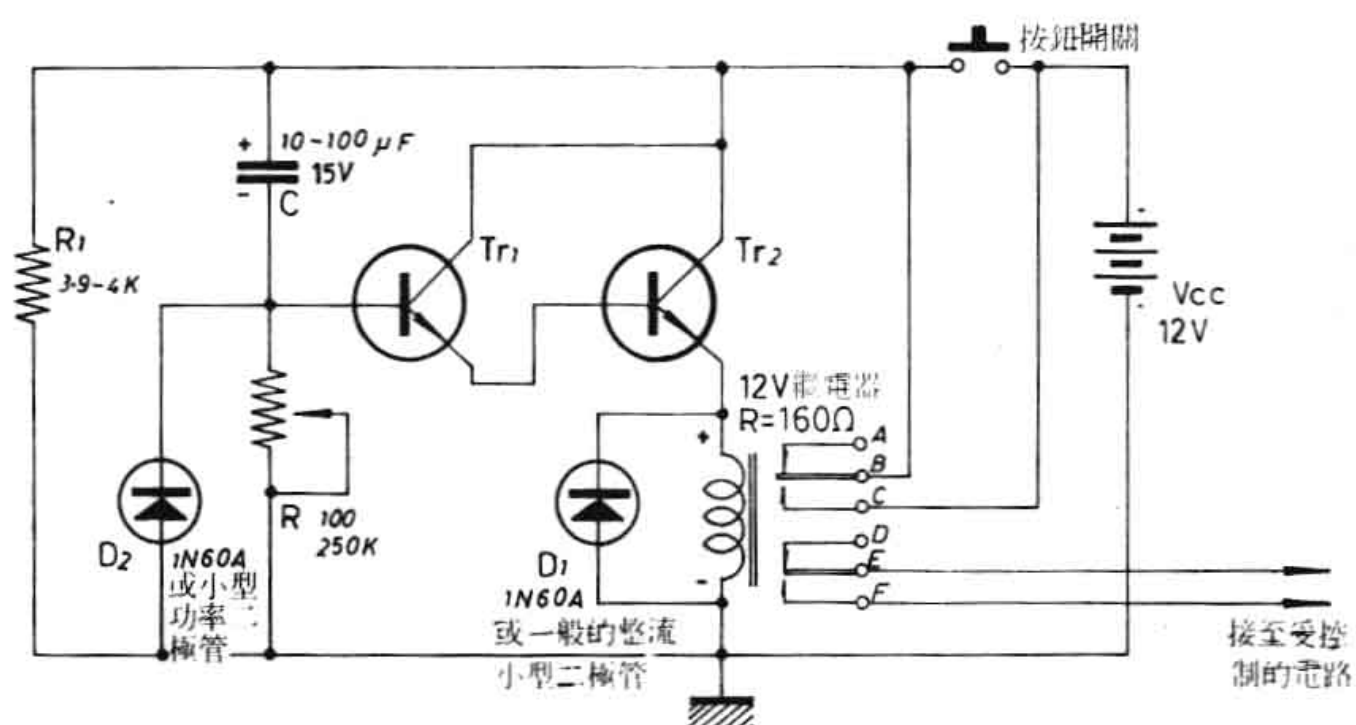


圖1

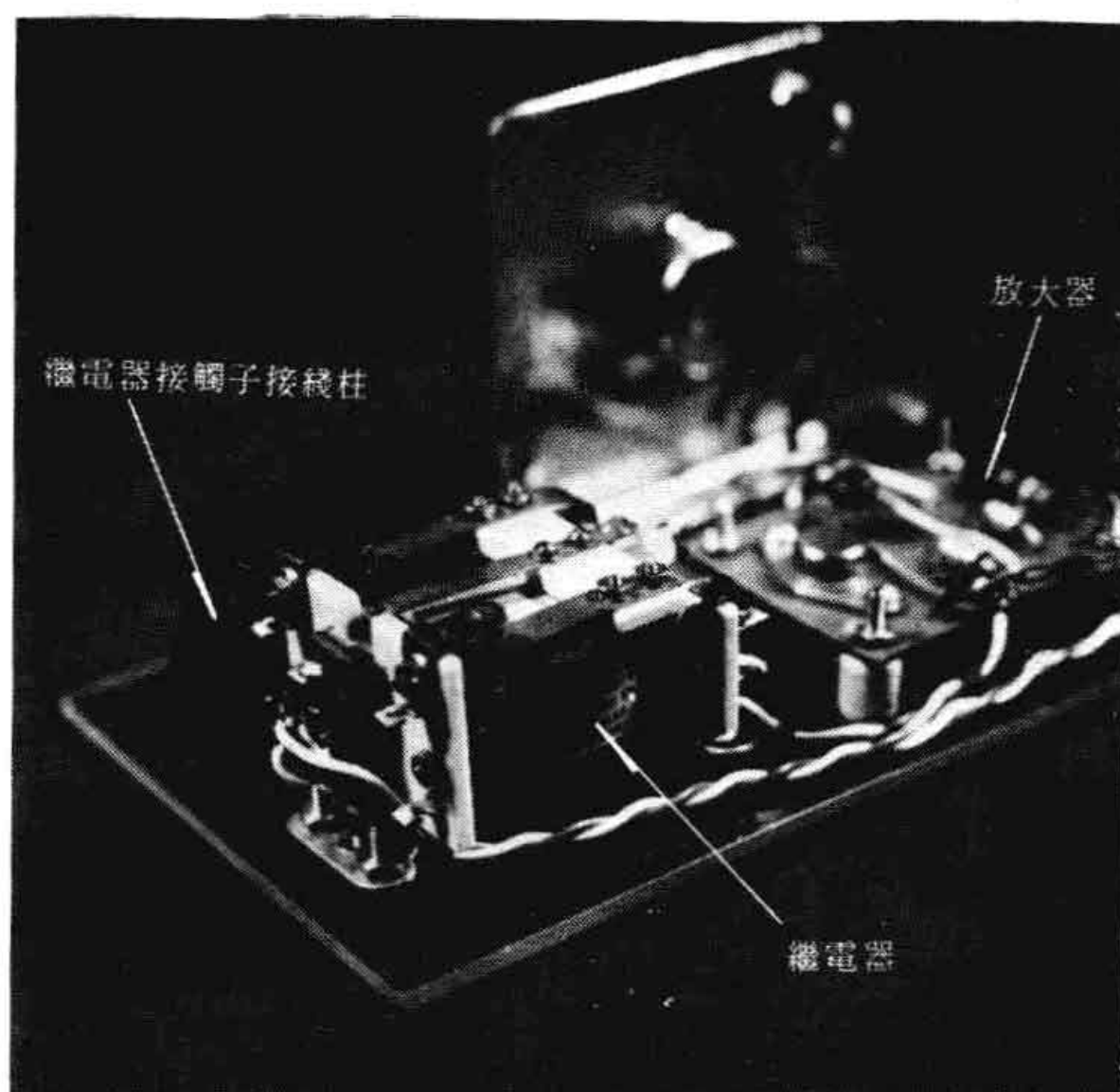

極管 D_1 ，以作保護。由於半導體二極管 D_1 與繼電器綫圈並聯，當繼電器導電時， D_1 是不會導電的，因為繼電器的電壓降，使 D_1 的陽極對陰極為負之故。當電流停止時，感應電壓很高，而且對 D_1 來說，是一個正向電壓，因此就很容易把電能吸收起來，同時，二極

管 D_1 接上之後，可使繼電器工作更加穩定，因為通過繼電器的電流是容許單方向的導電，反方向的電流時就要通過二極管 D_1 ，所以輸入電路有任何AC成份也不會影響繼電器的正常工作。所以不會振動不定。

本機所用的晶體管，以用矽晶體管較好，因為它們的集-射極間漏電流較鍺晶體管要小得多；而漏電流假若較大的話，那就會破壞了達靈頓電路工作的優點。其中的 Tr_1 可用一般的小功率管如2SC372、2SC735 或本港製的 NPN 型大黑豆等。 Tr_2 是中功率管，如 2SC485、2SC481，或本港製的中功率管都可使用，但要注意檢查那些廉價，無編號晶體管的漏電流以保證它們的質量。

本機所用的印刷電路見圖 2。


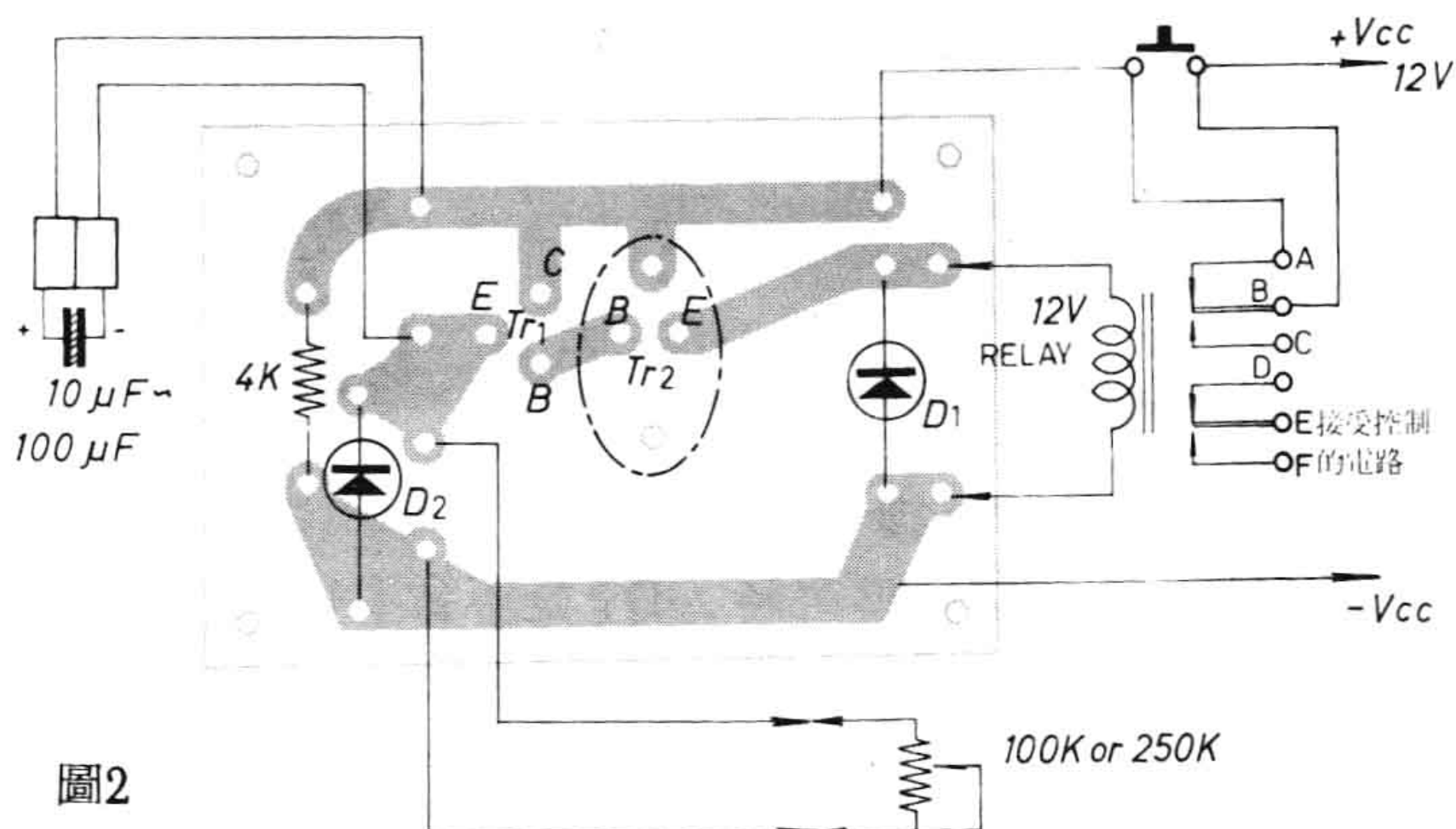


圖2

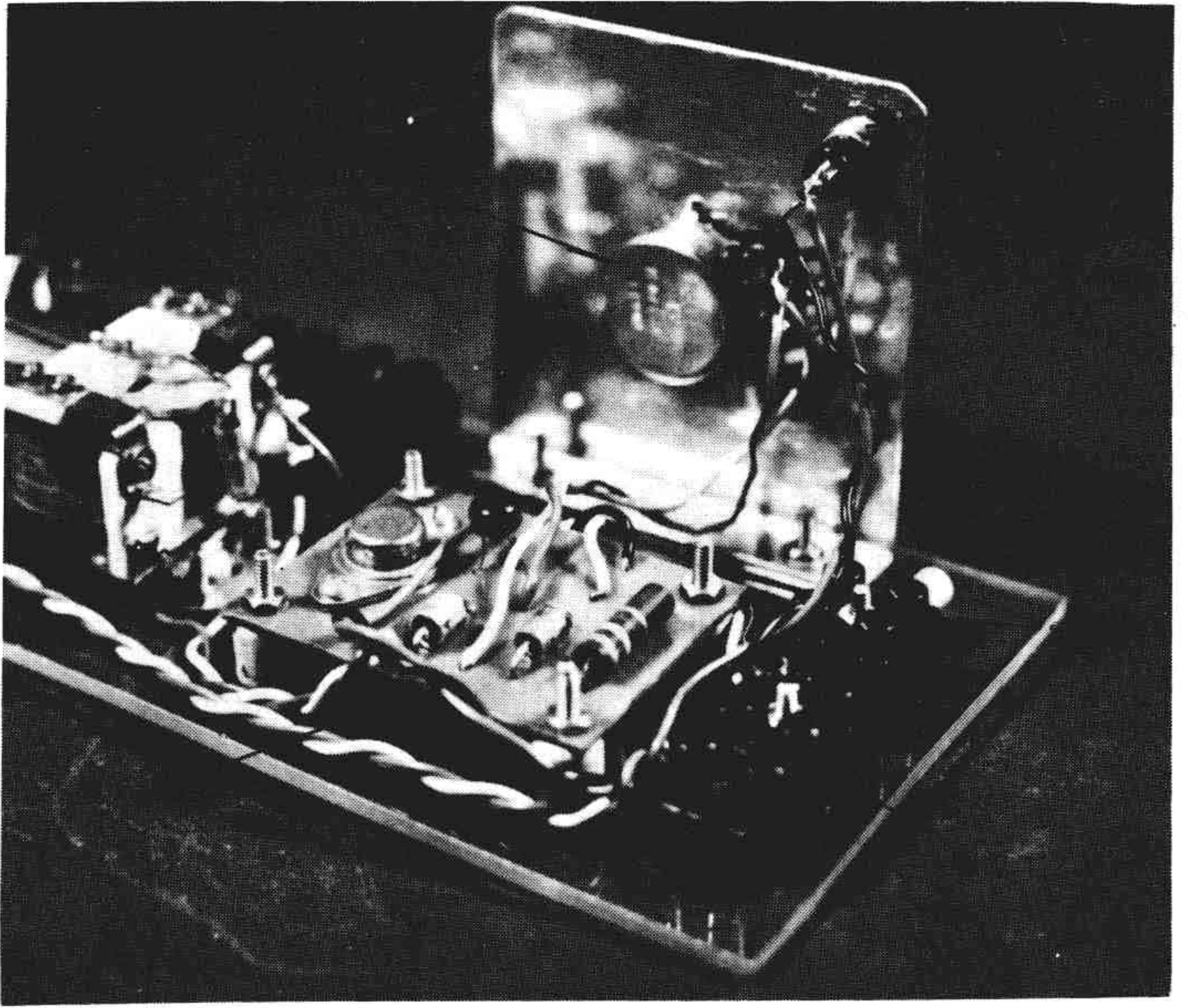

2. 有延遲時間的實用電子鎖

許多商店或工廠的鐵閘是用電力來開啓或關閉的，汽車的開動器也是用電力來推動的，但一切的電力用具都可以用電子鎖來控制。電子鎖的鎖匙就是一支普通的電阻，因為它的阻值特別，所以別人不清楚你的鎖匙的阻值時，就無法打開你的電門或電閘。這裏所介紹的電子鎖有雙重保險作用：第一，鎖匙電阻的「插蘇」是多孔的，若不了解電阻插入的位置是無法開動電門的。同時，如有人採用一個可變電阻用嘗試的方法來開動電門，但由於本電子鎖設有一個延遲時間電子開關器，因此，用嘗試的方法簡直無所施其技！結果便能有效地起防犯盜竊作用。

在外國，使用電子鎖已很普遍，但本港則不甚流行，因此筆者把電子鎖的結構和工作原理敘述如下，以便讀者進行自製。

工作原理

本電子鎖的主要工作，是採用兩個繼電器，只要兩個繼電器一起工作，每個繼電器的接點都同時處在導通的情況下，受控制的電動機就會把電閘開啓，如

①差動放大器

The diagram shows a 12V relay control circuit. It includes a +VCC 12V supply, a balance regulator (平衡調節器) with a 10K(B) potentiometer, and two relays (Ry1 and Ry2) with 12V 160Ω coils. The circuit uses several transistors (Tr1, Tr2, Tr3, Tr4, Tr5, Tr6) and resistors (R1, R2, R3, R4, R816, R817

• 9 •

通，電閘就會發生工作。

②繼電器推動器

筆者製作時是採用小功率管 2SB156 担任功率放大器。

讀者們仿製時應該改用 2SB178、2SB200、2SB189或OC81這一類有較高 V_{CBO} 之小功率管，這樣才有較大的使用可靠性。嚴格來說， Tr_5 及 Tr_6 實際應該使用中功率管來担当這樣的工作，但因這二個晶體管每次工作的時間都很短，故此仍可使用小功率管，這樣一來，也可以節省一些零件費用。

在電路中，如果繼電器的靈敏度不太差的話，只要有50mA的集電極電流，就可使繼電器工作。因 Tr_3 的集電極電流就是 Tr_6 的基極電流，而 Tr_2 的集電極電流就是 Tr_5 的基極電流，若 Tr_5 和 Tr_6 的 h_{fe} 為100的話，則要基極電流 I_{B5} 和 I_{B6} 為0.5mA就夠了， Tr_5 和 Tr_6 是採用發射極接地方式的，爲了增加電路的靈敏度，所以採用DC正回輸以提高放大的作用。當 Tr_1 和 Tr_2 上的電流增加時， Tr_5 的基極電流亦大增，在繼電器勵磁線圈的電壓降亦增加，這個增加的電壓會經3.3 K Ω 輸入 Tr_1 管的基極，使基極正向電壓大增，因而加強差動放大的工作能力，使電子鎖更爲靈敏可靠。所以稱爲再生開關器(Regenerative switch)。

③鎖匙電阻

本機的鎖匙是一個電阻或由幾個電阻串聯、並聯而成，它的阻值可隨意選擇，一般爲100 Ω 至100K Ω ，它的容差率要爲 $\pm 1\%$ 至 $\pm 5\%$ ，變值愈低，則愈佳。

調節 Tr_4 的基極電位器可使電路達到平衡，使兩個繼電器一同工作。若調整不正確、差動放大器不平衡時， Ry_1 工作， Ry_2 則停止工作；或 Ry_2 工作，而 Ry_1 則停止。在此情形之下，不同步工作的結果，電門仍然不會導電的， R_1 的阻值應該等於 R_x 的阻值。

在差動放大器的 Tr_2 和 Tr_3 的發射極電路中，加上一個可變電阻，它的阻值為 $5K\Omega$ ，調節這個電阻，可使差動放大器的工作電流改變，因而獲得良好的穩定性和最佳的靈敏度。

④延遲時間調節器

爲了防止有人用一個可變電阻來推動電子鎖工作，因此把電子鎖的接觸點與延遲開關器的電源開關並聯，因此當鎖匙電阻正確時，延遲開關要滯後15秒才可以發生工作，有關延遲時間調節器的工作原理茲敘述如下：

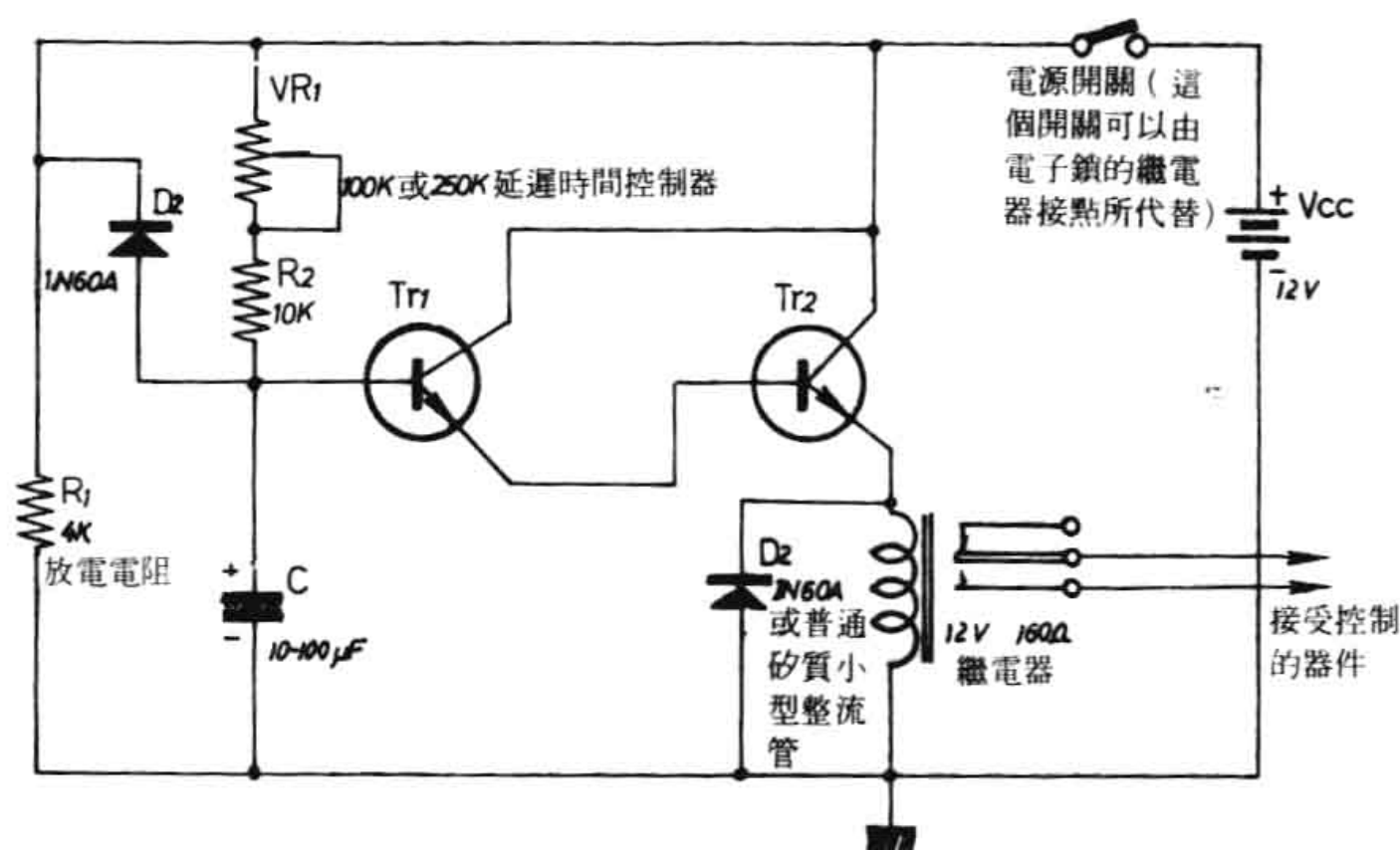


圖 2 延遲時間調節器的綫路圖

如圖2所示，就是延遲時間調節器的綫路圖，DC放大器由兩個晶體管担任(Tr_1 和 Tr_2)，接成一個達靈頓電路，有較高的輸入阻抗和很大的電流增益， Tr_1 和 Tr_2 可用大型矽質晶體管，只要它的容許最大集電極電流為100mA， h_{fe} 近似於100就適合。它的結構與前章所述的有時間控制的電子開關器有些相同。如圖2所示，在 Tr_1 的輸入電路中，接上一個容量為 $10\mu F$ 至 $100\mu F$ 的電容器，當電源開關器接通時（或電子鎖的兩個繼電器的接點導通時），會有電流向這個電容器充電，於是使它的電位漸漸上升。最初時，因為C的電位很低，所以不能觸發 Tr_1 和 Tr_2 的導電，於是在 Tr_2 發射極電路的繼電器是不會工作的。但是，當電容器C的電位上升至某一數值時，就可使 Tr_1 和 Tr_2 導電，因此繼電器才會工作。延遲時間的長度，是由串聯電阻R和電容器C的時間常數（Time constant）來決定

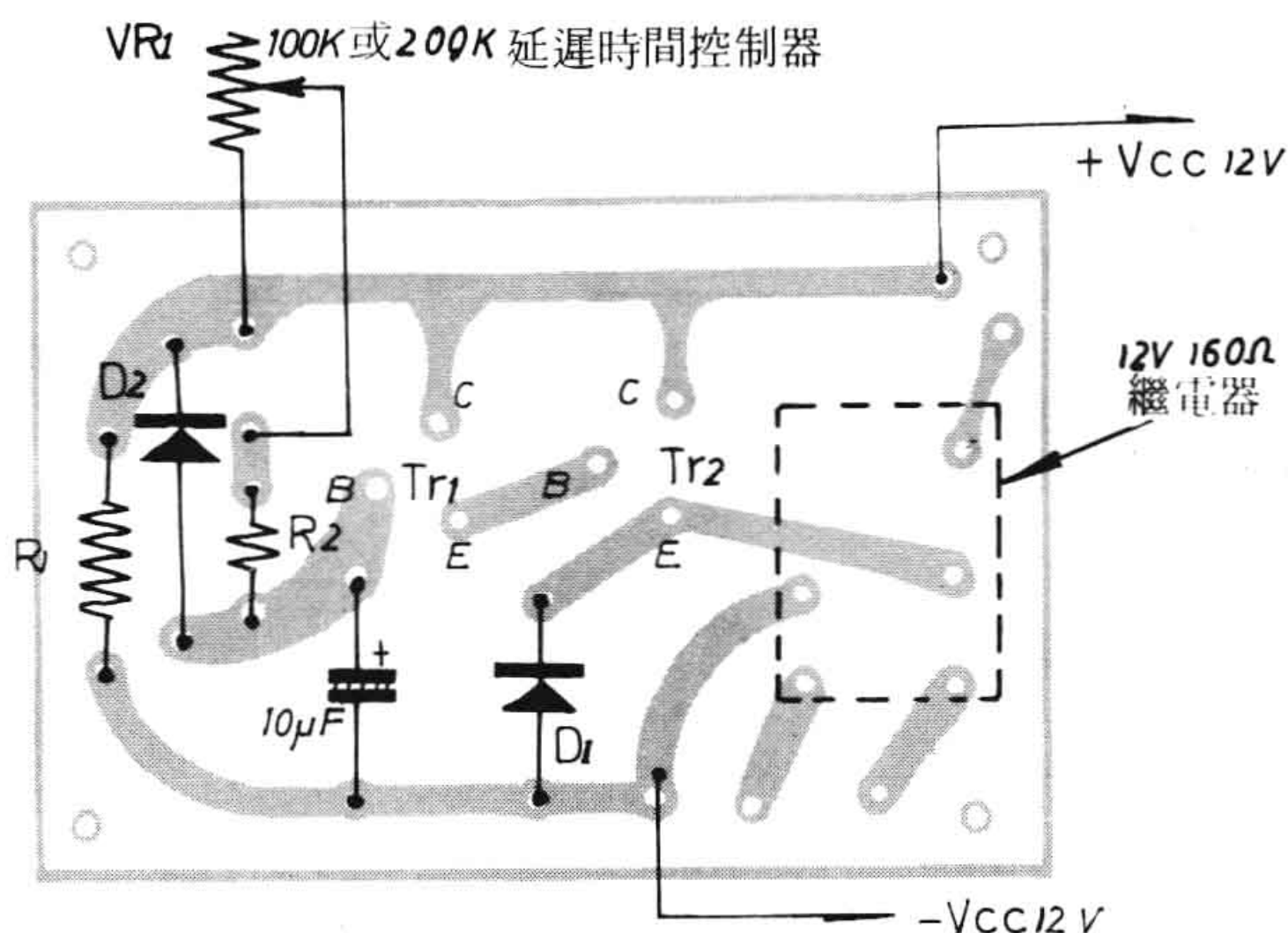


圖 3 延遲時間調節器的印刷綫路板

的，若 C 不變，則 R 的阻值變化，就可改變延遲的時間。

所以，當你的正確鎖匙電阻插在插座之上時，要 10 秒至 15 秒之後，電閘才會自動地發生工作的，此時由於電容 C 的電位很高，所以繼電器連續不停的工作，直至把鎖匙電阻拔出為止。當電源開關器開路時，電容器 C 會經過二極管 D_1 向 $R_1(4K\Omega)$ 放電，由於 R_4 的阻值低，所以不需要很長的時間放電就會完畢，然後準備應付另一次的充電工作。

在繼電器兩端的半導體二極管 D_1 ，它的目的是用來保護功率管的，防止在電流停止時，磁場收縮所產生的感應電壓對晶體管發生擊穿的作用。電阻 $R_2(10K\Omega)$ 是基極保護電阻，以防過大的充電電流燒毀晶體管 Tr_1 和 Tr_2 。綫路板的繪製可參閱圖 3。

電路的調整

當安裝完畢之後，就要進行測試。測試時，應採用一個 $0\sim 250mA$ 的 DC 電流表（或用萬能電表）測量電路的 DC 電流，在 12V 的電源電壓之下，若單方面的繼電器發生工作時，電流約為 $60mA$ 左右，但是調整平衡調節器，使電路達到平衡，兩個繼電器均同時工作，此時 DC 電流為 $120mA$ 左右。

測試完畢之後，把鎖匙電阻從插座中拔出，此時，電路失去平衡，因此只有一個繼電器工作，然後再把鎖匙電阻插回原來的插座中，兩個繼電器應該再次一起