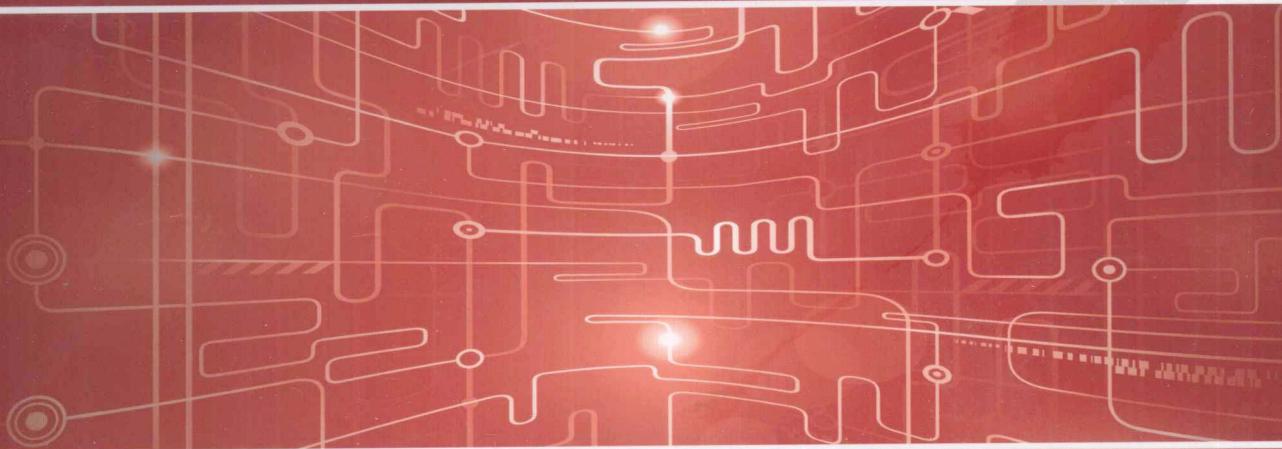




高等院校电子信息与电气学科系列规划教材



电路原理

第2版

吴建华 李华 等编著

The Principles
of Circuit



机械工业出版社
China Machine Press


013962711

高等院校电子信息与电气学科系列规划教材

TM13-43
66-2

电路原理

第2版

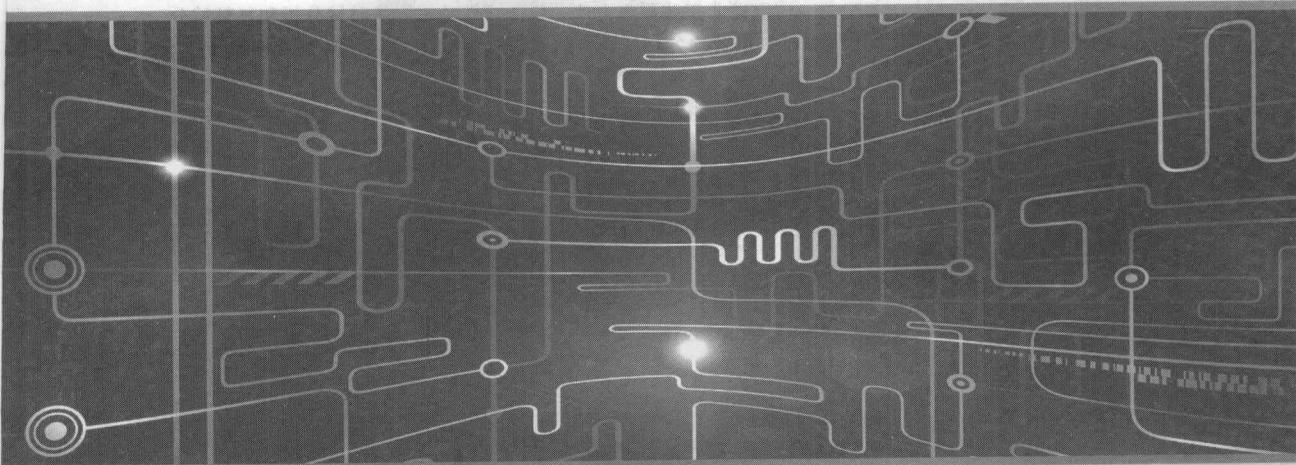

吴建华 李华 等编著



机械工业出版社
China Machine Press

TM13-43

66-2

图书在版编目 (CIP) 数据

电路原理 / 吴建华等编著. —2 版. —北京: 机械工业出版社, 2013. 8
(高等院校电子信息与电气学科系列规划教材)

ISBN 978-7-111-43671-3

I. 电… II. 吴… III. 电路理论—高等学校—教材 IV. TM13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 187988 号

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书为机械工业出版社高等院校电子信息与电气学科系列规划教材, 内容符合教育部高等学校电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导委员会制定的“电路原理”教学大纲的要求。本书在全面介绍电路原理知识的基础上, 适当引入了有实际应用背景的电路问题, 以及与后续课程有关的电路问题的分析。

本书主要内容包括: 电路基本概念和基本定律, 电路的一般分析方法及电路定理, 正弦稳态电路分析, 三相电路, 互感电路与谐振电路, 周期性非正弦稳态电路分析, 线性动态网络时域分析和复频域分析, 双口网络, 非线性电路, 分布参数电路及均匀传输线。附录包括网络图论和矩阵形式网络方程, OrCAD/PSpice 在电路分析中的应用。书后附有习题参考答案。

本书可供高等学校电子与电气信息类 (强、弱电) 各专业师生作为“电路原理”、“电工理论基础”课程的教材使用, 也可供有关科技人员参考。

机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 迟振春

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2013 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

185mm × 260mm · 22.5 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-43671-3

定 价: 49.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88378991 88361066

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

投稿热线: (010) 88379604

读者信箱: hzjsj@hzbook.com

FOREWORD

第2版前言

本书自第1版出版以来，经过了几年的教学实践检验。为了进一步提高教材质量，决定在保持原有特色的基础上对教材予以修订。

本次修订主要体现在以下方面：在教材内容的选取上，考虑到需加强非线性电路分析方法的学习，增加了分段线性化方法的内容，考虑到各章节内容的紧密联系及后续课程的教学安排，取消了磁路部分内容；在章节内容的安排上，对部分章节的内容和标题进行了调整，使内容安排更紧凑、更系统，便于了解电路理论的整体脉络；在例题的选取上，适当地增加了有实际应用背景的例题，并突出了部分内容的实际应用背景及与后续课程的联系，如将功率因素提高的内容放在实例分析中，以强调其实际应用意义；在教材内容的叙述上，有了进一步改进，以便于读者理解、掌握；订正了第1版教材版面上的多处错误。

本书的第1、2章由贺立红修订，第3、4、5、6章及附录A由吴建华修订，第7、8章由李华修订，第9、10、11章由王安娜修订，附录B由鲍喜荣修订。吴建华负责全书的统筹与协调。

本书虽经修订，但疏漏、欠缺乃至错误之处仍在所难免，欢迎读者提出宝贵意见。

第1版前言

FOREWORD

本书是按照教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会制定的“电路原理”教学大纲的要求编写的，适合作为普通高等学校电子信息与电气学科各专业“电路原理”或“电工理论基础”课程的教材。

本书以提高师生教与学的有效性，培养学生分析问题与解决问题的能力为目标编写而成。

在教材内容的选取上，本书合理安排经典内容、传统内容与新内容的关系。对于经典内容，本书以电路的基本概念、基本理论和基本分析方法及应用为主线，贯穿全书；在传统内容的编排上，本书删繁就简，力求突出理论与方法中所体现的从“物理现象”到“数学模型及算法”，再到“工程应用”的电路问题的解决过程；本书还适当增加了新内容，如有源滤波器、计算机仿真分析等，以体现教材的时代特点。本书各章节的安排遵循由简到繁、循序渐进、难点分散的原则，采用先“静态”（直流电路分析），后“稳态”，再“动态”的教学体系，便于教学。本书力求做到论述严密、深入浅出，各章节的引言也力求突出问题驱动及前后呼应，并配有丰富的例题及习题，便于读者自学。

在编写过程中，本书重点强调了以下三个方面。

- 适当强调建立电路模型的研究方法。在分析各类元器件（如受控源、互感、理想变压器、双口网络和传输线等）时，都突出从实际器件的物理概念到建立电路模型的过程，适当体现或重现电路理论解决实际问题的过程。
- 强调应用电路的基本原理（基本定律和理想元件的电路模型）分析电路。从第1章引出电路的基本原理后，其后的各章都突出电路基本原理的应用，使学生牢固掌握电路基本原理及基本分析方法。
- 强调在应用电路的基本原理分析电路问题时，可通过演绎、归纳等手段，得到便于实际应用的分析方法，如一般分析方法（如节点方程和回路方程的系统编写法、一阶电路的三要素解法等），简化的分析方法（如互感消去法、三相化单相分析法等），以及等效的分析方法（等效电阻法、戴维南等效电路法等）等，使学生对电路理论有全面、系统的掌握。

本书加强了理论联系实际的内容，适当引入了有实际应用背景或与后续课程相关的电路实例，开阔学生分析实际问题的视野，实现了与后续课程有效衔接。

关于各章的课时安排，本书给出了教学建议，供师生参考。

本书的第1、2章由贺立红执笔，第3~6章及附录A由吴建华执笔，第7、8、12章由李华执笔，第9~11章由王安娜执笔，附录B由鲍喜荣执笔，吴建华负责全书的统筹与协调。

本书大纲承蒙清华大学的陆文娟教授审阅，得到了许多宝贵意见，谨致衷心的感谢。本书承

继了东北大学“电路原理”课程教研组多年积累的教学经验，感谢郝蕴卿、殷洪义、陈绍林、孙玉琴等老师在编写教材方面提供的工作基础和经验。感谢机械工业出版社和东北大学教务处给予本书出版的支持。

由于作者的水平有限，书中难免有错误和不当之处，恳请读者提出宝贵意见。作者联系方式如下：

吴建华 wujianhua@ise.neu.edu.cn

李华 lihua@ise.neu.edu.cn

作者

教学建议

INSTRUCTOR'S MANUAL

教学内容	学习要点及教学要求	课时安排	
		全部讲授	部分选讲
第1章 电路模型和基本定律	<ul style="list-style-type: none">了解实际电路与电路图的关系。理解电压、电流参考方向的意义。重点掌握无源理想电路元件(电阻、电感、电容)的特性(元件的电压电流关系)。掌握有源理想电路元件(电压源和电流源)的特性。掌握受控源的特性。重点掌握根据基尔霍夫定律列出电路方程的方法。弄清电路等效变换的概念和变换方法。掌握利用电阻电路的等效变换，实际电压源和实际电流源的等效变换，简化电路分析过程的方法。熟练应用基尔霍夫定律和理想元件的 $u-i$ 关系对电路进行分析计算。	8~10	8~10
第2章 电路的一般分析 方法及电路定理	<ul style="list-style-type: none">理解支路电流法的原理，着重理解独立节点、独立回路的概念及选取的方法。熟练列出支路电流方程。着重掌握回路电流方程的列写方法，回路电流法的分析求解步骤。掌握电流源支路的处理方法。着重掌握节点电压方程的列写方法，节点电压法的分析求解步骤。掌握电压源支路的处理方法。着重掌握叠加原理及应用方法。着重掌握等效电源定理及应用方法。理解互易定理、特勒根定理及应用方法。	8~10	6~8
第3章 正弦稳态电路分析	<ul style="list-style-type: none">理解正弦稳态电路及正弦稳态响应的概念和特点。弄清正弦量的三要素表示，以及正弦量与复数的转换关系。理解正弦量的相量表示法。理解相量形式的理想电路元件(电阻、电感、电容)的特性(元件的电压电流关系)；相量形式的电路模型。理解相量形式的基尔霍夫定律。理解阻抗、导纳的概念。着重掌握用第1章和第2章学习过的电路基本分析方法和一般分析方法分析计算正弦稳态电路的相量模型电路。了解画相量图的分析方法。掌握正弦稳态电路的有功功率、无功功率、功率因数提高的概念和计算方法。	8~10	6~8

(续)

教学内容	学习要点及教学要求	课时安排	
		全部讲授	部分选讲
第4章 三相电路	<ul style="list-style-type: none"> 了解三相正弦交流电源的产生。 弄清三相对称电路中，电源(或负载)星形联结情况下，线电压与相电压、线电流与相电流的固定关系。 弄清三相对称电路中，电源(或负载)三角形联结情况下，线电压与相电压、线电流与相电流的固定关系。 着重掌握利用三相对称电路的特点将三相对称电路的计算转化成单相计算的简化方法。 了解三相不对称电路的应用。 掌握三相电路的功率计算与测量方法(1瓦计法和2瓦计法)。 	4~6	2~4
第5章 互感电路与谐振电路	<ul style="list-style-type: none"> 了解互感现象，理解基于电磁感应定律的互感电压的数学表示。 弄清同名端的定义和应用意义。理解基于同名端的互感电路模型，正确写出互感电压的表示式。 掌握互感消去法。 掌握空心变压器和理想变压器的电路模型和等效电路分析方法。 了解谐振现象。弄清谐振条件、谐振电路的品质因数等。 掌握串联谐振电路的谐振特点、谐振曲线和分析方法。 掌握并联谐振电路的谐振特点和分析方法。 	6~8	4~6
第6章 周期性非正弦稳态 电路分析	<ul style="list-style-type: none"> 理解非正弦周期函数的傅氏级数分解与合成。了解频谱的表示和意义。 掌握非正弦周期函数的有效值计算方法。 着重掌握分析非正弦周期电流电路的分析方法、求解步骤及叠加原理的应用。弄清阻抗的频率特性。 了解滤波电路(低通、高通、带通、带阻等电路)的特点及一般分析方法。 初步掌握三相非正弦对称电路的分析方法。 	6~8	6~8
第7章 线性动态网络时域分析	<ul style="list-style-type: none"> 理解动态电路和动态响应的概念。正确列出电路的微分方程。 着重掌握电路的初始条件的求取、换路定律的应用。 着重掌握电路微分方程的暂态解、稳态解的意义和求解方法。 着重掌握电路的零输入响应、零状态响应及全响应的意义和求解方法。熟练应用求解一阶电路的三要素法。 弄清动态响应的两种结构形式及相互关系。 着重掌握阶跃激励的特性和一阶电路阶跃响应的特点，掌握脉冲响应的求解方法。 掌握冲击激励的特性和利用阶跃响应求解冲击响应的方法。 掌握应用三要素法求解一阶电路对正弦激励的动态响应的方法。 了解应用卷积分求解线性动态电路对任意激励的响应的方法。 掌握二阶电路微分方程的列写及求解方法。弄清二阶电路响应的三种形式及特点。 了解状态方程的列写方法。 	10	8~10

(续)

教学 内 容	学习要点及教学要求	课时安排	
		全部讲授	部分选讲
第 8 章 线性动态网络 复频域分析	<ul style="list-style-type: none"> 掌握拉氏变换的意义、性质，正变换和反变换的方法。 弄清理想电路元件(电阻、电感、电容)特性(元件的电压电流关系)的复频域形式，及复频域形式的电路模型。 弄清基尔霍夫定律的复频域形式。 理解运算阻抗、运算导纳的概念。 掌握复频域分析法的求解步骤。着重掌握用第1章和第2章学习过的电路分析方法分析计算线性动态网络的复频域电路模型。 掌握网络函数的定义和求解方法，及网络函数的极点与动态响应的关系。 	4~6	
第 9 章 双口网络	<ul style="list-style-type: none"> 了解双口网络的端口条件。 着重掌握双口网络的电压电流关系的表示形式，及双口网络的Y参数、Z参数、A参数、H参数的定义和求解方法。 着重掌握含双口网络的电路的分析方法。 了解双口网络的特性阻抗。 掌握双口网络的π形和T形等效电路的求解方法。 掌握双口网络级联后的网络参数求解的简便算法。 掌握运算放大器的特性，及含运算放大器电路的分析方法。 了解回转器的特性。 	6~8	4~6
第 10 章 非线性电路	<ul style="list-style-type: none"> 弄清非线性电阻元件的特性。 掌握含一个非线性电阻元件电路的列方程求解分析法。 理解非线性电阻电路的图解分析法。 了解非线性电阻电路的分段线性化分析法。 掌握小信号分析法。 	4~6	4
第 11 章 分布参数电路及均匀 传输线	<ul style="list-style-type: none"> 弄清分布参数电路与集总参数电路的条件、区别和特点。 掌握均匀传输线的特点和参数的意义。 掌握均匀传输线的电路模型和微分方程形式的电压电流关系。 掌握均匀传输线正弦稳态解的形式和求解方法。 掌握行波、波阻抗的形式和表示意义。 掌握无损耗线正弦稳态解的形式和求解方法。 	6	
附录 A 网络图论和矩阵形式 网络方程	<ul style="list-style-type: none"> 理解网络的图、连通图、回路、树、节点、割集的定义。 掌握利用选择树枝和连枝确定独立回路的方法。 掌握关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵的列写方法。 掌握复合支路的电路模型及电压电流关系。掌握支路阻抗矩阵和支路导纳矩阵的列写方法。 掌握利用关联矩阵、支路导纳矩阵写出矩阵形式节点电压方程。 	2	

(续)

教学内容	学习要点及教学要求	课时安排	
		全部讲授	部分选讲
附录 B OrCAD/PSpice 在电路分析中的应用	<ul style="list-style-type: none"> 了解 OrCAD/PSpice 软件的基本使用方法，包括 Capture 工作环境的进入、电路原理图的绘制等。 掌握仿真参数和分析参数的设置方法。 掌握分析结果输出方式的设置方法及波形处理方法。 掌握节点电压、支路电流和元件功率损耗值仿真计算方法；电阻值作为扫描变量的仿真分析方法；二阶电路方波响应的仿真分析方法；交流小信号分析的仿真方法。 	2	
教学总学时建议		74 ~ 92	48 ~ 64

说明：

- 本教材为电子信息与电气学科、自动化学科等本科专业“电路原理”或“电工基础理论”课程教材，理论授课学时数为 74~92 学时(相关配套实验另行单独安排)，其中包含习题课、课堂讨论等必要的课内教学环节，不同专业根据不同的教学要求和计划教学时数可酌情对教材内容进行适当取舍。例如，电子信息工程、自动化、通信工程、电气自动化、测控技术等专业，教材内容原则上全讲；其他专业，可酌情对教材内容进行适当删减，如计算机专业、应用物理专业可选择 48~64 学时的内容安排。
- 若某些电子信息与电气学科本科专业教学计划课时少于 74 学时，可部分或全部舍去第 11 章、附录 A 及附录 B 的内容。

目**录****CONTENTS**

目录
教学大纲
教材特点

第2版前言**第1版前言****教学建议**

第1章 电路模型和基本定律	1
1.1 电路和电路模型	1
1.2 电路基本变量	2
1.2.1 电流、电压及其参考方向	2
1.2.2 功率和能量	4
1.3 电路基本元件及伏安特性	5
1.3.1 电阻元件	5
1.3.2 电容元件	6
1.3.3 电感元件	8
1.3.4 独立电源	10
1.3.5 受控电源	11
1.4 电路定律	11
1.4.1 基尔霍夫电流定律	12
1.4.2 基尔霍夫电压定律	13
1.5 电阻的联结及等效变换	17
1.5.1 电阻串并联等效变换	17
1.5.2 电阻星形和三角形联结的等效 变换	19
1.5.3 含受控源电路的等效电阻 分析	22
1.6 电源的联结及等效变换	23
1.6.1 电源的串联和并联	23
1.6.2 实际电源及其等效变换	23
1.7 电路基本分析方法的应用	26
1.7.1 典型电路分析	26

1.7.2 实用电路分析	28
习题一	30

第2章 电路的一般分析方法及电路

定理	35
2.1 支路电流法	35
2.2 回路电流法	37
2.3 节点电压法	40
2.4 替代定理	44
2.5 叠加定理	45
2.6 等效电源定理	48
2.6.1 戴维南定理	48
2.6.2 诺顿定理	54
2.7 特勒根定理	55
2.8 互易定理	57
2.9 对偶原理	59
2.10 电路分析举例	60
2.10.1 列写电路方程	60
2.10.2 电路定理的应用	62
2.10.3 实用电路分析	63
习题二	66

第3章 正弦稳态电路分析

3.1 正弦稳态响应	72
3.2 正弦量的相量表示	73
3.2.1 正弦量	73
3.2.2 相量	76
3.3 RLC 元件伏安特性的相量形式	81
3.3.1 电阻元件伏安特性的相量 形式	81

3.3.2 电感元件伏安特性的相量形式	82	6.5 周期性非正弦对称三相电路的计算	162
3.3.3 电容元件伏安特性的相量形式	83	6.6 实用电路分析	166
3.4 基尔霍夫定律的相量形式及电路的相量模型	85	习题六	166
3.5 阻抗与导纳	86		
3.5.1 阻抗	86		
3.5.2 导纳	89		
3.6 正弦稳态电路的计算	93		
3.7 正弦交流电路的功率	100		
3.7.1 RLC 元件的功率	100		
3.7.2 无源二端网络的功率	103		
3.8 实用电路分析	105		
3.8.1 功率因数的提高	105		
3.8.2 传输最大功率	107		
习题三	108		
第4章 三相电路	112		
4.1 对称三相电路的特点	112		
4.2 对称三相电路的计算	117		
4.3 不对称三相电路的分析	121		
4.4 三相电路的功率	122		
习题四	127		
第5章 互感电路与谐振电路	129		
5.1 互感电压	129		
5.2 有互感电路的分析	132		
5.3 空心变压器	135		
5.4 理想变压器	137		
5.5 串联谐振电路	140		
5.6 并联谐振电路	144		
习题五	147		
第6章 周期性非正弦稳态电路分析	151		
6.1 非正弦周期量的傅里叶级数分解	151		
6.2 非正弦周期量的有效值和平均功率	155		
6.3 非正弦周期电流电路的计算	157		
6.4 滤波器	159		
6.5 周期性非正弦对称三相电路的计算	162		
6.6 实用电路分析	166		
习题六	166		
第7章 线性动态网络时域分析	170		
7.1 电路动态过程和初始条件	170		
7.1.1 电路的动态过程	170		
7.1.2 初始条件的确定	171		
7.2 一阶电路的零输入响应	174		
7.2.1 RC 电路的零输入响应	174		
7.2.2 RL 电路的零输入响应	176		
7.3 一阶电路的零状态响应	179		
7.3.1 RC 电路的零状态响应	179		
7.3.2 RL 电路的零状态响应	180		
7.4 一阶电路的全响应	182		
7.4.1 一阶电路全响应的两种分解形式	182		
7.4.2 求解一阶电路的三要素法	183		
7.5 一阶电路的阶跃响应	189		
7.6 一阶电路的冲击响应	191		
7.6.1 单位脉冲函数和单位冲击函数	192		
7.6.2 冲击响应	193		
7.6.3 电容电压、电感电流的跃变	196		
7.7 一阶电路对正弦激励的响应	199		
7.7.1 RL 串联电路对正弦电压激励的响应	199		
7.7.2 RC 并联电路对正弦电流激励的响应	200		
7.8 线性动态网络对任意激励的响应	202		
7.9 二阶电路的零输入响应	204		
7.10 二阶电路的阶跃响应	211		
7.11 状态方程	214		
习题七	217		
第8章 线性动态网络复频域分析	222		
8.1 拉普拉斯变换及其重要性质	222		

8.2 拉普拉斯反变换的部分分式法	227	10.2 解析分析法	276
8.3 两类约束的复频域形式	231	10.3 图解分析法	277
8.4 复频域分析法	233	10.3.1 曲线相交法	277
8.5 网络函数及其应用	239	10.3.2 曲线相加法	279
8.5.1 网络函数的定义	239	10.4 分段线性化分析法	281
8.5.2 网络函数与冲击响应	241	10.5 小信号分析法	283
8.5.3 网络函数的零极点分布与动态 响应	242	10.6 实用电路分析	286
8.5.4 卷积定理	243	习题十	289
习题八	244		
第9章 双口网络	248		
9.1 双口网络的端口条件	248	第11章 分布参数电路及均匀传输线	292
9.2 双口网络的Y参数和Z参数	248	11.1 分布参数电路及均匀传输线的 概念	292
9.3 双口网络的A参数和H参数	252	11.2 均匀传输线的微分方程	292
9.4 双口网络的转移函数	255	11.3 均匀传输线的正弦稳态解	294
9.5 双口网络的特性阻抗	258	11.4 行波	298
9.5.1 双口网络的输入阻抗与输出 阻抗	258	11.5 波的反射与终端匹配的 传输线	301
9.5.2 双口网络的特性阻抗	259	11.6 无损耗线的正弦稳态解	303
9.5.3 固有传输常数	260	习题十一	311
9.6 双口网络的等效电路	262		
9.7 双口网络的联结	264	附录A 网络图论和矩阵形式网络 方程	313
9.8 回转器	267		
9.9 实用电路分析	268	附录B OrCAD/PSpice 在电路分析中的 应用	323
习题九	270		
第10章 非线性电路	275	习题参考答案	337
10.1 非线性电阻元件特性	275	参考文献	346

电路模型和基本定律

内容提要：在物理电学的基础上，本章介绍了研究实际电路的模型化方法，并建立了理想元件的电路模型和数学模型，介绍了电路模型的基本定律以及应用这些基本定律分析电路问题的基本概念和基本方法。

本章重点：电流和电压参考方向的概念， R 、 L 、 C 元件的电压与电流关系，依据基尔霍夫定律列出电路方程的分析方法以及电路等效化简的方法。

1.1 电路和电路模型

电路是电流的通路，它主要由一些电气元件或电气设备联结而成，能实现能量的传输和转换，或实现信息的传递和处理。电路在日常生活和生产实际中随处可见，例如厂矿中各种电气设备和纵横几百公里的电网系统，可实现电能的转换和传输；家用电器中的音响设备、电视机，可实现信号的传递和处理。实际电路是由种类繁多的电路元件组成的，这些元件一般可分为电源、负载和传输元件等。

- 电源：是提供电能或发出电信号的设备。
- 负载：是用电或接收电信号的设备。它把电能转换成其他形式的能量。
- 传输及控制器件：是电源和负载中间的连接部分。

由于实际电路元件种类繁多，功能各异，直接对实际电路进行研究会使问题十分复杂。电路理论采用了模型化的方法研究各种实际电路元件及实际电路，通过建立能反映实际电路元件主要物理本质的模型，使问题得到简化。实际电路元件中发生的电磁现象主要是电磁能量的消耗现象和储存现象，这些现象以不同的强度交织在一起，决定了一个实际电路元件的物理特性。如果对这些电磁现象分别建立物理模型和数学模型，构造出几个理想电路元件，那么对于一个实际电器部件，根据其电磁特性，可以用理想电路元件的组合来表示。这样由理想电路元件构成的电路，称为实际电路的电路模型。电路模型是以足够的精度近似地描述实际电路，是对实际电路在一定条件下的科学抽象。显然，当抽象出的电路模型精度不够高时，会给实际电路的分析带来较大误差。

根据实际电路元件中发生的电磁能的消耗现象和储存现象，可建构三种理想电路元件，它们是：表示消耗电能的电阻元件 R ；表示储存电场能量的电容元件 C ；表示储存磁场能量的电感元件 L 。用电动势 E 表示电源的特性。当实际电路元件及实际电路的尺寸远远小于电路中电磁信号的波长时，可用等效的集总化理想电路元件构成集总参数电路模型，如将一段线路中的损耗集中起来用一个电阻表示。图 1-1 是手电筒的电路图（集总参数电路模型），其中，电阻 R 表示小灯泡整体消耗电能的特性；电阻 R_s 表示干电池内部整体消耗电能的特性；电动势 E 表示干电池发出电能的特性；开关 K 为手电筒的控制开关。

不同的实际电路元件，只要具有相同的电磁性能，可用同一个电路模型表示。而一个实际电路元件在不同的条件下，电磁性能不同，它的



图 1-1 手电筒电路图

电路模型也会有不同的形式。例如，在某一频率下，当线圈电阻的影响可以忽略时，一个线圈可以用集总电感元件作为其电路模型，如图1-2a所示；如果线圈电阻的影响不能忽略，则其电路模型如图1-2b所示，其中R为绕线电阻；如果线圈工作在较高频率条件下，线圈匝间电容的影响不能忽略时，则其电路模型如图1-2c所示，其中C为匝间电容。

当线圈工作在更高频率，且不满足集总化条件时，应采用分布参数电路模型对实际电路进行描述，这部分内容安排在第11章学习。

电路理论的研究对象是从实际电路中抽象出来的电路模型。电路的基本定律及分析方法是建立在电路模型基础上的。

1.2 电路基本变量

电路理论中的基本物理量主要有电荷、磁通(磁通链)、电流、电压。描述电路工作状态的基本变量是电流、电压和功率，本节提出了电流、电压参考方向的概念。

1.2.1 电流、电压及其参考方向

1. 电流及其参考方向

由物理学可知，电荷有规则的运动形成了电流，电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量，即

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1-1)$$

电流的实际方向规定为正电荷移动的方向。电流的单位是安培，简称安，用A表示。常用的单位还有微安(μA)、毫安(mA)、千安(kA)等。

$$1\text{A} = 10^3 \text{mA} = 10^6 \mu\text{A} \quad 1\text{kA} = 10^3 \text{A}$$

电流的大小和方向若不随时间变化，称为直流电流，用大写字符I表示；随时间变化的电流用小写字符*i*或*i(t)*表示。

由于电流是有方向的，所以在分析电路中的某一电流时，需要先知道电流的方向。但对于一些较复杂的电路，电流的实际方向通常不能或不易直接判断出来。对于方向是周期性变化的交变电流，若想确定它瞬时的实际方向就更加困难。为解决这一问题，本书提出了参考方向的概念——先假设一个电流方向，称为这个电流的参考方向。

图1-3中电流*I_s*的实际方向不易直接判断出来，图中箭头表示了任意设定的*I_s*的参考方向。按照这个参考方向进行电路的分析计算，*I_s*的计算结果会有正值或负值两种可能，*I_s*的实际方向可通过*I_s*的参考方向和电流值的正、负共同确定。

如果*I_s* > 0，说明*I_s*的实际方向与参考方向相同，因为按电流的实际方向计算时，计算结果只能是正值；如果*I_s* < 0，说明*I_s*的实际方向与参考方向相反。这样就解决了电流实际方向难以判断和表示的问题，使电路的分析计算得以进行。

2. 电压及其参考方向

由物理学可知，电压是表征电场性质的物理量之一，它反映了电场力移动电荷做功的能力。

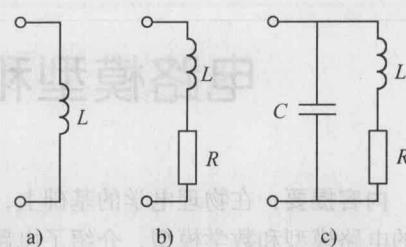


图1-2 电感线圈模型

基础

第一章

概念

基本

方法

应用

例题

习题

思考题

实验

讨论

拓展

综合

设计

实践

创新

研究

项目

实训

实验报告

作业

考试

模拟考试

成绩评价

成绩反馈

成绩分析

成绩记录

成绩统计

成绩查询

成绩发布

成绩打印

成绩上传

成绩下载

成绩导出

成绩导入

成绩删除

成绩修改

成绩冻结

成绩解冻

成绩归档

成绩退档

成绩复档

成绩恢复

成绩重置

成绩清空

成绩清零

成绩清空

成绩清零

成绩清空

成绩清零

成绩清空

电场力把单位正电荷从 a 点移动到 b 点做的功，在数值上等于 ab 两点间的电压，用 u_{ab} 表示

$$u_{ab} = \frac{dw_{ab}}{dq} \quad (1-2)$$

电压的单位是伏特，简称伏(V)，常用单位还有微伏(μV)、毫伏(mV)、千伏(kV)等。

由电压的定义可知，电压的实际方向是电场力对正电荷做功的方向。判断和表示电压的实际方向也和电流一样，有时会遇到困难，因此也需采用标注参考方向(或参考极性)的方法，根据参考方向进行分析计算，电压实际方向要通过电压的参考方向和电压数值的正、负共同判断。图 1-4a 中，若设电压 U 的参考方向是从 a 指向 b，当计算出 $U = -3V$ 时，说明电压实际方向与参考方向相反，即由 b 指向 a；若 $U = 3V$ ，说明实际方向与参考方向相同。电压的参考方向常用“+”、“-”表示极性或者用双下标表示。如图 1-4b 所示，电压参考方向是由“+”极指向“-”极。若用 u_{ab} 表示，则电压参考方向是由 a 指向 b。

在电路分析中，一个元件的电流和电压的参考方向是任意选定的。若选定电流的参考方向与电压的参考方向(极性)相同，即电流从电压“+”端流入，如图 1-5 所示，称为关联参考方向；非关联参考方向如图 1-6 所示。

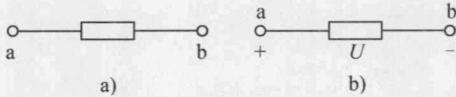


图 1-4 电压的参考方向

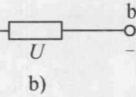


图 1-4 电压的参考方向

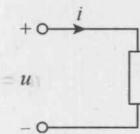


图 1-5 关联参考方向

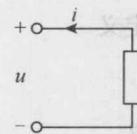


图 1-6 非关联参考方向

在电路分析中，有时使用电位的概念分析电路，或者判断电气设备的故障部位。取电路中某一点为参考点，则任一点到参考点间的电压称为该点的电位。如图 1-7 所示，设 O 点为参考点，则 A 点到 O 点间电压 U_{AO} 称为 A 点电位，用 U_A 表示，即

$$U_A = U_{AO}$$

电路中任意两点的电压是两点的电位差。如图 1-7 中 A、B 两点间的电压为

$$U_{AB} = U_{AO} - U_{BO}$$

在电子电路中，一般都把电源、输入信号和输出信号的公共端接在一起，作为参考点，有时可不画出电源的符号，而只标出其电位的极性和数值。图 1-8a 可画成图 1-8b 的形式。


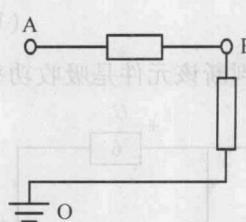


图 1-7 电位

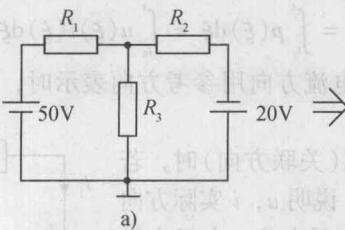

a)

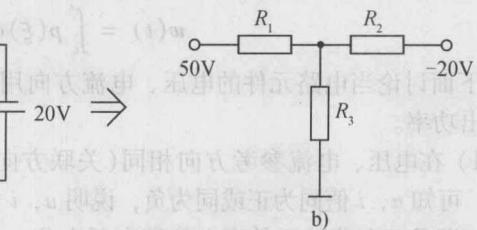


图 1-8 电路图的形式

在电路分析中，有时使用电动势表示电源。电动势是衡量外力将正电荷从低电位移动到高电位做功能力的物理量，其大小为

$$e = \frac{dw}{dq} \quad (1-3)$$

电动势的单位也是伏特(V)，其实际方向规定为从低电位指向高电位。

电动势和电压的物理意义虽然不同，但二者都可表示电源元件两端电位的高低。需注意的

是,电压实际方向是由高电位指向低电位,电动势实际方向是从低电位指向高电位,即二者的实际方向相反。与电压一样,电动势也需引入参考方向的表示方法,用“+”、“-”参考极性表示,电动势的电路模型如图1-9所示。

1.2.2 功率和能量

功率和能量的计算也是电路分析的主要内容。我们知道,所有实际器件对功率的大小都是有限制的,另外,使用和消耗了电能,就要向供电部门缴纳电费,所以,在设计中只计算电压和电流是不够的。

电场力做功使得正电荷经电路元件(或一段电路)从高电位移到低电位(这时电压和电流的实际方向相同),此时电位能减少,说明电路元件吸收了电能;当正电荷经电路元件从低电位移到高电位(这时电压和电流的实际方向相反)则需要外力做功,此时电位能增加,说明电路元件发出了电能。电路元件吸收或发出能量 w 的速率称为功率,用 p 表示,即

$$p = \frac{dw}{dt}$$

根据电压定义

$$u = \frac{dw}{dq}$$

和电流定义

$$i = \frac{dq}{dt}$$

故

$$p = \frac{dw}{dt} = ui \quad (1-4)$$

在国际单位制中,电流单位为安培(A),电压单位为伏特(V),功率单位则为瓦特(W),简称瓦。

根据式(1-4),可得到 t_0 到 t 时间内,电路吸收或发出的能量为

$$w(t) = \int_{t_0}^t p(\xi) d\xi = \int_{t_0}^t u(\xi) i(\xi) d\xi \quad (1-5)$$

下面讨论当电路元件的电压、电流方向用参考方向表示时,如何判断该元件是吸收功率还是发出功率。

1) 在电压、电流参考方向相同(关联方向)时,若 $p > 0$,可知 u, i 值同为正或同为负,说明 u, i 实际方向一致,即是正电荷从元件高电位移向低电位,电场力做功,元件吸收能量;若 $p < 0$,则元件发出电能。

2) 在电压与电流参考方向相反时,若 $p > 0$,说明 u, i 实际方向也相反,元件发出电能;若 $p < 0$,元件是吸收电能的。以上有关功率的讨论,不仅适合于一个元件,也适合于一段电路。

【例1-1】电路如图1-10所示,各元件电流和电压参考方向均已选定。已知: $U_1 = 1V$, $U_2 = -3V$, $U_3 = 8V$, $U_4 = -4V$, $U_5 = 7V$, $U_6 = -3V$, $I_1 = 2A$,

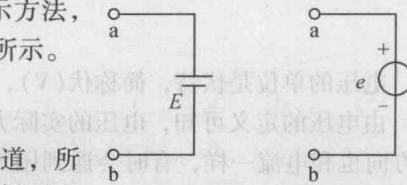


图1-9 电动势的电路模型



图1-10 例1-1图