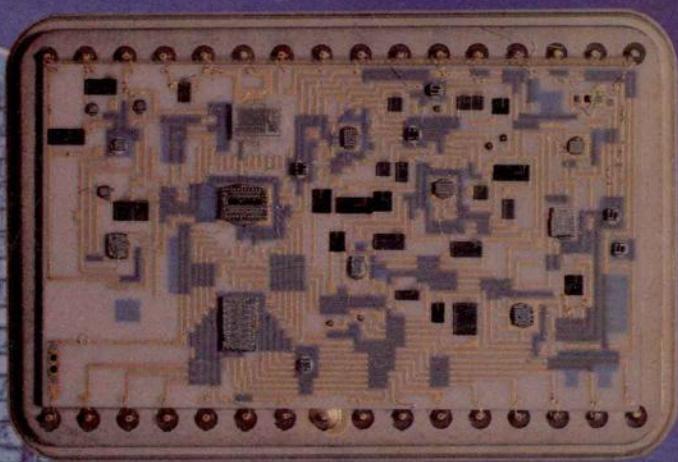


北京电子报

92

合订本



而高可靠性
而高完整性
而高完整性
而高完整性
而高完整性
四通元器件



电子爱好者实用手册

内 容 目 錄

北京电子报

一九九二年合订本

合订本合订本合订本 (1—12期) 北京电子报

北京电子报社

邮局代号：18-100
国内统一刊号：CN11-1001
每期定价：1.50元
全年定价：18.00元
读者服务部电话：645601

北京电子报社
社长：王光宇
副社长：王光宇
总编辑：王光宇
副总编：王光宇
编委：王光宇
社长：王光宇
副社长：王光宇
总编辑：王光宇
副总编：王光宇
编委：王光宇

内 容 提 要

北京电子报合订本集全年报纸于一册，既保持全年报纸内容的完整，又删除了过时广告内容换之以最新音响集成电路应用资料。

北京电子报以内容实用为最大特点，主要内容有：新元器件应用、电子制作、实用电路；家用电器维修经验和技法、维修实例、维修数据与资料，还为初学者开辟了学习与制作园地。

北京电子报合订本在汇编全年报纸的基础上增编了30多万字共四个部分的新颖、实用的资料：在最新录像机全面检修部分中有日立VT—M777EM检修方法；夏普VC—K88/K89检修方法；福奈VIP—3000HCMK放像机实测维修数据，还介绍了索尼大1/2录像机SLV—X50DH的原理和特点。在音响·电视资料部分介绍了新品晶体管参数及代换；彩色电视机IC在路实测数据；高挡组合音响中IC实测电压数据。在其它家用电器维修资料中介绍了全自动洗衣机的原理与维修；闪光灯变压器、触发线圈的绕制数据和代换以及按键式电话机的维修资料。此外还介绍了维修制作中常用的扫频仪的业余制作。在电子技术的工业应用方面介绍了传感器的原理和应用、工业机器人的原理和应用。

北京电子报合订本是电子爱好者、电子技术工作者、电子专业在校师生、电子产品经营、设计人员的一本实用、方便的工具书。

《北京电子报》一九九二年合订本

北京电子报编辑部

主 编：李士平

副主编：李俊岐

合订本责任编辑：张晋纯

社 址：北京电子报社

（北京东三环北路36号）邮政编码：100026

人民日报印刷厂印刷

出版日期：1993年2月

开本：787×1092

印张：19

1993年2月第1版

1993年2月第1次印刷

国内统一刊号：CN11—0145

定价：8.20元

一九九二年主要文章分类索引

一、电视机

共用天线闭路电视常见故障检修	12
CATV 质量、技术问题谈	12
再谈普通彩电实现操作功能遥控化	18
高清晰度彩色电视技术	69
电视自动静噪器	2
电脑全功能彩电遥控器	162
用 CX20106 代换彩电遥控 IC	100
图文电视	105
彩电 AFC 失控的原因及修理措施	124
浅谈 AFT 和 AFC 电路	144
谈直角平面电视机的优越性	29
给黑白电视机附加自动调压装置	88
如何使电视机在极低电压下工作	88
汤姆逊彩电 108V 开关式稳压电源原理与检修	100, 104, 128
黑白电视机宽稳压电源	120
“红箭”牌电视机泵电源的代换	144
PNP 型电源调整管的代换	40
电视伴音输入变压器的代换	28
彩色显象管修理复活三例	192
一种准确判断显象管质量的方法	45
延长黑白显象管寿命简法	172
用 IN5405 代替升压管一例	28
电视机高压打火的归类和修理	96
VHF 调制盒的改频和利用	116
PAL 彩电收放 NTSC 信号时场频的调整	84
用国产 14 英寸机芯取代“红箭”机芯的方法	88
用国产机芯彻底改变波兰 625 型 24 英寸电视机的接收性能
.....	16
日立牌 CRP-450D 型彩电高频头的代换	92
速修彩电常见故障	8
彩电维修手记	48, 52
电视机维修三月通	55-103
彩电无光栅有伴音检修一例	116
彩电疑难故障两例	120
彩电修理教训四例	184
再谈电视机顶部图象不稳的排除方法	96
黑白电视机无图无声检修一例	136
不必担心的电视异常现象	45
LSC1008PC 代换	28
用 μPC1378H 代换 AN5521	40
2SA1015-Y 的直接代换	64
遥控彩电开、关机的控制方式	97
DET 组件	164
日电(NEC)、CT1803PDS 型电视机故障检修五例	20
“日电”4710NCZ 型彩电无光无声故障检修一例	24
菲利浦彩电音量失控应急修复	188
菲利浦 CTD20 20 英寸 ASYM 彩电特殊故障的分析与检修	24
菲利浦 20CT6050 型采电疑难故障两例	156
东芝 TSR-C3 卫星接收机修理	44
TSR-C2 卫星接收机功能扩展	188
“亚洲一号”卫星收看指南	185
乐声 TC-230D 彩电改为 NTSC、PAL60 多制式接收机	166
汤姆逊 TFE5114DK 彩电故障检修四例	144
北京 837-1 型彩电特殊故障检修一例	156
长风 CFC47-3A 型彩电上部回归线检修	164
夏普彩电色彩异常故障的检修	168
彩电行输出管 D1441 的代换	68
问与答	4, 64, 84, 168

二、摄录放机与差转机

“松下-1000EN”摄像机改为 PAL-D 制	44
松下 M7 一体化摄像机录音故障检修	56
松下 M7 摄录放一体机速度过快故障检修	112

松下 NV-M7 摄录放一体机故障两例	128
M8000EN 摄像机改频	160
XAY-1000 摄像机行扫描电路的改进	160
彩色电视差转机高压加不上故障检修一例	12
DCH-10 电视差转机的维修	12
激光视盘放像机几种常见故障的检修	20
录像机增加 LP 功能读者同	72, 76
给夏普 VC-A103D 恢复 LP 放像功能	92
对夏普 V-K88/89 卡拉OK 录像机的一点改进	96
夏普 K88/89 录像机卡拉OK 功能改进另一法	148
高士达加装 LP 功能被完全解决	92
录像机潜在的 LP 功能开发	112
恢复爱华 G900 录像机 LP 功能	140
录像机 LP 功能的实现	72, 76
家用录像机的两种静像方式	101
录像机使用常见故障	164
应急修复录像机微处理器	124
提高 L15 录像机遥控器光笔的灵敏度	192
松下 G10 录像机微处理器修复一例	100
用 CMOS 电路代换录像机微处理器	176
松下 NV-J25MC 型录像机软故障检修一例	164
松下 NV-G33EN 录像机软故障维修一例	168
松下 NV-J25 录像机电源块代换修理	28
清洁录像机磁头一定要用鹿皮吗?	93
录像机加载齿轮的修复	52
爱华 HV-G900 录像机射频改制	44
对东芝 VC-95 录像机伴音选择的又一改制法	172
保险电阻在彩电录像机中的应用	132
日立 VT-M747E(DH) 录像机光敏三极管的更换	8
日立 M747E 录像机图像不良故障检修	184
放像机集成块更换二则	40
松下 G30 录像机故障检修一例	16
索尼 SLV-S50DH 录像机常见故障检修一例	16
日立 VT-M747E(DH) 录像机特殊故障检修一例	92
用三端稳压 IC 修复爱浪录像机电源厚膜块	140
简单实用的有线遥控装置	16
几种新型录像机面板失控故障分析与检修	68, 84
日立 747E, 757 录像机磁鼓的代换	28
CONROWA TP920 放像机故障检修一例	188

三、录音技术与录音机

燕舞 L1588F 双卡立体声收录机声控光导闪电系统修理与改进	56
收录机不能自停故障检修两例	136
CONTEC2828-S 收录机马达稳速电路板的代换	160
稳速电机的代换	28
用稳速场 LA5511 代换 BA6220	28
循环放音机增加自停功能又一法	68
转换开关造成的特殊故障	120
录音机消噪措施几法	64
收录机电平表	47
磁带机械性能引起放音失真	100
牡丹 MT-205 台式分箱立体声收录机无声故障检修与根除	116
超薄型随身听应急修理一例	84
FM/AM 中放 IC TA7757P 代换	28
LA4135 代换修理一例	28
用 TA8111AP 代换 BA3506 实例	28
用前置集成块 BA328 直接代换 C1228HA	28
JEC-JC-580EQ 维修经验	40
三洋 M4500K 收录机故障一例	104
用无线话筒遥控录音机	182

四、广播技术与收音机

收音机节目预选器	47
----------	----

也谈(收音机节目预选器)	119
SD-5 超微型无绳耳塞收音机	191
十段收音机增加 TV 接收功能	74
装置方便的 FM 立体声收音机	147
ULN2204 调幅/调频单片收音机的改进	160
微型太阳能收音机的改进电路	68
飞音 8106 晶体管收音机检修两例	12
有线广播信号处理	86
自动报时收音机	183、187
调谐收音机中频一法	198

五、扩音技术与放大器

微型扩音机	87
修理扩音机的教训	52
JFET 输入级纯 A 类高级前置放大器	198
多功能 HI-FI 前置放大器	10
回声混响双录音前置放大器	22
质优价廉的多功能前置放大器	102
电视天线放大器的简单修理与调试	136
判断集成运算放大器好坏简法	131
实用的磁头放大器印刷电路	82
普遍推挽功放的改进	148
采用 TDA1514 的功率放大器	155
介绍全 VMOS-FET 高保真功率放大器——QV1100A	202
检修扩大机时的负载匹配	184
CMOS 运算放大器的特点与使用	191、195

六、电源与稳压

电源与稳压	7、11
分立元件全自动家用稳压器	154
电网电压全自动监控装置	74
自制多功能家庭用电保护器	26
多功能稳压——快速充电器	82
镍镉电池高倍充电器	194
叠层电池的替代电源	122
简易逆变电源	6
黑白电视机稳压电源的改进	6
黑白电视机稳压源展宽	23
市电偏低地区黑白机电源的改进	88
黑白电视机开关电源	138
TPA 型电视电源控制器	133
彩电可控硅稳压电源工作原理分析	40
1.5—12V 小型电源变换器的改进	88
VMOS 器件在开关电源中的应用	114
几种消除交流声方法的比较	18
多功能电源插座	171

七、电子乐器与电子玩具

声控电子琴	82
卡拉 OK 变调器	54
枪炮发射模拟器	19
电子焰火	2
能显示号码的九路抢答器	26
路数可随意增减的抢答器	70
“祝您中奖”电子点奖机	30
电视游戏卡故障的分析与处理	33
世嘉(SEGA)五代电视游戏机控制手柄的故障与维修	36
游戏卡检修两例	32
游戏卡复活一法	156
游戏卡及选购——兼谈游戏机兼容性	25、33
双时钟游戏机的改装	120
何为“小方块”游戏机	85
任天堂游戏机检修两例	64
“小天才”游戏机修理三例	32
游戏机手柄完全不能操作的检修技巧	76
μDT5022A——新型游戏机手柄 IC	140
游戏机改频的方法	44
“掌之宝”手持游戏机喇叭代换	164
篮球游戏器	39

游戏机复位键的改进	172
游戏机脉冲信号测量电路	172
红外光控玩具坦克	199

八、电冰箱、电风扇与洗衣机

电冰箱及空调原理与维修(连载)	107—127
国内首创无公害电冰箱	165
电扇自然风模拟器	75
电风扇低速档损坏检修实例	112
RY926 吊扇调速电路	131
电风扇开关改进一法	68
电风扇、抽油烟机的维修	147
国外洗衣机的发展趋向	101
洗衣机电动定时器修复法	112
普通双缸洗衣机的修理	131
全自动电脑洗衣机故障检修	135
全自动洗衣机进水阀的修理	96
废旧洗衣机电容器的利用	156
重锤式启动器的原理与维修	64

九、电子门铃与其他家用电器

多路应答式有线遥控门铃	66
高音质电子“叮咚”门铃	103
双音频电子电话铃电路	94
电炉的通病	14
MYY-787 型停电宝工作原理分析及故障维修	104
家用吸尘器的原理及维修	139
电饭锅、微波炉、电磁灶原理及维修	143
电风扇、抽油烟机的维修	147
修录音失真、阻塞莫忘偏磁电路	128
干电池碳棒代替电动机电刷效果好	99

十、灯光与照明

节能灯高频电子镇流器的维修经验	8
H 型节能灯故障处理两例	48
配用电子镇流器节能灯启动特性的改进	100
应急灯、节能灯市场热销	113
多功能应急灯	66
小型应急灯	130
日光灯的使用技巧	204
日光灯无级调光电子镇流器	90
电子镇流器是发展方向	113
电脑节日灯控制电路	159
流水彩灯	87
卡拉 OK 彩光气氛渲染器	43
新颖的“逐一亮、一齐灭”彩灯控制器	35
声控式四路卡拉 OK 灯光控制器	115
最新花样节日彩灯程序控制器	175
电子闪光灯维修经验点滴	160
替换法检修闪光灯一例	64
家庭常用灯具的原理与维修	151、155
亚超声波遥控调光灯	134
重庆 CY80 摩托车空档指示灯的改进	156
多功能调光台灯	182
小型延时关灯装置	126
新型触摸式调光集成电路 M668 的应用	3
改高电压触发闪光灯为低电压触发	126

十一、定时器与电子开关

高可靠定时开关	110
LM8361 数字钟制作体会	150
动态 LED 数字钟语言报时电路	150
LED 音乐数字闹钟	163
LED 数字电子钟增设星期指示	87
电子钟显示改进又一法	70
介绍 SJ-1 汉语随机报时钟	166
“特思高”推出汉语随机报时钟	165

BBD 时钟电路 MN3102 的代换	196
多功运动挂表的改进	199
多功挂表的小改进	199
石英钟程控语言报时电路	107
收录机自动断电开关	123, 127
YK-I 型声控自熄路灯开关	124
电子切换开关	107
又一则电子自锁互斥开关	94
触摸式自锁开关	195
单片式十档电子互锁开关	19
二——十进制编码旋转开关	142
家用电器开关时间与使用寿命	17
电子式波段开关	110
高速、高压、低耗的新型功率开关器件	67
指触式双刀三掷切换开关	166
DTMF 多路红外遥控开关	30
也谈《DTMF 多路红外遥控开关》	62

十二、实用单元电路

介绍几种语言提示、告警 IC	39
单键十档定时报警开关	138
可编式报警声发生器	146
DK401 多功能控制模块	51
远距离水位遥测仪	90
电子式波段开关	110
通用遥控集成电路——LC219 和 LC220A	142, 146, 150
固态温度控制电路	158
二级管整流电路汇编	6
继电器半压节能电路	86
时基集成电路 555 在电源电路中的应用	163
几种新语音合成电路的应用	203
D-16 单片永久记忆型语言电路应用	183, 187
新颖的感应电路	154
锁相器 CD4046 构成的频率计	138
氛管应用电路续编之三	78
调频无线发射接收集成电路 BA1404 与 TDA7010T 的应用	42
音视合一模板	46
新颖语言集成电路 VTV001B 的原理与应用	50, 54, 114
汽车前大灯自动变光电路	186
用 SL3501CP 制作的电子罗盘	58
介绍几种调频接收单片集成电路	167
遥控关断彩电总电源的最简方法	170

十三、电子技术应用

传达室宣传呼机与监听防盗	14
会喊“抓贼呀”的家庭报警器	62
简易防盗对线两用器	122
电话防窃听窃用装置	126
新颖防盗报警装置	134
野外钻机防触电语言告警控制器	151
无声报警器	158
自行车防盗报警器	194
冲击传感器及其应用	11
光电传感器	63
具有优先级别的呼叫器	134
多音多用声光报讯器	155
行输出变压器在路测试器	118
电子脉搏测试器	154
与非门构成的电容测量仪	158
汽车空调用电子温控器	34
利用发光二极管电流计演示电磁振荡	26
红外光控可逆计数器	63
数字式磁带运行计数器	202
红外遥控可逆调压器	130
RDP-18 型面板式被动红外组件的应用	126
密码控制器断电保码电路	118
EPROM 密码开关	118
精密秒脉冲源	118
电话汇接器	122
第二代婴儿报尿器	171
双显示电压表头	98

录放像循环监视器	186
卡拉OK 伴唱自动评分器	180

十四、仪器仪表与工具

DT-890 数字万用表检修一例	64
万用表巧测驻极体话筒	74
一种新型数字万用表——DT830B	102
万用表测交流电流附加器	122
逐位读数式数字频率计	46
锁相器 CD4046 构成的频率计	138
袖珍式场强计	42, 46
微型信号寻迹器	38
全电子制作电视信号测试带	36
随机信号脉冲源	31
自动换档电压表	110
小小电感仪	114
晶闸管检测装置	150
组装超声波测距仪	86
远距离水位遥测仪	90
数字式自行车车速表	58
多股电线断路诊断仪	23
电话收费计时器	23
电子验钞器	147
一种新型线路检测工具——多功能声光电笔	102
定时控制器	190
教学电器自动保养仪	194

十五、经验交流与小制作

修电视机电源一得	24
再议高压包的绕向判断	24
孔雀牌电视机屏幕上边黑带的修理	168
显象管修复一例	168
JVC 彩电伴音 IC 修复一例	168
CONICT-7701C 频道预选器指示灯的代换	168
北京(8303)型彩电图像忽有忽无检修	168
日立录像机磁鼓损坏原因	132
“健伍”TH25A 对讲机特殊故障一例	112
调频话筒制作经验	132
自制脚踩开关	192
巧修收录机开关接触不良	132
G30 磁鼓代替 G12 磁鼓经验	132
修理随身听变调一例	36
随身听高音不足解决一法	64
巧补扬声器	78
AM、FM 调谐刻度简易绘法	2
耳机海绵帽代用法	6
电子钟显示板小改进	2
感应电流损坏音乐 IC	188
摩托车点火线圈的代换	196
数字钟的触摸调校	19
数码管显示电路的改进	3
用易购的 LA4100 代替 BA527	132
C1032HA 的代换	132
μ PC1366C 的快速诊断	132
BX1303 的应急修理	204
TA7176 的修复	204
发光管修复又一法	135
三极管简单判断又一法	132
经济指示灯罩	23
花几分钱修复厚膜电路 HM6232	4
万用表测试 VMOS 管的简法	62
万用表测中频电压简法	174
数字万用表特殊故障一例	192
两滴机油修复电位器	132
潜水泵软故障检修一例	140
硅脂的妙用	6
自制导电墨水	67
去锈灵的妙用	135
提升高音简法	132
外壳简易制作法	34
彩电 X 射线超值的简易判别	89

经济实用的纽扣电池夹	4
充电电池维修经验	168
废电压、电流表的利用	196
修变压器莫忘保险电阻	132
稳压二极管稳压值简易测试法	130
新广电器厂特赠简易通用型机箱	86
色环电阻口诀记忆法	90
旧录音磁头妙用两例	24
小经验	4, 50, 56, 96, 140, 172, 196
维修经验一席谈	2-24

十六、计算机原理及应用

第六代计算机面面观	137, 141, 145
袖珍轻便计算机市场看好	141
沪产计算机工作站达国际水平	161
计算机降低功耗技术	62
计算机键盘的维修技巧	60
PC机、学习机、游戏三位一体 ——海华神童个人电脑问世	49
IBM-PC/XT微机不启动故障检修一例	60
IBM-PC/XT微机电源开关管的代换	152
利用冷却法修复微机一例	60
东海0530A一个常见故障	152
智能图像字幕全功能编辑系统在京问世	161
MST-1030电脑速印机使用经验	152
新型桌面电脑刻字机在京问世	121
可编程控制器——工业控制之骄子	97
微机核子秤在京制成	133
如何挑选软盘	53
计算机显示缺划简易修复	60
用计算机游戏接口进行温度程控	182

十七、办公室自动化

复印机黑带病的处理	60
天津佳能NP-270复印机检修四例	60
自制复印机清洁刮板	108
优美1500Z复印机“52”故障代码排除法	200
佳能NP-270复印机特殊故障检修经验	108
佳能NP-400复印机纸盒检测电路故障一例	108
NP155型复印机空白故障一例	152
TH3070点阵式打印机常见故障分析及检修	4, 8, 16
四通MS-2401电源控制部分的原理及维修	200
由四通MS-2401打字机备用电池损坏引出的思考	60
M1724打印机的四项维修改进	60
AR-3240打印机易发故障的检修	200
四通MS-2401电脑打字机“纸用完”故障检修一例	108
进口诸日本QSS-901彩色照版扩印机修复一例	52
UPS“山特——1000”故障检修一例	108
天坛919集成办公系统通过鉴定	109
办公室的好助手——语言提醒机	117
按键式床头电话机快速挑选器	190
按键电话机的维修	152
电话机自动拨号装置	174
电话自动录音控制装置	195
电话机的“一机多用”	174
电话机光控电子铃	174
松下UF系统传真机常见故障十例	200
同线电话复接装置	199, 203
限制打长话的密码锁	203

十八、集成电路及其应用

介绍一种多用途四合一集成电路LQ-46	15
八种模拟电路HT-88P	51
集成电路的保护措施	107
RX5019, RX5020发射接收组件及其应用	14
发射专用集成块——MC2833P	59
单片调频发射集成电路MC283/A	111
介绍几种调频接收单片集成电路	167
最新放音IC-LAG665	119

HD-8语言录放模板及其应用	75
国产卡拉OK集成电路	73
高精度时基电路BH1908	19
一种新颖的定时器电路	91
DW88-D型无线音频耳机简易检修	40
介绍几种语言提示、告警IC	39
多路输出的四位十进制计数器	27
CMOS电路应用技巧	115
九位按键式密码锁	43
用14557实现可编分频	38
52C011调速/调光电路的应用	83
输入扩展型电路LC7800及其应用	31
运放之皇——NE5555集成电路	7
摩托罗拉CATV模块简介	175
采用NE5532及TDA1521的音响电路	194

十九、元器件知识及应用

元器件的噪声与电路的噪声	70
NEC公司集成电路简介	43, 47, 51, 55
如何提高电子产品的可靠性	123, 127
采用TDA1514的功率放大器	155
智能型功率开关管BTS421	159
功率开关IC-BTS412实用数据	87
DTMF收发器原理及应用	11, 15
扩展4017的分频系数	27
4017应用三例	35
结型场效应管的简易配对法	151
两种简易无线音频耳机	79
VT66A-S型音乐三级管的改进接法	74
定时模块的特性及应用	71
SKS系列声控电路简介	139, 143
充电IC的特性及应用	3
几种臭氧发生器的新器件	135
用14557实现可编程分频	38
频率计的好伙伴——LM331	79
SS3801环绕声处理器	79
用LA3210代替BA333	64
PVC热收缩套管的特性与应用	187

二十、新产品信息指南

“安立清”微型天线	73
大屏幕(28英寸)高频画中画数字电视机	109
星球Z931CD型台式激光唱机组合音响已问世	81
国内首创DK型数字变调卡拉OK机	181
凯波牌迷你超微型耳塞式收音机	109
电话录音机	21
第三代无绳电话机	9
智能化“1×2”电话主副机联接器	17
普通纸传真机前景看好	81
传真机保护器	29
WSW-25无线数传机	141
新型DE-8用户话路载波机	33
双鉴式防盗报警器	17
GDB锅炉电脑语音报警器	77
XT-1型电子防盗器	137
激光测微机	17
智能测漏仪	17
光纤传感锅炉液位自动控制仪	41
光纤液体浓度计	25
VB-1C表面粗糙度测试仪	33
STN2932便携式B型超声诊断仪	29
我国第一台超导电磁共振图像诊断仪	77
CFZ05-D自动除湿机	25
键盘电脑又一款——星河“小博士”	81
B超微处理彩色显示器	41
汽车电脑后视镜	29
TJ270-30型微机红外分光光度计	137
汽车变光电脑	145
酒后控制发动机	201
HG-1型红外光电开关	137
可移动电子门铃	201

遥控电磁开锁器	141	双画面电视镜头是如何制作的	113
新型电子耳	45	遥控彩电全关机装置	115, 119
盲人的电子眼睛	89	电视图像的等级	133
电子闪光爆竹	197	电视 NTSC 制式与 PAL 制式主要区别	157
SG 系列电量变送器	25	收录音机修理三月通(连载)	3—47
氢化镍电池	41	自动报时收音机	187
QCZ83 系列矿用隔爆型交流真空电磁起动器本体	21	何为[双伴音电视]?	89
57BYG 系列永磁感应式步进电动机	33	CD 唱片上的标记	113
微功耗接触器	33	不要使用手摇例带机	121
档案文件微波保护处理机	41	红外遥控电路	38, 43
YYC-6 型语音学习系统	73	多路遥控电路	47, 51
七功能冷暖机	77	彩电静噪及蓝色背景控制器	131, 135
无钥匙双舌电子密码锁	109	光电传感器	59, 63, 71
新一代 DJSS-1 速度传感器	109	被动红外传感器	75
LN-36 型半导体车用冷藏箱	137	温度传感器	79, 83
国内首创无公害电冰箱	165	压力传感器	87
自动音乐记谱装置	141	磁敏传感器	91, 95, 99
新型语音多功能手表	141	霍尔开关应用实例	103, 107
DH2790 型电子负载	77	指示与驱动	15
健雅牌前后级合并式扩音机面市	185	放大与滤波	19, 23, 27
变色灯泡	197	比较与整形	31, 35
太阳能诱虫灯	201	多位计数、译码、显示电路	139, 143, 147
挂式多用抽风机	201	多路巡回检测电路	151, 155
溶出分析仪	193	长短脉冲识别电路	159
高压静电消除器	73	神通广大的 LM567	163, 167, 171, 175
7230 智能化分光光度计	21	电子游戏机的分类	25
玻封表面安装二级管 RLS、RLE 系列产品	9	从汽车自动变光器说起	55
新型硅片材料	45	实用电子制作设计	3
液晶材料的新用途	197	何为“大哥大”?	5
气体熔炼	21	唱片上的字母表示什么	73
袖珍万用表	145	温敏标签及其应用	77
“保险王”	29	塑料磁体和橡胶磁体	105
遥控调光开关	21	有一点不适合国情	111
智能化声光时控自动延时开关	25	电缆芯线编号识别器	171
新产品	169	智能延时开关	191

二十一、新技术开发及应用

激光的新用途	9
日本推出激光收录机	29
双镜头摄像机	149
美国推出 2500 型电视电话	125
安徽将批量生产多功能短程无绳电话	185
美国制成全数字式电视系统	121
新技术在彩色像管的应用	6, 113, 117
介绍一种新型焊接材料——SA5 型铝焊料及答读者问	137, 171
资讯传真	101
五光十色的传真机	105
传真机将增加记忆和保密功能	165
日新月异的传真技术	61
能显示人类大脑活动的一种新图像技术问世	113
彩色液晶显示屏(LCD)	109
形形色色的传感器	201
高性能集成温度传感器的应用	38
小型高输出压力传感器	121
风靡九十年代的电子词典	81
新颖的语音记忆喊话器	69
多功能电子手杖	61
快速冷冻的新技术	149
新型键盘——数据手	57
从皮肤“缝纫机”到体内机器人	49
利用红外线传递音频信号的无线耳机	34
开发替代进口机电产品市场广阔	29
高密度光磁记录技术	149
个人化电子产品发展新潮流	181, 185, 189, 196
可编程温控仪	201
横向效应硅——蓝宝石压力传感器	197
条形码阅读器市场亟待开发	181

二十二、基础知识及史话

电视机修理三月通(连载) 55—103

二十三、新知识与展望

我国广播电视台设备的发展	69
广播电视台技术的新发展	169, 173
电缆电视	21—101
旋转屏幕立体图像彩电在美演示	89
图文电视	105
掌上型摄录机	45
什么是双卡录像机	41
什么是 CCD	201
展望传真机	53
数据传真	97
数字化传真技术	65, 69
漫话 MD	161
“Walkman”发展的三大趋势	57
家用电脑市场的前景诱人	5
日本银行的高科技	85
正在崛起的电子货币	49
磁卡电话的优点	73
奇妙的电子五官	77
令人瞩目的 DCC 将推向市场	77
日本研制成功新一代微型电池	89
世界家电发展潮流	97
21 世纪的新科技——“虚拟现实”	73
我国正着手研究新一代卫星	5
传感器发展引人注目	165
“随身听”的“接班人”——MDS	21

二十四、国外电子简讯

美国的可点播节目的电视	13
美国研制的双向电视机	21
日本推出液晶投影电视	201
南朝鲜开发声控录像机和电视机	29
台湾研制出四面电路	93
韩国制成声控彩电	133
日本开发的双镜头摄像机	25

日推出袖珍录放像机带彩电	65	挪威开发了新型救生圈	113
日推出专业级数字摄像机	73	日推出袖珍录音机	33
美国的网络计算产品	5	日生产出最小的组合音响	41
美国研制的小汽车用智能座椅	17	日推出手提监视器和内装步数计的收音机	101
美国研制的战士用的高速便携式电脑	17	日推出新型电子戒烟器	65
美开发的儿童用的电子绘图板	25	以色列推出旅行闹钟	77
德国推出可更换式硬盘	193	新加坡推出机器人警察	81
日本开发的新颖计算机	29	德国推出汽车导航仪	85
日推出会说话的电子秤	81	日推出空间光调制器	113
日制成信息量最大的磁盘及笔型电子翻译机	93	微型家用电器集锦	125
美研制成光计算机样机	97	日推出卡片型电须刨	133
日推出能翻译三种语言的电子翻译机	113	美推出空气有害物质滤清器	193
美国推出家用大門电话机	13	日推出超声波洗碗机和“法记”电风扇	137
日本研制的自行车上移动电话	37	美制成无玻璃壳态照明灯泡	165
克林顿竞选美国总统成功三角牌话简助其一臂之力	185	美研制成接收红外的微型天线	105
美国推出“村衣口袋”电话	181	法推出音乐电视门铃	165
德制成一种保密电话机	41	日推出激光小盘自动点唱机和静电电位测定器	165
英研制出手持式彩色电视电话	65	美推出由电池供电的携带式电烙铁	161
美推出装食用卡的警报夹和电视电话	81	荷兰制造了音乐拉圾箱	193
美推出无按键电话和电脑病报警手表	85		
英推出防破坏的新型电话机	109		
日增设邮寄“声音邮包”的业务	109		
日本开发的小型传真机	21		
日研制 CX-1 薄型家用传真复印机	41		
日推出电视图像打印机	49		
美推出传送 X 光片的传真机	69		
日本推出无灯丝无电极的新光源	17		
日本开发的新电源电极材料 —— 钨酸钡	25		
荷兰推出声控自动移动灯	37		
美研制成“永久”感应灯泡	69		
荷兰推出声控自动移动灯	81		
日推出音乐激光器	41		
美研制出激光传真机	93		
日推出可阅读的激光唱片	97		
奥地利研制超小型唱机	201		
日制成橙色激光二极管	161		
瑞士研制的新太阳电池	21		
瑞士推出窗户太阳电池	201		
澳大利亚研制了氧化钴燃料电池	29		
日本推出高效太阳电池	181		
美制成世界上最小电池	181		
美推出快速充电器	41		
日本推出太阳能发电背心	37		
日本研制的超低温冷柜	21		
日推出气泡洗衣机和便携式冰箱	77		
美研制出一种芯片冷却装置	101		
美制成世界上最小冰箱	161		
美研制出臭氧洗衣机	193		
韩国推出气泡式洗衣机	201		
日本推出“数码照相机”	21		
美推出数字照相机	49		
日推出照相机带录音的装置	73		
日推出水陆两用照相机和语音识别系统	105		
日本研制的笔型脉搏计	25		
日研制成新型热敏电阻温度计	65		
美发明可测心电图的手表	65		
台湾开发出奶嘴型婴儿电子体温计	109		
德研制成电子鼻	113		
美发明电脑增视眼镜	161		
日本研制的微型卫星收发信息系统	25		
台湾研制出随身携带的卫星通讯机	97		
日本推出的世界最薄的 IC 封装材料	13		
日本研制吸收声波的塑料	29		
德国研制的高寿命继电器	13		
美研制软“X”射线显微镜	29		
美研制袖珍式非密封回转泵	33		
美推出新的磁性厚度规	33		
英国研制的保险箱防盗装置	37		
日本销售一种电路测试器	37		
日本推出光熨斗	197		
日推出气候调节机	201		
奥地利推出电暖鞋	201		
美首创模仿人类思维的多用途晶片	137		
美制成不会失去记忆的集成块	133		
美研制了一种无声哑弹	113		

二十五、资料与统计

黑白电视机统一机芯对照表	4,8
三肯 STR 系列彩电开关电源厚膜 IC 代换	16
夏普 IX 系列彩电开关电源厚膜 IC 代换	20
国内外彩色电视机扫描变压器型号对照和适用机型(连载)	52—104
彩电专用稳压二极管(连载)	124—140
彩色显像插座互换一览表	120
北京市彩色电视机修理收费标准	144,148,156
电视机用日立集成电路代换一览表	43
电视机用东芝集成电路代换一览表	48
国内常见的 PAL 制摄录一体机性能比较表	13
电视机用厚膜电路国内外型号替代关系	112
部分录像机集成电路直接代换型号	24,28,36,40
冠达 836F 收音机 TDA1083 工作电压及在路阻值	24
AM/FM 单片收音机集成块性能表	53,57
收录机电源变压器绕制数据	160,164,168,172
音响集成电路实际维修数据	32
几种常见电子游戏机集成电路电压值、电阻值	56
台湾产集成电路代换表	16
部分特殊功能器件的代换(连载)	8—100
济南市录像机修理工费表	176
随身听单片放音集成电路直流动数据	184
BA3506 工作电压值及在路阻值	192

二十六、报导、评论与征文

我国彩电工业发展轮廓已清	5
首届全国家电维修技术精华征文大奖赛揭晓	13
电视机宽稳压电源表演目击记	13
黑白电视机不会被淘汰	37
无线收费电视在我国出现	189
我国大屏幕彩电市场前景不容乐观	73
92 全国彩电、组合音响和伴唱机“信誉杯”质量跟踪评议活动在京举行	157
家电产品生产厂家应设立邮购部	45
1991 年我国家电产销情况	53
世界家电开发新趋势	61
九二北京家用电器消费热点	65
小家电的售后服务亟需加强	69
家用电器售后服务谁家好	121
首台国产录像机在上海问世	25
1991 年我国录像机工业成就回顾	29
袖珍耳塞录放机需求减少	37
我国明年将形成 150 万台录像机生产能力	77
摄像机悄然进入居民家庭	109
我国“大哥大”用户近三万	5
我国通信技术已达 80 年代中期国际先进水平	5
我卫星测控技术达世界先进水平	69
无线电对讲机尚有市场集群网络系统发展迅速	105
HJD2000 型 TM/C5 级数字程控局用交换机技术方案通过专家审定	129

北方电讯推出商业无线电话系统	193
前景诱人的住宅电话	141
倍受欢迎的传真业务	61
上海将大量生产CD唱片	73
我国唱片市场日渐活跃	5
发现肿瘤的“神探”	9
JBQ-ES系列可燃性气体报警器	133
一种硅扩散电阻型温敏传感器问世	181
小型气体压力传感器	169
国内首创新型磁传感器	173
我国将淘汰旧型号电度表	37*
我国微波炉生产现状	41
高功率准分子激光器研制成功	41
新型防作弊计费器	49
EFC系列光测距仪频率校准仪向世	49
新型破译器近日通过鉴定	57
国内首创防窃听装置问世	69
脑电信息处理研究取得重大突破	77
超级袖珍型调制解调器在济南面世	197
半导体无损检测仪器在宁问世	201
908工程将在无锡兴建	201
张维芒针专家咨询软件包	181
北京朝阳助焊剂厂推出新产品	193
我国首台条型码扫描器在宁研制成功	113
超大屏幕显像装置问世	133
六种工控新产品通过技术鉴定	137
我国高温超导应用研究取得重大进展	149
智能化全自动节电开关	165
火炬牌多功能电笔投放市场	165
我计算机病毒防治技术居世界前列	173
清华OCR汉字自动输入系统	193
我国家用电脑进入实用阶段	201
利用计算机进行远程传真获得成功	201
电脑字典成为家电市场又一消费热点	192
安徽推出一种计算机加密软件	197
我国首张CD-ROM盘片在深圳问世	197
力求易懂 注重实效 增辟栏目 沟通编读	1
新颖实用的我版追求目标	1
“双稳态”下抓质量	1
将初学者带入电子世界的殿堂	1
适时选题满足需求	1
九一年合订本将以精美、实用满足广大读者的企盼	1
电子工业发展方向已确定	5
国家采取措施制止房间空调盲目发展	5
北京将评审91'~92'优秀软件成果	13
“维修万事通”有奖征答评选揭晓	20
“并非幻想”百篇评比获奖名单	17
幻想与行动	17
你言我语谈选题	23
我国光盘存储技术跨入世界先进行列	33
为了消费者的利益请给电子元器件“穿 上衣裳”	45
国家制定的劣质商品范围	49
应重视发展高科技消费类电子产品	49
一封热忱的回信	65
向亚微米科技进军	77
我国消费性产品集成电路市场分析	81
我国电子信息应用事业取得突破性进展	85
呼位圈浩荡南征、“小方块”悄然北上	85
电子锁流器应彻底改观	93
当心！国外低质电池涌入中国市场	93
“八五”我国电子信息产业五项重点任务	93
个人化电子产品发展新潮流	181、185、189、196
不懈追求——为消费者服务	101
严厉打击——信息邮购诈骗行为	101
本报敦促解决读者投诉的邮购问题	117
如何提高电子产品的可靠性	123、127
集成电路“水货”多	121
银河夜市灯为京城增辉	125
“迟人半步”亦上策	129
订阅93年《北京电子报》可获华厂双重优惠	157
从未有过的新鲜事订报可获双优惠	165
本报订户免费赠阅月末版及征文	169
他让消费者信得过	169
北京电子报广告工作会议在京圆满举行并表扬九二年度先进单位	173
本报特告如何为本报撰稿、投稿	9
联合举办“如意杯”电子科技知识竞赛试题和参考书目	80
《北京电子报九二年合订本》附加资料有奖征文	93
‘92年合订本附加资料发烧专题征文	125
初学者有奖竟读编者按	159
桥头电子工厂与本报联合举办SK、SL系列声控集成电路应用制作有奖竞赛	139
免费赠送带孔扇线	9
服务台	36、68、128、148、152、176、188
“维修万事通”专栏征答	136、152、172
我国有支电子对抗部队	45
读者之友	40、56
简讯	33、37、61、97、113、121、125、149、157、187
热线对话	121
河北永年县整顿电子元件市场	117
新书架	121、153、157、185

二十七、企业集团与协会信息

1992年中国电子学会在京学术会议预报	9
中国电子学会及其广播电视台分会成立三十周年召开纪念会	65
北京现代家用电子电器协会成立	21
湖南省电子爱好者协会成立	117
美国COMPAQ公司新品研讨展示会在京举行	145
本报召开首次北京地区音响爱好者联谊会	149
第二届中小企业电子新技术新产品开发信息交流会下月在京举行	21
/ 展览动态	29、41、61
北京七三八厂推出超前型产品——商业管理网络系统和商用收款机通过鉴定投产	9
国产新桥牌第二代录像机通过鉴定	13
北京电子管厂自行研制成功的液晶显示屏及组件填补国内两项空白	21
地铁列车电脑报站机通过鉴定	25
祥云通讯新成就引人注目	129
华业牌空气净化清新机国内首创	137
机电部33所推出具有国内先进水平的磁卡	149
宏益电器仪表厂推出电脑积算仪	25
江苏南京开办计算机调剂市场	117
我国反计算机病毒研究处于国际领先地位	185
两家公司生产的“交换机电脑服务员”被批准全国入网	129
磁卡电话在江苏省九个城市联网开通	141
联想推出新机型486/33W	153
天利CVGA超级图形汉字显示卡研制成功	165
毕升股票电脑软件在沪问世	145
威牌多画面彩电投入市场	141
通联电子公司重视售后服务不断推出新品	185
开拓市场西杰公司推出新品	181
北京绿地新技术开发工程公司成立	181
国际音响及舞台灯光现场表演技术交流会在京举行	181
北京推出大型分量系统电视试播车	145
“世界广播电视”创刊五周年	165
名牡丹又绽新蕾	161
我国第一个专业化显像管荫罩公司建成试生产	61
中央电视台三月份开播光纤数字通信技术专题讲座	29
“大哥大”在上海热销明年底可破三万门	61
深圳率先推出第二代无线电话系统	149
高档音响产品在上海面市	153
GC-101型群组合器	157
高温高分子电容式温度传感器	117
CY-YB-501型合金薄膜压力传感器	157
1991年十大电子科技成果评选揭晓	17
浦城县电力公司勇担全县家电维修重担	25
上海将试行地方名牌产品标志制度	45
广东汕头超声总公司国家级科研项目	33
新一代JPS系列新型GTR交流变频调速器面世	53
自动台式贴片机在山西问世	69
高技术产品光电数显测长仪研制成功	89
中创公司推出系列充电电池	85
北京恒科电子有限公司在京成立	141
“三宁”牌高效节能空调器在粤制成	161
施普牌万能游戏卡价兼物美	161
华康公司将频谱治疗仪推向首都市场	161
佳韵牌JY-IA型电子冷热箱首次投放市场	185

北京金城音视图文技术公司成立	189
北京科力推出电脑地图仪	189
王码公司推出五笔字型自动命题系统	193
北京市“三资”企业信息管理联网系统正式运行	93

二十八、音 响

卡拉OK歌词如何产生	73
卡拉OK伴唱机的妙用	73
卡拉OK变调器	54
具有卡拉OK的多功能Hi-Fi音响电路	98
CD唱机使用ABC	89
激光唱机(CD)问答	141,145
怎样将低档CD唱机摩靓	145,149
CD唱机与电唱机的比较	165
改善红灯ZY1000组合音响音质的经验	1148
实现长江CL-7663组合音响频段静噪功能	176
数显式音响四量控制器	170
国产DA7668AP音响双前置电路应急修理	4
音响电器的连接	94
延迟与混响——音响数字化处理技巧	125,129,133
自装Hi-Fi的体会	128
Hi-Fi升档一得	148
Hi-Fi扩音机音箱相位连接一例	120
佛山推出高质量立体声放大器	129
浅谈小型场声器	129
谈谈“喀啦”声与“啪啦”声检修	24
V-MOS场效应互补管的配对法	172
更换磁头改善音质一法	116
音响中电容的使用	204
音响发烧之我见	184
巧改音箱加固用钉	192
MB3731	164
MC3320P 3321P	87
NE542	166
NMJ2037	91
NMJ2043	95
TA7063P	99
TA7120P	103
TA7122BP	107
TA7129AP	111
TA7136AP	115
TA7205AP	119
TA7230P	123
TA7232P	127
TA7233P	143
TA7237AP	131
TA7238P	182
TA7240AP 7241AP	135
TA7252P	186
TA7270 7271P	139
TA7282AP	147
TA7283AP	151
TA7313AP	155
TA7325P	159
TA7336P	163
TA7359P 7727P	188
TA7368P	167
TA7769P	178
μPC1032HA	171
μPC1212C	175
μPC1213C	179
μPC12118HA	183
μPC1225H	190
μPC1228HA	187
μPC1238	191
μPC1270H	194
μPC1277H	195
μPC1278H	200
μPC1310	31
μPC1316C	196
μPC1321V	199
μPC1342V	204
μPC2002	203

最新音响IC应用资料

AN7171NK 7173NK	3
BA3302	7
BA3304	11
BA5404	78
BA5412	23
CA2004/M	82
HA12017	39
HA13001	27
HA1394	170
LA3161	43
LA4280	47
LA4282	51
LA4465 4466	55
LA4505	174
LA4550 4555	59
LA4620	86
LA4700	63
LM381/A	67
LM382	90
LM384	94
LM386	102
LM387/A	110
LM390	106
LM1896 2896	114
M5138P	150
M51503L	118
M51516	122
M5152L	126
M51521AL	134
M51522AL	138
M51602P	75
M5219L/P	71
M5220L/P	79
MB3106	83
MB3714A 3715A	154
MB3730	158
MB3730A	146

附录资料

第一部分 最新录像机检修方法与资料

日立 VT-M777EM 录像机检修方法	205
夏普 VC-K88/K89 录像机检修方法	210
索尼 SLV-X50DH 录像机的电路原理与特点	216
福奈 VIP-3000HCMKⅡ放像机实测数据	226

第二部分 音响·电视维修数据与资料

电视机用新品晶体管性能参数与代换	230
彩色电视机维修 IC 实测数据	238
高档组合音响集成电路直流电压数据	244

第三部分 其它电器维修资料与仪表

全自动洗衣机控制电路原理与维修	248
按键式电话机集成电路数据及维修方法	255
电子闪光灯变压器的绕制方法、数据及代换	263
自制图 0—50MHz 扫频仪	266

第四部分 电子技术的工业应用

传感器原理及应用	270
工业机器人原理及其应用	276

《北京电子报》86—92 集成电路应用索引

280

北京电子报

BEIJING DIAZIBAO

1992年1月4日 第1期

总第498期 代号1—48

·短新快易懂适用·

地址：北京东三环北路36号呼家楼北朝阳剧场院内
国内统一刊号：CN—0145 广告经营许可证：京工商广字113号
订阅处：全国各地邮局 邮编：100026 零售：每份0.12元

力求易懂 注重实用 增辟栏目 沟通编读

副总编

徐同光

刚刚渡过十岁生日，又迎来了新的一年。回顾过去的历程，我报似科普百花园中一棵幼苗，在广大读者，作者以及一切关心支持我们的仁人志士的培育和浇灌下，茁壮成长。读者遍及全国各地，复盖全国80%的城市和乡镇，其中有关从事电子技术的工程技术人员和各行各业的电子爱好者，为了不断提高报纸质量，为了把报纸办的更贴近读者，90年8月本报进行了读者调查，通知见报后，成千上万的来信纷至沓来，在来信的字里行间中，凝聚着广大读者对我报的一片赤诚之心，使我们编辑人员看了激动不已。同时也感到自己工作的意义和肩负的责任，广大读者的建议和希望好似一张考卷要我们来回答，怎样满足不同

仍保持短，新，快，易懂，实用的特点，在易懂，实用上狠下功夫。俗话说：众口难调，我们将开门办报，开辟“读者之声”栏目，增辟编辑与读者的交流，随时倾听读者呼声，在有限的版面上尽可能多地扩大信息量，以求最大限度的满足各方面的需要。

一年一度的《北京电子报合订本》的编辑工作正在紧张的进行中，不久将向广大读者奉献一册装帧精美，有保存价值的资料。新年伊始本报各版编辑借此机会向广大读者汇报一下明年打算，请多提宝贵意见，并向广大读者、作者和一切关心、支持我们的同志们，朋友们，表示衷心的祝愿，祝大家在新的一年里事业发达，万事如意！

“双稳态”下抓质量

一版编辑

徐同光

五年的编辑工作，使我体会最深的就是办报纸也同演电影一样是一门“后悔的艺术”。每当我拿起一张新版的《北京电子报》，细细揣摩着自己编辑的一版，总会发现些不尽人意的地方；这个标题还应当……，那篇文章还应当……。365天，52张报纸，为了挣脱这种“煎熬”唯一的办法只有把劲儿使在这块1000平方厘米的版面上，能“后悔”得起，不是坏事，只有发现问题才能解决问题，只有解决问题才能更上一层楼。如果有一天真的没有了“后悔”那才可怕呢！五年来的编辑工作，甘苦皆有，褒贬自有公论，好在我们有这么多热情、智慧的读者，在此

借这个机会向你们表示衷心的感谢！

又逢新年，新年要唱新曲调，“稳”是今年一版的主旋律，在稳定版面风格，稳定通讯员、作者队伍的“双稳态”作用下，努力在质量上下功夫，其中包括：报道质量：即充分发挥报纸的权威性和引导作用。在继续报道实用信息的同时，加强国家方针、政策的信息性报道，以期使我们的读者成为懂政策、有头脑的“内行人”。编辑质量：努力向广大读者提供精品之作，在文字上，标题上，版式上下功夫。服务质量：利用“编读往来”栏目，加强与读者之间的交流，尽量回答读者提出的问题，完成读者点题。

大家的报纸大家办，我们赞赏读者的这种参与意识，为此一版每季度将评选出热心读者、好通讯员、好作者。愿我们在这一年里有一个更好的合作。

本报记者的需求，不要辜负他们的愿望呢？编辑部全体编辑通过对读者来信中所提意见进行归纳、分析，制定了92年的办报方针。今年我报选题主要内容为：语言录放、应用、子娱乐及保健、办公通讯用品、传感器应用、电力电子器件、交通电子技术、视听装置技术、农用电子技术、电子线路工艺和机一体化技术等。以期通过报纸有限的版面，将更多、更新的应用电路介绍给读者，提高制作方面的内容围绕这一中心，我们将在提高电路新颖实用性和方便制作两方面作出努力。

今年的二版仍主要侧重实用，如其主要内容为：语言录放、应用、子娱乐及保健、办公通讯用品、传感器应用、电力电子器件、交通电子技术、视听装置技术、农用电子技术、电子线路工艺和机一体化技术等。以期通过报纸有限的版面，将更多、更新的应用电路介绍给读者，提高制作方面的内容围绕这一中心，我们将在提高电路新颖实用性和方便制作两方面作出努力。

二版编辑

刘乃君

三版92年计划开辟以下栏目：

一、继续办好《初学者园地》栏目。

二、进一步办好新器件的介绍

和应用栏目，随时将先进的集成电

路及典型应用设计推荐给广大读

者，让大家尽快了解电子技术的发

展和应用技术。

三、在条件成熟的情况下举办

新器件应用设计、制作有奖竞赛。

四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

将初学者带入电子世界的殿堂

三版编辑

崔新国

一、继续办好《初学者园地》栏目。

二、进一步办好新器件的介绍

和应用栏目，随时将先进的集成电

路及典型应用设计推荐给广大读

者，让大家尽快了解电子技术的发

展和应用技术。

三、在条件成熟的情况下举办

新器件应用设计、制作有奖竞赛。

四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

六、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

七、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

八、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

九、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十一、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十二、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十三、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十五、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十六、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十七、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十八、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

十九、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十一、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十二、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十三、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十五、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十六、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十七、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十八、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

二十九、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十一、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十二、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十三、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十五、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十六、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十七、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十八、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

三十九、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十一、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十二、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十三、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十五、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十六、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十七、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十八、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

四十九、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十一、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十二、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十三、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十四、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十五、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十六、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十七、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十八、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

五十九、开办“请您点题”栏，刊

登读者需求的内容，使作者针对读

者的具体要求拟定稿件的内容，准确

为读者服务。

逢年过节，人们都要购买一些焰火来增加节日喜庆气氛。但是放焰火也给周围环境带来一定的污染，影响人们的身心健康。现在向大家介绍一种电子焰火，其具有模拟逼真、色彩鲜艳多变和重复施放的特点。可作为家庭、商店装饰或娱乐之用，如能配上相应的音效，更近似焰火的效果。

电路由振荡、十进制计数器、七位二进制计数器和多路模拟开关等电路组成。由 IC₁ (NE555) 和 R₁、R₂、C₁ 组成的多谐振荡电路产生 2Hz 的脉冲信号，此脉冲信号由 IC₁ 的③脚输出到 IC₂ (CD4017) 的 CP 端，使 IC₂ 进行十进制加法计数，IC₂ 的输出端依次输出高电平，三极管 V₁~V₁₀ 依次导通，用来控制由 50 只二级管和灯泡组成的矩阵电路的导通与否。为了使 IC₃ (CD4024) 与 IC₂ 数字同步，由 IC₂ “Q” 端的下降沿使 IC₃ 进行七位二进制计数。根据 IC₃ 输出唯一“Q0~Q2”的状态使 IC₄ (CD4051) 的“0~7”端依次通过 R₃ 到地，三极管 V₁₄~V₁₉ 依次导通，用来控制矩阵电路的导通与否。IC₂ 和 IC₄ 的输出端组合产生 80 个脉冲，其中 50 个脉冲用来依次扫描矩阵电路，使 50 只灯泡依次点亮，产生焰火向上飞行的效果。其余 30 个脉冲用来控制其他 3 路灯泡，使内、中、外六圈灯泡按照一定顺序点亮，产生焰火爆炸时的灯光效果。

电子焰火的工作原理：当 IC₂ 输出为“0”时，IC₂ 的③脚为高电平，三极管

V₁ 导通，IC₃ 的“Q0~Q2”为“000”时，IC₄ 的③脚通过 IC₄ 经 R₃ 到地，三极管 V₁₄ 导通，电流从 E+→V₁₄→D₁→H₁→V₁→地，H₁ 亮。当 IC₃ 有一计数脉冲输入时，IC₂ 的输出为“1”，IC₂ 的②脚为高电平，三极管 V₂ 导通，此时 IC₃ 输出不变，三极管 V₁₄ 导通，电流从 E+→V₁₄→D₂→H₂→V₂→地，H₂ 亮。依次类推，灯泡 H₁→H₂→...→H₉→H₁₀ 依次点亮，当 IC₃ 的“Q0~Q2”输出为“100”时，灯泡 H₁₁→H₁₂→...→H₁₉→H₂₀ 依次点亮，直到第四十九个计数脉冲输入 IC₂，使 H₂₀ 点亮为止，整个电子焰火向上飞行到此结束。再一个计数脉冲输入时，IC₃ 输出为“0”，IC₂ ④脚的高电平经二极管 D₅₁ 和 R₁₅ 使 V₁₁ 导通，此时 IC₃ 的“Q0~Q2”输出为“101”，IC₄ 的⑤脚通过 IC₄ 经 R₃ 到地，三极管 V₁₉ 导通，电流从 E+→V₁₉→R₁₆→V₁₁→SCR₁→地，使可控硅 SCR₁ 导通，焰火里面两圈 18 只灯泡全部点亮。相同原理，下一个计数脉冲来临后，可控硅 SCR₂ 导通，焰火中间两圈 36 只灯泡点亮；再一个计数脉冲到来后，可控硅 SCR₃ 导通，焰火外面两圈 72 只灯泡点亮。以后由于有二级管 D₅₁~D₆₆ 组成的“或”门电路，使电路产生内中四圈、内外六圈和中外四圈其他 3 种灯光效果，使灯光更具焰火的特征。直到第 80 个计数脉冲到来为止，电路完成一个周

现在家电产品像潮水一样涌进每一个家庭及各大中小企业单位，尤其是某些高档产品诸如彩电、录象机、投影机、制造产品大有帮助。

对超前维修的看法(一)
——维修经验一席谈 李峰
当然，这是一项新的课题，需要很多人共同努力才能实现。在十几年的维修实践中，遇到了一些问题，也进行了某些尝试。下面就这一类问题谈一谈自己的粗浅认识，以便与同行们切磋。显然，这仅仅是初步的，免不了有许多不妥之处，还希望大家批评指正。

任何物品的损坏都有其自身的规律性。只要我们善于观察分析总结，就不难发现它们的规律。从众多实际情况来看，有些问题本来是可以预防的，有些问题的出现是有苗头的，往往在关键时刻无端放弃了解决的机会，以至于后来问题的必然产生。因此，我认为人们有能力对这些问题事先加以控制，以期杜绝之，最起码也可以将其损害程度降

电子焰火

期回到起始状态，准备重复上述过程。


元器件选择，元器件规格型号见附图一所示，灯泡选用百头“满天星”二盒。

制作和调试，将不同颜色的 5 根 $1 \times \varnothing 0.75\text{mm}$ 和 10 根 $7 \times \varnothing 0.15\text{mm}$ 的绝缘导线并排在一起，每根长 2 米，将百头“满天星”拆下 50 只来，把灯头和灯座分开，将灯座的下端切去约 5mm 左右，注意不要切割到灯座里面塑料槽口以上。取出灯座中的两片金属片，一片金属片上焊接一导线，将一只二级管的负极和另一金属片焊接在一起，然后将金属片依旧插回在灯座的槽口内，将灯的二个引出线焊接在相应的导线上，再用胶带在接头处将 15 根导线包扎在一起。其余 49 只灯泡也按照上述方法头尾相连地安装在一起，排成一直

线，长度约有 1.6 米，安装好后将 15 根导线的引出端与线路板上相应的三极管脚焊接上，其余灯泡按照附图二固定在一块 50 厘米见方的三夹板上。读者可自行搭配选择颜色。

全部安装完毕后，检查无误，接通电源。先用万用表的直流 50V 挡接在 IC₁ 的③脚和地之间，如电源工作正常，万用表的指针应有抖动现象。检查 IC₂ 和 IC₃ 的输出端有无脉冲电压输出，三极管 V₁~V₁₉ 是否依次导通，读者可根据 80 个动作过程来确定其工作是否正常。由于电路使用可控硅来控制灯泡，从而造成底板有带电的可能，在使用和调试时应注意。

(江苏 华耀军)

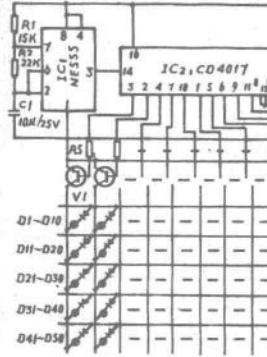

附图一


本装置适用于各种没有自动静噪功能的黑白、彩色电视机。

电路见图 1，其中集成电路 LM567 是锁相环音频译码器，内部微环相环压控振荡器的中心频率 f_c 由第 5、6 脚的外接阻容元件决定，当有符合 f_c 的信号从第 3 脚输入时，内部接至第 8、9 脚之间的模拟开关将导通，否则其截止。电路工作过程是：当电视机收到电视信号时，同步分离级输出的行同步信号经 R₁、C₁ 输入到 LM567 中，由于其频率与 f_c 基本一致，于是内部模拟开关导通，并通过第 8 脚把 VT 基极对地短路，VT 截止，对伴音信号毫无影响；而电视机在未收到信号时，同步分离级亦无同步信号输出，LM567 中的模拟开关因而处于断开，不再影响 VT 基极电压，VT 得导通，相当于把音量电位器的中心抽头接地，从而实现静噪。电路中 VD 只起限幅作用。

首先将要绘制调谐频率刻度实际行程总长描绘到一张白纸上，将这总行程长度等分成 11 份，用前面一份中的 1/2 长度补到后面去，形成两边留有半份行程，用于

组接好后，先在电视机线路板上找到 +12V 地、行同步信号输出点和音量电位器的中心抽头，用较粗的导线相互对应接好，然后开启电视机，慢慢调节 RP，使收到电视信号时伴音能正常播出即可。

(湖南 傅肖)

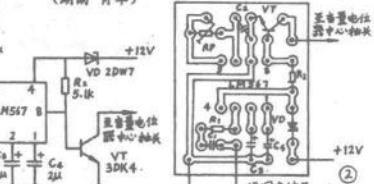

AM、FM 调谐刻度简易绘法

到一张白纸上，将这总行程长度等分成 11 份，用前面一份中的 1/2 长度补到后面去，形成两边留有半份行程，用于

低端频率覆盖余地。然后按图所示频率数字标位以 LOG 编号线为参照点，将各等分线上的位置标好，再按后面对应位置标好，形成两边留有半份行程，用于

高端频率覆盖余地。然后按图所示频率数字标位以 LOG 编号线为参照点，将各等分线上的位置标好，再按后面对应位置标好，形成两边留有半份行程，用于

低端频率覆盖余地。然后按图所示频率数字标位以 LOG 编号线为参照点，将各等分线上的位置标好，再按后面对应位置标好，形成两边留有半份行程，用于

高端频率覆盖余地。然后按图所示频率数字标位以

充 电 IC 的 特 性 及 应 用

专门设计的充电集成电路（型号LT190）主要用于镉—镍可充电池的充电和小功率整流电路。最大正向工作电流100mA，最小反向击穿电压大于60V，且体积小使用方便，外形图和内部线路见图1，其中R为限流电阻， $V_Z = 6V$ 的稳压管。

图2为小功率整流稳压电源，发光二极管LED作为电源接通指示，C为直流滤波电容。该直流稳压电源可用于小功率的交/直流动换器，输出效率6V / 100mA。图3是镉—镍可充电池的应用线路，采用电容降压式线路，当C=1uF时可提供50mA的充电电流，LED作为充电指示，电阻R为泄放电阻，开关控制充电并兼做机械开关，该线路采用电容降压，读者使用时请注意安全。

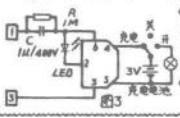
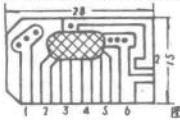


图2

图3

新型触摸式调光集成电路M668的应用

M668采用CMOS工艺生产的新型触摸控制调光集成电路，可对使用交流电的白炽灯进行灯光亮度控制，只要轻轻感应板即可控制可控硅的导通相位角达到调节灯光亮度。

主要特点：低功耗、抗干扰性能强。触摸灵敏度高，高阻输入安全可靠。可分段调光，也可作为开关应用。也可键控或遥控。两线制，使用方便。

外引线排列见图1。1端V_{SS}为电源负端。2端SEN为触摸感应输入。3端K1为键控或遥控输入。4端M为工作模式选择端。该输入端可控制A和B两种工作模式，当A模式（M接V_{SS}端）其功能为分段调光：微亮→稍亮→亮→熄→……；B模式（M接VDD端）其功能为开关即亮→熄→亮。5端SYN为交流同步信号输入端，6端OSC为振荡器输入端，7端TRK为触发信号输入端。8端V_{DD}为电源正端。

当电源电压为6V时M668的电特性如表1所示。

收、录音机修理三月通①


一、无线电广播与超外差式收音

机概述


人耳能听到的声音频率在20~20000Hz范围内，这个范围称为音频。声波在空气中传播速度很快，而且衰减很快，显然无线电广播是无法用音频来传播。电磁波的发射本领是随着它的频率增高而加大，因此人们就把音频信号调制到高频等幅震荡上，这种载有音频信息的高频震荡可以形成强大的电磁波，发射到很远的地方。在接收端，收音机关将电磁波信号变为高频信号，再经收音机还原为声音。常用的调制方式有调幅(AM)和调频(FM)两种。调幅就是使高频载波的幅度随调制信号的大小而改变，而载波的频率不变。调频是使高频载波的频率随调制信号的大小而改

变，而载波的幅度不变。相比于FM广播，AM广播用的波段较低，传播距离远，覆盖面积大，且接收机电路也比较简单。其缺点是音频带窄，音质较差，易受干扰，信噪比低，因此通常的中、短波广播都采用调幅方式，而调频广播用于实现立体声高保真广播。

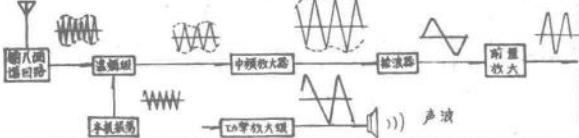通常我们所见的收音机都是超外差式收音机，它的工作原理是：从天线接收到的高频信号，经输入回路选择后，送入变频级，此高频信号在变频级与本振电路产生的本振信号相差后变换为一个固定的，频率为455kHz的中频信号(仅是载波频率发生变化，而音频调制信号不变)，然后将这个固定的中频信号送入中频放大器放大，再由检波器检波得到音频调制信号，最后经低频放大器放大后推动扬声器工作。其工作流程如图所示。




应用电路

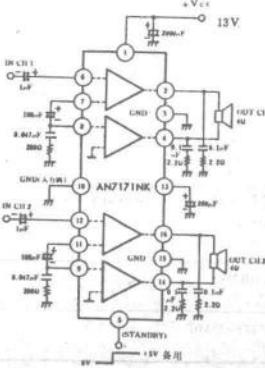

AN7171NK, AN7173NK

音频功率放大器

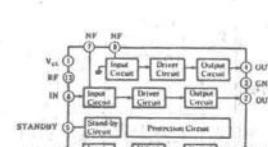

额定参数 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

$V_{DD(\text{max})} = 50V$ ($t = 0.2\text{sec}$)	$T_{J\text{max}} = -30\text{~}+75^\circ\text{C}$
$V_{DD} = 24V$ (无锯齿信号)	$T_{J\text{min}} = -55\text{~}+150^\circ\text{C}$
$I_{DD} = 6A$	$R_{DD(\text{max})} = 2^\circ\text{C}/W$
$P_D = 62.5W$	

■电特性 ($V_{DD} = 13.2V$, $R_L = 4\Omega$, $f = 1\text{kHz}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)

符号	测定条件	AN7171NK, 7173NK		
		最小	典型	最大
I_{DD}	$V_{DD} = 0$	120	200	mA
G_{tr}	$V_{DD} = 5mV$	50.5	52.5	54.5
P_{out}	$THD = 10\%$	9	12.5	W
THD	$V_{DD} = 5mV$, $f = 1\text{kHz}$	0.20	0.75	%
	$V_{DD} = 5mV$, $f = 100\text{Hz}$	0.26		
	$V_{DD} = 5mV$, $f = 10\text{kHz}$	0.45		
N_{out}	$R_L = 10\Omega$, $15\text{Hz} \sim 30\text{kHz}$ (12dB/oct) BPF	0.8	1.5	mV
f_L	$V_{DD} = 5mV$	High	22	kHz
	$-3\text{dB}, \Delta f$	Low	21	Hz
SVR	$R_L = 0$, $V_{DD} = 0$, $R_{DD} = 300\text{mV}$, 120Hz	35	40	dB
CH_2	$V_{DD} = 5mV$	-1	+1	dB
$C.T$	$R_L = 10\Omega$, $V_{DD} = 5mV$	61		dB
V_{DD}	$V_{DD} = 0$	-300	+300	mV
$I_{DD(\text{max})}$	备用端子ON时	21		μA

实用电子制作设计

写在前面的话

亲爱的读者，你们好！伴随着广大读者的厚爱，肩负着广大读者的厚望，本版又揭开了新的一年中的第一页。辞旧迎新，本版“初学者园地”栏的编、作者很愿意同大家谈谈在新的一年中能够为读者献出什么样的“美味佳肴”。

今年的“初学者园地”栏准备重点介绍一下有关电子制作设计方面的知识。面对“电子制作设计”这么一个大题目，我们起初确实是望而却步，但从根本每天收到的大量的来信中可以看出确有相当多的初学者需要这方面知识。所以我们愿与大家共同为办好这个栏目而努力，即使做不好“美味佳肴”，也要配出几桌“风味小吃”。

具体想法是：我们先拿出一些有关制作的一些最基本的电路作为引子，而后希望从读者来信中选择一些有典型意义的题目，在本栏作答，以使本报更贴近读者，沟通往来。凡这类来信请注明“初学者园地”栏收。我们主要目的是希望读

者能把本栏目去年连载的CMOS数字电路讲座加以巩固、灵活运用，融会贯通。

由于编作者水平有限，加之题目涉及面广泛，错误在所难免，敬请读者及时来信纠正。

我们不能奢望单是通过几十篇讲座就能使所有读者都成为电子技术的行家里手，而是希望初学者能引发兴趣，在此基础上再去系统学习一些基础知识，以求步入“电子之门”。希望有一定基础者能“固本扶正”，更加感受到电子技术的无穷魅力；希望资深的电子“老友”能举一反三，更加才思敏捷。

我们也不能奢望栏目篇幅都是精粹，但我们竭尽全力，使初学者能够按图索骥，拿来就用；使有一定基础者能够“升级换代”，登堂入室；使资深的电子“老友”亦能够“锦上添花”、“触发灵感”。果如此，心足矣！

初学者园地

数码管显示电路的改进

常用的BCD—十进制译码器/驱动器都有一个缺点，当显示数“0”时，以74LS147驱动阳极数码管为例，当显示数“0”时，显示效果很好。对电路略加改进，便可克服上述不足。

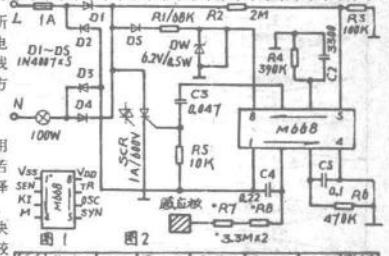


图2

技术参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
待机电流	I_{DD}	0.81	1	ma	
输入电流	I_x	—	0.81	1	ma
工作温度	T_a	—	0℃ ~ +70℃	—	
输出电流	I_{out}	1.0	1.5	—	ma
漏电流	I_{leak}	1.0	1.5	—	ma
工作电压	V_{DD}	3	6	7	V

用电器服务部供本版介绍的LT190，每片2.5元，M668每片6.5元，每次加邮费1元，邮编325200，电话77077，开户行：市工商银行金融部，帐号：2466169。



图3

对于74LS141驱动阳极数码管，可把D1脚为高电平，D2脚为低电平，D3脚为高电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS147驱动阳极数码管，可把D1脚为高电平，D2脚为低电平，D3脚为高电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

(黑)江林曾明(编)

邮购消息：浙江瑞安市解放南路105号意乐家

电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

D1、D2、D3脚为高电平，D4脚为低电平，通过D4脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS141驱动阳极数码管，可把D1脚为高电平，D2脚为低电平，D3脚为高电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS147驱动阳极数码管，可把D1脚为高电平，D2脚为低电平，D3脚为高电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS141驱动共阴极数码管，可把D1脚为低电平，D2脚为高电平，D3脚为低电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS147驱动共阴极数码管，可把D1脚为低电平，D2脚为高电平，D3脚为低电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS141驱动共阴极数码管，可把D1脚为低电平，D2脚为高电平，D3脚为低电平，通过D3脚断开，再直接接D1脚，即可实现显示“0”的效果。

对于74LS147驱动共阴极数码管，可把D1脚为低电平，D2脚为高电平，D3脚为低电平，通过D3脚断开，再

TH3070点阵式打印机常见故障分析与检修

刘立华

【故障实例六】打印不出字故障

这种故障的表现形式为在自检或联机打印时，字车正常走动。走纸也正常，唯独打印无字形，即打印头不出针。检查这种故障的流程图如(6)所示。

在上边流程图中，实际上包含着三个方面的检查内容，依次是：7.5中断故障、出针控制信号故障及出针驱动信号的故障。图中“打印头插头插好”与“打印头线缆插好”两步，是很重要的一个检查内容，如果插的不对最严重的后果是烧坏打印头的线圈。所以这种人

的损坏，一定要注意避免。

电路检查中，IC54的型号为“555”，被称作“时基电路”，主要作为时间控制用，检查这个芯片，只要检查一下它的第三脚有无信号变化就可以了。其它脚的输入与输出都与第三脚是密切相关的，也就是说，如果IC53(329)的第二脚和第十四脚有信号变化，而“555”(IC54)的第三脚无信号变化，则说明“555”芯片已经坏了。至于其它门电路、二级管及三极管，检查都比较简单。那么，只要按照上面的步骤检查下来，故障就可以找出并排除了。

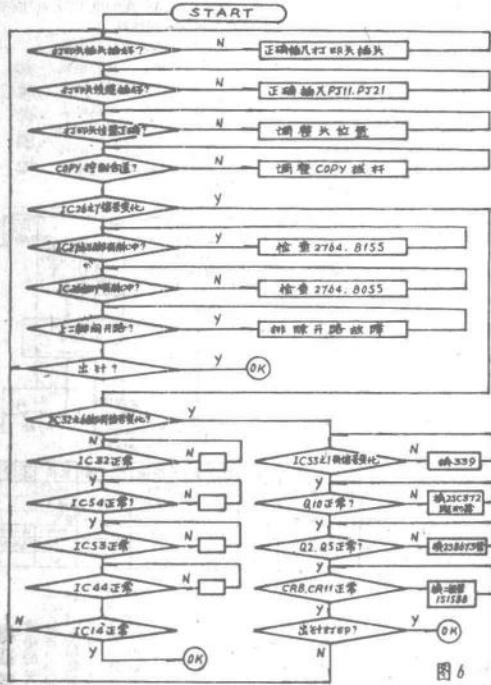


图6

龙
九
分
层
电
路
修
复

日立NP-8C机芯彩电的帧扫描输出电路采用HM6232厚膜块，该件在市场上难购且价格昂贵；其实了解其内部构造后，就可节约这笔开支。

HM6232
故障现象：屏幕
上部图像正常，下半
部无光栅，中间一条
亮带（约0.5厘米）。
分析内部原理，断开Q3(B546A) c、e二脚，测管子正
常，测原e脚对地脚电阻为70KΩ，是正常值10KΩ近十倍，说
明HM6232部分损坏。直接从Q3e脚接—10Ω 1/8W金属膜电阻至8脚，图
像恢复正常，使用已半年无异常。（浙江 直男）

笔者在制作多用充电器时，用市售晒衣小木夹自制了一个纽扣电
池夹，使用十分方便。

将晒衣用小木夹夹头两边分别
钻一小眼，把导线由外向里从眼中
穿过，把夹头内壁的导线弯曲，打
折，用焊锡将线头焊出圆点，形成
类似继电器触点样，这样，一个纽
扣电池夹就算做成了。

(贵州 唐谷民)

求购	
1、三管或四管晶体管收音 机套件(大批)。	
2、28脚大扁平封装 CXA1019P。	
3、红外线接收放大集成块 CX2016A。	
4、0℃—50℃微型电接点 水银温度计(大批)。	
5、集成块WZ—04B、TDA、 7020T、TDA4950。	
6、16寸彩色显象管(若为 老化或损坏视情况而定)。	



一、2SC2060代换经验

福日、金星、立日等采用日立NP80机芯的彩电，出现三无故障，很多是开关管Q901(2SC1942)、激磁管Q902(2SC2060)和稳压管ZD901(2.7V)烧坏所致。全部换新即可修复。但

2SC2060往往不易买到，查手册对比参数，发现用3DA87、3DA150、6DQ12等常用三极管均可代换，代换时应选 $B \geq 100$ 的管子，否则稳压不良。

二、彩电子调器按键不能锁定的修复

一台福日牌20英寸彩电，出现调谐器的四个按键按下后能收到节目，手一松按键随即弹起，节目消失，不能锁定。拆下右侧调线路板，用细钢丝润滑油在失灵的开关上方分别滴入一滴，再按动几次即可恢复正常。同行们遇到此类故障时不妨一试。

三、不要忽视电视300Ω馈线上的灰尘

笔者遇到这样一种情况，一台日立彩电只能收到一个电台节目。雪花点很多，伴音噪声很大，且无彩色。经反复检查天线及各输入电路的全部元件，没有发现问题，又检查中放级也没有发现问题。后来在检查天线时发现300Ω扁平馈线上有一

层灰尘，用湿毛巾擦净，图像恢复正常。后来我又多次遇到这种情况。因此提醒广大同行注意，遇到接收效果不佳时，不妨先检查馈线上是否灰尘太多，然后再检修电视，以免走很多弯路，并且电视机用户要经常保持馈线表面干净，减少损耗。

四、电子表显示按钮失灵的修复

有些电子表显示正常，但按动显示按钮时无效，甚至有些显示按钮都已摔坏，影响正常使用，只要照明灯按钮正常即可修复。打开表盖，取出表芯，拧下四只固定螺丝，取下电路板，若有照明灯可先焊下(烙铁烧热后拔下插头，利用余热焊掉)。用一段细漆包线把照明灯按钮接点连至显示按钮的接点处，然后用锤刀把焊点锉平些，以免电路板和导电胶接触不好，最后装好即可正常使用。

五、绝缘管的代用品

医院静脉注射用的输液管属于一次性使用品，大量的输液管被废塑料回收了，还有些到处乱扔。本人用它做接线头处的绝缘套管，既废物利用，又使用方便，实为电子爱好者的绝缘套管的良好代用品。(河南李春安)

国产D7668AP音响双前置放大器应急修理

一台舞燕双卡收录机，故障现象是把收录开关打到放音位置时，有一些轻微调幅广播串入，而且放音噪声增加。据分析怀疑收录机关开受潮内部产生漏电流造成的串音可能性较大；另外双前置放大器内部引起自激也是造


成故障的原因。首先更换机芯，故障现象是把收录机关打到放音位置时，有一些轻微调幅广播串入，而且放音噪声增加。据分析怀疑收录机关开受潮内部产生漏电流造成的串音可能性较大；另外双前置放大器内部引起自激也是造成故障的原因。首先更换机芯，

然后着重检查双前置的外围元件都没有发现问题。图示是国产D7668AP内部方块图，它具有双前置放大器，自动电平控制，静噪控制及防止冲击等功能。

当故障一出现，(5)、(12)脚断开悬空，看故障是否消失，果然消失。说明是D7668AP内部引起自激造成。应急修理如图虚线所示，在(7)与(4)脚加入一个60Ω的大回环反馈电阻为双前置自激引起。

(广西 林汉章)

根据自己的以往修理经验

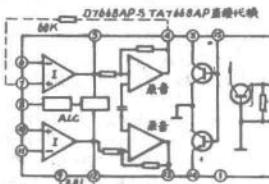

黑白电视机统一机芯对照表(待续)

机芯	所用集成电路	电视机机型
仿日立P-24	HA1144 HA1167 HA1166 KC582C KC583C	昆仑B314、熊猫DB31H ₃ 、DB31H ₁ 、飞鹿31H-4、31H-6、35H-1 牡丹31H ₁ 、沈阳SD31J-6、SD35-2、凯歌4D14、4D14-1、4D14-2 星海42HJ-1、JZD124、双鱼31H-1A、泰山HP31-1、赛丽12X3 天鹅HS1-1、JHD1-2、江豚J123、JTH123-1、红雁WJD-1、WJD-6 环宇785-1、孔雀KQ31J、凯歌4D14、4D14-1、4D14-2 菊花312-1、孔雀KQ31J、凯歌4D14、4D14-1、4D14-2 广州H21-2、金鹰FD-523、春风IC-121、长虹304B 红岩SQ-311、SQ-312、鸿雁HZ-7、华日31J-3
仿飞利浦	TDA4500 TDA2611A	成都C783-10、C783-11、红岩SQ-354、春雷SD3504J 孔雀KQ31-6、KQ44-16、凯歌4D35U5 美乐351、327、环宇35H-6、35H6A
仿东芝(1)	TA7611AP TA7176AP	上海J44-4A、J44-4B、飞跃12D-6、35D ₂ -2、35D ₂ -4、44D-2 百花35H-3U、44HD-1-孔雀KQ35-12、KQ44-12-1、KQ44-12-3 熊猫DB31H-1Q、DB35H-1Q、菊花355、飞鹿35H-3 三元35SY-2F、35SY-2F-1、44SY-2F-1、双喜S441、S353、春风IC-141-2、IC44-2、鸿雁D35J-1U 赛丽35X、美乐328、329、乐华RB432A、井岗山BJ35、BJ353-1/2、BJ443-1 宇航JD35-2U、JD35-4U、JD44-2U、JD44-4U
仿东芝(2)	TA7607AP (TA7611AP) TA7609P TA7176AP	西湖4HJD1-1、4HJD1-2 西湖J135-5U、J135-5AU、J135-5C、宙宇31H-14、35H-2、44H-2 北京351、8303、松鹤35H-1、35H-9-1、华歌142-U-1C、441 凯歌4D22U、4D22U-2、4D19U、黄河HH35-1U、HH44-IIU 黄山AH16-1、AH18-2、箭峰SF35-3U、SF35-3JU、SF35-3U 芙蓉FR3501、FR4406、J144-6A、赛丽35X ₃ 、12X6 飞燕DUC35-3、芦笛CS351、长虹H35E、金鹏35DH、B 成都CD783-3、红岩SQ-351、长风CF35-1、CF442-CF443
仿东芝(3)	TA7611AP TA7242P TA7243P	北京836-1、黄河HH35-IVU、HH44-IVU、长虹H134AE 熊猫DB35H1-Q、DB44H3、DB44H4、菊花445青羊35D ₁ -1A 凯歌4D35U5、4D44U、4D44U ₅ 、飞燕DUC44-3、红岩SQ-355 西湖35HJD1-1、35HJD1-1A、35HJD1-1B、熊猫SF44-3U1
仿东芝(4)	TA7611AP TA7176AP TA7242P	飞虹12D-5-4、35D ₉ -2、44D3-2 松鹤44H-8、35H-9
仿东芝(5)	TA7611AP TA7176AP μPC1031H	长城JTH318、乐华RB435、RB352 凯歌4D22U-1
仿东芝(6)	TA7176AP HA1122I μPC1031H ₂	长城12P-4IP、14P-56MC、17P-27MC 熊猫12P-4IP

北京电子报

BELJING DIANZIBAO

1992年1月11日第2期

·短新快易懂适用·

总第499期 代号1—48

地址：北京东三环北路36号呼家楼北朝阳剧场院内

国内统一刊号：CN-0145 广告经营许可证：京东工商广字113号
订阅处：全国各地邮局 邮编：100026 零售：每份0.12元



电子工业发展

方向已确定

我国电子工业发展的方向已确定，将以微电子技术改造传统的电子工业，改变电子工业结构偏“轻”的现状，形成以通信、计算机为主体的电子信息产业。

据介
绍，近几年我国的电子工业发展较快，去年上半年完成的工业总产值430亿元，相当于1986年全年总产值的1.3倍，但同国际先进国家相比，在微电子技术等方面还存在不少差距。为此，“八五”期间电子工业将重点发展大规模集成电路、计算机及软件、程控交换机、光纤通信、录像机及其配套的基础产品。

国家已设立电子技术改造传统产业奖，以奖励在应用电子技术中取得突出成绩的单位。

（本报通讯员加文）

磁带已难如意 唱片备受青睐

我国唱片市场日渐活跃

随着各种组合音响进入我国百姓家庭，近来唱片的销售又开始走俏。去年立体声唱片和激光唱片的销售更是直线上升。国内生产立体声唱片的广州、上海两大唱片厂的产品经常供不应求。

唱片畅销的主要原因有：家庭组合音响增加，使放唱设备有了更新，立体声唱机、激光唱机的拥有量比前几年有成倍增加。唱片的音质大大优于磁带，更多的音乐爱好者已不再满足于磁带欣赏

音乐，而追
求能更美、
更清晰还原
音乐的唱

片。唱片不但声音好，而且易于保存，尤其激光唱片，更是不怕磨损、不怕灰尘，永久可以使用。目前市场唱片的销售旺势仍将继续保持，其中激光唱片的销售会增长更快些。

（湖南 谢海霞）

国家采取
措施制止
房间空调
盲目发展

国家计委和国务院
生产办公室最近强调，
将采取相应措施制止房
间空调器生产线的盲目
发展。

今后所有空调器及
其压缩机的建设及改
造项目，必须报经工部
核准。同时，经工部在
空调器行业规划制订之
前，将停止这些项目的
审批。

未经批准擅自建设的
这类项目，将追究领
导责任。

（本报通讯员文
青）

厂家注意
家用空调
并非
供不应求

我国通信技术已达80年代中期 国际先进水平

据邮电部门消息，我
国通过“七五”科技攻关，
已在光纤通信方面实现
了三个突破、四大转变，即：
光纤通信突破了商用化，
实现了5次群光纤通信设
备突破了关键技术；传
输速率从34Mbps/s单模光
纤通信系

统突破了140Mbps/s
突破了实用化，
在综合业务数字网方面，
开发建立了窄带ISDN
试验网模型和相干光
通信试验室。

（本报记者陈联）

位于北京西郊玉渊潭的中央电视台塔，以其405米的高度，在当时位居加拿大伦多和美
国斯科奥斯坦金塔之后第三位，称亚洲第一大塔，它以风景秀丽、壮观挺拔而巍然耸立在京华大地，使亿万中国人而骄傲。

建造如此规模的电视塔有什么主要特色呢？这
座电视塔由塔基、塔身、塔楼和桅杆五部分组成。其
中最重要的是塔身。塔身为197米高的圆柱体，外壁

据中国空间技术研究院透露，我国正在研制新一代的多种应用卫星，其中正在研制的“东方红三号”是一颗用于国内通信和广播电视节目的卫星。它将是中国第一颗面向全社会的、实行商业化经营的通信卫星。卫星装有24个转发器，能够同时传送6路彩色电视节目和1.5万路电话或电报、传真、数据等信号。随后，还将研制先进的专用通信卫星、移动通信卫星及多用途地球资源卫星、不同类型的气象卫星等。（本报通讯员彭文）

据中国空间技术研究院透露，我国正在研制新一代的多种应用卫星，其中正在研制的“东方红三号”是一颗用于国内通信和广播电视节目的卫星。它将是中国第一颗面向全社会的、实行商业化经营的通信卫星。卫星装有24个转发器，能够同时传送6路彩色电视节目和1.5万路电话或电报、传真、数据等信号。随后，还将研制先进的专用通信卫星、移动通信卫星及多用途地球资源卫星、不同类型的气象卫星等。（本报通讯员彭文）

过去的一年里，我们的读者在各自的工作岗位上，为振兴我国的电子工业默默耕耘。在此特向他们表示敬意！新年初始，我们特别推出一期“展望与预测”，以满足读者对我国电子工业未来发展的关注。

根据目前市场销售情况来看，中华学习机的销量保持稳中有升，行家们认为，这是因为中华学习机与现在普遍使用的微型计算机很相似，且价格为一般家庭所能接受。所以，作为少年儿童学习实用型技能，中华学习机当然是首选产品了。但也存在一些问题亟待解决，如软件开发和销售要与硬件同步，要针对家庭购买计算机的各种目的来研制各类软件，包括用来学习操作、开发智力、辅助学习功课、娱乐游戏、实用经济信息等软件。有关部门还要加强宣传和培训工作，开办一些家用电脑应用与操作学校。

（安农 魏伟龙）

我国“大哥大” 用户近三万

数年前人们还很陌生的“大哥大”（移动电话），正在我国各大城市日渐增多。到91年9月底全国持有“大哥大”的用户已近3万。据权威部门预测，到“八五”末期，我国“大哥大”的用户将达15万户以上。

（上海 佳华）

化，光纤从多模到单模的转化，用途从市内到长途的转化，技术上从单项研究到配套研制的转化，在程控交换机方面，掌握了数字交换机成套技术，在数字微波方面，掌握了140Mbps/s数字微波成套技术，在综合业务数字网方面，开发建立了窄带ISDN试验网模型和相干光通信试验室。

“七五”科技攻关成
果，使我国通信技术迈上
新台阶，成果化实用化程
度比“六五”明显提高。

何谓“大哥大”？

“大哥大”即手持无线移动电话机。“大哥大”这一称谓来源于港台地区。当手持无线电话机问世初期，它经常出现在港台电影中的帮派大头目的手里。影片中，帮派的小头目被叫做“大哥”，大头目被叫做“大哥大”。而手持无线电话机也就随其主地被人们叫做“大哥大”了。

（本报编辑 王冬妹）

混凝土，条用滑模倒模新技术施工，在滑板内浇筑混凝土后，使滑板与模板相对滑动，每当滑板向上提升一层，模板就从底部露出一层，可随时拆、修、修，当至滑板顶部，便可重新安装在滑轨内并继续浇注混凝土，这种方法有效地防止裂缝的出现，并保证了其几何形体准确、线条流畅，表面光洁。为了保证塔身的平直和竖挺，从地下13米到257米设有64根钢绞线组成的预应力筋，在较强地震的情况下也能稳如磐石、傲然屹立。

（魏明）

二极管整流 电路汇编

图1为五种二极管基本整流电路，按顺序是半波、全波、桥整、全波倍压和半波倍压，括号内数字是电容滤波后，有负载时的近似输出电压值。由二极管组合的各种整流电路，并不一定被人们熟知，掌握这些电路，会使我们在实验活动中，得心应手地去克服业余条件下的各种限制。下面按编号序次逐一介绍：

图2、桥式、中心抽头全波整流混合电路，其中有两只管子是公用的，能得到高低两种正电压。

图3、全波中心抽头混合电路，能取得正负对称电压。

图4、桥式、中心抽头全波开关变压整流电路，K在1位时桥整，2位时中心式。

图5、桥式、中心抽头全波、倍压开关三变压电路，K在1位时中心式，2位时桥式，3位时倍压电路。

图6、半倍压整流电路，整流后电压将等于 $(\sqrt{2}/2 + 1/\sqrt{2})U$ 。C₁、C₂容量与输出电流有关，输出10mA时需用220μF。

图7、全波整流新电路，效果和基本电路一样，但便于管子直接接地散热。

图8、单管全波整流电路，要求R_L↑，输出波形就近似全波整流。

图9、三电压整流电路，联接时要注意绕组极性。

图10、多电压整流电路，共能获得五种电压输出，D-E间-0.45U₂，C-E间+0.45U₂，A-E间+0.45(U₁+U₂)，K在1位时A-B间+0.9U₁，K

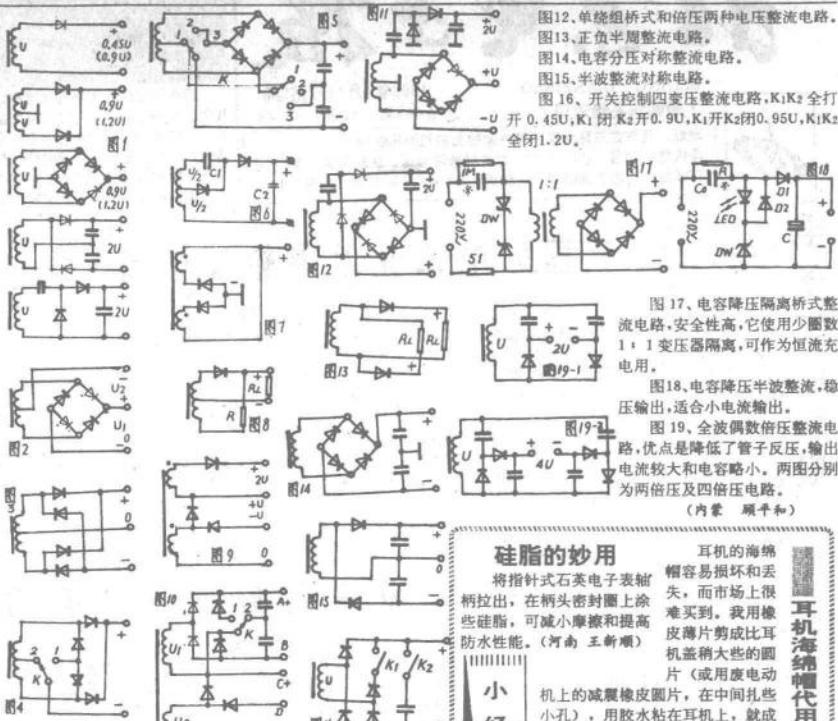


图11、正负对称电压和倍压整流电路。
图12、单端组桥式和倍压两种电压整流电路。
图13、正负半周整流电路。
图14、电容分压对称整流电路。
图15、半波整流对称整流电路。
图16、开关控制四变压整流电路，K₁K₂全打开0.45U₁，K₁闭K₂开0.9U₁，K₁开K₂闭0.95U₁，K₁K₂全闭1.2U₁。

图17、电容降压隔离桥式整流电路，安全性高，它使用少圈数1:1变压器隔离，可作为恒流充电用。

图18、电容降压半波整流，稳压输出，适合小电流输出。

图19、全波偶数倍压整流电路，优点是降低了管子反压，输出电流较大和电容略小。两图分别为倍压及四倍压电路。

(内蒙 颜顺和)

硅脂的妙用

将指针式石英电子表轴柄拉出，在柄头密封圈上涂些硅脂，可减小摩擦和提高防水性能。(河南 王新顺)

耳机的海绵帽容易损坏和丢失，而市场上很难买到。我用橡皮薄片剪成比耳机盖稍大的圆片(或用废电动机上的减震橡皮圆片，在中间扎些小孔)，用胶水粘在耳机上，就成了一副既经济又美观的“海绵帽”，且不影响耳机的音质。(湖南 郭释非)

耳机海绵帽代用法

黑白电视机稳压电源的改进

稳压电路为例，谈谈它的两个改进措施。

方法一：改进后的稳压电路见图2。由BG、D及R组成的恒流源取代原电路中的6R₁，该恒流源由于自身存在负反馈，因而具有很高的动态内阻。

在输入电压变化较大时，维持调整管基极电压不变，同时作为比较放大管的负载，较大地提高了6BG₅的放大系数，使稳压器达到较高的稳定性。

这种方法省去了负反馈，从而简化了稳压器设计，同时自举电压在一定范围内不受电网电压影响，即给三端稳压器提供了稳定的低纹波系数的辅助源。

稳压器正常工作时，原稳压器调整管集电极电压由变压器中心抽头提供，三极管BG'处于反偏截止；电压下降至三端稳压器输出端与抽头两点位差≥0.7伏时，BG'导通，确保原稳压器6BG₃集电极电压为13.5V。

增加这一外电路后，输入交流电压即使跌落至120V，收视效果仍令人满意，大功率管BG'可直接装在6BG₃的散热器上，增加的二只整流管直接焊到线路板反面原两个二极管位置上(将原全波改为桥式)。

方法二：图4是改进后的电原理图。测得正常收看时原稳压器调整管集电极直流工作电压的下限值为13.5V，为保证这一极限条件，增加了图4中前一部分，三端稳压电路78M12的作用是将三极管BG'的基本电压裕量在13.5±0.7=14.2V，其公共端接一可调电阻W'，调节它可使输出端得到稳定的14.2V电压。


78M12输入端可接BG'的集电极，也可接自举升压

图4中取后者，因为自举频率15625Hz，纹波电压较整流滤波电压小一个数量级，同时自举电压在一定范围内不受电网电压影响，即给三端稳压器提供了稳定的低纹波系数的辅助源。

稳压器正常工作时，原稳压器调整管集电极电压由变压器中心抽头提供，三极管BG'处于反偏截止；电压下降至三端稳压器输出端与抽头两点位差≥0.7伏时，BG'导通，确保原稳压器6BG₃集电极电压为13.5V。

增加这一外电路后，输入交流电压即使跌落至120V，收视效果仍令人满意，大功率管BG'可直接装在6BG₃的散热器上，增加的二只整流管直接焊到线路板反面原两个二极管位置上(将原全波改为桥式)。

(湖南 李其家)

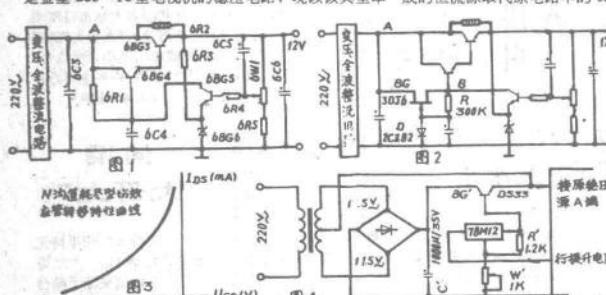

节目就可恢复正常，但不定何时又会再出毛病。这是典型的接触不良故障，是预选开关触点氧化、簧片弹力不足、接触电阻偏大而不稳定所致。

不同的使用环境，故障首次出现的时间也就不同。有的机器在使用五年之后才比较明显；有的用户即使保护得十分好(甚至不经常使用)，也难以使良好状态维持到第六个年头以上。使用久了必须更换。由此不难看出，这类故障所具有的周期性，三年是一个阶段，这是安全期，三年至五年是第二个阶段，是不稳定期；五年之后是第三个阶段，属于故障期，应该更换了。如果清洗一下再使用只能解决燃眉之急，但不会维持时间太长，实际上是不可取的。

现在有了一种名叫清洁润滑剂的喷雾器，专门用于修理开关接触不良、电

对超前维修的看法(二)

一维修经验一席谈——李峰

权宜之计，因为元件的老化是自然规律，是不可抗拒的，这一点必须弄清楚。如果在开关使用了一年之后(还未出现明显问题之前)，点上几滴清洁润滑剂还是比较管用的；若每隔一个时期都按时定期的作保养，还是比较可取的，这可以延长元件的使用寿命。如果元件已经出现了明显的衰老症状，它就没有意义了。这说明清洁润滑剂的使用是一种辅助性的补救措施，带有一定的局限性，不能指望它使元件永保青春。如果某个元件的使用寿命到了，只有将它更换新的才是唯一正确的决策。不应死抱着不放，舍不得换新的否则损失可能会更大。要适应其自然规律。

电路如图，工作原理可参考本报483期二版文章。

逆变功率	功放型号	变压器	脉冲块	逆变效率	全套散件
100W	TP10N12(11元/2只)	38W	220V双触点继电器7元/只	88%	60元
200W	TM25N12(23元/2只)	48W	只开关1元/只只交直流动表头	85%	82元
400W及以上	TM25N12×4等	3.50元/只	每次邮资3元		

河北宁晋县南丁营家电服务部元旦之日起长期优惠供应上文元器件。开户行：

河北宁晋县东汪信用社南丁分社；帐号：56001；邮编：051633