

繼電器接點電路邏輯基礎

陸益壽編著

科学技術出版社

-32

3

繼电器接点电路 邏輯基礎

陸益壽 編著

科学技術出版社

內容提要

本書討論繼电器接點網絡的原理，詳細分析繼电器接點網絡的內在規律和闡述運用邏輯代數以解除因襲經驗法則對繼電器電路的解析、合成、綜合上所感到困難的演算方法。

書中列舉了不少例子以說明新興學說的論證和演算法則的運用。本書可供具有一定繼電器控制技術實踐水平的工程技術人員和電氣自動化設備設計工程師作參考研究之用。

繼電器接點電路邏輯基礎

編著者 陸益壽

*
科學技術出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 079 号

大東集成聯合厂印刷 新華書店上海發行所總經售

統一書號： 15119·640

开本 850×1168 1/32， 印張 65/8， 檢更 1， 字數 160,000

1958 年 4 月第 1 版

1958 年 4 月第 1 次印刷，印數 1—1,200

定价：(10) 1.30 元

序

用繼电器來達到自動控制目的這一方法在各種技術部門應用得非常廣泛。在我國第一個五年計劃用現代化設備裝備起來的工廠和企業中，到處可以看到有由繼电器參與其中來控制的器械，象自動機械操縱台、自動電話交換機、鐵路信号化系統等等。我們固然能從使用這些設備的說明書中了解到這些具體設備的控制電路的結構和它們的功用；但是，這些僅以說明各該設備的使用和維護為主題的知識，對於幫助我們對繼电器電路的組成和分析作進一步地研究顯然是不夠的。在我們偉大的社會主義工業化建設中，一方面要求我們隨著生產技術的進步不斷改進現有的自動化控制設備，另一方面還要求我們更能創造日新月異的高級自動化設備。我們要勝任這個任務，就不能不从根本上去認識繼电器電路，從中去掌握它們的規律，因此研究繼电器電路乃是研究自動控制技術中極為重要的一個專題科目。

本書不以討論哪個具體設備中的繼电器電路為宗旨，主要的目的乃是為解決目前面對着結構愈來愈複雜、要求愈來愈提高的自動化設備設計中所感到因襲經驗為基礎的設計方法無濟于事的困難情況，而討論以理論為依據的新方法。

這種方法之所以可貴，是因為我們從此可以掌握嶄新的數學工具，進行有嚴格規律的演算，使我們得以把錯綜複雜的控制作用之間的關係從苦苦思索上的聯繫中解放出來。當然，要非常詳盡地推導這些方法的論據，就需要大量的篇幅，這樣會使本書變成一本內容非常豐富的專題論著。豐富的專題論著是需要的，但是，想

到只討論对解决現實問題有价值的理論部分，在当前更为重要些，所以那些屬於純理論的推導和其發展方向，以及某些尚待深入研究以取得成熟的运用法則的論据，如矩陣法在繼电器接点網絡中的应用等就不列在本書討論範圍之内。本書目前的內容，估計对从事繼电器控制技术的工程技術人員是足夠而且非常有用的。

这一門技术科学离开它的發軔期为时还不算远，我國急起直追是可以追得上的，这自然有待于从事繼电器控制技术的同志一道來努力。作者本着这个願望，勉力編寫这本小冊子，書中的內容，很可能由于編寫时参考文献的不够廣泛而有所遺漏，希望讀者多多指 示意見，以便充实修正，俾臻完善。

陸 益 寿

一九五七年二月于天津

目 錄

序

導言 1

第一章 繼電器接點電路邏輯基礎的基本概念 5

1. 概說 5
2. 數學工具 9
3. 記號 13
4. 繼電器電路結構公式的描述 14
5. 接點電路代數的基本定律和基本關係 20
6. 實現一個電路所需的繼電器數量 24
7. n 個繼電器的接點所能組成的回路數量 28
8. 組分的概念 28

第二章 繼電器電路的等效變換 36

9. 概念 36
10. 接點電路的變換 36
11. 變換接點電路的例子 37
12. 變換接點電路的一般公式 40
13. 反演定律在接點電路變換中的應用 50
14. 繼電器電路的等效變換 52
15. 用橋接元件簡化電路(橋接電路的合成) 56
16. 繼電器電路其他形式的變換 62
17. 最簡單電路的解析和合成 70

第三章 不使用狀態的計入和通解的求法 74

18. 不使用狀態和條件分量的概念 74
19. 同義式的變換 77
20. 鄰接組分在簡化電路時的作用 81

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 21. 通解的簡化 | 93 |
| 22. 为适应繼電器在电路中的規定工作次序而產生的輔助等效式 | 101 |
| 第四章 單步电路的合成 | 108 |
| 23. 概念 | 108 |
| 24. 接点塔 | 110 |
| 25. 組分圓圖与它的特性表 | 116 |
| 第五章 多步电路的合成 | 131 |
| 26. 概念 | 131 |
| 27. 繼電器接入指示表的形成 | 132 |
| 28. 个别回路的合成 | 136 |
| 29. 整个电路的合成(电路的綜合) | 146 |
| 30. 繼電器电路的合成实例 | 148 |
| 第六章 繼電器电路的解析 | 175 |
| 31. 确定电路元件的工作条件 | 175 |
| 32. 分出通过起始元件的回路或通过終末元件的回路 | 181 |
| 33. 單步繼電器电路的解析 | 185 |
| 34. 确定电路中繼電器的作用次序和解析多步繼電器电路 | 189 |
| 附錄：基本公式一覽表 | 197 |
| 参考文献 | 205 |

導　　言

自動和遙遠操縱技術是技術發展的極為重要的方向之一。有了自動和遙遠操縱技術就可以把控制、調整、檢查、測試等等作用轉移給相應的自動裝置，而使人類從繁複、緊張和單調的生產操作中解放出來。

在現代，几乎任何生產過程都有自動化和遙遠操縱化的可能。各種形式的自動化都是建立在某某一個過程與另外一個被控制的过程之間的聯繫上，而這種聯繩乃是利用著一些特殊的、所謂自動的裝置來完成的。繼電器組成的電路，差不多都與管理生產過程的現代化自動裝置（自動機械、遙控機械、繼電器保護、集中信號化設備、電氣閉塞設備、通信設備等等）有著非常密切的關係，几乎是它們不可缺少的一種成員。因此，研究自動和遙遠操縱技術便與繼電器電路的研究分不開了。

在大型的自動裝置中，使用的繼電器數量是異常巨大的，譬如，一個供一萬戶用戶通信用的都市區域制自動電話交換機設備，繼電器用到六萬個之多。而且它們之間，為了完成各種各樣的任務，有著極其錯綜複雜的聯接。設計有繼電器參加控制的自動裝置的總工作量中，也要算設計繼電器電路占最重要的部分。這就是所以要把繼電器電路作為一門獨立的學科來加研究的主要因素。

在過去的年代中，繼電器電路的設計，只能算是經驗性質的設計。它的設計過程基本上是這樣的：闡明各個控制目的的作用，根據這些作用的性質比照各方面成熟的經驗所累積下來的基本電路

的作用原理，設計出符合我們具体要求的新电路來。最后把这些具有个别作用的單元电路綜合在一起，作經驗上的審查，整理成为总体电路。象这样設計成的总体电路必須通过實驗來發現問題而后作必要的修正，才能成为滿足当时要求的最后設計方案。

这种以經驗為基礎所設計出來的最后方案，对于作用單純、結構簡單的自動裝置，也許的确是無可非議的优良設計，但是对于要完成大量有着互相牽制的作用的电路时，很可能在这种方案中，还隱藏着某些可以進一步加以改進以滿足某个願望的部分。这些部分之所以未能在設計过程中被發覺（即使輔之以實驗也难于被觀察到），或者已經被發現而却未能提出有效的改進措施，主要是由于人的思維已經很难把所有具有連鎖性的机能結合人們对电路愈來愈嚴格的要求，構成一个完整思考系統的緣故。

任何一門科学技术都会經過这样的阶段，在經驗的知識解决現實問題感到苦惱时，就迫切地希望有完全可以依据的理論來作为踏步前進的工具。繼電器接點網絡原理就是为適應繼電器电路研究而推導出來的实用理論根据。尽管这門技术科学理論还很年青，但是，在實踐中却已帶來了莫大的好处。特別是对总体电路的作用之解析、对个体电路的合成、对个体电路的合併（总体电路的綜合）、对电路工作条件的确定、对經濟使用电路元件的核算等等提供了用数学演算的法則，因而減輕了上面所述人类思維上总体觀念的負担。

很早就有不少学者为尋求解析和合成繼電器电路的科学方法付出了不少的劳动，可惜几乎所有这些研究的成果，都因为沒有能提出有效的数学工具，來指導實踐的应用，因此，就理論与實踐相結合的角度來評价，它們都是相当繁复的。現在所运用的繼電器接點網絡原理之所以能成熟到得心应手的地步，亦就在于在建立和研究电路的过程中，能利用嚴格的、能用以描述电路工作条件的数学方法，而且充分利用这个数学工具还可以对电路進行意义相

同的或机能相等的变换，求出不同結構內容的变型方案和發現以及解答設計过程中所碰到的許多其它問題。

繼电器接点網絡原理中所持为利器的接点电路代数發源于邏輯代数，現在已經成为邏輯代数中具有独立意义的一支学派了。追溯邏輯代数的起源，迄今几乎有一个世紀之久[1847年英國数学家乔治·布尔(George Boole)發表了关于数学邏輯研究的論文]，但是它被应用到繼电器电路这一領域中，从而奠定繼电器接点網絡原理的理論基礎，只不过約20年的歷史[1935年苏联学者 В. И. 舍斯塔科夫(Шестаков)才取得运用邏輯代数到接点網絡中去的可能性的精确論証]，至于接点电路代数發展成接点網絡实用中的通用理論，则更是最近十數年的事。这里特別要指出的是，1950年苏联科学院技术科学博士 M. A. 加甫利洛夫(Гаврилов)發表了[繼电器接点網絡原理]这一权威著作后，才把那些通用理論加以系統化起來，这对指導理論的运用和闡明發展的方向都有極重大的意义。

由于節約是社会主义建設的基本原則之一，繼电器电路的設計任务中，使用最少数量的元件也是一个重要的条件。在建立以接点电路代数为研究繼电器电路的工具之前，要为某一个龐大的自动裝置設計若干种不同的方案，以作經濟性的評比，簡直是件不可思議的工作。用接点电路代数为电路所作的描述（从电路立出对应于它的公式，或反之），不僅能表達出这个电路的作用，而且还說明它的構造。因此，这就為我們創造了条件，完全借助于一定法則的演算，來作一系列節約措施的驗証，例如合併接点、合理分配接点、添加某些在原來电路中所不会碰到的工作状态而使整体电路得到相当有益的簡化等等。当然还有不少法則，至今研究得不夠全面，有待我們从事这方面的工作者付出更多的劳动与腦力。

虽说，今天对于繼电器电路的設計已經接近完全擺脫經驗設計的道路，但是，原先經由不知多少智慧所确定下來的設計步驟，仍旧不失为今天运用技术理論來進行設計的准则，于是設計繼电

器電路的過程，將有下列一些步驟：

- (1) 闡明設計電路的目的和它所應當完成的工作。倘使電路中要完成大量工作，就把這些工作分解為有顯著獨立性的局部電路，以減輕從整體電路進行設計的繁重性。
- (2) 根據對個體電路或局部電路所應完成功用的解析，立出這些電路的工作條件的表達式。
- (3) 從繼電器和其他元件的工作條件出發，確定繼電器和其他元件（如接點、閘門元件等）的數量。
- (4) 以同樣這些繼電器和元件組織不同結構的電路方案（採用不同的聯接方法），再從中選擇最經濟的一個或對整體電路最有利的一個（最有利的方案不一定是最經濟的那個方案，因為某些在局部電路中看來不符合經濟原則的方案，在整體電路的綜合時，會有助於整體電路的簡化）。
- (5) 為滿足對電路所提出工作可靠性的要求，確定各元件瞬時的相互關係。
- (6) 集所有有關的個體電路和局部電路在一起，綜合為整體電路，再作必要的和合理的簡化（這裡也可能產生不同的方案，需要再度進行選擇）。

繼電器接點網絡原理雖然已經為我們研究繼電器電路打開了大門，而且已經奠定了它的科學基礎，但是還有不少繼電器電路實踐上的問題，尚不能利用（或者還不好）這些基礎理論來解決。本來，任何技術都是需要經驗與理論相結合，以理論來總結經驗，又以經驗來充實和發展理論而後共同推向前进的。那些還沒有得到理論闡明的感性知識就為我們指出了深入研究的方向。

第一章 繼電器接點電路邏輯 基礎的基本概念

1. 概 說

凡是一个电气系統，有繼電器参与其中，以達到某个或某一些控制的目的，都可以称作为繼電器电路。繼電器电路除开繼電器的繞組和繼電器的接点外，还可以包含任何手动的或自动的轉換器如开关、按鈕、選擇器以及信号灯、电磁鉄等等。

每一个电路，一定能划分出接收元件和执行元件。它們的数量随电路的复雜性自一个至数个不等。我們称那些接收外來作用的元件叫接收元件，而称把作用傳遞給外界目的物上的元件叫执行元件。接收元件可能是繼電器，也可能是各式各样的手动或自动轉換器。执行元件則可能是各种各样的电磁鉄、信号設備（信号灯、警鈴等）、繼電器等等。

电路是电气系統的总称，每一个有既定功能的电路一定能依照規定的控制目的，組織电路中各种不同的元件構成一条或数条电流的通路。这些电流的通路統称之为回路。比照上面的定义，我們称接受外來作用送到接收元件上的那些回路叫接收回路，称傳遞作用到别的元件去的回路叫执行回路。要保証执行元件能在給定的接收作用次序（也可以說是給定的外來作用的次序）下，按照預先規定好的次序來工作，一般都必須在接收元件和执行元件之間添加輔助的繼電器。这些繼電器在繼電器电路中称作为中間元件（或中間繼電器）。

例如,一个以一定時間間隔、有節奏地使一个旋轉式選擇器循一定的方向,一步步前進的电路中(步進制自動電話交換机的第一預選机就是这个組織原理),当按钮 T (圖 1)按下后,繼电器 L 就

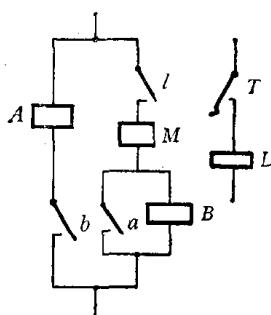


圖 1 电路的一例

吸合,促使接点 l 接通 $l-M-B$ 回路; 繼电器 B 亦吸合(其时,选择器的电磁石 M 因与繼电器 B 串联,电流較小不足以激励电磁石而推动选择器),接点 b 因而閉合,接通繼电器 A 的回路使繼电器 A 吸合,接点 a 因而也閉合,短路了繼电器 B ,新的回路 $l-M-a$ 中电流較強,电磁铁 M 亦吸合,推進选择器前走一步。这瞬间,繼电器 B 因被接点 a 短路而释放,接点 b 亦随之断开,繼电器 A 的供电回路遂断开。与此同时,接点 a 断开,繼电器 B 从新接入通电回路。这以后繼电器 A 和 B 反复進行如上的动作,使电磁石 M 按兩繼电器相間动作的節拍,一步一步循同一方向推進。

在这个电路中,接点 l 是接收元件,电磁石 M 是执行元件而繼电器 A 和 B 則是保証电磁石有規定动作次序的中間元件。

从电路中分出接收元件、中間元件和执行元件是有条件的,而且要看用什么方式來分解电路为组件。譬如,一个电路組成部分的执行元件或中間元件可能是另外一个电路組成部分的接收元件。这样,同一个元件究竟是作为什么名称的元件,应当由电路分解时就确定下來的条件來决定。在有些情形中,接收元件或执行元件本身并不处在所討論的电路中,那末研究接收回路或执行回路以代替討論接收元件或执行元件要有意义得多。

根据以上所述,我們可以知道,不管怎样复雜的电路都可以分解为几个有一定作用的簡單回路。同样,我們可以把一些个别的电路綜合在一起,再加以合理的簡化而成一个新的系統。我們研究繼电器电路的目的,正就是討論怎样來把复雜的电路分解为簡

單的回路，或者把複雜的電路作合理的簡化（電路的解析）和把個別的電路（或回路）合併為整體的電路（電路的綜合）。不論是作電路的解析，或者作電路的綜合，都與研究電路的本質是分不開的。

繼電器電路，歸根到底都是耦合回路，這意思是說，兩個或很多個回路經由一種媒介物把它們互相聯繫起來，使得一個回路中的作用，能夠以一定的方式傳輸到另一個或另一些回路上去。當這種傳輸任務是由接點裝置來完成時，就稱作為接點耦合①。以接點耦合的形式組成的電路我們就稱做為接點電路。

差不多所有近代化管理生產過程的方法，諸如自動機械、遙控機械、繼電器保護等等沒有不與繼電器電路發生關係的。在大型的自動化控制設備中往往有成千上萬個繼電器，它們之間有着極其複雜的相互通聯接關係。因此，用一般習用的直覺設計法來設計這樣大型的複雜電路往往是件不可思議的工作。單憑人的思維是很难做到保證所設計的電路能滿足所有提出來的條件。此外，我們也沒有確切可資遵循的辦法來檢查所設計的電路，是不是達到了最經濟的目的——使用最少的繼電器、配備最少的接點、合併某些聯接線等等，所有這些都關連到材料的節約、安裝的迅速、維護的方便等國民經濟的最根本原則。

很早就有很多學者根據這種要求，研究了簡單繼電器電路的規律，終於在晚近幾年中找出了所謂繼電器接點電路的理論。使用這個理論去解析或去綜合繼電器電路，就有可能在建立和研究電路的過程中，利用嚴格的、完全可以描述出電路工作條件的數學方法來對電路進行等效的變換，或者求出在研究電路的過程中所碰到其他許多問題的答案。

繼電器接點電路是什麼？上面我們已經說過，以接點耦合的

① 除接點耦合外，還有所謂電磁耦合、電離耦合等。不過它們都超出了本書專題討論的目標，因此就從略了。

形式組成的电路就是接点电路，但是繼电器电路中，除开繼电器自己的接点外，还含有大量其他各式各样的接点——各式轉換器、开关等电路元件的接点。以繼电器本身的接点为对象所構成的控制电路就是繼电器接点电路。从繼电器电路中把只含有自己的接点的那部分电路分出來，对我們研究繼电器电路有非常重大的利益，因为我們对接点电路已經掌握了論理的規律，而且总是能运用一定的数学工具來演算的緣故。这里所說的論理規律便是我們將要討論的繼电器接点电路的邏輯基礎。

在討論数学工具和它的运用法則之前，还有一些接点电路中所用的术语需要加以認識：

兩端網絡和多端網絡 凡是具备一个輸入端和一个输出端的这样一种只有兩個端極結構的接点电路，叫作兩端網絡(圖 2)。如果电路的輸入端和輸出端不止一个时，就叫作多端網絡(圖 3)，这里所示是并联的四端網絡。

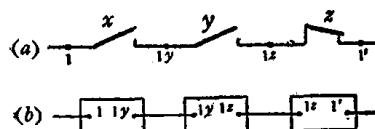
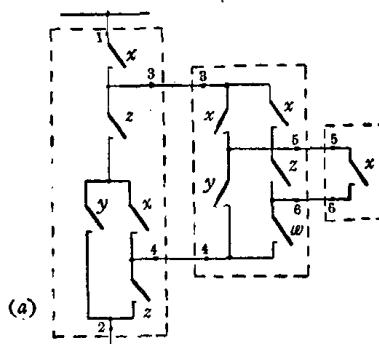


圖 2 兩端網絡
(a) 實際形式 (b) 一般形式

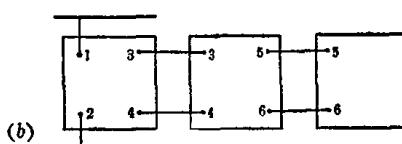
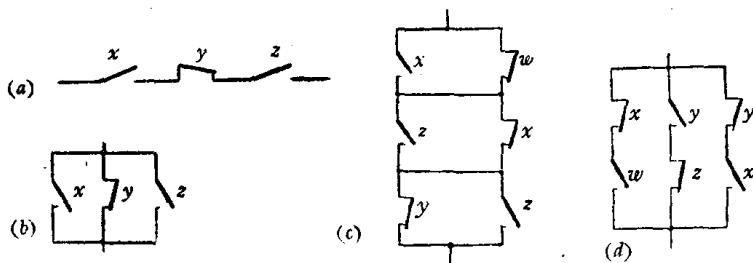


圖 3 多端網絡
(a) 實際形式 (b) 一般形式

并联串联电路和桥接电路 根据繼电器电路的各个元件互相联接的方法來區分，凡是电路接点或个别接点回路互相作并联或互相作串联接續时(圖 4)，这种电路就属于并联串联类。并联串联电路亦叫作 P 类电路①。如果除串联和并联外，还有桥接接点共

① 苏联文献中相应地为 II 类。

圖 4 *P* 类电路

(a) 串联的元件 (b) 并联的元件
 (c) 串联的并联回路 (d) 并联的串联回路

同構成桥式联接(圖 5), 那末这种电路就属于非并联串联类。非并联串联类电路又叫作 *N* 类电类电路❶, 沿用習慣的名称叫作桥接电路。

試以圖 4c 形式的 *P* 类电路与圖 5 的 *N* 类电路作比較, 我們就知道, 圖 4c 形式的 *P* 类电路之所以只能称做为串联的并联电路, 乃因电路中只有[跨接]着的联接綫, 而不具备[桥接]着的接点元件(圖 5 的元件 *e*)的緣故。这是一个很重要的識別特征❷。

在并联串联类电路中, 任何一工作瞬間, 电流只能夠循一定的方向流过电路元件中某个元件, 但是在 *N* 类电路中, 电流就有可能在电路接到同一电源的情况下循两个相反的方向流过桥接元件(当然, 先决条件是这两个方向的通道上都沒有閘門元件, 否則就有一个方向不会有电流流过的)。

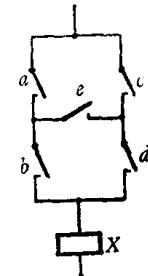


圖 5 桥接电路

2. 数学工具

在晚近几年中, 接点电路的理論研究都是从运用邏輯代数的基礎上發展开來的。邏輯代数也叫布倫代数, 是为紀念上世紀的

❶ 苏联文献中相应地为 *H* 类。

❷ 这个特征將在第 15 節(第 102 頁)中得到論証。

一位英國數學家喬治·布尔(George Boole)而以他的姓來命名的。邏輯代數乃是應用兩個量：[邏輯零]與[邏輯一]，再配合一些特殊的運算法則：[邏輯加法]、[邏輯乘法]與[否定法]的一種數量學說的總稱。這個代數起先是為數理邏輯的需要而研究出來的，它當時與電路學毫無關係。自从它在若干技術部門中得到了廣泛的应用之后，也就被引導到繼電器電路中；在繼電器接點網絡的領域中得到獨特的發展，演變為接點電路代數。所以[0]與[1]兩個量，以及[加]、[乘]與[否定]三個作用就成為當今研究接點網絡理論的基本數學工具了①。

然而，我們必須一开始就有這樣的認識，就是邏輯代數（相應的也就是接點電路代數）能為我們求出使用最少組織元件的電路是沒有疑問的，但是，它並不一定能為我們導出[最佳]的電路來。大家知道，電路結構優劣的評定，要看用什麼標準來衡量，使用組織元件的多寡不過是衡量標準之一而已，如果別的標準比這更为重要時，使用組織元件最少的那個電路未必就恰好便是符合那評定標準的最佳電路。但是，無論如何，我們可以肯定，運用接點電路代數基本上可以做到代替經驗設計法中所用文字描述的電路解說來作為設計電路的工具，縱使所得結果可能不是最佳的，至少也可以是一個優良的（我們可以根據這個初步設計，從繼電器電路的其他方面再作必要的修正）。此外，利用接點電路代數，不必象經驗設計法中那樣，必須配合着文字描述的解說繪出電路圖，以對所設計的電路作機能的鑒定。接點電路代數持其運算法則的正確性而保障電路變換的正確，因此，只要根據演算結果所得的具有代數方程式形式的電路結構表達式，就能繪出機能完全符合要求的電路圖了。運算的過程中，可能因採用不同的法則而產生不同的結果，

① 所有邏輯代數中的術語如[邏輯零]、[邏輯一]、[邏輯加法]、[邏輯乘法]都相應地可以讀作[布倫零]、[布倫一]、[布倫加法]、[布倫乘法]。為了簡便起見，本書中也像別的文獻中那樣，把各辭彙前的形容詞[邏輯的]或[布倫的]省掉，簡稱為[零]、[一]、[加]、[乘]。