

脈冲技术

苏联 A. C. 伊茨霍基著

吳佑寿 陈兆龙譯

Я. С. ИШОКИ
ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВЕТСКОЕ РАДИО" 1949

内 容 提 要

本书首先敍述分析脈冲的一般方法，然后分章敍述脈冲的变换和发生，介紹高頻振盪的脈冲調制和各种脈冲調制器。

脈冲技术

著者：苏联 Я. С. 伊茨霍基

譯者：吳佑寿 陈兆龍

出版者：人民邮电出版社

北京東四區 6 線胡同 13 號

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇四八號)

印刷者：邮電部器材供應管理局南京印刷厂

南京太平路戶部街 15 號

發行者：新華書店

開本：850×1168 1/32

1958年4月南京第一版

印張：9³⁰/₃₂ 頁數 159

1958年4月南京第一次印刷

印刷字數：249,000 字

統一書號：15045·德728·无178

印數：1—2,500 冊

定價：(10) 1.80 元

作 者 的 話

近年来，采用脈冲方法来工作的无线电设备（即属于所謂“脈冲”技术領域內的設備）已經具有相当广闊的規模。直到目前，我們的无线电技术人員的教育系統，对于脈冲技术的研究，却还缺乏有計劃的安排。但是，就在同一期間內，实际工作却迫使我們的技术人員碰到越来越多的采用脈冲方法的設備。这种情况显然可以用来解釋为什么許多无线电技术人員对作者在全苏动力函授学院工程师进修班中所講授的脈冲技术課程会发生那么大的兴趣。

作者在1947至1948年授課的講义就是这本参考书的基础。因为現在脈冲技术的范围非常广泛，所以这本参考书并不包含脈冲技术的所有問題。对于現在已經具有广泛用途的脈冲装置中的各种元件，作者也不准备在本书中作普遍的介紹，因为这种普遍的介紹在现有的技术文献中已經相当多了。但是，作者根据自己的教学經驗，認為百科全书式的文献，已經不能够滿足工程师的需要。因此，作者認為更重要的是闡明脈冲技术中最具有典型意义的过程的分析方法，以及分析脈冲设备的某些元件的工作原理。

本书主要是討論有关脈冲过程的分析，以及高頻振盪器脈冲調制时所用脈冲的形成、产生和变换等問題。这里，很自然的，作者将更多地介紹有关他自己所研究的那些問題，例如形成电路，阻塞振盪器、脈冲变压器、脈冲調制器等。

作者認為，一个工程师，如果他对于某些脈冲设备的典型例子的工作特点具有深刻的了解，那么，他就能够独立地解决脈冲技术的其他問題，能够了解其他脈冲设备的作用原理和分析方法。很多这样的设备現在已經被应用了；但是，毫无疑义，随着脈冲技术的

迅速发展，将会有更多的設備出現。

这本书的方向在教學法上究竟是否正确，还有待讀者們的實踐來證明，如果讀者能提出批評性的意見，作者將深表感謝，這些意見，毫無疑問地會使这本书更趋于完善。作者更希望这本书对无线电工程师能够有所帮助，使他們对于脈冲裝置的特点能够有較深入的了解。

作者对 *H. H. 基里爾采夫*，特別是 *B. B. 米古林* 和 *T. P. 布拉赫曼* 表示衷心的感謝，他們擔負了校閱本書原稿的工作，并提出了很多寶貴的意見，這些意見，作者在原稿付印之前都已采用了。作者還應該感謝 *I. O. 格拉德科夫*，在整理这本书的原稿和画圖上；他曾給作者以很大的帮助。

作　　者

序　　言

1895年5月7日，我們偉大的同胞A.C.波波夫发明了无线电。从这个时候开始，无线电技术就成为一門独立的学科。无线电技术发展的特点是：在它的整个发展过程中都是以急剧的、直線性上升的速度发展着。虽然总的說來，无线电技术发展的速度很高，但是它的过程，也可以分为几个阶段，在这些阶段中无线电技术发生了革命，并且从原則上确定了新的应用領域。电子管和高頻电子管的出現是最重大的事件，它們改变了无线电技术的面貌。短波技术的发展具有很大的意义，它使无线电信号能够在整个地球上傳播。厘米波技术是一个决定性的进步，它使得在空中輻射的无线电波可以象光綫那样集中为纤細的波束，这就为无线电技术的新領域——无线电測位的发展开闢了燦爛的远景。不能不注意到，上面所談到的无线电技术的成就在很大的程度上應該归功于許多苏联学者、A.C.波波夫的天才的繼承者——M.B.舒列金，M.A.蓬奇—布魯耶維奇和A.A.罗然斯基等人的傑出的貢獻。

也許，在无线电技术中应用脈冲工作的方法是革命因素之一，利用这种方法可以从根本上解决一系列的最重要的問題。

在脈冲工作方法中，非常窄的（以百万分之一秒，即微秒計）电磁能量的脈冲以比較长的休止時間相互交替地发生着。任何一种脈冲发生器的主要工作原理是：

在相当长的时间間隔 T_s 之内，发生器儲存能量，然后在产生脈冲的很短的时间 t_n 内，迅速地把儲存的能量釋放出来。

脈冲发生器在某些方面和机械打樁机很相象，当打樁机上升的时候，它慢慢地儲存着能量，当下降时就迅速地把能量放出来。利用这样的工作原理可以得到很大的时间变换 $T_s/t_n \gg 1$ ，和相应的功率变换 $P_n/P_s \gg 1$ ，这里 P_n 是脈冲功率， P_s 是儲存功率。这样就可以

采用功率不太大($P_0 \cong P_s$)的能量供給电源。在理想情况下，假設沒有損耗，那么由能量平衡条件，可以得到下面的关系

$$P_0 \cong P_s = \frac{P_n t_n}{T_s} \ll P_n .$$

当然，实际上，上面所講的交換是有損耗的，所以，

$$P_n = \eta P_s \frac{T_s}{t_n} ,$$

这里 η 是产生脈冲的效率，因为 $\eta T_s / t_n \gg 1$ ，所以 $P_n \gg P_s$ 。

这样，用脈冲方法可以得到功率很大的脈冲，它比原来的电源功率要大几百至几千倍。当然，要想得到所需的某一种形式的能量（例如高頻振盪能量），就必須掌握从振盪設備（电子管振盪器、磁控管等）中，在指定的波段內取出較大功率的技术。利用任何类型的电子器件所能产生的脈冲功率，在相当大的程度上决定于脈冲功率的平均值。当电子器件的发热情况主要不决定于大功率阴极的热輻射、而是决定于电流在电极上的消耗时，上述的結論就愈正确。近来，由于电真空工业在制造高效率的电子器件（电子管、磁控管和速調管）方面获得了巨大的成就，上述的电子管发热关系实际上差不多可以做到了。这些成就使得具有氧化物阴极的电子器件，在脈冲情况下，即使工作电压比“額定”的数值（即連續工作时允許的数值）大几十倍，仍然能够长时间地工作。因此，用体积相当小的振盪設備，在工作脈冲作用的短暫的時間內，可以得到很大的发射电流。上面已經指出，振盪設備所产生的脈冲功率的数值差不多等于极限值（这个极限值决定于最大允許的平均振盪功率）。平均功率是

$$P_{cp} = P_n \frac{t_n}{T_n} = \frac{P_n}{Q} .$$

这里 $F_n = \frac{1}{T_n}$ 是脈冲重复频率， $Q = \frac{T_n}{t_n}$ 是所謂脉冲間隔度。显然

当脉冲間隔度很高时，脈冲功率 $P_n = QP_{cp} \gg P_{cp}$ ，这样就可以使能量在时间上高度地集中起來。

脈冲工作方法的意义，絕不只限于产生大的功率。它使得很多重要的問題可以从原則上加以解决，例如測量不可到达的和光学上不可見的目标的距离（用脈冲方法測量距离），这样在很大程度上就确定了无线电測位的順利的发展。掌握非常窄的脈冲的产生和放大的技术，为无线电測位的进一步发展打开了燦爛的远景。所用脈冲的持續時間愈短，无线电測位中的所謂**分辨能力**也愈高，在“電視”中看到更“微小”的細节的可能性也愈大。

在電視、脈冲无线电通信、无线电遙測、无线电遙控等技术領域中，以及在研究一些物理問題上，脈冲工作方法的应用同样地也具有重要的意义。

*Л.И.曼傑爾什达姆、H.Д.巴巴列克西*和他們的学生的經典著作，特別是*A.А.安德罗諾夫*和*C.Д.哈伊金*的巨著“振盪理論”，以及*B.А.符維堅斯基*、*Ю.Б.柯布扎廖夫*、*C.И.葉夫強諾夫*、*B.И.西福羅夫*、*H.Н.克雷洛夫*、*H.М.伊久莫夫*，*Л.Д.希尔曼*及其他等人的著作，奠定了脈冲工作方法的理論基础。*Л.А.梅耶羅維奇*、*B.В.米古林*、*C.А.德羅包夫*、*H.А.热列茲諾夫*、*B.В.維特凱維奇*、*Ф.В.魯金*、*A.А.拉斯普列琴*及其他等人对脈冲設備元件的理論研究和計算方法都有着很重要的貢獻。

各式各样的应用使采用脈冲工作的方法迅速发展起来。这种发展是如此迅速，因而現在我們可以說脈冲技术是一門嶄新的技术領域，而且研究和試驗脈冲过程的方法和“連續”工作的設備中所用的方法是不同的。在后一种設備中，我們所感兴趣的是**穩定状态**。而在脈冲工作方法中所发生的过程則是**瞬变过程**。这种过程的研究表明：无论在它的理論分析方面或是實驗研究方面，都是更为复杂的，产生及变换各种形式的窄脈冲的方法的特点也就具有重要的意义。由于所有这些情况，把有关窄脈冲的形成以及这种脈冲在某种电路中的作用等作为一个独立的綜合性的問題来研究（这些問題从前几乎完全沒有研究过）是完全合适的。

这本书就是專門研究这些問題的。

目 錄

作者的話

序 言

第一章 脈冲电动势在直綫性系統上的作用

1. 脈冲电压和电流，以及它們在电路中所引起的过程的性质 (1)
2. 脉冲过程的数学分析法 (11)
3. 分析瞬变过程的运算法 (15)
4. 杜阿美尔积分 (21)
5. 等次切綫图解法 (25)
6. 高頻振盪包綫的迭加公式 (28)
7. 脉冲過程的頻譜成分 (34)
8. 几种脈冲电动势的頻譜 (39)
 - a) 矩形脈冲
 - i) 三角形和梯形脈冲
 - b) 单位脈冲
 - d) 鈎形脈冲
 - c) 指数脈冲
 - e) 視頻脈冲頻譜和射頻脈冲頻譜的关系
9. 直綫性电路的頻譜分析法 (50)
10. 脉冲通过直綫性电路时不产生波形畸变的条件 (55)

第二章 利用直綫性电路变换脈冲

11. 脉冲变压器 (68)
 - a) 引言
 - b) 涡流对鐵心工作的影响
 - c) 变压器电路的等效綫路
 - d) 脉冲变压器的計算
 - e) 被变换脈冲的前沿的畸变
 - f) 脉冲变压器的結構
 - g) 脉冲变压器鐵心的磁化
12. 微分电路 (縮短电路) (104)
13. 积分电路 (延長电路) (112)

第三章 脉冲的形成(产生)

14. 具有均匀分布參量的長綫的形成特性 (117)

- a) 長線上的瞬变过程 e) 双長線
 b) 一段長線的形成特性
15. 形成脈冲用的仿真線 (126)
 a) 网目式仿真線 e) 谱振回路并联式的脈冲形成电路
 b) 延迟線 i) 反諧振回路串联式的脈冲形成电路
16. 阻塞振盪器 (139)
 a) 阻塞振盪器中各种过程的一般特征 e) 几个阻塞振盪器綫路
 b) 阻塞振盪器的自激条件 m) 阻塞振盪器的結構和
 c) 动态特性曲綫及所产生的脈冲的幅度 运用的特点
 d) 脈冲頂部的持续时间 n) 去耦电路
 d) 脈冲的重复频率
17. 阻塞振盪器的工作状态及其类型 (164)
 a) 阻塞振盪器工作的同步 (“占据”状态和“分频”状态)
 b) 具有調諧 (“撞激”) 回路的阻塞振盪器(自激振盪状态)
 c) 在柵极电路中具有形成綫的阻塞振盪器 (“停滯”工作状态)
18. 多諧振盪器 (175)
 a) 自激多諧振盪器 e) 电子繼电器
 b) 同步和分频
19. 利用非直綫性元件来变换正弦振盪 (190)
 a) 利用电子管作为非直綫性的变换元件
 b) 利用过饱和变压器 (巔值变压器)

第四章 高頻振盪的脈冲調制

20. 脈冲調制 (一般概念) (198)
 21. 高頻間歇振盪 (自調制) (195)
 22. 阳极調制 (198)
 23. 柵极調制 (199)

第五章 大功率調制脈冲的产生

24. 对电压調制脈冲的要求 (202)
 25. 产生大功率脈冲的基本原理 (206)

- a) 具有电容儲能器的功率变换器
- b) 具有电感儲能器的功率变换器

第六章 电閥的类型

- | | |
|--------------------|---------|
| 26. 对电閥的基本要求 | (225) |
| 27. 电子管 | (227) |
| 28. 旋转式放电器 | (234) |
| 29. 触发管 | (242) |
| 30. 閘流管 | (251) |
| 31. 非直線性电感 | (256) |

第七章 脉冲調制器的类型

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 32. 調制器的分类 | (257) |
| 33. 具有电感儲能器的調制器 | (259) |
| a) 線路及工作原理 | |
| b) 調制脈冲的形状和調制器主要參量的計算 | |
| c) 用作电閥的电子管的工作状态的选择 | |
| 34. 触发脈冲发生器 | (271) |
| 35. 用电子管使儲能电容器部分放电的調制器 | (274) |
| 36. 具有仿真綫和閘流管的調制器 | (283) |
| 37. 利用仿真綫在充电阶段中形成脈冲的調制器 | (285) |
| 38. 用非直線性电感作为电閥的調制器 | (288) |

第八章 几种无线电測位电台的調制器

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 39. AN/TPS-3型搜索用地面无线电測位电台的調制器 | (291) |
| 40. 飛机用攔截測位电台的調制器 | (293) |
| 41. 海岸无线电測位电台的調制器 | (295) |
| 42. 炮瞄电台的調制器 | (297) |

結束語

参考文献

第一章

脈冲电动势在直綫性系統上的作用

1. 脉冲电压和电流，以及它們在 电路中所引起的过程的性質

在很多实际的情况下，我們有兴趣的主要是研究某种电路的穩定工作状态。这种状态可以是由某一直流电动势

$$e = E = \text{常数} \quad (1)$$

的作用而产生的，也可以是由某一正弦交变电动势

$$e = E_m \sin(\omega t + \psi) \quad (1a)$$

的作用而产生的（这个电动势的振幅 E_m 、角频率 ω 和起始相位 ψ 的数值是不变的）。由这种电动势（或电流）的作用而产生的稳定状态可以用电路上某一元件中强度不变的电流（直流），或振幅不变的电流振盪（其频率等于作用电动势的频率）来表示。

严格地說，我們所講的稳定过程以及上面所采用的电动势的分析式(1)和(1a)，是假定这些电动势在时间 $t = -\infty$ 至 $t = +\infty$ 的范围内都是存在的，而这些过程也是从 $t = -\infty$ 时开始的(图1a, 16)。事实上，这样的电动势是没有的，因为所有的实际电动势都在完全确定的时刻发生。虽然如此，上述概念实际上仍然可以应用；这是因为有损耗的实际电路中，在电动势开始作用之后的一段很短的时间内，瞬变过程就很快地衰減了。因此我們可以認為电路中的电的状态和稳定状态并没有什么分别。电振盪达到上述近似的稳定状态所需的时间决定于电路的时间常数和計算时所需要的准确度。以

最简单的电阻R和电感L串联的电路为例，在时间 $t=3L/R$ 以后，实际的情况和稳定情况相差約 5%，如果时间 $t>5L/R$ ，則兩者的差別不超过 0.5%。

有时我們需要研究电动势开

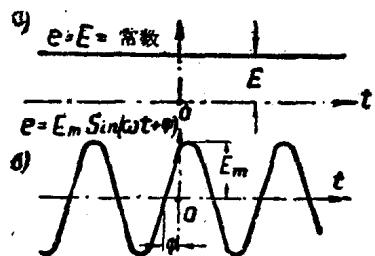


圖 1

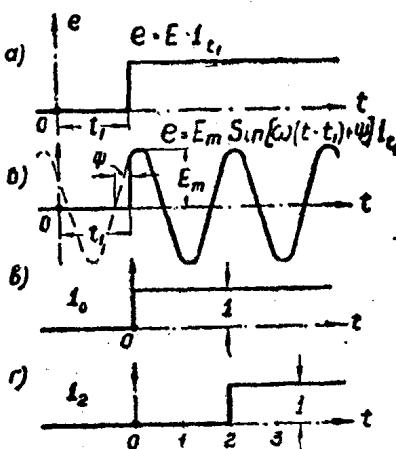


圖 2

始作用（或者是发生变化）之后的瞬变过程。在下面的分析中，我們将采用

$$e = E \cdot 1_{t_1}; \quad e = E_m \sin[\omega(t - t_1) + \psi] \cdot 1_{t_1}$$

的分析式来表示在某一定时刻 $t=t_1$ 开始作用的电动势（以及和它相对应的电压及电流）（參看图 2）。这里 1_{t_1} 称为单位函数，它的性质是：

当 $t < t_1$ 时， $1_{t_1} = 0$ ，

当 $t \geq t_1$ 时 $1_{t_1} = 1$ 。

图2c和2d画出了单位函数 1_{t_1} 和 1_{t_2} 的曲线。

当这种电动势加到能够儲存能量的电路时（能量儲存在电路中电容器的电場或电感器的磁場里），电路中就发生瞬变現象。一般說來，这些瞬变現象就使得电路的各个元件上的电压的波形及流經这些元件的电流的波形和原来电动势的波形有所不同。在某些情況下，这种波形改变是我們所需要的，这就是所謂形成設備的主要用

途；但是在某些情况下，这种波形的改变使得由这个电路傳輸的信号发生畸变。

除了研究由于直流电动势或正弦交变电动势所产生的稳定状态之外，我們还要研究复杂波形的周期性电动势作用在电路时所产生的現象。我們所指的电动势，是可以用时间的周期性函数

$$f(t) = f(t + KT_n)$$

来表示的任意形状的电动势。这里 $K = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, T_n 是函数的变化周期；和它对应的頻率

$$F_n = \frac{1}{T_n} = \frac{\Omega}{2\pi}$$

称为重复頻率。

图 3 画出了几个具有复杂波形的周期性电动势（或电流）。图3a的波形，在电流具有截止角的电子管振盪器中可以看到；图3b是按照正弦規律調幅的高頻振盪；图3c是鋸形波，它应用于电子束管的時間扫描装置里；图 3d, 3e 和 3f 所示的电压是由張弛振盪器或特別的形成設備产生的，它們广泛地应用于電視和无线电測位技术中。

在有些情况下，具有复杂波形的电压或电流，只是在每一周期中的部分時間內产生作用。通常我們用所謂脈冲間隔度来表示这种現象。所謂脈冲間隔度是指在一个周期內整个周期的持续時間 T_n 和电压（或电流）作用的持续時間 t_n 的比值，即

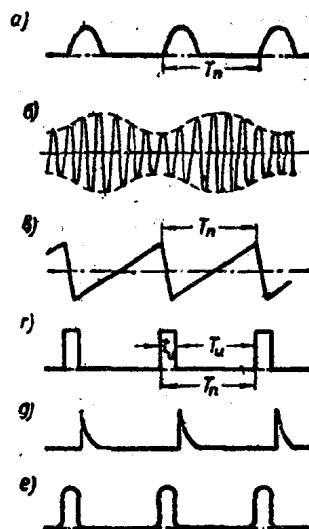


圖 3

$$Q = \frac{T_n}{t_n} = \frac{1}{F_n t_n}.$$

当复杂波形的电动势作用到电路时，我們所感兴趣的可能是电路的**穩定工作状态**（严格地說，要在电动势作用之后，經過无穷长的时间才达到这种稳定状态），也可能是加上电动势以后在电路中立刻产生的**瞬变过程**。在头一种情况下，我們可以假想給定的电动势的确是时间的周期性函数，在 $t = -\infty$ 到 $t = +\infty$ 的时间內它都存在。在第二种情况下，电动势在某一定时刻 $t = t_1$ 时产生作用；虽然由这个时间开始，每隔一定时间 T_n 之后，它又再产生作用（图4），但严格地說，这种电动势并不是时间的周期性函数，它应当利用单位函数以 $f_2(t) = f(t - t_1)1_{t_1}$ 来表示。这里 $f(t - t_1)$ 是真正的周期性函数。

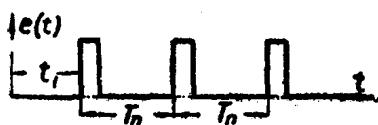


圖 4

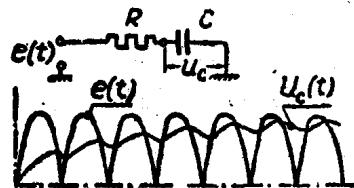


圖 5

实际上在很多情况下，在具有复杂波形的电动势开始作用，并經過了一很短的时间之后，电路中所产生的情况和稳定情况已經没有什么区别。这时，这种实际上是非周期性的过程就可以用时间的周期性函数的形式来表示。以串联的电阻R和电容器C为例（图5），在这个电路上如果加上脉动电压 $e(t)$ ，当 $u_c < e$ 时，电容器上的电压升高，当 $u_c > e$ 时，它则下降；在經過某一定的时间（5—10）RC之后，电容器在“周期” T_n 中的一部分時間內所得到的电荷，差不多等于在这个“周期”中其余時間內所失去的电荷。因而这种情况实际上可以認為是稳定的，其过程也就可以认为是周期性的了。

虽然在一切具有損耗的实际电路中，在經過一定時間以后，可以認為电路中的情况已經和稳定情况非常相近，但是在很多場合下，用稳定的、周期性的時間函数来表示这种过程仍然是不恰当的。这是因为在很多实际場合中，时常常要碰到脈冲間隔度很大的周期性电动势（图3, i）。在这些电动势中，脈冲与脈冲間的間隔 T_n 很大，因此由于某一个脈冲所产生的作用，在第二个脈冲开始工作以前已經完全衰減掉。当第二个脈冲开始工作的时候，电路重新处于最初的起始状态，由于前一个脈冲的作用而儲存在电路中的能量已完全消耗掉，一点也沒有存留。当脈冲之間的時間間隔大大超过电路的時間常数时（这个時間常数决定着瞬变過程的持續時間）就会产生上述的現象。在这种情况下，稳定過程的概念就失去了它的意義，因为每一个脈冲电动势都产生瞬变現象，而这个瞬变現象又和前一个脈冲的作用无关。这种电动势就叫做脉冲电动势。在研究相应的瞬变現象时，可以假定电路中加上一些彼此沒有关联的、獨立的电压脈冲。

在无綫电測位技术中，經常要碰到脈冲电动势，这些周期性重複着的脈冲的間隔度很大，約为1000或者更高些。脈冲本身的持續時間很小，約为几微秒，甚至是十分之几微秒。这些時間和电路的時間常数（后者决定着瞬变過程的持續時間）是完全可以比拟的（在某种情况下，甚至还可以大于电路的時間常数）。因此，在研究脈冲电动势所产生的現象时，主要是研究瞬变現象。在現代的“脈冲”无綫电技术中，瞬变現象是很重要的。

实际上所碰到的脈冲电动势主要有两种，即視頻脈冲和射頻脈冲。

所謂視頻脈冲是指这样的脈冲：只是在脈冲的起始部分，有时也可能在它的終結部分（而不是整个脈冲），脈冲数值急剧地变化着（图6）。換句話說，視頻脈冲可以具有很陡的前沿 ($t_{\phi} \ll t_n$) 或

很陡的后沿 ($t_c \ll t_n$)；但是脉冲的绝大部分时间內，脉冲数值变化的速度是不大的。在电视和无线电测位的同步及控制电路以及脉冲

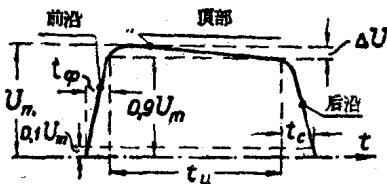


圖 6

調制設備中，視頻脈冲有着极其广泛的应用。最常用的是近于矩形的梯形脈冲。这种脈冲的特点是具有平坦的顶部，它占有脈冲的主要部分（图 6）；脈冲的前

沿和后沿通常是脈冲持续時間的（5—20）%。在我們談到整个脈冲的持续時間或者它的一部分时间的时候，通常是指所謂脈冲的有效持续時間，这个有效持续時間是由附加的条件来确定的。現在这些条件还没有确定的、为大家所公认的规定。有时以脈冲振幅的0.9作为标准来計算脈冲的有效持续時間 t_n （图 6），而有效前沿的持续時間，则以脈冲由其振幅的10%增加至90%所需的时间来計算；脈冲后沿的有效持续時間則等于振幅由90%降低至10%所需

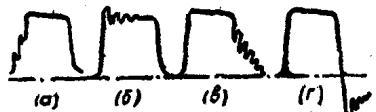


圖 7

的时间。在有些实际的应用中，脈冲顶部平坦部分的降落是脈冲的重要的參量，它可以用 ΔU 来表示（图 6），或者用比值 $\Delta U/U_m$ 来表示。我們还时常可以碰到这样的脈冲，在它們的前沿（图 7, a）、顶部（图 7, b）或尾部（图 7, c 和 7, d），带有高頻振盪。在大多数情况下，这些不需要的（寄生的）振盪，通常很快地就衰減掉了。

振幅固定的高頻振盪脈冲，或者是振幅按照某一定的規律而慢慢变化的高頻振盪脈冲都称为射頻脈冲。射頻脈冲可以看作是以視頻脈冲作過振幅調制的高頻振盪。例如，假設 $E_m \cos \omega t$ 是未調制的高頻振盪，其角频率为 ω ，振幅为固定值 E_m （图 8, a），又 $e_1(t)$ 是具有某种波形的調制視頻脈冲的分析式（图 8, b），那么 $e_1(t) \cos \omega t$ 就是已調制振盪的分析式（图 8, c），其振幅按照 $e_1(t)$ 的規律而变

化。显然，射頻脈冲包跡的形狀与調制視頻脈冲波形是相似的。

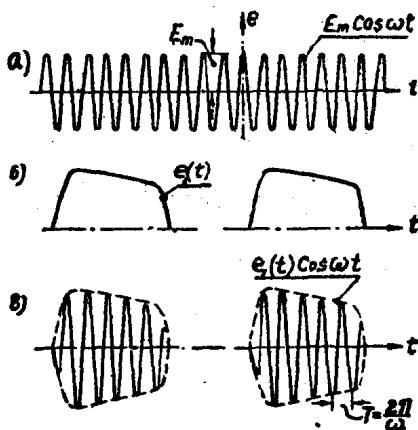


圖 8

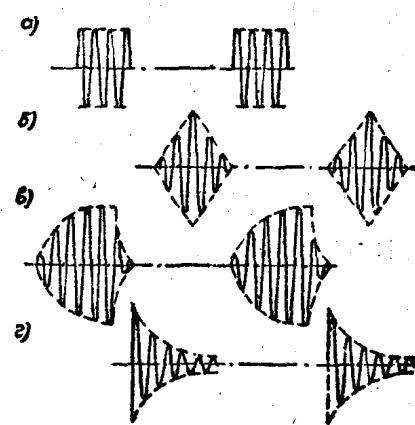


圖 9

图 9 画出了一些实际上常用的射頻脈冲的形状。这里所画出的有：

- a) 高頻振盪的矩形脈冲；
- b) 高頻振盪的三角形脈冲；
- c) 高頻振盪的变形脈冲；
- d) 高頻振盪的衰減脈冲。

在射頻脈冲中所談到的脈冲前沿、后沿或頂部的持续时间，其意义与視頻脈冲中相应名詞的意义是一样的。

在实际应用中，由于目的的不同，因而所采用的脈冲，无论 是形状、持续时间和振幅也都不一样。下面我們將討論一下无线电測位中用来测量目标的方向和距离的高頻脈冲的几个主要參量。

1) 脉冲形状

大家知道，用脈冲方法来测量距离时，目标的距离决定于持续时间 t_r ，这里 t_r 是从始发信号（測位台所产生的脈冲）发出起至由