



实用电子报警器 精选百例

李钟实 编著 刘江 审校

科学技术文献出版社

TP192.7
L 40

369090

实用电子报警器精选百例

李钟实 编著



科学技术文献出版社

(京)新登字130号

内 容 简 介

2V09/09

本书是一本实用电子报警器电路的荟萃。书中介绍了地震、火灾烟雾、可燃气体、温度、湿度、液位、高压安全、电气运行、机动车辆、光控、声控、感应、触摸、断线、移位、开关、振动、红外、无线、多路、多功能等21大类114个报警器电路。内容广泛全面，电路新颖实用。可供广大电子工程技术人员、新产品开发者及业余电子爱好者阅读参考。

编著

李钟实

实用电子报警器精选百例

李钟实 编著

科学技术文献出版社出版

(北京复兴路15号 邮政编码100038)

一三〇一工厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 32开本 7印张 155千字

1993年9月第1版 1993年9月第1次印刷

印数：1—10000册

ISBN 7-5023-1957-3/TN·113

定价：5.50元

前　　言

随着电子技术的飞速发展和日益普及，电子报警器已经在工农业生产及日常生活中得到广泛应用。为满足广大电子工程技术人员及业余爱好者对电子报警器开发、设计、制作和应用的需要，笔者参阅了国内外有关资料，对数百个电子报警电路进行分析、整理，并在实验的基础上，精选了 114 个较为典型和实用的电子报警器电路，编成此书。

所选内容包括地震、火灾烟雾、可燃气体、温度、湿度、液位、高压安全、电气运行、机动车辆、光控、声控、感应、触摸、断线、移位、开关、振动、红外、无线、多路、多功能报警等 21 大类 114 个电路。涉及范围广，实用性强。每个电路都介绍了电路原理、元器件选择及制作调试方法。

书中电路不仅类型选得全，且同一类电路中也有简有繁，各有特点。选编时还注意到集成电路和其它新型元器件的应用。许多电路经过重新组合，或改动报警检测探头就可构成新的报警电路。因此，本书所选内容可满足不同层次读者的需要。根据使用需要和读者手头元器件情况，就可以很方便地选择出合适的电路进行制作。

附录部分对本书报警器中所用集成电路的性能参数等做了简要介绍，供读者参考。

本书在选编过程中，曾得到有关单位和个人的热情帮助和大力支持，在此一并致谢。限于作者水平，谬误之处恐难

避免，敬请读者批评指正。

编著者

1993年3月

目 录

第一部分 地震、火灾、烟雾、可燃气体报警类

一、地震报警器	(1)
1. 简易地震报警器.....	(1)
2. 音乐IC声光地震报警器	(3)
3. 带应急照明的强力地震报警器.....	(5)
二、火灾、烟雾报警器	(7)
1. 金属板式火焰报警器.....	(7)
2. 气敏式火灾报警器.....	(8)
3. 简易红外线烟雾、粉尘报警器.....	(9)
4. 高灵敏红外线烟雾报警控制器.....	(11)
5. 简单灵敏的火灾报警器.....	(13)
三、可燃气体报警器	(15)
1. 简易可燃气报警器.....	(15)
2. 带排风的气控报警器.....	(16)
3. 家用煤气报警器.....	(18)
4. 实用可燃气声光报警器.....	(19)
5. 可燃气体定量显示报警器.....	(22)

第二部分 温度、湿度、液位报警类

一、温度报警器	(26)
1. 水开报警器.....	(26)

2.	无触点温控报警器	(27)
3.	音乐IC温度报警器	(28)
4.	超温及降温报警器	(30)
5.	双向超温报警器	(32)
6.	精密的双限温度报警多用仪	(35)
二、湿度报警器		(36)
1.	极简单的下雨报警器	(36)
2.	花泥缺水告警器	(37)
3.	小巧的多用报湿器	(38)
4.	婴儿尿床、踢被报知器	(39)
5.	土壤水分干湿报警器	(40)
6.	用途广泛的潮湿警告器	(41)
三、液位报警器		(43)
1.	用555的液位报警器	(43)
2.	音乐IC液位报警监控电路	(43)
3.	水满水缺告知器	(44)
4.	液面上下限报警器	(46)
5.	高架罐油位指示报警器	(47)
6.	锅炉汽包水位报警器	(50)

第三部分 高压安全、电气运行、交通 工具报警类

一、高压安全报警器		(54)
1.	使用555的感应高压报警器	(54)
2.	音乐IC高压报警器	(55)
3.	变调的感应高压报警器	(56)
二、电气运行报警器		(57)

1.	1.5伏停电报警器	(57)
2.	光电耦合低功耗停电报警器	(58)
3.	低功耗断电音响告警器	(60)
4.	保险丝熔断声光告警器	(63)
5.	保险丝熔断音乐报警器	(63)
6.	多路保险丝熔断报警器	(64)
7.	直流电路多路保险丝熔断告警器	(65)
8.	超压报警器	(66)
9.	新颖的电压监视报警器	(68)
10.	市电电压双向越限报警保护器	(71)
11.	简易漏电报警器	(72)
12.	电器漏电自动报警器	(73)
13.	电动机过热报警器	(74)
14.	能自动识别停来电的双功能报警器	(76)
15.	直流电压过低报警器	(77)
	三、交通工具报警器	(78)
1.	汽车水箱水位过低报警器	(78)
2.	汽车刹车气压过低音乐报警器	(79)
3.	门开式汽车防盗报警器	(80)
4.	摩托车测速显示报警器	(81)
5.	汽车防盗、司机酗酒两用报警器	(82)
6.	汽车倒车语言提示报警器	(84)
7.	汽车油压油面LED报警器	(85)
8.	摩托车防盗报警器	(86)

第四部分 光控、声控、感应、触摸报 警类

一、光控报警器	(90)
1. 煤气炉熄火报警器	(90)
2. 能自动点火的煤气熄火报警器	(91)
3. 光控防盗报警器	(93)
4. 光线强弱报警器	(94)
5. 光控冰箱关门提醒器	(96)
6. 遮光报警器	(97)
7. 实用保险柜报警器	(98)
二、声控报警器	(100)
1. 声激防盗报警器	(100)
2. 声控值班报警电路	(100)
三、感应报警器	(103)
1. 人体感应报警器	(103)
2. 感应防盗报警器	(104)
3. 金属报警器	(105)
4. 简易磁控报警器	(106)
5. 感应无线报警器	(107)
四、触摸报警器	(108)
1. 小巧触摸电子报警器	(108)
2. 灵敏触摸报警器	(110)
3. 触摸防盗电子狗	(110)
4. CMOS触摸式电子报警器	(111)
5. 识别时间的门锁报警器	(113)
6. 多路触摸报警器	(114)
7. 触摸、光控双功能报警器	(115)

第五部分 断线、移位、开关、振动报警类

一、断线报警器	(117)
1. 简单的防破坏报警器.....	(117)
2. CMOS简易报警器	(118)
3. 实用细丝报警器.....	(119)
4. 微耗防盗报警器.....	(120)
5. 交直流两用断线、延时报警器.....	(121)
二、移位报警器	(124)
1. 微型超短波遗物报警器.....	(124)
2. 使用YS414的遗物报警器	(126)
三、开关报警器	(128)
1. 自动求救报警器.....	(128)
2. 家电防盗报警器.....	(129)
3. 简便的密码延时报警器.....	(130)
4. 有识别逻辑功能的防盗报警器.....	(131)
5. 可靠实用的声光电子报警器.....	(133)
6. 高压密码防护报警器.....	(136)
四、振动报警器	(139)
1. 带延时的振动报警器.....	(139)
2. 声光显示振动报警器.....	(140)

第六部分 红外、无线、多路、多功能 报警类

一、红外报警器	(141)
1. 简易红外报警器.....	(141)
2. 高灵敏红外线防盗报警器.....	(142)

3.	红外线监控转无线电遥控报警器	(144)
二、	无线电报警器	(147)
1.	无线电遥控防盗报警器	(147)
2.	微波报警器	(148)
3.	新颖小巧的无线报警器	(150)
4.	太阳能无线电遥控报警器	(153)
5.	多路语言告知无线报警器	(156)
三、	多路报警器	(160)
1.	使用555的简易多路报警器	(160)
2.	CMOS多路报警器	(161)
3.	声音宏亮的八音八路断线报警器	(163)
4.	双路防破坏型报警器	(164)
5.	无调整多路电子报警器	(166)
6.	实用多点报警器	(168)
7.	高效大功率报警器	(169)
四、	多功能报警器	(171)
1.	多用途音乐报警器	(171)
2.	低功耗多功能报警器	(173)
3.	多功能四音强力报警器	(174)
4.	新颖的多路万用报警装置	(175)
5.	新颖多功能组合式音乐报警器	(182)
6.	数显式多功能防盗报警器	(185)
附录	所用集成电路性能参数简介	(190)
1.	音乐电路	(190)
2.	CMOS数字电路	(195)
3.	TTL数字电路	(197)
4.	功放电路	(198)

5.	运算放大器电路	(200)
6.	大功率开关电路	(202)
7.	电平驱动显示电路	(204)
8.	三端稳压器电路	(205)
9.	接收电路	(206)
10.	其它电路	(208)

索引

第一部分 地震、火灾、烟雾、 可燃气体报警类

一、地震报警器

1. 简易地震报警器

本报警器电路所用元器件少，制作容易。它的灵敏度较高，报警声清脆，适合在家庭中使用。

电路原理如图1-1所示。其中BG1、R1、C和B等组成单管音频振荡器，喇叭Y发出音频报警信号。BG2、R2、J、AN等组成自锁电路。当有地震发生时，地震敏感器（探头）接通CK，在此瞬间，BG2得偏流导通，J线圈通电吸合，常开触点j1、j2闭合。此时，报警部分电源接通，电路振荡，Y发

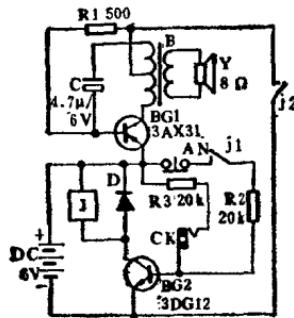


图 1-1

出音频报警信号；j1的闭合使BG2始终得到偏流而导通，尽

管CK时断时通，但J能一直保持吸合，使报警器一直报警。当不需报警时，按一下按钮AN，BG2失去偏流，J因失电而释放，报警即停止。本报警器采用4节一号电池供电，平时不工作时，电路中只有几个微安的穿透电流，因此耗电极微。

地震敏感器的结构见图1-2。一根长20厘米，内径4毫米的钢管，在其一端焊上一根1~2米长的导线，并固定在墙上，使钢管处于悬空状态。再找一段15厘米长的裸铜丝（ ϕ 1.5~2.5毫米），再焊上另一根引线，将铜丝一端插入钢管内一半左右，另一带引线端也固定在墙上，当悬空垂吊的钢管静止后，使铜丝恰好不与钢管相碰，此两者的间隙越小，报警灵敏度越高（本报警器一般在四级左右地震均可准确报警）。最后，将钢管引出线、粗铜丝引出线端焊上一个3.5毫米插头，插入CK即可。

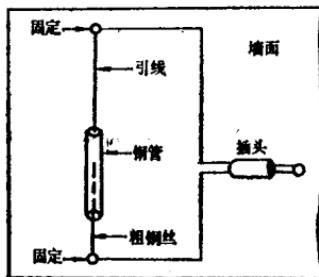


图 1-2

电路所需元件均无特殊要求，BG1的 $\beta > 60$ 、BG2的 $\beta > 40$ ，B采用收音机推挽输出变压器，J选用JRX-13F型，其它元件无特殊要求。全部电路可组装在一肥皂盒内，喇叭前钻些散音孔，电池也可用插头方式接入电路。若接线无误，本电路不需调试即可使用，为了扩大用处，只要探头设计得好，本电路还可应用在轮船上用来做浪涌和船舶摆动时的告警。

2. 音乐IC声光地震报警器

这个报警器使用KD9561型音乐集成电路，电路简洁、灵敏度高，可根据需要模拟机枪声、警笛声、救护车声和消防车声报警，警声急促逼真，且声光同时报警。

图1-3是本报警器的电原理图。当探测开关K因地震发生而接通时，4.5V电源经R1触发单向可控硅SCR导通，SCR导通后，照明灯点亮，报警器发声。因此，该报警器具有声光同时报警的功能。音乐IC选声端的不同接法，可产生四种不

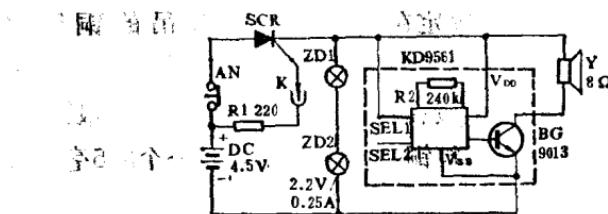


图 1-3

同的声响，声响信号经晶体管BG放大后，推动扬声器发声。同时，照明灯点亮后，可提高室内环境亮度，方便人们在夜晚发生地震时，应急躲避。

KD9561集成块外形如图1-4所示，这种集成块采用软封装。是用环氧树脂将集成音乐芯片封装在一小块印刷电路板上，其中SEL1和SEL2是两个选声端。当SEL4接 V_{DD} 、SEL2悬空时，音乐IC发出警笛声；当SEL1接 V_{SS} 、SEL2也接 V_{SS} 时，为救护车声；当SEL1悬空，而SEL2分别接 V_{DD} 或 V_{SS} 时，将分别发出机枪声或消防车声。单向可控硅选用1A/200V塑封型。AN为常闭型按钮开关。照明灯可用3.8V/0.28A手电灯泡，也可用两只2.2V/0.25A串联使用。其它元件无特殊要求。

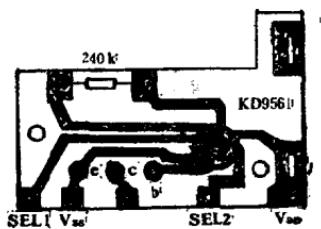


图 1-4

探测开关的制作方法如图 1-5 所示。具体尺寸已在图中标出，当然也可根据个人手头材料自定。升重重锤或调整重锤与金属环间的接触间距，即可调整探测灵敏度，间距越小，灵敏度越高。一般此间距调整在 1.5~2.5mm 为宜。由于该报

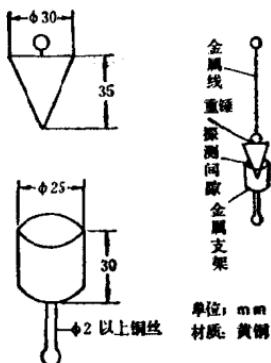


图 1-5

警器使用元件较少，因此，外围元件均可依附在音乐 IC 线路板周围直接焊接，而不需另外制作印刷电路板。焊接中应注意，由于音乐 IC 是 CMOS 器件，因此，电路铁外壳一定要良好接地或拔掉电源插头焊接，以防损坏音乐 IC 内部电路。

本电路焊接完毕后，检查无误，不需调试即可投入正常使用。AN是地震报警解除按钮。

3. 带应急照明的强力报警器

本报警器采用115型讯响器做发声器件，具有线路简单、体积小及报警声强烈的特点，因此适合机关、影院、学校、集体宿舍等场合使用。

该装置电路如图1-6所示，当探测开关K因地震晃动接通后，继电器线圈加上了12V直流电，j1、j2触点闭合，讯响器发生115dB强度的报警声。j2的闭合，可接通过道及其他有关的照明灯，方便人们在夜间发生地震时，迅速转移。由于平时探测开关K不接通，所以继电器J处于释放状态，电源不耗

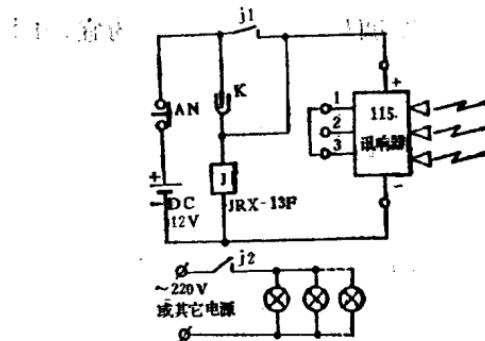


图 1-6

电，但报警器却保持着监视状态。AN为报警器的解除按钮。

115讯响器是一种特制超高音报讯器件，体积小，重量轻。其机体全部以高强度塑料压注而成，表面有3个共振发音腔，内部含有振荡电路、特种压电陶瓷片。有关参数如下：
①工作电压：4.5~12V(12V发声强度115dB)；②工作电流：250~300mA；③发声强度115dB；④音调：3种(公安、火