

高等学校数学用書



有 線 电 信 理 論

H. K. 阿庫利興等著  
蔡長年 胡健棟 錢彭年譯

高等教壇出版社

本書系根据苏联国立电信書籍出版社 (Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио) 1940 年出版的阿庫利兴(П. К. Акульшин) 教授等著“有綫电信理論”(Теория связи по проводам) 譯出的，原書經苏联人民委員會高等教育委員會批准为高等电信学校教科書。

本書由蔡長年、胡健棟、錢彭年合譯。

## 有 線 电 信 理 論

П. К. 阿庫利興著

蔡長年 胡健棟 錢彭年譯

高等教育出版社出版

北京琉璃廠一七〇号

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五四号)

天津第一印刷厂印刷 新華書店總經售

書號 15010·225 開本 787×1092 1/16 印張 33 4/8 字數 802,000

一九五六年十二月北京第一版

一九五六年十二月天津第一次印刷

印數 0001—4,500 定價(10) ￥ 4.10

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 序 .....   | 9  |
| 第一章 应用于现代电报和电话通信中的交变电流的频率.....                    | 11 |
| 概說 .....  | 11 |
| § 1. 电报传输的频带.....                                 | 12 |
| § 2. 电话传输的频带.....                                 | 13 |
| § 3. 言语的中间频率和耳的灵敏度曲线.....                         | 16 |
| § 4. 电报和电话同时传送时的原理图.....                          | 17 |
| 第二章 架空和电缆通信线路的参数 .....                            | 18 |
| § 1. 通信线路的电特性.....                                | 18 |
| § 2. 架空线路的导线的电阻和电感.....                           | 18 |
| § 3. 线路的电容和绝缘电导.....                              | 31 |
| § 4. 架空线路的电参数.....                                | 33 |
| § 5. 通信电缆线路的电参数.....                              | 34 |
| 第三章 电流和电压波沿均匀线的传播 .....                           | 38 |
| § 1. 直流发信器之接入均匀线和入射波的概念.....                      | 38 |
| § 2. 电流和电压波从开路线终端的反射.....                         | 40 |
| § 3. 电流和电压波从短路线终端的反射.....                         | 43 |
| § 4. 在传输线终端接以电阻时电压波和电流波的反射.....                   | 45 |
| § 5. 有损耗的均匀传输线在稳定状态下电流和电压之间的关系.....               | 47 |
| § 6. 电流和电压沿负载为波阻抗的均匀线的变化.....                     | 50 |
| § 7. 电流沿电路长度的衰减对于电话传输品质的关系.....                   | 51 |
| § 8. 均匀传输线衰减的计算.....                              | 53 |
| § 9. 决定 $\beta$ 和 $\alpha$ 值的简化公式.....            | 57 |
| § 10. 用测量传输线固有衰减的方法来决定铜线的绝缘电导.....                | 58 |
| § 11. 电流和电压波沿均匀传输线传播的速度.....                      | 59 |
| § 12. 电流和电压波沿均匀传输线传播时波形的畸变.....                   | 61 |
| § 13. 不使电流或电压波形畸变的传输线.....                        | 62 |
| § 14. 交流电流的建立过程.....                              | 62 |
| § 15. 无畸变电路中建立过程的延续时间.....                        | 65 |
| § 16. 传输线波阻抗的频率特性.....                            | 66 |
| § 17. 均匀线的阻抗与它终端的负载的关系.....                       | 68 |
| § 18. 电路的工作衰减.....                                | 72 |
| § 19. 电路的工作衰减与传输线的固有衰减、终端负载和电流频率的关系.....          | 75 |
| § 20. 工作衰减的变化范围·介入衰减的概念.....                      | 76 |
| § 21. 根据 $Z_0$ 和 $Z_\infty$ 的测量数据求均匀传输线的一次参数..... | 78 |
| 第四章 四端网络 .....                                    | 81 |
| § 1. 互易定理.....                                    | 82 |
| § 2. 戴文宁定理.....                                   | 84 |

|  |            |
|--|------------|
| § 3. 四端网络的一般方程式和参数.....                    | 85         |
| § 4. 四端网络的特性阻抗和传输常数.....                   | 87         |
| § 5. 四端网络方程式的其他形式.....                     | 91         |
| § 6. 根据短路和空载输入阻抗的测量数据确定四端网络的特性阻抗和传输常数..... | 92         |
| § 7. 在特性阻抗匹配的原则下四端网络的叠接.....               | 93         |
| § 8. 四端网络的重复阻抗和重复传输常数.....                 | 94         |
| § 9. 四端网络在重复原则下的叠接.....                    | 97         |
| §10. 四端网络的输入阻抗.....                        | 98         |
| §11. 四端网络基本电路的传输方程式和参数 .....               | 100        |
| §12. 对称衰减器的设计 .....                        | 104        |
| §13. 四端网络的等效性 .....                        | 106        |
| §14. 工作衰减和介入衰减 .....                       | 110        |
| §15. 工作衰减和介入衰减的相加 .....                    | 115        |
| §16. 电话变量器 .....                           | 119        |
| §17. 转续变量器 .....                           | 123        |
| §18. 复杂四端网络参数的确定 .....                     | 129        |
| <b>第五章 由数个均匀段组成的线路 .....</b>               | <b>138</b> |
| § 1. 关于复合(不均匀)线路的概念 .....                  | 138        |
| § 2. 复合线路视为无源不对称四端网络 .....                 | 138        |
| § 3. 复合线路的特性阻抗 .....                       | 142        |
| § 4. 复合线路输入阻抗和特性阻抗变化的分析 .....              | 143        |
| § 5. 复合线路的固有衰减 .....                       | 146        |
| § 6. 复合线路的工作衰减 .....                       | 149        |
| § 7. 输入阻抗的计算方法 .....                       | 152        |
| § 8. 具有重复周期性的不均匀线路 .....                   | 152        |
| § 9. 分支线路 .....                            | 155        |
| <b>第六章 通信电缆的电特性 .....</b>                  | <b>158</b> |
| § 1. 利用增加电感的方法以减小线路的衰减 .....               | 158        |
| § 2. 蒲平加感线路的概念 .....                       | 161        |
| § 3. 蒲平加感线路的传输常数 .....                     | 162        |
| § 4. 蒲平加感线路的特性阻抗 .....                     | 165        |
| § 5. 蒲平加感电缆线路的参数 .....                     | 167        |
| § 6. 蒲平加感线路特性的计算举例 .....                   | 174        |
| § 7. 蒲平加感电缆线路内的畸变和减小它们的方法 .....            | 175        |
| § 8. 沿加感电缆的通信距离的增大和加感制度 .....              | 181        |
| § 9. 加感电缆线路的多工利用 .....                     | 182        |
| §10. 加感电缆线路输入阻抗与第一线圈的位置关系 .....            | 185        |
| §11. 由于加感节的不均匀性而发生的特性阻抗对称值的偏差 .....        | 190        |
| §12. 克拉皮特加感电缆 .....                        | 194        |
| §13. 架空线路中的不加感介入电缆 .....                   | 199        |
| §14. 借助于转续四端网络以使架空线路和电缆线路的波阻抗匹配 .....      | 207        |
| §15. 加感的介入电缆 .....                         | 210        |
| §16. 不加感电缆的复用 .....                        | 214        |
| §17. 同轴电缆的概念 .....                         | 215        |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| <b>第七章 电话线路间的相互干扰及其减低的方法</b>            | ..... | 220 |
| § 1. 在电话线路间引起相互干扰的原因                    | ..... | 220 |
| § 2. 不交叉线路间干扰方程式的推导                     | ..... | 221 |
| § 3. 在不交叉线路中近端干扰的变化对线路长度和电流频率的关系        | ..... | 224 |
| § 4. 近端和远端电磁耦合系数的计算                     | ..... | 228 |
| § 5. 在电气上长的不交叉线路间的近端串音衰减                | ..... | 231 |
| § 6. 关于线路交叉图及其符号的概念                     | ..... | 233 |
| § 7. 交叉线路间的近端干扰                         | ..... | 235 |
| § 8. 各种交叉图效果的研究                         | ..... | 239 |
| § 9. 按照悬挂电路的数目及电流频率决定交叉基本间隔的最大允许长度      | ..... | 241 |
| § 10. 求近端交叉效果的表格的原理                     | ..... | 244 |
| § 11. 决定各种不同线路间近端串音衰减的例题                | ..... | 246 |
| § 12. 由于基本间隔长度的不均匀而引起的近端附加干扰            | ..... | 252 |
| § 13. 由于导线间距离不均匀而引起的近端附加干扰              | ..... | 254 |
| § 14. 由于基本间隔长度不均匀和导线间距离不均匀而引起的近端总干扰     | ..... | 256 |
| § 15. 由于在线路终端电磁波的反射而引起的近端附加干扰           | ..... | 257 |
| § 16. 由于从第三线路终端反射而产生的近端附加干扰             | ..... | 258 |
| § 17. 当交叉图改变和当线路杆面型式改变时在电话线路间的近端干扰      | ..... | 262 |
| § 18. 不交叉线路间的远端干扰                       | ..... | 262 |
| § 19. 交叉线路间的远端干扰                        | ..... | 264 |
| § 20. 由于基本间隔的长度的不均匀在远端产生的附加干扰           | ..... | 265 |
| § 21. 由于导线间距离不均匀在远端产生的附加干扰              | ..... | 266 |
| § 22. 经过第三线路的干扰的概念                      | ..... | 267 |
| § 23. 在没有交叉时经过第三线路的远端干扰                 | ..... | 268 |
| § 24. 当线路 I 或者线路 II 有交叉时经过第三线路的干扰       | ..... | 270 |
| § 25. 关于经过第三线路在远端产生组合干扰的理论              | ..... | 271 |
| § 26. 当线路 I 和 II 按不同指数交叉时通过第三线路的干扰      | ..... | 273 |
| § 27. 交叉区的联接和从各交叉区来的电流的加法的原理            | ..... | 275 |
| § 28. 决定从 n 个交叉区相互作用而产生的远端干扰的公式的推导      | ..... | 276 |
| § 29. 当二线路的交叉图中有比相互防卫指数小的相同指数时经过第三线路的干扰 | ..... | 278 |
| § 30. 当交叉图中有一对最大的相同指数时经过第三线路的干扰         | ..... | 279 |
| § 31. 当交叉图中包含二对或更多对最大相同指数时通过第三线路的干扰     | ..... | 280 |
| § 32. 第三线路交叉的作用                         | ..... | 283 |
| § 33. 决定通过第三线路的远端干扰的计算公式，表格和例子，以及实验数据   | ..... | 283 |
| § 34. 由于基本间隔长度不均匀经过第三线路产生的附加干扰          | ..... | 288 |
| § 35. 由于导线垂度不均匀经过第三线路的附加干扰              | ..... | 290 |
| § 36. 电缆的平衡                             | ..... | 291 |
| § 37. 在电缆中电路间的串音衰减                      | ..... | 302 |
| <b>第八章 电报线路中的不稳定过程</b>                  | ..... | 306 |
| § 1. 概述                                 | ..... | 306 |
| § 2. 海维赛德的算子运算法                         | ..... | 306 |
| § 3. 单位电压·暂态导纳                          | ..... | 307 |
| § 4. 重叠法                                | ..... | 309 |
| § 5. 卡尔生积分                              | ..... | 310 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| § 6. 四端網絡中电流的增長 .....                | 312        |
| § 7. 傅立叶重积分法 .....                   | 314        |
| § 8. 用傅立叶重积分法表示各种脉冲电动势 .....         | 316        |
| § 9. 以傅立叶重积分法表示电流强度 .....            | 321        |
| §10. 确定复杂線路中电流增長曲綫的阿庫利兴法 .....       | 324        |
| §11. 某些周期性發送的頻譜 .....                | 325        |
| §12. 确定各种線路中电流增長曲綫的示例 .....          | 329        |
| §13. 电报导綫終端电流增長曲綫的确定 .....           | 332        |
| §14. 确定線路終端的电流增長曲綫的实用原理 .....        | 333        |
| §15. 上述确定电流增長曲綫方法的試驗校核 .....         | 336        |
| §16. 当線路为非均匀性时电报線路終端电流增長速度的确定 .....  | 339        |
| §17. 比較不均匀線路的电特性与均匀線路电特性时的实用原則 ..... | 340        |
| §18. 重疊法和輸入电流曲綫的作法 .....             | 340        |
| §19. 正弦电动势的頻譜 .....                  | 342        |
| <b>第九章 二端網絡 .....</b>                | <b>346</b> |
| § 1. 二端網絡的概念 .....                   | 346        |
| § 2. 倒量和倒量性二端網絡 .....                | 346        |
| § 3. 等效和等效性二端網絡 .....                | 348        |
| § 4. 最簡單的电抗二端網絡 .....                | 349        |
| § 5. 电抗二端網絡的一般形式 .....               | 355        |
| § 6. 电抗二端網絡的簡化 .....                 | 359        |
| § 7. 分析电抗二端網絡特性的規則 .....             | 360        |
| § 8. 按照所給的阻抗的頻率特性來實現二端網絡 .....       | 362        |
| § 9. 由电阻和电抗元件組成的二端網絡 .....           | 363        |
| <b>第十章 电濾波器 .....</b>                | <b>367</b> |
| § 1. 电濾波器的概念 .....                   | 367        |
| § 2. 通过条件 .....                      | 368        |
| § 3. 定K型濾波器 .....                    | 370        |
| § 4. m型濾波器 .....                     | 377        |
| § 5. 兩个系数的m型導出濾波器 .....              | 388        |
| § 6. mm'型濾波器 .....                   | 395        |
| § 7. 理想变量器在非对称濾波器的設計中的应用 .....       | 397        |
| § 8. 濾波器的协同工作 .....                  | 400        |
| § 9. 当濾波器元件中有損耗时的衰減消數和相位常数 .....     | 408        |
| §10. 設計濾波器的方法和例子 .....               | 416        |
| §11. 濾波器的工作衰減 .....                  | 423        |
| §12. 桥型濾波器 .....                     | 428        |
| §13. 晶体濾波器 .....                     | 432        |
| <b>第十一章 均衡迴路 .....</b>               | <b>450</b> |
| § 1. 均衡迴路的用途 .....                   | 450        |
| § 2. Γ型幅度均衡迴路 .....                  | 450        |
| § 3. 关于Γ型幅度迴路計算公式的推导 .....           | 453        |
| § 4. Γ型幅度迴路計算举例 .....                | 456        |
| § 5. 应用Γ型幅度迴路作为仿真綫 .....             | 457        |

---

|  |            |
|--|------------|
| § 6. 桥型幅度均衡迴路 .....                                  | 457        |
| § 7. 由一个二端網絡組成的幅度均衡迴路 .....                          | 459        |
| § 8. 相位均衡迴路 .....                                    | 464        |
| § 9. 相位迴路基本方程式的推导 .....                              | 466        |
| §10. 相位均衡迴路的設計方法 .....                               | 469        |
| §11. 按已知的相位常数的頻率特性設計相位迴路的方法 .....                    | 469        |
| §12. 相位迴路設計公式的推导 .....                               | 474        |
| §13. 相位迴路設計举例 .....                                  | 479        |
| §14. 按已知迟延时间的頻率特性來設計相位迴路的方法 .....                    | 482        |
| <b>附录 I. 用計算尺計算复数的方法.....</b>                        | <b>487</b> |
| § 1. 用計算尺計算复数的原理 .....                               | 487        |
| § 2. 第一类型計算尺的規則 .....                                | 488        |
| 1) 根据实部和虚部求模和幅角                                      |            |
| 2) 將矢量化成实部和虚部  |            |
| § 3. 第二类型計算尺的規則 .....                                | 489        |
| 1) 根据实部和虚部求模和幅角                                      |            |
| 2) 將矢量化成实部和虚部  |            |
| <b>附录 II. 实宗数和复宗数三角函数和双曲线函数表 .....</b>               | <b>491</b> |
| <b>附录 III. 交叉銅線線路間的近端附加串音衰减值与相互防衛圖和电流頻率的关系 .....</b> | <b>519</b> |
| <b>附录 IV. 运算方程式及其解 .....</b>                         | <b>525</b> |
| <b>附录 V. 矩陣計算法 .....</b>                             | <b>528</b> |

高等学校数学用書



有 線 电 信 理 論

H. K. 阿庫利興等著  
蔡長年 胡健棟 錢彭年譯

高等教壇出版社

本書系根据苏联国立电信書籍出版社 (Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио) 1940 年出版的阿庫利兴(П. К. Акульшин) 教授等著“有綫电信理論”(Теория связи по проводам) 譯出的，原書經苏联人民委員會高等教育委員會批准为高等电信学校教科書。

本書由蔡長年、胡健棟、錢彭年合譯。

## 有 線 电 信 理 論

П. К. 阿庫利興著

蔡長年 胡健棟 錢彭年譯

高等教育出版社出版

北京琉璃廠一七〇号

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五四号)

天津第一印刷厂印刷 新華書店總經售

書號 15010·225 開本 787×1092 1/16 印張 33 4/8 字數 802,000

一九五六年十二月北京第一版

一九五六年十二月天津第一次印刷

印數 0001—4,500 定價(10) ￥ 4.10

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 序 .....   | 9  |
| 第一章 应用于现代电报和电话通信中的交变电流的频率.....                    | 11 |
| 概說 .....  | 11 |
| § 1. 电报传输的频带.....                                 | 12 |
| § 2. 电话传输的频带.....                                 | 13 |
| § 3. 言语的中间频率和耳的灵敏度曲线.....                         | 16 |
| § 4. 电报和电话同时传送时的原理图.....                          | 17 |
| 第二章 架空和电缆通信线路的参数 .....                            | 18 |
| § 1. 通信线路的电特性.....                                | 18 |
| § 2. 架空线路的导线的电阻和电感.....                           | 18 |
| § 3. 线路的电容和绝缘电导.....                              | 31 |
| § 4. 架空线路的电参数.....                                | 33 |
| § 5. 通信电缆线路的电参数.....                              | 34 |
| 第三章 电流和电压波沿均匀线的传播 .....                           | 38 |
| § 1. 直流发信器之接入均匀线和入射波的概念.....                      | 38 |
| § 2. 电流和电压波从开路线终端的反射.....                         | 40 |
| § 3. 电流和电压波从短路线终端的反射.....                         | 43 |
| § 4. 在传输线终端接以电阻时电压波和电流波的反射.....                   | 45 |
| § 5. 有损耗的均匀传输线在稳定状态下电流和电压之间的关系.....               | 47 |
| § 6. 电流和电压沿负载为波阻抗的均匀线的变化.....                     | 50 |
| § 7. 电流沿电路长度的衰减对于电话传输品质的关系.....                   | 51 |
| § 8. 均匀传输线衰减的计算.....                              | 53 |
| § 9. 决定 $\beta$ 和 $\alpha$ 值的简化公式.....            | 57 |
| § 10. 用测量传输线固有衰减的方法来决定铜线的绝缘电导.....                | 58 |
| § 11. 电流和电压波沿均匀传输线传播的速度.....                      | 59 |
| § 12. 电流和电压波沿均匀传输线传播时波形的畸变.....                   | 61 |
| § 13. 不使电流或电压波形畸变的传输线.....                        | 62 |
| § 14. 交流电流的建立过程.....                              | 62 |
| § 15. 无畸变电路中建立过程的延续时间.....                        | 65 |
| § 16. 传输线波阻抗的频率特性.....                            | 66 |
| § 17. 均匀线的阻抗与它终端的负载的关系.....                       | 68 |
| § 18. 电路的工作衰减.....                                | 72 |
| § 19. 电路的工作衰减与传输线的固有衰减、终端负载和电流频率的关系.....          | 75 |
| § 20. 工作衰减的变化范围·介入衰减的概念.....                      | 76 |
| § 21. 根据 $Z_0$ 和 $Z_\infty$ 的测量数据求均匀传输线的一次参数..... | 78 |
| 第四章 四端网络 .....                                    | 81 |
| § 1. 互易定理.....                                    | 82 |
| § 2. 戴文宁定理.....                                   | 84 |

|  |            |
|--|------------|
| § 3. 四端网络的一般方程式和参数.....                    | 85         |
| § 4. 四端网络的特性阻抗和传输常数.....                   | 87         |
| § 5. 四端网络方程式的其他形式.....                     | 91         |
| § 6. 根据短路和空载输入阻抗的测量数据确定四端网络的特性阻抗和传输常数..... | 92         |
| § 7. 在特性阻抗匹配的原则下四端网络的叠接.....               | 93         |
| § 8. 四端网络的重复阻抗和重复传输常数.....                 | 94         |
| § 9. 四端网络在重复原则下的叠接.....                    | 97         |
| §10. 四端网络的输入阻抗.....                        | 98         |
| §11. 四端网络基本电路的传输方程式和参数 .....               | 100        |
| §12. 对称衰减器的设计 .....                        | 104        |
| §13. 四端网络的等效性 .....                        | 106        |
| §14. 工作衰减和介入衰减 .....                       | 110        |
| §15. 工作衰减和介入衰减的相加 .....                    | 115        |
| §16. 电话变量器 .....                           | 119        |
| §17. 转续变量器 .....                           | 123        |
| §18. 复杂四端网络参数的确定 .....                     | 129        |
| <b>第五章 由数个均匀段组成的线路 .....</b>               | <b>138</b> |
| § 1. 关于复合(不均匀)线路的概念 .....                  | 138        |
| § 2. 复合线路视为无源不对称四端网络 .....                 | 138        |
| § 3. 复合线路的特性阻抗 .....                       | 142        |
| § 4. 复合线路输入阻抗和特性阻抗变化的分析 .....              | 143        |
| § 5. 复合线路的固有衰减 .....                       | 146        |
| § 6. 复合线路的工作衰减 .....                       | 149        |
| § 7. 输入阻抗的计算方法 .....                       | 152        |
| § 8. 具有重复周期性的不均匀线路 .....                   | 152        |
| § 9. 分支线路 .....                            | 155        |
| <b>第六章 通信电缆的电特性 .....</b>                  | <b>158</b> |
| § 1. 利用增加电感的方法以减小线路的衰减 .....               | 158        |
| § 2. 蒲平加感线路的概念 .....                       | 161        |
| § 3. 蒲平加感线路的传输常数 .....                     | 162        |
| § 4. 蒲平加感线路的特性阻抗 .....                     | 165        |
| § 5. 蒲平加感电缆线路的参数 .....                     | 167        |
| § 6. 蒲平加感线路特性的计算举例 .....                   | 174        |
| § 7. 蒲平加感电缆线路内的畸变和减小它们的方法 .....            | 175        |
| § 8. 沿加感电缆的通信距离的增大和加感制度 .....              | 181        |
| § 9. 加感电缆线路的多工利用 .....                     | 182        |
| §10. 加感电缆线路输入阻抗与第一线圈的位置关系 .....            | 185        |
| §11. 由于加感节的不均匀性而发生的特性阻抗对称值的偏差 .....        | 190        |
| §12. 克拉皮特加感电缆 .....                        | 194        |
| §13. 架空线路中的不加感介入电缆 .....                   | 199        |
| §14. 借助于转续四端网络以使架空线路和电缆线路的波阻抗匹配 .....      | 207        |
| §15. 加感的介入电缆 .....                         | 210        |
| §16. 不加感电缆的复用 .....                        | 214        |
| §17. 同轴电缆的概念 .....                         | 215        |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| <b>第七章 电话线路间的相互干扰及其减低的方法</b>            | ..... | 220 |
| § 1. 在电话线路间引起相互干扰的原因                    | ..... | 220 |
| § 2. 不交叉线路间干扰方程式的推导                     | ..... | 221 |
| § 3. 在不交叉线路中近端干扰的变化对线路长度和电流频率的关系        | ..... | 224 |
| § 4. 近端和远端电磁耦合系数的计算                     | ..... | 228 |
| § 5. 在电气上长的不交叉线路间的近端串音衰减                | ..... | 231 |
| § 6. 关于线路交叉图及其符号的概念                     | ..... | 233 |
| § 7. 交叉线路间的近端干扰                         | ..... | 235 |
| § 8. 各种交叉图效果的研究                         | ..... | 239 |
| § 9. 按照悬挂电路的数目及电流频率决定交叉基本间隔的最大允许长度      | ..... | 241 |
| § 10. 求近端交叉效果的表格的原理                     | ..... | 244 |
| § 11. 决定各种不同线路间近端串音衰减的例题                | ..... | 246 |
| § 12. 由于基本间隔长度的不均匀而引起的近端附加干扰            | ..... | 252 |
| § 13. 由于导线间距离不均匀而引起的近端附加干扰              | ..... | 254 |
| § 14. 由于基本间隔长度不均匀和导线间距离不均匀而引起的近端总干扰     | ..... | 256 |
| § 15. 由于在线路终端电磁波的反射而引起的近端附加干扰           | ..... | 257 |
| § 16. 由于从第三线路终端反射而产生的近端附加干扰             | ..... | 258 |
| § 17. 当交叉图改变和当线路杆面型式改变时在电话线路间的近端干扰      | ..... | 262 |
| § 18. 不交叉线路间的远端干扰                       | ..... | 262 |
| § 19. 交叉线路间的远端干扰                        | ..... | 264 |
| § 20. 由于基本间隔的长度的不均匀在远端产生的附加干扰           | ..... | 265 |
| § 21. 由于导线间距离不均匀在远端产生的附加干扰              | ..... | 266 |
| § 22. 经过第三线路的干扰的概念                      | ..... | 267 |
| § 23. 在没有交叉时经过第三线路的远端干扰                 | ..... | 268 |
| § 24. 当线路 I 或者线路 II 有交叉时经过第三线路的干扰       | ..... | 270 |
| § 25. 关于经过第三线路在远端产生组合干扰的理论              | ..... | 271 |
| § 26. 当线路 I 和 II 按不同指数交叉时通过第三线路的干扰      | ..... | 273 |
| § 27. 交叉区的联接和从各交叉区来的电流的加法的原理            | ..... | 275 |
| § 28. 决定从 n 个交叉区相互作用而产生的远端干扰的公式的推导      | ..... | 276 |
| § 29. 当二线路的交叉图中有比相互防卫指数小的相同指数时经过第三线路的干扰 | ..... | 278 |
| § 30. 当交叉图中有一对最大的相同指数时经过第三线路的干扰         | ..... | 279 |
| § 31. 当交叉图中包含二对或更多对最大相同指数时通过第三线路的干扰     | ..... | 280 |
| § 32. 第三线路交叉的作用                         | ..... | 283 |
| § 33. 决定通过第三线路的远端干扰的计算公式，表格和例子，以及实验数据   | ..... | 283 |
| § 34. 由于基本间隔长度不均匀经过第三线路产生的附加干扰          | ..... | 288 |
| § 35. 由于导线垂度不均匀经过第三线路的附加干扰              | ..... | 290 |
| § 36. 电缆的平衡                             | ..... | 291 |
| § 37. 在电缆中电路间的串音衰减                      | ..... | 302 |
| <b>第八章 电报线路中的不稳定过程</b>                  | ..... | 306 |
| § 1. 概述                                 | ..... | 306 |
| § 2. 海维赛德的算子运算法                         | ..... | 306 |
| § 3. 单位电压·暂态导纳                          | ..... | 307 |
| § 4. 重叠法                                | ..... | 309 |
| § 5. 卡尔生积分                              | ..... | 310 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| § 6. 四端網絡中电流的增長 .....                | 312        |
| § 7. 傅立叶重积分法 .....                   | 314        |
| § 8. 用傅立叶重积分法表示各种脉冲电动势 .....         | 316        |
| § 9. 以傅立叶重积分法表示电流强度 .....            | 321        |
| §10. 确定复杂線路中电流增長曲綫的阿庫利兴法 .....       | 324        |
| §11. 某些周期性發送的頻譜 .....                | 325        |
| §12. 确定各种線路中电流增長曲綫的示例 .....          | 329        |
| §13. 电报导綫終端电流增長曲綫的确定 .....           | 332        |
| §14. 确定線路終端的电流增長曲綫的实用原理 .....        | 333        |
| §15. 上述确定电流增長曲綫方法的試驗校核 .....         | 336        |
| §16. 当線路为非均匀性时电报線路終端电流增長速度的确定 .....  | 339        |
| §17. 比較不均匀線路的电特性与均匀線路电特性时的实用原則 ..... | 340        |
| §18. 重疊法和輸入电流曲綫的作法 .....             | 340        |
| §19. 正弦电动势的頻譜 .....                  | 342        |
| <b>第九章 二端網絡 .....</b>                | <b>346</b> |
| § 1. 二端網絡的概念 .....                   | 346        |
| § 2. 倒量和倒量性二端網絡 .....                | 346        |
| § 3. 等效和等效性二端網絡 .....                | 348        |
| § 4. 最簡單的电抗二端網絡 .....                | 349        |
| § 5. 电抗二端網絡的一般形式 .....               | 355        |
| § 6. 电抗二端網絡的簡化 .....                 | 359        |
| § 7. 分析电抗二端網絡特性的規則 .....             | 360        |
| § 8. 按照所給的阻抗的頻率特性來實現二端網絡 .....       | 362        |
| § 9. 由电阻和电抗元件組成的二端網絡 .....           | 363        |
| <b>第十章 电濾波器 .....</b>                | <b>367</b> |
| § 1. 电濾波器的概念 .....                   | 367        |
| § 2. 通过条件 .....                      | 368        |
| § 3. 定K型濾波器 .....                    | 370        |
| § 4. m型濾波器 .....                     | 377        |
| § 5. 兩个系数的m型導出濾波器 .....              | 388        |
| § 6. mm'型濾波器 .....                   | 395        |
| § 7. 理想变量器在非对称濾波器的設計中的应用 .....       | 397        |
| § 8. 濾波器的协同工作 .....                  | 400        |
| § 9. 当濾波器元件中有損耗时的衰減消數和相位常数 .....     | 408        |
| §10. 設計濾波器的方法和例子 .....               | 416        |
| §11. 濾波器的工作衰減 .....                  | 423        |
| §12. 桥型濾波器 .....                     | 428        |
| §13. 晶体濾波器 .....                     | 432        |
| <b>第十一章 均衡迴路 .....</b>               | <b>450</b> |
| § 1. 均衡迴路的用途 .....                   | 450        |
| § 2. Γ型幅度均衡迴路 .....                  | 450        |
| § 3. 关于Γ型幅度迴路計算公式的推导 .....           | 453        |
| § 4. Γ型幅度迴路計算举例 .....                | 456        |
| § 5. 应用Γ型幅度迴路作为仿真綫 .....             | 457        |

---

|  |            |
|--|------------|
| § 6. 桥型幅度均衡迴路 .....                                  | 457        |
| § 7. 由一个二端網絡組成的幅度均衡迴路 .....                          | 459        |
| § 8. 相位均衡迴路 .....                                    | 464        |
| § 9. 相位迴路基本方程式的推导 .....                              | 466        |
| §10. 相位均衡迴路的設計方法 .....                               | 469        |
| §11. 按已知的相位常数的頻率特性設計相位迴路的方法 .....                    | 469        |
| §12. 相位迴路設計公式的推导 .....                               | 474        |
| §13. 相位迴路設計举例 .....                                  | 479        |
| §14. 按已知迟延时间的頻率特性來設計相位迴路的方法 .....                    | 482        |
| <b>附录 I. 用計算尺計算复数的方法.....</b>                        | <b>487</b> |
| § 1. 用計算尺計算复数的原理 .....                               | 487        |
| § 2. 第一类型計算尺的規則 .....                                | 488        |
| 1) 根据实部和虚部求模和幅角                                      |            |
| 2) 將矢量化成实部和虚部  |            |
| § 3. 第二类型計算尺的規則 .....                                | 489        |
| 1) 根据实部和虚部求模和幅角                                      |            |
| 2) 將矢量化成实部和虚部  |            |
| <b>附录 II. 实宗数和复宗数三角函数和双曲线函数表 .....</b>               | <b>491</b> |
| <b>附录 III. 交叉銅線線路間的近端附加串音衰减值与相互防衛圖和电流頻率的关系 .....</b> | <b>519</b> |
| <b>附录 IV. 运算方程式及其解 .....</b>                         | <b>525</b> |
| <b>附录 V. 矩陣計算法 .....</b>                             | <b>528</b> |



# 序

“有綫电信理論”是所有有綫电信專業課的一門先修理論課程。

在电信領域中理論思想与技术思想非常迅速的發展使本課程显著地充实了。現时本課程已有十一章之多。

每一章都是不断發展的独立的課程,它也需要坚持研究和解决一系列的問題,这些問題对于市內和長途报話通信的現代技术和运转方面都是極其重要的。

这就是直到現在在苏联和国外的技术文献中都沒有一本与本課程教學大綱相适应的教科書的原因之一,因为一个作者是很难足够完全地写出这种教科書的。过去仅有關於个别章节的参考書。

由这种情况出發,本教科書的編写由三个作者組成的小組进行。

在决定每一章的范围时,作者們考慮到必須从最近期間長途和市內报話通信技术的現存情況与發展前途出發。必須指出,在苏联有綫長途报話通信仅仅利用明綫,而西欧則几乎全部是电纜。电纜比明綫不易受损坏,且其电气特性与气候的条件無关。电纜上的电报電話通信的特点就是質量高而稳定。因此第三和第四个五年計劃中預定將一些最重要的長途报話通信的干綫由明綫換成电纜。

但是沿某些最重要的干綫敷設电纜并不排除沿这些干綫架設明綫的必要性,因为只有当我们有了相当發展的电纜线路網时,明綫才可能不被采用。

此外,在接近电纜增音点和轉接点的地方需要有足够多的架空綫沿着电纜架設。最后,架空綫不管其缺点如何也較电纜有一些优点。它在架設时比較快,它的容量可以逐漸增加,它不需要鉛,需要較少的站的设备,因为架空綫上的增音点的建立比电纜要稀得多。因而用在通信机构上的初次費用,在明綫方面將比电纜方面的大为減少。所以不管是否在最主要的干綫敷設电纜,在第三和第四个五年計劃中明綫將是長途报話通信的基本工具。

从这些情况出發,在本教程中划出相当大的部分来研究明綫的电气特性:電話线路的交叉理論和明綫双金属綫的計算。

这些問題阿庫利兴 (П. К. Акульшин) 教授在理論上和在实际上都曾在 1932—1937 年期間研究过,并且基本上在他的論文中和書中闡述过。

在本教程中,关于電話线路交叉这一章有了相当大的修改,此外,由于线路在結構上的不均匀性和第三线路終端的反射,补充了通过第三线路附加影响的研究。

在第二章“架空和电纜通信线路的参数”中引証了双金属綫的动电学的数学分析。

在第八章“电报线路中的不稳定过程”中,相当大的部分講电报回路中电流增長曲綫的計算方法,特別是对于直流电报,因为不管音頻多路电报机有如何远大的發展前途,直流电报在若干年内仍將占主要地位。这对于長途電話通信的振鈴电流脉冲的傳播也是重要的。

在第六章“通信电纜的电特性”中，加感电纜也占有很大的篇幅，因为不管在長途通信中不加感和同軸电纜有如何远大的發展前途，加感电纜在市內通信和郊区通信中还是比較經濟的。

这一章是副教授科舍也夫(И. А. Комеев)修改他的关于加感电纜一書的成果。

电濾波器的理論与計算也占有大的篇幅，因为現代的多路报話通信只有在关于电濾波器这一科学广而深的發展时才有可能。这一章由副教授庫里巴茨基(К. Е. Кульбацкий)和副教授科舍也夫所写，并且利用了美国的理論著作和通信科学研究院多路電話實驗室設計濾波器的經驗，这些經驗是在研究 12 路系統时得到的。

希望这本書不仅对大学生們有益，而且对从事生产和在科学研究院的工程师們也有益，因此著者認為必須供給本書以各种附表，使各种計算可以容易許多。

为了使本教程达到更大的明确性，除了数学的結論之外，著者还努力隨处給予物理的說明。

著者懇請所有利用本書的讀者将自己的批評与要求寄給苏联国立电信書籍出版社。这些批評与要求我們將帶着極大的感謝来接受并在再版时考虑修改。

本教程的第一、三、七、八各章由 П. К. 阿庫利兴教授編写，第二、五、六、九各章由副教授 И. А. 科舍也夫編写。第四、十一章由副教授 К. Е. 庫里巴茨基編写。第十章由副教授庫里巴茨基和科舍也夫合写。

第七章 § 36 “电纜的平衡”是副教授科舍也夫写的，在第八章中海維賽德法在电报線路中的应用由副教授拉茨(В. Г. Ратц)所写，第十章 § 8 “濾波器的协同工作”是工程师甘金(Л. Н. Генкин)写的。

附录 I、II、III 由阿庫利兴教授編写，附录 IV 由副教授拉茨編写，附录 V 由副教授科舍也夫編写。

著 者