


初中生学习·复习·应试必备

# 新阳光专题攻略

New Sunshine



## 初中物理 电学

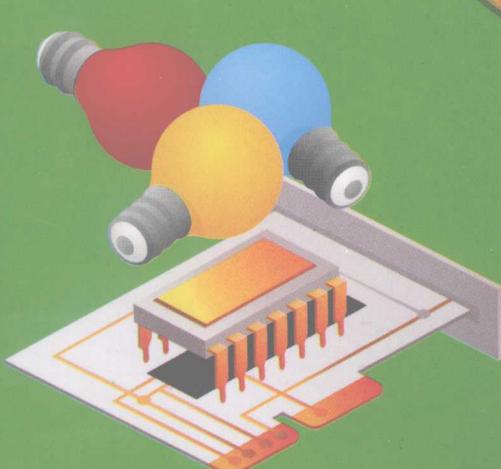

《新阳光专题攻略》编委会 编

以新课标为纲 以中考考纲为出发点  
适合各种版本教材 统领初中知识复习

北京出版社出版集团  
北京教育出版社



初中生学习·复习·应试必备



# 初中物理 电学

《新阳光专题攻略》编委会 编

总主编：吕艳霞 张伟明

本册主编：王冰

编 委：丁乃福

川 页 方 显 王 冰 王 志 强 王 宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王光玉 王学智 王英英 王梦如 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

孙兆峰 包容芳 伊红凤 向阳 刘伟 霜华 张芝芝

苏凝凯 张统林 帆张 张黎 邓伟 兴发

李丹萍 吴鸾玉 严婷 婷吴 曙光 宋兆 兵宋 晓芝

林 华 林 银 林伟 垒林 光敏

周丽萍 般学峰 一新 郭 鹿 辉

耿之雪 贾新华 贺一新 静

韩金祥 董恒江 傅仰波 曾丽清

管柏华 廖小燕 蒋绍红

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

王宝 书 萍 泉 王 鑫 荣

王志 强 王叶玉 叶艳霞 叶晓玲 阿孙富

图书在版编目(CIP)数据

新阳光专题攻略·初中物理·电学/吕艳霞,张伟明主编;《新阳光专题攻略》编委会 编. —北京:北京教育出版社,2009.3

ISBN 978-7-5303-6902-9

I .新… II .①吕…②张…③新… III .物理课—初中—教学参考资料 IV.G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 022667 号

新阳光专题攻略

初中物理 电学

CHUZHONG WULI DIANXUE

《新阳光专题攻略》编委会 编

\*

北京出版社出版集团

北京教育出版社 出版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码:100120

网 址:www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

三河天利华印刷装订有限公司印刷

\*

760×1 000 16 开本 10 印张 240 千字

2009 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5303-6902-9/G·6821

定价:10.00 元

质量监督电话:010-62380997 58572393

# 新阳光专题攻略系列丛书

全套共二十二册      总定价:275.00 元

序号	书名	定价	序号	书名	定价
1	初中语文写作指导	13.00	12	初中英语阅读理解	13.00
2	初中语文古诗文阅读与理解	13.00	13	初中英语听力(附赠光盘)	18.00
3	初中语文阅读与分析	13.00	14	初中英语语法	15.00
4	初中语文基础知识	14.00	15	初中英语书面表达	11.00
5	初中数学数与式·方程(组)·不等式(组)	10.00	16	初中英语完形填空	13.00
6	初中数学相似·图形变换·视图与投影	10.00	17	初中物理力与运动·能及能源	10.00
7	初中数学圆	12.00	18	初中物理声·光·热·信息传递	13.00
8	初中数学三角形与四边形	14.00	19	初中物理电学	10.00
9	初中数学函数	14.00	20	初中化学实验与计算	11.00
10	初中数学统计与概率	10.00	21	初中化学元素及其化合物	14.00
11	初中英语单项选择	12.00	22	初中化学基本概念与原理	12.00

地址:北京市北三环中路6路

电话:(总机)62013123

网址:[www.bph.com.cn](http://www.bph.com.cn)

户名:北京华洋图书发行有限公司

开户行:农行北京北三环支行

北京华洋图书发行有限公司(100120)

传真:(010)62366064

投诉电话:(010)62028146

账号:020801040012186





# 前

## 言

*Qian Yan*

为了使初中各年级的学生更好地掌握初中的各部分知识,为了帮助广大初中生最大限度地提升学习能力,正确地把握中考趋势,改变盲目被动的应考局面,我们组织具有丰富教学和研究经验的学科教育专家、一线骨干教师,针对新教纲、新课标和新考试说明,以及课改后突显模块学习的要求,精心编写了这套初中版《新阳光专题攻略》丛书。

丛书以初中阶段的语文、数学、英语、物理、化学等五门学科为面,以各门学科的专题为点,全面梳理知识脉络,跟踪强化训练,为学生学习、复习、应考指明“攻坚”方向。

为使学生们在最短的时间内掌握知识的精髓,本书编者将他们多年教学经验进行总结和精选,取其精华,编成此书。学生们可以在最短的时间内掌握专题的知识,领悟到学习的乐趣。

本书具有如下的特点:

**1.紧扣新课标及中考考纲** 新课标和中考考纲是所有教材的依据和出发点。本书紧扣新课标和中考考纲,列出的知识点、重点、难点就不会有任何遗漏和缺失。

**2.知识技能梳理** 本书对各知识点和技巧进行梳理,使之形成系统,以使同学们更好地掌握知识,高效学习。

**3.重点难点易错点分析** 本书对重点难点易错点进行了详尽的分析,因为这三个方面是每个人学习中的关键症结,解决了这三个方面,其他问题便迎刃而解。



而解。

**4. 规律、方法探究** 本书对学习中呈现出的规律和方法进行了研究和分析。各个学科虽然不同,但是各科知识是有规律和方法可以学习和掌握的。掌握了规律和方法就掌握了这门学科的精髓。

**5. 典例精析** 本书各部分知识都精选了大量的典型例题,并对这部分典型例进行了精解精析。在分析的过程中,对例题的分析思路进行了点拨,使学生们拿到习题后能正确地思考并少走弯路。

**6. 考点强化训练** 选取大量习题,对中考考纲要求的考点进行强化训练。所选习题为近年来中考考题,训练有针对性。

**7. 思维拓展训练** 选取大量近年来中考中有一定难度的习题,对各知识点进行有针对性的训练。

**8. 答案** 各训练的习题均给出答案,较难的习题给出思路及解题过程,这可以使同学们检测自己对知识掌握的情况,找出不足之处。

本书严格遵循新课标三维知识方法情感体系,全面系统地讲解知识要点,点拨中考考点,精析重点难点。通过剖析教材,讲解典型例题,讲解解题思路,总结学习的方法,并对所有知识点进行延伸与拓展。

我们相信,本书编者所花的大量心血,肯定有助于同学们学习知识,在中考中取得骄人的成绩!



# 目 录

## Contents

### 第六章 电流和电路 ..... 1

一 考标要求与中考分析	1
二 知识技能梳理与规律方法	
探究	1
三 典型例题精析	5
四 单元测试	7
A 组	7
B 组	11
参考答案	13
五 体验中考	14
热身练习	14
参考答案	16
中考真题	17
参考答案	18

### 第七章 欧姆定律 ..... 19

一 考标要求与中考分析	19
二 知识技能梳理与规律方法	
探究	19
三 典型例题精析	25

### 四 单元测试 ..... 29

A 组	29
B 组	32
参考答案	36
五 体验中考	37
热身练习	37
参考答案	42
中考真题	44
参考答案	48

### 第八章 电功率 ..... 50

一 考标要求与中考分析	50
二 知识技能梳理与规律方法	
探究	50
三 典型例题精析	56
四 单元测试	63
A 组	63
B 组	66
参考答案	69
五 体验中考	70
热身练习	70



参考答案	85
中考真题	90
参考答案	98

## 第九章 电与磁 ..... 100

一 课标要求与中考分析	100
二 知识技能梳理与规律方法	
探究	100
三 典型例题精析	104
四 单元测试	107
A 组	107
B 组	111
参考答案	117
五 体验中考	118

热身练习	118
参考答案	130
中考真题	133
参考答案	138

## 第十章 探究与实验 ..... 139

一 探究规律类	139
二 探究方案类	140
三 探究评估类	141
四 最新中考探究体验	142
参考答案	146

## 电学综合测试 ..... 148

参考答案	154
------	-----



## 第六章 电流和电路



### 一 课标要求与中考分析

- 1** 知道摩擦起电现象,知道两种电荷及它们间的相互作用;知道电荷量及其单位;知道电流是如何形成的及电流方向的规定.
- 2** 理解电源的作用,电路的基本组成,感悟串联电路和并联电路的意义并能区分串、并联.
- 3** 会读、会画简单的电路图,能连接简单的串联电路和并联电路,能说出生活中简单串联电路和并联电路的实例.
- 4** 中考热点主要考查串、并联电路的判断,电路图和实物图的互画,设计电路等知识,多以选择、填空、实验题出现;结合生活实际考查对串、并联的理解和电流的规律,多以探究题出现.



### 二 知识技能梳理与规律方法探究

#### (一) 电荷

**1** 带了电(荷):摩擦过的物体有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电.轻小物体指碎纸屑、头发、灰尘、轻质球等.

#### **2** 使物体带电的方法

定义:用摩擦的方法使物体带电

原因:不同物质原子核束缚电子的本领不同

实质:使物体中的正、负电荷分开,电子从一个物体转移到另一个物体

能的转化:机械能→电能



**②接触带电:**物体和带电体接触带了电.如带电体与验电器金属球接触使金属球带电.

**③感应带电:**由于带电体的作用,使带电体附近的物体带电.

### 3 两种电荷

**正电荷** [规定:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电  
实质:物质中的原子失去了电子]

**负电荷** [规定:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电  
实质:物质中的原子得到了多余的电子]

**4 电荷间的相互作用规律:**同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.

构造:金属球、金属杆、金属箔

**5 验电器** [作用:检验物体是否带电  
原理:同种电荷相互排斥]

**6 电荷量** [定义:电荷的多少叫电荷量  
单位:库仑(C)  
元电荷: $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C]

**7 中和:**放在一起的等量异种电荷完全抵消的现象.

**拓展:**①如果物体所带正、负电荷量不等,也会发生中和现象.这时,带电荷量多的物体先用部分电荷和带电荷量少的物体中和,剩余的电荷可使两物体带同种电荷.②中和不是意味着等量正、负电荷被消灭,实际上电荷总量保持不变,只是等量的正、负电荷使物体整体显不出电性.

## (二)电流

**1 形成:**电荷的定向移动形成电流.

**注:**该处电荷是自由电荷.对金属来讲是自由电子定向移动形成电流;对酸、碱、盐的水溶液来讲,正、负离子定向移动形成电流.

**2 方向的规定:**把正电荷移动的方向规定为电流的方向.

**注:**在电源外部,电流的方向从电源的正极到负极.电流的方向与自由电子定向移动的方向相反.

**3 获得持续电流的条件:**电路中有电源,电路为通路.

**4 电流的三种效应**

①电流的热效应,如白炽灯,电饭锅等.②电流的磁效应,如电铃等.③电流的化学效应,如电解、电镀等.

**注:**电流看不见、摸不着,我们可以通过各种电流的效应来判断它的存在,这里体现了转换法的科学思想.

(物理学中,对于一些看不见、摸不着的物质或物理问题我们往往要抛开事物



本身,通过观察和研究它们在自然界中表现出来的外显特性、现象或产生的效应等去认识事物,这种方法在物理学上叫转换法)

**5** 单位:①国际单位:A;②常用单位:mA、 $\mu$ A;③换算关系:1 A = 1 000 mA, 1 mA = 1 000  $\mu$ A.

**6** 测量:(1)仪器:电流表,符号Ⓐ.

(2)读数时应做到“两看清”,即看清接线柱上标的量程,看清每大格电流值和每小格电流值.

(3)使用时规则:两要、两不要.

①电流表要串联在电路中.

②电流要从电流表的正接线柱流入,负接线柱流出,否则指针反偏.

③被测电流不要超过电流表的量程.

a.危害:被测电流超过电流表的量程时,不仅测不出电流值,电流表的指针还会被打弯,甚至表被烧坏.

b.选择量程:实验室用电流表有两个量程,0~0.6 A 和 0~3 A.测量时,先选大量程,用开关试触,若被测电流在 0.6~3 A,则不用换量程;若被测电流小于 0.6 A 则换用小的量程;若被测电流大于 3 A 则换用其他具有更大量程的电流表.

④绝对不允许不经过用电器直接把电流表连到电源两极上.

### (三)导体和绝缘体

定义:容易导电的物体

**1 导体** 常见材料:金属、石墨、人体、大地、酸、碱、盐溶液

导电原因:导体中有大量的可自由移动的电荷

说明:金属导体中电流是自由电子定向移动形成的,酸、碱、盐溶

液中的电流是正、负离子都参与定向运动形成的

定义:不容易导电的物体

**2 绝缘体** 常见材料:橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等

不易导电的原因:几乎没有自由移动的电荷

**3 “导电”与“带电”的区别**

导电过程是自由电荷定向移动的过程,导电体是导体;带电过程是电子得失的过程,能带电的物体可以是导体,也可以是绝缘体.

**4 导体和绝缘体之间并没有绝对的界限**,在一定条件下可相互转化.一定条件下,绝缘体也可变为导体.

如加热使绝缘体中的一些电子挣脱原子核的束缚变为自由电荷.



## (四) 电路

### ① 组成

**① 电源** 定义：能够提供电流的装置，或把其他形式的能转化为电能的装置  
 作用：在电源内部不断地在正极聚集正电荷、负极聚集负电荷，以持续对外供电  
 分类 {  
 干电池  
 化学电池 { 充电时，电能→化学能  
 蓄电池 { 供电时，化学能→电能  
 光电池：光能→电能  
 发电机：机械能→电能

**② 用电器** 定义：用电来工作的设备  
 工作时：将电能→其他形式的能

**③ 开关：**控制电路的通断。

**④ 导线：**输送电能。

### ② 三种电路

**① 通路：**接通的电路。



**② 开路：**断开的电路。

**③ 短路：**

特征：电源短路，电路中有很大的电流，可能烧坏电源或烧坏导线的绝缘皮，很容易引起火灾。

**③ 电路图：**用规定的符号表示电路连接的图叫做电路图。

### ④ 连接方式

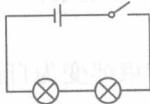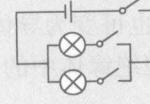	串联	并联
定义	把元件逐个顺次连接起来的电路	把元件并列地连接起来的电路
特征	电路中只有一条电流路径，一处断开，所有用电器都停止工作	电路中的电流路径至少有两条，各支路中的元件独立工作，互不影响
开关作用	控制整个电路	干路中的开关控制整个电路，支路中的开关控制该支路
电路图		
实例	某些装饰小彩灯	家庭中各用电器



### 5 识别电路串、并联的常用方法(选择合适的方法熟练掌握)

①电流分析法:在识别电路时,电流:电源正极→各用电器→电源负极,若途中不分流,则用电器串联;若电流在某一处分流,每条支路只有一个用电器,这些用电器并联;若每条支路不只一个用电器,这时电路有串有并,叫混联电路.

②断开法:去掉任意一个用电器,若另一个用电器也不工作,则这两个用电器串联;若另一个用电器不受影响仍然工作,则这两个用电器为并联.

③节点法:在识别电路时,不论导线有多长,只要其间没有用电器或电源,则导线的两端点都可看成同一点,从而找出各用电器的共同点.

④观察结构法:将用电器接线柱编号,电流流入端为“首”,电流流出端为“尾”,观察各用电器,若“首→尾→首→尾”连接,为串联;若“首、首”“尾、尾”相连,为并联.

⑤经验法:对实际看不到连接的电路,如路灯、家庭电路,可根据它们的某些特征判断连接情况.



### 三 典型例题精析

**例 1** 某同学家中有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯,它们是并联着的. 工作时的电流分别为  $200\text{ mA}$ 、 $1\text{ A}$ 、 $300\text{ mA}$  和  $250\text{ mA}$ . 如果干路中的电流不许超过  $3\text{ A}$ ,这些用电器是否可以同时使用?



这位同学家中的用电器是并联关系,而并联电路中干路的电流等于各支路电流之和. 此同学家中电路的干路电流不许超过  $3\text{ A}$ ,也就等于各个用电器所用电流之和不许超过  $3\text{ A}$ .

我们可以计算一下:  $I_{\text{总}} = 0.2\text{ A} + 1\text{ A} + 0.3\text{ A} + 0.25\text{ A} = 1.75\text{ A}$ .

由此可知  $I_{\text{总}} < I_{\text{干}}$ ,各个用电器电流之和不超过  $3\text{ A}$ ,所以这些用电器可以同时使用.

**例 2** 有一种节日彩灯上串联着 20 只小灯泡. 如果电源插头处的电流为  $200\text{ mA}$ ,那么,通过每只小灯泡的电流是多大?



此题考查串联电路的电流规律,因为串联电路中电流处处相等,所以通过每个小灯泡的电流都应和电源插头处的电流相等,都是 200 mA.

**例 3** 在一个电路中有两个完全相同的用电器,用电流表测量时发现通过每个用电器的电流都相等,则这两个用电器的连接 ( )


- (A) 一定是串联      (B) 一定是并联  
 (C) 可能是串联,也可能是并联      (D) 无法判断




根据串联电路电流的特点,两个用电器可能串联. 两个用电器完全相同,即电阻相同,若并联,  $U$  相等,  $R$  相等,由  $I = \frac{U}{R}$  可知电流也相等,故两个完全相同的用电器也可能并联.

**答案** C

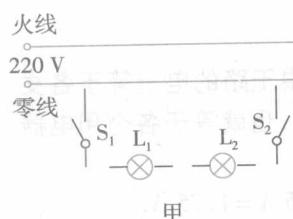**例 4** 小斌是一位电工,准备为一房间设计电路. 房间内两盏灯计划用并联电路,但房东邓大爷想用串联电路. 他认为串联电路既简单又省钱. 下面是小斌留给邓大爷的便条. 请补充完整,并将甲中的两灯及开关正确连入电路.



甲

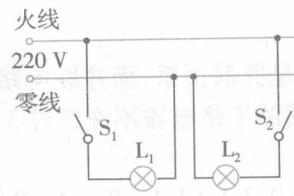

乙

邓大爷:  
您好. 由于\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, 所以我设计用并  
联电路.  
小斌  
2003年6月17日

图 6-1 小斌大张旗鼓地用一个办法纠正了邓大爷的错误



本题结合日常生活中的问题,通过纠正错误的想法来考查家庭电路的知识.

串联时开关同时控制两个灯泡,且灯泡不能正常发光. 电路图如乙所示.



## 四 单元测试



### A组

#### 一 填空题

1 一个完整的电路是由提供电能的\_\_\_\_\_、消耗电能的\_\_\_\_\_、控制电路通断的\_\_\_\_\_和提供电流流动路径的\_\_\_\_\_四部分组成的.

2 电路中的电流是由电子的\_\_\_\_\_形成的,电流是有方向的,其方向就是从电源的\_\_\_\_\_出发,经过开关和用电器,再回到电源的\_\_\_\_\_.

3 同学们在连接实物电路时,开关应\_\_\_\_\_.任何情况下都绝对不允许不经过\_\_\_\_\_而直接将电源两极连接在一起.

4 电流是表示\_\_\_\_\_的物理量,电流的单位是\_\_\_\_\_,用符号\_\_\_\_\_表示.计算器中的电流很小,大约 $100\ \mu A$ ,也就是\_\_\_\_\_A.雷电是一种常见的自然现象,发生雷电时的电流高达 $2\times 10^5\ A$ ,相当于\_\_\_\_\_mA.

5 实验室里通常用\_\_\_\_\_来测量电路中的电流.测量时,电流表必须和被测的用电器\_\_\_\_\_联在电路里,使电流从它的\_\_\_\_\_接线柱流进,从\_\_\_\_\_接线柱流出,并选择合适的\_\_\_\_\_.

6 串联电路中各处的电流是\_\_\_\_\_的,并联电路中干路的电流\_\_\_\_\_各并联支路的电流\_\_\_\_\_.

7 家庭电路主要由进户输电线、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和插座、电灯等用电器组成.家用电器都\_\_\_\_\_联在家庭电路中,插座与电灯是\_\_\_\_\_联的,保险盒是\_\_\_\_\_联在电路中的.而控制电灯的开关应与电灯\_\_\_\_\_联,并且应该接在\_\_\_\_\_线与灯泡之间.

#### 二 选择题

8 如图6-2所示,当开关S闭合后,三盏灯并联的电路是 ( )

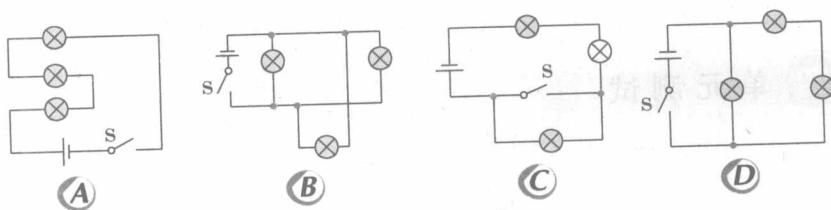


图 6-2

- ⑨ 关于家庭电路中电器安装的说法错误的是 ( )
- (A) 开关应接在火线上
  - (B) 螺丝口灯泡的螺旋套一定要接在零线上
  - (C) 开关应和灯泡并联
  - (D) 三孔插座应有接地线
- ⑩ 当发现有人触电时,下列措施中绝对不可以首先施行的是 ( )
- (A) 立即切断电源
  - (B) 紧急呼叫、求援
  - (C) 用干燥的木棒拨开电线
  - (D) 迅速用手将人拉开,或用剪刀剪断电线
- ⑪ 电工站在干燥的木凳上检修照明电路,下列情况中安全的是 ( )
- (A) 一手握火线,一手握零线
  - (B) 一手握火线,一手握地线
  - (C) 只有一只手接触火线,人站在绝缘凳上
  - (D) 一手接触火线,另一只手扶着水泥墙壁
- ⑫ 关于保险丝,下列说法中正确的是 ( )
- (A) 电路中有了保险丝,就能起到保险作用
  - (B) 选用额定电流越小的保险丝,就越安全
  - (C) 选择适当规格的保险丝,才能够既不妨碍供电,又能起保险作用
  - (D) 以上说法都有问题
- ⑬ 图 6-3 所示为常见的电源插座中的一种,下列叙述中不正确的是 ( )
- (A) 这是一个三孔插座
  - (B) 插座中的“E”应当接在用电器外壳上

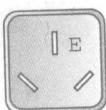


图 6-3



C 插座中的“E”插孔对插头起固定作用

D 插座中的“E”应当与大地相连

- 14 如图 6-4 是家庭电路的一部分. 开关 S 闭合后灯不亮, 现用试电笔去测 C、D 两点时, 发现氖管均发光, 用试电笔去测 A、B 两点时, 只有测 A 点时氖管发光, 那么故障原因是

A 火线与零线相碰

B A、D 两点间断路

C B、D 两点间断路

D 灯头内两接线柱短路

- 15 小鸟停在高压电线上并不会触电, 其原因是

A 小鸟是绝缘体, 所以不触电

B 小鸟两个爪间的电压低, 不会使小鸟触电

C 小鸟生命力强, 所以不触电

D 线路中电流太小, 不能使小鸟触电

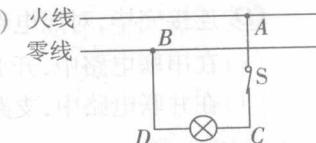


图 6-4

### 三 实验题

- 16 如图 6-5 所示电路中:

(1) 若使  $L_1$ 、 $L_2$  串联, 则应闭合 \_\_\_\_\_, 断开 \_\_\_\_\_;

(2) 若使  $L_1$ 、 $L_2$  并联, 则应闭合 \_\_\_\_\_, 断开 \_\_\_\_\_;

(3) 如果只闭合  $S_1$  而断开  $S_2$ 、 $S_3$ , 则灯 \_\_\_\_\_ 亮;

(4) 同时闭合开关 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 是不允许的.

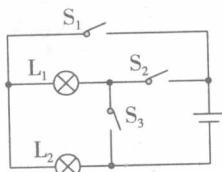


图 6-5

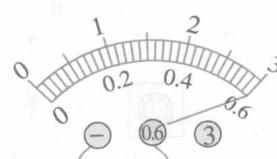


图 6-6

- 17 某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验, 闭合开关后, 发现电流表的指针偏转到如图 6-6 所示的位置, 于是他立即断开开关. 则:

(1) 测量时产生这种现象的原因是 \_\_\_\_\_;

(2) 该同学为了完成实验, 下一步应该采取的措施是 \_\_\_\_\_.

- 18 在“组成串联电路和并联电路”的实验中: