

高等学校教材

DIAN GONG XUE SHI YAN YU CE LIAN

电工学实验与测量

李长霞 主编



贵州科技出版社

高等学校教材

DIAN GONG XUE SHI YAN YU CE LIANG

电工学实验与测量

李长霞 主编

窦勤耘 谢辉 编



贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

电工学实验与测量/李长霞主编;窦勤耘,谢辉编.—2版.
—贵阳:贵州科技出版社,2009.2
ISBN 978-7-80662-558-3

I.电… II.①李…②窦…③谢… III.①电工学—实验—
高等学校—教材②电气测量—高等学校—教材 IV.TM1-33
TM93

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第013307号

贵州科技出版社出版发行

贵阳市中华北路289号

邮政编码:550004

印刷:贵阳科海印务有限公司

经销:贵州省新华书店经销

787mm×1092mm 16开本 9.25印张 225千字

2009年2月第2版 2009年2月第1次印刷

定价:20.00元

前 言

电工学实验是配合电工学课程而平行设置的一门实验课。作为高等工科院校的学生,除应掌握电工学的基本理论和基本方法外,还必须获得一定的实际知识和基本技能训练。为此,电工学实验课应与电工学的课堂教学密切配合。

电工学基础实验既要理论联系实际,又要通过实验加深学生对理论知识牢固而灵活的掌握,着重培训学生的实际动手能力,训练学生的操作技能。根据大纲及理论课程要求,实验过程应循序渐进,由浅入深,实验内容应贯彻“少而精”的原则。本书的各个实验正是按照上述精神安排的,适应教学和便于学生使用。

本书包括三个部分,第一部分为电工技术基础实验(第一章),着重培养学生的实验基本技能和动手能力,帮助学生巩固、加深理解所学基本理论知识。第二部分为电子技术基础实验(第二、三章),着重培养学生对电子基本元器件的正确了解,以便能够在实验时正确地选择使用,培养学生对电子实验的测试、分析及处理实验结果的方法,提高其整体的综合素质。第三部分介绍常用电工电子元器件及仪器仪表的使用(第四、五章),以供查阅。

本书在编写过程中,得到了贵州大学电学基础部和实验中心老师的大力支持。顾宏林教授审阅了本书,并做了具体指导,提出了许多宝贵的意见,编者谨致以诚挚的谢意。

限于编者水平所限,加之时间仓促,本书缺点和错误在所难免,诚恳希望读者提出批评和改进意见,以便今后修订。

编 者

2005 年 10 月

再 版 前 言

根据国家教育部电工学指导中心关于《电工技术课程教学基本要求》,结合现有实验手段,以及新的实验设备等,本书对原窦勤耘、李长霞、谢辉编《电工学实验与测量》一书进行了修订,使之内容更加丰富,步骤更为合理简洁,操作方案更加规范,以满足不同学时、不同专业、不同层次的需要。修订内容主要在第一章,电工技术基础实验。

本书的修订得到了贵州大学电气工程学院电学教研室和实验中心老师们的大力支持,编者在此致衷心的感谢!

限于编者水平,书中不足之处和错误在所难免,恳请读者指正。

编者

2008. 11

目 录

实验须知	1
第一章 电工技术基础实验	2
实验一 直流电路基本定律的验证	2
实验二 日光灯电路及功率因数的提高	5
实验三 三相交流电路的研究	7
实验四 R 、 L 、 C 串联谐振电路	11
实验五 单相变压器	13
实验六 三相变压器	18
实验七 三相异步电动机的极性测定及起动	24
实验八 三相异步电动机正反转控制线路	27
第二章 电子技术基础实验	31
实验一 常用电子仪器使用练习	31
实验二 小信号共射极放大器	35
实验三 电压串联负反馈放大器	38
实验四 集成运算放大器及其应用	41
实验五 单相整流、滤波和三端稳压电路	45
实验六 组合逻辑的设计与测试	49
实验七 触发器及其应用	51
实验八 计数器及其应用	55
第三章 综合设计性实验	59
实验一 多组灯具单开关控制器	59
实验二 音响放大器设计	60
实验三 多功能数字钟电路设计	62
第四章 常用元器件的选用	64
第一节 电阻器	64

第二节 电容器 71

第三节 电感器 79

第四节 变压器和继电器 80

第五节 半导体二极管 84

第六节 半导体三极管 89

第七节 集成运放和集成稳压器 96

第五章 常用电工电子仪器的使用 101

第一节 测量的基本知识..... 101

第二节 电测量指示仪表..... 110

第三节 电测量电子仪器..... 120

附录 A 电阻器型号命名方法(GB2470 - 81) 137

附录 B 电容器型号命名方法(GB2470 - 81) 139

参考文献..... 140

实验须知

任何自然科学都离不开实验。科学实验是研究自然科学极为重要的环节,也是科学技术得以发展的重要保证。

一、实验目的

- (1)培养学生实事求是,一丝不苟,严格、严密、严肃的科学态度,以及独立工作的能力。
- (2)培养学生的基本实验技能,比如正确使用常用的电工电子仪器、仪表,掌握一些基本的电工、电子测试技术、试验方法以及数据分析处理知识。
- (3)巩固、加深并扩大所学到的理论知识,培养运用基本理论分析处理实际问题的能力。

二、对实验技能的要求

- (1)正确使用电流表、电压表、万用表、功率表以及常用的一些电工电子实验仪器。对于常用的电工、电子仪器仪表,应能进行选择,要求掌握其性能、用法和注意事项。
- (2)应能按照电路图连接实验电路,合理安排仪表和布线。能检查电路,初步分析并排除故障,并掌握人身及设备安全和防护知识。
- (3)认真观察实验现象,掌握观察、读取、选择、检查数据的方法,并具有判断实验结果合理性的能力。
- (4)能正确书写实验报告,计算和分析实验结果(包括误差理论和有效数字等基本概念)能够正确运用实验手段验证一些定理和结论。

三、实验要求

- (1)实验前必须按“预习要求”所提示的内容充分作好预习,明确实验目的和要求,掌握有关电路的基本原理,查阅相关资料,拟定实验方法和步骤,设计实验数据表格,初步估算(试分析)实验结果,写好实验预习报告。并将预习报告交指导教师审阅。
- (2)开始实验前应首先检查所要用的仪器设备是否完好无损,如有损坏或不全,应及时报告指导教师处理。
- (3)实验中必须严格遵守操作规程,未经许可不得取用不是本次实验所用的设备。
- (4)实验中仪器设备如有损坏,应立即报告指导教师,听候处理。
- (5)实验完毕,应请指导教师检查实验记录和仪器设备,经指导教师许可并将实验器材整理后,方可离开实验室。

四、实验报告

- (1)实验目的:填写实验目的和意义。
- (2)实验仪器和设备:填写实验实际使用的设备名称、型号和数量。
- (3)实验原理图:绘制实验原理电路图及实验线路图。
- (4)实验内容:填写必要的实验步骤,列表记录实验数据,写出必要的数据处理过程。
- (5)总结:对实验现象、数据进行分析,得出结论。

第一章 电工技术基础实验

实验一 直流电路基本定律的验证

一、实验目的

- (1)了解电工实验的要求和一般程序及常用设备的使用。
- (2)通过电路的连接掌握接线技能,学会检查电路故障和分析实验误差。
- (3)掌握电流表、电压表、数字万用表和直流稳压电源的使用方法。
- (4)验证欧姆定律、克希荷夫定律、叠加原理及戴维南定理。

二、预习要求

- (1)复习教材中的相关部分。
- (2)阅读实验指导书,了解实验原理、内容及步骤,并估算实验电路中各测量参数。
- (3)预习各仪器、仪表的使用方法及注意事项。

三、实验原理

(1)欧姆定律:通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比,即 $\frac{U}{I} = R$ 。

(2)克希荷夫定律:在线性电路中,任何时刻,对任一节点,所有支路的电流代数和恒等于零,即 $\sum I = 0$ 。

在线性电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路的电压代数和恒等于零,即 $\sum U = 0$ 。

(3)叠加原理:在线性电路中,任一支路电流(或支路电压)都是电路中各个电源分别单独作用时在该支路内产生的电流(或电压)的代数和。

(4)戴维南定理:任何一个含独立电源,线性电阻和受控源的二端网络,对外电路来说,可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换,该电压源的电压等于二端网络的开路电压,而电阻等于二端网络的全部独立电源置零后的输入电阻。

实验底板如图 1-1-1 所示。

实验电路如图 1-1-2、图 1-1-3、图 1-1-4 所示。

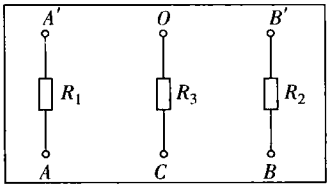


图 1-1-1 实验底板

四、实验仪器及材料

名 称	双路直流稳压电源	直流电流表	数字万用表	实验板	导线
型号规格					
数 量					

五、实验内容

(1)用数字万用表测出实验底板上 R_1 、 R_2 、 R_3 的电阻值记录于表 1-1-1 中,在测量过程中, R_1 、 R_2 、 R_3 在无电源下测量。

表 1-1-1

测量值		
$R_1 =$	$R_2 =$	$R_3 =$

(2)调整电源电压 $E_1 = 6V$, $E_2 = 12V$ 。

(3)按图接线时注意电源的极性,电压表、电流表的极性 & 量程(根据已知电压及电阻值估算)。所接电路经检查无误后,方能通电实验。记录时,要根据电路图中所给定的正方向标以正、负号。

①按图 1-1-2 所示电路接线,只接入电源 E_1 , E_1 单独作用时测量各支路的电压 U'_1 、 U'_2 、 U'_3 的值,记录于表 1-1-2 中。

②按图 1-1-3 所示电路接线,只接入电源 E_2 , E_2 单独作用时测量各支路的电压 U''_1 、 U''_2 、 U''_3 的值,记录于表 1-1-2 中。

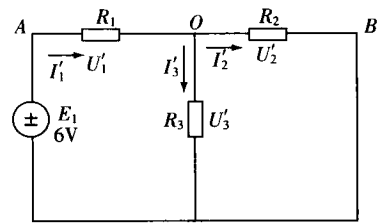


图 1-1-2 E_1 单独作用

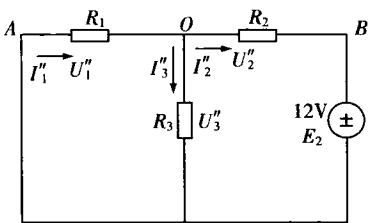


图 1-1-3 E_2 单独作用

③按图 1-1-4 所示电路接线, E_1 、 E_2 共同作用时测量各支路的电压 U_1 、 U_2 、 U_3 值记录于表 1-1-2 中。

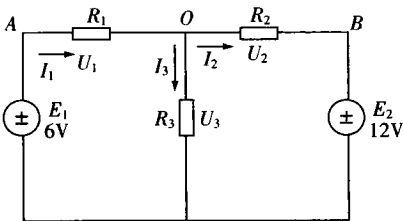


图 1-1-4 E_1 、 E_2 共同作用

表 1-1-2

E_1 单独作用	E_2 单独作用	E_1 、 E_2 共同作用
$U'_1 =$	$U''_1 =$	$U_1 =$
$U'_2 =$	$U''_2 =$	$U_2 =$
$U'_3 =$	$U''_3 =$	$U_3 =$

通过测量数据验证:

$$\begin{cases} U_1 = U_1' + U_1'' \\ U_2 = U_2' + U_2'' \\ U_3 = U_3' + U_3'' \end{cases}$$

通过表 1-1-1 和 1-1-2,即可得到电流叠加。

表 1-1-3

E_1 单独作用	E_2 单独作用	E_1, E_2 共同作用
$I_1 =$	$I_1' =$	$I_1 =$
$I_2 =$	$I_2' =$	$I_2 =$
$I_3 =$	$I_3' =$	$I_3 =$

通过以上验证电压叠加的三个式子分别除以实测电阻 R_1, R_2, R_3 ,即可得到电流叠加。

$$\begin{cases} I_1 = I_1' + I_1'' \\ I_2 = I_2' + I_2'' \\ I_3 = I_3' + I_3'' \end{cases}$$

④验证克希荷夫规律:

克希荷夫第一定律(节点电流定律) $\Sigma I = 0$

表 1-1-4

$I_1 =$ (A)	$I_2 =$ (A)	$I_3 =$ (A)
$I_1 + I_2 + I_3 =$ (A)		
误差:		

克希荷夫第二定律(回路电压定律) $\Sigma u = 0$

表 1-1-5

回路 I	回路 II
$u_1 =$ (V)	$u_2 =$ (V)
误差:	误差:

(4)戴维南定律的验证。根据戴维南定理,任何一个有源二端网络,都可用一个电压源和电阻串联的等效电路来替换。

①按图 1-1-5 所示电路接线,调节 E_1, E_2 分别为 6V、12V,断开负载电阻 R_3 ,在有源二端网络输出开路时,用数字万用表 DCV20V 挡直接测量其开路电压 U_{oc} ,然后再将输出端短路,用 DCA200mA 挡(注意表笔插孔)测出短路电流 I_{sc} ,算出有源二端网络等效内阻 R_0 。

$$R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

②按图 1-1-6 所示电路接线,用数字万用表测量出 R_1, R_2 并联后的等效电阻 R_0 ,并与用 $R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ 算出的 R_0 进行比较。

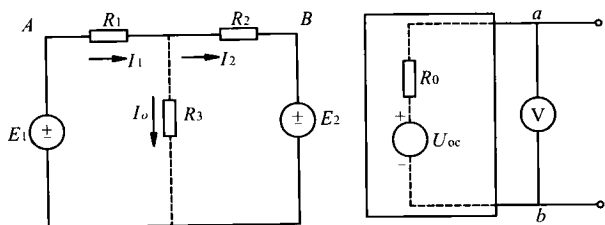


图 1-1-5 有源二端网络等效内阻测量法电路


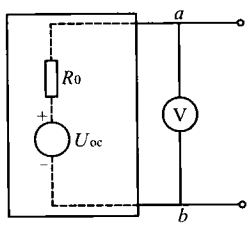


图 1-1-6 等效电阻测量电路

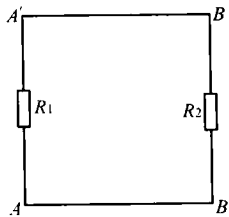

实验二 日光灯电路及功率因数的提高

一、实验目的

- (1) 了解 R 、 L 、 C 在日光灯电路中的作用, 学会日光灯电路的安装以及故障的排除。
- (2) 学会正确使用单相功率表。
- (3) 理解提高功率因数的实际意义, 掌握提高功率因数的方法。
- (4) R 、 L 、 C 元件在交流电路中的特性。
 - ① 交流串联电路中, 总电压和分电压的关系。
 - ② 交流并联电路中, 总电流和分电流的关系。

二、预习要求

- (1) 复习教材中的相关部分。
- (2) 阅读实验指导书, 了解实验原理和步骤, 并估算各测量参数。
- (3) 预习各仪器、仪表的使用方法及注意事项。

三、实验原理

1. 各部件的结构及作用

日光灯电路由灯管、镇流器和起辉器组成, 如图 1-2-1 所示。

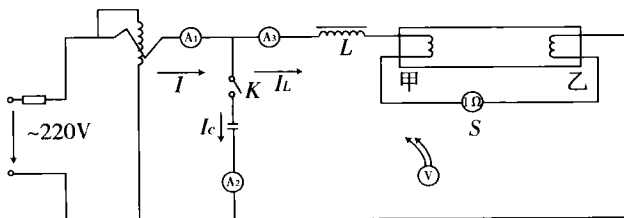


图 1-2-1 日光灯实验电路图

灯管: 它是一支玻璃管, 内壁涂有一层较薄的荧光粉; 管内抽尽空气, 并注入少量氙气和汞蒸气, 管的两端各有一个阳极和灯丝, 灯丝用钨丝烧制而成, 为发射电子用, 灯丝上焊有两根镍丝作为阳极, 用以吸收电子。

灯管工作时,可看成一电阻元件,但它和一般线性电阻不一样,它具有负阻效应,其阻值与流经灯管的电流成反比。

镇流器:它是一个带铁芯的电感线卷,与日光灯串联,其作用有两个:①利用它产生足够高的自感电势,使灯管易于起燃(放电)工作。②限制灯管的工作电流,避免灯管工作时,由于具有负阻效应使工作电流不断升高以致烧坏灯管。

起辉器:它是一只小的辉光管,内装有两个电极,一个直线固定电极,另一个为倒 U 形可动电极(由线膨胀系数不同的两种金属片制成),其作用是在灯管起辉时,为电路的自动开关。两电极间并联一小纸介电容,其作用是减少触点断开时所产生的火花,并消除灯管起动时对附近无线电设备的干扰。

2. 工作原理

当日光灯接通电源后,日光灯并未立即点燃,电源电压全部加在起辉器的两个电极的触头之间,其间隙发生辉光放电,电弧加热双金属片,使其向左边伸开,两触头接触,接通灯丝电路,加热灯丝。同时,起辉器两触头闭合后,其间电阻减少,电流经过时产生的热量很少,使双金属片冷却,两触头断开,切断灯丝电路。与此同时,镇流器两端产生高的自感电势与电源电压一起加在灯管两端,使灯丝发射电子,急速飞向阳极,电子急速运动的过程中,和管内氩气、水银蒸气分子相碰撞,使其电离产生辉光放电,在放电过程中,产生大量的紫外线,照射管壁上的荧光粉而发光,供照明用。

灯管放电(起燃)后,有一半以上的电压降在镇流器上,灯管两端电压(即起辉器上的电压)较低,不足以使起辉器放电,保持两触头处于分开状态,日光灯正常工作。

由于电源电压为交流电,灯管两端极性随时间不断变化,故灯管甲、乙两端交替为阳极,哪端为高电位,哪端便是阳极,吸收电子,低电位端则发射电子。

3. 电感性负载电路功率因素的提高

日光灯电路为电感性电路,电感性负载由于有电感 L_1 的存在,功率因素都较低,因此必须设法提高电感性负载的功率因数。常用的方法是在电感性负载的两端并联一个容量适当的电容器,这在实用上有很重要的意义。

在电感性负载两端并联一个适当的电容器,该电容有以下作用:

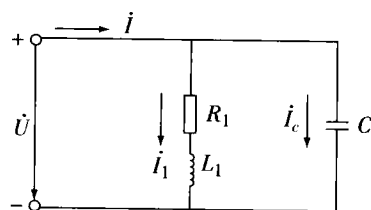


图 1-2-2

(1) 由于 I_1 和 I_c 反相而相互抵销,使电路总电流 I 减小很多,如图 1-2-2 所示。电路消耗的功率从 $P = UI_1 \cos \varphi_1$ 变为 $P = UI \cos \varphi$ 。

(2) 相位差角大大减小,即 $\varphi < \varphi_1$,使整个电路的功率因素提高很多。功率因素表达式为:

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

日光灯电路可近似地当做 RC 串联电路,并联电容器前日光灯电路的功率因素较低,一般为 0.5 左右,并联适当的电容器后,功率因素可提高至近于 1,所需并联的电容器电容值可按下式计算,即

$$C = \frac{1}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi), f = 50 \text{ Hz}$$

四、实验仪器及材料

名 称	交流电流表	数字万用表	单相功率表	实验板	导线
型号规格					
数 量					

五、实验内容

- (1) 研究日光灯电路中各部分的结构及作用。
- (2) 学习单相功率表的正确使用。
- (3) 按实验电路图 1-2-1 进行接线,将日光灯各部件及仪表连接好,经检查无误后,通电进行实验。
- (4) 不并联电容器 C 时,分别测量电路中的 P 、 U 、 U_R 、 U_L 、 I ,填入表 1-2-1。
- (5) 并联电容器 C 时,分别测量电路中的 P 、 U 、 U_R 、 U_L 、 I ,填入表 1-2-1。

表 1-2-1

测量 条件	测量值						计算值				
	$C(\mu F)$	$P(W)$	$U(V)$	$U_R(V)$	$U_L(V)$	$I(A)$	$S(VA)$	$Q(\text{乏})$	$\cos\varphi$	φ	矢量图
不并电容器	—										
并接电容器											

六、实验总结

- (1) 总结串联交流电路中,总电压与各元件上的电压间的关系。并联电路中,总电流与支路电流之间的关系。
- (2) 并联电容后,为什么总电流会减小? 此时日光灯吸收的功率是否减少? 为什么?

实验三 三相交流电路的研究

一、实验目的

- (1) 学习三相负载的星形连接和三角形连接。
- (2) 验证对称三相电路中负载星形连接时相电压和线电压、相电流和线电流的关系。
- (3) 验证对称三相电路中负载三角形连接时相电压和线电压、相电流和线电流的关系。
- (4) 了解三相电路的对称与不对称的概念以及不对称负载星形连接时中线的作用。
- (5) 学习用二瓦特计测定三相功率。

二、预习要求

- (1) 复习教材中相关部分。

(3) 预习各仪器、仪表的使用方法及注意事项。

相功率。在对称条件下,三相总功率为 $P = 3P_{\varphi} = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi$, 其中 φ 为相电压与相电流间的相位差,其接线方法如图 1-3-2(b) 所示。

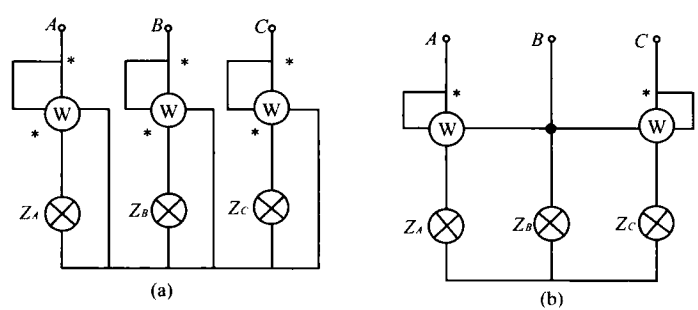


图 1-3-2 三相功率的测定
(a)三瓦特计法测三相功率 (b)二瓦特计法测三相功率

5. 中线的作用

在不对称星形负载没有中线时,即开关 K_2 、 K_3 、 K_4 均断开,负载线电压对称,但相电压不对称,负载中性点发生位移,如图 1-3-3 所示。若把电路中性点和负载中性点用中线连接起来,即合上开关 K_1 ,则负载各相电压就对称了,因而中线有稳定负载电压的作用,但中线的电流不为零。在负载对称时,中线电流等于零。三角形连接时,当三相负载不对称,负载的各相电压仍然对称,把三只瓦特计分别接到三个相电压中测量,三只瓦特计读数的和,便是三相总功率。没有中线的三相三线制可以用二瓦特计来测量三相功率,测量方法是两只瓦特计的电流线圈 分别串联在任意两根相线上,其电压线圈的一端与电流线圈的一端连接,另一端接到第三相线上,将只两瓦特计读数相加即为三相功率。

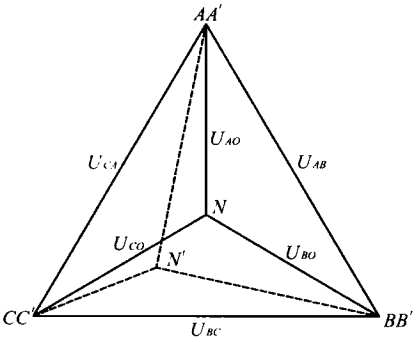


图 1-3-3 位形图

四、实验仪器及材料

名 称	交流电流表	数字万用表	三相功率表	导线	灯箱负载
型号规格					
数 量					

五、实验内容

1. 负载对称星形连接

- (1)按 图 1-3-1 连接实验电路,用二瓦特计按图 1-3-2(b)进行组合连接。
- (2)经指导教师检查允许后,接通电源,合上 K_1 开关,不接中线,再合上 K_2 、 K_3 ,各相负载对称,将测量数据记录于表 1-3-1 中。

(3)电路不变,接上中线,观察各相灯泡的亮度有无变化,将测量数据记录于表 1-3-1 中。

2. 负载星形不对称连接

(1)增减各相负载灯泡,使负载不对称,不接中线,观察各相负载灯泡亮度的变化,测量数据记录于表 1-3-1 中。

(2)接上中线,重复步骤(1),测量数据记录于表 1-3-1 中。

表 1-3-1

负载情况	测量项目	线电压(V)			负载相电压(V)			线电流(A)			中点间电压(V)	中线电流(A)	二瓦特计测三相功率(W)
		U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	$U_{AN'}$	$U_{BN'}$	$U_{CN'}$	I_A	I_B	I_C	$U_{NN'}$	I_N	P
负载对称	无中线												
	有中线												
负载不对称	无中线												
	有中线												

3. 三相负载的三角形连接

三相负载的三角形连接就是将各相负载的始端、末端依次相连,然后将三个连结点接至电源,如图 1-3-4 所示。三相负载接成三角形时,由于 $U_L = U_\phi$,因此不论负载对称与否,各相负载电压总是对称的。不同的是,负载对称时,线电流对称,且线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍,即 $I_L = \sqrt{3} I_\phi$ 。负载不对称时此关系不再成立

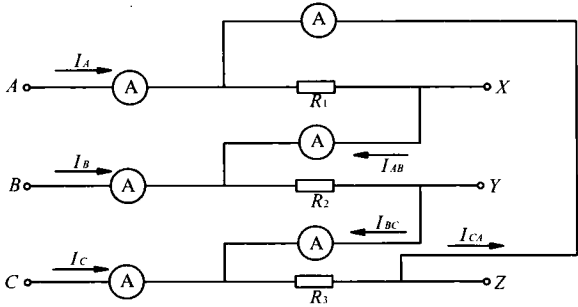


图 1-3-4 负载的三角形连接

三相负载三角形连接时,形成对称负载和不对称负载。测量各相负载线电压、线电流以及相电流变化情况,记录于表 1-3-2 中。

表 1-3-2

测量项目 负载情况	负载相电压(V)			线电流(A)			相电流(A)			二瓦特计测 三相功率 $P(W)$
	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	I_A	I_B	I_C	I_{AB}	I_{BC}	I_{CA}	
负载对称										
负载不对称										

六、实验总结

(1)根据实验数据,总结负载对称时,星形接法和三角形接法中负载线电压与相电压,线电流与相电流之间的关系。

(2)根据实验结果,说明在三相四线制供电线路中,中线上不允许安装熔断器的道理。