

《无线电》实验 制作选编

人民邮电出版社

内 容 提 要

本书汇编了一九七三年至一九七九年间人民邮电出版社出版的《无线电》月刊“实验室”栏刊载的文章。其中包括：实验室仪表与设备、无线电及电子设备制作试验及其它制作三部分，共八十八篇。内容范围较广，集中了许多无线电爱好者的丰富经验。所介绍的仪表和设备，简单易作，使用方便，经济节约。可供广大无线电爱好者和从事无线电维修工作的工人、技术人员参考。

《无线电》实验制作选编

*
人民邮电出版社编辑、出版
北京东长安街27号
天津新华印刷一厂印刷
新华书店北京发行所发行
各地新华书店经售

*
开本：787×1092 1/32 1981年5月第一版
印张：11 28/32 页数：190 1981年5月天津第一次印刷
字数：270 千字 印数：1—194,000册

统一书号：15045·总2474-无6135
定价：0.86 元

目 录

一、实验室仪表与设备

微型万用表	金德初	(1)
无表头的万用表	季如生	(8)
万用表刻度盘的绘制方法	花维国	(14)
用万用表测试晶体管的附加装置	吴 强	(20)
DF—1型晶体管繁用表		
.....	哈尔滨建筑工程学院电子仪器厂	(24)
简易多用电表的制作	金德初	(38)
不用表头的电压表	齐永和	(43)
平衡式晶体管电压表	大 钩	(47)
简易晶体管电压表	杨义群	(51)
简易晶体管毫伏表	大 钩	(52)
自制晶体管信号发生器	研 东	(56)
简易信号注入器	郝一朝	(60)
用2L465A 作信号发生器	傅保全	(65)
6.5MHz信号发生器	施宛愚	(69)
简易音频振荡器	沈长生	(71)
电抗管超低频正弦波振荡器	柴树熙	(73)
QBG—J 自制全晶体管高频Q表		
.....	上海市浦光中学电子小组	(78)
简易晶体管特性曲线图示仪	高福文	(89)
简易晶体管特性曲线图示仪的调整和使用		

-高福文 (95)
- 简易示波器.....袁中和、金德初 (99)
- 超小型晶体管示波器.....贾克明 (109)
- 简易阻容测量仪.....北京市75中学课外无线电小组 (117)
- 简易晶体管测试仪.....冯继成 (120)
- 简单测试器.....李永恒 (125)
- 修理收音机的助手——信号寻迹器
.....北京市少年宫科技组 (128)
- 三相交流电相序指示器.....杨克信 (131)
- LC回路振荡频率简易测试器吴天敬 (133)
- 线圈通、断、短路测试仪周稚田 (135)
- 简易晶体管稳压器.....教 兵 (139)
- 两用整流器.....孙尚明 (141)
- 作示波器用的电视机附加器.....潘钰铭 (143)
乐承华
- 晶体管耐压测试器.....王昌辉 (149)
- 实验电源.....凌肇元 (151)
- 电容降压式稳压电源.....杨风鸣 (154)
- 电视机用的简易自动调压装置.....沈 谊 (159)
- 介绍一种 h_{FE} 测量电路.....郭之虞、刘永华 (162)
- 二、无线电及电子设备制作试验**
- 多用收音机.....吕富旺、张天祥 (167)
- 光电自动控制器.....王兴乃 (175)
- 加减法计算器.....阜乃昌 (182)
- 晶体管夜间射击闪光器.....曾良生、李晓帆 (188)
- 简易多用放大器.....姜永魁 (192)
- 电机短路测试仪.....张文广 (195)

- 用音调检测元器件的小仪器 林永恩 (199)
简易恒温控制器 朱藩初 (207)
无触点恒温控制器 周绍强、邓积满 (209)
演示电流计的附加放大器 孙心若 (211)
修理收音机用的小仪器
..... 九江市五交化公司无线电门市部修理组 (214)
感应开关 上海第59中学电子工场 (218)
磁控开关 上海第59中学电子工场 (222)
路灯光控开关
..... 黑龙江绥化地区运输公司肇东公司配电室 (225)
接触式开关 郑祥泰、吴天敬 (228)
磁控电源开关 周振洪 (231)
钟控开关 阎恭举 (232)
紧急报警器 张路增、黄力之 (235)
用半导体收音机作高温报警 李真元 (237)
半导体收音机兼作电码练习器 詹洪祥 (240)
停电告警器 李忠善 (241)
铡草机安全保护装置 弥国勤 (242)
水开报警 王达 (247)
脉冲逻辑测试笔 夏云峰 (249)
声控实验 上海第59中学电子工场 (251)
光电式自动响铃钟 吴庆振、赵可敬 (256)
自制简易电唱机 周宗杰 (261)
直流变换器的应用——干电池点亮日光灯
..... 林永恩 (264)
自制小型万次闪光灯 郑祥泰 (270)
介绍一种延时电路 李文谦 (273)

- 对讲转换机 李旭东 (277)
 电子调速实验 魏福源 (282)
 利用电容放电充磁 吴天敬 (287)
 输出多种电压的变压器 魏华、郑浩 (290)
 “单线”双向声光信号器 王本轩 (292)
 测量小电容的方法 应家作 (293)
 遥测心率发射机 庆铃、王抗 (295)
 音响式晶体管水位计 朱裕林 (300)
 电风扇定时器 许德辉 (301)
 声控自动门 宋雪涛 (307)
 水龙头自动开闭装置
 上海市卢湾区清洁管理站 (316)


三、其它制作

- 电子锁 唐 瑋 (322)
 电子节拍器 陈 彤 (328)
 自制简易电二胡 于文涛 (331)
 滑奏式电子乐器 田进勤 (333)
 电子风琴 邓集成 (339)
 吹奏式电子乐器 田进勤 (345)
 光控汽车模型 黄敏明、潘 健 (355)
 玩具“电子计算机”
 上海市新肇周路小学科技组 (360)
 一种光控玩具——痛歼敌舰 钱信格 (363)
 简易“电子棋” 杨士凯 (366)
 光电枪 李文谦 (367)

一、实验室 仪表与设备

微型万用表

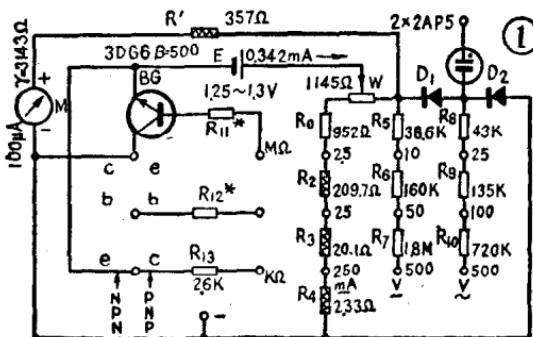作者用小表头制作成一种微型万用表，体积很小（约为 $50 \times 30 \times 32$ 毫米³），和普通的火柴盒差不多，重量只有60克左右，特别适合外出检修时使用。微型万用表具有中等灵敏度（ $4K\Omega/V$ ）。测试档位有直流电压三档（10、50、500伏），交流电压三档（25、100、500伏），直流电流三档（2.5、25、250毫安），电阻两档（ $K\Omega$ 、 $M\Omega$ ）和晶体管参数测试档（ I_{ceo} 、 β ， β 测试范围为0～250）。微型万用表线路见图1。



电 路 设 计

我们用的表头灵敏度 $I_m = 100$ 微安，其内阻 $r = 3143\Omega$ 。为

计算方便，设表头支路的总电阻 $R_m = 3.5\text{K}\Omega$ ，那么，表头支路需加一电阻 $R' = 3.5 - 3.143 = 0.357\text{K}\Omega$ 。

1. 直流电流档的计算 直流电流档电路见图2。各电流档分流电阻可按下式求出：

$$R_A = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = \frac{I_m \cdot R_m}{I_1 - I_m} = \frac{0.1 \times 3.5}{0.25 - 0.1} = 2.33\text{K}\Omega。$$

同理，

$$(I_2 - I_m) R_B = I_m (R_A - R_B + R_m)，$$

移项得

$$R_B = I_m (R_A + R_m) / I_2，$$

为计算方便，设

$$K = I_m (R_A + R_m) = 0.1 \times (2.33 + 3.5) = 0.583，$$

$$R_B = \frac{K}{I_2} \approx 0.233\text{K}\Omega$$

$$R_1 = R_A - R_B = 2097\Omega。$$

依次求得


$$R_C = \frac{K}{I_3} \approx 23.3\Omega, R_2 = 209.7\Omega。$$

$$R_4 = \frac{K}{I_4} \approx 2.33\Omega, R_3 = 20.97\Omega。$$

W 为欧姆表调零电位器，选用标称值为1千欧的半可调碳膜电阻，用电桥测得的实际值为1145欧，故 $R_0 = R_1 - W = 2097 - 1145 = 952\Omega$ 。

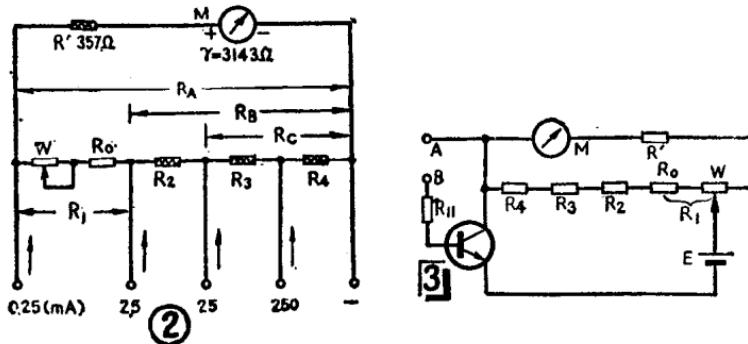2. 直流电压档的计算 按 $I_1 = 0.25\text{mA}$ 灵敏度计算，即每伏4千欧。10伏档的降压电阻为 R_5 ，且

$$R_5 = (4 \times 10) - \frac{R_A \cdot R_m}{R_A + R_m} = 40 - \frac{2.33 \times 3.5}{2.33 + 3.5} \approx 38.6\text{K}\Omega$$



50伏档的降压电阻为 R_6 ,

$$R_6 = 4 \times (50 - 10) = 160 \text{K}\Omega.$$

• 500伏档的降压电阻为 R_7 , 且

$$R_7 = 4 \times (500 - 50) = 1.8 \text{M}\Omega.$$

3.交流电压档的设计 因为采用半波整流, 所以交流电压档的灵敏度为直流电压档的0.45倍, 即为 $4 \times 0.45 = 1.8 \text{K}\Omega/\text{V}$ 。
25伏档的降压电阻为 R_8 ,

$$R_8 = 1.8 \times 25 - \left(\frac{R_A \cdot R_m}{R_A + R_m} + 0.6 \right)$$

$$= 43 \text{K}\Omega, \text{ 式中 } 0.6 \text{K}\Omega$$

为整流二极管的正向电阻。100伏档的降压电阻为 R_9 ,

$$R_9 = 1.8 \times (100 - 25) = 135 \text{K}\Omega. 500 \text{伏档的降压电阻为 } R_{10},$$

$R_{10} = 1.8 \times (500 - 100) = 720 \text{K}\Omega$ 。在这里交流电压档的最小量限不能选得太小, 我们取它为25伏, 否则由于二极管的非线性会导致表盘刻度的非线性。由于小表头的表盘面积很小, 为避免出现过多的刻度线, 交、直流电压档共用一条均匀刻度的刻度线。

4. 电阻档的设计 电阻档的电池电压为1.3伏（镍隔电池的电压为1.25~1.3伏）。选取 $R \times 1K$ 档的中值电阻为 $3.8K\Omega$ （当被测电阻等于 $3.8K\Omega$ 时，表针应正好指到表面中间）。按这个中值电阻计算，当正、负端子短路时（即 0Ω ），电路电流 I 分为 $1.3V / 3.8K = 0.342mA$ 。因表头灵敏度为100微安，所以要设计该电阻档的分流器。根据前面公式可知，分流器电阻 R 分为 $K / 0.342 = 0.583 / 0.342 = 1.71K\Omega$ 。从直流电流档计算方法可知， $R_{分} \cdot (I_{分} - I_m) = (R_A - R_{分} + R_m) \cdot I_m$ ，此时表头支路的等效电阻 $R_{支} = R_A - R_{分} + R_m$ 。由于分流器电阻与表头支路电阻是并联的，并联后的电阻为：

$$\begin{aligned} R_{并} &= \frac{R_{分} \times R_{支}}{R_{分} + R_{支}} \\ &= \frac{1.71 \times [(2.33 - 1.71) + 3.5]}{1.71 + [(2.33 - 1.71) + 3.5]} \\ &= 1.21(K\Omega) \end{aligned}$$

由于在 $K\Omega$ 档时，电表电路的内阻应为 $3.8K\Omega$ ，所以还需要有一个电阻和电阻 $R_{并}$ 相串联，串联后阻值应为 $3.8K\Omega$ ，取这个电阻为 $R_{13} = 3.8 - 1.21 = 2.6K\Omega$ 。




$M\Omega$ 档的测试原理见图3。当表笔把A、B短路时，改变基极电阻 R_{11} 的阻值，使表针满度偏转（ 0Ω 位置），在A、B间接入被测电阻，基极电流减小，集电极电流减小，随着电流减小，指针偏转的角度减小。把这个电流换算成相应的电阻刻度，那么，就可以测量 $M\Omega$ 级电阻。晶体管的 β 值越大，测试灵敏度越高。由于晶体管的非线性影响，所以 $M\Omega$ 档的刻度线是非线性刻度的。

5. 测量晶体管参数 测试原理同图3，只是把 R_{11} 换为 R_{13} 了。校准刻度时，先选择一个测试好的 β 为250的NPN型硅管，

插入图1中的NPN型管子的管脚插孔，并用导线把 R_{12} 右端接线插孔与“-”端短接起来，然后调整 R_{12} 的阻值，使表针满刻度偏转，相当于 $\beta = 250$ （此时调零电位器的位置不变，而管子的集电极电流仍定为0.342毫安），此时通过基极的电流应该为 $I_b = I_c / \beta = 0.342 / 250 = 1.37$ 微安，但实际上由于 V_c 、 I_c 均较小，所以 β 与 I_c 的关系将不是线性的，故 R_{11} 、 R_{12} 的值不能根据 V_c 、 I_c 来计算，必须根据表针满刻度偏转为标准来实验决定 R_{11} 、 R_{12} 的数值。这样在 $V_c = 1.3V$ 、 $I_c = 0.342mA$ 的条件下， β 测试档的上限定为250。虽然不同类型的三极管的非线性程度是不一样的，但为了简化表盘刻度， β 的刻度线仍利用表头电压五等分线性刻度线，每大格为50。因此，所测得的管子的 β 值将是一个近似值。校准后，拿掉校准用的管子。测试时，将NPN型管子的管脚插入图6面板左面的三个插孔里，从上面向下排列为c、b、e脚。把右面12插孔中的左数第一排中间插孔与“地”端插孔短接，表针在 β 刻度线上所指的刻度即为所测管的 β 值。测PNP型管子时，由于它的 I_{ceo} 较大， β 的零点应从 I_{ceo} 指示点算起。


元件选择与安装

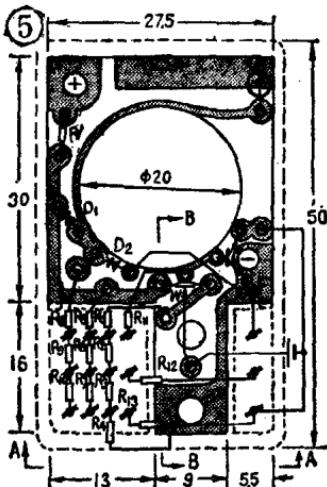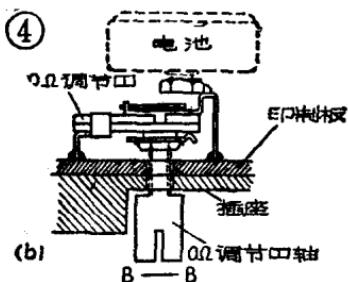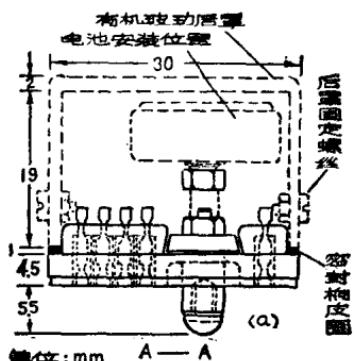微型万用表的结构见图4、图5、图6。表头用的是WXC5型内磁式表头，尺寸为 $30 \times 30 \times 28$ 毫米³。为缩小体积，利用一只小型JRX继电器的插座，配用插头来变换测量项目和量程。从面板图6可以看出，面板上有15个插座，插座的结构形状如图4(a)中的虚线所示，插座中的两个接触片最好重新加工，使其弹性较好。下面焊接部分铜片不宜过长，约2~3毫米即可，以免多占地方，并将它扭弯90°，防止接触片脱出。电阻 R' 、 R_2 、 R_3 、 R_4 用漆包电阻丝在电桥上测定阻值后绕在1/16



瓦的高阻值 (>100 千欧) 的碳膜电阻上。其余的电阻全部使用 $1/16$ 瓦的碳膜电阻，各阻值可在与标称值相接近的电阻内用电桥挑选，例如， W 可采用标称值为 1 千欧的半可调电位器在电桥上测得其精确值，然后再配 R_0 。

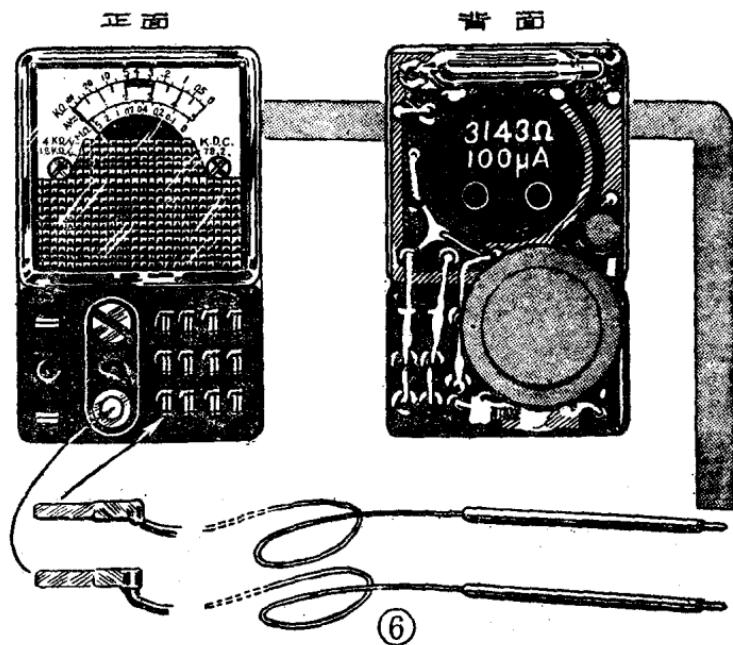由于考虑到尽量缩小万用表的体积，整个表的结构很紧凑。从图 5、图 6（背面）可以看出，电阻 $R_5 \sim R_{10}$ 直立地焊接在插座下面，而电阻 $R'_1 \sim R'_{10}$ 、 D_1 、 D_2 、三极管和氖管均安置在表头四周。其余的几只电阻是平放在电池下面的，焊接它们时要注意不要碰擦、短路。最好用快速烙铁，因为它的烙铁头小而且可以任意弯曲，能伸入窄缝内焊接。若没有快速烙铁，可用 25 瓦以下的电烙铁，在烙铁头上缠几圈粗铜丝 ($\phi 2$)，用粗铜丝代替烙铁头使用。



调零电位器 W 与电池的安装见图 4。先在 W 的动触片上焊上一个M3的铜螺帽（见图 4 (b) 中下面的铜螺帽），焊接时注意焊接端正，对准中心。然后在电表的正面装上调零电位器的轴，以便于调整。调节轴可以用圆柱形电源插头的一支腿改装。固定电池时，也是在 W 的动触头引出片上焊接一个 M3 铜螺帽（见图 4 (b) 中的上面一个铜螺帽），在电池的正极中心处焊上一个螺柱，该螺柱正好能旋入 M3 的铜螺帽中，这样电位器就与电池正极连接上了。焊接电池正极上的螺柱时，要动作准确、迅速，否则会损坏电池。电池的负极直接用导线焊接引出到相应的焊接点上。测试时的“-”端接线柱可用一般接线柱改制。电表中用的氖管的直径应在 6 毫米以内，它的地线接触点利用表壳前端的固定螺丝钉引出。电表的外壳（后罩）用

厚度为1.2毫米的有机玻璃粘合的，为了便于机壳与机心的固定，在印刷板的边缘焊上三个螺帽（见图4、图5），在机壳相对位置上钻孔，然后用螺丝钉把它们固定。表笔用圆珠笔芯代替。

画刻度盘时，交、直流电压、直流电流以及 β 的读数，均采用原表头上的五等分刻度线。电阻档可用标准电阻箱或准确度较高的碳膜电阻作为标准，然后把数值直接描绘在表盘上，在图6正面图上，“ $K\Omega$ ”刻度线在上端， $M\Omega$ 刻度线在下端。

使 用

测试时，先把负表笔的接触片接在图6（正面）中的“-”端处（即面板中间下面的接线柱）。正表笔的接触片插在相应的测试项目的插座上，表笔的另两端接测试点即可。测试晶体管的 β 时，将晶体管按其极性插在表面左边的三个插座中。表面中间上面的接线柱是调零电位器的调节轴。

用氖管试电时，将一只表笔的一端插入交流500伏插座，另一端去触220交流的插孔，用一只手握住万用表并与表壳前端的固定螺栓接触（地线接触点），当表笔接触的是220伏交流电源的火线时，氖管会亮。

万用表中用的小型钮扣式镍镉电池用后可以充电，充电时不必把它从表上取下，而把充电电源引线直接接到该电池在印刷板的两极引线处，充电时注意，充电电流不应大于10毫安，当电池电压低于1.2伏时，充电时间约为2~4小时为好。

无表头的万用表


这只万用表没有表头，是用一个小灯泡作测量指示的。它


的电压灵敏度较高，电流最小档量程为25微安。它的主要缺点是测量的准确度稍差些。

测 试 原 理

原理线路见图1。它由测量转换线路、检流电路和指示电路三部分组成。为便于说明，画出了图1的简化电路如图2所示。下面分别介绍各项目的测试原理。

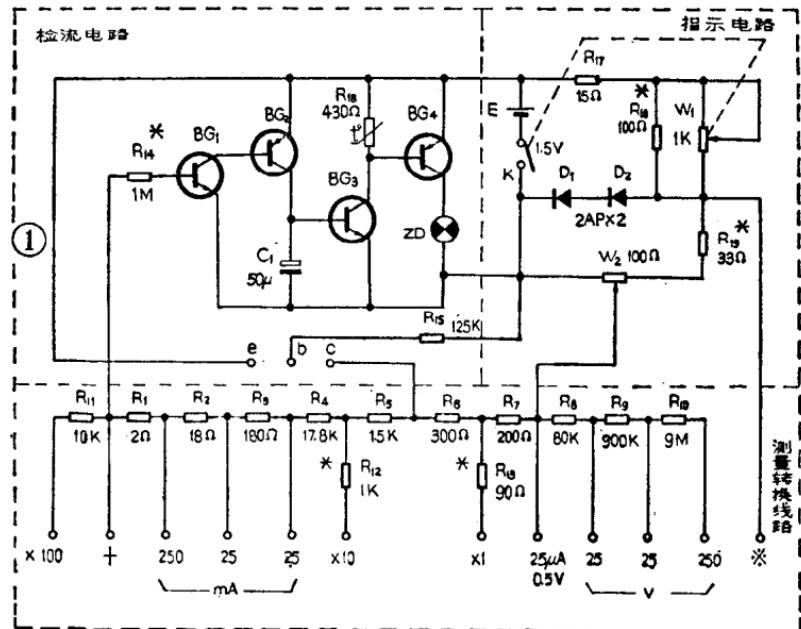1. 测电压 在图2线路中，当A、B端未加测量电压时($U = 0$)，BG管的基极电路有一基极电流，管子的集电极电路也有一集电极电流流过小灯泡。调整 W_1 ，使当 W_2 的滑动臂滑到“m”位置时，小灯泡刚刚被点亮。在 W_2 的旋柄上安置一刻度盘，并把滑动臂置“m”位置时的刻度定为“0”。



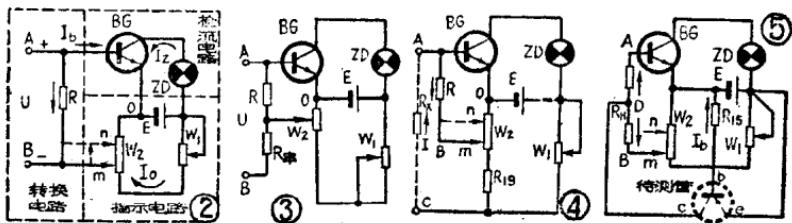

当加上外测信号时(极性如图中所示),BG管的发射结的正向电压增大,集电极电流也增大,小灯泡更亮。此时改变 W_2 滑动臂的位置,使BO间的电压减小,当减少的电压恰好等于加上的待测电压时,BG管原来增加的正向偏压将被抵消,集电极电流,即通过小灯泡的电流便恢复到原来小灯泡刚好被点亮时的数值。此时刻度盘上指示的电压(即BO间减少的电压)就表示了待测电压的大小,即

$$U = U_{mn} \dots \dots \dots \quad (1)$$

由于上述电路允许测量的最大电压不能超过BG管最大允许基极电压，为扩大测量量限，在测量转换线路里串联一只电阻 $R_{\text{串}}$ 如图3所示。当

$$U_{mn} = U \frac{R_{\text{串}}}{R + R_{\text{串}}}$$

时，小灯泡恰好恢复到刚被点亮状态，此时

根据公式1(a)计算出2.5V、25V、250V 各档相应电阻为80KΩ、900KΩ、9MΩ见图1。

2. 测电流 当电阻一定时, 电流和电压成正比, 因此从图 2 可得出待测电流的公式为

$$I = \frac{U_{mn}}{R} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中 R 为分流电阻，取不同的分流电阻值，得到不同的电流量限见图 1。

3. 测电阻 有两种方法，一种方法是利用上述测电流的电路，接上辅助电池，就象一般万用表的电阻测试档一样。另一种方法就是不用另外加辅助电池，测试原理线路见图 4。当 AC 间未接待测电阻 R_s 时， W_2 的滑动臂置于“ m ”位置上，小灯泡刚好被点亮；在 AC 间加上 R_s 后，电路里电流方向如图中箭头所示。由于 BG 的基极电流增加，小灯泡里的电流增大。我们改变电位器 W_2 的滑动臂位置，使 BO 间的电压减小，当减小的电压恰好等于因接上 R_s 在电阻 R 上产生的电压 (U_{AB}) 时，小灯泡中的电流恢复到原来刚好被点亮时的数值，此时

$$U_{AB} = IR = \frac{U_{CA}}{R_s} \cdot R \quad (\text{忽略 } I_b), \quad \text{而 } U_{AB} = U_{mn}$$

所以

$$R_s = \frac{U_{CA}}{U_{mn}} \cdot R \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中 U_{CA} 、 R 都是设计值。在图 1 所示的电路上，取 $V_{CA} = 0.25$ 伏， $R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 = 20$ 千欧，因为 V_{mn} 的变化范围为 $0 \sim 0.5$ 伏，所以电阻的测量范围为 $\infty \sim 10$ 千欧，中值为 20 千欧。为使测量的最低阻值降到 0，在图 1 中串联了电阻 R_{11} ，此时中值降为 10 千欧 ($\times 100$ 档)。根据公式 (3)，算出各档转换电阻如图 1 所示。

4. 测交流电压和交流电流 由于复合管放大器工作在非线性区域时，对交流具有自整流作用，因此能直接用于测交流电压、交流电流。

5. 测放大倍数 β 测试原理线路见图 5。当插上待测管时，