



常光宇 著

# 照相机电动快门和闪光灯 的使用维修

电子工业出版社

## 内 容 简 介

本书针对摄影工作者和广大摄影爱好者的特点，浅谈了摄影中用到的电子技术的基础知识，阐述了摄影用电子设备的原理和制作方法，介绍了照相机的电子化和部分常用的国外电子线路，并就摄影用电子设备的常见故障和维修技术作了详细的分析和介绍。

## 照相机电动快门和闪光灯的使用维修

常光宇 编著  
责任编辑 坚如

\*

电子工业出版社出版(北京市万寿路)  
电子工业出版社发行 各地新华书店经售  
人民卫生出版社印刷厂印刷

\*

开本：787×1092 1/32 印张：5 字数：112千字  
1986年5月第1版 1988年7月第2次印刷  
印数：23,200—45,400 册 定价：1.15元  
ISBN7-5053-0290-6/TN·129

## 前　　言

随着科学的发展，电子技术已被应用到各个领域。近年来，许多摄影设备也应用了电子技术，为摄影工作提供了更多方便，同时，也促进了摄影技术的发展。

我国有数百万摄影爱好者和职业工作者。这些人员了解和掌握电子技术在摄影中的应用很有必要，它有利于摄影技术的发展。本书是为了适应当前形势，使摄影工作者和爱好者掌握电子技术在摄影中的应用而写的。

本书针对大多数摄影工作者的特点，首先浅谈了电子技术中的有关基础知识；然后阐述了一些摄影电子设备的原理和制作方法；并对一些产品的电路进行了分析（大多数厂家的产品说明书不进行电路原理说明，有的说明书甚至不给出电路图）。这样由浅入深地讨论问题，是为了使一些不懂电子技术的同志容易入门，并能自制和检修一些电子设备。

由于本人水平有限，不当之处在所难免，希望读者批评指正。

作　　者

# 目 录

## 第一部分 基础知识

<b>第一章 与摄影工作者谈电路</b> .....	( 2 )
第一节 从印相箱电路谈起.....	( 2 )
第二节 电路中的一个重要定律.....	( 4 )
第三节 电阻串并联.....	( 5 )
第四节 变压器、继电器.....	( 5 )
第五节 怎样使用万用表.....	( 7 )
<b>第二章 晶体二极管和晶体三极管</b> .....	( 12 )
第一节 晶体二极管.....	( 12 )
第二节 晶体三极管.....	( 15 )
<b>第三章 晶体管放大器和振荡器</b> .....	( 20 )
第一节 晶体管放大器.....	( 20 )
第二节 LC 振荡器.....	( 22 )
<b>第四章 晶体管开关电路简介</b> .....	( 25 )
第一节 反相器.....	( 25 )
第二节 RC 充放电电路.....	( 26 )
第三节 可控硅.....	( 28 )
第四节 单结晶体管.....	( 29 )
第五节 多谐振荡器.....	( 30 )

## 第二部分 电子技术在摄影中的应用

<b>第五章 显影液恒温控制器</b> .....	(34)
第一节 自制简易恒温器.....	(34)
第二节 珠江 H-2 型升恒温仪.....	(40)
第三节 电压鉴别器式恒温器.....	(42)
第四节 介绍一种稳压电源.....	(43)
<b>第六章 自制定影液白银回收器</b> .....	(46)
第一节 恒流提银器.....	(46)
第二节 简易提银器.....	(49)
<b>第七章 曝光定时器</b> .....	(51)
第一节 自制曝光定时器.....	(51)
第二节 珠江-4 型 曝光定时器.....	(55)
第三节 自制简易曝光表.....	(57)
第四节 CL-A 型曝光表.....	(58)
第五节 快门速度检验法.....	(62)
第六节 给定时器加装数字管.....	(65)
第七节 曝光定时器故障检修.....	(68)
<b>第八章 万次闪光灯</b> .....	(71)
第一节 小型万次闪光灯.....	(71)
第二节 银燕万次闪光灯.....	(75)
第三节 自制闪光灯同步器.....	(76)
第四节 STB-1 型 闪光同步器的使用.....	(78)
第五节 小型闪光机的选择与使用.....	(79)

第六节	宝来、宇宙牌电子闪光灯简介	(86)
第七节	闪光灯高速摄影(特技摄影)	(87)
第八节	闪光灯故障检修	(89)
<b>第九章</b>	<b>暗室报时电路</b>	(92)
第一节	秒闪光节拍器	(92)
第二节	分闪光节拍器	(94)
第三节	暗室计时器	(96)
第四节	暗室程序操作计时器	(100)
第五节	暗室简易数字钟	(104)
<b>第十章</b>	<b>照相室光源</b>	(107)
第一节	照相室灯光亮度控制器	(107)
第二节	照相室闪光摄影装置	(109)
<b>第十一章</b>	<b>电动快门及其遥控</b>	(114)
第一节	DKM-4型电动快门	(114)
第二节	电动快门故障检修	(118)
第三节	遥控摄影	(120)
<b>第十二章</b>	<b>防盗摄影</b>	(129)
第一节	采用普通照相机的防盗摄影	(129)
第二节	采用自动相机的防盗摄影	(137)
<b>第十三章</b>	<b>照相机的电子化</b>	(140)
<b>第十四章</b>	<b>国外电子线路选</b>	(144)
<b>附录</b>		
附录1	常用电路符号	
附录2	常用物理量文字符号	

## 第一部分 基础知识

本书介绍的一些电子设备有自制的，也有厂家生产的产品。这些设备是电子线路在摄影中应用的实例。为了研究这些电子线路，必须了解一些电子技术。这一部分实际上是晶体管电路的简介。晶体管电路是一门较深的知识，不是这几十页简介能说清的问题。这里只简单地介绍与第二部分设备有关的知识，其中包括单管放大器、LC振荡器和开关电路等。

在基础知识的介绍中，尽量做到语言通俗易懂，避免阐述复杂的公式。这部分弄懂了，第二部分就不难入门。

# 第一章 与摄影工作者谈电路

## 第一节 从印像箱电路谈起

图 1-1a 是印像箱的电路，插头插到 220 伏的插座后，红灯亮，白灯不亮。当按下手动按钮 AN 之后，白灯亮，对像纸曝光。不按 AN 时为什么只有红灯亮呢？因为插头插在电源上之后，有电流经导线流过红灯，红灯就会发光。而 AN 没按下去，白灯上端的导线等于有一段断路，电流没有流通的路线，所以白灯就不亮。象水能流动一样，电流能在金属导线中流动。导线断路，电流就流不过去了。

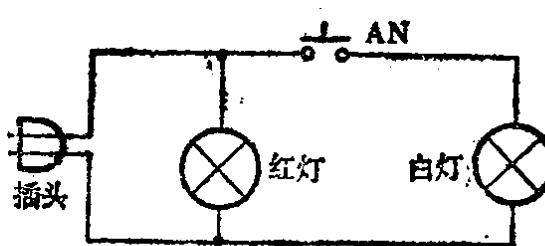


图 1-1a

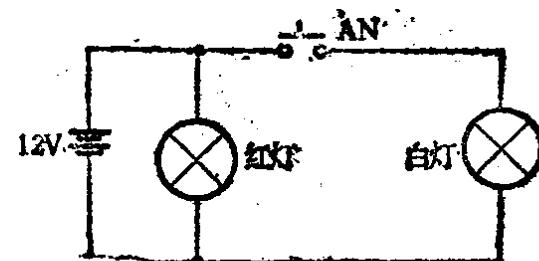


图 1-1b

图 1-1b 所示为使用电池的印像箱电路，它适用于无电的农村。金属导线把电池（也叫电源）与红灯泡直接连起来，电流从 12 伏电池的正极（图纸上常用“+”号表示）发出，经过导线和红灯，最后流到电池负极。所以，只要接上电池，红灯就亮。

水能在水管中流动是由水压差造成的，电流在导线中流动是由电位差造成的。图中的电位差为 12 伏，也叫 12 伏电

压。经过较长的时间，电流不断地流动，电池的电压就会降低。最后电池的电压降到零伏，红灯也就不亮了。AN 处于开路状态，电流不流通，白灯不亮；只有在按下 AN 时，白灯才亮。

在电路中，经常用电路符号代替各种元件。常用的电路符号列在附录中。

上述图中的灯泡消耗电能，称电源的负载。在电路中有各种负载，如电炉子、电阻、继电器，等等。

如果电路不接负载，把电源两端接在一起，叫电源短路。短路时，回路的电流很大，会造成保险丝熔断。如果电路从某一点断开，这点称为断路或开路。断路时，电路中没有电流流过。

电路图上如果在两条线交叉的地方点一个点，就表示这两条线联接（焊）在一起。如果没有点，就表示两条线不接在一起，只是交叉通过。

电路中的电源可以是直流电源，也可以是正弦交流电源。直流电源两端的电压极性是恒定的。比如电池就是一种直流电源。交流电源两端电压的正负极性随时间而周期性地变化。交流电极性变化一次所用的时间叫周期。每秒钟变化的次数叫频率。图 1-2 画出两种电压随时间变化的波形，其中交流

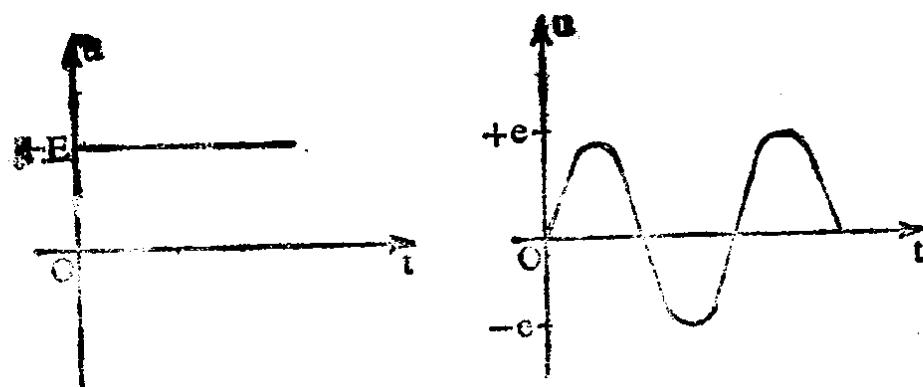


图 1-2

电的波形是正弦波，图中只画出1个半周期的波形。

家庭照明电灯用的电源就是交流电。它的电压是220伏，频率为每秒50周，周期是0.02秒。

## 第二节 电路中的一个重要定律

欧姆定律是电路的重要定律。它反映电路中电压、电流和电阻的关系。即：

$$I = \frac{U}{R}$$

式中，U表示电压，单位是伏特(V)，简称伏；I表示电流，单位是安培(A)或毫安(mA)。R表示电阻，单位是欧姆( $\Omega$ )或千欧( $k\Omega$ )。

现举一个看得见的例子，帮助初学者理解欧姆定律。

打开自来水龙头，水就流出来了。自来水的水压越大，水流也越大。水管越细，对水的阻力越大，水流就越小。电流与电压、电阻的关系与上例相仿。电阻两端的电压U越高，电流I越大；电压如果不变，电阻越大，则电流越小。也就是电阻上流过的电流与电压成正比，与电阻成反比。

在电路计算时，经常使用欧姆定律。这个定律经过数学变形，得到另外两种形式：

$$U = IR$$

$$R = \frac{U}{I}$$

第一式告诉我们，电阻两端的电压值等于电流与电阻值的乘积。第二式告诉我们，电阻值等于它两端的电压与电流值之比。

### 第三节 电阻串并联

把几根水管串接起来成为一根长长的水管，这根水管对水流的阻力就增大了。如果把水管并接起来，等于水的通路增加，对水的阻力就减小了。

把两个电阻串接起来，总电阻就是两个电阻的和。用公式表示为：

$$R = R_1 + R_2$$

把两个电阻并接起来，总的电阻减小了。用公式表示为：

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

假如现在图纸上需要一支  $5\text{k}\Omega$  (常简称为K) 的电阻，您手里只有一支  $3\text{K}$  和一支  $2\text{K}$  的，那么，只要把两支电阻串联在一起就可以了。

在电路中电阻并联时，两端的电压相同。串联时，则每个电阻分得电源电压的一部分，这叫分压。分压公式为：

$$U_{R1} = U \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

例如，有两个  $3\text{K}$  的电阻串接成  $6\text{K}$  的电阻再接到  $6\text{V}$  的电源上，则每个电阻上的分压为  $3\text{V}$ 。

### 第四节 变压器、继电器

#### 一、变压器

电灯需要  $220\text{V}$  电压，半导体收音机需要  $6\text{V}$  左右的电

压，各种仪器所用的电压各有不同要求。变电器能升降电压，它能将 220V 电压变为所需要的各种低压，也能将几伏的低压变成几千伏或几万伏的高压。

常用的变压器由两个线圈和一个铁芯制成（也有用几个线圈绕成的多种输出的变电器）。如图 1-3 所示。

线圈  $L_1$  叫变压器的初级线圈， $L_2$  叫次级线圈。电压  $u_1$

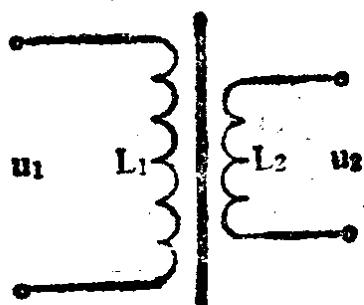


图 1-3


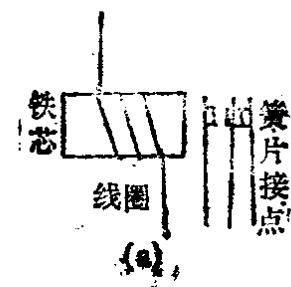


图 1-4

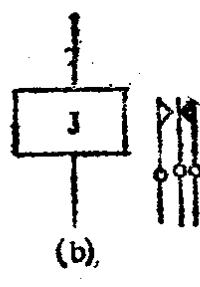

从初级输入到变压器，在次级就感应出相应的电压。

变压器只能对交流电进行变压而不能对直流电进行变压。变压器初级线圈与次级线圈的电压比等于两个线圈的圈数比：

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{L_1}{L_2}$$

例如，要把 220V 电压变成 6V 电压，如变压器的  $L_1$  绕 2200 圈，则  $L_2$  可用下面的公式求出：

$$\frac{220}{6} = \frac{2200}{L_2}$$

$$L_2 = 60 \text{ 圈}$$

## 二、继电器

继电器是电路用常用的元件。它的原理如图 1-4 所示。

继电器由铁芯、线圈及簧片接点组成。图 1-4(a)中，缠在铁芯上的线圈通电之后便产生磁场，铁芯随之产生磁力，簧片接点被吸合在一起。于是，这接点就象开关一样接通外电路。这种继电器的接点叫动合接点。如果线圈通电之前接点就合在一起，而通电之后被打开成为断路，则这种接点叫静合接点。具有上面双重功能的叫转换接点。

继电器的电路符号如图 1-4(b)所示。

## 第五节 怎样使用万用表

万用表能测量电流、电压和电阻等。现以上海震华 108 型万用表为例，介绍一下万用表的使用方法。

108 型万用表的表盘部分如图 1-5 所示。

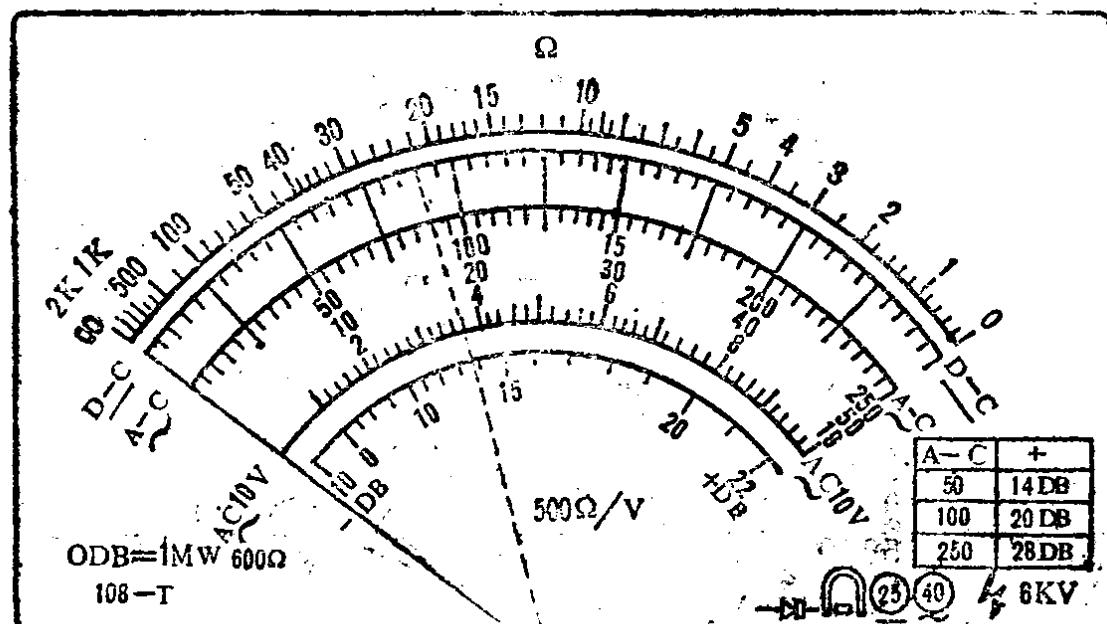


图 1-5

表盘上有五条刻度线。最外面的一条线上标示 $\Omega$ (欧姆)，

线上的标度表明被测电阻的阻值。第二条线两边标的 D-C 代表直流值，测量直流电压和电流时看这条线。第三条线两旁的符号 A-C 代表交流，有些表上用～代表交流。第四条线 AC 10V 是专为测量 10 伏交流电压挡时用的。第五条线 DB 表示被测电平的分贝数。

万用表面板上的测量项目与量程选择开关如图 1-6 所示。其中 V 代表直流电压的伏数，共有六挡(2.5 伏、10 伏、50 伏、250 伏、500 伏、2500 伏)；V 代表交流电压的伏数，共有六挡；mA 代表直流电流的毫安数，共分四挡； $\Omega$  代表电阻的欧姆数，共有四挡，即  $\times 1$ 、 $\times 10$ 、 $\times 1000$ 、 $\times 10000$ 。从表盘读得的读数应乘以该挡的数字。

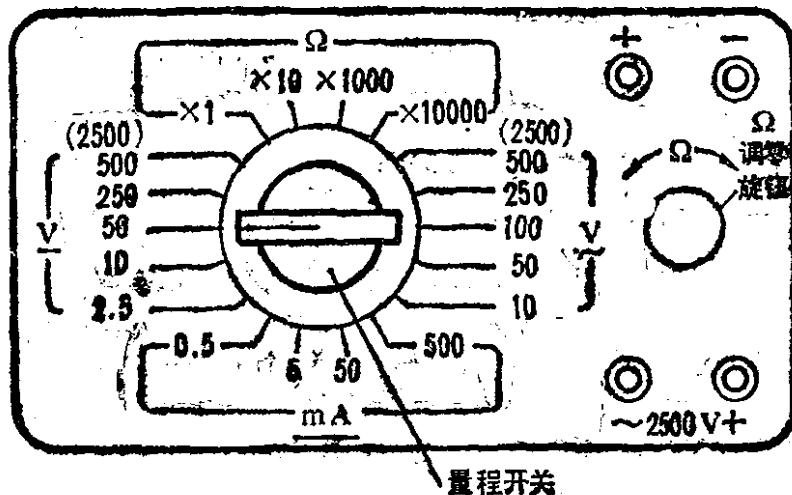


图 1-6

面板上的  $\backslash \Omega \backslash$  表示它下面的旋钮是在测电阻时用来调节零点的。 $5000\Omega/V$  表示测量电压时万用表内阻为每伏 5000 欧。这个数越大，对被测电路的影响越小。面板上“+”“-”两个插孔用来插表笔，“+”孔插红表笔，“-”孔插黑表笔。将表笔插入下面的两个孔，旋钮放在 V (2500)

档可测直流高压，旋钮放在 V(2500) 档可测交流高压。

## 一、测量电阻

测量时，万用表应水平放置。首先看表的指针是否指在最左端 0 的位置。若有偏离，可用小螺刀慢慢旋动面板中心处的调整螺丝，使表针指 0。测电流、电压时也应首先做好这项工作。

然后，把量程开关拨到  $\Omega$  (欧姆)项下的某一档上把两只表笔短接，被测电阻为 0，指针应转到最右端“ $\Omega$ ”线上的“0”位。如果不在“0”位，可旋动面板上的  $\Omega$  调零旋钮，使指针指到 0。然后再把两只表笔分别接触被测电阻的两端，读出指针在“ $\Omega$ ”刻度线上的读数，再乘以这个挡上标的数字，就是所测的阻值。例如，用“ $\times 10$ ”挡测量一个电阻，指针读数是 22 (参看图 1-5 中虚线代表的指针位置)，则所测得的电阻值为  $22\Omega \times 10 = 220\Omega$ 。

选挡时，最好使指针在刻度线中部或右部读数，这样读数比较清楚准确。如果测量时指针很靠近右边“0”位，难以读数，这说明所用的测量范围太大，应将测量范围减小，例如从“ $\times 10$ ”挡改到“ $\times 1$ ”挡。

## 二、测量直流电流

首先把量程开关拨到“mA”(毫安)挡的某一挡位上，然后把万用表串联到被测电路中，如图 1-7 所示，使电流从“+”表笔流进，从“-”表笔流出。指针在 D-C 刻度线上的读数，就是所测的电流值。每挡所对应的指针偏转时的读数不一样。当量程开关选在 50mA 这一挡上时，读数就应看

表盘中间三组数字中的 0~50 这组数字。这时 D-C 刻度线上每两大格代表 10mA。

### 三、测量直流电压

首先把量程开关拨到电压挡某一适当的量程上，然后把万用表并联到待测电压的两点，如图 1-8 所示，正笔接电压

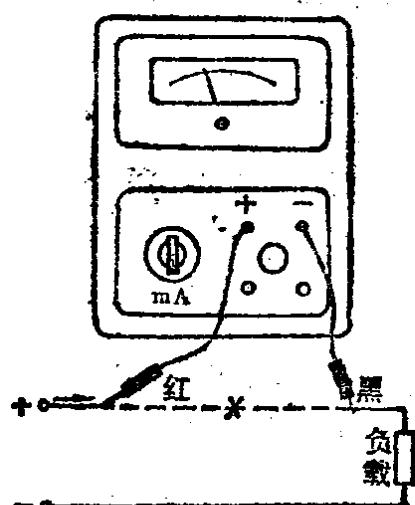


图 1-7

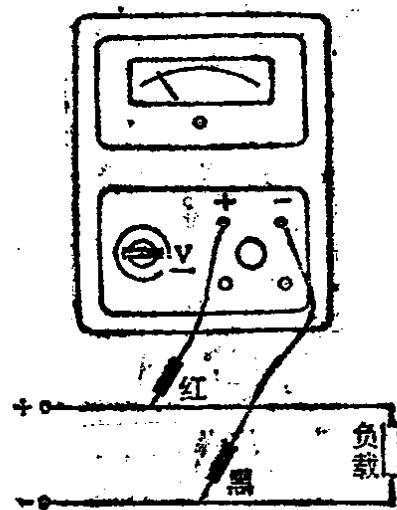


图 1-8

正端，负笔接电压负端。注意，不可接反。仍在 D-C 上读数，读数方法与测直流电流相似。

测量直流电压，电流一定要注意正负极性。若不知正负极性，可先拨到大量程挡探明一下，若指针向左摆，说明表笔极性接反了。

不能用 mA 挡或  $\Omega$  挡测量电压。

### 四、测量交流电压

交流电压的测量方法与测直流电压的方法一样，只是把量程开关拨到 “V” 的某一挡上。因为是交流，所以不用分

正负极性。指针应在 A-C 刻度线上读数。

有些万用表还有“hFE”挡，能测量晶体管放大倍数。  
有的万用表能测量电容值。这里就不再详述了。