

全国中等水产学校试用教材

# 无线电渔船仪器

福建水产学校主编

海洋捕捞专业用

农业出版社

中等水产学校试用教材

# 无线电渔船仪器

福建水产学校主编

海洋捕捞专业用

农业出版社

主 编 福建水产学校 魏志成  
副主编 旅大水产学校 金一勋  
协 编 广东水产学校 林永勤  
山东水产学校 刘圣德  
福建水产学校 戴亚泰  
审 定 国家水产总局渔业机械仪器研究所 于雪南  
厦门水产学院 林永勤、黄奕对  
福建省水产科学研究所 陈绍文、陈金坤  
辽宁省大连海洋渔业公司 刘锦祥  
广东省南海水产公司 黄进聪  
厦门水产电子仪器厂 陈武禄

中等水产学校试用教材

无线电渔航仪器

福建水产学校主编

农业出版社出版(北京朝内大街130号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

787×1092 毫米 32开本 25.75 印张 1 插页 515 千字

1981年6月第1版 1982年11月北京第2次印刷

印数 2,301—4,500册

统一书号 15144·617 定价 2.10元

## 前　　言

本书根据中等水产专业学校《无线电渔航仪器》教学大纲编写而成。在讲述电工学及无线电电子学基本知识后，介绍目前漁船上主要助漁导航仪器的工作原理、结构、使用操作方法及维护技术。

全书分两篇。第一篇共八章，介绍电路、电磁、电机、电磁波、晶体管电路、电子管电路、脉冲技术的基础知识；第二篇共四章，介绍探鱼仪、测向仪、定位仪、雷达等渔航仪器。

本书供中等水产专业学校海洋捕捞、渔业电讯专业用作教材，也可供海洋渔业、渔船驾驶、渔航仪器维修人员及有关专业人员参考。

在编写过程中，福建省水产局、国家水产总局渔业机械仪器研究所、南海水产研究所、东海水产研究所、山东省水产研究所、福建省水产研究所、厦门水产学院、大连水产学院、上海海洋渔业公司、大连海洋渔业公司、烟台海洋渔业公司、南海水产公司、福建省海洋渔业公司、上海无线电器厂、大连电子仪器厂、厦门水产电子仪器厂等单位，介绍了经验，提供了资料。审定小组成员认真帮助修改，一并致谢。

本教材适用于三年制海洋捕捞专业。总学时为 222 小时，其中理论教学 180 学时。

本教材编写分工：赵志成写绪论及第九章；金一勋写第四、六、十章；戴亚泰写第一至三章；叶永威写第七、八、十一章；刘圣德写第十二章。

编　者　　一九七九年九月

# 目 录

绪论 ..... 1

## 第一篇 电工与无线电基础

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>第一章 直流电路与电磁</b> ..... | <b>3</b>   |
| 第一节 电路的基本概念 .....        | 3          |
| 第二节 直流电路的计算 .....        | 11         |
| 第三节 电容器 .....            | 38         |
| 第四节 电磁 .....             | 49         |
| 第五节 电磁感应 .....           | 61         |
| <b>第二章 交流电路</b> .....    | <b>73</b>  |
| 第一节 正弦交流电路的基本概念 .....    | 73         |
| 第二节 RLC电路 .....          | 99         |
| 第三节 三相交流电概念 .....        | 120        |
| 第四节 电磁振荡 .....           | 140        |
| <b>第三章 电机</b> .....      | <b>154</b> |
| 第一节 变压器的结构和工作原理 .....    | 154        |
| 第二节 感应电动机的结构和原理 .....    | 165        |
| 第三节 直流电机 .....           | 178        |
| 第四节 几种自动装置用的电机 .....     | 197        |
| <b>第四章 晶体管电路</b> .....   | <b>202</b> |
| 第一节 晶体二极管 .....          | 203        |
| 第二节 整流电路 .....           | 220        |
| 第三节 滤波器 .....            | 229        |
| 第四节 晶体三极管 .....          | 240        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 第五节 晶体管放大器 .....          | 262        |
| 第六节 直流偏置电路和负反馈放大电路 .....  | 285        |
| 第七节 多级放大器 .....           | 297        |
| 第八节 低频功率放大器 .....         | 311        |
| 第九节 振荡电路 .....            | 319        |
| 第十节 晶体管直流稳压电路 .....       | 333        |
| <b>第五章 晶体管收音机 .....</b>   | <b>346</b> |
| 第一节 输入回路 .....            | 348        |
| 第二节 变频电路 .....            | 349        |
| 第三节 中频放大电路 .....          | 352        |
| 第四节 检波电路 .....            | 355        |
| 第五节 自动音量控制电路 .....        | 357        |
| 第六节 低频电压放大电路 .....        | 361        |
| 第七节 功率放大电路 .....          | 362        |
| 第八节 超外差式收音机整机电路 .....     | 366        |
| <b>第六章 电子管电路.....</b>     | <b>374</b> |
| 第一节 电子管 .....             | 374        |
| 第二节 二极管整流电路 .....         | 377        |
| 第三节 三极管放大电路 .....         | 383        |
| 第四节 多极电子管 .....           | 394        |
| 第五节 电子管振荡电路 .....         | 399        |
| 第六节 特式电子管 .....           | 403        |
| 第七节 电子管管脚排列和命名方法 .....    | 408        |
| <b>第七章 电磁波与天线概念 .....</b> | <b>411</b> |
| 第一节 概述 .....              | 411        |
| 第二节 电磁波的产生与发射 .....       | 413        |
| 第三节 天线 .....              | 415        |
| 第四节 电离层 .....             | 422        |
| 第五节 无线电波的传播 .....         | 424        |
| <b>第八章 脉冲技术.....</b>      | <b>426</b> |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 概述 .....             | 426 |
| 第二节 微分电路和积分电路 .....      | 429 |
| 第三节 晶体二极管的开关特性及其应用 ..... | 434 |
| 第四节 晶体管反相器 .....         | 445 |
| 第五节 双稳态触发器 .....         | 452 |
| 第六节 单稳态触发器 .....         | 466 |
| 第七节 无稳态电路 .....          | 479 |
| 第八节 射极耦合触发器 .....        | 484 |
| 第九节 锯齿电压发生器 .....        | 490 |
| 第十节 锯齿电流发生器 .....        | 498 |
| 第十一节 门电路与集成电路 .....      | 513 |

## 第二篇 助渔与导航仪器

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>第九章 探鱼仪 .....</b>    | <b>527</b> |
| 第一节 探鱼仪的基本原理 .....      | 527        |
| 第二节 超声波的特性 .....        | 530        |
| 第三节 鱼群探测的物理基础 .....     | 533        |
| 第四节 探鱼仪的构造 .....        | 543        |
| 第五节 探鱼仪的技术特性 .....      | 591        |
| 第六节 69-3型双频率探鱼仪介绍 ..... | 601        |
| 第七节 探鱼仪的安装 .....        | 622        |
| 第八节 探鱼仪的使用与维护 .....     | 637        |
| 第九节 水平探鱼仪 .....         | 642        |
| <b>第十章 测向仪 .....</b>    | <b>647</b> |
| 第一节 无线电测向原理 .....       | 647        |
| 第二节 旋转环状天线无线电测向仪 .....  | 652        |
| 第三节 固定环状天线无线电测向仪 .....  | 656        |
| 第四节 目测式无线电测向仪 .....     | 659        |
| 第五节 无线电自差的测定与消除 .....   | 666        |
| 第六节 测向仪的安装 .....        | 672        |

|               |                       |            |
|---------------|-----------------------|------------|
| 第七节           | 70型测向仪介绍              | 673        |
| <b>第十一章</b>   | <b>定位仪</b>            | <b>681</b> |
| 第一节           | 双曲线时差定位原理             | 683        |
| 第二节           | 发射台的设置                | 685        |
| 第三节           | 罗兰A接收装置接收与测定时差的方法     | 690        |
| 第四节           | WY—D3型时差定位仪的组成和工作原理   | 695        |
| 第五节           | WY—D3型定位仪的操作方法        | 707        |
| 第六节           | WY—D3型定位仪的安装、保养和一般调整  | 711        |
| 第七节           | 罗兰C、台卡、奥米加定位及导航卫星系统简介 | 723        |
| <b>第十二章</b>   | <b>船用雷达</b>           | <b>738</b> |
| 第一节           | 雷达的基本原理               | 739        |
| 第二节           | 雷达的构造及工作原理            | 751        |
| 第三节           | 752型雷达介绍              | 773        |
| 第四节           | 雷达的操作                 | 803        |
| 第五节           | 雷达的维护                 | 812        |
| <b>主要参考文献</b> |                       | <b>817</b> |

## 绪 论

无线电电子学是研究电磁波、电子器件及电路的理论和应用的一门新兴科学，它是近代物理学的重要组成部分。自十九世纪末从物理学中脱颖而出，近百年来，无线电电子学经历了三个时期：1925年以前的无线电报时期，主要用于实现无线电报通讯；1925年至1945年的无线电技术时期，主要用于无线电话、广播、传真、电视、导航等无线电通讯；1946年第一台电子计算机问世以后，进入了无线电电子学时期。近三十年来，电子计算机技术经过电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路四个阶段，使无线电技术发展到新的水平。

我国在渔业生产战线上，电子技术已获得广泛应用：淡水渔业的电赶与电捕装置、制冷装置自动化、渔业机械加工的数控装置、海洋渔业的近代助渔导航设备……用现代化设备逐渐装备了渔业生产。《无线电渔航仪器》系海洋捕捞专业的专业课程之一。通过本课程的教学，使学生学会各种主要助渔导航仪器的原理、构造、技术特性等基本知识，并掌握这些仪器的安装、操作、维护等基本技能。为学生毕业后在渔业生产中充分地、正确地使用渔航仪器，以保证航行安全和提高渔获量或从事渔航仪器的管理、维修工作，提供必要的专业知识。在教材中，概括了国内渔业电子生产中的科技成果，也介绍了国外有关先进技术和科研动态。教材中还加强了无线

电基础，特别是晶体管电路的有关内容，使学生学到无线电技术的基本常识，为今后在工作中继续钻研电子技术打下基础。

# 第一篇 电工与无线电基础

## 第一章 直流电路与电磁

电工学是研究怎样把有关电和磁的自然法则应用到工程上去的科学。它是一切技术的基础之一。

在这一章里，着重介绍电路的基本概念，克希霍夫定律，电阻的串联、并联和混联，电位计算和复杂电路的一般解法，讨论电磁和电磁感应等问题。

### 第一节 电路的基本概念

**一、电路的组成** 电路是由电源、负载和联接导线所组成。

用导线将一个小电珠的两端同一节干电池的正、负两极分别联接起来（如图 1—1 所示），由于电流通过，小电珠变亮。电流通过热效应（小电珠发光）、电磁效应（电动机转动）等表现出来。

电流是金属导体中的自由电子在电场力的作用下，会向电场的反方向移动。电荷的有规则的定向运

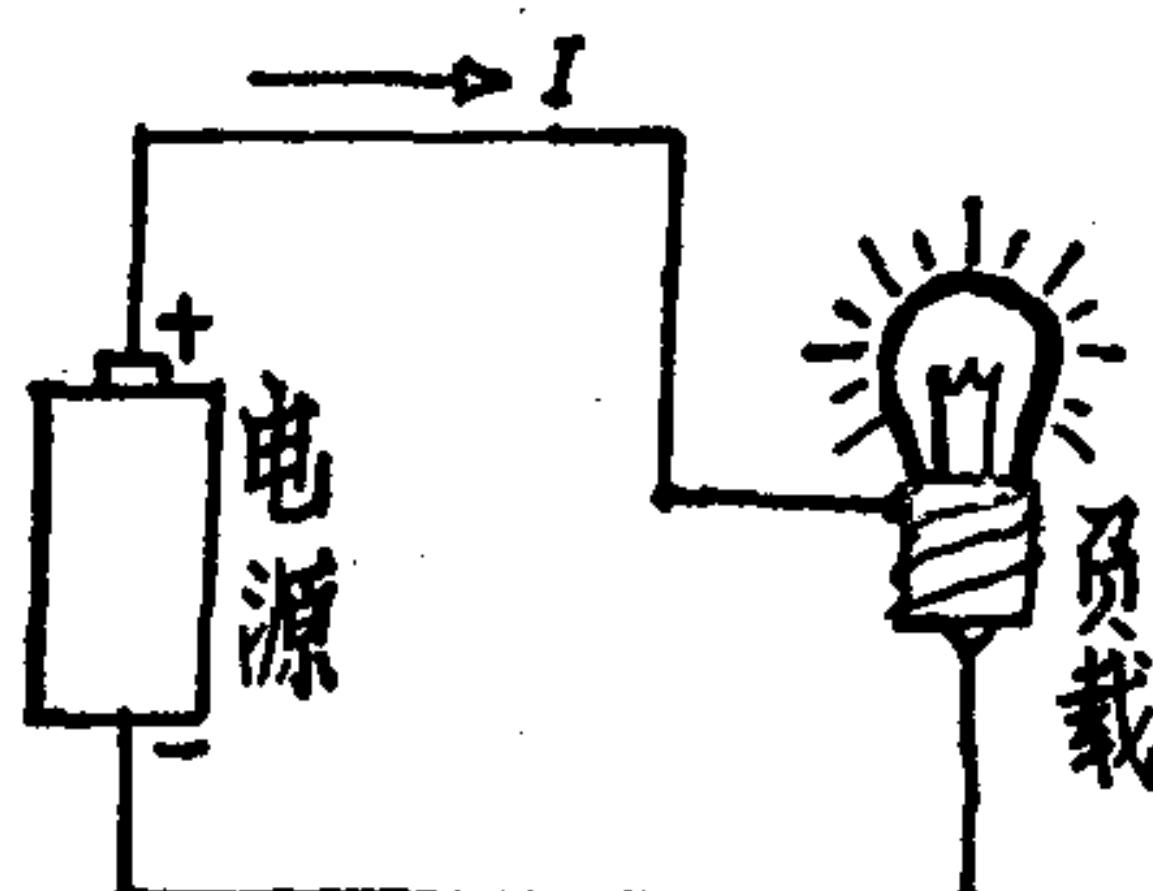


图 1—1 简单的电路

动，形成了电流。我们用每秒钟通过导线某一截面的电荷量（电量）的多少叫做电流强度（简称电流），用  $I$  表示。电流的单位是安培（简称安），用  $A$  表示。如果每秒钟有 1 库仑的电量通过导线某截面，这时的电流就是 1 安培，即

$$1 \text{ 安培} = \frac{1 \text{ 库仑}}{1 \text{ 秒}}$$

电流很小时，常用毫安 ( $\text{mA}$ ) 或微安 ( $\mu\text{A}$ ) 做单位。

$$1 \text{ 毫安} (\text{mA}) = \frac{1}{1,000} \text{ 安} (\text{A}) = 10^{-3} \text{ 安} (\text{A})$$

$$1 \text{ 微安} (\mu\text{A}) = \frac{1}{1,000} \text{ 毫安} (\text{mA}) = 10^{-6} \text{ 安} (\text{A})$$

电流很大时，常以千安 ( $\text{kA}$ ) 为单位。

$$1 \text{ 千安} (\text{kA}) = 1,000 \text{ 安} (\text{A}) = 10^3 \text{ 安} (\text{A})$$

从图 1—1 可以看到，干电池、小电珠以及连接这两者的导线，构成一个最简单的电路。干电池是电能的供出者，称为电路的电源。而小电珠则是消耗电能的，称为电路的负载。电能通过导线，从电源送往负载。

电灯、电炉、电动机及继电器等都是电路的负载，它们分别将电源所传送给它们的电能转变成光、热或机械能等，为人类所利用。在电力及一般用电系统中，电路就起着这种传输与转换电能的作用。

当然，在实际工作中所遇到的各种电路要比这个电路复杂得多。但是，它们的基本组成部分都是相同的。

电路一般用电路图表示。可以根据电路图来了解电路的连接方法和电路中各个元件的作用，以便进行安装、检修和调整。工程上用的图纸可分为原理接线图和装配图两种。原理接线图

只表示线路的接法，并不反映电路的几何尺寸和各元件的实际形状。装配图除了表示电路的实际接法外，还要画出有关部分的装置与结构。图 1—2 就是图 1—1 所画实际电路的原理接线图。

有时为了突出电路的本质和进一步简化，可以把图 1—2 所画的原理接线图画成常用的电路图，如图 1—3 (a) 所示。用符号①和 E 表示电源和电动势。由于在电源内部电流是从低电位点（电源负

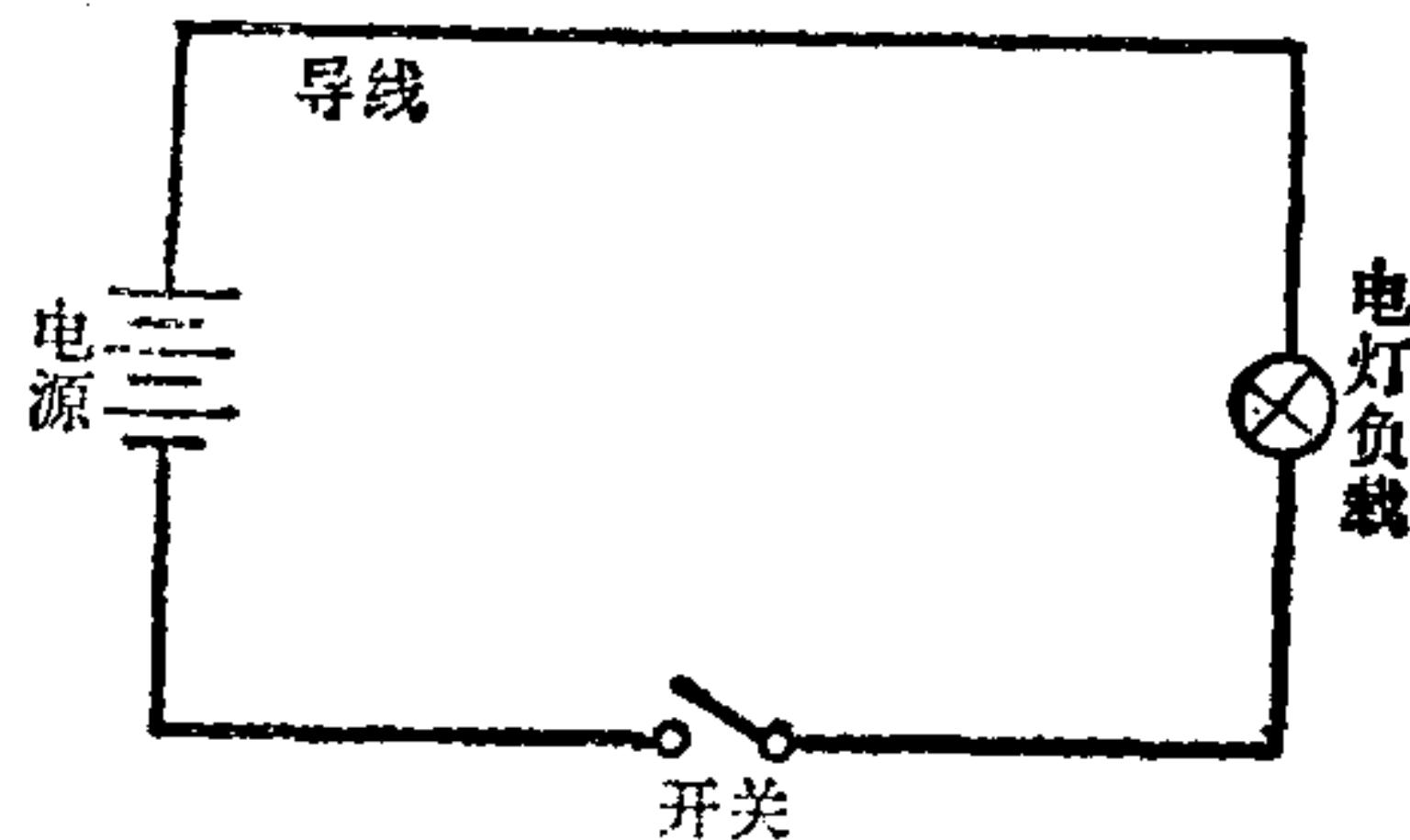


图 1—2 用原理接线图表示电路

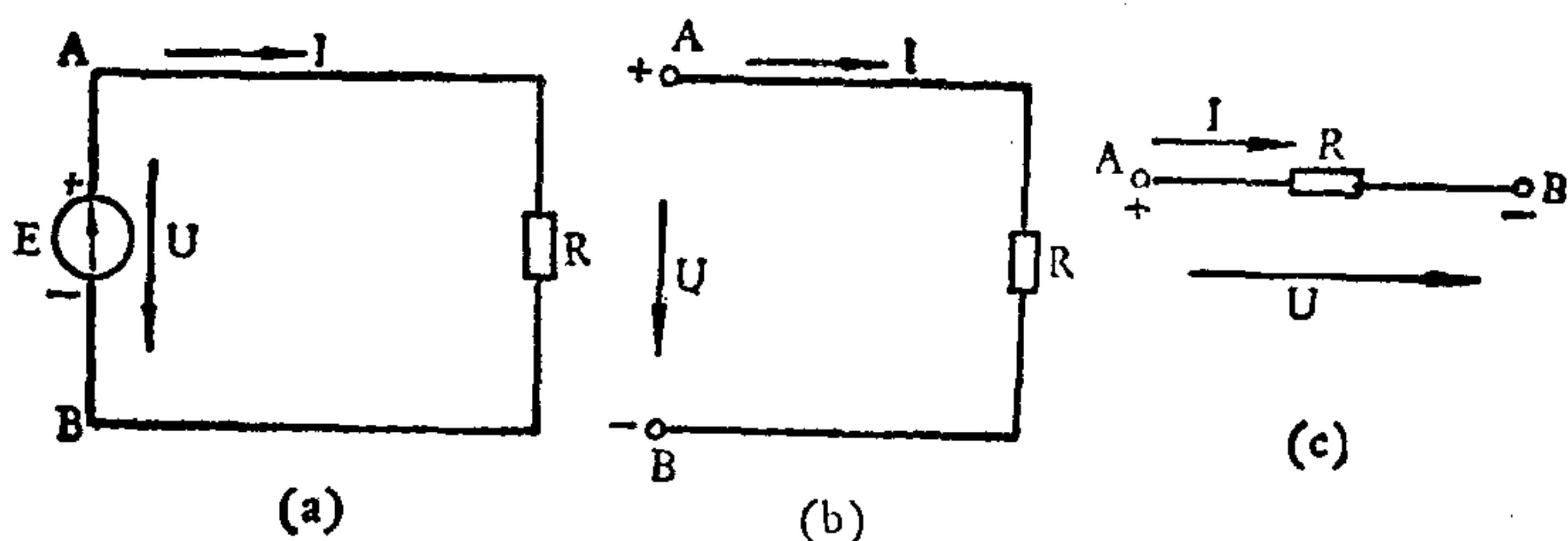


图 1—3 电路图的画法

极）流向高电位（电源正极），所以规定：表示电动势方向的箭头，由低电位点指向高电位点。在外电路中，由于电流是由电路两端的电位差（电压）推动的，即从高电位点流向低电位点，按习惯规定：表示电压方向的箭头由高电位点指向低电位点，表示电流方向的箭头也由高电位点指向低电位点。对于白炽灯或电炉一类的负载都可以用电阻符号  $\square$  和 R 表示。这样，在电路图中不仅表示出了电路各部分之间的联接方法，同时还

可以表明电流的方向和电位的高低，这就更便于对电路进行分析和计算。

图1—3 (b) 和 (c) 是 (a) 的两种不同画法。在 (b) 中，A、B 两点之间的电位差就是电源两极的电位差，可以直接用端电压  $U$  表示，把电路画成 (b) 的形式。因为电压的方向表示电位的降低，而电动势的方向表示电位的升高，所以，对于同一个电源来说，它的电动势的方向和电压的方向刚好相反。(c) 是 (b) 的简化画法。

电路通常有三种状态：

1. 通路（闭路），即电路构成闭合回路，电路有电流，整个电路处于正常工作状态。

2. 断路（开路），即电路某一处断开，电路中没有电流，整个电路处于停止工作状态。

3. 短路，即电源两端直接接通，电路中出现极大电流。这种情况是不允许的，为了防止发生这种危险状态，在电路中必须加上保险装置。最简单的一种保险装置是可熔保险器，亦称熔断器。可熔保险器内装有低熔点的保险丝或保险片。保险丝多用锡铝合金丝制成。

## 二、电功率和电能

1. 电功率 前面说过，电路的主要任务是传送、控制和转换电能。在发电厂、变电所的主控制室里，有许多监视和记录电功率和电能的测量仪表。所以，在分析和计算电路时，经常要遇到功率和电能的问题。

物体沿着力的作用方向移动一段距离，就是力对物体做了功。例如，一个比水源高 6 米，要把容量 50 吨的贮水池盛满需要做的功是：

$$A = FS = 50 \times 1,000 \times 6 = 300,000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

在生产实践中，要考虑作功的多少和快慢。如用一只大水泵，10分钟就可以把水池装满，而用一只小水泵就可能需要50分钟。可见大水泵做功比小水泵快。为了比较作功的快慢，把单位时间（例如1秒）所做的功叫做功率，即：

$$\text{功率} = \frac{\text{功}}{\text{时间}}$$

用符号P表示功率，用t表示时间，那么

$$P = \frac{A}{t} \quad (1-1)$$

如功的单位用公斤米（kg·m），时间的单位用秒（s），功率的单位就是公斤米/秒（kg·m/s）。

在上面式子里，大水泵10分钟做了300,000公斤米的功，它的功率是：

$$P_1 = \frac{A}{t} = \frac{300000}{10 \times 60} = 500 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

小水泵50分钟做了300,000公斤米的功，它的功率是：

$$P_2 = \frac{A}{t_2} = \frac{300000}{50 \times 60} = 100 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

即：大水泵每秒钟能做500公斤米的功，小水泵每秒钟能做100公斤米的功。虽然它们都能完成同样的功，但是大水泵比小水泵快5倍。

在工业上常嫌公斤米/秒单位太小，而用马力（PS）作单位。它们的换算关系是：

$$1 \text{ 马力} = 75 \text{ 公斤米/秒}$$

同样，当电场力使电荷移动时，电场力对电荷做了功。电场力移动电荷从电路中一点到另一点所做的功A与被移动电量Q的比值，称为该二点间的电压，也叫电位差。用U表示，即

$$U = \frac{A}{Q}。电压的单位为伏特，简称伏，用V表示。$$

电场力（或电源力）在单位时间里所做的功就叫电功率。表示公式同式（1—1），但式中，P代表电功率，A代表电场力移动电荷所做的功，t代表时间。电功A的单位用焦耳（用J表示），这时电功率P的单位就是焦耳/秒（J/S）或者叫瓦特，简称瓦，用W表示。实用上瓦特太小，而用千瓦（kW）作单位，其换算关系是：

$$1\text{ 千瓦 (kW)} = 1,000\text{ 瓦 (W)}$$

瓦特与马力都是功率的单位，瓦特是电功率的单位，马力是机械功率的单位，它们的换算关系是：

$$1\text{ 公斤米 (kg}\cdot\text{m)} = 9.8\text{ 焦耳 (J)}$$

$$\begin{aligned} 1\text{ 马力 (PS)} &= 75\text{ 公斤米/秒 (kg}\cdot\text{m/s)} \\ &= 736\text{ 瓦 (W)} = 0.736\text{ 千瓦 (kW)} \end{aligned}$$

$$1\text{ 千瓦 (kW)} = 1,000\text{ 瓦 (W)} = 1,36\text{ 马力 (PS)}$$

2. 电源的功率和负载的功率 物理学中学过，电源力移动单位正电荷所做的功叫做电源的电动势（E）。在图1—4中，如果电源力移动的正电荷量是q，它所做的功A<sub>1</sub>就应该是：

$$A_1 = qE$$

电源的功率就应该是：

$$P_1 = \frac{A_1}{t} = \frac{q}{t} E$$

我们知道，单位时间内通过导线截面的电荷量叫做电流，即：

$$I = \frac{q}{t}$$

所以

$$P_1 = EI \quad (1-2)$$

即电源的功率等于电源的电动势和电流的乘积，如图 1—4 所示。

同样，电场力移动电荷量  $q$  所做的功是：

$$A_2 = qU$$

式中  $U$  是外电路中负载两端的电压，这部分功在外电路中被负载吸收，它的功率是

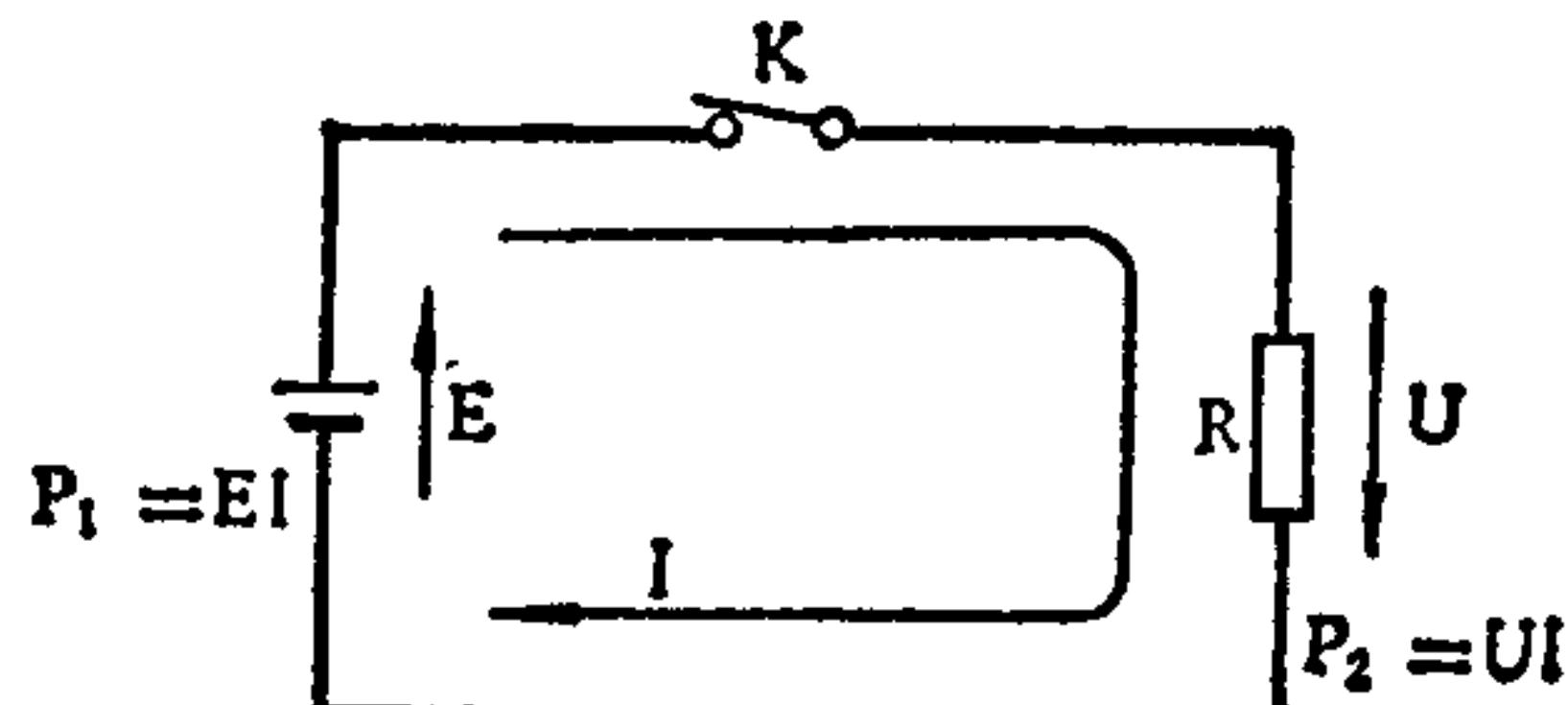


图 1—4 电源和负载的功率

$$P_2 = \frac{A_2}{t} = \frac{q}{t}U = UI \quad (1-3)$$

所以，负载功率等于负载两端的电压和通过负载的电流的乘积，如图 1—4 所示。

根据欧姆定律可知

$$U = IR$$

或

$$I = \frac{U}{R}$$

所以负载功率也可以写成：

$$P_2 = IU = I(IR) = I^2R \quad (1-4)$$

或  $P_2 = IU = (\frac{U}{R})U = \frac{U^2}{R} \quad (1-5)$

3. 电能 能量有许多种，例如机械能、热能、电能、光能、化学能等等。各种能量之间可以互相转换。图 1—5 是一个发电厂和电力网的能量相互转换系统。

电路的主要任务是进行电能的传送、控制和转换。在图 1—3 所示的最简单的电路中，当有电流通过时，电源输出电能；