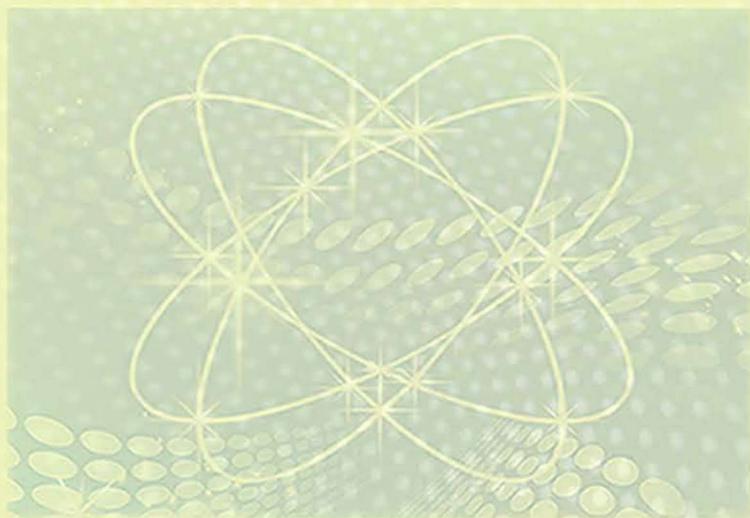


重庆市对口高职招生考试复习丛书

对口高职电子技术类专业最后冲刺模拟卷

《对口高职电子技术类专业》编委会 编



电子科技大学出版社

图书在版编目 ( C I P ) 数据

对口高职电子技术类专业最后冲刺模拟卷 / 《对口  
高职电子技术类专业》编委会编. -- 成都 : 电子科技大  
学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5647-4059-7

I. ①对… II. ①对… III. ①电子技术 - 高等职业教  
育 - 入学考试 - 习题集 IV. ①TN-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 299706 号

重庆市对口高职招生考试复习丛书

对口高职电子技术类专业最后冲刺模拟卷

《对口高职电子技术类专业》编委会 编

---

出 版：电子科技大学出版社（成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编：610051）

策划编辑：吴艳玲

责任编辑：吴艳玲

主 页：www.uestcp.com.cn

电子邮箱：uestcp@uestcp.com.cn

发 行：新华书店经销

印 刷：杭州华艺印刷有限公司

成品尺寸：185mm×260mm 印张：9 字数：230 千字

版 次：2016 年 12 月第一版

印 次：2016 年 12 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5647-4059-7

定 价：28.00 元

---

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话：028-83202463；本社邮购电话：028-83201495
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换

# 目 录

重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(一) .....	1
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(二) .....	9
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(三) .....	17
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(四) .....	25
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(五) .....	33
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(六) .....	41
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(七) .....	49
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(八) .....	57
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(九) .....	65
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(十) .....	73
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(十一) .....	81
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(十二) .....	89
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(十三) .....	97
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(十四) .....	105
重庆市对口高职电子技术类专业模拟试卷(十五) .....	113
2016年重庆市普通高校招生高职对口类统一考试电子技术类试卷 .....	121
2016年重庆市对口高职考试研究联合体第一次联合考试电子技术类试卷 .....	125
参考答案 .....	129







35. 如题 35 图所示为输入端  $A$ 、 $B$  和输出端  $Y$  对应的逻辑真值表, 则输入信号  $A$ 、 $B$  与输出信号  $Y$  的逻辑表达式为\_\_\_\_\_。

输入		输出
$A$	$B$	$Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


题 35 图

36. 测量仪器准确度等级一般分为 7 级, 其中准确度最高的为\_\_\_\_\_级。

四、作图题(共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

37. 某纯电容电路,  $i = 2\sin(1000t - 30^\circ)$  A,  $C = 100$  F, 请画出电压电流的相量图。

38. 如题 38 图所示, 完成超外差式收音机电路的组成框图。

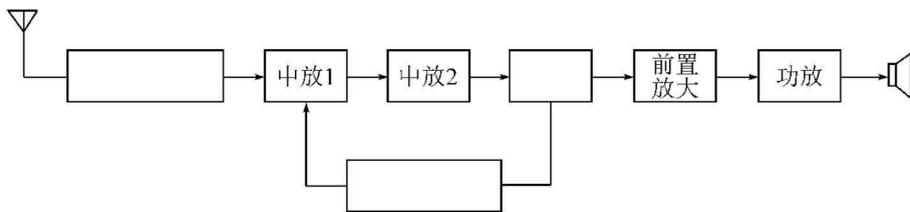

题 38 图


五、综合题(共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分)

39. 在  $RLC$  串联电路中,已知  $R = 1 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mH}$ ,  $C = 0.1 \mu\text{F}$ ,外加电压有效值  $U = 1 \text{ mV}$ ,试求:

- (1) 电路的谐振频率;
- (2) 谐振时的电流;
- (3) 回路的品质因数和电容器两端的电压。

40. 在如题 40 图所示的放大电路中, 已知  $R_{b1} = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{b2} = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_c = R_e = R_L = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = 50$ , 电源电压  $V_{CC} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{BEQ}$  忽略不计。试求:

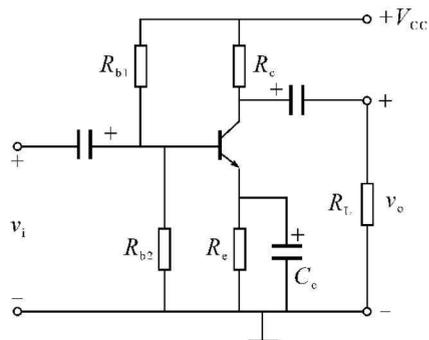- (1) 电路的静态工作点  $I_{BQ}$ 、 $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$ ;
- (2) 三极管的  $r_{be}$ ;
- (3) 电路的电压放大倍数  $A_u$ 。




题 40 图

41. 测量某一正弦波信号,波形如题 41 图所示。

(1) 波形出现了什么问题? 什么原因会导致出现这样的现象?

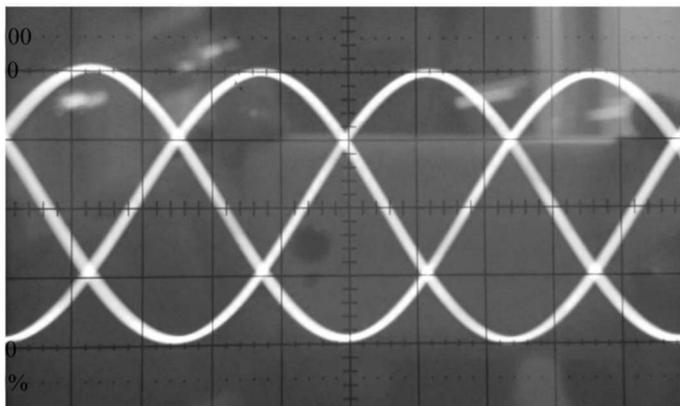(2) 已知探头衰减置于  $\times 1$ , 垂直衰减调节旋钮置于  $0.5 \text{ V/DIV}$ , 水平扫描时间系数调节旋钮置于  $1 \text{ ms/DIV}$ , 试求该正弦波的电压峰-峰值  $U_{p-p}$ 、电压有效值  $U$  和周期  $T$ 。



题 41 图







15. 下面对函数信号发生器的功能描述不正确的是 ( )
- A. 可以产生正弦波、矩形波、三角波等波形
- B. 可以测量外电路电压、电流等
- C. 输出信号的幅值和周期大小可以进行调节
- D. 经常被当作信号源使用

## 二、判断题(共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分)

正确的打“√”,错误的打“×”。


16. 当电路处于通路状态时,外电路负载上的电压等于电动势。 ( )
17. 将“220 V,60 W”的灯泡接在 110 V 的电源上,其实际功率为 30 W。 ( )
18. 电容器的充放电过程,就是电容器上电荷(或电场能)的过程。 ( )
19. 磁感线是存在于磁场中的一种曲线,曲线上每一点的切线方向都与该点磁场方向相同。 ( )
20. 三相对称负载电路中,线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。 ( )
21. 在 RLC 串联电路中,若  $X_L = X_C$ ,此时电路的端电压与电流的相位差为零。 ( )
22. 整流桥堆的 4 个引出脚,“+”脚是整流输出电压的正端。 ( )
23. 硅二极管的正向电阻大于锗二极管的正向电阻。 ( )
24. 三极管处于饱和状态时, $U_{CE}$  约为 0,相当于电路中的开关断开。 ( )
25. 在两级放大器中,如果各级放大器的电压放大倍数均为 50 倍,则该两级放大器的总电压放大倍数为 100 倍。 ( )
26. 电路中引入负反馈后对放大器的性能改善非常大,但是是以牺牲放大器的放大倍数为代价的。 ( )
27. 数字信号比模拟信号的保密性强,传输的信号质量高。 ( )
28. 编码器可以分为一般编码器和优先编码器,优先编码器允许多个输入信号同时有效。 ( )
29. 使用指针式万用表测量交流电压时,一定要区分表笔的正负极。 ( )
30. 电子示波器既可以用来显示被测信号波形,也可以用来测量被测信号的电压和电流。 ( )
31. 低频信号发生器对输出信号幅度应从低到高调试。 ( )

## 三、填空题(共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

32. 一个  $10 \mu\text{F}$  的电容存储有 5 J 的能量,则该电容两端的电压是\_\_\_\_\_。
33. 在正弦交流电路中,电流的初相位为  $53^\circ$ ,有效值为 10 A,周期为 1 ms,该电流瞬时值的表达式为  $i =$ \_\_\_\_\_。
34. 二极管具有\_\_\_\_\_性,所以可以用来整流。
35. 某 NPN 型晶体硅三极管,测得其发射极 e、基极 b、集电极 c 的电位分别为  $V_E = 6.5 \text{ V}$ ,  $V_B = 7.2 \text{ V}$ ,  $V_C = 15 \text{ V}$ ,则该三极管工作于\_\_\_\_\_状态。
36. 频率计在测量周期时由石英振荡器引起的误差主要是\_\_\_\_\_误差。

四、作图题(共 2 小题,每小题 6 分,共 12 分)

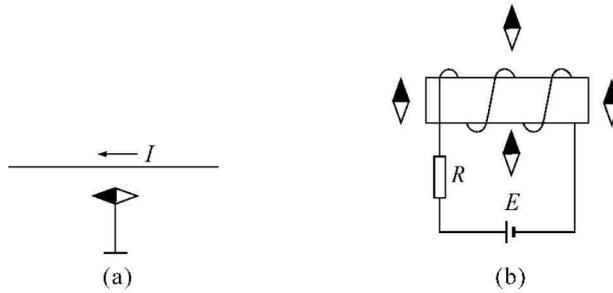37. 标出题 37 图(a)、(b)中小磁针的偏转方向(涂黑的一端为小磁针的 N 极)。



题 37 图

38. 根据逻辑表达式  $Y=A+(B \cdot C)$ , 画出用与门、或门实现的逻辑图。


五、综合题(共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分)

39. 在  $RLC$  串联电路中,已知电阻为  $40\ \Omega$ ,线圈的电感为  $223\ \text{mH}$ ,电容器为  $80\ \mu\text{F}$ ,电路两端电压  $u=311\sin 314t\ \text{V}$ 。试求:

- (1) 电路的阻抗;
- (2) 电流有效值;
- (3) 各元件两端电压的有效值。

40. 在如题 40 图所示的放大电路中, 已知  $R_b = 200 \text{ k}\Omega$ ,  $R_c = R_L = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = 50$ , 电源电压  $V_{CC} = 10 \text{ V}$ ,  $U_{BEQ}$  忽略不计。试求:

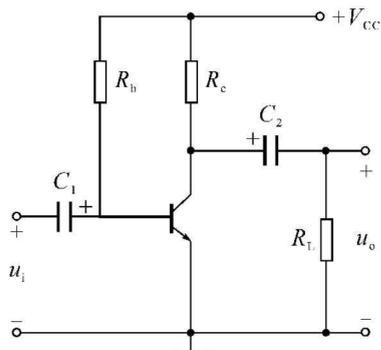- (1) 电路的静态工作点  $I_{BQ}$ 、 $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$ ;
- (2) 三极管的  $r_{be}$ ;
- (3) 电路的电压放大倍数  $A_u$ 。



题 40 图