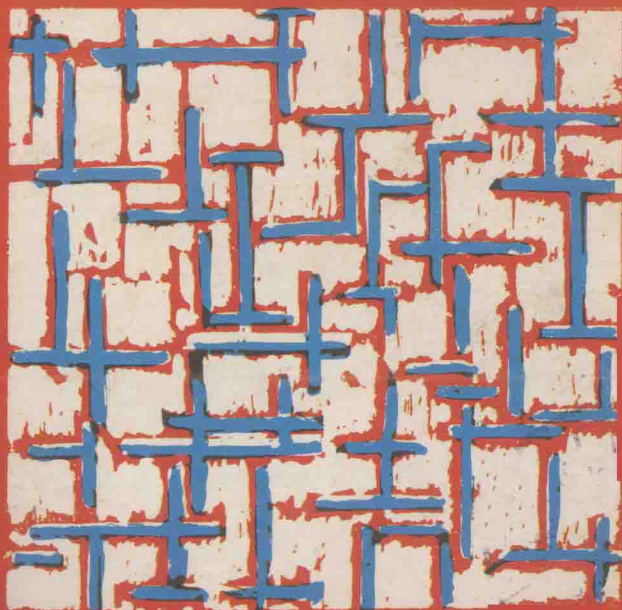


積體電子學題解

下 冊

INTEGRATED ELECTRONICS:
ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS
AND SYSTEMS



曉園出版社

積體電子學題解

下 冊

曉 園 出 版 社

積體電子學題解 下冊

編譯者：曉園出版社編輯部

出版者：曉園出版社

澳門龍崙街646號八樓

印刷者：福記印刷公司

澳門草街126號地下

上下冊 定價港幣 \$24.00


積體電子學詳解

下 冊 目 次

第十一章	在高頻時之電晶體.....1
	The Transistor at High Frequencies
第十二章	複級放大器..... 23
	Multistage Amplifiers
第十三章	反饋放大器..... 48
	Feedback Amplifiers
第十四章	穩定度與振盪器.....80
	Stability and Oscillators
第十五章	運算放大器.....123
	Operational Amplifiers
第十六章	作為類比系統構成單位之積體電路..... 158
	Integrated Circuits as Analog System Building Blocks
第十七章	作為數位系統構造單位之積體電路..... 194
	Integrated Circuits as Digital System Building Blocks
第十八章	功率電路與系統..... 238
	Power Circuits and Systems
第十九章	半導體裝置物理..... 263
	Semiconductor-device Physics

第十一章

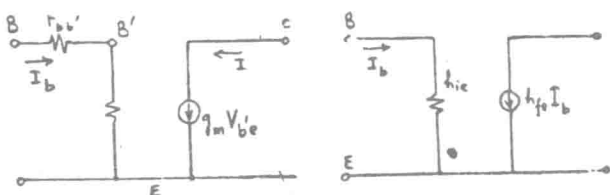11-1 證明：低頻時將併合 π 之 $r_{b'e}$ 與 r_{ce} 視為無限大，則約變成共射極 h 參數模型：



From the figure we see $V_{b'e} = I_b r_{b'e}$ then

$I = g_m V_{b'e} = g_m r_{b'e} I_b$ but from Eq.(11-16) $r_{b'e} g_m = h_{fe}$
hence $I = h_{fe} I_b$. Also from Eq.(11-9) $h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e}$

11-2 (a)考慮低頻併合 π 電路， C_c 與 C_e 可忽略不計，其他電路元件則一概不省略，若負載電阻為 $R_L = 1 / g_L$ ，試證：

$$K \equiv \frac{V_{ce}}{V_{be}} = \frac{-g_m + g_{b'e}}{g_{b'e} + g_{ce} + g_L}$$

提示：利用定理：C 與 E 間電壓等於短路電流乘以 C 與 E 間所看之阻抗，將輸入電壓 V_{be} 短路〔見 (8-36) 式〕。

(b)利用米勒定理繪出 C 與 E 間之等效電路。將柯希荷夫電流定律應用於此網路中，證明上述所得之 K 值。

(c)利用米勒定理繪出 B 與 E 間之等效電路，證明：有負載之電流增益為：

$$A_I = \frac{g_L}{(g_{b'e} + g_{b'e}) / K - g_{b'e}}$$

(d)利用 a 與 c 的結果及併合 π 與 h 參數間之關係，證明：

$$A_I = \frac{-h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L}$$


上式乃直接由低頻 h 參數模型所得之結果〔見 (8-18) 式〕。

〔提示：在 A_I 與 K 中， $g_{b'e}$ 與 g_m ， $g_{b'e}$ 比較之下可忽略不計，證明此等近似式。〕

11-2 (a) $K = \frac{V_{ce}}{V_{b'e}}$ where

$$V_{ce} = I_{sc} Z_{ce}$$

with $R_L = 0$,

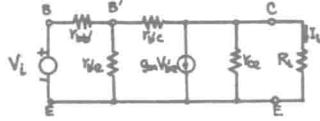

$$I_L = I_{sc} = V_{b'e} g_{b'c} - g_m V_{b'e} = (g_{b'c} - g_m) V_{b'e}$$

Z_{ce} is the impedance seen between C-E. Thus,


$$Z_{ce} = (r_{b'c} \parallel r_{ce} \parallel R_L) \text{ or } Z_{ce} = \frac{1}{g_{b'c} + g_{ce} + g_L}$$

Hence, $\frac{V_{ce}}{V_{b'e}} = K = \frac{-g_m + g_{b'c}}{g_{b'c} + g_{ce} + g_L}$

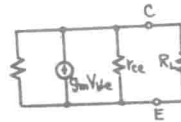(b) From the circuit we obtain:

$$V_{ce} = -g_m V_{b'e} \frac{1}{g_L + g_{ce} + \frac{K-1}{K} g_{b'c}}$$

$$= K V_{b'e} = \frac{-K g_m}{K(g_L + g_{ce} + g_{b'c}) - g_{b'c}}$$




or $K(g_{ce} + g_{b'c} + g_L) - g_{b'c} = g_m \therefore K = \frac{-g_m + g_{b'c}}{g_{b'c} + g_{ce} + g_L}$

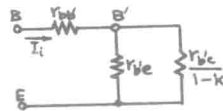(c) $A_I = \frac{I_L}{I_1}$ where $I_L = g_L V_{ce} = g_L K V_{b'e} = \frac{g_L K I_1}{g_{b'e} + (1-K) g_{b'c}}$

Hence, $A_I = \frac{g_L K}{g_{b'e} + g_{b'c} - K g_{b'c}}$

or $A_I = \frac{g_L}{(g_{b'c} + g_{b'e})/K - g_{b'c}}$



(d) Note that $g_m \gg g_{b'c}$ and $g_{b'e} \gg g_{b'c}$.

Thus from parts (a) and (c) we have:

$$K \approx \frac{-g_m}{g_{b'c} + g_{ce} + g_L} \text{ and } A_I \approx \frac{g_L K}{g_{b'e} - K g_{b'c}} =$$

$$\frac{-g_m g_L}{g_{b'e}(g_{b'c} + g_{ce} + g_L) + g_m g_{b'c}} \quad \text{or}$$

$$A_I \approx \frac{-g_m / g_{b'e}}{1 + \frac{1}{g_L}(g_{b'c} + g_{ce} + \frac{g_m}{g_{b'e}} g_{b'c})} = \frac{-h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L}$$

11-3 已知一個電晶體在室溫下及 $I_c = 10$ 毫安, $V_{CE} = 10$ 伏特時, 其低頻參數如下:

$$\begin{aligned} h_{ie} &= 500 \text{ 歐姆} & h_{oe} &= 10^{-5} \text{ 安培/伏特} \\ h_{fe} &= 100 & h_{re} &= 10^{-4} \end{aligned}$$

在同一操作點, $f_T = 50$ 百萬赫, $C_{ob} = 3$ 微微法, 試求所有併合 π 之參數值。

11-3 From Eq.(11-16): $g_m = \frac{|I_c|}{V_T} = \frac{10 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 385 \text{ mA/V}$

$$r_{b'e} = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{100}{0.385} = 260 \Omega; r_{bb'} = h_{ie} - r_{b'e} = 500 - 260 = 240 \Omega$$

$$r_{b'c} = \frac{r_{b'e}}{h_{re}} = 260 \times 10^4 \Omega = 2.6 \text{ M};$$

$$g_{ce} = h_{oe} - (1 + h_{fe})g_{b'c} = 4 \times 10^{-5} - \frac{101}{2.6 \times 10^5} = 0.12 \times 10^{-5}$$

$$\text{or } r_{ce} = 1/g_{ce} = 833 \text{ K}; C_e = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{385 \times 10^{-3}}{2\pi \times 50 \times 10^6} = 1224 \text{ pF};$$

$$C_c = 3 \text{ pF}.$$

11-4 已知一個電晶體在室溫下 $I_c = 5$ 毫安, $V_{CE} = 10$ 伏特時, 各參數值如下:

$$\begin{aligned} h_{fe} &= 100 & h_{ie} &= 600 \text{ 歐姆} \\ [A_{ie}] &= 10 \text{ 於 } 10 \text{ MHz 時} & C_c &= 3 \text{ 微微法} \end{aligned}$$

求 f_β , f_T , C_e , $r_{b'e}$, 及 $r_{bb'}$ 。

11-4 From Eq.(11-28), $|A_{ie}| = \left| \frac{-h_{fe}}{1 + jf/f_\beta} \right| = \frac{h_{fe}}{[1 + (f/f_\beta)^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{100}{[1 + (f/f_\beta)^2]^{\frac{1}{2}}}$

$$\text{or } 1 + (f/f_\beta)^2 = 100 \text{ and } (f/f_\beta)^2 = 99, \text{ or } f/f_\beta = 9.95 \text{ where}$$

$f = 10 \text{ MHz}$. Thus, $f_{\beta} = f/9.95 = 10/9.95 = 1.005 \text{ MHz}$

and $f_T = h_{fe} f_{\beta} = 100.5 \text{ MHz}$. From Eq.(11-30),

$$C_e = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{|I_C|}{V_T} \frac{1}{2\pi f_T} = \frac{5}{26} \frac{10^{-8}}{2\pi \times 100.5} = 304 \text{ pF}$$

$$r_{b'e} = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{100}{5/26} = 520 \Omega; r_{bb'} = h_{ie} - r_{b'e} = 600 - 520 = 80 \Omega$$

11-5 一矽製 $p-n-p$ 電晶體之 $f_T = 400 \text{ M赫}$ ，試求其基極厚度。

11-5 From Eq.(11-30) we have $f_T = h_{fe} f_{\beta} = \frac{g_m}{2\pi C_e}$ (1)

From Eqs(11-17) and (11-22) we find $C_e = C_{De} = g_m \frac{W^2}{2D_B}$ (2)

Substituting (2) in (1) we have

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi g_m \frac{W^2}{2D_B}} = \frac{D_B}{\pi W^2} \quad \text{or} \quad W^2 = \frac{D_B}{\pi f_T}$$

But for a $p-n-p$ transistor $D_B = D_P = 13 \text{ cm}^2/\text{sec}$ (Table 2-1)

$$W^2 = \frac{13}{3.14 \times 400 \times 10^6} = \frac{13}{12.56} \times 10^{-8} \text{ cm}^2 = 1.035 \times 10^{-8} \text{ cm}^2$$

$$\text{or } W = 1.03 \times 10^{-4} \text{ cm} = 1.03 \mu\text{m}$$

11-6 已知一鍍製 $p-n-p$ 電晶體之基極寬度為 10^{-4} 厘米，試求室溫下直流射極電流為 2 毫安時之 (a) 射極擴散電容，(b) f_T 。

11-6 (a) From Eq.(11-22) we have $C_e \approx C_{De} = g_m \frac{W^2}{2D_B}$ (1)

Using Eq.(11-3) and Table 2-1 and substituting in (1)

$$\text{we obtain } C_e = \frac{I_E}{V_T} \times \frac{W^2}{2D_B} = \frac{2 \times 10^{-3}}{26 \times 10^{-3}} \times \frac{10^{-8}}{2 \times 47} = 8.2 \text{ pF}$$

$$(b) f_T = \frac{g_m}{2\pi C_e} = \frac{|I_C|}{V_T 2\pi C_e} = 1500 \text{ MHz}$$

11-7 (a) 低頻時共射極之電流增益 β 與共基極之電流增益 α 之關係為

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

設在高頻時仍然有效，並利用

$$\beta = -A_i = \frac{\beta_o}{1 + j(f/f_\beta)}$$

證明 α 為

$$\alpha = \frac{\alpha_o}{1 + j(f/f_\alpha)}$$

其中

$$\alpha_o = \frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}} \quad \text{且} \quad f_\alpha = \frac{f_\beta}{1 - \alpha_o}$$

(b) 利用 a 之結果，證明： $\alpha_o \approx 1$ 時， $f_\alpha \approx f_\beta h_{fe}$ 。

(c) 證明：

$$A_i = \frac{-\alpha_o}{1 - \alpha_o + jf/f_o}$$

(d) 為闡釋“超額相位”(excess phase)，起見以 $\alpha_o e^{-j\omega/f_\alpha}$ 取代 α_o ，證明： $|A_i| = 1$ 時之頻率 f_r 可由下式求得：

$$1 + x^2 = 2\alpha_o (\cos mx - x \sin mx)$$

其中 $x = f_r/f_\alpha$

(e) 當 $mx \ll 1$ ，將上述三角函數展開並證明

$$f_r \approx \frac{\alpha_o f_\alpha}{(1 + 2\alpha_o(m + m^2/2))^{1/2}}$$

(f) 若 $\alpha_o = 1$ ， $m = 0.2$ ，證明 $f_r = f_\alpha / 1.2$ 。

$$\begin{aligned} \text{11-7 (a) } \alpha &= \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{-A_i}{1-A_i} = \frac{\frac{h_{fe}}{1+jf/f_\beta}}{1+\frac{h_{fe}}{1+jf/f_\beta}} = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}+jf/f_\beta} = \frac{\frac{h_{fe}}{1+h_{fe}}}{1+j\frac{f}{f_\beta(1+h_{fe})}} \\ &= \frac{\alpha_o}{1+jf/f_\alpha} \quad \text{where } \alpha_o = h_{fe}/(1+h_{fe}) \quad \text{and} \\ f_\alpha &= f_\beta(1+h_{fe}) = \frac{f_\beta}{1-\alpha_o} \end{aligned}$$

- (b) $\alpha_0 = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}} \approx 1$ since $h_{fe} \gg 1$. Then, $f_\alpha \approx f_\beta h_{fe}$
 (c) From the results above: $h_{fe} = \frac{\alpha_0}{1-\alpha_0}$ and $f_\beta = f_\alpha(1-\alpha_0)$.
 Thus, we have

$$A_1 = \frac{-h_{fe}}{1+jf/f_\beta} = \frac{-\alpha_0/(1-\alpha_0)}{1+jf/f_\alpha(1-\alpha_0)} = \frac{-\alpha_0}{1-\alpha_0+jf/f_\alpha}$$

- (d) Using the expression of part (c),

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{-\alpha_0 e^{-jmf/f_\alpha}}{1-\alpha_0 e^{-jmf/f_\alpha} + jf/f_\alpha} = \\ &= \frac{-\alpha_0 \cos(mf/f_\alpha) + j\alpha_0 \sin(mf/f_\alpha)}{1-\alpha_0 \cos(mf/f_\alpha) + j\alpha_0 \sin(mf/f_\alpha) + jf/f_\alpha}. \text{ Note that} \end{aligned}$$

when $f = f_T$, $|A_1| = 1$. Thus,

$$|A_1|^2 = 1 = \frac{\alpha_0^2 \cos^2(mf_T/f_\alpha) + \alpha_0^2 \sin^2(mf_T/f_\alpha)}{[1-\alpha_0 \cos(mf_T/f_\alpha)]^2 + [\alpha_0 \sin(mf_T/f_\alpha) + f_T/f_\alpha]^2}.$$

Let $x = f_T/f_\alpha$. Then $\alpha_0^2 (\cos^2 mx + \sin^2 mx) =$

$$1 - 2\alpha_0 \cos mx + \alpha_0^2 \cos^2 mx + \alpha_0^2 \sin^2 mx + 2\alpha_0 x \sin mx + x^2$$

$$\text{or } 1 + x^2 = 2\alpha_0 (\cos mx - x \sin mx)$$

- (e) If $mx \ll 1$, then $\cos mx \approx 1 - \frac{1}{2}m^2 x^2$ and $\sin mx \approx mx$

Thus, $1 + x^2 \approx 2\alpha_0 (1 - \frac{1}{2}m^2 x^2 - mx^2)$ or

$$x^2 = \left(\frac{f_T}{f_\alpha}\right)^2 \approx \frac{2\alpha_0 - 1}{1 + 2\alpha_0 m + \alpha_0 m^2} \text{ or } f_T \approx f_\alpha \frac{(2\alpha_0 - 1)^{\frac{1}{2}}}{[1 + 2\alpha_0(m + \frac{m^2}{2})]^{\frac{1}{2}}}. \text{ Now}$$

since $\alpha_0 \approx 1$ then $(2\alpha_0 - 1)^{\frac{1}{2}} \approx \alpha_0$ hence $f_T = \frac{\alpha_0 f_\alpha}{[1 + 2\alpha_0(m + \frac{m^2}{2})]^{\frac{1}{2}}}$

- (f) If $\alpha_0 = 1$ and $m = 0.2$, then

$$f_T = \frac{1 \times f_\alpha}{[1 + 2 \times 1 \times (0.2 + 0.02)]^{\frac{1}{2}}} = \frac{f_\alpha}{(1.44)^{\frac{1}{2}}} = \frac{f_\alpha}{1.2}$$

- 11-8 (a) 以基極為共同端點重繪共射極之折合 π 等效電路，同時將輸出端以及集極與基極間分別短路，利用電晶體各參數之典型值證明 C_c , r_{be} , r_{ce} 可忽略不計。

- (b) 利用 a 之結果，證明：共基極短路電流增益為

$$A_{ib} = \frac{g_m}{g_{be} + g_m + j\omega C_c} = \frac{\alpha_o}{1 + jf/f_\alpha}$$

其中

$$\alpha_o = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}} \quad \text{且} \quad f_\alpha = \frac{g_m}{2\pi C_o \alpha_o} \approx \frac{f_\beta}{1-\alpha_o}$$

11-8 (a) The impedance of

$C_C = 3 \text{ pF}$ is $-j100$ at

530 MHz which is

far above the fre-

quency range this


circuit is used.

Thus, C_C may be

neglected. $r_{b'c} = 4 \text{ M}$

is in parallel with $r_{bb'}$ $= 100 \Omega$ and thus may be omitted.

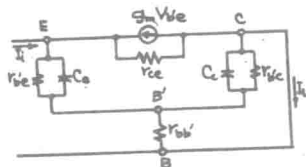$r_{ce} = 80 \text{ K}$ is in parallel with $(r_{b'e} + r_{bb'}) = 1.1 \text{ K}$ and may also be neglected.



(b) With C_C , $r_{b'c}$ and r_{ce} left out in the circuit of part (a),

we have: $A_{1b} = \frac{I_L}{I_1}$ where $I_L = -g_m V_{b'e}$ and

$$V_{b'e} = -(I_1 + g_m V_{b'e}) Z_e = \frac{-(I_1 + g_m V_{b'e})}{g_{b'e} + j\omega C_e} \quad \text{or}$$

$$V_{b'e} = \frac{-I_1}{g_{b'e} + g_m + j\omega C_e} \quad \therefore A_{1b} = \frac{g_m}{g_{b'e} + g_m + j\omega C_e} \quad \text{Using}$$

$$\text{Eq. (11-16), } A_{1b} = \frac{h_{fe}/r_{b'e}}{\frac{1}{r_{b'e}} + \frac{h_{fe}}{r_{b'e}} + j\omega C_e} = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}+j\omega r_{b'e} C_e} =$$

$$\frac{\frac{h_{fe}}{1+h_{fe}}}{1+j2\pi f C_e \frac{r_{b'e}}{1+h_{fe}}} \quad \text{or } A_{1b} = \frac{\alpha_o}{1+jf/f_\alpha} \quad \text{where } \alpha_o = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}} \quad \text{and}$$

$$f_\alpha = \frac{1+h_{fe}}{2\pi r_{b'e} C_e} \quad \text{or} \quad f_\alpha = \frac{1}{2\pi \frac{r_{b'e}}{h_{fe}} \frac{h_{fe}}{(1+h_{fe})} C_e} = \frac{g_m}{2\pi C_e \alpha_o} \quad \text{Also}$$


$$f_\alpha = \frac{\frac{1}{2\pi r_{b'e} C_e}}{\frac{1}{1+h_{fe}}} \approx \frac{\frac{1}{2\pi r_{b'e} (C_e + C_C)}}{1 - \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}}} = \frac{f_\beta}{1-\alpha_o} \quad \text{using Eq. (11-29)}$$

11-9 圖示電路中電晶體之併合 π 參數見 11-1 節，試以米勒定理及近

似分析，求


(a) 電流增益 $A_I = I_L / I_i$ 之上 3 分貝頻率。

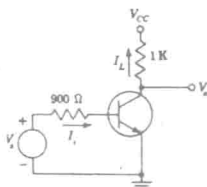(b) 在 a 中所求之頻率時電壓增益 $A_{v_i} = V_o / V_i$ 之振幅。




第 11-9 題圖

11-9 Assuming $|K| = \left| \frac{V_{ce}}{V_{b'e}} \right| \gg 1$ and using Miller's theorem we obtain the equivalent circuit shown.

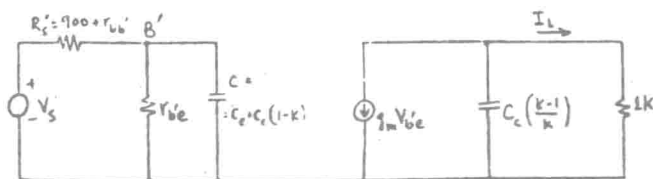

As explained in Sec. 11-8 we can neglect $C_c(1 - \frac{1}{K})$ and then at midband $K = -g_m R_L = (-50 \text{ mA/V}) \times 1 \text{ K} = -50$. Also

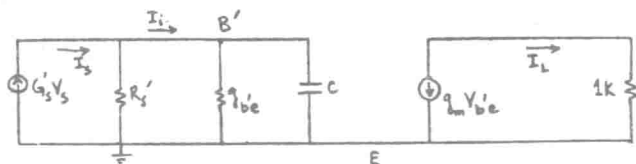$C = C_e + 51 C_c = 100 + 153 = 253 \text{ pF}$. We call $R'_s = 900 + r_{bb'} = 1 \text{ K}$ and we obtain the indicated equivalent circuit using Norton's theorem.



Now $I_L = I_S \frac{g_{b'e} + sC}{G'_s + g_{b'e} + sC}$ and $A_I = \frac{I_L}{I_i} = -\frac{g_m V_{b'e}}{I_i}$ but

$I_i = V_{b'e} (g_{b'e} + sC)$ hence $A_I = \frac{-g_m}{g_{b'e} + sC}$ (1). Using Eq. (11-

$$16) (1) \text{ becomes } A_I = \frac{-hfe}{1+s \frac{C}{g_{b'e}}} = \frac{-hfe}{1+j f/f_I} \quad \text{where}$$

$$f_I = \frac{g_{b'e}}{2\pi C} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^{-3} \times 253 \times 10^{-12}} = \frac{1}{1.582} \times 10^6 = 0.63 \text{ MHz}$$

$$(b) \text{ From Eq. (11-47) } f_H = \frac{1}{2\pi RC} \text{ where } C = 253 \text{ pF and}$$

$$R = (R_S + r_{bb'}) \parallel r_{b'e} \text{ from Eq. (11-40), hence } R = \frac{10^3 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 500 \Omega$$

$$\text{Then } f_H = \frac{1}{2\pi \times 500 \times 254 \times 10^{-12}} = 1.26 \text{ MHz. Using Eq. (11-41)}$$

$$\text{we have } A_{VS} = \frac{-g_m R_L G_S' / (G_S' + g_{b'e})}{1 + j f/f_H} \quad \text{or}$$

$$|A_{VS}| = \frac{g_m R_L G_S'}{G_S' + g_{b'e}} \left(\sqrt{1 + \frac{f^2}{f_H^2}} \right)^{-1} \quad (1) \text{ where}$$

$$G_S' = \frac{1}{R_S + r_{bb'}} = 1 \times 10^{-3} \text{ mho then}$$

$$\frac{g_m R_L G_S'}{G_S' + g_{b'e}} = \frac{50 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} = 25 \quad \text{and at } f = f_I \text{ we}$$

have from (1)

$$|A_{VS}| = 25 \times \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.63}{1.26}\right)^2}} = 25 \times \frac{1}{\sqrt{1.25}} = \frac{25}{1.12} = 22.4 .$$

11-10 茲有一單級共射極電晶體放大器，其負載電阻 R_L 與電容 C_L 並聯

(a) 證明：內部電壓增益 $K = V_{ce} / V_{be}$ 為

$$K \approx \frac{-g_m R_L}{1 + j\omega (C_c + C_L) R_L}$$

(b) 證明：3 分貝頻率為


$$f_H = \frac{1}{2\pi (C_c + C_L) R_L}$$

其先決條件為：

$$g_m R_L (C_c + C_L) \gg C_c + C_c (1 + g_m R_L)$$

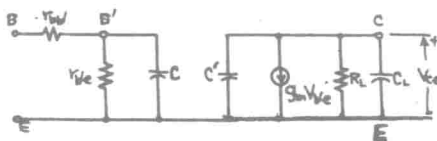11-10 Applying Miller's theorem we get: where $C = C_e + C_c(1-K)$ and $C' \approx C_c$.

$$(a) K = \frac{V_{ce}}{V_{b'e}} = \frac{1}{V_{b'e}} \left[\frac{-g_m V_{b'e} R_L}{1 + j\omega R_L (C_c + C_L)} \right] \text{ or } K = \frac{-g_m R_L}{1 + j\omega (C_c + C_L) R_L}$$



(b) From the circuit we see that there are two time constants $R_L (C_c + C_L)$, and $r_{b'e} [C_e + C_c(1-K)]$. If

$$R_L (C_c + C_L) \gg \frac{1}{g_{m'e}} [C_e + C_c(1-K)] = r_{b'e} [C_e + C_c(1 + g_m R_L)]$$

(since $K = K_o = -g_m R_L$), then f_H is determined by the larger time constant. From part (a) we get:

$$f_H = \frac{\omega_H}{2\pi} \approx \frac{1}{2\pi} \frac{1}{(C_c + C_L) R_L}$$

11-11 茲有一單級共射極電晶體放大器，其併合 π 參數值如 11-1 節所列之平均值，試求電源電阻 R_s 以使其 3 分貝頻率 f_H 為 (a) $R_s = 0$ 時之一半，(b) $R_s = \infty$ 時之二倍？此等 R_s 值與負載 R_L 之大小有無關係？利用米勒定理及近似分析法。

11-11 From Eq. (11-47), $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$ where $R = \frac{R_s + r_{bb'}}{R_s + h_{ie}} r_{b'e} \dots$

Eq. (11-40), and $C = C_e + C_c(1 + g_m R_L) \dots$ Eq. (11-39).

(a) If $R_s = 0$, $f_H = \frac{1}{2\pi} \frac{h_{ie}}{r_{bb'} r_{b'e}} \frac{1}{C_e + C_c(1 + g_m R_L)}$. Now find R_s

such that $f_H' = \frac{1}{2} f_H$

$$f_H' = \frac{1}{2\pi} \frac{R_s + h_{ie}}{(R_s + r_{bb'}) r_{b'e}} \frac{1}{C_e + C_c(1 + g_m R_L)} =$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2\pi} \frac{h_{fe}}{r_{bb'} r_{b'e}} \frac{1}{C_e + C_c(1 + g_m R_L)} \right] \text{ where } h_{fe} = r_{bb'} + r_{b'e}$$

$$\text{or } \frac{R_s + h_{fe}}{(R_s + r_{bb'}) r_{b'e}} = \frac{1}{2} \frac{h_{fe}}{r_{bb'} r_{b'e}} \therefore R_s = \frac{h_{fe} r_{bb'}}{h_{fe} - 2r_{bb'}} =$$

$$\frac{(r_{bb'} + r_{b'e}) r_{bb'}}{r_{b'e} - r_{bb'}} = \frac{1100 \times 100}{900} = 122 \Omega$$

(b) If $R_s = \infty$, $f_H = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{r_{b'e}} \frac{1}{C_e + C_c(1 + g_m R_L)}$. To find R_s for

$$f_H' = 2f_H, \quad \frac{f_H'}{f_H} = 2 = \frac{(R_s + h_{fe}) r_{b'e}}{(R_s + r_{bb'}) r_{b'e}} \quad \text{or } 2R_s + 2r_{bb'} = R_s + h_{fe} =$$

$$R_s + r_{bb'} + r_{b'e}$$

or $R_s = r_{b'e} - r_{bb'} = 1000 - 100 = 900 \Omega$. Note that the above values of R_s do not depend on R_L .

11-12 一單級共射極放大器於 $R_L = 500 \Omega$ 時之電壓增益頻帶寬為 $f_H = 5 \text{ MHz}$ ，設： $h_{fe} = 100$ ， $g_m = 100 \text{ 毫安/伏特}$ ， $r_{bb'} = 100 \Omega$ ， $C_c = 1 \text{ 微微法}$ ， $f_T = 400 \text{ 百萬赫}$ 。

(a) 試求能得所需頻帶寬之電源電阻值。

(b) 用 a 所求之 R_s 值，求中頻電壓增益 V_o/V_i 。

[提示：利用近似分析法]。

11-12 (a) From Eq.(11-23) we find

$$C_e = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{100 \times 10^{-3}}{6.28 \times 400 \times 10^6} = 0.0405 \times 10^{-9}$$

From Eq.(11-16) we have $r_{b'e} = \frac{h_{fe}}{g_m} = 1 \text{ K}$. From Eq.(11-

$$39) \text{ we have } C = C_e + C_c(1 + g_m R_L) =$$

$$= 40 + 1(1 + 100 \times 10^{-3} \times \frac{1}{2} \times 10^3) = 91 \text{ pF.}$$

Let $R_s' = R_s + r_{bb'}$ and $R = R_s' \parallel r_{b'e}$ then from Eq.(11-47)

$$\text{we have } f_H = \frac{1}{2\pi R C} \quad \text{or } R = \frac{1}{2\pi f_H C} = \frac{1}{6.28 \times 5 \times 10^6 \times 91 \times 10^{-12}}$$

$$= 0.35 \times 10^3 = 350 \Omega$$

$$\text{hence } \frac{R'_S \times r_{b'e}}{R'_S + r_{b'e}} = 0.350 \text{ K or } 0.650 R' = 0.350$$


$$R'_S = 0.539 \text{ K} = 539 \Omega \text{ and } R_S = R'_S - r_{bb'} = 539 - 100 = 439 \Omega$$

(b) For $s = j\omega$ and $\omega = 0$ for the midband gain Eq. (11-41)

$$\text{becomes } A_{V_S} = - \frac{g_m R_L G_S}{G'_S + g_{b'e}} \text{ where } G'_S = \frac{1}{R'_S} \text{ hence}$$


$$A_{V_S} = - \frac{100 \times 10^{-3} \times 0.5 \times 10^3 \times 1.86 \times 10^{-3}}{1.86 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} = \frac{-50 \times 1.86}{2.86} = -32.5$$

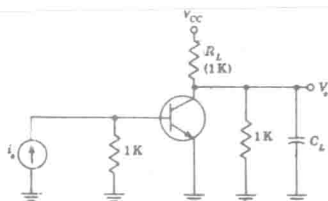- 11-13 顯示電路中電晶體之併合 π 參數如 11-1 節所列，輸入至放大器者係大小為 0.2 毫安之突變電流，試求下列情況之輸出電壓之時間函數：(a) 當 $C_L = 0$ 時，輸出時間常數忽略不計。(b) 當 $C_L = 0.1$ 微法時，輸入時間常數忽略不計。




第 11-13 題圖

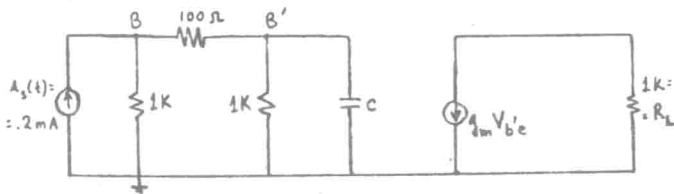- 11-13 (a) We shall use approximate analysis. Applying Miller's theorem we obtain the circuit shown. Where
- $$C = C_e + (1 + g_m R_L) C_C = 100 + (1 + 50) \times 3 = 253 \text{ pF}$$



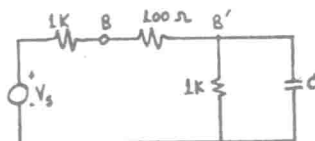Applying Thevenin's theorem to the circuit to the left of B we have



$$V_s = 0.2 \text{ u(t) V}$$

(u(t) unit step function)

and $R' = 1 \text{ K}$. Applying Thevenin's theorem to the circuit the left of

B' we have

$$V_1 = V_s \frac{1}{2+1} = 0.0952 \text{ u(t)}$$

and $R_1 = 1.1 \parallel 1 = 0.525 \text{ K}$. Then the time constant of the input circuit is $R_1 C = 0.525 \times 10^3 \times 253 \times 10^{-12} = 0.133 \mu\text{sec}$

Hence $v_{b'e} = 0.0952 (1 - e^{-t/0.133})$ with t given in μsec

Consequently

$$\begin{aligned} v_o &= -g_m R_L v_{b'e} = -50 \times 0.0952 (1 - e^{-t/0.133}) = \\ &= -4.76 (1 - e^{-t/0.133}) \end{aligned}$$

(b) For this case we can consider $g_m v_{b'e}$ as a unit step since the time constant of the output

$R_L C_C = 10^3 \times 10^{-7} = 10^{-4} \gg R_1 C = 0.133 \times 10^{-6}$. Hence


$$v_o = -50 \times 0.182 (1 - e^{-t/10^{-4}}) = -4.76 (1 - e^{-t/10^{-4}}) \text{ with}$$

t given in seconds.

11-14 (a) 試證 11-8 節中之單級共射極放大器之節點方程式。

(b) 求式 (11-37) 所表之電壓增益 V_o/V_i 。

11-14

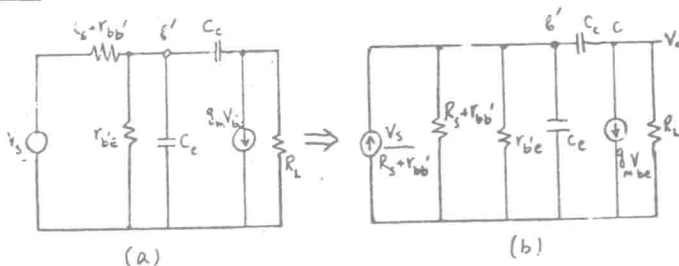

(a) By applying Norton's theorem we obtain the circuit