



高职高专精品课程规划教材  
GAOZHIGAOZHUANJIINGPINKECHENGGUIHUJIAOCAI

# 电工电子技术基础

饶蜀华○主编



 北京理工大学出版社  
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

高职高专精品课程规划教材

# 电工电子技术基础

饶蜀华 主编

 北京理工大学出版社  
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

## 内 容 简 介

本书为高职高专教材,是根据国家教育部制定的《高职高专教育电工电子技术基础教学基本要求》,并结合我们长期讲授该门课程的经验编写而成的。全书共分14章,主要内容有电路的基本知识、直流电路分析、正弦交流电路、三相交流电路、磁路及变压器、异步电动机、继电-接触器控制、常用半导体器件及应用、集成运算放大器、直流稳压电源、逻辑代数及逻辑门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、555集成定时器及应用。每章附有小结、习题,书末附有部分习题答案,便于自学。

本书内容以“应用”为主旨,“够用”为度。全书按照循序渐进、理论联系实际,便于自学的原则编写,基本概念讲述清楚,基本分析方法归类恰当,步骤明确,叙述简练,做到深入浅出,通俗易懂。

本书可作为高等职业学院、高等专科学校、成人高校、中等职业学校非电专业的教材,也可供工程技术人员参考。

版 权 专 有 侵 权 必 究

### 图书在版编目(CIP)数据

电工电子技术基础/饶蜀华主编. —北京:北京理工大学出版社,2008.2  
高职高专精品课程规划教材  
ISBN 978 - 7 - 5640 - 1386 - 8

I . 电… II . 饶… III . ①电工技术-高等学校:技术学校-教材  
②电子技术-高等学校:技术学校-教材 IV . TM TN

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 008319 号

出版发行 / 北京理工大学出版社  
社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号  
邮 编 / 100081  
电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)  
网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>  
经 销 / 全国各地新华书店  
印 刷 / 北京地质印刷厂  
开 本 / 787 毫米×960 毫米 1/16  
印 张 / 16.75  
字 数 / 335 千字  
版 次 / 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷  
印 数 / 1~6000 册 责任校对 / 陈玉梅  
定 价 / 25.80 元 责任印制 / 周瑞红

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

# 《电工电子技术基础》编写委员会

主编 饶蜀华

副主编 高 焕 许高骕

编写人员 (以姓氏笔划为序)

卫正秀 王建军 叶 茂 邹涯梅

周 兴 胡海华 侯 涛

主 审 林金泉

## 前　　言

《电工电子技术基础》是为高职高专非电类专业提供的一门专业技术基础课，是依据国家教育部制定的《高职高专教育电工电子技术基础教学基本要求》，为进一步适应我国高职高专职业教育的迅猛发展，推动学校向“以就业为导向”的现代高职高专教育新模式转变，促进学校的办学特色，遵循高职高专理论够用为度，内容为应用服务的原则编写的。

本书包括两大部分内容：电工技术和电子技术基础。本书选材广泛，深度适宜，基础理论层次清楚，技术应用注重实例。为加强实践环节，培养学生的实际动手能力和激发学生的学习兴趣，每章结束还提出了本章实验要求，不同学校和专业可根据实际情况选作部分实验。为使本书能适应各高职高专院校不同专业的实际教学需要，在保证满足课程教学基本要求的前提下，还适当增加了一些拓宽的选学内容，这些内容在章节前均标有“\*”号。

由于编者水平有限，书中难免有缺陷和错误之处，殷切希望广大读者批评指正。

编　　者

# 目 录

(18) 1.1 电路的基本概念	3.8
(18) 1.2 电路的主要物理量	3.8
(18) 1.3 电阻元件	3.8
(18) 1.4 电感元件和电容元件	3.8
(18) 1.5 电压源和电流源	3.8
(18) 1.6 基尔霍夫定律	3.8
<b>【学习要点】</b>	(1)
(18) 2.1 电路的简化及等效变换	1.1
(18) 2.2 支路电流法	2.2
(18) 2.3 节点电位法	2.2
(18) 2.4 叠加定理	2.2
2.5 戴维南定理	3.0
<b>【本章小结】</b>	(32)
<b>【实验要求】</b>	(32)
习题 1	(15)
<b>第 2 章 直流电路分析</b>	(18)
<b>【学习要点】</b>	(18)
(18) 3.1 正弦交流电的基本概念	3.8
(18) 3.2 电路定律和元件电流、电压关系的相量表示	3.8
<b>【本章小结】</b>	(37)
<b>【实验要求】</b>	(37)
习题 2	(32)
<b>第 3 章 正弦交流电路</b>	(37)
<b>【学习要点】</b>	(37)
(18) 4.1 电压、电流的相量表示	3.8
(18) 4.2 互感与磁通势	3.8
(18) 4.3 电源模型	3.8
(18) 4.4 三相交流电源	3.8
(18) 4.5 对称三相正弦交流电	3.8
(18) 4.6 三相交流电路	3.8
(18) 4.7 三相功率	3.8
<b>【本章小结】</b>	(37)
<b>【实验要求】</b>	(37)
习题 3	(37)

3.3 欧姆定律的相量形式、阻抗及导纳.....	(54)
3.4 正弦交流电路分析.....	(55)
3.5 正弦交流电路的功率及功率因素提高.....	(61)
* 3.6 交流电路中的谐振.....	(66)
【本章小结】.....	(69)
【实验要求】.....	(72)
习题 3 .....	(72)
(1) .....	
<b>第 4 章 三相交流电路 .....</b>	<b>(75)</b>
(1) .....	
(1) 【学习要点】 .....	(75)
(2) 4.1 三相正弦交流电源 .....	(75)
(3) 4.2 三相交流电路分析 .....	(78)
(4) 4.3 三相功率及功率测量 .....	(83)
(5) 【本章小结】 .....	(85)
(6) 习题 4 .....	(86)
(7) .....	
<b>第 5 章 磁路及变压器 .....</b>	<b>(88)</b>
(1) .....	
(1) 【学习要点】 .....	(88)
(2) 5.1 磁路的基本知识 .....	(88)
(3) 5.2 交流铁芯线圈 .....	(91)
(4) 5.3 变压器的用途、结构及工作原理 .....	(94)
(5) 5.4 特殊变压器及电磁铁 .....	(98)
(6) 【本章小结】 .....	(101)
(7) 【实验要求】 .....	(101)
(8) 习题 5 .....	(101)
(9) .....	
<b>第 6 章 异步电动机 .....</b>	<b>(103)</b>
(1) .....	
(1) 【学习要点】 .....	(103)
(2) 6.1 三相异步电动机的结构及转动原理 .....	(103)
* 6.2 三相异步电动机的特性 .....	(106)
(3) 6.3 三相异步电动机的铭牌和技术数据 .....	(110)
(4) 6.4 三相异步电动机的运行方式 .....	(112)
(5) 6.5 异步电动机的选择 .....	(118)
(6) * 6.6 单相异步电动机 .....	(119)

【本章小结】	(122)
【实验要求】	(123)
习题 6	(123)
<b>第 7 章 继电—接触器控制</b>	<b>【主要元件】</b> (125)
【学习要点】	(125)
7.1 常用低压电器	(125)
7.2 三相笼型电动机的基本控制电路	(132)
7.3 开关自动控制	(135)
7.4 基本电气识图	(139)
7.5 安全用电	(141)
【本章小结】	(143)
【实验要求】	(144)
习题 7	(144)
<b>第 8 章 常用半导体器件及应用</b>	<b>【主要元件】</b> (146)
【学习要点】	(146)
8.1 半导体二极管	(146)
8.2 稳压二极管	(149)
8.3 发光二极管	(150)
8.4 二极管的应用举例（半波整流）	(150)
8.5 晶体三极管	(151)
8.6 三极管的应用举例	(155)
【本章小结】	(157)
【实验要求】	(158)
习题 8	(158)
<b>第 9 章 集成运算放大器</b>	<b>【主要元件】</b> (161)
【学习要点】	(161)
9.1 集成运算放大器介绍	(161)
9.2 放大电路中的负反馈	(163)
9.3 集成运算放大器的应用	(167)
9.4 集成运算放大器使用中应注意的问题	(169)
【本章小结】	(169)

习题 9 .....	(169)
<b>第 10 章 直流稳压电源 .....</b>	<b>(171)</b>
【学习要点】 .....	(171)
10.1 直流稳压电源的组成 .....	(171)
10.2 整流电路 .....	(171)
10.3 滤波电路 .....	(173)
10.4 稳压电路 .....	(175)
【本章小结】 .....	(177)
习题 10 .....	(177)
<b>第 11 章 逻辑代数及逻辑门电路 .....</b>	<b>(179)</b>
【学习要点】 .....	(179)
11.1 数制与编码 .....	(179)
11.2 逻辑代数 .....	(183)
11.3 集成逻辑门电路及其芯片 .....	(188)
11.4 TTL 与非门的电压传输特性及主要参数 .....	(189)
【本章小结】 .....	(190)
【实验要求】 .....	(190)
习题 11 .....	(191)
<b>第 12 章 组合逻辑电路 .....</b>	<b>(192)</b>
【学习要点】 .....	(192)
12.1 小规模集成电路组合逻辑电路的分析 .....	(192)
12.2 中规模集成电路组合逻辑电路的功能与应用 .....	(194)
【本章小结】 .....	(209)
【实验要求】 .....	(209)
习题 12 .....	(209)
<b>第 13 章 时序逻辑电路 .....</b>	<b>(212)</b>
【学习要点】 .....	(212)
13.1 中规模集成电路寄存器 .....	(212)
13.2 中规模集成电路计数器 .....	(218)
【本章小结】 .....	(223)

---

习题 13 .....	(224)
<b>第 14 章 555 集成定时器及应用 .....</b>	<b>(226)</b>
【学习要点】 .....	(226)
14.1 555 集成定时器的电路组成和工作原理 .....	(226)
14.2 555 集成定时器的典型应用 .....	(227)
【本章小结】 .....	(232)
【实验要求】 .....	(233)
习题 14 .....	(233)
<b>附录 电工测量 .....</b>	<b>(234)</b>
【学习要点】 .....	(234)
一、电工测量仪表的基本知识 .....	(234)
二、电流与电压的测量 .....	(237)
三、功率的测量 .....	(238)
四、万用表 .....	(241)
五、电度表及电能的测量 .....	(244)
六、兆欧表及绝缘电阻测量 .....	(247)
【本章小结】 .....	(248)
习题 .....	(248)
<b>习题答案 .....</b>	<b>(250)</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>(254)</b>

# 第1章 电路的基本知识

## 【学习要点】

本章主要介绍电路的基本概念、主要物理量、基本元件和基本定律，这是电路分析、电气控制和电子技术的基础。

## 1.1 电路的基本概念

### 1.1.1 电路和电路的组成

电路是为实现和完成人们的某种需求，由电源、导线、开关、负载等电气设备或元器件组成的，能使电流流通的整体。简单地说，电流流通的路径称为电路。电路的基本作用是实现电能的产生、传输和转换。电路可分为简单电路和复杂电路。

一个完整电路一般由电源、负载和中间环节三部分组成。

(1) 电源是产生并提供电能的设备，其作用是将化学能、光能、机械能等非电能量转换为电能。

(2) 负载是使用电能的设备，其作用是将电源提供的电能转换为其他形式的能量。

(3) 中间环节的作用是将电源和负载联接起来形成闭合电路，并对整个电路实行控制、保护及测量。主要包括联接导线，控制电器，保护电器，测量仪表等。

一个最简单的电路——手电筒电路如图 1-1(a)所示。其中，干电池为电源，其作用是把化学能转换为电能；小灯泡为负载，其作用是把电能转换为光和热能；开关和导线构成中间环节。

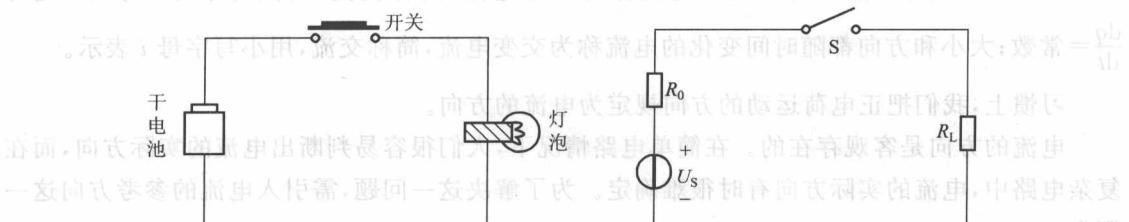


图 1-1 手电筒电路

### 1.1.2 电路模型

由于电路的复杂性和多样性,如果在分析电路时都用实际电路去分析,必然会事倍功半。为了使电路的分析与计算大大简化,常把实际元件在一定条件下,进行近似化、理想化处理,得到理想元件,并用规定的符号去表示。由理想元件组成的电路称为实际电路的电路模型。图1-1(b)即为图1-1(a)的电路模型,简称电路图。

### 1.1.3 电路的工作状态

一个电路可以呈现出三种状态。

- (1) 通路:开关接通,形成闭合回路,电路中有电流。
- (2) 开路或断路:开关断开或电路中某处断线,电路中无电流。

(3) 短路:电路中不应该联接的地方被联接起来了,此时电路中电流往往很大,很容易损坏器件,在实际中应严禁短路现象发生。

### 【思考题】

1-1 什么叫电源?什么叫负载?试各举数例。

1-2 在电路分析中采用理想元件和电路模型有何好处?

## 1.2 电路的主要物理量

### 1.2.1 电流

电荷(电子或离子)在电场力或外力作用下,做有规律的运动形成电流。电流的大小用电流强度来表征。

电流强度简称电流,其定义为通过导体横截面的电荷量随时间的变化率,即

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1-1)$$

在国际单位制中,当电量q的单位为库仑(C),时间t的单位为秒(s)时,电流的单位为安培,简称安(A)。实际上,千安(kA)、毫安(mA)和微安(μA)也是电流常用的单位。

大小和方向都不随时间变化的电流称为恒定电流,简称直流,用大写字母I表示,此时  $\frac{dq}{dt} = \text{常数}$ ;大小和方向都随时间变化的电流称为交变电流,简称交流,用小写字母i表示。

习惯上,我们把正电荷运动的方向规定为电流的方向。

电流的方向是客观存在的。在简单电路情况下,人们很容易判断出电流的实际方向,而在复杂电路中,电流的实际方向有时很难确定。为了解决这一问题,需引入电流的参考方向这一概念。

参考方向即预先假定的方向。电流的参考方向可以任意选定,在电路中一般用箭头表示。当然,所选的电流参考方向不一定就是电流的实际方向。若电流实际方向与参考方向相同,电

流取正值( $i>0$ ),如图1-2(a)所示;若电流实际方向与参考方向相反,电流取负值( $i<0$ ),如图1-2(b)所示。这样,在选定的参考方向下,根据电流的正负,就可以确定电流的实际方向。



图 1-2 电流的参考方向与实际方向

综上,在分析电路时,首先要假定电流的参考方向,并以此进行分析计算,最后再从答案的正负来确定电流的实际方向。注意:无论参考方向如何设定,都不会影响结果的准确性,离开参考方向谈电流的正负是没有意义的。

电路中的电流具有连续性。例如,当电荷在无分支电路中运动时,任意瞬间通过电路各部分的电流强度均相等。电流的连续性是下面将要研究的基尔霍夫电流定律的基础。

### 1.2.2 电压

电压是描述电场属性(或做功本领)的物理量。在电路中,电场力把单位正电荷由A点移到B点所做的功,定义为A、B两点之间的电压,即

$$u_{AB} = \frac{dw}{dq} \quad (1-2)$$

在国际单位制中,当功 $w$ 的单位为焦耳(J),电量 $q$ 的单位为库仑(C)时,电压的单位为伏特,简称伏(V)。实际中,千伏(kV)、毫伏(mV)和微伏(μV)也是电压常用的单位。

大小和方向都不随时间变化的电压称为直流电压,用大写字母 $U$ 表示;大小和方向要随时间变化的电压称为交流电压,用小写字母 $u$ 表示。

我们规定电压降低的方向为电压的实际方向。在电路的分析计算时,一个元件两端的电压实际方向往往并不知道,因此,需引入参考方向。电压的参考方向仍然可以任意选定,其表示方法有三种,如图1-3所示,且都表示电压的参考方向由A指向B。

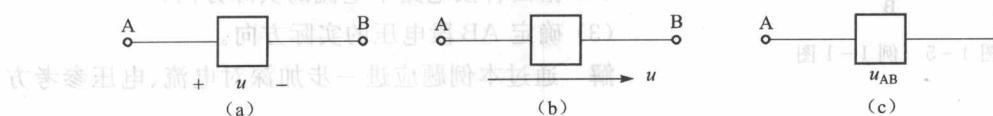


图 1-3 电压参考方向的三种表示方法

(a) 极性法;(b) 箭头法;(c) 下标法

和电流一样,所选的电压参考方向不一定和实际方向一致。若电压实际方向与参考方向相同,电压取正值( $u>0$ );若电压实际方向与参考方向相反,电压取负值( $u<0$ ),由此可见,电压的正负也是只在设定了参考方向后才有意义。

对于任意一个元件的电流或电压参考方向可以独立设定。如果电流和电压的参考方向相

同，则称为关联参考方向，如图 1-4(a)所示；如果电流和电压的参考方向不相同，则称为非关联参考方向，如图 1-4(b)所示。

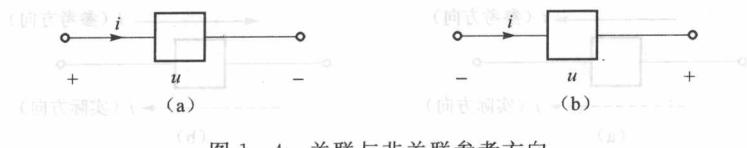


图 1-4 关联与非关联参考方向

电路中任意两点间的电压只与起点及终点的位置有关，而与计算时选取的路径无关，即两点间的电压具有唯一性。否则，若两点间的电压随计算路径不同而变化，我们就无法单值地确定两点间的电压，电压的定义也就无意义。电压的唯一性是后面要研究的基尔霍夫电压定律的基础。

在电路的分析中，电压也常用两点之间的电位差来表示，即

$$U_{AB} = v_A - v_B \quad (1-3)$$

电路中任意一点与参考点之间的电压，叫做该点的电位，也就是该点对参考点所具有的电位能。电位用字母  $v$  表示。参考点是在电路中选定的零电位点，用符号“ $\text{上}$ ”表示。电位的单位与电压相同，即伏特(V)、千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏( $\mu\text{V}$ )等。

计算电位时，参考点可以任意选定。工程上常选大地、仪器外壳或底板作参考点。理论研究时常取无穷远处为参考点。参考点选择的不同，同一点的电位就不同，此为电位的相对性；但电压与参考点的选择无关，此为电压的绝对性。

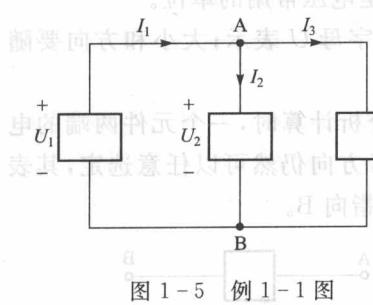


图 1-5 例 1-1 图

**例 1-1** 如图 1-5 所示，各段电路的电压和电流参考方向均已表示在图中。且知  $I_1 = 3 \text{ A}$ ,  $I_2 = -2 \text{ A}$ ,  $I_3 = 5 \text{ A}$ ,  $U_1 = -10 \text{ V}$ 。

- (1) 指出哪一段电路电流、电压的参考方向关联，哪一段非关联；
- (2) 指出各段电路中电流的实际方向；
- (3) 确定 AB 段电压的实际方向。

**解** 通过本例题应进一步加深对电流、电压参考方向的理解。

- (1)  $U_2$  和  $I_2$ 、 $U_3$  和  $I_3$  都是关联参考方向， $U_1$  和  $I_1$  是非关联参考方向。
- (2) 电流  $I_1$ 、 $I_3$  为正值，表明它们的实际方向与图示参考方向相同。 $I_2$  为负值，表明其实际方向与图示参考方向相反，是流入 A 点的。
- (3)  $U_1$  为负值，表明其实际方向与图示参考方向相反，即 B 点是实际的高电位点，A 点是低电位点，该段电压的实际方向是从 B 点指向 A 点。

### 1.2.3 电功率和电能

电能对时间的变化率叫做电功率,简称功率,也就是电场力在单位时间内所做的功,用  $P$  或  $p$  表示。

当电压和电流的参考方向为关联参考方向时,如图 1-6 所示,元件的功率为

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = ui \quad (1-4)$$

直流电路中,有

$$P = UI \quad (1-5)$$

当电压和电流的参考方向为非关联参考方向时,如图 1-7 所示,元件的功率为

$$p = -ui \quad (1-6)$$

直流电路中,有

$$P = -UI \quad (1-7)$$

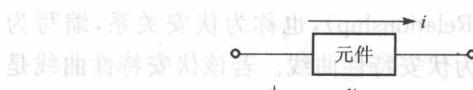


图 1-6 关联参考方向

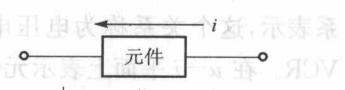


图 1-7 非关联参考方向

综上所述,在计算元件的功率时,可先根据电压和电流的参考方向是否关联,选用相应的公式,再代入电压和电流的代数值。若得到的功率为正值,则表示元件吸收(消耗)功率,在电路中的作用为负载;若得到的功率为负值,则表示元件输出(产生)功率,在电路中的作用为电源。其分析过程如下:

$$\left. \begin{array}{l} u \text{ 和 } i \text{ 方向关联} \rightarrow p = ui \\ u \text{ 和 } i \text{ 方向非关联} \rightarrow p = -ui \end{array} \right\} \xrightarrow{\substack{\text{代入 } u, i \\ (u, i \text{ 可正可负})}} \begin{cases} p > 0 & \text{吸收功率} \\ p < 0 & \text{输出功率} \end{cases}$$

在国际单位制中,当电压  $u$  的单位为伏特(V),电流  $i$  的单位为安培(A)时,功率的单位为瓦特,简称瓦(W)。实际中千瓦(kW)也是功率常用的单位。

根据式(1-4),从  $t_0$  到  $t$  时间内,电路吸收(消耗)的电能为

$$W = \int_{t_0}^t p dt \quad (1-8)$$

直流电路中,有  $W = P(t - t_0)$

**例 1-2** 如图 1-8 所示,已知  $I=4 \text{ A}$ ,  $U_1=5 \text{ V}$ ,  $U_2=3 \text{ V}$ ,  $U_3=-2 \text{ V}$ 。计算各元件的功率,并指出各元件是吸收还是输出功率。

**(1) 解** 通过本例题的计算,应进一步掌握判断一个元件或一段电路是提供还是吸收功率的方法。

元件 1  $U_1$  和  $I$  为关联参考方向

$$P_1 = U_1 I = 5 \times 4 = 20 \text{ W}, P_1 > 0, \text{ 是吸收功率。}$$

元件 2  $U_2$  和  $I$  为非关联参考方向

$$P_2 = -U_2 I = -3 \times 4 = -12 \text{ W}, P_2 < 0, \text{ 是输出功率。}$$

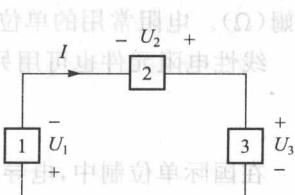


图 1-8 例 1-2 图

元件 3  $U_3$  和  $I$  为关联参考方向

1 甲, 乙, 丙, 丁  $P_3 = U_3 I = (+2) \times 4 = -8 \text{ W}$ ,  $P_3 < 0$ , 是输出功率。加权系数由图中得出。

整个电路吸收的功率 20 W 等于提供的总功率  $12 + 8 = 20 \text{ W}$ , 满足功率平衡关系。

**【思考题】** 试求图 1-1 所示各支路的电压和电流的参考方向, 并判断各支路的功率性质。


1-3 如何根据电压的正、负和参考极性判定电压的实际方向?

(C-1)

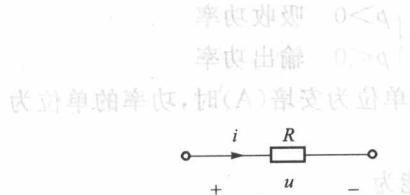
### 1.3 电阻元件

① 电阻元件一般反映实际电路中的耗能特性, 如电炉、电灯、电阻器等。它是从实际电阻器中抽象出来的一种最常见的理想电路元件。电阻元件的特性可以用元件电压与元件电流的代数关系表示, 这个关系称为电压电流关系(Voltage-Current Relationship), 也称为伏安关系, 缩写为 VCR。在  $u-i$  平面上表示元件电压电流关系的曲线称为伏安特性曲线。若该伏安特性曲线是通过坐标原点的直线, 则这种电阻元件就称为线性电阻元件, 否则即为非线性电阻元件。

线性电阻元件的图形符号如图 1-9 所示。在电压和电流参考方向关联的情况下, 其伏安特性曲线如图 1-10 所示, 表达式为  $u = R i$  (1-10) 满足欧姆定律。其中,  $R$  为电阻元件, 它一方面表示了这个元件是电阻元件, 另一方面也表示了该元件的参数。



(8-1) 图 1-9 线性电阻元件

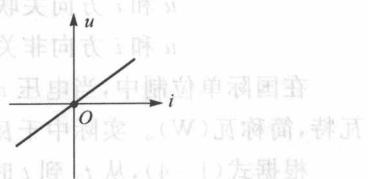

(8-1) 图 1-10 线性电阻元件的伏安特性曲线

② 在国际单位制中, 当电压  $u$  的单位为伏特(V), 电流  $i$  的单位为安培(A)时, 电阻的单位为欧姆( $\Omega$ )。电阻常用的单位还有千欧( $k\Omega$ )、兆欧( $M\Omega$ )等。

线性电阻元件也可用另一个参数——电导表征, 电导用符号  $G$  表示, 其定义为

$$G = \frac{1}{R} \quad (1-11)$$

③ 在国际单位制中, 电导的单位是西门子(S)。欧姆定律用电导来表示为

$$i = Gu \quad (1-12)$$

式(1-10)和式(1-12)只在关联参考方向时才成立。若电压和电流的参考方向为非关联时, 欧姆定律为

$$u = -R i \text{ 或 } i = -Gu \quad (1-13)$$

串联电阻元件吸收的功率为

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (1-14)$$

由式(1-14)可见,电阻元件是一个耗能元件。

今后,我们主要分析的是线性电阻元件,简称为电阻。

### 【思考题】

1-4 什么叫电阻元件?其伏安特性如何?

由

## 1.4 电感元件和电容元件

### 1.4.1 电感元件

电感元件是实际电感器的理想化模型。把导线绕制成线圈便构成电感器,如图 1-11 所示,也称为电感线圈。当一个匝数为  $N$  的线圈通过电流  $i$  时,在线圈内部将产生磁通  $\Phi$ ,亦称为自感磁通。若磁通  $\Phi$  与线圈  $N$  匝都交链,则形成磁链  $\psi$ , $\psi = N\Phi$ ,亦称自感磁链。

在电路中一般用电感元件来表示电感线圈,如图 1-12 所示,并用字母  $L$  表示。

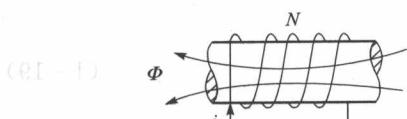


图 1-11 线圈结构

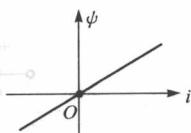


图 1-12 电感元件

当电流  $i$  的参考方向与磁链  $\psi$  的参考方向满足右螺旋法则时,有

$$L = \frac{\psi}{i} \quad (1-15)$$

其中,  $L$  定义为电感元件的电感,简称自感。当  $L = \frac{\psi}{i}$  为常数时,称为线



性电感,其伏安特性曲线如图 1-13 所示。

在国际单位制中,磁链  $\psi$  的单位为韦伯(Wb),电流  $i$  的单位为安培(A)时,电感的单位为亨利(H)。电感常用的单位还有毫亨(mH)、微亨( $\mu$ H)等。

图 1-13 电感元件的  
韦安特性曲线

本书中的电感元件都是指线性电感元件,简称电感,用  $L$  表示。 $L$  一方面表示该元件为电感元件,另一方面也表示了该元件的参数——电感量。

当电感元件两端的电压和流过它的电流在关联参考方向下,根据楞次定律,有

$$u = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad (1-16)$$

试读结束: 需要全本请在线购买: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)