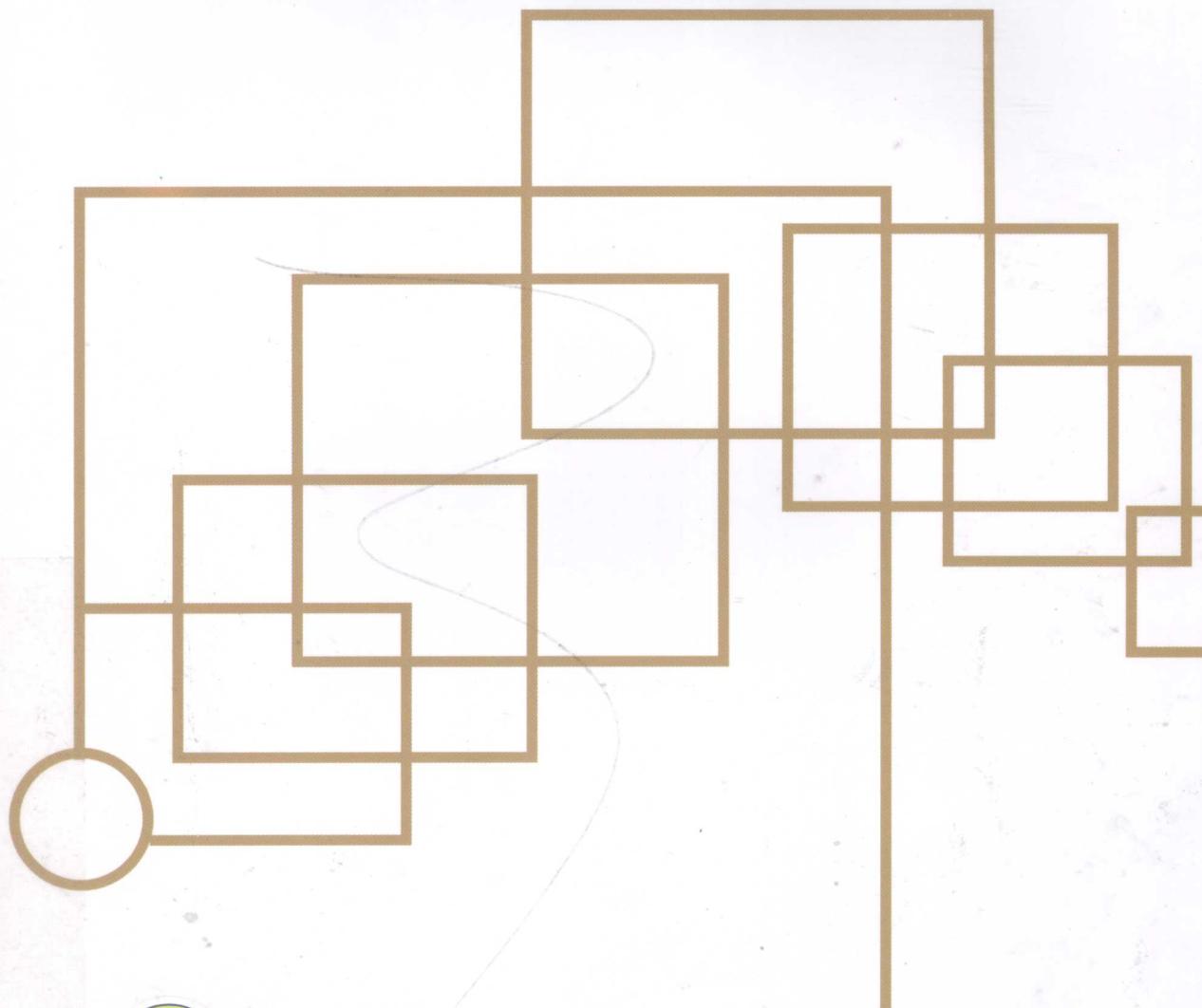


# 继电保护及自动装置 检验与调试 200 例

杨利水 主编



中国电力出版社  
www.cepp.com.cn

TM774/8

2008

襄 贯 容 内

# 继电保护及自动装置 检验与调试 200 例

● 杨利水 主编

出版 (ID) 国家电力公司

定价：25 元 ISBN 978-7-5083-4320-1  
中图分类号：TP332.64

书名：继电保护及自动装置检验与调试 200 例  
作者：杨利水

出版社：中国电力出版社

印数：1—50000

出版日期：2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑：胡晓东

封面设计：胡晓东

印制  
于 2008 年 10 月



中国电力出版社

[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)

## 内 容 提 要

本书以实例的形式重点介绍了继电保护及自动装置的检验与调试，同时也介绍了电磁式继电器和模拟式保护装置的检验与调试。

本书共分五章，主要内容有：互感器的检验，继电保护测试仪的使用，常规继电器的检验，模拟式保护装置及自动装置的检验与调试，数字式（微机）变压器保护、线路保护、母线保护、电容器保护、电动机保护、保护测控装置的检验与调试。

本书可供从事继电保护工作的工程技术人员在检验调试保护装置时参考使用，也可作为本科、大中专和高职、中职院校电气类专业继电保护及自动装置课程的实验指导书和教学参考书。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

继电保护及自动装置检验与调试 200 例 / 杨利水主编 . —北京：  
中国电力出版社，2008

ISBN 978 - 7 - 5083 - 7320 - 1

I. 继… II. 杨… III. ①继电自动装置 - 检验 ②继电  
自动装置 - 调试 IV. TM774

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 070177 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

汇鑫印务有限公司印刷

各地新华书店经售

\*

2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月北京第一次印刷

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 17.5 印张 420 千字

印数 0001—3000 册 定价 30.00 元

## 敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

# 前言



继电保护及自动装置是电力系统安全稳定运行的可靠保证。装置本身的工作性能对电力系统运行的影响至关重要，要保证装置有良好的工作性能，装置的检验与调试就显得尤为重要。为帮助从事继电保护工作的工程技术人员做好检验与调试工作，帮助电气类专业的学生掌握对继电保护及自动装置进行检验调试的方法，特编写本书。

本书重点介绍了数字式（微机）保护装置的检验与调试。微机保护装置的型号繁多，但检验与调试的项目和方法雷同。考虑到电磁式继电器构成的保护装置仍有使用，本书也介绍了电磁式继电器和模拟式保护装置的检验与调试。为突出实用性，本书以实例的形式编写，所举的例子只作为实际工作的参考，具体装置的检验与调试应以调试大纲或作业指导书为准。

全书共分五章：第一章介绍互感器的检验；第二章介绍博电、昂立、天进、维纳斯微机继电保护校验仪的功能及使用；第三章介绍继电器的检验与调试；第四章介绍模拟式保护及自动装置的检验与调试；第五章介绍新型的数字式线路保护装置、变压器保护装置、母线保护装置、电容器保护装置、电动机保护装置、保护测控装置、综合测量控制装置及频率电压紧急控制装置等的检验与调试。

第一章和第二章的第四节及第五章的五、六、七、八节由国华定州发电厂赵晓亮编写；第五章的十一、十二、十八节由国华定州发电厂李智华编写；第二章的一、二、三节和第四章及第五章的十五、十六、十七节由深圳供电局杨旭编写；其余章节由保定电力职业技术学院杨利水编写。杨利水担任主编并承担统稿工作。在编写过程中，北京四方继保自动化股份有限公司和南京南瑞继保电气有限公司都给予了大力协助，其他相关单位也给予了热忱的帮助，在此一并向他们表示诚挚的谢意。

由于编者水平所限及时间仓促，书中难免存在不妥之处，敬请各位读者批评指正。

编者

2008年4月于保定



## 目 录

## 前言

|   |    |
|---|----|
| <b>第一章 互感器检验</b>                            | 1  |
| 第一节 电流互感器的变比、伏安特性、极性以及二次负载检验                | 1  |
| [例 1] 电流互感器的变比试验（电流法）                       | 1  |
| [例 2] 电流互感器的变比试验（电压法）                       | 2  |
| [例 3] 电流互感器的极性试验（直流法）                       | 2  |
| [例 4] 电流互感器的伏安特性试验                          | 3  |
| [例 5] 电流互感器 10% 误差计算                        | 3  |
| [例 6] 电流互感器的负载试验                            | 4  |
| 第二节 电压互感器的绕组直流电阻测量、绝缘试验、变比误差、极性<br>以及二次负载检验 | 4  |
| [例 7] 电压互感器的绕组直阻测量、绝缘试验                     | 4  |
| [例 8] 电压互感器的变比误差测量                          | 5  |
| [例 9] 电压互感器极性检验                             | 6  |
| [例 10] 电压互感器二次负载检验                          | 6  |
| <b>第二章 继电保护测试仪的性能、使用方法和注意事项</b>             | 7  |
| 第一节 博电 PW 系列继电保护测试仪                         | 7  |
| [例 11] 博电 PW 系列继电保护测试仪注意事项                  | 7  |
| [例 12] 博电 PW 系列继电保护测试仪功能介绍                  | 7  |
| [例 13] 博电 PW 系列继电保护测试仪测试步骤                  | 14 |
| 第二节 昂立继电保护测试仪                               | 23 |
| [例 14] 昂立继电保护测试仪简介                          | 23 |
| [例 15] 昂立继电保护测试仪注意事项                        | 26 |
| [例 16] 昂立继电保护测试仪操作步骤                        | 26 |
| [例 17] 软件测试功能                               | 27 |
| [例 18] 试验举例                                 | 28 |
| 第三节 天进 M 系列继电保护测试仪                          | 31 |
| [例 19] 各种型号测试仪基本情况介绍                        | 31 |
| [例 20] M 系列软件使用及操作方法（一）：测试方案                | 38 |
| [例 21] M 系列软件使用及操作方法（二）：任意测试                | 43 |

|   |           |
|---|-----------|
| [例 22] 保护测试举例 (复合电压闭锁过电流) .....                 | 53        |
| <b>第四节 维纳斯 (VENUS) 保护测试仪 .....</b>              | <b>56</b> |
| [例 23] 维纳斯 (VENUS) 保护测试软件的性能特点 .....            | 56        |
| [例 24] 维纳斯 (VENUS) 保护测试软件的使用方法及软件的联机运行 .....    | 56        |
| [例 25] 维纳斯 (VENUS) 保护测试软件的脱机运行 .....            | 56        |
| [例 26] 维纳斯 (VENUS) 保护测试软件的操作步骤 (手动试验) .....     | 60        |
| [例 27] 维纳斯 (VENUS) 保护测试软件的操作步骤 (触发试验) .....     | 62        |
| [例 28] 维纳斯 (VENUS) 保护测试软件的毫秒计时试验 .....          | 65        |
| [例 29] 保护装置的整组试验 .....                          | 67        |
| <b>第三章 继电器的检验 .....</b>                         | <b>71</b> |
| <b>第一节 检验通则 .....</b>                           | <b>71</b> |
| [例 30] 继电器的一般性检查 .....                          | 71        |
| [例 31] 继电器的一般电气性能检查 .....                       | 72        |
| [例 32] 继电器绝缘性能的检验 .....                         | 73        |
| [例 33] 继电器试验电源和使用仪器仪表的一般要求 .....                | 74        |
| <b>第二节 量度继电器的检验 .....</b>                       | <b>75</b> |
| [例 34] DL - 10 系列电流继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....    | 75        |
| [例 35] DL - 10 系列电流继电器的检验、调试方法 .....            | 76        |
| [例 36] DY - 30 系列电压继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....    | 78        |
| [例 37] DY - 30 系列电压继电器检验、调试方法 .....             | 79        |
| [例 38] LG - 11 型功率方向继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....   | 80        |
| [例 39] LG - 11 型功率方向继电器的检验、调试方法 .....           | 82        |
| [例 40] BCH - 1E 型差动继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....    | 83        |
| [例 41] BCH - 1E 型差动继电器的检验、调试方法 .....            | 86        |
| [例 42] SZH - 3 型数字式频率继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....  | 89        |
| [例 43] SZH - 3 型数字式频率继电器的检验、调试方法 .....          | 92        |
| [例 44] DDX - 1 型断相继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....     | 95        |
| [例 45] DDX - 1 型断相继电器的检验、调试方法 .....             | 96        |
| [例 46] BTJ - 1 型跳闸回路监视继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 ..... | 97        |
| [例 47] BTJ - 1 型跳闸回路监视继电器的检验、调试方法 .....         | 98        |
| <b>第三节 中间、时间、闪光、冲击继电器检验 .....</b>               | <b>99</b> |
| [例 48] DZ - 10 系列中间继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....    | 99        |
| [例 49] DZ - 10 系列中间继电器的检验、调试方法 .....            | 99        |
| [例 50] DZB - 10B 系列中间继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....  | 100       |
| [例 51] DZB - 10B 系列中间继电器的检验、调试方法 .....          | 101       |
| [例 52] DS - 20 系列时间继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....    | 103       |
| [例 53] DS - 20 系列时间继电器的检验、调试方法 .....            | 105       |
| [例 54] DX - 9 型闪光信号继电器的用途、原理简介、检验项目及要求 .....    | 105       |

|  |     |
|--|-----|
| [例 55] DX - 9 型闪光信号继电器的检验、调试方法                       | 106 |
| [例 56] ZC - 23 型冲击继电器的用途、原理简介、检验项目及要求                | 106 |
| [例 57] ZC - 23 型冲击继电器的检验与调试方法                        | 107 |
| <b>第四节 重合闸继电器的检验</b>                                 | 108 |
| [例 58] DH - 2A 型一次重合闸继电器的用途、原理简介、检验项目及要求             | 108 |
| [例 59] DH - 2A 型一次重合闸继电器的检验、调试方法                     | 110 |
| <b>第四章 模拟式继电保护及自动装置的检验与调试</b>                        | 112 |
| <b>第一节 一般性检查</b>                                     | 112 |
| [例 60] 一般性检查的方法及要求                                   | 112 |
| <b>第二节 三段式电流保护装置的检验与调试</b>                           | 112 |
| [例 61] 三段式电流保护装置的原理接线图及安装图                           | 112 |
| [例 62] 三段式电流保护装置的试验接线及试验步骤                           | 114 |
| <b>第三节 变压器保护装置检验与调试</b>                              | 114 |
| [例 63] 变压器保护接线图                                      | 114 |
| [例 64] 变压器差动保护电流互感器的接线                               | 114 |
| [例 65] 变压器保护装置的检验方法                                  | 114 |
| <b>第四节 母线保护装置的检验</b>                                 | 118 |
| [例 66] 母线保护的原理接线图及检验方法                               | 118 |
| <b>第五节 发电机保护装置整组检验</b>                               | 119 |
| [例 67] 发电机保护装置的原理接线                                  | 119 |
| [例 68] 发电机差动保护接线的检验                                  | 119 |
| <b>第六节 输电线路自动重合闸装置整组检验</b>                           | 124 |
| [例 69] 输电线路自动重合闸装置的接线                                | 124 |
| [例 70] 重合闸装置的整组试验                                    | 124 |
| <b>第七节 备用电源自动投入装置整组检验</b>                            | 126 |
| [例 71] 备用电源自动投入装置的接线图及工作原理分析                         | 126 |
| [例 72] AAT 装置检验、整组模拟试验、自投试验                          | 127 |
| <b>第八节 ZZQ - 5 自动准同期并列装置检验</b>                       | 128 |
| [例 73] ZZQ - 5 自动准同期并列装置的构成及功能                       | 128 |
| [例 74] ZZQ - 5 自动准同期并列装置的检验                          | 129 |
| <b>第五章 数字式（微机）保护及自动装置的检验与调试</b>                      | 134 |
| <b>第一节 220kV (PST - 1200 系列数字式) 主变压器保护装置检验与调试</b>    | 134 |
| [例 75] 主变压器保护配置                                      | 134 |
| [例 76] 工器具准备、外观检查                                    | 135 |
| [例 77] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 差动及后备保护交流元件采样<br>检验 | 135 |
| [例 78] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 差动保护检验              | 136 |

|   |     |
|---|-----|
| [例 79] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 高压侧复合电压方向过电流及复合电压过电流校验 | 138 |
| [例 80] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 中压侧复合电压方向过电流及复合电压过电流校验 | 138 |
| [例 81] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 低压侧复合电压过电流校验           | 139 |
| [例 82] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 高压侧零序方向过电流校验           | 140 |
| [例 83] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 中压侧零序方向过电流及零序过电流校验     | 140 |
| [例 84] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 高压侧其他后备保护校验            | 141 |
| [例 85] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 中压侧其他后备保护校验            | 141 |
| [例 86] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 失灵保护校验                 | 142 |
| [例 87] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 输入触点检查                 | 142 |
| [例 88] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 输出触点检查                 | 143 |
| [例 89] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 开关传动试验                 | 143 |
| [例 90] PST - 1200 主变压器保护装置 (A 柜) 操作箱继电器试验               | 144 |
| [例 91] PST - 1200 主变压器保护装置 B 柜与 A 柜相同的检验项目              | 145 |
| [例 92] PST - 1200 主变压器保护装置 B 柜差动保护校验                    | 146 |
| [例 93] PST - 1200 主变压器保护装置 B 柜非电量保护输入输出校验               | 147 |
| [例 94] PST - 1200 主变压器保护装置 B 柜操作箱继电器试验报告                | 147 |
| [例 95] 主变压器保护 (A 柜) 整组传动实验                              | 148 |
| [例 96] 主变压器保护 (B 柜) 整组传动实验                              | 149 |
| [例 97] 二次回路绝缘试验报告                                       | 150 |
| [例 98] 信号、开关与把手、连接片说明                                   | 151 |
| [例 99] 与变电站自动化系统配合                                      | 153 |
| <b>第二节 220kV 主变压器保护 RCS - 978H 装置全部检验与调试</b>            | 153 |
| [例 100] 工器具准备、外观检查、绝缘检查                                 | 153 |
| [例 101] 装置通电检查  | 154 |
| [例 102] 开入回路检查  | 154 |
| [例 103] 开出量检查   | 155 |
| [例 104] 整组试验及定值试验说明                                     | 157 |
| [例 105] 差动保护检查  | 158 |
| [例 106] 利用模拟开关箱进行变压器保护试验                                | 158 |
| [例 107] 非电量整组试验   | 160 |
| [例 108] 实际断路器传动   | 160 |
| <b>第三节 CSC - 326 系列数字式变压器保护装置的检验与调试</b>                 | 160 |
| [例 109] CSC - 326 系列数字式变压器保护装置概述                        | 160 |
| [例 110] 外观检查及绝缘电阻检查                                     | 162 |
| [例 111] CSC - 326EC 装置插件跳线检查                            | 162 |
| [例 112] CSC - 326EC 装置逆变电源检查                            | 163 |

|   |            |
|---|------------|
| [例 113] 装置基本功能检查  | 163        |
| [例 114] 模拟通道检查  | 164        |
| [例 115] 开入量检测   | 166        |
| [例 116] 开出量检测   | 166        |
| [例 117] 保护性能测试  | 167        |
| [例 118] 相关试验  | 168        |
| <b>第四节 220kV 及以下电压等级数字式变压器保护 CST - 200B - 3 装置检验与调试</b> | <b>169</b> |
| [例 119] CST - 200B - 3 装置概述                             | 169        |
| [例 120] CST - 200B - 3 装置具体调试步骤                         | 169        |
| <b>第五节 6kV 变压器综合保护 ABB SPAJ140C 装置检验与调试</b>             | <b>174</b> |
| [例 121] 6kV 变压器综合保护 ABB SPAJ140C 装置外观检查及绝缘试验            | 174        |
| [例 122] 6kV 变压器综合保护 ABB SPAJ140C 装置采样及显示检验              | 175        |
| [例 123] 保护装置过电流保护检验                                     | 175        |
| [例 124] 保护装置零序过电流保护检验                                   | 175        |
| <b>第六节 6kV 变压器差动保护 ABB SPAD346C3 装置检验</b>               | <b>175</b> |
| [例 125] 6kV 变压器差动保护 ABB SPAD346C3 装置外观检查及绝缘试验           | 175        |
| [例 126] 6kV 变压器差动保护 ABB SPAD346C3 装置保护性能试验              | 176        |
| <b>第七节 220kV 线路保护 LFP - 901 装置检验与调试</b>                 | <b>178</b> |
| [例 127] LFP - 901 线路保护装置外观检查及绝缘试验                       | 178        |
| [例 128] LFP - 901 线路保护装置逆变电源检验                          | 179        |
| [例 129] LFP - 901 线路保护装置初步通电检验                          | 179        |
| [例 130] LFP - 901 线路保护装置定值整定                            | 180        |
| [例 131] LFP - 901 线路保护装置开关量输入回路检验                       | 181        |
| [例 132] LFP - 901 线路保护装置功耗测量                            | 182        |
| [例 133] LFP - 901 线路保护装置模数变换系统检验                        | 183        |
| [例 134] LFP - 901 线路保护装置高频保护定值检验                        | 184        |
| [例 135] LFP - 901 线路保护装置距离保护检验                          | 185        |
| [例 136] LFP - 901 线路保护装置零序过电流保护检验                       | 185        |
| [例 137] LFP - 901 线路保护装置工频变化量距离保护检验                     | 186        |
| [例 138] LFP - 901 线路保护装置交流电压回路断线时保护检验                   | 186        |
| [例 139] LFP - 901 线路保护装置合闸于故障线零序电流保护检验                  | 186        |
| [例 140] LFP - 901 线路保护装置保护反方向出口故障性能检验                   | 186        |
| [例 141] LFP - 901 线路保护装置输出触点和信号检验                       | 187        |
| [例 142] LFP - 901 线路保护装置整组检验                            | 188        |
| [例 143] LFP - 901 线路保护装置传动断路器检验                         | 193        |
| [例 144] LFP - 901 线路保护装置带通道联调检验                         | 193        |
| [例 145] LFP - 901 线路保护装置带负荷检验                           | 194        |
| <b>第八节 220kV 线路保护 CSL - 101 装置检验与调试</b>                 | <b>194</b> |
| [例 146] CSL - 101 线路保护装置外观检查及绝缘电阻测试                     | 194        |

|   |     |
|---|-----|
| [例 147] CSL - 101 线路保护装置通电前检查                       | 195 |
| [例 148] CSL - 101 线路保护装置逆变电源的检查                     | 196 |
| [例 149] CSL - 101 线路保护装置通电初步检查（目测）                  | 196 |
| [例 150] CSL - 101 线路保护装置通电初步检查（目测、手动）               | 197 |
| [例 151] CSL - 101 线路保护装置开入量检查                       | 198 |
| [例 152] CSL - 101 线路保护装置开出传动试验                      | 200 |
| [例 153] CSL - 101 线路保护装置模数变换系统调试                    | 201 |
| [例 154] CSL - 101 线路保护装置保护定值检验                      | 201 |
| [例 155] CSL - 101 线路保护装置整组试验                        | 204 |
| [例 156] CSL - 101 线路保护装置传动断路器试验                     | 207 |
| [例 157] CSL - 101 线路保护装置带负荷试验                       | 207 |
| 第九节 CSC - 103A/B 数字线路保护装置的检验与调试                     | 208 |
| [例 158] CSC - 103A/B 数字线路保护装置通电前检查                  | 208 |
| [例 159] CSC - 103A/B 数字线路保护装置逆变电源检查、绝缘试验、装置上电<br>设置 | 209 |
| [例 160] CSC - 103A/B 数字线路保护装置开入、开出量检查               | 211 |
| [例 161] CSC - 103A/B 数字线路保护装置模拟量通道检查                | 215 |
| [例 162] CSC - 103A/B 数字线路保护装置光纤通道检查                 | 215 |
| [例 163] CSC - 103A/B 数字线路保护装置各保护特性及动作值检验            | 216 |
| [例 164] CSC - 103A/B 数字线路保护装置保护动作报告及分析              | 219 |
| [例 165] CSC - 103A/B 数字线路保护装置故障录波报告调取及分析            | 220 |
| 第十节 110kV 及以下电压等级数字式线路保护 CSL - 163B 装置的检验与调试        | 223 |
| [例 166] 插件检查、绝缘电阻及工频耐压试验和逆变电源检查                     | 223 |
| [例 167] CSL - 163B 装置的性能调试                          | 224 |
| [例 168] 模拟短路试验及 TV 断线告警定值检查                         | 225 |
| [例 169] 低周减载、距离元件动作值、零序过电流的检查                       | 227 |
| 第十一节 母差保护 RCS - 915AB 装置的检验与调试                      | 228 |
| [例 170] 外观检验、绝缘电阻测试、逆变电源检验                          | 228 |
| [例 171] 母差保护 RCS - 915AB 装置初步通电检查和定值整定              | 229 |
| [例 172] 母差保护 RCS - 915AB 装置开关量输入回路及模数变换系统检验         | 231 |
| [例 173] 母差保护 RCS - 915AB 装置保护定值校验及相关量的核对            | 232 |
| 第十二节 母差保护 BP - 2B 装置检验与调试                           | 233 |
| [例 174] 母差保护 BP - 2B 装置绝缘电阻测试及上电检查                  | 233 |
| [例 175] 母差保护 BP - 2B 装置定值整定调试、模数转换试验、开出开入量调试        | 234 |
| [例 176] 母差保护 BP - 2B 装置保护功能调试                       | 236 |
| 第十三节 CSC - 150 数字式母线保护装置的检验与调试                      | 237 |
| [例 177] CSC - 150 数字式母线保护装置概述                       | 237 |
| [例 178] CSC - 150 数字式母线保护装置的安装检验与调试                 | 238 |
| [例 179] 开入、开出检查及模/数转换检查                             | 241 |

|   |     |
|---|-----|
| [例 180] 模拟短路故障试验 .....                          | 243 |
| [例 181] 投运前检查及运行维护 .....                        | 245 |
| 第十四节 UFV - 2 频率电压紧急控制装置检验与调试 .....              | 246 |
| [例 182] UFV - 2 型系列产品分类及主要功能 .....              | 246 |
| [例 183] 装置的现场安装调试及试验项目 .....                    | 248 |
| [例 184] 装置的运行与维护 .....                          | 249 |
| 第十五节 CSC - 200 系列数字式保护测控装置的检验 .....             | 250 |
| [例 185] CSC - 200 系列数字式保护测控装置概述 .....           | 250 |
| [例 186] CSC - 200 系列数字式保护测控装置的检测 .....          | 251 |
| 第十六节 CSI - 200E 数字式综合测量控制装置的检验与调试 .....         | 256 |
| [例 187] 装置概述 .....                              | 256 |
| [例 188] 单插件检查、绝缘电阻及工频耐压试验 .....                 | 257 |
| [例 189] 逆变电源检查 .....                            | 258 |
| [例 190] 装置正常显示检查 .....                          | 259 |
| [例 191] MMI 与 MASTER、MASTER 与各 CPU 插件通信联调 ..... | 259 |
| [例 192] 开关输入量、输出量调试 .....                       | 259 |
| [例 193] 交流输入量调试 .....                           | 259 |
| [例 194] 直流温度调试和连续通电的稳定性检验 .....                 | 260 |
| [例 195] 装置定值安全固化和整机通信口测试 .....                  | 261 |
| 第十七节 CSP200A - 3 系列数字式电容器保护装置检验与调试 .....        | 261 |
| [例 196] 单插件检查、绝缘电阻、逆变电源输出检查 .....               | 261 |
| [例 197] 装置性能检查及测试 .....                         | 261 |
| [例 198] 短路故障模拟试验及整机连续通电试验 .....                 | 265 |
| 第十八节 6kV 电动机综合保护 SPAM150C 装置检验与调试 .....         | 266 |
| [例 199] 6kV 电动机保护 SPAM150C 装置采样显示值检验 .....      | 266 |
| [例 200] 6kV 电动机保护 SPAM150C 装置保护功能检验 .....       | 266 |
| 参考文献 .....                                      | 268 |



## 互感器检验

### 第一节 电流互感器的变比、伏安特性、极性以及二次负载检验



#### [例1] 电流互感器的变比试验（电流法）

##### 1. 检验接线

检验接线如图1-1所示。

##### 2. 仪器设备

电流源包括1台调压器、1台升流器。

##### 3. 检验调试方法和步骤

电流法检查电流互感器变比等值电路图如图1-2所示。

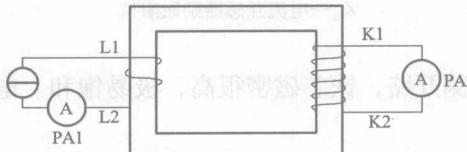


图1-1 电流互感器变比试验接线图（电流法）

L1、L2—电流互感器一次绕组两个端子；

K1、K2—电流互感器二次绕组两个端子；

PA1—电流表（测量电流互感器一次电流）；

PA2—电流表（测量电流互感器二次电流）



图1-2 电流法检查电流互感器变比等值电路图

PA1、PA2—电流表；  $I_1$ —电流互感器的一次电流；

$I'_2$ —折算到一次侧的电流互感器二次电流；

$Z_1$ —电流互感器一次电阻、漏抗；

$Z'_2$ —折算到一次侧的电流互感器二次电阻、漏抗；

$Z_m$ —电流互感器励磁阻抗

当电流互感器正常运行时二次绕组处于短路状态，铁芯磁密很低，即  $Z_m$  很大。从等值电路图可知，当  $Z_m$  很大时， $I_1 = I'_2$ 。

##### 4. 调试步骤

按照试验接线图，从电流互感器一次侧通入较大的电流，基本模拟电流互感器实际运行状态。测量二次电流值，PA2 电流表所示的电流值除以 PA1 电流表所示的电流值即是电流互感器的变比。为了保证测量的准确性，应从一次侧通入不同值的电流来分别计算变比，最后取平均值。



### [例 2] 电流互感器的变比试验（电压法）

#### 1. 检验接线

检验接线如图 1-3 所示。

#### 2. 仪器设备

电压源（1 台调压器）。

#### 3. 检验调试方法和步骤

电压法检查电流互感器变比等值电路图如图 1-4 所示。

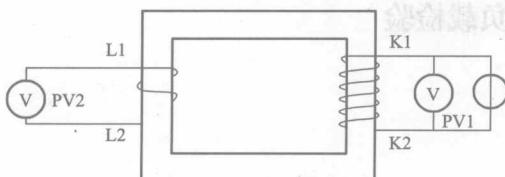


图 1-3 电流互感器的变比  
试验接线图（电压法）

L1、L2—电流互感器一次绕组 2 个端子；

K1、K2—电流互感器二次绕组 2 个端子；

PV1—电压表，测量电流互感器二次电压；

PV2—毫伏表，测量电流互感器一次电压

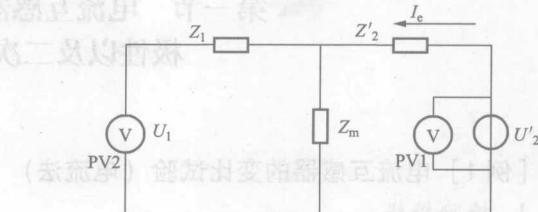


图 1-4 电压法检查电流互感器  
变比等值电路图

$I_e$ —电流互感器励磁电流； $U_1$ —电流互感器一次电压；

$U'_2$ —折算到一次侧的电流互感器二次电压；

$Z_1$ —电流互感器一次电阻、漏抗；

$Z'_2$ —折算到一次侧的电流互感器二次电阻、漏抗；

$Z_m$ —电流互感器励磁阻抗

注意：当用电压法测电流互感器变比时，一次侧开路，铁芯磁密很高，极易饱和。电压  $U'_2$  稍高，励磁电流  $I_0$  增大很多。

调试步骤：按照试验接线图，从电流互感器二次侧施加电压，从其一次侧测量电压。电流互感器变比为  $n = U_2 / U_1$ 。为了保证测量的准确性，试验时应从二次侧通入不同值的电压来分别计算变比，最后取平均值。电压法测量电流互感器变比时只要限制励磁电流  $I_0$  为 mA 级，即可保证一定的测量精度。



### [例 3] 电流互感器的极性试验（直流法）

#### 1. 检验接线

检验接线图如图 1-5 所示。

#### 2. 仪器设备

干电池、毫安表、刀闸。

#### 3. 检验调试方法和步骤

采用 1.5~3V 的干电池，将其正极接于电流互感器的一次绕组 L1，负极接 L2。电流互感器的二次侧 K1 接毫安表正极，K2 接负极。接好线后将 K 合上，毫安表指针正偏，拉开后毫安表指针负偏，说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性，即 L1、K1 为同极性，即互感器为减极。

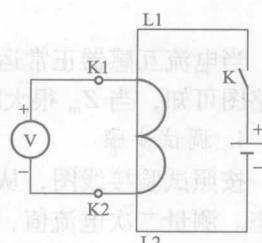


图 1-5 直流法检查电流  
互感器极性接线图

性。如指针摆动与上述相反则为加极性。一般均采用直流法测量电流互感器的极性。



#### [例 4] 电流互感器的伏安特性试验

##### 1. 检验接线

检验接线图如图 1-6 所示。

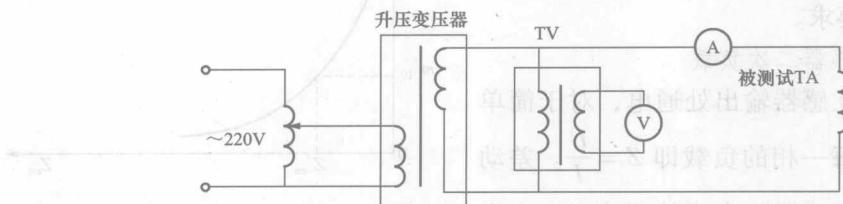


图 1-6 电流互感器伏安特性试验接线图

##### 2. 仪器设备

单相调压器、升压变压器、小电压互感器、仪用电流互感器、电压表、电流表。

##### 3. 检验调试方法和步骤

(1) 注意事项。一般的电流互感器(二次)电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变压器(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个TV读取电压。(万用表的测量范围是0~1000V,对于伏安特性曲线电压较高的电流互感器,就需要一个TV进行转换读取电压)。

1) 电流互感器的伏安特性试验只对继电保护有要求的二次绕组进行。

2) 将测得的伏安特性曲线与过去或出厂时的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当匝间短路严重时,其曲线开始部分电流相同时电压很低。因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。

3) 电流表宜采用内接法。

4) 为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。

(2) 试验过程。试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验完成后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。



#### [例 5] 电流互感器 10% 误差计算

##### 1. 电流互感器 10% 误差曲线的提出

一般电流互感器一次电流  $I_1$  与二次电流  $I_2$  成线性关系;当电流互感器铁芯开始饱和后,  $I_2$  与  $I_1/K_i$  就不再保持线性关系,而是呈铁芯的磁化曲线状。继电保护要求电流互感器的一次电流  $I_1$  等于最大短路电流时,其变比误差小于或等于 10%。一般情况下,当电流互感器出厂后,其变比误差还和其二次负载阻抗有关,制造厂对每种电流互感器提供了在  $m_{10}$  (变

比误差等 10% 时  $I_1/I_{IN}$ ) 下允许的二次负载阻抗  $Z_{en}$ , 曲线  $m_{10} = f(Z_{en})$  就称为电流互感器的 10% 误差曲线。如图 1-7 所示就是电流互感器的 10% 误差曲线。已知  $m_{10}$  的值后, 就可以从曲线上很方便的得出允许的负载阻抗。如果实际负载阻抗小于它, 则误差满足要求。

## 2. 实测电流互感器二次负载

测试时在电流互感器输出处通电, 对于简单的星形接线形式, 每一相的负载即  $Z = \frac{U}{I}$ 。差动保护为由两侧电流互感器组合成的形式时, 应先将差动线圈短接, 分别测量  $Z_{AB}$ 、 $Z_{BC}$ 、 $Z_{CA}$ , 然后通过以下公式进行计算。

$$Z_A = \frac{Z_{AB} + Z_{CA} - Z_{BC}}{2}$$

$$Z_B = \frac{Z_{AB} + Z_{BC} - Z_{CA}}{2}$$

$$Z_C = \frac{Z_{BC} + Z_{CA} - Z_{AB}}{2}$$

## 3. 分析结果

根据实际电流互感器通过的最大穿越性短路电流, 找出  $m_{10}$  倍数的对应允许阻抗值  $Z_{en}$ , 然后将实测阻抗值按严重的短路类型转换成  $Z$ , 当  $Z \leq Z_{en}$  时为合格。



## [例 6] 电流互感器的负载试验

### 1. 仪器设备

单相试验仪、电压表、电流表。

### 2. 检验调试方法和步骤

由于现在电流互感器的接线方式均为星形, 不用再考虑电流互感器的外部接线, 因此只要在断开每相 TA 的二次侧和负载的连片后, 向负载通入 1A 的交流电流, 同时用电压表测量负载两端的电压, 电压数值即为实测的二次负载值。该值用于计算电流互感器 10% 误差曲线。

## 第二节 电压互感器的绕组直流电阻测量、绝缘试验、变比误差、极性以及二次负载检验



## [例 7] 电压互感器的绕组直阻测量、绝缘试验

以电容式电压互感器为例:

### 1. 中间变压器一次、二次绕组的直流电阻测量

(1) 使用仪器。测量二次绕组使用双臂直流电阻电桥; 测量一次绕组使用双臂直流电阻电桥或单臂电流电阻电桥。当一次绕组与分压电容器在内部连接而无法测量可不测。

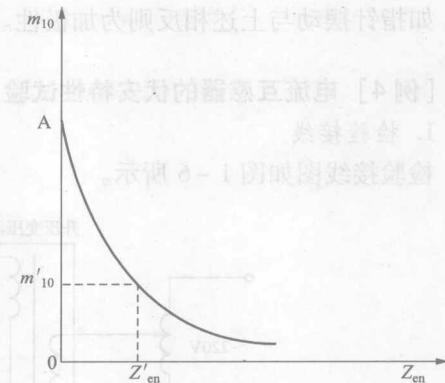


图 1-7 电流互感器的 10% 误差曲线

(2) 试验结果判断依据。与出厂值或初始值比较应无明显差别。

(3) 注意事项。试验时应记录环境温度。

## 2. 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量

(1) 使用仪器。2500V 绝缘电阻表。

(2) 测量要求。各电容器单元测极间；中间变压器测各二次绕组、N 端（有时称 J 或 S）、X 端等。

(3) 试验结果判断依据。电容器单元极间绝缘电阻一般不低于  $5000\text{M}\Omega$ ；中间变压器一次绕组（X 端）对二次绕组及地的绝缘电阻应大于  $1000\text{M}\Omega$ ，二次绕组之间及对地的绝缘电阻应大于  $10\text{M}\Omega$ 。

(4) 注意事项。试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝缘电阻时其他绕组及端子应接地，时间应持续 60s，以替代二次绕组交流耐压试验。



### [例 8] 电压互感器的变比误差测量

一次侧的实际电压对二次侧的实际电压之比，叫做实际电压比  $K_U$ ，其测量接线如图 1-8 所示。

如果实际电压比为已知，可求出一次的实际电压  $U_1 = K_U U_2$ 。

但实际电压比一般为未知，因为它和电压互感器的工作方式有关。为了求得  $U_1$ ，可以利用额定电压比（厂家提供的铭牌数据）来求出近似实际值的一次电压，即

$$U'_1 = K_{Un} U_2$$

式中  $K_{Un}$ ——铭牌的额定电压比， $K_{Un} = \frac{U_{n1}}{U_{n2}}$ 。

用标准电压互感器校验的电压比误差

$$\gamma_U = \frac{U'_1 - U_1}{U_1} \times 100\% = \frac{K_{Un} U_2 - K_U U_2}{K_U U_2} \times 100\%$$

$$= \frac{K_{Un} - K_U}{K_U} \times 100\% = \gamma_{UK}$$

式中  $\gamma_U$ ——电压的误差；

$\gamma_{UK}$ ——电压比的误差。

从公式可见，电压的误差比也就是电压比差。电压比差的测量和变压器一样，也可以用电压表法进行。但要求比变压器高，一次侧应施加额定电压，用标准 TVN 测量一次电压，二次侧要加额定的负荷。所用电压表应比电压互感器的准确度高。在图 1-8 中，TVN 为标准电压互感器，设其变比为  $K_U$ 。PV1 测量的电压为  $U'_1$ ，则实际一次电压为  $U_1 = K_U U_1$ ，则被试电压互感器变比为  $K_U = \frac{U_1}{U'_1}$ ，PV2 测量的电压为  $U'_2$ ，如果被试电压互感器变比为  $K_{U2}$ ，

则变比误差为  $\gamma_{UK} = \frac{K'_U - K_{U2}}{K_{U2}}$ 。

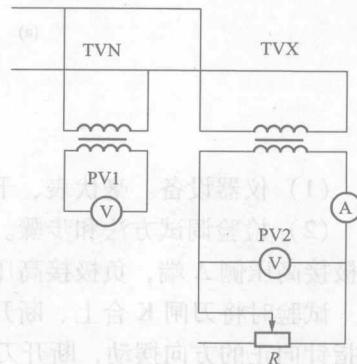


图 1-8 电压互感器的变比误差  
测量接线图

TVN—标准电压互感器；

TVX—被测电压互感器；

R—负荷电阻



### [例 9] 电压互感器极性检验

测试电压互感器极性主要指测单相电压互感器极性，主要采用直流法。接线图如图 1-9 所示。

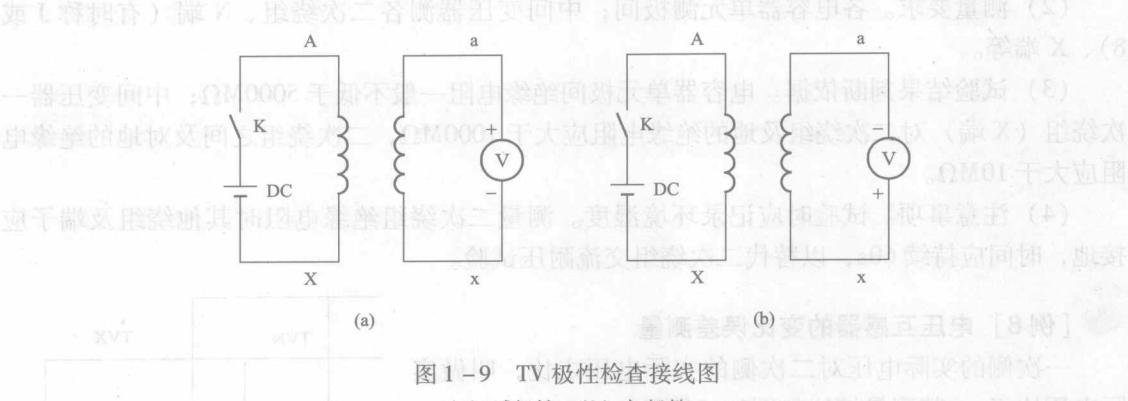


图 1-9 TV 极性检查接线图

(a) 减极性；(b) 加极性

(1) 仪器设备。毫伏表、干电池、隔离开关。

(2) 检验调试方法和步骤。试验接线中的干电池电压为 1.5~3V（可用通灯代替），其正极接高压侧 A 端，负极接高压侧 X 端。毫伏表的正极接低压侧 a 端，负极接低压侧 x 端。

试验时将刀闸 K 合上、断开几次，观察表计指针的摆动情况。若刀闸 K 合上瞬间，表计指针向正的方向摆动，断开刀闸 K 的瞬间，表计指针向负的方向摆动，则证明接电池正极的端子 A 与接表计正极的端子 a 是同极性的，即互感器为减极性。反之则为异极性的，即互感器为加极性。



### [例 10] 电压互感器二次负载检验

#### 1. 仪器设备

单相试验仪、电压表、毫安电流表。

#### 2. 检验调试方法和步骤

一般通电从电压互感器第一个端子排向负载方向通流，通流前需断开到本体电压互感器的二次线，防止反送电。一般情况下相电压回路通额定相电压，开口三角电压通 100V，向负载通入额定交流电压，同时在电压回路中串联毫安表，读取毫安表电流值。电压除以电流即为电压互感器在额定情况下的负载。该值大小影响到测量回路的精确度。