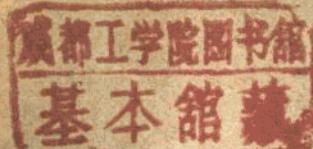


341612



中等专业学校試用教科书

发电厂和变电所的 电气部分

下 册

梁声举等編譯



中国工业出版社

中等专业学校試用教科书



发 电 厂 和 变 电 所 的 电 气 部 分

下 册

梁 声 举 等 編 譯

中 国 工 业 出 版 社

本书是中等技术学校的教材，适用于发电厂电气及电力系统专业，
也可作为电力系统继电保护与自动装置和输配电工程等专业的教学参考
书。

本书下册内容包括发电厂和变电所的主电路和自用电、配电装置、操
作电源和二次电路、主要建筑物的布置和电气装置的接地等部分。

发电厂和变电所的电气部分

下册

梁声举等编译

*

水利电力部办公厅图书编辑部编辑(北京阜外月坛南巷房)

中国工业出版社出版(北京佟麟阁路丙10号)

(北京市书刊出版事业许可证出字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本787×1092¹/16·印张14¹/2·插页1·字数344,000

1963年6月北京第一版·1963年6月北京第一次印刷

印数0001—2,700·定价(9-4)1.55元

*

统一书号：K15165·1274(水电-239)

前　　言

本书是作为中等技术学校“发电厂电力网及电力系統”专业的教材而編写的，也可作为“电力系統继电保护与自动装置”和“輸配電工程”等专业的教学参考书。

本书分上、下两册出版。下册內容包括：发电厂和变电所的主电路和自用电；配电裝置；操作电源和二次电路；主要建筑物的布置和电气装置的接地等部分。

編写前，我校和吉林电力学院、沈阳电力学校共同交流了有关专业的教学經驗，对本书內容进行了討論，并拟訂了編写提綱。

本书內容主要取材于苏联教材I·H·巴普季丹諾夫和B·H·塔腊索夫合著的“发电厂和变电所的电气設備”（1959年俄文第三版），并根据我国情况及現行法規作了必要的修改和增刪；此外，部分参考了西安交通大学編写的“发电厂的电气部分”。书中主电路和配电裝置两部分，采用了較多的新資料，其他各章也編入了一些新內容。

下册第一章至第十章由梁声举、于长順、刘宝仁等同志負責編譯，第十一章至第十九章由潘惠光、李鳴岐、李知難、俞文源等同志負責編譯。由于水平所限，书中难免有謬誤与不妥之处，希望兄弟学校教師及讀者提出宝贵的批評和建議，以便再版时修正。

郑州电力学校发电厂教研組

1962年3月

目 录

前言

第一編 发电厂和变电所的主电路和自用电

第一章 发电厂和变电所电路图概述 4

1-1 电路图的类型及其应用 4

1-2 对主电路的基本要求 5

第二章 发电厂和变电所电路的基本

部分 7

2-1 架空线和电缆线电路 7

2-2 发电机和变压器电路 9

2-3 单母线电路 10

2-4 双母线电路 14

2-5 多角形电路 17

2-6 桥式电路 19

2-7 组式电路 20

第三章 以发电机电压供电为主的发 电厂电路 23

3-1 概述 23

3-2 发电机电压电路及电抗器在其中
的应用 25

3-3 升高电压电路 30

3-4 完整电路图的举例 33

第四章 以升高电压供电的发电厂

电路 37

4-1 概述 37

4-2 区域火力发电厂电路 38

4-3 水力发电厂电路 40

第五章 降压变电所电路 42

5-1 概述 42

5-2 区域性变电所电路 43

5-3 地方性变电所电路 45

5-4 选择主电路的技术-经济比较 51

第六章 发电厂和变电所的自用电 54

6-1 概述 54

6-2 用于自用电中的电动机 56

6-3 自用机械的特性 57

6-4 自用电动机的选择 59

6-5 发电厂自用电电路 62

6-6 自用变压器(或电抗器)的选择

电动机的自启动 71

6-7 联结自用电动机的电路 74

6-8 降压变电所的自用电 75

6-9 发电厂和变电所的照明 76

第二編 发电厂和变电所的配电装置

第七章 配电装置及对它的基本要求 77

7-1 配电装置及其类型 77

7-2 对配电装置的基本要求 77

第八章 屋内配电装置 78

8-1 屋内配电装置的组成部分与建造
规则 78

8-2 没有线路电抗器的3~10千伏屋
内配电装置 86

8-3 有线路电抗器的3~10千伏屋内
配电装置 90

8-4 发电机电压配电装置与发电机和
变压器之间的联结 99

8-5 35~110千伏屋内配电装置 105

8-6 屋内变电所 108

第九章 成套配电装置 110

9-1 概述 110

9-2 低压成套配电装置——配电盘和
配电箱 111

9-3 高压成套配电装置 112

9-4 成套变电所 116

第十章 屋外配电装置 118

10-1 屋外配电装置及其类型 118

10-2 屋外配电装置的建造规则及组成
部分 119

10-3 柱上变电所	121	电装置	131
10-4 35~110千伏屋外配电装置	122	10-6 发电厂和变电所中变压器的装設	136
10-5 220千伏以及更高电压的屋外配			

第三編 發电厂和变电所的操作电源和二次电路

第十一章 發电厂和变电所的操作		第十四章 距离操纵和信号装置	182
电源	138	14-1 距离操纵	182
11-1 概述	138	14-2 信号装置	187
11-2 铅-酸蓄电池的构造及工作特性	138	第十五章 防止隔离开关誤操作的	
11-3 蓄电池組的工作方式及电路图	144	联鎖裝置	191
11-4 蓄电池組和充电机組的选择	151	15-1 机械联鎖裝置	191
11-5 直流操作电网的供电电路	154	15-2 电磁联鎖裝置	193
11-6 蓄电池組的安装	156	第十六章 控制盤	195
11-7 交流操作电源装置	157	16-1 概述	195
第十二章 二次电路图的基本概念	161	16-2 控制盤	195
12-1 二次电路图及其分类	161	16-3 主控制室的布置	196
12-2 原理結綫图	162	16-4 控制测量系統的弱電化与选綫	
12-3 安装結綫图	164	化	197
第十三章 發电厂和变电所的监察		第十七章 安装結綫图	198
测量装置	164	17-1 安装結綫图的基本概念	198
13-1 电工测量仪表	164	17-2 二次电路的联結导綫与控制电	
13-2 絶緣监察裝置	171	纜	198
13-3 互感器的配置及电工仪表的結		17-3 接綫端子	200
綫图	175	17-4 标志原則	201
13-4 测量溫度的装置	180		
第四編 發电厂和变电所中主要建筑物的布置和电气装置的接地			
第十八章 發电厂和变电所中主要		19-2 装置中必須接地和不需要接地	
建筑物的布置	205	的部分	216
18-1 火力发电厂主要建筑物的布置	205	19-3 对接地裝置接地电阻值的要求	217
18-2 水力发电厂主要建筑物的布置	209	19-4 接地裝置的敷設	219
18-3 降压变电所中主要建筑物的布置	211	19-5 接地裝置的計算	220
第十九章 电气装置的接地	213	附录	226
19-1 概述	213	俄文下角意義說明	228

第一編

发电厂和变电所的主电路和自用电

第一章 发电厂和变电所电路图概述

1-1 电路图的类型及其应用

表示电力装置各元件及其相互間联結順序的图，称为电气結綫图或电路图。电路图可分为两大类：主电路图(一次电路图)和副电路图(二次电路图)。

主电路图中表示出电力装置主要电路的机械、电器及其联結，如发电机、变压器等。电能由此电路从发电厂的发电机送到用户。副电路图中表示出辅助电路的电器及其联結，如互感器、测量仪表、继电保护、自动装置、操纵和信号装置的电路等。主电路图按画图的方法，又可分为单綫图和三綫图。

单綫图仅表示出电力装置一相的联結情况，因为三相交流电力装置所有三相的联結相同，所以可以这样作图。如有中綫时在图上用虚綫单独表示。这样使得电路图简化，清晰易看。原理性单綫图中仅表示电力装置电路的主要元件—发电机、电力变压器和电动机。較詳細的单綫图(图1-1)中，还表示出开关电器、电抗器、互感器、架空和电缆引出綫、测量仪表、继电保护和自动装置等。在电路图中所有电器的图形符号，均以它们的“正常状态”画出。所謂“正常状态”，就是电器处在所有电路无电压存在及无任何外力作用的状态。断路器和隔离开关是画出它们的断开位置。假如違反这个原則，则应在图纸上注明。同时，在图上还标出主要设备的型式和技术参数。有时在互感器的副边繞組、继电器和测量仪表綫圈之間用单綫联結，这主要是为了說明各仪表和电器之間的相互联系。这种电路图如图1-2所示。

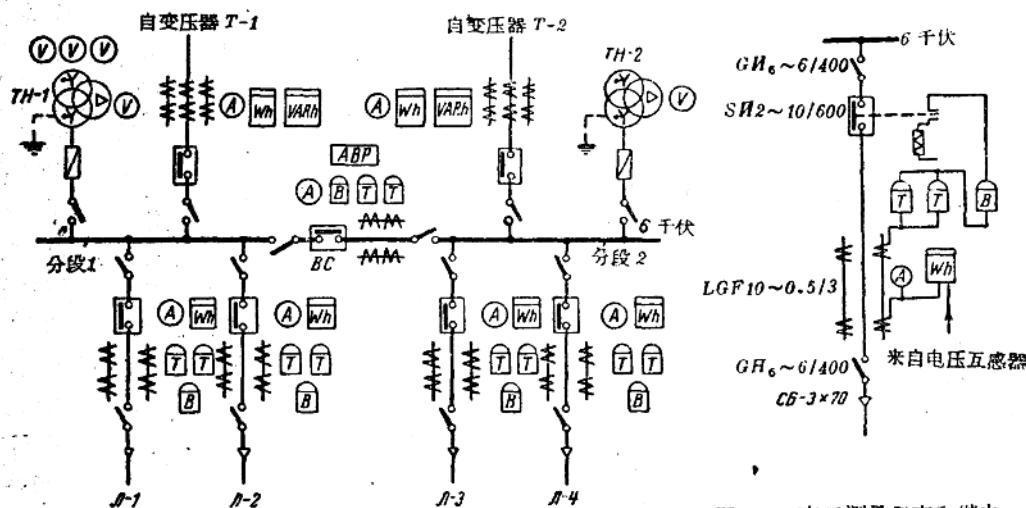


图 1-1 变电所 6 千伏配电装置的单綫图

图 1-2 表示测量仪表和继电保护联結的电纜线路单綫图

在以下各章所討論的发电厂和变电所的主电路图中，断路器和隔离开关是处在电力装置正常工作时的位置。为了清楚起见，图中沒有画出测量仪表、继电保护等。

单綫图是电力装置的主要电路图。它广泛地应用在电力装置的設計中，如計算电力装置的短路电流，選擇电力装置的各种电器，以及設計配电装置的結構等。单綫图也应用在电力装置的一切运行操作过程中，这时用的电路图称为操作图。

对于变电所和小容量发电厂，通常是就整个装置作成单綫图。对于中等和大容量的发电厂，适于分别就发电机电压和全部升高电压部分，以及发电厂自用电部分作成两个单綫图。

在操作图中，仅表示出主电路图中主要的电气设备。图中断路器和隔离开关的状态是对应于在实际工作时的状态（图1-3）。現場值班人員，应依据操作电路图，来保証准确地进行电力装置的倒閘操作。电力工业技术管理法規第491条规定：控制室应有一次系統的操作結綫图及模拟結綫图，图上应表明所有电气设备的实际状况和接地綫的裝設位置。在进行操作或改变一次結綫后，应在图上改正，使經常符合实际情况。

三綫图（图1-4）表示出电力装置主电路三相的电气设备及其联結，也表示出与这部分主电路有关的副电路，如测量仪表、继电保护、自动装置的联結等；如有中綫时在图上也画出。

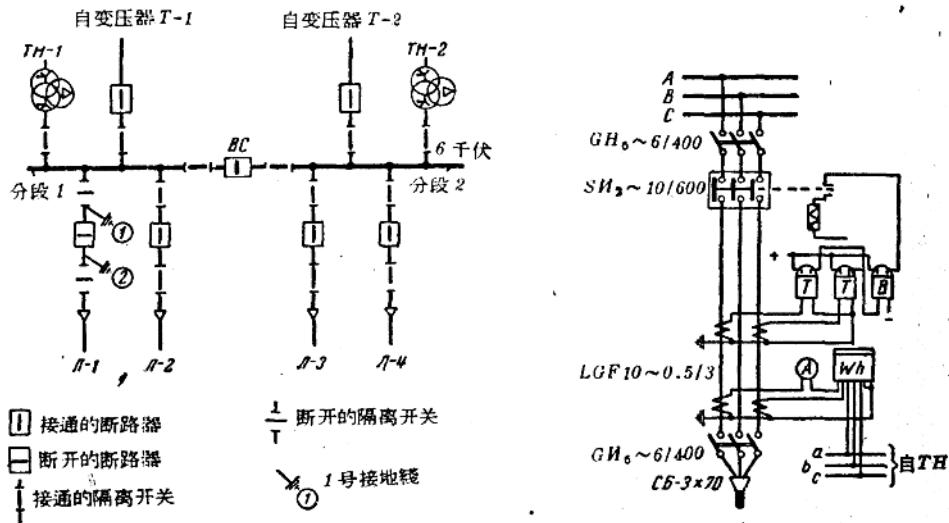


图 1-3 变电所 6 千伏配电装置的操作图

图 1-4 电纜线路的三綫图

三綫图仅就电力装置的个别部分作出，如发电机、变压器或引出綫电路的三綫图等，而不是就整个电力装置作出，因为各种电器、仪表及其間的联結綫較多，使得这样作出的三綫图过于繁杂，不易看清。

1-2 对主电路的基本要求

設計新建发电厂和变电所的主电路时，要選擇电力装置工作时所需的变压器、电器及它们之間和它们与发电机之間的联結方式等。主电路設計的正确与否，决定着发电厂和变电所运行的质量，即其工作的技术和經濟指标。因此，設計新建电力装置的主电路，是一

个很重要很复杂的問題。要正确的設計主电路，必須考慮到許多因素，这些因素对主电路的設計有着不同程度的影响。例如，在設計发电厂的主电路时，除了考慮到所裝設发电机和变压器的数目和容量之外，还必須考慮到所設計的发电厂在系統中的地位和作用、发电厂的类型（水力、火力）、它的工作特性（担负基本負荷、尖峰負荷）、电能用戶的性质和分布，以及用戶的重要程度等。設計区域变电所的主电路时，要考慮到电力系統的結構和电能用戶的性质等。工业企业变电所的主电路是和供电电路一起設計的。在設計发电厂和变电所的主电路时，必須全面地考慮各种有关因素，才能使設計的主电路滿足各方面所提出的基本要求。

对主电路的基本要求有以下几方面：

1. 电力装置的电路应保証对用戶供电必要的可靠性。供电中断会引起工业用戶停工并严重影响城市正常生活，造成国民經濟上的损失及人民生活上的秩序紊乱。对各种不同用戶中断供电，在政治上或經濟上会带来程度不同的不良后果。因此，电力装置电路工作的可靠性，应根据用戶供电的重要程度考虑。

2. 电力装置的电路应具有一定的工作灵活性，以适应电力装置的各种工作情况。要求电路不但在正常工作时能保証供电，就是电路中一部分检修时，也不应对用戶中断供电，并应保証进行检修工作的安全。

不能保証这种工作上必要灵活性的电路，就会使电力装置的运行发生困难，事故显著增加，造成用戶不应有的停电，降低电力装置工作的可靠性。

3. 电路应尽可能简单明显，运行方便，使电力装置的个别元件切除或接入时，所需的操作步驟最少。过于复杂的电路，会使运行人員工作困难，可能由于誤操作而造成事故。同时，电器数目的增多，也常引起事故的增多。但不适当的簡化电路，也会引起不良的后果。

4. 发电厂和变电所的主电路，在滿足工作可靠性、灵活性及运行方便的基础上，必須在經濟上是合理的。应使电力装置的基本投資（主要决定于单母綫或双母綫及其他主要电器的数目）和全年运行費用最少。

除滿足上述基本要求外，一般还应考慮到电力装置扩建的可能性。

在設計发电厂和变电所的主电路时，應該把它当作整个电力系統的一部分来考虑，并且不应把上述基本要求看成是絕對的和彼此孤立的。應該根据电能用戶的重要程度，通过技术經濟比較，使各項要求得到全面的和恰当的滿足。

按照用戶供电的重要程度，通常将用戶的負荷分为下列三类：

第一类：重要負荷。如对此类負荷間断供电时，将造成人身伤亡的危險，大量生产廢品，破坏設備，企业恢复生产需要很长時間，电气交通运输遭到破坏，重大城市的生活秩序紊乱等。此类負荷如冶金工厂的熔矿炉車間、井下煤矿、化学工厂的某些車間等。

由于第一类負荷极其重要，所以电力装置及电网在正常和故障状态下均应保証向它们供电。为此，它们应由两个独立的电源供电。其中每一个电源，应在另一电源停止供电时，保証充分供电給第一类負荷。需要指出，所謂两个独立的电源，是指两个电源中的一个电源工作破坏或故障时，不影响另一个电源的工作。这种电源的例子如：两个不同的发电厂或变电所，或者同一发电厂或变电所母綫的两个分段，每一分段由发电厂中的不同发电机或变电所中的不同变压器供电（图2-8、图2-9）。

第二类：也是重要负荷。对此类负荷间断供电时，将大量减少产品的产量，工人窝工，机械停止运行，大量城市居民的正常生活被打乱等。此类负荷如机械厂、锯木厂、纺织厂等。

第二类负荷一般在设备检修和故障时允许短时停电。对第二类负荷供电的电路，应在考虑到用户允许停电的时间及其具体情况下，根据技术经济条件决定。如对大型工业企业的第二类负荷，同样可以考虑采用类似第一类负荷供电的措施。因为对这种用户停电，会造成很大的损失。但对较小型工业企业短时停电，引起的损失不大，此时，在供电电路中的各元件不必全部设有备用。例如，可以采用 6 千伏及更高电压的单回架空线路供电（架空线的可靠性较高，故障时容易修复）。如用电纜供电时，可采用共用一组断路器、每路出线具有自己的一组隔离开关的两回电纜线路供电（见图 2-2, J-5）。系统中如有通用的可移动的备用变压器，并能迅速地代替工作变压器时，可采用一台变压器供电。

第三类：所有不属于第一、二类的不重要负荷，如农业地区、工厂的附属分场、较小及仅有一班制工作的工厂，以及某些公用事业负荷和小居民区等。

对这类负荷，允许在供电系统的元件检修或更换系统故障元件的时间内停电。

由上述可知，给有第一类负荷的用户供电的电路，必须是最可靠的。但不能由此得出结论，认为供电给第三类负荷的电力装置，便可以采用设备太简单或运行复杂、故障可能性很多的电路。在一切情形中，都必须根据具体情况采用经济上合理的和技术上可靠的电路。

第二章 发电厂和变电所电路的基本部分

2-1 架空线和电缆线电路

发电厂和变电所中，用联结在母线上架空线或电缆线给用户供电。为了保证线路的工作，必须在线路中装设接通和断开正常负荷电流的电器，自动切断过负荷和短路电流的电器，以及为了保证检修工作人员的安全，使被检修的线路和电气设备与电压隔离的电器。电压在 1000 伏以下装置的线路中，这些电器是闸刀开关、熔断器和空气自动开关（自动开关）。电压在 1000 伏以上装置的线路中，这些电器是油断路器或压缩空气断路器、负荷开关、熔断器和隔离开关。

图 2-1 中表明电压在 1000 伏以下几种不同联结方式的线路。

线路 J-1 中，闸刀开关 1 用来在正常时接通和断开线路的负荷电流，并在熔断器 2 检修时，使它与母线电压隔离。熔断器 2 用在线路过负荷和短路时自动断开线路。在功率较大的线路 J-2 和 J-3 中，用空气自动开关 3 接通和断开线路正常的负荷电流，以及自动断开线路的过负荷和短路电流。线路 J-2 中仅装有空气自动开关 3，这种电路只有当空气自动开关断开时，母线上不可能出现电压的情况下才允许采用。否则，必须在母线与空气自动开关之间装设闸刀开关 1，使空气自动开关 3 检修时与母线电压隔离。这种电路如线路 J-3。

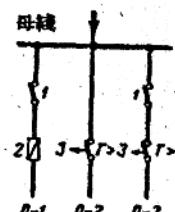


图 2-1 电压 1000 伏以下
线路的不同联结方式

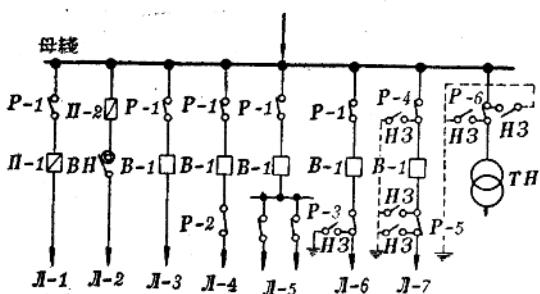


图 2-2 电压1000伏以上线路的不同联结方式

压隔离。我们知道，隔离开关一般是不能用来接通和断开有负荷的线路的，但是按照规定的条件，隔离开关能够接通和断开不大的负荷电流和线路的电容电流。因此，这样的联结方式仅能用于某些功率较小的线路。

线路J-2中的负荷开关BH是用来接通和断开正常负荷电流的。

上述线路J-1、J-2是隔离开关或负荷开关与熔断器配合使用的电路。所用设备价格便宜，放在工业企业和6~10千伏配电网中，只要设备规格符合网络的参数（电压、电流、短路电流），熔断器动作能保证必需的选择性、可靠性和灵敏度时，应尽可能采用这种电路。

功率较大的线路J-3用断路器B-1和母线隔离开关P-1联结，当线路过负荷或短路时，线路继电保护动作，使断路器自动跳闸断开线路。正常断开线路负荷时，应首先断开断路器B-1再断开隔离开关P-1；接通线路时，操作顺序与此相反。否则隔离开关要切断或接通线路的负荷电流，是不允许的。为了防止错误操作，一般在断路器与隔离开关的操作机构之间装有联锁装置（见第十五章），使隔离开关在断路器接通时，不能进行操作。按J-3这样联结的电路，用在3~10千伏没有可能反向供电的线路中，如电动机、电炉、水银整流器、静电电容器的线路，以及低压侧不可能与其他电源相联系的变压器线路。

所有可能由网络中反向供电的线路，必须装设线路隔离开关P-2（如线路J-4）。当断路器检修时，必须断开母线和线路隔离开关。断开线路的操作顺序是：首先断开断路器，再断开线路隔离开关，最后断开母线隔离开关。为了减少装置中所用电器的数目，到不同用户去的两回3~6千伏线路，可以共用一组断路器，但每路出线应各用一组线路隔离开关（如线路J-5）。当中其中一回线路故障时，断路器B-1即自动断开。断开故障线路的隔离开关后，再接通断路器B-1，另一线路即可继续工作。

在检修线路和电气设备时，为了保证检修人员能安全的进行工作，必须在证明要检修的设备确实已无电压后，将设备的各相接地并短路。对于可能送电至停电设备的各方面，都要装设接地线（现场备有专用的携带式接地线）。这是防止向被检修的设备突然送电的最可靠的安全措施。同时，停电设备的剩余静电电荷也可因接地而放尽。

电压在1000伏以上线路中的线路隔离开关，应使用具有接地闸刀H3的隔离开关（如线路J-6）。在线路检修时，断开线路后，接通接地闸刀H3，使线路的各相接地和短路。线路隔离开关的主闸刀P-3和接地闸刀H3的操作机构之间，通常有机械的联锁机构，使主闸刀或接地闸刀接通时，另一个闸刀不能闭合。

需要指出，上述几种电路，通常应用在低压的成套配电装置中。

图2-2表明电压在1000伏以上几种不同联结方式的线路。线路J-1装有熔断器II-1和母线隔离开关P-1（因为它装在母线侧，所以称为母线隔离开关）。在这种电路中，母线隔离开关用来在正常负荷时接通和断开线路，并在熔断器II-1检修时断开电路，使熔断器与母线电

在 110 千伏及更高电压的装置中，由于携带式接地线十分笨重，接地电阻较大，并且安装接地线时需要很长时间。因此在这些装置中，不仅在线路引出处应有接地闸刀，而且其他部分都必须装设，如断路器、变压器、母线等电路。为此，在电路中应装设具有接地闸刀的母线或线路隔离开关，如线路 J-7 和电压互感器电路所示。

2-2 发电机和变压器电路

图 2-3 表示联结于发电机电压母线的发电机电路。由发电机到发电机电压配电装置之间，图 2-3a 和 b 是用裸导线联结的电路，图 2-3c 是用电缆联结的电路（第八章中详细讨论各种联结方法）。发电机通过断路器和母线隔离开关接在母线上。它们的作用与 §2-1 所讨论的高压线路中的相同。

发电机电路的电气设备是在发电机停止工作时才检修的，所以没有必要在发电机与断路器之间装设隔离开关。但是在有些情形中，此处还是装有隔离开关（图 2-3c），主要是供发电机试验时用。它装在发电厂的发电机间内（一般火力发电厂中是装在发电机下的出线小室内）。

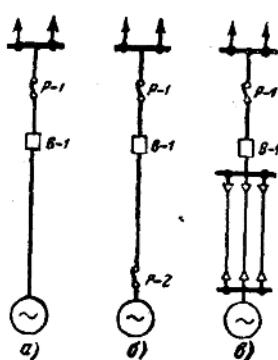


图 2-3 连接于发电机电压母线的各种发电机电路

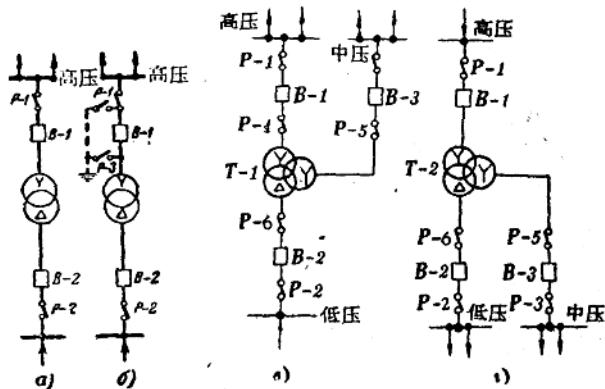


图 2-4 联结在母线上的双绕组和三绕组变压器电路

双绕组变压器的电路如图 2-4a 和 b 所示。变压器与断路器 B-1 和 B-2 之间，可以不装设隔离开关。因为检修变压器或电路中的断路器时，变压器电路都必须全部停电，所以此时可以断开断路器 B-1 和 B-2 及隔离开关 P-1 和 P-2，并应在被检修的断路器或变压器两侧加装接地线。

在 110 千伏或更高电压的变压器电路中，可以采用具有接地闸刀的隔离开关，如 §2-1 中所述（图 2-4c）。

图 2-4c 和 c 为联结在母线上的三绕组升压和降压变压器电路。

三绕组升压变压器 T-1 各绕组的电路中，都应在变压器绕组与断路器之间装设隔离开关 P-4、P-5、P-6。这些隔离开关之所以必要，是因为三绕组升压变压器的三侧都可能与电源联系。当变压器的任一绕组被断开时，其他两个绕组仍有可能通过电流。如检修断路器 B-2 时，必须断开隔离开关 P-6。因为高压与中压绕组之间，仍可能有电流通过，此时低压绕组是有电压的。

三繞組降压变压器的电路中，如果在低压和中压侧不和其他电源相联系，那么，在变压器高压繞組与断路器之間，便可以不裝設隔离开关 $P-4$ (图 2-4 i)。因为在检修断路器 $B-1$ 时，变压器上不可能有电压出現。

2-3 单母綫电路

电力装置中引出綫路的数目，一般要比电源(如发电厂中的发电机，变电所中的变压器)的数目多好几倍。它們的功率不相等，工作的情况也不一样。因此，在电源和各引出綫之間，采用什么联結方式，使得电力装置具有足够的工作可靠性和灵活性，是一个十分重要的問題。

我們知道，当电力装置負荷降低或检修时，每个电源都有可能被切除，因此，必須使每一引出綫，能从任一电源获得供电。达到这个目的最好的方法是采用母綫，把所有的电源和引出綫都接在母綫上，电能由电源送到母綫，再从母綫分配給各引出綫(图2-5)。

母綫是电力装置中的重要元件。母綫故障，会使电力装置的工作破坏和用户供电中断。所以，无论在运行、設計和安装中，对母綫工作的可靠性，都应給予很大的注意。

图 2-5 不分段的单母綫电路

最简单的单母綫电路見图 2-5。每个电源和引出綫的电路中，都装有断路器和隔离开关，此外还有继电保护装置和测量仪表等。

单母綫电路最主要的优点是：电路简单明显，所用设备少，配电装置的建造費用低，隔离开关仅在检修时作隔离电压之用，不做其他任何操作。这正符合它本身的主要用途。同时，这种简单的单母綫电路，也有下列一些缺点：


1. 在检修母綫和母綫隔离开关时，必須断开所有的电源。因此，整个电力装置必須在全部检修時間內停止工作。

2. 母綫或母綫隔离开关短路及断路器母綫側絕緣套管损坏时，全部电源电路都会由继电保护动作而自动断开。結果整个电力装置必須在修复或更換所有损坏设备的時間內停止工作，这可能需要很长时间。不过在正常运行时，母綫故障是很少发生的。

由于有上述一些缺点，所以简单的单母綫电路，主要应用于小功率特别是只有一个电源的电力装置中，但是，当采用成套配电装置时，由于它的工作可靠性較高(見第九章)，所以，单母綫电路也可以供电給重要用户，例如发电厂的自用电配电装置。

用隔离开关或断路器将单母綫分成几个独立的部分——分段(图2-6、图2-7)，是克服上述缺点提高可靠性的有效办法。分段的数目，决定于电源的数目和功率、电网的結構，以及电力装置的工作方式。在大多数情形中，分段的数目等于电源的数目。引出綫在各分段上分配时，應該尽量使各分段的功率平衡。

用隔离开关 PC 分段的单母綫电路見图2-6a。它比不分段的单母綫电路具有較高的工作可靠性。母綫的各个分段和母綫隔离开关，可以分別在不同的時間內进行检修。这时只停止一段母綫的工作，第二段母綫电源和引出綫仍可以繼續工作。但是，在检修分段隔离开关 PC 时，必須使整个电力装置全部停电。为此，可以利用两个分段的隔离开关，如图 2-6b 的 $PC-1$ 和 $PC-2$ 。此时，检修其中的一个隔离开关，仅需要停止与它相聯的那一段母綫。

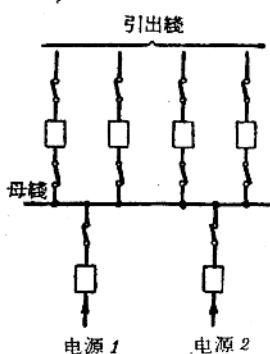

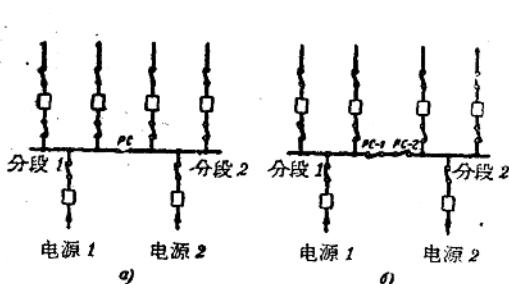


图 2-6 用隔离开关分段的单母线电路

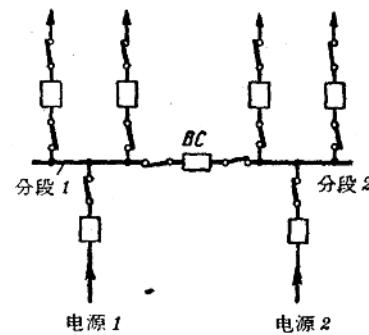


图 2-7 用断路器分段的单母线电路

線的工作。

如果分段隔离开关在正常工作时是断开的，那么任一母线段的故障，将不影响其他母线段的工作。但是，在分段隔离开关接通的情况下，任一段母线上哪怕是发生短时的短路故障，也会使整个装置暂时停止工作。为了提高工作可靠性和灵活性，可用断路器代替隔离开关将母线分段。

用断路器分段的单母线电路见图 2-7。分段断路器 BC 装有继电保护装置。正常工作时，如果分段断路器 BG 是断开的，则它还装有备用电源自动投入 ABP 装置，当任一电源的电路，因为故障其断路器自动断开时，在 ABP 的作用下，分段断路器可以自动接通，保证全部引出线路继续工作。

如果正常工作时分段断路器是接通的，母线任一分段发生短路故障时，在母线继电保护的作用下，母线分段断路器和联结在故障分段上的电源电路的断路器，便自动断开。这时母线的另一分段仍可以继续保持工作。

可见，当单母线用断路器分段时，就是在严重而少见的母线短路情况下，总有母线的一个分段保持工作。所以，用断路器分段的单母线电路，能够保证可靠地给有第一、二类重要负荷的用户供电，不过重要用户在电网中必须有备用线路。图 2-8 是给电网中有备用线路的重要用户供电的一个例子。变电所 II-1 平时由两条线路 J-1 和 J-2 供电，每一条线路的传输容量根据变电所的全部容量或变电所中第一、二类负荷的功率决定。在发电厂中线路 J-1 和 J-2 联结在母线的不同分段上。发电厂的母线段检修时，例如检修分段 1，此时断开联结在分段 1 上的线路 J-1、分段断路器 BC-1 及发电机 F-1。这时候，变电所可以由线路 J-2 供电。就是在发电厂母线分段 1 上发生短路时，变电所同样

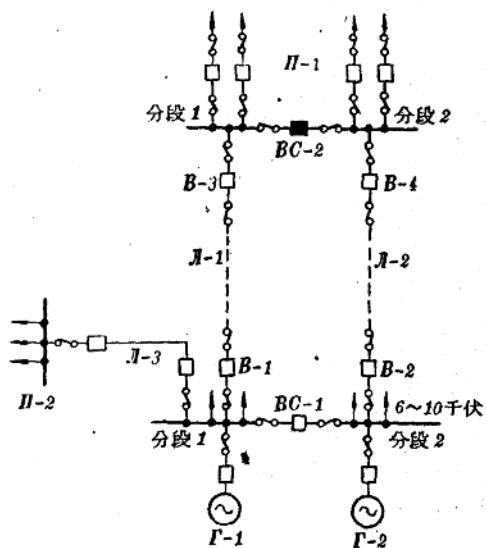


图 2-8 给重要用户的变电所供电电路

不会停电。但是，对于在网络中沒有备用线路，而只由一个母线分段供电的用户(图2-8中II-2)，上述优点是不存在的。

变电所II-1中，同样采用断路器分段的单母线电路，在大多数情形中，分段断路器BC-2在平时是断开的(图中断路器填黑是表示处于断开状态)。这样可以使电网的继电保护简单，提高供电的可靠性，同时由于减小了短路电流，在变电所的配电电路中可以选用轻型的电器。给重要负荷供电的变电所，这时还装有备用电源自动投入装置。如当线路J-1发生故障时，B-3自动断开，分段断路器BC-2便自动接通。

用断路器分段的单母线电路，仍有一些缺点，主要是：

1.当母线的一个分段故障或检修时，将要断开装置中大约半数的引出线。这样，原来由母线两段供电的重要用户(图2-8)就没有了备用电源；原来仅由一段供电的用户(图2-8中的II-2)就必须停电。

2.母线一段故障或检修时，必须断开联结在这一分段上的电源，因此便减少了发电厂或变电所的容量，这可能成为部分用户供电中断的原因。

在每个电源的电路中，用两个断路器分别接在两个分段上的单母线电路(图2-9)，可以克服上述第二个缺点，如果增加母线的分段数目，也可以使第一个缺点得到部分的克服。如检修分段1或在此分段上发生短路时，只需要断开电源电路中的断路器B-1和B-3，电源仍可以通过断路器B-2和B-4接在母线2上继续工作。当然，这时对联结在分段1上的引出线仍然要停电。

为了减少在一段母线检修或故障时停电的引出线数目，可以将图2-9中分段1、2再用断路器分段，这样母线就分成为四段，在同样的情况下，便减少了联结在每一段母线上的引出线数。给重要的大用户供电时，采用母线分段数目较多的电路，可以减少供电线路的备用容量。图2-9所表示的电路，最近苏联在大型降压变电所的6~10千伏配电装置中，得到了广泛的采用。

根据以上讨论可知：对于单母线电路，采用母线分段的方法和在电源电路内采用双断路器的方法，可以显著地提高它的工作可靠性和灵活性。但是，必须注意到，随着电路内元件数目的增多，电力装置的建造费用也将增加，并且在一定程度上，也增加了电路故障的机会。

不论分段的或不分段的单母线电路，在检修引出线断路器的全部时间内，此引出线均必须停止供电。这个缺点在下列情况下特别突出：(1)对于装有多油式断路器的35千伏或更高电压的线路，由于断路器检修，需要停电十几小时至几天，时间相当长；(2)电压在35千伏以上的线路，传输功率一般较大，线路的切断将引起系统功率分布的改变，增加电压和能量的损耗，有时不得不切除部分用户。因此，对于电压在35千伏及以上的配电装置，广泛采用带旁路母线的电路来克服上述缺点。

图2-10a表示带旁路母线的单母线电路。例如线路J-4的断路器检修时，首先接通旁路断路器B0和J-4的旁路隔离开关P0，然后再断开线路J-4的断路器BJ和它的隔离开关PJ。

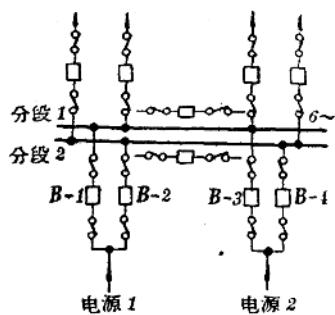


图2-9 电源电路有两个断路器的单母线电路

和PIII。此时线路J-4并不中断供电。

旁路母线可以只和引出线联结，也可以同时和电源电路及引出线联结（图2-10a）。但在后一情形中，电源电路中必须装设隔离开关P-1和P-2。旁路母线同时和电源电路及引出线联结时，比较复杂，有时会增加配电装置建造的困难和费用。所以这种联结的电路，只有在检修电源电路中的断路器时，必须保持电源继续工作的情况下采用。旁路母线只与引出线联结时，电源电路中的断路器，可以在预先安排好的日子里（如节日等）按计划进行检修。

用断路器分段的单母线电路，可以采用具有一个或两个旁路断路器的旁路母线系统（图2-10b、c和d）。图b电路的缺点，是在分段1上的线路断路器检修时，此线路由分段2供电，这样破坏了原来引出线在各分段上的分配。图2-10c和d的电路没有这一缺点，但所用设备较贵较多。为此可以将分段断路器与旁路断路器合用（图2-10d）。

单母线电路附加旁路母线系统之后，检修任何线路中的断路器时，此线路可以不停电。尤其在电网中实现了带电检修之后，除非线路故障，其他任何时候都不会破坏发电厂和变电所给用户供电和与电力系统的联系。

附加旁路母线系统的电路，在我国和苏联已得到广泛的应用。一般规定电压为35千伏引出线为8条以上、110千伏引出线为5条以上、220千伏引出线为3~4条以上的配电装置，应设置旁路母线。

由以上的讨论，可以得出如下的结论：对于分段的单母线电路，只要重要用户在电网中有适当的备用线路，并且能够把线路正确地分配在母线的各个分段上，这种电路就可以应用于供电给任何重要用户的电力装置。同时还兼有简单明显易于发展的优点。但是，如果电力装置有大量的在电网中没有备用线路的第二类用户时，采用分段的单母线电路是不合适的。这时，采用具有备用母

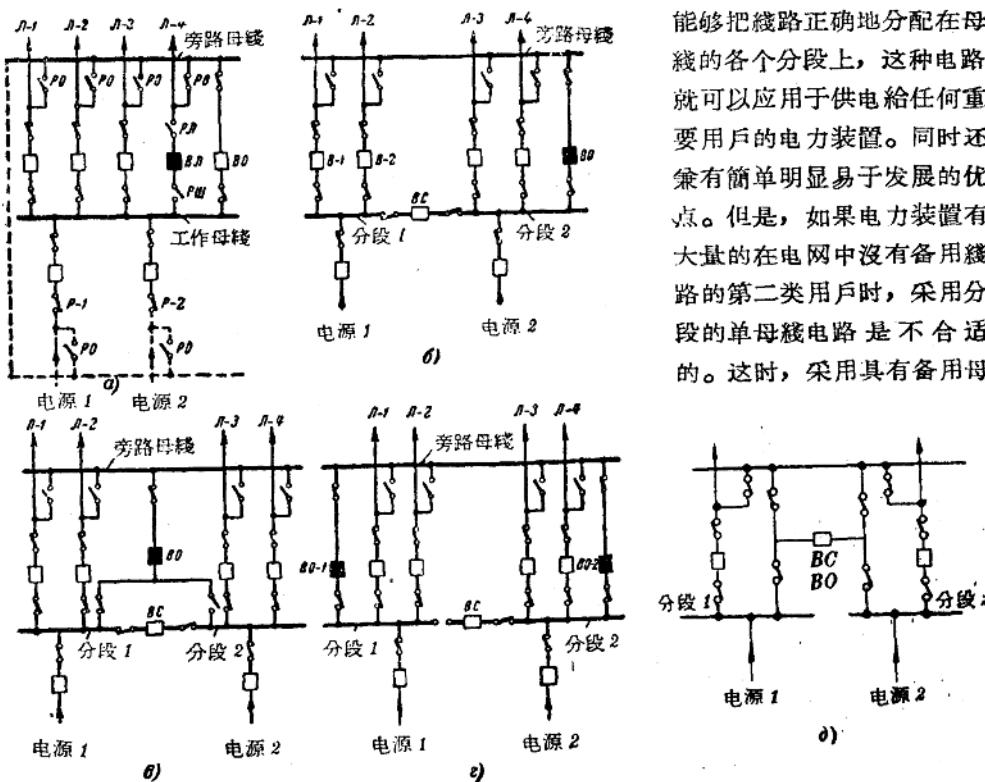


图 2-10 附加旁路母线的单母线电路

线的双母线电路，供电才比较可靠。

2-4 双母线电路

双母线电路中的每一电源或每条引出线，可以通过一只断路器或两只断路器，或两条电路通过三只断路器联结在两组母线上。

每条电路中有一只断路器的双母线电路（或称单断路器双母线电路），如图2-11所示。

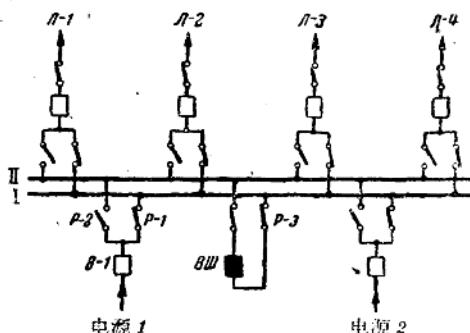


图 2-11 每条电路中有一只断路器的双母线电路

每一电源和引出线通过一只断路器和两只隔离开关联结在两组母线上。正常运行中，有一组是工作母线（图中为母线1），所有联结在工作母线上的母线隔离开关是接通的；另一组母线是备用母线（图中为母线2），所有联结在备用母线上的母线隔离开关是断开的。但是应注意：双母线电路的任一组母线，都可以是工作母线或备用母线。

工作母线和备用母线是用母线联络断路器BIII联结起来的，它平时是断开的。母线联络断路器的作用将在下面说明。

因为双母线电路中有了备用母线，所以提高了装置工作的灵活性。因此，它可以完成单母线电路所不能完成的一系列操作和工作方式：（1）轮流检修母线时不会破坏装置的工作和中断给用户供电；（2）检修任一条电路的母线隔离开关时，只断开这一条电路；（3）工作母线上发生故障时，装置能迅速地恢复正常工作；（4）检修任一条电路的断路器时，不使这一条电路长期（即全部检修时间內）停止工作。现在讨论上述几种情况的操作步骤。

检修工作母线。为了检修工作母线，必须将全部电源和引出线转移到备用母线上去工作（这一操作过程，现场常称为倒母线）。在转移之前，必须检查备用母线是否完好。因此，首先应接通母线联络断路器BIII，使备用母线带电压。如果这时备用母线上有短路故障存在，则联络断路器BIII即在继电保护装置的作用下断开（继电保护动作时间尽可能短些），不会影响工作母线的工作。如果母线联络断路器不断开，就说明备用母线是完好的，可以利用。此后，应撤除母线联络断路器的继电保护，以免在转移电路的过程中，母线联络断路器错误断开。

接通母线联络断路器BIII之后，依次接通各条电路中备用母线侧的母线隔离开关，再依次断开各条电路中工作母线侧的母线隔离开关。这些操作对工作人员是没有任何危险的。因为当接通母线联络断路器之后，两组母线的电压相同，隔离开关的闸刀和固定触头的电位是一样的。同时，备用母线和工作母线侧的两个隔离开关的切换并不切断负荷电流，所以不会产生电弧，允许这样的操作。

最后，将母线联络断路器BIII及其隔离开关断开，工作母线便没有了电压，可以进行检修。可见在这一系列的操作过程中，并没有使任一条电路停电。

如果双母线电路中没有可用的母线联络断路器，进行上述操作时应先接通电源电路的备用母线侧的母线隔离开关，然后接通其他电路的此母线隔离开关，再依次断开各工作母线侧的母线隔离开关。此时，最先接通和最后断开的隔离开关，是要接通或断开母线和其