

286740

高等学校数学用書

# 无线电接收设备

(上册)

原编者：北京邮电学院无线电接收设备教研组

审校者：邮电学院无线电接收设备教材选编组



人民邮电出版社

2  
7;1

高等学校教学用書

# 无 線 电 接 收 設 备

(上 冊)

原編者：北京邮電學院無線電接收設備教研組

审校者：邮電學院無線電接收設備教材選編組

人 民 邮 电 出 版 社

## 無線電接收設備（上冊）

原編者：北京郵電學院無線電接收設備教研組

審核者：郵電學院無線電接收設備教材編輯組

出版者：人民郵電出版社

北京東四六條13號

（北京市郵電出版社業務可逕由字第〇四八號）

印刷者：郵電部北京郵票印制廠

發行者：新华书店

開本 850×1168 1/32

1961年8月北京第一版

印張 7 6/32 頁數 230

1961年8月北京第一次印制

印制字數 191,000 字

印數 1—69,150 冊

統一書號：15045·總1262—無325

定價：(10)1.05元

## 序 言

本书是在党的领导下，以毛泽东思想作指导思想，根据党的社会主义建設总路綫的精神，貫彻教育为无产阶级政治服务、教育与生产劳动相结合的方針，吸取近年来教育革命的成果和教学实践中的經驗，集体编写而成。

在体系上，本书分中、短波接收机、超高頻接收机、晶体管接收机和抗干扰接收四个部分。编写时力求理論联系实际，反映生产实际的主要問題和当前科学技术发展的情况，以适应我国社会主义建設的需要。为此我們对接收机的各主要部件，都結合典型的实际線路进行分析；并尽量介紹实际生产技术知識。例如晶体濾波器、天綫共用器、电机式自动频率微調等就是为适应这个要求而提出的。在适应当前科学技术发展情况方面，编写时在內容上，特別加强对新的科学技术知識的闡述。同时还考慮到专业的要求，在份量上作了适当的安排，例如在中、短波接收机一編中，对广播接收机的內容，仅作簡要敍述，而对于超高頻接收机，则考慮到超高頻通信技术迅速发展的需要；适当增加了內容和篇幅。其他关于移相电报、參量放大器、晶体管接收机、抗干扰接收等內容的介紹，也体现了这一意图。在內容敍述方面，我們也力图符合人們的認識規律，以物理概念为主，使数学和物理概念緊密結合。例如敍述接收机各主要部件的步驟大致为：以部件的功用和实际線路为前提，着重以物理概念进行定性分析，再以数学工具作定量分析，导出有用的公式和結論，并进一步以物理概念闡明結論的本质，最后再說明如何应用于实际，以及設計和制作中的主要問題。

本书的內容可概括为三个方面：首先是对各种不同波段无线电接收机的主要部件的功用、物理現象、指标、特性等进行定性和定量的分析，并敍述具体設計和制作的方法。其次是研究各种无线电

信号的接收理論和方法；最后探討无线电接收时的干扰及新的抗干扰接收方法。

本书原稿由北京邮电学院无线电接收教研組集体編写，曾經經過初步教学实践，作过修訂。后經邮电学院无线电接收教材选編小組审校，作为无线电通信和广播专业的教学用书。

参加原稿編写的同志是：陈炳南、段东山、陈劍青、朱云龙、詹汉强、丁忠之、张志远、王曼福、张新政、李明田、李克潛等。

参加审校的教材选編組成員是北京邮电学院教师陈炳南、武汉邮电学院教师何耀樞、南京邮电学院教师毕厚杰、西安邮电学院教师黃嘉义等同志。

参加本书繪图和繪稿等工作的还有北京邮电学院工程画教研組教师和同学。参加本书校对工作的还有北京邮电学院的一部分同学。

由于思想、业务水平和經驗不足，以及审編時間短促等原因，本书內容难免有不够妥善，甚至錯誤之处，希望讀者，特別是使用本书的教师和同學們积极提出批評和改进意見，以便今后修訂提高。

## 緒論

### § 0.1 無線電接收設備的功用和類型

在祖國遼闊的大地上，遍佈着無數大大小小的無線電收發信台、廣播電台、超短波站和成千累萬的廣播接收機，構成了一个完整的無線電通信網和廣播網。它們為廣大的郵電工作者和廣播工作者所掌握，昼夜不停地在為祖國的社會主義建設事業服務，成為黨和人民羣衆的有力的通信工具和宣傳工具。它們好比是人們的神經系統，是國家建設和人民生活中一個不可缺少的組成部分。

無線電接收設備是無線電通信網或廣播網中的最主要的組成設備之一。一般說來，它是由接收天線、無線電接收機和終端機件（如耳機、揚聲器、電子射線管或收報機等）三部分組成，如圖-0.1a所示。從發信台發射出來的電磁波，經過空間傳播到收信台或接收點所在的地方，作用於接收天線，在天線上產生高頻電流，傳給無線電接收機，接收機再把這些高頻電流變換成為能使終端機件工作的信號，最後，由終端機件發出聲音、光，或使機械動作。

現代的無線電接收機根據其用途大約有專門用途的接收機和廣播接收機之分。廣播接收機又有廣播收音機和電視接收機之分。無線電廣播的特點是每一部發射機所發出的信號為成千累萬部接收機所接收，所以應該盡量提高這一部發射機的質量和功率，以便千萬部接收機的結構簡單，價格低廉。專用的無線電收、發設備則不然，一部發射機發出的信號往往只由一部接收機來接收。這時必須同時改進發射和接收設備的結構，以提高電路的質量，所以專用的接收機當較複雜。由於目前在國民經濟各部門和科學研究等領域中大量使用無線電技術的結果，專用接收機有了很多類型，主要可分為：無線電通信接收機；無線電遙控接收機；無線電遙測接收機、無線

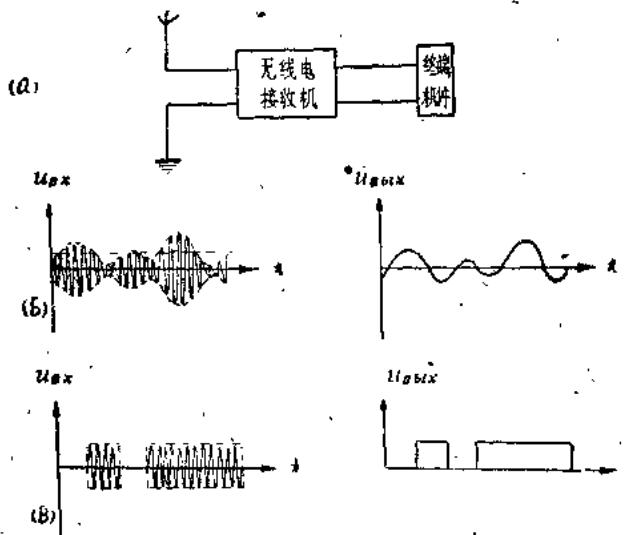


图 0.1

电导航接收机和无线电定位(雷达)接收机等等。

在整个接收过程中，无线电接收机究竟担负了哪些任务呢？它的任务有三：第一，在空间传播着的电磁波是很多很多的，有从我们所要收的发信台发射出来的电磁波，有其他发信台发射出来的电磁波，也有雷电和各种电气设备火花放电所引起的电磁波，等等。它们都可能作用在接收天线上，传给接收机，引起干扰，所以接收机必须从各种各样的电磁波中选择出我们所要收的电磁波。这种选择的任务可在接收机内使用谐振回路来完成。第二，发信台发射出来的电磁波在空间传播过程中有很大的损失，到达接收天线上时，往往极为微弱，如果对这微弱的高频电压不加以放大，是不能使终端机件工作的（如使扬声器发出声音来），所以接收机必须能放大所收到的高频电压。这种放大任务可使用放大器来完成。第三，接收天线上所收到的高频电压，都是一些在发射机中经过调制（或键控）的高频电压，直接把这些高频电压放大后送给终端机件，仍旧不能使它们动作起来，所以接收机还必须把这种已调制（或已键控）

的高頻电压变换成为能使終端机件工作的电压或电流，这种变换过程叫做“检波”，它是和“調制”相反的一种过程，也是接收机的任务之一，这任务可用检波器来完成。图0.1表示接收机中电压的这种变换过程。图0.16是接收調幅无线电话时天綫上的高頻电压和終端机件（如揚声器）中电压的曲綫，接收机必須把天綫上为語言所調制的高頻电压变换成为能使揚声器或耳机等工作的音頻电压。图0.16是接收振幅键控无线电报时的电压曲綫，接收机必須把天綫上代表电报“点”和“划”的高頻电压变换成为能使电报机械动作的直流脈冲电压。

## § 0.2 超外差式接收机的組成部分

綜上所述，一部无线电接收机为了完成这三种主要任务，就必需具有調諧回路、放大器和检波器，从整个无线电接收机組成线路的演进过程来看，也始終是圍繞着如何更好地完成这些任务而提出的。从波波夫发明的第一架接收机起，演进为矿石接收机、直接放大式接收机、再生式接收机，以至現在的超外差式接收机，虽然它们的线路形式不同，但基本上都是完成上述三种任务。現在除超外差式接收机外，其他形式的接收机都逐渐淘汰，所以下面就只介紹超外差式接收机。

图 0.2 是一部超外差式接收机的方框簡图。把住接收机“大門”的是由諧振回路构成的“輸入电路”。它和天綫之間有适当的耦合。

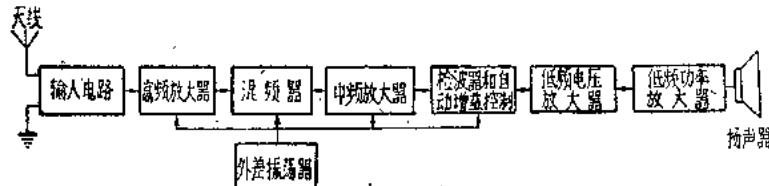


图 0.2

依靠諧振回路的选择性能，当許多各式各样的电磁波“敲”着接收机的大門时，接收机只选出它所需要的那一个电磁波，让它进来，而把

其他电磁波都拒之于門外，所以輸入電路主要是完成選擇任務的。輸入電路的後面就是電子管和諧振回路組成的“高頻放大器”，其中的電子管具有放大所收信號的能力，而其中的諧振回路也具有選擇有用信號的能力，對信號再作一次選擇。所以高頻放大器同時擔負了放大和選擇的雙重任務。信號經過放大後，本來就可以用“檢波器”進行檢波，例如直接放大式接收機就是這樣的，但是當接收機所收的頻率提高（如從中波變為短波）時，各個諧振回路的諧振頻率也要提高，這時各回路的諧振曲線就變得較寬較鈍，這就使接收機的放大和選擇能力降低，頻率越高，這種現象越加顯著，為了克服這種缺點，可以想法在收到各種不同頻率的信號時，在保持調制規律不變的條件下，把它們變成一個固定不變的較低的頻率，頻率低了，放大器中所用諧振回路的諧振頻率也低，放大和選擇能力就可以提高；同時也由於頻率是固定不變的，就可用較多的由固定的電感和電容組成的諧振回路，進一步提高選擇性能。圖0.2中的“變頻器”就是完成這種頻率變換的過程的。由高頻放大器把所收信號送給變頻器，而另由一專門的振盪器（常叫做“外差振盪器”或“本機振盪器”）供給變頻器以另一頻率的電振盪，在變頻器內經過混頻作用得出一較低的固定不變的頻率，這個頻率常叫做“中頻”。對這個中頻再應用“中頻放大器”把它放大。中頻放大器是用電子管和兩個或三個互相耦合的諧振回路（常稱“中頻變壓器”）構成。如上所述，由於中頻頻率較低，而且是固定不變的，所以中頻放大器大大提高了接收機的放大和選擇能力。到此為止，接收機已對所收信號完成了主要的選擇和放大作用，但是所收信號還是一些已調制的中頻振盪，必須用檢波器把“載”在中頻振盪上面的反映原調制頻率的成分取出來，並濾去中頻振盪。經過檢波後剩下的是原調制頻率的振盪，再用“調制頻率放大器”（如收聲音則為“音頻放大器”）放大後，送給終端機件（如揚聲器）。由它們發出聲音、光，或使機械動作。

從超外差式接收機的頻率變換上來看，是由高頻（信號頻率）、中頻而至低頻（原調制頻率）；其中變頻器和檢波器是兩個“頻率

轉換站”。从其組成部件上看，外來信号在檢波的前后都有放大器进行放大，檢波前所以必須放大是因为外來信号很弱，和避免弱信号檢波时产生大的非線性失真和低的檢波效率（詳后）；檢波后所以需要放大是由于加到終端机件（如揚声器等）上面的功率要求相当大的緣故。

### § 0.3 无线电接收机的一些主要电指标

无线电接收机的質量指标充分地說明了接收机的質量和性能。根据接收机用途的不同，质量指标也有所不同，但是对其主要的电的指标約可归纳为下列各項：

(1) 灵敏度 灵敏度是反映接收机在保持正常工作状态下可以接收到最微弱信号的能力，在数量上就是用接收机保持正常工作状态时信号在天綫上所需感应的最小电动势来表示，这个数值越小，接收机的灵敏度越高，好比人的耳朵能听到越小的声音，他的耳朵就越灵敏。一般广播接收机的灵敏度約自50微伏至数百微伏，而通信接收机則可达几个微伏，甚至不到

1微伏。

(2) 选择性 选择性是反映接收机从信号和干扰中選擇出有用信号的能力。在数量上一般可近似地从接收机的諧振曲綫来估計。例如，某一接收机調諧于某一所收信号频率  $f_c$  时的諧振曲綫如图 0.3 所示，收  $f_c$  的放大系数为  $K_c$ ，而收某一干扰频率  $f_s$  时的放大系数为  $K_s$ ，則接收机对这个干扰  $f_s$  的选择性可以表示为：

$$\sigma = \frac{K_c}{K_s}.$$

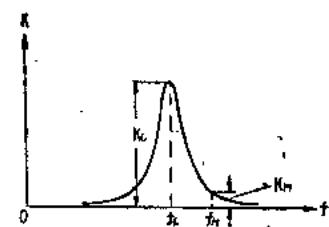


图 0.3

(3) 波段 (頻率范围) “波段”是指接收机能够接收的頻率范围。例如广播接收机的波段，中波自 520~1600 千赫；短波約自

3.9~18兆赫，通信接收机则约自3~25兆赫。

(4)逼真度 “逼真度”是反映由接收机恢复出来的原调制(或键控)信号(如语言或音乐)和原来的信号相差的程度。通常就以失真(有时称作“畸变”)的程度来表示接收机的逼真度。收电话信号时只需考虑频率失真和非线性失真；收传真电报或电视信号时，除频率失真和非线性失真外，还必须考虑相位失真；如接收矩形脉冲信号(如电报信号)时，则需考虑因瞬变现象和干扰等的作用所引起的脉冲形状变形的失真。

(5)频率稳定度 “频率稳定度”反映超外差式接收机中振荡器频率的稳定程度。振荡器频率的不稳定将引起各种指标的降低，信号失真，甚至接收完全中断。

(6)输出功率 “输出功率”指接收机所能加给终端机件的功率，其数值视接收机的用途及所用终端机件的类型而定。例如广播接收机的输出功率常以几瓦计，而通信接收机则只要几毫瓦就够了。

除此之外，还有工作稳定性、供电方式和耗电大小、操纵方式、安全系数、体积、重量、价格等等指标。这些指标的重要性视接收机的用途而定。譬如对于目前自动化的通信接收机，则在操纵方式方面就有特殊的重要性。

以上只是对接收机的一些主要电的指标作一简单的介绍。关于指标的分析以及它们的测试方法等，下面还要詳談。

## 内 容 提 要

本书共有四編，計十八章，分上、下兩冊出版。上冊為第一編；下冊包括第二、三、四編。

第一編為中、短波接收機，討論接收機的線性級、變頻器、檢波器及自動增益控制電路等各組成部分；並對調幅信號、單邊帶電話、移頻及移相電報等的接收方法有專章論述。第二編為超高頻接收機，着重討論多路微波接收機的各主要部件，如超高頻放大器、超高頻變頻器、寬頻帶中頻放大器、頻率檢波器及限幅器等，並有專章講述接收機的噪聲、參量放大器和調頻信號、脈冲調制信號的接收方法。在第三編晶体管接收機中，主要討論晶体管高頻放大器、晶体管變頻器等，並對晶体管接收技術發展的方向有簡要的介紹。第四編簡要講述潛在抗干擾性理論，並介紹目前實用的一些抗干擾接收方法。

本書可供高等學校無線電通信類型專業作為教學用書，也適合一般讀者自學參考。

# 目 录

## 序 言 緒 論

- § 0.1 无线电接收设备的功用和类型 ..... ( 5 )
- § 0.2 超外差式接收机的组成部分 ..... ( 7 )
- § 0.3 无线电接收机的一些主要电指标 ..... ( 9 )

## 第一編 中、短波接收机

- 第 一 章 无线电接收机的线性级 ..... ( 1 )**
  - § 1.1 概述 ..... ( 1 )
  - § 1.2 接收机的输入电路 ..... ( 3 )
  - § 1.3 天线共用器 ..... ( 16 )
  - § 1.4 高频放大器 ..... ( 20 )
  - § 1.5 高频放大器的工作稳定性 ..... ( 26 )
  - § 1.6 高频放大器的非线性失真 ..... ( 29 )
  - § 1.7 中频放大器 ..... ( 34 )
  - § 1.8 具有晶体滤波器的中频放大器 ..... ( 45 )
  - § 1.9 具有机械滤波器的中频放大器 ..... ( 60 )
- 第 二 章 变频器 ..... ( 64 )**
  - § 2.1 概述 ..... ( 64 )
  - § 2.2 变频器的基本原理 ..... ( 66 )
  - § 2.3 变频时的干扰和失真 ..... ( 76 )
  - § 2.4 双柵变频器 ..... ( 81 )
  - § 2.5 接收机的统一调谐 ..... ( 86 )
  - § 2.6 变频器工作状态的选择和工程计算 ..... ( 94 )
  - § 2.7 超外差接收和二次变频 ..... ( 96 )
- 第 三 章 振幅检波器 ..... ( 98 )**
  - § 3.1 概述 ..... ( 98 )

§ 3.2	振幅检波的物理过程、检波参量和等效电路	( 100 )
§ 3.3	二极管振幅检波器	( 104 )
<b>第 四 章</b>	<b>无 线 电 接 收 机 的人 工 和 自 动 控 制</b>	( 122 )
§ 4.1	概述	( 122 )
§ 4.2	无线电接收机的人工控制	( 123 )
§ 4.3	无线电接收机的自动控制	( 126 )
§ 4.4	自动增益控制的原理和电路	( 126 )
§ 4.5	自动增益控制电路的工程计算(延时式)	( 133 )
§ 4.6	自动频率微调的原理	( 136 )
§ 4.7	无线电接收机的自动化	( 138 )
<b>第 五 章</b>	<b>调幅信号的接收和接收机的测试</b>	( 140 )
§ 5.1	概述	( 140 )
§ 5.2	无线电接收机的质量指标及其测试方法	( 141 )
§ 5.3	通信接收机	( 147 )
§ 5.4	广播接收机	( 154 )
<b>第 六 章</b>	<b>单边带无线电电话的接收</b>	( 156 )
§ 6.1	概述	( 156 )
§ 6.2	四路单边带接收机的组成	( 157 )
§ 6.3	单边带信号的检波——环形平衡检波器	( 160 )
§ 6.4	四路单边带无线电接收机的自动频率微调系统	( 166 )
§ 6.5	单边带无线电电话通信的优越性	( 171 )
§ 6.6	单边带信号的分集接收	( 172 )
§ 6.7	四路单边带通信接收机的结构、安装和调整测试	( 175 )
<b>第 七 章</b>	<b>无线电报的接收</b>	( 178 )
§ 7.1	概述	( 178 )
§ 7.2	振幅键控电报的接收	( 182 )
§ 7.3	单路频率键控电报的接收	( 186 )
§ 7.4	频率键控电报信号的分集接收	( 193 )
§ 7.5	频率键控电报接收时的抗干扰性	( 195 )
§ 7.6	双路移频电报	( 197 )
§ 7.7	移相电报	( 200 )

# 第一編 中、短波接收机

## 第一章 无线电接收机的綫性級

### § 1.1 概述

超外差式无线电接收机的各个組成部分，在緒論中已經作了簡單的介紹，它的方框圖如圖 0.2 所示。其中輸入電路、高頻放大器和中頻放大器都稱為接收機的綫性級。輸入電路是由調諧子所收信號頻率的諧振回路和耦合元件組成的，它不包括非綫性元件。高頻放大器和中頻放大器都包含有非綫性元件（電子管），但是，由於高頻和中頻放大器輸入端的信號電壓很小，約幾分之一微伏至幾十毫伏，因此，電子管一般只運用在板流～柵壓特性曲線的直線部分，所以，統稱它們為綫性級。當然，如果輸入信號的電壓相當大，或者運用超出了板流～柵壓特性曲線的直線部分，那就要產生非綫性失真，輸出信號中將出現輸入信號中原來沒有的新頻率，而它們也就不再成為綫性級了。

輸入電路是指連接在天線與接收機第一個電子管——高頻放大管（如接收機沒有高頻放大器，第一個電子管就是指變頻管）之間的電路，它的功用就是把天線上所感應的各種不同頻率的信號，經過一次頻率的選擇，選出所要接收的信號並盡量增大，再傳輸到第一個電子管的柵極上去，以壓低該電子管的噪聲。所以它主要是完成選擇和傳輸信號的任務。

高頻放大器的功用是把輸入電路輸出的信號，再經過一次頻率的選擇，同時把信號放大，以便使信號電平比其後電子管及諧振回路等產生的噪聲電平為大，從而提高接收機的信號噪聲比以及接收機的靈敏度。

高頻放大器的輸出电压，經過變頻器之後，就送到中頻放大器。設高頻信号的頻率为 $f_c$ ，中頻信号的頻率为 $f_{np}$ ，如果接收机沒有特殊的要求的話，一般是 $f_c > f_{np}$ 。信号頻率从 $f_c$ 变至 $f_{np}$ 是由變頻器來完成的。變頻器內包括有一个外差振盪器，它的頻率是 $f_r$ 。从“无线电基础”變頻原理的分析可以知道，如果 $f_r > f_c$ ，当 $f_r$ 与 $f_c$ 的頻率同时送到混頻电子管時，电子管的板极电流中，就包含有許多不同頻率的分量，其中也包含有 $f_{np} = f_r - f_c$ （如果取 $f_r < f_c$ ，則 $f_{np} = f_c - f_r$ ）的分量，很明显，如果在混頻电子管的板极負載上接入一諧振于中頻頻率 $f_{np}$ 的并联回路，在這一回路的两端，就可以得到中頻电压，并送到下一級中頻放大器的栅极上去。

應該注意，在 $f_{np} = f_r - f_c$ 的情况下，如果在天綫上感应的電動勢的頻率中有某一干扰的頻率 $f_s$ ，它滿足于条件 $f_{np} = f_s - f_r$ 的話，就将和信号同样地在變頻器中变为中頻 $f_{np}$ ，这就是說，由于變頻器中 $f_r$ 的作用，不但把所要接收的信号頻率 $f_c$ 变成中頻 $f_{np}$ ，同时也把有害的干扰頻率 $f_s$ 也变成中頻了。这样，在接收机中就产生了 $f_s$ 頻率的干扰， $f_s$ 通常称为“鏡象頻率”，且 $f_s = f_c + 2f_{np}$ （如果 $f_s < f_c$ ，則 $f_s = f_c - 2f_{np}$ ）。因此，輸入电路和高頻放大器的選擇作用，主要是把 $f_c$ 选择出来，而把 $f_s$ 抑制下去，使它不能产生干扰。

通常，頻率 $f_{np}$ 是固定的，而所要接收的頻率 $f_c$ 是可变的，这就是說，当 $f_c$ 变化时，要求 $f_r$ 也变化，以便永远保持 $f_r - f_c = f_{np}$ 的关系。为了保持整个波段內接收机灵敏度稳定不变，对于波段內不同的 $f_c$ 來說，輸入电路的电压传输能力と高頻放大器的电压放大能力應該是穩定不变的，但是实际上絕對的穩定不变是做不到的，所以只能力求輸入电路的电压传输能力和高頻放大器的电压放大能力在波段內尽量稳定不变。

还應該指出，各个通信和广播发射台所用的頻率是由國家統一規定的，两个調幅电台发射的載波頻率之間相差至少應該是20千赫，相互叫做“邻近电台”。每一个电台又有它自己的旁頻，为了使邻近电台的旁頻不至干扰所接收电台的信号，要求接收机應該对 $f_c$

$\pm 10$  千赫的频率有能力把它抑制，而  $f_c \pm 10$  千赫的频率称为“邻近频率”（对调频或其他调制方式的接收机而言，邻近频率不是  $f_c \pm 10$  千赫，而是根据通频带和技术条件而定）。但是， $f_c \pm 10$  千赫的频率和  $f_c$  的频率不会相差太大，要依靠输入电路和高频放大器来抑制是困难的，尤其是频率相当高时更是如此，这是因为选择回路的等效品质因数  $Q_e$  要相当大才有可能，但  $Q_e$  值增大太多，技术上做不到，因此，抑制邻近频率的任务，应由中频放大器来完成，这是因为中频  $f_{np}$  较低的缘故。

## § 1.2 接收机的输入电路

上节已经指出，超外差式接收机输入电路的主要功用是提高接收机对镜象频率干扰的选择性以及尽量增大信号的强度。下面主要就针对这两点要求来进行分析。因为输入电路是与天线、馈线紧紧地连接在一起的，因此，输入电路的设计和天线、馈线的类型与参数有密切的关系。所以首先让我们简单介绍短波通信接收机常用的天线类型。

### (一) 长距离干线短波无线电通信接收机常用的天线类型

这种接收机常用菱形、鱼骨形及简单的对称振子等方向性天线。现在，以菱形天线为例，说明现代短波无线电收信台从天线到无线电接收机的设备情况（见图1.1）。

菱形天线是一种适宜于宽波段用的天线，它的特性阻抗为 600

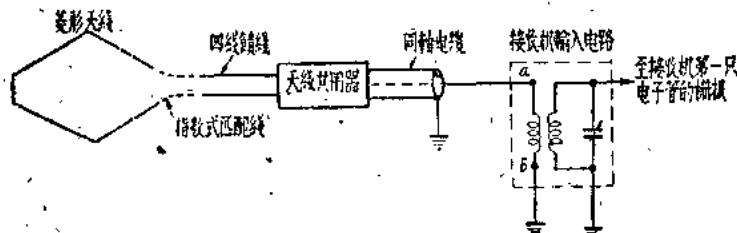


图 1.1