

# 繼電保護和 二次回路

白文潤編

第十三册

发电厂和变电所的电气工人丛书



水利电力出版社

## 出版者的話

随着工农业的大跃进，各省、市、专区、县和有条件的农业生产合作社，都在迅速地建設着中小型的火力发电厂和水电站。因之电气工人也将大量增加。为了适应电气工人的技术学习和工作的需要，我們决定出版一套“发电厂和变电所的电气工人丛书”。这套丛书共二十三册，內容包括：发电厂和变电所的电气设备概論、发电机和調相机、发电机的故障和修理、交直流电动机和励磁机、发电厂和变电所的自用电、电力变压器和調压装置、开关设备、配电裝置、电缆、電力整流裝置、~~蓄~~电池、~~繼~~保护和二次回路、电气仪表、发电厂和变电所的~~過~~电压保护、发电厂和变电所的安全设备和用具、发电厂和变电所的自动控制和信号设备、发电厂和变电所的遙远~~測量~~遙远調整、发电厂和变电所的通訊设备、发电机和发动机的安装、电力变压器的安装、开关安装和母綫的安装等。文字通俗易懂，沒有高深的理論，并适当地附了一些插图来帮助理解文字叙述；它能使具有小学至初中文化程度的电气工人比較系統地从書中得到发电厂和变电所电气设备的結構、性能、安装、运行和維护等各方面的知識。

因为担任这套丛书编写工作的各位作者写作进度不一，所以这套丛书将不根据順序出版，而是根据作者脱稿的先后陆续出版，在編写这套丛书时，我們考慮了丛书的系統性，也考慮了每册的独立性，所以不按順序出版，对讀者的影响不会太大。我們誠懇的希望讀者提出宝贵意見。

# 目 录

第一章 繼電保護裝置的一般概念 .....	5
第一节 繼電保護裝置的功用 .....	5
第二节 對繼電保護裝置的基本要求 .....	7
第三节 繼電器及繼電保護裝置的分類 .....	10
第四節 繼電器常用的表示符號 .....	13
第五節 繼電器作用于開關的方法 .....	15
第六節 仪表交流器與繼電器的接綫 .....	16
第七節 繼電保護裝置的操作電流 .....	30
第二章 繼電器的種類和構造 .....	34
第一节 電磁型電流繼電器 .....	34
第二节 電磁型電壓繼電器 .....	41
第三节 感應型電流繼電器 .....	43
第四節 具有速飽和交流器的電流繼電器 .....	52
第五節 电力方向繼電器 .....	58
第六節 時間繼電器 .....	65
第七節 幫助繼電器 .....	70
第八節 訊號繼電器 .....	75
第三章 各種繼電保護裝置的結構方式 .....	77
第一节 电力系統的過電流繼電保護裝置 .....	77
第二节 电力系統的電流速斷裝置與電壓速斷裝置 .....	83
第三节 电力系統的接地保護裝置 .....	88
第四節 电力系統的電流方向保護裝置 .....	91
第五節 电力系統的橫差動保護裝置 .....	95
第六節 电力系統的縱差動保護裝置 .....	101
第七節 电力系統的距離保護裝置 .....	102
第八節 發電機的繼電保護裝置 .....	104

第九节	电力变压器的繼電保護裝置	116
第十节	母綫繼電保護裝置	126
第十一节	电动机的繼電保護裝置	131
第四章	新类型的繼電保護裝置	136
第一节	具有电磁放大器的发电机接地保护裝置	136
第二节	HCB型繞路縱差动保护裝置	138
第三节	相位比較式高周波保护裝置	142
第四节	單一繼电器的发电机横差动保护裝置	145
第五节	带交流助磁繞卷速飽和交流器差动保护裝置	146
第五章	二次結綫	148
第一节	二次結綫在电力系統中的重要性	148
第二节	二次結綫回路的定义和分类	149
第三节	二次結綫圖的分类及其代表符号	151
第四节	二次結綫的构造	155
第六章	二次結綫的檢驗与維护	166
第一节	二次結綫的檢查	166
第二节	絕緣电阻測定	170
第三节	二次結綫回路中联結設備的檢查	172
第四节	交流耐压試驗	173
第五节	仪表变流器联結的校对	176
第六节	测量仪表联結的檢查	179
第七节	繼电器的联結和相互动作的檢查	181
第八节	其他器具的动作檢查	181
第七章	各类繼电器的主要試驗	182
第一节	外部檢查	182
第二节	內部及机械部分檢查	183
第三节	絕緣檢驗	188
第四节	电气特性校驗	189
第八章	繼電保護裝置的試驗	210
第一节	定期校驗的重要性	210
第二节	檢驗工作的种类和期限	212
第三节	仪表变流器的試驗	215

第四节	繼電保護裝置的整組試驗	221
第五節	繼電保護裝置的相互動作檢驗	224
第六節	用一次電流檢驗繼電保護裝置	227
第七節	用工作電壓和負荷電流校驗繼電保護裝置	237
<b>第九章</b>	<b>繼電保護裝置及二次結線在安裝時的要求和     注意事項</b>	
第一節	總的要求	250
第二節	繼電器、輔助器具及零件	250
第三節	控制盤和繼電保護盤	253
第四節	二次結線	255
第五節	控制電纜	258
<b>第十章</b>	<b>繼電保護裝置在檢修時的要求和注意事項</b>	260
第一節	總的要求	260
第二節	檢驗前的準備工作	261
第三節	控制電纜	262
第四節	二次結線	262
第五節	繼電器	263
第六節	校對結線圖	265
<b>第十一章</b>	<b>可熔保險器</b>	265
第一節	可熔保險器的應用及一般概念	265
第二節	可熔保險器的選擇	266
第三節	選擇性的配合	268
第四節	計算選擇保險絲的實例	270
<b>第十二章</b>	<b>繼電保護裝置發生誤動作的實例及對策</b>	278
第一節	繼電保護事故產生的原因	278
第二節	繼電保護裝置誤動作的實例	279
第三節	繼電保護事故的對策	291
附錄1.	繼電器的技術數據	294
附錄2.	繼電器外形尺寸圖	306
附錄3.	ΠP 1型可熔保險器的技術數據	312

# 第一章 繼電保護裝置的一般概念





## 第一节 繼電保護裝置的功用

在電力系統中發生短路或電流增加、周波或電壓的上升下降等不正常工作情況，都會破壞電力系統的電氣設備及用戶的正常工作。

電力系統中的不正常工作情況隨着將產生電壓及周波的下降，嚴重地影響電力用戶的正常工作及破壞電機間的同步運行，在電流增加或超過額定電壓值的不正常工作情況下，可能造成電氣設備損壞的危險。

在電力系統中，最危險的故障就是各種相間短路或單相

表 1-1 电力网中的各种类型故障

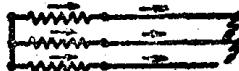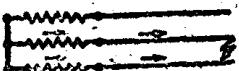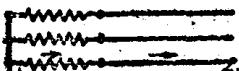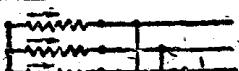短路种类	图例
三相短路	
两相短路	
单相接地短路	
小电流接地电网的单相接地	

接地。

除了上述各种短路故障以外，在电机及变压器中，还有单相匝间短路。

通常产生短路的主要原因是：

1. 絶緣损坏，引起这种损坏的主要原因是由于在線路上发生了直接落雷或过电压及机械破坏(如导線折断，向导線上投擲金屬物及其他)。

2. 运行人員的誤操作，例如帶負荷拉刀閘，帶短路地綫合閘及其他等。

运行經驗指出，架空線路的故障較电机、变压器及其他电器的故障要多些。

短路故障是最严重的一种故障，因为短路故障不仅是电流的增加，同时将使电压随之剧烈的下降，以致引起以下严重后果：

1. 流經短路地点的电流，将引起設備的絕緣损坏，如果电流愈大，则损坏的范围也愈大。因而破坏了电气設備工作的連續性。

2. 短路电流沿着未故障部分流过，使其超过允許範圍或載流部分的过热，引起絕緣损坏。

3. 短路时由于电压大量下降，使用戶的正常工作遭受破坏。

因为异步电动机是电能的主要电力用戶，异步电动机的轉矩  $M$ ，是与其端子上的电压成平方正比的关系 ( $M_0 = U^2$ )，当电压突然下降时，电动机的轉矩随之减少。如果电压低于額定电压60~70%时，电动机的轉矩将小于机械力矩，则电动机即停止旋转。

4. 电压下降会引起并列运行的电机失去同步，結果使事

故扩大，因而破坏了电力系統的并列运行的稳定性。

在小电流接地的电力系統中常常发生单相接地短路，在这种情况下，不会直接破坏电力系統的正常运行。然而这种故障有可能从一相接地轉变为相間短路。为了防止破坏电力用户的正常工作，当发生接地时保护装置只发出信号。

这样看来，繼電保護裝置的主要功用就是迅速地将故障部分与电力系統中其余未故障的部分自动断开，以保証电力系統的运行恢复正常工作并縮小故障的范围，避免事故扩大。

繼電保護裝置的第二个功用是区别电力系統的设备处于不正常运行状态（例如过負荷，变压器中的油分解成輕微瓦斯气体等），向运行人員发出警报信号或經過一定的时限以后断开設備。

在这种不正常运行情况下，没有必要迅速地断开设备，繼電保護裝置可以作用于信号，以便使运行人員采取必要的措施（例如减少变压器或电动机的負荷等）。但在无經常运行值班人員的发电厂或变电所中，而是經過一定的时限以后再作用于跳閘。

## 第二节 对繼電保護裝置的基本要求

对繼電保護裝置的基本要求如下：

1. 选择性 当发生短路故障时，繼電保護裝置仅使故障的线路断开的性能称繼電保護裝置有选择性。

图1-1所示說明选择性断开线路的一个例子，在K点短路时，线路I的保护裝置应使开关3跳閘，也就是使靠近故障点的开关断开，而电力系統中所有其他未故障的线路则仍然繼續运行。

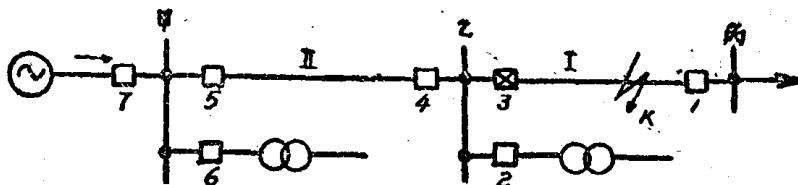


图 1-1 繼電保護裝置動作選擇性的原理

假如由于線路 I 的繼電保護裝置或其開關拒絕動作，以致使靠近故障地點的開關未斷開時，則向電源側的次一個開關 5 應斷開。

**2.動作迅速** 为了达到下列目的，繼電保護裝置的動作迅速是必要的。

(1)当短路时，必須加速切斷故障，借以提高电力系統中发电机并列运行的稳定性。

(2)当短路时，迅速地将故障部分断开可以防止或减少由于短路电流而造成的损坏。

(3)动作迅速可以减少电力系統在短路时因电压大量下降对用户的影響。

(4)迅速切斷故障，可以提高故障架空線路自動重合閘的效果。

(5)迅速切斷故障，能改善电气照明用电。

如果在电力系統中未故障部分不低于額定电压 60~70% 时，允許保護裝置帶有 0.5~1 秒的動作时限。

总之，为了保証电力系統可靠地运行，所有輸电線路及电气設備上均应安装具有快速动作的保護裝置及自動开关。

近代的速动保護裝置的动作时限約为 0.02~0.04 秒，空气开关已經制造出具有 0.05~0.08 秒的动作时限。

**3.灵敏性** 繼電保護裝置，对于在被保护的电气設備內

发生的任何一种故障和不正常工作状态來說应当是很灵敏的，也就是说，希望繼電保護裝置在線路或電氣設備上发生微小的故障时能反应动作。同时要求它在故障发生时就动作，因为繼電保護裝置的灵敏度愈高，则对电力系統未故障部分的影响就愈小，并且能够縮小在故障处的设备损坏程度。但从另一方面来看，作为反应故障的繼電保護裝置，在电力系統或电气装置正常工作时，或者不是危險的过負荷时，它就不應該动作(跳閘或发出信号)。

**4. 可靠性** 繼電保護裝置應經常准备着动作，并且在各种故障和不正常的运行情况下要可靠地动作，它不應該誤动作或拒絕动作。

繼電保護裝置的可靠性极为重要。为了說明其重要性以图1-2为例，在K点发生短路时，由于線路I的繼電保護裝置或开关3拒絕动作，線路IV繼電保護裝置动作致使开关4跳閘，結果使系統中无故障的線路II及III全部失去电源。

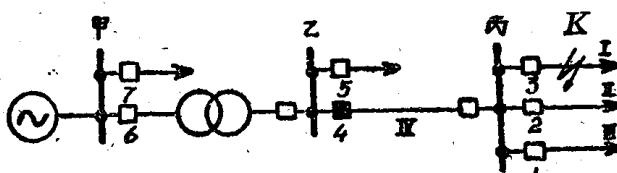


图 1-2 单电源的电力系統整定原理图

如果由于变压器的繼電保護裝置不正确动作，而使开关6跳閘，其結果将使乙和丙变电所全部失去电源。

因此，为了保証繼電保護裝置可靠地动作，必須注意以下各点：

(1) 繼電保護裝置的构成应采用質量优良的繼电器及各种部件。

(2) 繼電保護裝置結構方式構成的要簡單，同時使結構回路中繼電器及接點的數量最少。

(3) 繼電保護裝置的安裝應當可靠而質量高，也就是說在安裝時，應消除保護裝置結構回路中的導線斷線、導線間短路或接地，由於機械振動而使繼電器動作，以及接點聯接的損壞及其他等。

(4) 所有應用於繼電保護裝置結構回路中的輔助設備、聯接端子、導線及其他均應可靠。

此外，正確地運行和維護繼電保護裝置，正確地計算繼電保護裝置的正定值，正確地運行管理及有計劃地進行檢驗與調整繼電保護裝置也是很重要的。

### 第三節 繼電器及繼電保護裝置的分類

繼電器可依照幾種不同方法分類。

#### 一、依照構造型式分類

**1. 电磁式** 在电磁鐵的磁場里，利用一個可動銜鐵的動作原理。

**2. 感應式** 利用感應式瓦特小時計的原理。

**3. 電動力式** 在一個固定線卷的磁場里，利用一個可動線卷的動作原理。

**4. 螺線管式** 利用磁化的螺線管對一根活動鐵柱的吸力而動作的原理。

**5. 热力式** 利用溫度上升而使金屬膨脹的原理。

#### 二、依照反應量的變化特性分類

**1. 過量繼電器** 當數值上升時，繼電器即反應動作；

**2. 欠量繼电器** 当数值下降时，繼电器即反应而动作。

### 三、依照反应电气量与非电气量来分类

**1. 反应电气量的繼电器** 依照电流、电压或电力的变动而产生动作的繼电器。

**2. 反应非电气量的繼电器** 依照速度，压力或温度的高低而产生动作的繼电器。

### 四、依照作用分类

**1. 主繼电器** 直接反应电气量的变化的繼电器，例如电流、电压、电力或周波繼电器。

**2. 輔助繼电器** 用于繼电保护装置結綫回路中作为产生时限、增加主繼电器接点数目、主繼电器动作傳送脉冲使开关跳閘及作为实现繼电保护装置各元件之間相互联系之用，例如時間繼电器、輔助繼电器、電碼繼电器等。

### 五、依照其接入被保护电路的方法分类

**1. 一次式繼电器** 其反应机构直接接在被保护設備的一次电路中，即繼电器綫卷与被保护电路串联起来(參看图1-3甲)。

**2. 二次式繼电器** 其反应机构是經過仪表变压器或仪表变流器以后再接入(參看图1-3乙)。

目前使用得最广泛的是二次式繼电器，因为它具有下列很多优点：

1. 繼电器与高压完全絕緣，因此在检修时，可以不断开被保护的设备；另外因为繼电器的綫卷絕緣仅考虑仪表变压器二次电压的絕緣，所以繼电器在制造上較簡單。

2. 繼电器可以安装在距被保护設備較远而适当的場所。

3. 繼电器构造部分灵巧，耗損电力也較小，因之准确性与灵敏度大大提高。

4. 繼电器在制造上采用統一的一个标准电流或电压（額定电流为 5 安或額定电压为 100 伏）。这样与被保护設備的一次回路的电压与电流无关，因为所有仪表变压器与仪表交流器的二次电流与电压均是一样的，也就是說二次电流为 5 安电压为 100 伏。

但是二次式繼电器也有如下缺点：

1. 构造較为复杂；

2. 須敷設控制电路，因而使成本大大提高。

在高压設備上，采用一次式繼电器时有以下优点：

1. 結綫簡單，成本較低，因为它不需要仪表变压器与仪表交流器。

2. 直接动作的一次式繼电器使开关跳閘不需要任何操作电源。

但一次式繼电器也有以下一些缺点：

1. 繼电器不可能用标准的及实现相应的一次系統被保护設備的額定电流与額定电压。

2. 在檢驗与調整繼电器时，仅能在被保护設備无电压并断开下进行。

3. 繼电器必需装設在被保护設備的附近。

所以一次式繼电器主要应用于小容量的設備上及 3 ~ 10 千伏的电力系統內。

每一組繼电保护装置在大多数情况下，是由数个繼电器組成的。繼电保护装置依照組成的原理可以分为下列各种繼电保护装置：

**1. 电流保护装置** 它是反应預先規定的电流超过某一固定数值时便动作的繼电保护装置(这种保护装置的动作可构成带时限或不带时限的)。

**2. 电压保护装置** 它是反应預先規定的电压，当降低或超过某一固定的数值时即动作的繼电保护装置。

**3. 差动电流保护装置** 它是反应当两个或几个相互比較的电流的差額而瞬时动作的繼电保护装置。

**4. 电力方向保护装置** 它是反应当短路电力的符号是一定的时候(换言之即按着电力的方向而动作)便动作的繼电保护装置。

**5. 距离保护装置** 它是反应故障点与裝設保护装置地点(变电所內、輸电线路上)之間的距离的一种繼电保护装置。

**6. 高周波保护装置** 它是利用高周波的原理，当互相比較的电流差額超过預先規定的数值或当在被保护線路两端的电力符号(电力方向)相同时，保护装置則瞬时动作。

对于每一个具体的电气设备來說，需要裝設那些繼电保护装置，应根据“电气设备安装規程”来确定。

#### 第四节 繼电器常用的表示符号

繼电器的表示方法，通常是用一个方块来表示，上面有一个半圓，表示繼电器的接点系統。在方块里面用字母表示繼电器反应的参数，方块的上面有一个半圓，表示繼电器的接点系統。





表 1-2 表示繼电器常用的表示符号。

繼电器的接点在結綫图中常用的表示方法如表 1-3 所示。

表 1-2 繼电器的常用表示符号

順序	繼電器名稱	常用符号	
		方案 1	方案 2
1	瞬动式电流繼电器		
2	具有有限反时限特性的电流繼电器		
3	具有动作指示器的，带电流速断装置并且具有有限反时限特性的电流繼电器		
4	瞬动式电压繼电器		
5	時間繼电器		
6	輔助繼电器		
7	无接点的信号繼电器		
8	有接点的信号繼电器		
9	电力方向繼电器		
10	阻抗繼电器		
11	有制动线圈的电流差动繼电器		
12	瓦斯繼电器		
13	有一对正常分开接点和一对正常闭合接点的辅助繼电器		

表 1-3 繼电器接点常用的表示方法

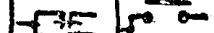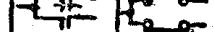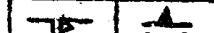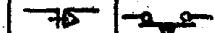順序	繼电器接点的名称	表示方法	
		方案 1	方案 2
1	常时开路瞬时闭合接点		
2	常时闭路瞬时打开接点		
3	常时一开路一闭路瞬时切换接点		
4	常时开路延时闭合接点		
5	常时开路延时打开接点		
6	常时闭路延时打开接点		
7	常时闭路延时闭合接点		
8	常时开路瞬时滑动接点		

## 第五节 繼电器作用于开关的方法

通常繼电器作用于开关有直接作用与間接作用两种方法。

直接作用的繼电器直接裝設在开关的跳閘机构上。图 1-3 所示为直接作用的繼电器的原理結綫图,当回路中电流增大到繼电器的动作电流时, 鐵心 2 被吸入綫卷內, 此时杠杆 3 被提起, 于是在彈簧 4 的作用下使开关跳閘。

图 1-4 所示为間接作用的繼电器的原理結綫图, 这种結

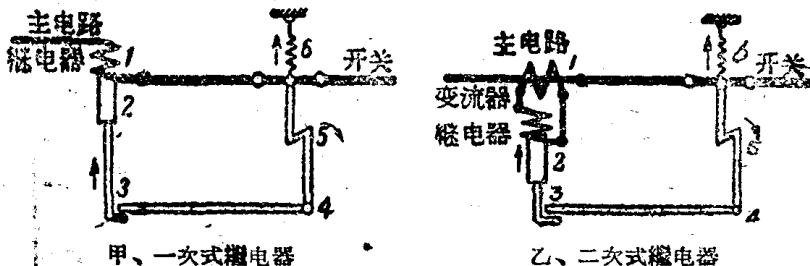


图 1-3 直接作用的繼电器原理結綫圖

1—跳閘線卷；2—鐵心；3—杠杆；4—彈簧；5—搭鉤。

接线图应采用具有接点的间接作用的繼电器。当回路中电流增

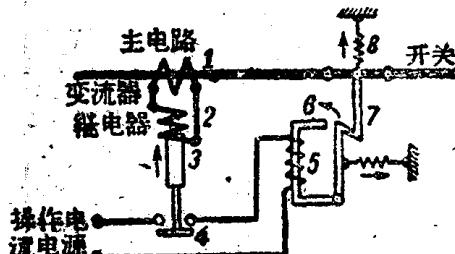


图 1-4 間接作用的繼电器原理結綫圖  
1—變流器；2—繼电器綫卷；3—鐵心；4—接點；5—跳閘綫卷；6、7—搭鉤；8—彈簧。

大到繼电器的动作电流时，铁心2被吸入线圈内，同时继电器的接点4闭合，使跳闸机构的线圈5接通至操作电流回路，因而释放开关的搭钩7，于是在弹簧8的作用下使开关跳闸。

## 第六节 仪表变流器与繼电器的接綫

### 一、仪表变流器与繼电器的星形結綫

图 1-5 所示为星形結綫方法，这种結綫是借助于三个仪表变流器和三个繼电器組成。

依照这种結綫組成的繼电保护装置，当系統发生各种不同类型的相間短路以及单相或两相接地短路时，都能发生作用，其电流分配和向量如图 1-6 所示。

依照这种結綫的繼电保护装置的接綫系数， $K_{ex} = 1$ 。流