



21世纪全国本科院校电气信息类**创新型**应用人才培养规划教材

# 单片机原理与接口技术 实验与课程设计

主 编 徐 懂 理  
王 曼  
赵 艳  
主 审 李 升

实验原理与目的清楚明确  
实验内容与要求详尽透彻  
实验扩展与思考意犹未尽



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材

# 单片机原理与接口技术 实验与课程设计

主 编 徐懂理 王 曼 赵 艳  
主 审 李 升



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 内 容 简 介

本书是配合“单片机原理与接口技术”课程的教学而编写的实验及课程设计指导书,书中以上海星研电子公司 STAR ES598PCI 实验系统为实验设备,较详细地介绍了单片机原理与接口技术课程所需的实验。实验内容紧跟理论教学进程,兼顾教学的循序性、内容的系统性和先进性,由基础实验、接口扩展实验和综合实验 3 部分构成,在接口及应用方面有较丰富的扩展。为方便学生的学习,每个实验均对实验原理及实验程序流程进行了较详细的说明。同时,对实验中需要掌握的一些理论知识也进行了必要的、完整的补充。课程设计部分选择了 7 个较有代表性的课题。书后附有 ASCII 字符表及 MCS-51 指令表,供读者参考。

本书可作为本科院校工科类专业实验教材,在使用时可以根据实际课时和教学对象进行调整。同时,本书也可作为工程技术人员的参考用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

单片机原理与接口技术实验与课程设计/徐懂理,王曼,赵艳主编. —北京:北京大学出版社,2012.7  
(21 世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-20845-8

I. ①单… II. ①徐…②王…③赵… III. ①单片微型计算机—基础理论—高等学校—教材②单片微型计算机—接口—高等学校—教材 IV. ①TP368.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 132663 号

书 名: 单片机原理与接口技术实验与课程设计

著作责任者: 徐懂理 王 曼 赵 艳 主编

策划编辑: 程志强

责任编辑: 程志强

标准书号: ISBN 978-7-301-20845-8/TP·1228

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: [pup\\_6@163.com](mailto:pup_6@163.com)

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 10 印张 228 千字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 前 言

“单片机原理与接口技术”是一门理论性和实践性很强的课程，是计算机、电力、自动化、通信工程、机电一体化等多个专业的专业基础课，是培养学生的软、硬件设计与应用能力、工程意识和创新能力的一门必修课。因此，要使学生掌握这门课，必须在重视理论教学的同时，充分重视实验教学，要通过实验教学环节增强学生动手解决实际问题的能力。

本书编者根据多年的实践教学经验，在编排上紧跟理论教学进程，以独立的软、硬件实验为基础，通过实验使学生掌握计算机软、硬件工作原理及常用接口芯片的功能和基本用法。在内容上主要安排了一些基础性实验，有多个基础软件及硬件实验，如并行/串行接口、定时器、外部中断等；还有外部扩展系统实验及紧跟理论教学的接口芯片的实验，如 8255、8253、8259、ADC0809、DAC0832 等；也有目前工业上经常使用的总线实验，如 I<sup>2</sup>C、SPI、RS485 等，同时也对相关内容进行了详细补充。这些实验是在相应章节的课堂教学结束时即进行上机调试、验证，从而加深对所学知识的理解。书中还设计了 6 个根据工业生产中的实际案例映射而成的综合性实验，这 6 个综合性实验均由基础实验及接口芯片的使用综合设计而成，较基础实验和接口扩展实验的难度大，为读者更好地学以致用打下良好的基础。每个实验均有一到两个验证性实验和程序设计题，使学生通过解读实验的原理及流程，学会基本的编程方法，对接口电路有初步的了解，然后通过自己设计电路和编制程序，进一步掌握单片机软件程序的编制及硬件接口电路的设计。

为了配合单片机原理与接口技术课程深入地、系统地掌握内容，使学生对所学的知识有更进一步的理解，并能把书中分布的学习知识在设计中综合地加以应用，进而得到巩固、加深和发展，本书还设计了 7 个课程设计课题。通过课程设计，可以使学生学习如何查找、运用设计资料，并能掌握学习理论时没有注意到的细节，完成工程设计必备的基本训练，以培养学生良好的软、硬件的工程设计风格及缜密的编程思路，并使其熟练地掌握软、硬件调试方法，培养工程人员所应具备的严谨的业务素质，也为其以后能够熟练地进行单片机、DSP 及嵌入式开发打下良好的基础。

本书中的实验课课程设计均可在星研 STAR ES598PCI 实验系统上完成，也可以用于其他的实验系统（部分实验程序和硬件接线应加修改）。

本书由徐懂理、王曼、赵艳担任主编，其中，王曼、赵艳编写了本书的部分实验和课程设计。感谢上海星研电子科技有限公司提供的参考资料，南京工程学院李升副教授审稿并提出宝贵意见，在此对整个编写组及电网监控教研室的成员表示感谢！

限于能力和水平，本书中难免存在不足之处，期盼能够得到广大读者的宝贵意见和建议！

编 者

2012 年 3 月

# 目 录

<b>第 1 章 单片机实验平台介绍</b> .....	1	实验七 SPI 总线实验 .....	83
1.1 星研 STAR ES598PCI 实验系统 .....	1	实验八 RS485 通信实验 .....	88
1.2 STAR ES598PCI 实验仪介绍 .....	2	实验九 脉宽调制实验 .....	90
1.2.1 主面板介绍 .....	2	<b>第 4 章 综合实验</b> .....	93
1.2.2 实验仪各模块电路说明 .....	4	实验一 交通灯的控制实验 .....	93
1.3 星研集成开发环境 .....	26	实验二 直流电机调速实验 .....	95
1.3.1 软件启动及编译环境 设置 .....	26	实验三 步进电机控制实验 .....	98
1.3.2 星研集成环境软件的使用 方法 .....	28	实验四 点阵式液晶显示器实验 .....	100
<b>第 2 章 单片机基础实验</b> .....	39	实验五 红外通信实验 .....	103
实验一 程序设计与调试 .....	39	实验六 语音控制实验 .....	108
实验二 并行接口应用 .....	41	<b>第 5 章 单片机课程设计</b> .....	112
实验三 外部中断应用 .....	44	设计一 多功能数字时钟 .....	113
实验四 定时器/计数器应用 .....	47	设计二 简易电子琴 .....	116
实验五 串行通信实验 .....	51	设计三 温度闭环控制系统 .....	122
实验六 简单输入、输出实验 .....	54	设计四 全自动洗衣机控制器 .....	133
<b>第 3 章 外部扩展系统实验</b> .....	58	设计五 函数波形发生器 .....	137
实验一 8255A 接口扩展实验 .....	58	设计六 数字式电压表 .....	139
实验二 8253 定时/计数器实验 .....	62	设计七 电子密码锁 .....	141
实验三 8259A 中断控制器实验 .....	66	<b>附录</b> .....	143
实验四 ADC0809 模数转换实验 .....	72	附录 A 美国标准信息交换码 (ASCII) 字符表 .....	143
实验五 DAC0832 数模转换实验 .....	75	附录 B MCS-51 指令表 .....	144
实验六 I <sup>2</sup> C 实验 .....	77	<b>参考文献</b> .....	149

# 第1章

## 单片机实验平台介绍

早期的微处理器的实验大多使用面包板或万用实验板进行，但因微处理器与其接口集成电路间的连线很多，存在着数据线、地址线及控制线，接线复杂性高且耗时大，因此，许多改进的教学设备应运而生。目前，学校或训练中的单片机实验设备以 MCS-51 系列最为普遍，这些实验设备都具有各自独特的设计理念。各种实验设备的发展虽具多元化，但其根本特点基本一致，具体如下。

(1) 开放式模块化的硬件结构，体积小、扩展性强。

(2) 硬件线路由实验者完成接线，不需要使用特殊连接导线，接线省时、省事、效率高。

(3) 零件均使用集成电路座固定，维修更换容易。


正因为各种实验设备有着内部共同点，所以，对于单片机的初学者而言，只要学会了一种实验设备的使用，便很容易会此及彼。

### 1.1 星研 STAR ES598PCI 实验系统

STAR ES598PCI 实验仪功能强大，提供了几乎所有最实用、新颖的接口实验，并且提供了详尽的 C、汇编例子、程序及使用说明，不但可以满足各大专院校进行 MCS51、MCS196、8086/8088、PIC、32 位微机原理课程的开放式实验教学，也可以让参加电子竞赛的学生熟悉各种类型的接口芯片，完成各种实时控制实验，轻松面对电子竞赛，还可以让刚刚参加工作的电子工程师迅速成为高手。

通过 32 位微机原理和 32 位微机接口技术实验，不但可以进行各种传统接口实验，还可以使用汇编、Turbo C、32 位汇编、VC++ 编写、调试各种实模式和保护模式下的实验，更可以让学生轻松应对 PCI 总线、USB 总线等 WDM 驱动程序的编写、调试，这是令许多软件工程师最头疼，而许多企业所最需要的。

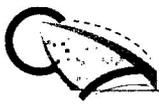STAR ES598PCI 提供了实验仪与微机同步演示功能，方便实验室老师的教学、演示。它还提供了一个库文件，如果学生上机时间有限，只需编写最主要的程序，其他的程序调用库文件即可。它具有以下几个特点：



- (1) 布局合理，清晰明了；
- (2) 模块化设计；
- (3) 使用方便，易于维护。

## 1.2 STAR ES598PCI 实验仪介绍

### 1.2.1 主面板介绍

#### 1. 电路外观(图 1.1)

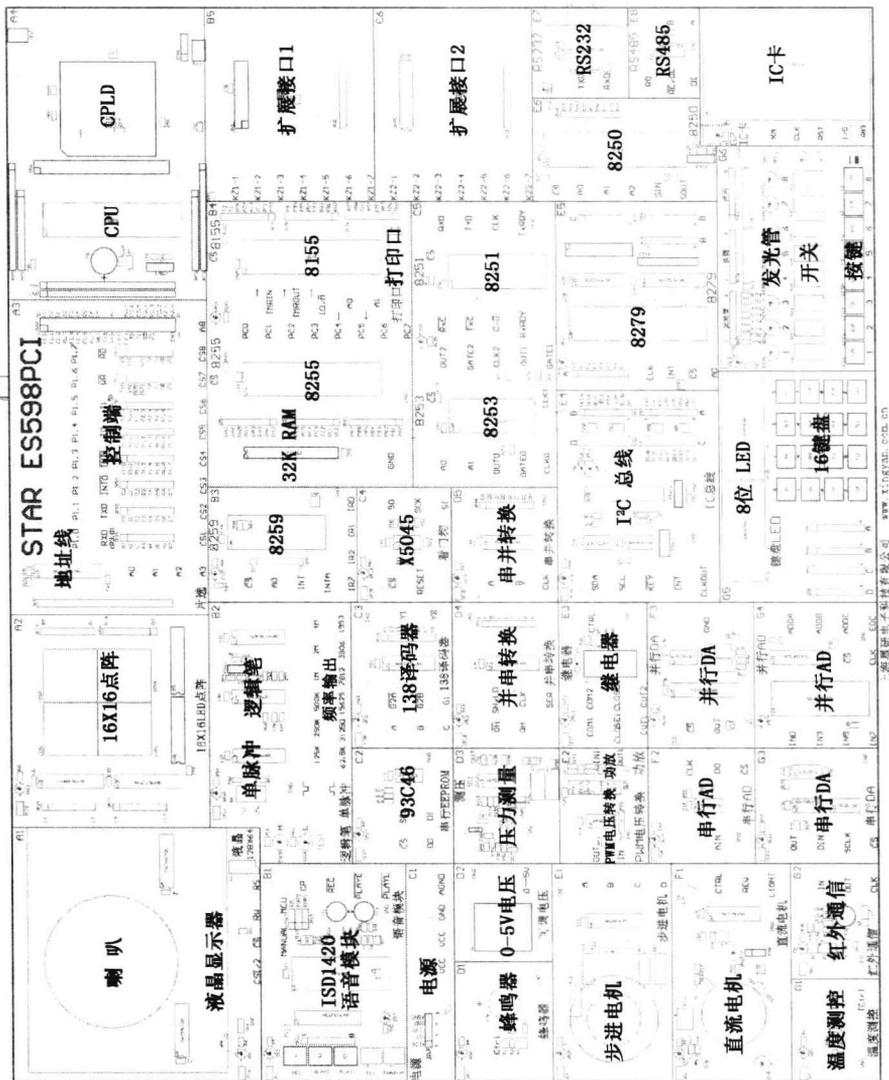


图 1.1 电路外观



实验仪实物面板如图 1.2 所示。

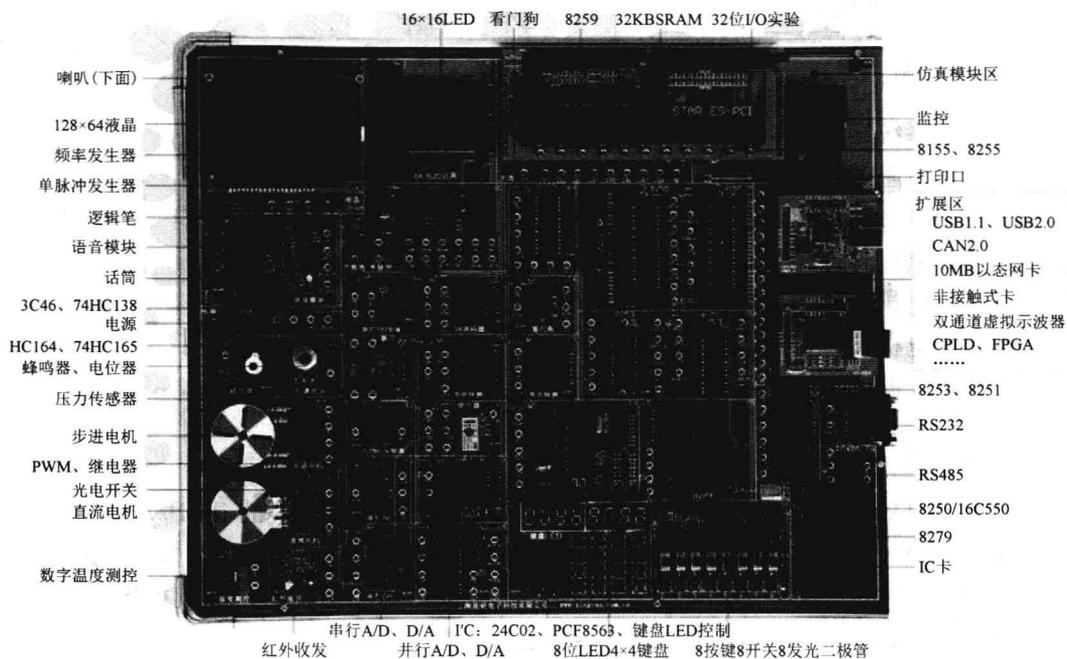


图 1.2 实物面板

## 2. 传统实验

74HC244、74HC273 扩展简单的 I/O 口；蜂鸣器驱动电路；74HC138 译码；8250 串行通信实验；8251 串行通信实验；RS232 和 RS485 接口电路；8155、8255A 扩展实验；8253 定时、分频实验；128×64 液晶点阵显示模块；16×16LED 点阵显示模块；键盘 LED 控制器 8279，并配置了 8 位 LED、4×4 键盘；32KB 数据 RAM 读写，使用 C 语言编制较大规模实验成为可能；并行 AD、DA 实验；光电耦合实验；直流电机控制；步进电机控制；继电器控制实验；逻辑笔；打印机实验；电子琴实验；74HC4040 分频得到十多种频率；另外提供 8 个拨码盘、8 个发光二极管、8 个独立按键；单脉冲输出。

## 3. 新颖实验

录音、放音模块实验；光敏电阻、压力传感器实验。

## 4. 串行接口实验

- (1) 一线：DALLAS 公司的 DS18B20 测温实验。
- (2) 红外通信实验。
- (3) CAN：CAN2.0(扩展模块)。
- (4) USB：USB1.1、USB2.0(扩展模块)。

(5) 以太网: 10MB 以太网模块(扩展模块)。

(6) 蓝牙(扩展模块)。

#### 5. 闭环控制

(1) 门禁系统实验。

(2) 光敏电阻、压力传感器实验。

(3) 旋转图形展现实验。

(4) 直流电机转速测量, 使用光电开关测量电机转速。

(5) 直流电机转速测量, 使用霍尔器件测量电机转速。

(6) 直流电机转速控制, 使用霍尔器件、光电开关精确控制电机转速。

(7) 数字式温度控制, 通过该实验可较好地认识控制在实际中的应用。

#### 6. 实验扩展区

可以提供 USB1.1、USB2.0、USB 主控、10MB 以太网接口的 TCP/IP 实验模块、CAN 总线、NAND FLASH 模块、FV\_VF 模块、触摸屏、非接触式 IC 卡、双通道虚拟示波器、虚拟仪器、读写优盘、CPLD 和 FPGA 模块。其他模块正在陆续推出中, 例如: 超声波测距、测速; GPS; GPRS; 蓝牙。

#### 7. EDA——CPLD、FPGA 可编程逻辑实验

逻辑门电路: 与门、或门、非门、异或门、锁存器、触发器、缓冲器等; 半加器, 全加器, 比较器, 二、十进制计数器、分频器, 移位寄存器, 译码器; 常用的 74 系列芯片、接口芯片实验; 8 段数码块显示实验; 16×16 点阵式 LED 显示实验; 串行通信收发; I<sup>2</sup>C 总线; 等等。

本章将逐一介绍实验仪的各个功能模块及其相应的结构, 读者在编写程序前应首先熟悉相应的硬件电路。

### 1.2.2 实验仪各模块电路说明

1. A1 区: 128×64 液晶显示模块电路(图 1.3)

CS: 片选信号, 低有效;

CS1/2: 左右半屏使能选择, H 为左半屏, L 为右半屏;

RS: 选择读写的是指令或数据, L 为指令, H 为数据;

RW: 读写控制端, L 为写操作, H 为读操作。

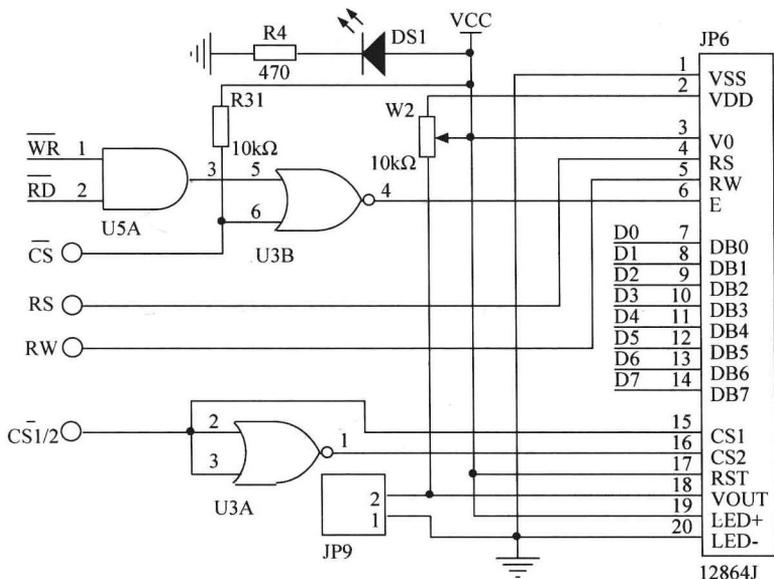


图 1.3 128×64 液晶显示模块电路

2. A2 区：16×16 LED 点阵实验电路(图 1.4)

JP23、JP24 组成 16 根行扫描线；JP33、JP34 组成 16 根列扫描线。

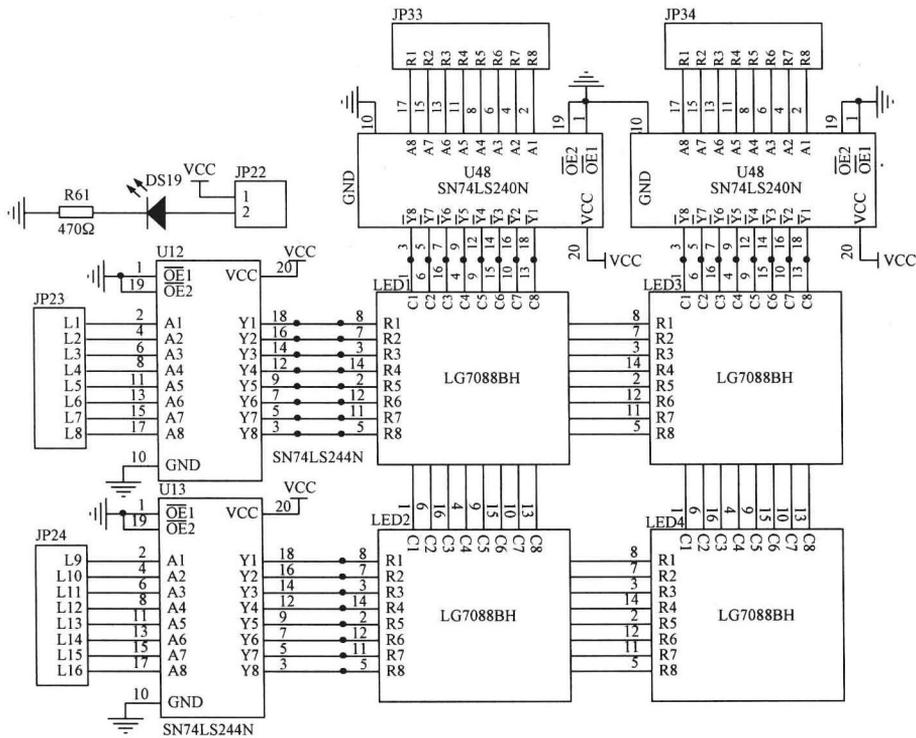


图 1.4 16×16 LED 点阵实验电路



3. A3 区：CPU 总线、片选区

JP45：地址线 A0...A7；

JP48、JP50：低位地址/数据总线；

JP51、JP55：MCS51 的 P1 口；

JP59：高位地址线 A8...A15；

JP61、JP64：MCS51 的 P3 口，P3.7、P3.6 作为读写信号线用；

JP66：相当于一个 MCS51 类 CPU 座，使用 40 芯扁线与用户板相连，可仿真 P0、P2 口作地址/数据使用的 MCS51 类 CPU。

片选区的地址范围见表 1-1。

表 1-1 片选区的地址范围

片选	地址范围	片选	地址范围
CS1	0F000H~0FFFFH	CS5	0B000H~0BFFFH
CS2	0E000H~0EFFFH	CS6	0A000H~0AFFFH
CS3	0D000H~0DFFFH	CS7	09000H~09FFFH
CS4	0C000H~0CFFFH	CS8	08000H~08FFFH

4. B1 区：语音模块 ISD1420 电路(图 1.5)

JP13、JP14、JP15：设置操作模式，MCU 为 CPU 控制方式，MANUAL 为手动 (REC、PLAYL、PLAYE)控制方式；

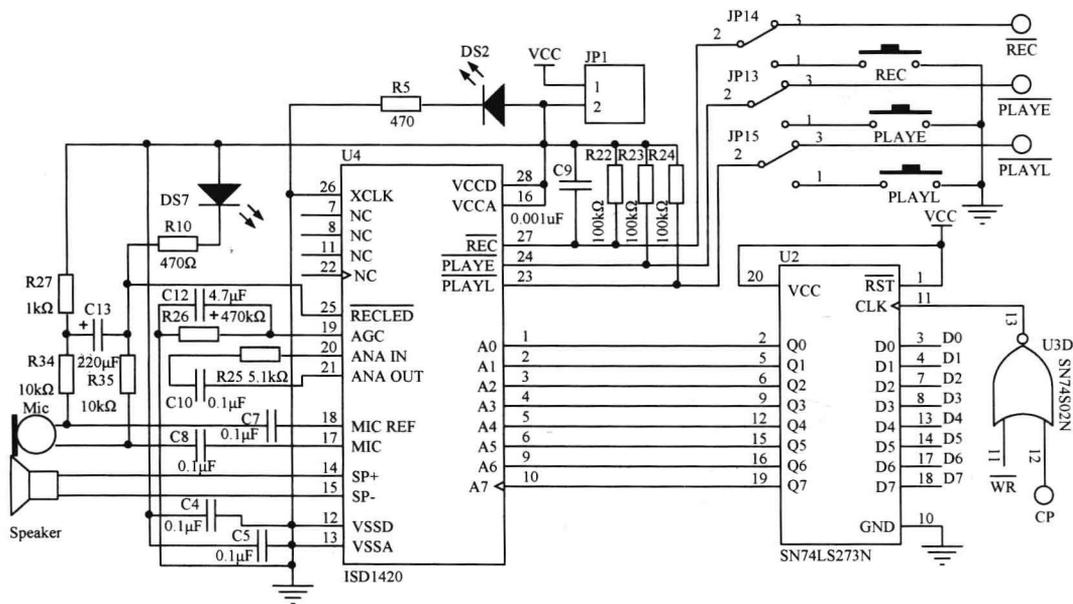


图 1.5 语音模块 ISD1420 电路



REC: 录音按键, 低电平有效;

PLAYE: 电平放音按键, 低电平有效, 直到放音内容结束停止放音;

PLAYL: 边沿放音按键, 下降沿有效, 并在下一个上升沿停止放音。

### 5. B2 区: 逻辑笔、单脉冲、频率发生器

逻辑笔电路和单脉冲电路分别如图 1.6、图 1.7 所示。

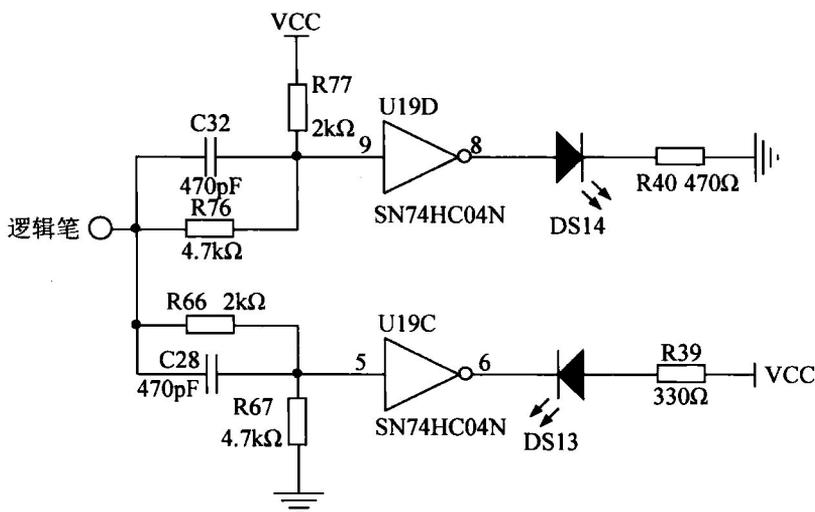


图 1.6 逻辑笔电路

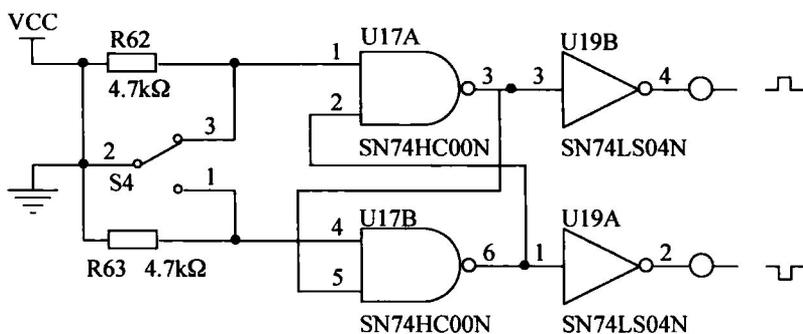


图 1.7 单脉冲电路

S4: 脉冲发生开关;

正脉冲: 上凸符号端口输出正脉冲;

负脉冲: 下凹符号端口输出负脉冲。

频率发生器电路如图 1.8 所示。

4MHz: 输出 4MHz 频率信号;

其他端口输出的信号频率与端口下标识的数值一致。



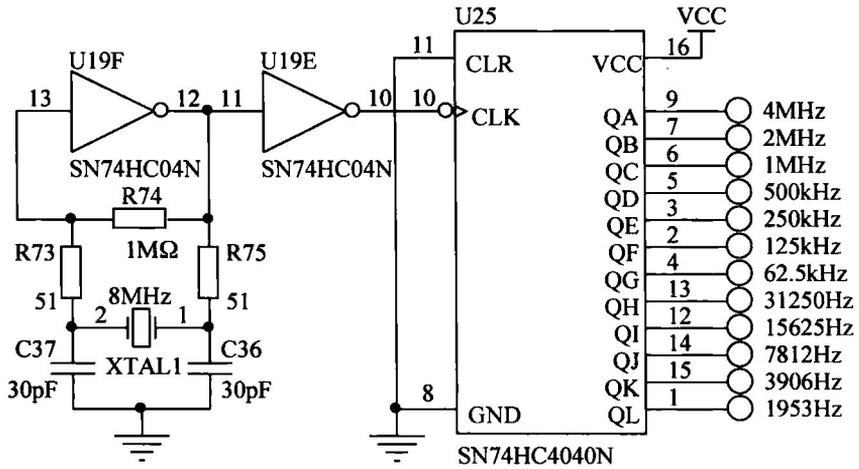


图 1.8 频率发生器电路

6. B3 区：8259A 电路(图 1.9)

CS: 片选信号，低电平有效；

A0: 地址信号；

INR0~INR7: 中断输入；

INTA: 中断响应。

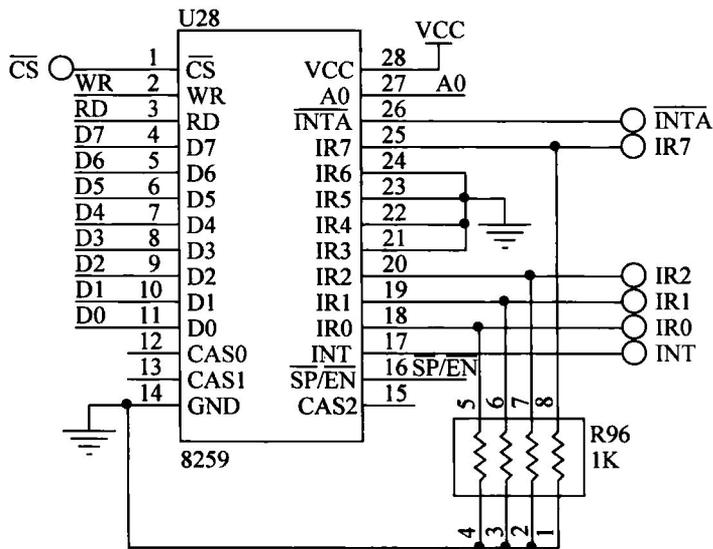


图 1.9 8259A 电路

7. B4 区：8155、8255 电路

8255 和 8155 电路分别如图 1.10 和图 1.11 所示。

CS: 片选信号，低电平有效；





A0、A1：地址信号；  
 JP52：PC 口；  
 JP53：PB 口；  
 JP56：PA 口。

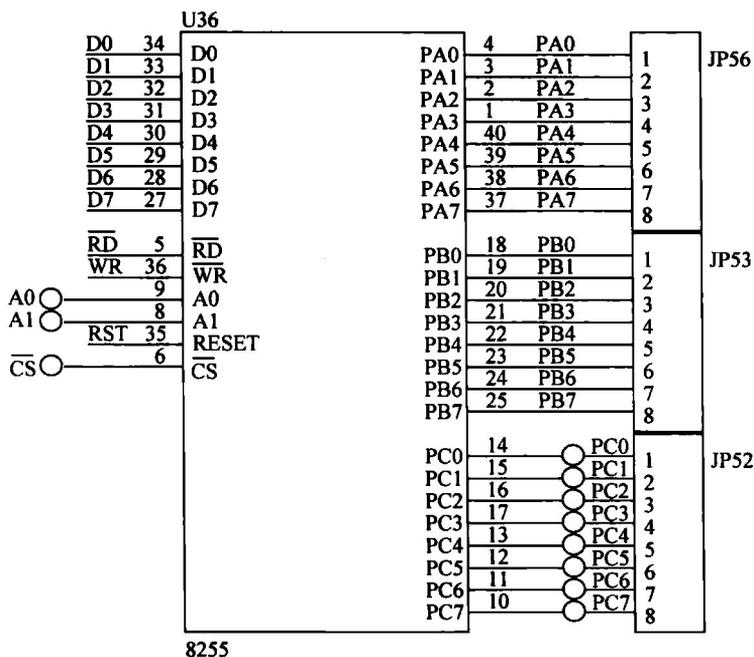


图 1.10 8255 电路

CS：片选信号，低电平有效；  
 IO/M：高电平时选择 I/O 口，低电平时选择数据 RAM；  
 JP75：PB 口；  
 JP76：PA 口；  
 JP79：PC 口。  
 打印口

### 8. B5、C6 区：扩展区



实验仪提供了两个扩展区，用来扩展 USB1.1、USB2.0、以太网、CAN 总线、非接触式 IC 卡、双通道虚拟示波器、CPLD 和 FPGA 等扩展模块，其他模块正在陆续推出中。

如果扩展模块较大，可以同时使用两个扩展区。
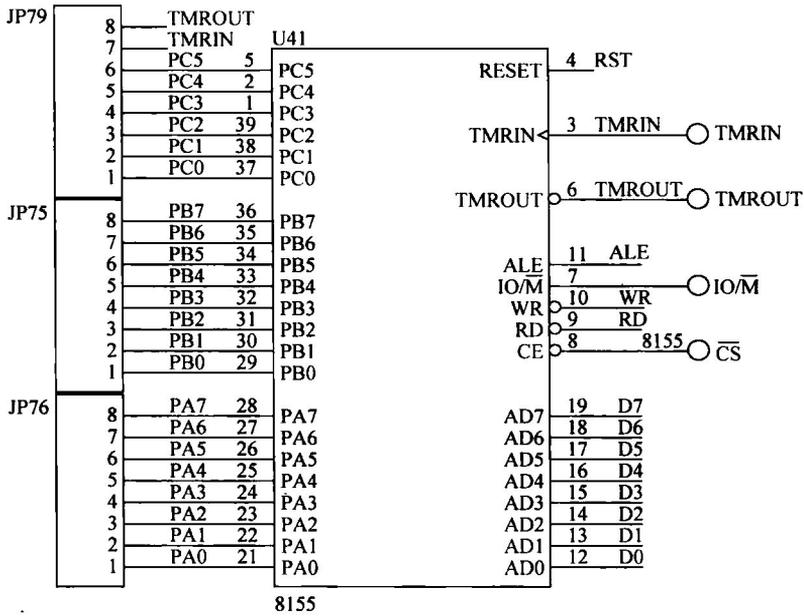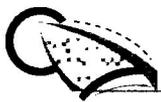
### 9. C1 区：电源区

C1 区为用户提供了 5V(2A)、+12V(300mA)、-12V(300mA)等几种电源接口。





8155

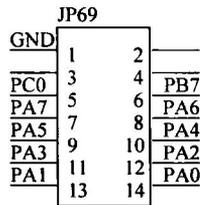


图 1.11 8155 电路

10. C2 区: 93C46P 电路(图 1.12)

CS: 片选, 高电平有效;

SCL: 时钟;

DI: 数据输入;

DO: 数据输出。

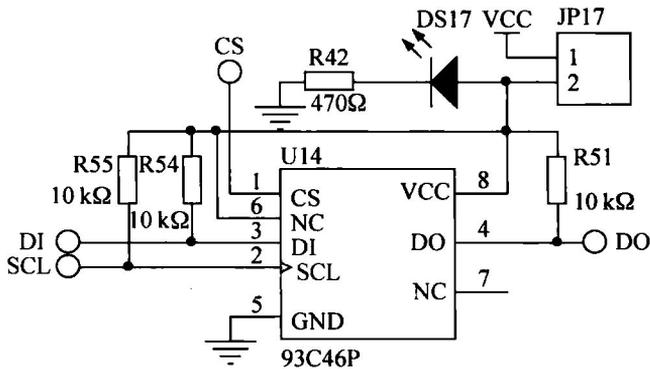


图 1.12 93C46P 电路



11. C3 区：138 译码器电路(图 1.13)

A、B、C：3 位数据输入口；  
 Y0~Y7：8 位译码数据输出口；  
 G1、 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ ：译码控制口。

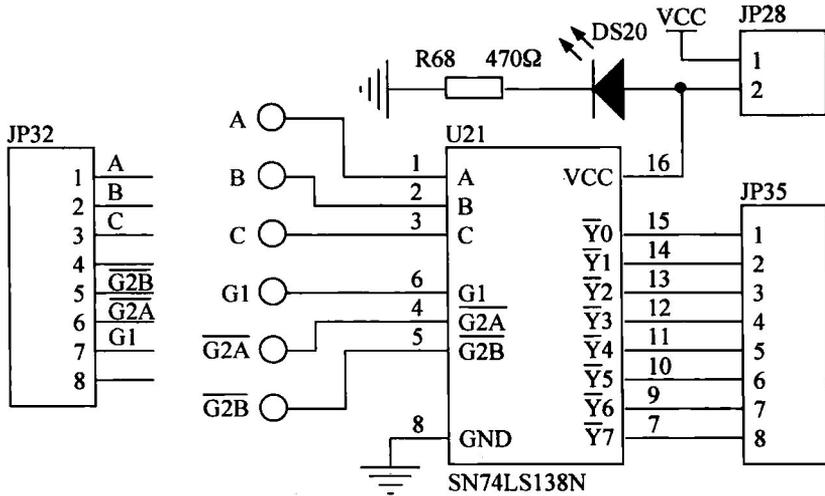


图 1.13 138 译码器电路

12. C4 区：X5045 电路(图 1.14)

$\overline{CS}$ ：片选，低电平有效；

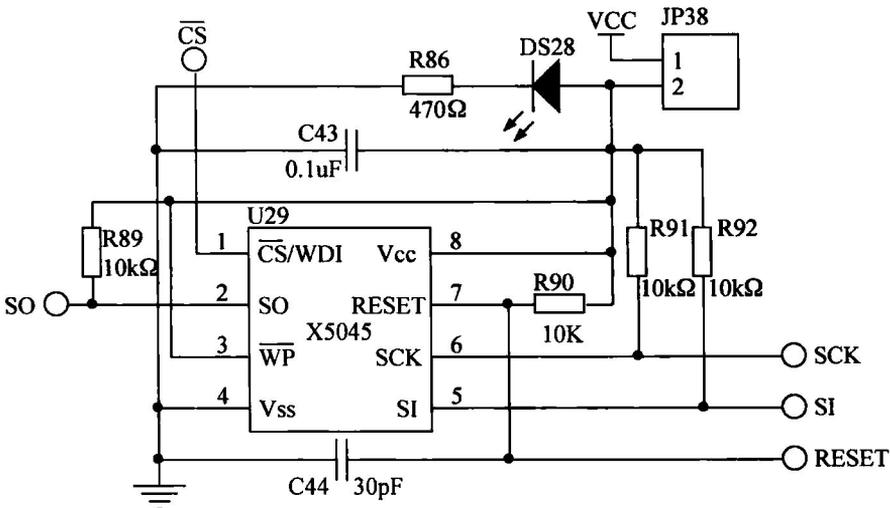


图 1.14 X5045 电路

SCK：时钟；  
 SI：数据输入；





SO: 数据输出;

RESET: 复位信号输出端, 高电平有效。

13. C5 区: 8253、8251 电路(图 1.15、图 1.16)

$\overline{\text{CS}}$ : 片选信号, 低电平有效;

A0、A1: 地址信号;

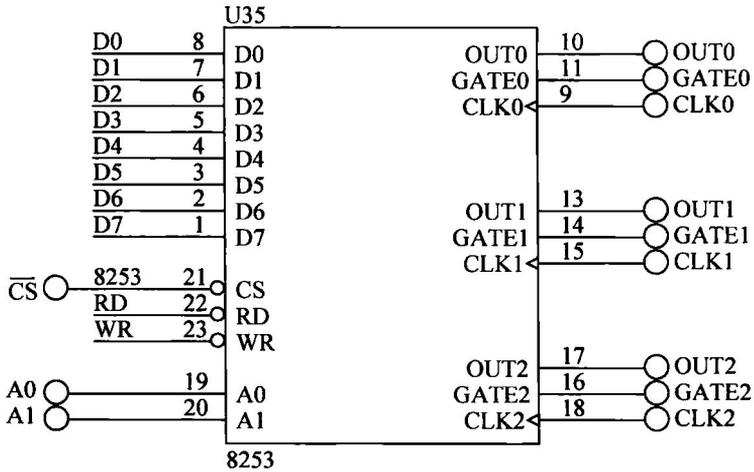


图 1.15 8253 电路

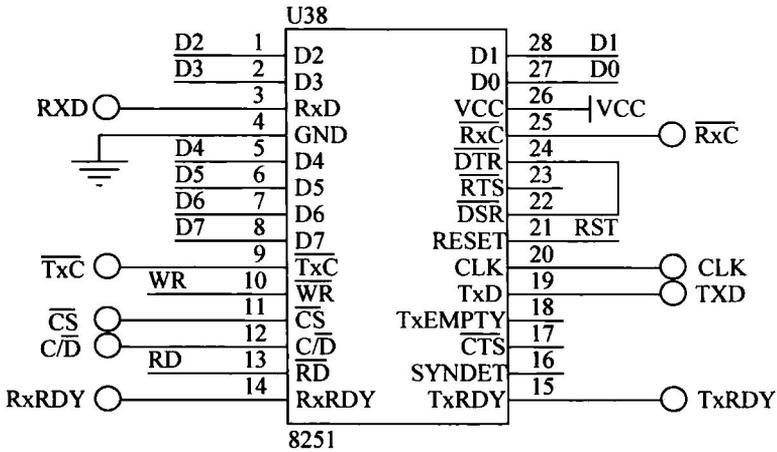


图 1.16

$\overline{\text{CS}}$ : 片选信号, 低电平有效;

RxC、TxR: 收发时钟;

C/D: 命令/数据;

RXD、TXD: 串行收发;

CLK: 时钟。

