

無綫電原理

上 冊

張 文 編

高等教育出版社

無 線 电 原 理

上 册

張 文 編

高等教育出版社

無 線 电 原 理

下 册

張 文 編

高等教~~育出版社~~社

本書是根据無綫電專業学生水平而編寫的，着重物理概念，并注意联系实际与重点突出。本書共分为十四章：第一章为無綫電基本知識及它在中国与苏联的發展情況；第二章为电路之件；第三、四章为电子管及含气管的性質与分析；第五章为声頻电压放大器；第六章为声頻功率放大器；第七章为負反饋；第八、九章为共振电路及耦合电路；第十章为射頻电压放大器；第十一章为射頻功率放大器；第十二章为振蕩器；第十三章为調制；第十四章为檢波。

本書可供無綫電專業学生作为綜合性的參考書，也可作为非無綫電專業、無綫電爱好者及电信工作者的参考書。

本書分上下兩冊出版第一章至第七章为上册；第八章至十四章为下册。

無 線 電 原 理

上 册

張 文 編

高等 教育 出版 社 出 版 北京宣武門內 聖思寺 7 号

(北京市書刊出版業營業許可證出字 第 051 号)

京 华 印 書 局 印 刷 新 华 書 店 發 行

統一書號 15010·660 開本 850×1168¹/₃₂ 印張 10¹/₁₆ 字數 245,000 印數
1958 年 6 月第 1 版 1958 年 6 月北京第 1 次印刷 定價(10) 1.

本書是根据無綫電專業學生水平而編寫的，着重物理概念，并注意联系实际与重点突出。本書共分为十四章：第一章为無綫電基本知識及它在中国与苏联的發展情況；第二章为电路元件；第三、四章为电子管及含气管的性質与分析；第五章为声頻电压放大器；第六章为声頻功率放大器；第七章为負反饋；第八、九章为共振电路及耦合电路；第十章为射頻电压放大器；第十一章为射頻功率放大器；第十二章为振蕩器；第十三章为調制；第十四章为檢波。

本書可供無綫電專業学生作为綜合性的参考書，也可作为非無綫電專業、無綫電爱好者及电信工作者的参考書。

本書分上下兩冊出版第一章至第七章为上册；第八章至十四章为下册。

無 線 電 原 理

下 册

張 文 編

高等 教育 出版 社 出版 北京宣武門內承恩寺 7 号

(北京市書刊出版業營業許可證出字第 054 号)

京華印書局印刷 新華書店發行

統一書號 15010·661 開本 850×1168 1/16 印張 11 1/16 字數 245,000 印數 0001~4,000
1958 年 6 月第 1 版 1958 年 6 月北京第 1 次印刷 定價 (10) 元 1.80

序　　言

本書共計十四章，即緒論、電路元件、電子管、含氣管、聲頻放大器（分電壓、功率、反饋三章）、共振電路、耦合電路、射頻放大器（分電壓、功率二章）振蕩、調制、檢波。在全部材料的次序安排上，曾經多方面的考慮，力求其比較合理，以使有關部分可以緊密銜接。在適當的地方加入了例題，以幫助了解原理的運用。每章有若干習題，可供自習之用。每章之末有總結，可供複習參考之用。

書中所用的符號是目前國內所通用的及蘇聯書籍中所用的符號。名詞是根據中國科學院所公布的“物理學名詞”。外國人名在第一次出現時，一般都附注了原文（常見的名字除外）。

由於在編寫初稿時的對象是學生，因此當時作者所抱的目的是：解釋力求詳盡；重點力求突出；推理力求適合學習者的思想發展過程，並注重物理概念的闡明，避免抽象講解。在改寫中，除了重點加入我國及蘇聯科學家在無線電方面的貢獻外，並在若干地方提出了一些可供進一步鑽研的問題，列舉了有關書刊，以供參考。所以本書可以作為無線電專業學生的一本綜合性參考書，也可以作為非無線電專業學生、無線電愛好者及電信工作者的參考書。

作者限於水平，本書雖几經校訂，但不妥及錯誤處恐仍難免，至盼專家及讀者們予以批評，以便改正。意見請寄高等教育出版社。

編　者 1958年元旦

目 录

序言	viii
第一章 緒論	1
1-1. 無綫電發明簡史	1
1-2. 波波夫所發明的第一只接收機電路 及火花振蕩發送機	4
1-3. 利用電能傳送信號的各種方式	6
(甲)有綫電報	6
(乙)有綫電話	7
(丙)無綫電報	8
(丁)無綫電話	10
1-4. 各種不同頻率電波的傳播	11
1-5. 無綫電通信需要高頻率的原因	12
1-6. 無綫電通信的基本設備	14
1-7. 射頻電能的各種產生法	16
(甲)火花放電	16
(乙)電弧發送機	17
(丙)高頻率交流發電機	17
1-8. 無綫電的應用及發展趨勢	18
(甲)通信和廣播	18
(乙)導航及定向	20
(丙)雷達	20
(丁)電視	21
(戊)其他用途及發展趨勢	22
1-9. 無綫電事業在蘇聯的發展	24
1-10. 無綫電事業在中國的發展	28
第二章 电路元件	33
2-1. 电阻	33
2-2. 無綫電中最常用的电阻形式	34
(甲)固定線繞电阻	34
(乙)固定合成电阻	34
(丙)可變电阻	35
2-3. 空心單層螺旋管	36
2-4. 空心多層螺旋管及分布电容	40

2-5. 趋膚效应	44
(甲) 概論	44
(乙) 在較高頻率時的趨膚效應	46
(丙) 減小趨膚效應的方法	48
2-6. 繩圈損失的表示法, Q 值的意義	49
2-7. 鐵心電感	50
(甲) 概論	50
(乙) 交流磁導率	51
(丙) 鐵心電感之計算	53
2-8. 磁性金屬	55
2-9. 實用電感的形式	58
(甲) 接收機用的繩圈	58
(乙) 發送機用的繩圈	59
(丙) 射頻抗流圈	59
(丁) 声頻抗流圈	60
2-10. 電容	61
2-11. 無線電中所用電容器的各種形式	64
(甲) 以空氣為電介質的電容器	65
(乙) 以固體為電介質的電容器	68
(丙) 电解電容器	70
本章總結	71
習題	74
第三章 电子管的基本性质及其分析方法	77
3-1. 引言	77
3-2. 热电子發射	78
3-3. 發射物質	83
(甲) 純鎢	83
(乙) 敷針鎢絲	84
(丙) 敷氧化物發射體	85
3-4. 實用發射體的構造	86
(甲) 直熱式	86
(乙) 間熱式	86
3-5. 二極管的靜態特性曲綫	87
3-6. 三極管的基本性质	89
3-7. 电子管系数(參量)	93
(甲) 放大系数 μ	93
(乙) 跨導 S	94
(丙) 內电阻 R_i	95
(丁) μ , R_i 及 S 三個參量間的關係	96

3-8. 三極管的二分之三次方定律	97
3-9. 櫻極沒有信号电压輸入时, 电子管电路的工作情况.....	98
3-10. 櫻極有正弦信号电压輸入时, 电子管电路的工作情况.....	100
(甲) 直流負載电阻等于交流負載电阻时的情形.....	100
(乙) 直流負載电阻不等于交流負載电阻时的情形.....	103
(丙) 負載阻抗不是純电阻的情形.....	105
✓3-11. 四極管、五極管及电子注功率管.....	105
(甲) 四極管.....	105
(乙) 五極管.....	111
(丙) 电子注功率管.....	113
✓3-12. 多極管的电子管系数	116
(甲) 放大系数(或称 μ 系数).....	116
(乙) 动态电阻.....	117
(丙) 跨导.....	117
3-13. 电子管静态特性曲綫的数学表示法	118
(甲) 指数定律.....	118
(乙) 無穷級數及克来罗夫近似式.....	119
✓3-14. 电子管的其他形式	120
(甲) 可变 μ 管.....	120
(乙) 學生管.....	122
(丙) 混頻管.....	122
(丁) 电子管的特殊連接法.....	122
✓3-15. 电子管中殘余气体的影响	123
(甲) 对陰極的影响.....	123
(乙) 对櫻極的影响.....	124
(丙) 对空間电荷的影响.....	125
本章總結	125
習題	128
第四章 含气管的基本性質	132
4-1. 气体放电的基本性質.....	132
✓4-2. 輝光管.....	138
✓4-3. 热陰極含气二極管.....	140
4-4. 热陰極含气二極管与真空二極管的比較.....	144
✓4-5. 高气压二極管(鎢氩管).....	145
✓4-6. 含气三極管(閘流管)的基本性質.....	147
4-7. 閘流管的櫻極控制.....	151
本章總結	158
第五章 声频电压放大器	160
5-1. 引言	160

5-2. 电子管放大器及其分类.....	161
(甲) 基本电路.....	161
(乙) 电子管放大器的分类.....	162
5-3. 理想电子管放大器应满足的条件及畸变問題.....	166
(甲) 需要条件.....	166
(乙) 畸变問題.....	167
5-4. 电子管放大器的等效电路.....	170
5-5. 直流放大器.....	177
5-6. 阻容耦合放大器.....	180
(甲) 概論.....	180
(乙) 电路的分析.....	183
(丙) 电路常数对频率响应的影响.....	191
5-7. 电子管的输入导納.....	195
5-8. 四極管及五極管电压放大器.....	198
5-9. 实用五極管(或四極管)阻容耦合放大器.....	201
5-10. 阻容耦合放大器頻帶的延展 - 視頻(寬頻帶)放大器.....	203
5-11. 变压器耦合放大器.....	209
5-12. 其他形式的声频电压放大器	223
(甲) 阻抗耦合放大器.....	223
(乙) 并联饋电式的变压器耦合放大器.....	224
本章总结	225
習題	228
第六章 声频功率放大器	232
6-1. 引言	232
6-2. 甲 ₁ 类功率放大器的输出功率与效率	233
6-3. 三極管甲 ₁ 类功率放大器	238
(甲) 动态特性曲綫及最佳工作情况.....	238
(乙) 畸变.....	245
6-4. 五極管甲 ₁ 类功率放大器	248
(甲) 五極管甲 ₁ 类功率放大器的优点	248
(乙) 五極管的动态特性曲綫.....	249
6-5. 功率放大器所用的电子管	252
6-6. 输出变压器	255
6-7. 电子管的并联运用	257
6-8. 推挽式甲类放大器	258
(甲) 概論.....	258
(乙) 甲类直縫工作情形.....	260
(丙) 甲类非直線工作情形.....	263

(丁) $i_d - e_a$ 复合特性的作法及負載電阻的決定.....	267
6-9. 乙類及甲乙類聲頻推挽功率放大器.....	273
(甲) 乙類推挽放大.....	273
(乙) 甲乙類推挽放大.....	279
6-10. 推挽式放大器的柵極激励問題.....	281
(甲) 用有中心抽頭的變壓器.....	281
(乙) 用倒相器.....	281
(丙) 用分相器.....	282
(丁) 用自平衡式電路.....	283
本章總結	284
習題	286
第七章 放大器的反饋及其他問題	290
7-1. 反饋放大器.....	290
(甲) 概論.....	290
(乙) 反饋的方式.....	295
(丙) 反饋放大器的穩定問題.....	300
7-2. 關於聲頻放大器的一些其他問題.....	301
(甲) 分貝.....	301
(乙) 多級放大器的頻帶寬度及其補償方法.....	302
(丙) 強度控制.....	304
(丁) 多級放大器的再生問題.....	305
(戊) 啟鳴、顫噪音及噪聲	308
本章總結	312
習題	313

目 录

第八章 共振电路	315
8-1. 引言	315
8-2. 串联共振	315
(甲) 基本原理	315
(乙) 串联共振电路的特性	317
(丙) 串联共振电路的选择性(或称锐度)	320
8-3. 并联共振	323
(甲) 基本原理及特性	323
(乙) 并联共振回路的选择性	327
(丙) 低Q值的并联共振回路	330
8-4. 并联共振回路的其他形式	331
8-5. 电路元件的等效电路	334
(甲) 电阻	334
(乙) 电容	335
(丙) 电感	335
本章总结	336
习题	337
第九章 耦合电路	341
9-1. 引言	341
9-2. 互感耦合电路的一般性质	341
9-3. 互感耦合电路的分析	345
(甲) 原电路及副电路都是无谐振的,副电路只包含电阻及电感	346
(乙) 原电路无谐振,但副电路是可谐振的	347
(丙) 原副电路都是共振电路	349
9-4. 原电路及副电路都是可谐振的耦合电路	349
(甲) 副电路电流 I_2 达到最大值的条件	349
(乙) 副电路电流 I_2 随频率而变化的情形	357
9-5. 并联电容的耦合电路	363
9-6. 其他形式的耦合电路	364
本章总结	367
习题	369
第十章 射频电压放大器	371
10-1. 引言	371
10-2. 频带电压放大器的基本特性	372

10-3. 电容耦合、單調諧甲类放大器	373
10-4. 变压器耦合、單調諧甲类放大器	377
10-5. 变压器耦合、双調諧甲类放大器	382
10-6. 寬頻帶調諧放大器	388
(甲) 單調諧及双調諧寬頻帶放大器	389
(乙) 參差調諧	381
本章總結	392
習題	394
第十一章 射頻功率放大器	396
11-1. 丙类射頻功率放大器的一般性質	396
(甲) 高的板極效率所需要的条件	396
(乙) 功率关系	402
11-2. 丙类放大器的柵偏压供給法	405
(甲) 柵漏偏压	405
(乙) 固定偏压	407
(丙) 合并偏压	407
(丁) 陰極偏压	407
11-3. 丙类放大器的諧波分析計算法	408
11-4. 丙类放大器的近似分析法	413
11-5. 用直線來代表電子管特性曲線的近似計算法	420
11-6. 丙类放大器的板極輸出耦合电路	424
11-7. 三極電子管的輸入導納	428
(甲) 負載為純電阻	429
(乙) 負載為感抗	429
(丙) 負載為容抗	430
11-8. 中和电路	432
(甲) 線圈中和电路	433
(乙) 柵極中和电路	434
(丙) 板極中和电路	436
(丁) 推挽式中和电路	437
(戊) 柵極接地中和电路	438
11-9. 實用丙类放大器的电路及其調諧法	439
11-10. 丙类放大器所用的電子管	442
11-11. 頻率倍增器	443
本章總結	447
習題	450
第十二章 振蕩器	453
12-1. 引言	453

12-2. LCR 回路中的瞬变現象	455
(甲) 数学分析	455
(乙) 振荡的物理意义	459
12-3. 振荡器应具备的基本条件	461
12-4. 調板振荡器的工作原理(直綫性理論)	462
12-5. 由正反饋的觀點來決定起始振荡的条件	465
12-6. 調板振荡器的矢量圖解	469
12-7. 起振条件及振荡幅度的限制 — 振荡器的准直綫性理論	471
12-8. 板極及柵極的电源供給法	474
(甲) 間歇振荡	477
(乙) 正柵止蕩現象	477
12-9. 各式振荡器电路	478
(甲) 厚硨紫振荡器	478
(乙) 柯耳皮茲振荡器	479
(丙) 調柵振荡器	480
(丁) 調柵調板振荡器	481
12-10. 振荡器的頻率穩定問題	483
(甲) 采用緩沖放大級	486
(乙) 电子耦合振荡器	487
(丙) 电阻穩定法	488
12-11. 晶体振荡器	489
(甲) 晶体的压电特性	489
(乙) 晶体的共振頻率及溫度对它的影响	493
(丙) 晶体振荡器电路	494
12-12. 振荡器的調諧特性	497
12-13. 振荡器的板極效率及相角补偿法	498
12-14. 拍頻振荡器	499
12-15. 負电阻产生振荡的基本原理	502
12-16. 阻容振荡器(文式电桥形式)	503
12-17. 相移振荡器	509
12-18. 負电阻振荡器	510
(甲) 負阻管振荡器	511
(乙) 負跨导振荡器	513
12-19. 高頻振荡器	514
(甲) 負柵振荡器	515
(乙) 正柵振荡器	518
12-20. 細波振荡器	519
12-21. 寄生振荡	521
(甲) 寄生振荡电路	521

(乙) 寄生振蕩的除去法	525
(丙) 寄生振蕩的探求法	526
本章總結	527
習題	530
第十三章 調制	533
13-1. 引言	533
13-2. 調制的方式	534
13-3. 調幅波的基本性質	536
(甲) 調幅波的頻譜	538
(乙) 調幅波中的功率	541
13-4. 調幅方法概論	542
(甲) 直線調幅	542
(乙) 平方律調幅	543
13-5. 板極被調丙類放大器	544
(甲) 丙類放大器的工作情況及其要求	545
(乙) 功率與效率	549
(丙) 對調幅器的要求	554
(丁) 板極被調丙類放大器所用的電子管及實用電路	556
13-6. 板極被調振蕩器	559
13-7. 櫃極被調丙類放大器	560
13-8. 其他的直線調幅方法	565
(甲) 陰極調幅	565
(乙) 過止櫃極調幅	565
(丙) 帶櫃極調幅	567
13-9. 平方律調幅	567
13-10. 截波過止及單旁帶傳送	570
(甲) 平衡調幅器	571
(乙) 單旁帶傳送	573
13-11. 直線性乙類放大器	574
13-12. 調頻波與調相波的基本性質	578
(甲) 調頻波的方程式及其波形	579
(乙) 調相波的方程式及其波形	582
13-13. 調頻波與調相波的頻譜及功率分布情形	584
13-14. 調頻波的優點及缺點(與調幅波比較)	592
13-15. 調頻的方法——電抗管法	594
13-16. 調相的方法	599
13-17. 利用調相器以得到調頻波	601
本章總結	602
習題	606

第十四章 檢波	609
14-1. 引言	609
調幅波的檢波	610
14-2. 檢波器的种类	610
(甲) 直線性檢波器	610
(乙) 平方律檢波器	610
14-3. 直線性二極管檢波器	611
(甲) 二極管檢波器的基本原理	612
(乙) 二極管的整流特性曲綫	618
(丙) 負載阻抗, 調幅度及畸變的關係	616
(丁) 檢波效率(整流效率)及輸入阻抗	620
(戊) 二極管檢波器的聲頻等效電路	623
14-4. 二極管直線性檢波器的實用電路及自動強度控制	626
14-5. 多極管直線性檢波器	628
(甲) 檻極檢波	629
(乙) 板極檢波	629
14-6. 平方律檢波器	633
(甲) 基本原理	633
(乙) 各種型式的平方律檢波器	637
14-7. 半導體(晶體)檢波器	640
14-8. 成拍檢波器——頻率搬移	643
14-9. 超成拍式接收機的基本原理	647
14-10. 混頻器與換頻器	649
(甲) 混頻器電路	649
(乙) 換頻器電路	651
(丙) 混頻器與換頻器的分析	655
(丁) 各種型式混頻器的比較	659
14-11. 再生式檢波器	661
14-12. 超再生式檢波器	663
調頻波與調相波的檢波	667
14-13. 義別器	667
14-14. 限幅器	672
14-15. 調頻接收機的基本構造	674
本章總結	675
習題	679

第八章 共振电路

8-1. 引言

由电工原理的理論，我們都知道电感电抗隨着頻率的增高而加大，但电容电抗則隨頻率的增高而減低，而且感抗為正，容抗為負。所以當二者串聯時，可以在某一頻率使二者的大小相等，恰好互相抵消；或者當二者并聯時，使二者的電納互相中和或使它們的并聯阻抗等於最大，這種現象稱為“共振”。前者稱為“串聯共振”，後者稱為“并聯共振”。二者所組成的電路稱為“共振電路”（或共振迴路）。

利用共振電路在不同頻率時，所呈現的阻抗也不同這種特性，可以設計一個共振電路，使它容易傳過某些需要的頻率，濾去其餘不需要的頻率。共振電路的這種特性使得它成為無線電技術中一個不可缺少的極重要組成部分。因為利用電路的共振特性，才能使發送機發射出指定的頻率；才能使接收機從千千萬萬的無線電波中，選出所想接收的信號。

本章主要討論串聯及并聯共振在強迫振蕩時的基本原理，下章則討論耦合電路，因為它們是具有更重要的實際意義的。至于對這些電路更詳盡的討論（包括對自由振蕩），讀者可看參考書^①。

8-2. 串聯共振

(甲) 基本原理 圖 8-1(甲)所示的串聯電路的阻抗為：

① В. П. Асеев 著，“無線電基礎”中譯本上冊，1953年 B. A. Котельников 及 A. M. Николаев 著，天津大學譯：“無線電技術基礎”第一冊，高等教育出版社出版。
G. W. Pierce: “Electric Oscillations and Electric Waves” 1919年。