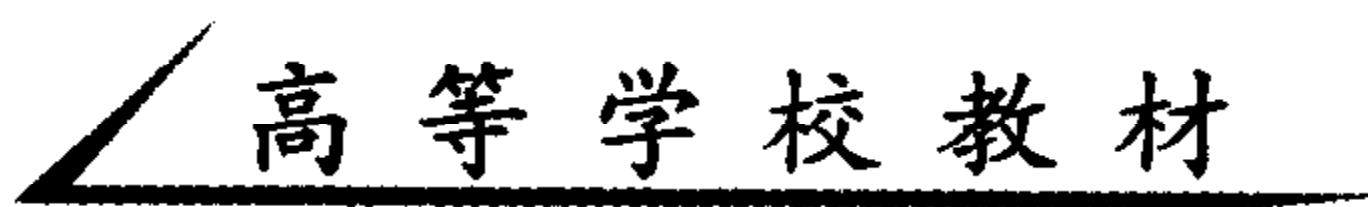


/ 高 / 等 / 学 / 校 / 教 / 材 /

电路与电子技术基础

主编 刘军 于湘珍

西北工业大学出版社



电路与电子技术基础

主编 刘军 于湘珍

副主编 李宗强 赵旭

编者 刘军 于湘珍 李宗强 赵旭 何曰光
李旭霞 吴薇 陈岚岚 张伯虎 张世英

出版时间：2013年1月

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书包括电路基础、模拟电路和数字电路三部分，共有电路分析的基本概念，电路分析的基本方法，一阶动态电路分析，正弦稳态分析，互感与理想变压器，半导体器件，基本放大电路，正弦波振荡器，运放的非线性应用，直流稳压电源，逻辑代数基础，集成逻辑门，组合逻辑电路，触发器，时序电路的分析与设计，常用集成时序逻辑器件及应用，存储器和可编程逻辑器件，数/模转换和模/数转换，VHDL 语言基础等 19 章内容，基本概念清楚，深入浅出，分析透彻。每章配有适量的例题和习题，方便学生学习和教师教学。

本书可作为应用电子技术、通信工程、电子工程、计算机应用等专业的全日制、自学考试的大专生的教材，也可作为电子机械、应用物理、通信指挥等少学时的本科生的教材。

图书在版编目(CIP)数据

电路与电子技术基础/刘军,于湘珍主编. —西安:西北工业大学出版社,2007. 9
ISBN 978 - 7 - 5612 - 2308 - 6

I. 电… II. ①刘… ②于… III. ①电路理论 ②电子技术 IV. TM13 TN01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151533 号

出版发行：西北工业大学出版社

通信地址：西安市友谊西路 127 号 邮编：710072

电 话：(029)88493844 88491757

网 址：www.nwpup.com

印 刷 者：陕西向阳印务有限公司

开 本：787 mm×1 092 mm 1/16

印 张：23

字 数：562 千字

版 次：2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价：33.00 元

前　　言

本书是根据教育部最新颁布的高等工业院校“电工学与电子技术”等课程教学要求,结合编者多年教学经验,专门为高校电气类、电子类、自动化类、通信类、计算机类和其他相近专业编写的教材。

本书的编写原则是确保基础,精选内容,侧重使用,在紧扣理论基础的同时,重点着眼于如何帮助读者提高分析、解决实际问题的能力。在内容上力求贯彻少而精的原则,既覆盖教学基本要求所规定的内容,又增添了一些拓宽和加深的内容;在阐述上由浅入深,循序渐进,便于读者自学。全书在编排上,既注重了各部分的相对独立性,又注意了各章节的有机联系。根据编者的教学实践和体会,对传统的体系结构进行了适当调整,加强了各主要内容间的逻辑性,便于读者应用和科技创新能力的培养。

全书共有电路基础、模拟电路和数字电路三部分,分 19 章,内容包括:电路分析的基本概念、电路分析的基本方法、一阶动态电路分析、正弦稳态分析、互感与理想变压器、半导体器件、基本放大电路、正弦波振荡器、运放的非线性应用、直流稳压电源、逻辑代数基础、集成逻辑门、组合逻辑电路、触发器、时序电路的分析与设计、常用集成时序逻辑器件及应用、存储器和可编程逻辑器件、数/模转换和模/数转换、VHDL 语言基础。

本书由刘军、于湘珍主编和统稿。其中,第 1,2 章由刘军、何曰光执笔,第 3~5 章由赵旭执笔,第 6,7 章由刘军、李旭霞执笔,第 8~10 章由于湘珍、吴薇执笔,第 11~13 章由刘军、陈岚岚执笔,第 14~18 章由李宗强、张伯虎、张世英执笔,第 19 章由于湘珍执笔。

由于编者水平有限,书中难免有疏漏和不妥之处,恳请广大读者批评指正。

编　者

2007 年 8 月

目 录

第 1 编 电路基础

第 1 章 电路分析的基本概念	3
1.1 电路及电路模型	3
1.2 电路分析的基本物理量	4
1.3 基尔霍夫定律	8
1.4 电阻元件	10
1.5 理想电源	12
1.6 受控源	14
习题 1	15
第 2 章 电路分析的基本方法	18
2.1 网络化简	18
2.2 支路电流法	24
2.3 节点电压法	25
2.4 叠加原理	27
2.5 等效电源定理	28
2.6 双口网络	30
2.7 非线性电阻电路分析的基本方法	30
习题 2	33
第 3 章 一阶动态电路分析	37
3.1 动态元件	37
3.2 动态电路的方程及其解	45
3.3 电路的初始值	47
3.4 一阶动态电路的响应	49
3.5 一阶电路的三要素公式	51
3.6 一阶电路的单位阶跃响应	54
习题 3	55
第 4 章 正弦稳态分析	59
4.1 正弦交流电路的基本概念	59

4.2 正弦量的相量表示.....	62
4.3 电路定律的相量表示.....	63
4.4 阻抗与导纳.....	67
4.5 正弦稳态电路的功率.....	71
4.6 正弦稳态电路中的最大功率传输.....	72
习题 4	74
第 5 章 互感与理想变压器	77
5.1 互感及互感电压.....	77
5.2 耦合电感的串联和并联.....	79
5.3 理想变压器.....	81
习题 5	82

第 2 编 模拟电路

第 6 章 半导体器件	87
6.1 半导体的基本知识.....	87
6.2 PN 结及其模型	89
6.3 半导体二极管及其应用.....	91
6.4 双极型晶体管.....	96
6.5 场效应晶体管	101
习题 6	108
第 7 章 基本放大电路.....	111
7.1 放大器概述	111
7.2 单管放大电路	113
7.3 放大电路的图解分析法	114
7.4 放大电路的小信号模型分析法	117
7.5 射极跟随器	120
7.6 多级放大电路	122
7.7 差动放大电路	124
7.8 集成运算放大器	131
7.9 放大电路的频率特性	144
7.10 功率放大电路.....	151
习题 7	159
第 8 章 正弦波振荡器.....	168
8.1 正弦波振荡器的组成及工作原理	168
8.2 RC 正弦波振荡器	169
8.3 LC 正弦波振荡器	171

8.4 石英晶体正弦波振荡器	176
习题 8	178
第 9 章 运放的非线性应用.....	181
9.1 电压比较器	181
9.2 方波发生器	185
9.3 三角波发生器和锯齿波发生器	187
习题 9	189
第 10 章 直流稳压电源	192
10.1 概述.....	192
10.2 单相桥式整流电路.....	192
10.3 滤波电路.....	194
10.4 串联反馈式稳压电路.....	197
习题 10	200

第 3 编 数字电路

第 11 章 逻辑代数基础	205
11.1 数字信号与数字电路.....	205
11.2 数制与编码.....	207
11.3 逻辑代数的三种基本运算.....	210
11.4 逻辑代数的基本定律和规则.....	213
11.5 复合逻辑.....	216
11.6 最小项和最小项表达式.....	219
11.7 逻辑函数的代数化简法.....	220
11.8 逻辑函数的卡诺图化简.....	221
11.9 非完全描述逻辑函数的化简.....	225
习题 11	227
第 12 章 集成逻辑门	230
12.1 数字集成电路的分类.....	230
12.2 TTL 集成逻辑门	231
12.3 MOS 集成逻辑门	241
12.4 集成门电路使用中的实际问题.....	245
习题 12	247
第 13 章 组合逻辑电路	251
13.1 组合逻辑电路的分析.....	251
13.2 组合逻辑电路的设计.....	253

13.3 常用组合逻辑器件及应用	256
13.4 组合逻辑电路中的竞争与冒险	270
习题 13	273
第 14 章 触发器	276
14.1 基本 RS 触发器	276
14.2 钟控触发器	278
14.3 集成触发器	282
习题 14	284
第 15 章 时序电路的分析与设计	287
15.1 时序电路概述	287
15.2 同步时序逻辑电路的分析	288
15.3 同步时序电路的设计方法	296
习题 15	300
第 16 章 常用集成时序逻辑器件及应用	302
16.1 集成计数器	302
16.2 集成寄存器和移位寄存器	310
习题 16	314
第 17 章 存储器和可编程逻辑器件	316
17.1 半导体存储器	316
17.2 可编程逻辑器件	318
习题 17	321
第 18 章 数/模转换和模/数转换	322
18.1 概述	322
18.2 D/A 转换器(DAC)	322
18.3 A/D 转换器(ADC)	326
习题 18	332
第 19 章 VHDL 语言基本介绍	333
19.1 概述	333
19.2 通用组合逻辑功能器件的 VHDL 语言描述	341
19.3 常见时序逻辑电路的 VHDL 语言描述	347
习题 19	358
参考文献	360

第1编

电 路 基 础

第1章 电路分析的基本概念

本章从介绍电路的概念、建立电路模型、认识电路变量等最基本的问题出发,重点讨论了基尔霍夫定律、电阻元件、理想电源等主要概念,并简单介绍了受控源。

1.1 电路及电路模型

电路是人们为了实现电能或电信号的产生、传输、处理及利用,由电器元件或设备,按一定方式连接起来而构成的电流所通过的路径。我们日常生活中所用的手电筒电路就是一个最简单的电路,它是由于电池、灯泡、手电筒壳(连接导体)组成的,如图 1.1.1(a) 所示。干电池是一种电源,为电路提供电能;灯泡则是用电的器件,称为负载,当电流通过时能发热到白炽状态而发光;连接导体可使电流构成通路。

电路模型是为了方便研究分析电路,在一定的条件下对实际电器元件加以理想化,忽略它的次要性质,用一个足以表征其主要性能的模型(Model)来表示,如图 1.1.1(b) 所示。

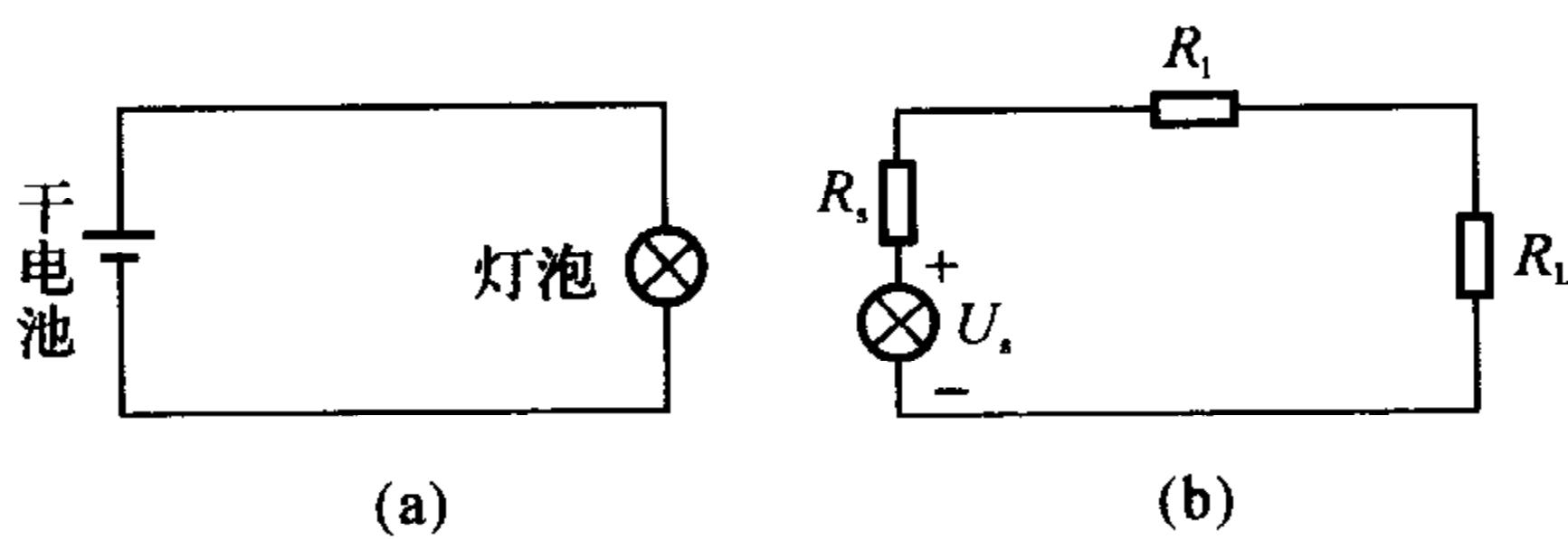


图 1.1.1 简单实际电路及其电路模型

(a) 实际电路; (b) 电路模型

1.1.1 实际电路作用及其组成

电在日常生活、农业生产、科研以及国防等各个方面都有广泛的应用。在通信、自动控制、计算机、电力等各个电技术领域中,使用许多电路来完成各种各样的任务。

实际电路的作用按强、弱电区分,主要体现在以下两个方面:

(1) 实现电能的产生、传输与转换(强电,电力电子);

(2) 信号的产生、传递与处理(往往针对弱电),如收音机、选频电路、检波电路、放大电路、扬声器驱动电路等。

实际电路的主要组成部分包括电源(信号源、激励)、负载、传输节点三大部分。电源是用于提供电能或电信号的设备。负载是用于耗电或输出信号的设备。传输节点是用于传输电能和电信号的中间环节。在现代信息化社会中使用的各种各样的电器设备,如电视机、手机、计算机、电动机等,广义上讲都是实际生活中的电路。

1.1.2 电路的理想化

本课程并不是研究一个个具体的实际电路,而是研究经过理想化的电路模型。大家知道有电压就会存在电场,有电流就有磁场,即电路周围伴有电场、磁场能量,或存在电磁波,它使电路伴有三种效应:

- (1) 载流导体因发热而耗能等效为电阻 R ;
- (2) 电场储能等效为电容 C ;
- (3) 磁场能量等效为电感 L 。

这三种效应一般是交织在一起的(如 R 含 L , L 含 R , C , ……),但根据主次的不同,在某些条件下可以被理想化,即将 R , L , C 三种效应分开,假定电磁交换过程集中在元件内部进行,没有能量的辐射,使实际器件等效为理想元件 R , L , C 或及其组合。

1.1.3 电路模型

实际的电器元件和设备的种类是很多的,如各种电源、电阻、晶体管、固体组件等等,它们中发生的物理过程是很复杂的。因此,为了研究分析电路的特性和功能,就要突出电路中器件的主要特性,忽略其次要性质,必须进行科学的抽象,用一些模型来代替实际电器元件和设备的外部功能,这种模型即称为电路模型。

图 1.1.1(a) 所示为一个实际的简单电路。它由干电池,连接导线,小灯泡 3 部分组成。电池产生电能,连接导线传输电能,小灯泡消耗电能。它的模型如图 1.1.1(b) 所示。其中,电阻 R_L 代表负载(小灯泡),干电池则用电压源 U_s 和电阻 R_s 的串联组合表示,电阻 R_l 代表连接导线的总电阻。

将电阻模型画在平面上所形成的图称为电路图。图 1.1.1(b) 即为图 1.1.1(a) 电路的电路图。电路图只反映各理想电路元件在电路中的作用及其相互连接方式,并不反映实际设备的内部结构,几何形状及相互位置。

1.1.4 集总假设

集总(中)假设是电路理论中的一个重要假设,集总假设是有条件的。当电路元件的尺寸远小于电路周围电磁波的波长时,则这个器件或部件称为集总参数器件和部件。用来模拟集总参数器件和部件的理想元件称为集总参数元件(Lumped Parameter Element),由集总参数元件互连而成的电路定义为集总参数电路。凡是电路的尺寸不满足上述集总化假设条件的,就称为分布参数电路。本书只讨论集总参数电路,集总参数电路是电路基本定律(基尔霍夫电流定律和电压定律)的应用前提。例如,我国电力用电的频率为 50 Hz,对应的波长为 6 000 km,而对实验室设备以此为工作频率来论,其尺寸远小于这一波长。因而用集总的概论是完全可以的,但对远距离输电线来说,就必须考虑到电场、磁场沿电路分布的现象,不能用集总参数而要用分布参数表征。

1.2 电路分析的基本物理量

电路的电性能通常可以用一组表示时间函数的变量来描述,电路分析的任务在于给定电

源(激励)解得这些变量(响应)。从根本上说,电荷与能量是描述电现象的基本变量或原始变量,为便于描述电路,从电荷和能量角度引入电路的3个基本变量:电流、电压和功率。

1.2.1 电流

电子和质子都是带电的粒子,电子带负电荷,质子带正电荷,所带电荷的多少叫电量,在国际单位制(SI)中,电量的单位是库仑(国际代号C), 6.24×10^{18} 个电子所具有的电量等于1库仑。我们用符号 q 表示电量,1库=1安·秒。

电荷有规则的定向运动,形成传导电流。金属导体中的大量自由电子,在外电场的作用下逆电场运动而形成电流,电解液中带电离子做规则定向运动也形成电流。计算电流大小的物理量是电流强度。

(1) 电流强度的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。用 $i(t)$ 可表示为

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \quad (1.2.1)$$

在SI中,电流的单位是安培(中文代号为安,国际代号为A),即A(安培)。也用kA, mA, μ A。

$$1 \text{ kA} = 1000 \text{ A}$$

$$1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$$

$$1 \text{ mA} = 1000 \text{ } \mu\text{A}$$

(2) 电流的实际方向:习惯上把正电荷的运动方向定为电流的实际方向,又称真实方向。如果电流的大小和方向不随时间变化,则这种电流称为恒定电流,简称直流(Direct Current, DC),可用符号 I 表示,否则称为时变电流。如果时变电流的大小和方向都随时间进行周期性变化,则称为交变电流,简称交流(Alternating Current, AC)。

(3) 电流的参考方向:在实际问题中,电流的真实方向在电路图中难以判断。如图1.2.1所示,电阻 R 的电流实际方向不是一看便知的,但它的实际方向无非是从a流向b或从b流向a。因此,可以像其他代数量问题一样任意假设正电荷的运动方向,即参考方向(Reference Direction),用箭头标在电路图上,或用双下标表示,如 i_{ab} 表示电流从a点流向b点,并以此为准分析计算。如果参考方向和实际方向一致,则电流为正值;如果两者方向相反,则记电流为负值。经计算后根据电流的正、负可判断其实际方向。如果计算所得电流为正值,说明实际方向与所设参考方向一致;如果计算所得电流为负值,说明实际方向与所设参考方向相反。

注意:电流值的正、负,只在设定参考方向的前提下才有意义。因此,如果选用电流变量时一定要标出其参考方向。正因为从参考方向可以判定其实际方向,故本书在电路图中所标出的电流方向都可以认为是参考方向。

【例1.1】 接于某一电路的ab支路如图1.2.2所示,在图示参考方向下,若 $i(t) = 4\cos(2\pi t + \frac{\pi}{4})$ A,试问:

(1) $i(0), i(0.5)$ 的实际方向?

(2) 若电流参考方向与图1.2.2中标示相反,则 $i(0), i(0.5)$ 的实际方向有无变化?

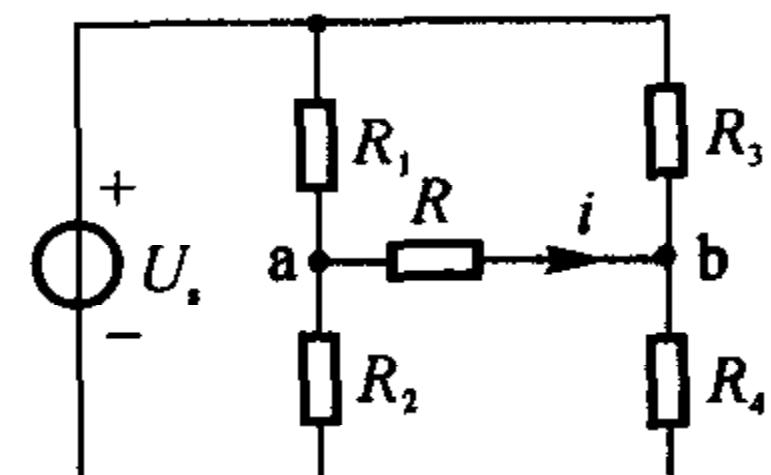


图1.2.1 电流方向的判断

【解】 (1) $i(0) = 4\cos \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ A > 0, 故该电流实际方向和图示参考方向一致, 是 $a \rightarrow b$;

$i(0.5) = 4\cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -2\sqrt{2}$ A < 0, 故该电流实际方向和参考方向相反, 是 $b \rightarrow a$ 。

(2) 电流的参考方向可以任意假设, 但实际方向由该支路与外电路确定, 故实际方向不会因参考方向的选择而改变。事实上, 在该题条件下 $i'(t) = -4\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ A, 故实际方向和(1)完全一致。



图 1.2.2 例 1.1 图

1.2.2 电压

电荷在电路中流动, 就必然发生能量的交换。电荷可能在电路的某处获得能量而在另一处失去能量。因此, 电路中存在着能量的流动, 电源一般提供能量, 有能量流出; 电阻等元件吸收能量, 有能量流入。为便于研究问题, 计算电场力做功的能力, 引用“电压”这一物理量。

(1) 电压的定义: 单位正电荷由 a 点移到 b 点时电场力所做的功称为 ab 两点间的电压, 又称电位差(或电势差)。用 $u(t)$ 可表示为

$$u(t) = \frac{dw}{dq} \quad (1.2.2)$$

式中, 电荷的单位是库[仑](C), 功的单位是焦[耳](J), 电压的单位是伏[特](V), 也用 kV, mV, μ V。

$$1 \text{ kV} = 1000 \text{ V}$$

$$1 \text{ V} = 1000 \text{ mV}$$

$$1 \text{ mV} = 1000 \text{ } \mu\text{V}$$

(2) 电压的实际方向: 习惯上把电位降落的方向称为电压的实际方向, 又称实际极性。如果电压的大小和方向不随时间变化, 则这种电压称为恒定电压, 否则称为时变电压。

(3) 电压的参考方向: 同需要为电流选定参考方向一样, 也需要为电压选定参考方向。通常在电路图上用“+”表示参考方向的高电位端, “-”表示参考方向的低电位端, 如图 1.2.3 所示。或用双下标表示电压的参考方向, 如 u_{ab} 表示电压参考方向从 a 点指向 b 点。电压实际方向的判定与电流的类似。

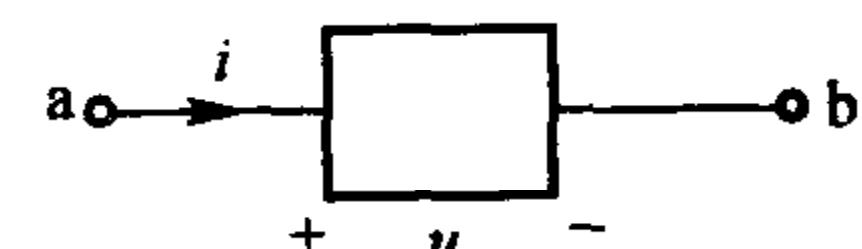


图 1.2.3 电压参考方向

(4) 电位的概念及计算: 在电路中, 某点的电位是将单位正电荷沿一路径移至参考点(选定电路中的参考点, 用符号“ \perp ”表示), 电场力做的功。将参考点的电位定为零, 则所求点的电位就是该点到参考点的电压。所以计算电位的方法与计算电压的方法完全相同。

在电路分析中引入了电位, 可以简化分析, 方便计算。如图 1.2.4(a) 所示电路, 为求各电阻元件的电压, 当选 d 为参考点时, 只需以 b 点电位为变量, 列出有关电路方程求得该电位, 各电阻电压即为电阻两端电位之差。

对如图 1.2.4(a) 所示电路, 还可将其改画成用电位的极性代替电压源的形式, 如图 1.2.4(b) 所示。在电子电路课程中, 把这种画法称为“习惯画法”。

显然, 没有参考点, 谈论电位数值的大小是没有意义的。

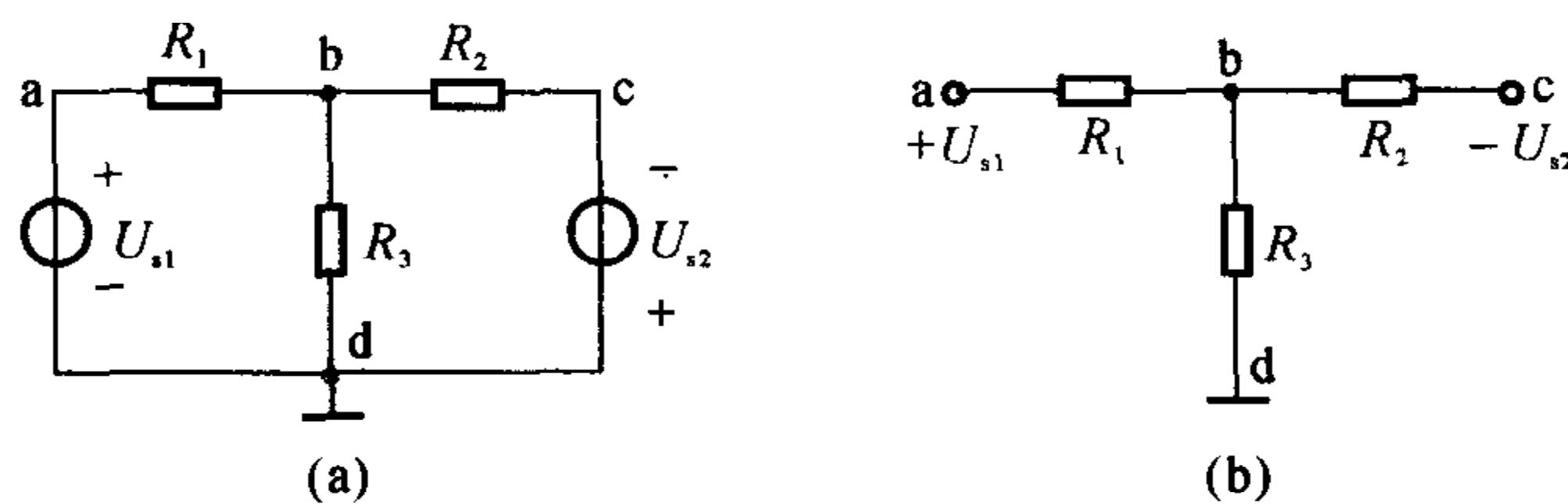


图 1.2.4 “习惯画法”

(5) 关联的电压与电流参考方向:在电路分析中,电流与电压的参考方向是任意选定的,两者之间独立无关。但为了方便起见,常采用关联参考方向:电流参考方向与电压参考“+”极到“-”极的方向一致,即电流与电压参考方向一致,如图 1.2.3 所示,图中电流 i 和电压 u 是关联的,否则称非关联。

1.2.3 功率

由于电路中存在着能量的传输,为了讨论能量传输的快慢,特引入“功率”变量。

(1) 功率的定义:单位时间内电场力所做的功或电路所吸收的能量。用 p 表示,即有

$$p(t) = \frac{dw}{dt} \quad (1.2.3)$$

式中,功的单位是焦[耳](J),时间的单位是秒(s),功率的单位是瓦[特](W),也用 kW, mW。

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$$

$$1 \text{ W} = 1000 \text{ mW}$$

(2) 功率的计算:对于某一元件或局部电路,如图 1.2.3 所示,采用关联的电压、电流参考方向,则该元件或局部电路吸收的功率为

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \frac{udq}{dt} = ui \quad (1.2.4)$$

结论:在电压 u 、电流 i 参考方向关联的条件下,一段电路所吸收的功率为该段电路两端电压与电流的乘积。显然,若 u, i 参考方向非关联,则计算吸收功率的公式中应冠以负号,即

$$p(t) = -ui$$

据此,代入 u, i 数值,若计算的 p 为正值,该段电路实际就是吸收功率(或消耗功率);若 p 为负值,该段电路实际向外提供功率(或产生功率)。

(3) 能量的计算:在电压、电流参考方向关联时,从 t_0 到 t 时刻内该部分电路吸收的能量为

$$w(t_0, t) = \int_{t_0}^t p(\xi) d\xi = \int_{t_0}^t u(\xi)i(\xi) d\xi \quad (1.2.5)$$

【例 1.2】 图 1.2.5(a) 所示电路中,已知 $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = -2 \text{ A}$, $I_3 = 1 \text{ A}$, 电位 $V_a = 8 \text{ V}$, $V_b = 6 \text{ V}$, $V_c = -3 \text{ V}$, $V_d = 8 \text{ V}$ 。

(1) 欲验证电流数值是否正确,直流电流表应如何接入电路?并标明电流表的极性。

(2) 求电压 U_{ac} , U_{db} ,要测量这两个电压,应如何连接电压表?并标明电压表的极性。

(3) 求元件 1,3,5 上的吸收功率。

【解】 (1) 根据各支路电流的正负值,电流表应按图 1.2.5(b) 所示接入各支路。

(2) $U_{ac} = V_a - V_c = 8 + 3 = 11 \text{ V}$, $U_{db} = V_d - V_b = 8 - 6 = 2 \text{ V}$ 。电压表的接法如

图 1.2.5(b) 所示。

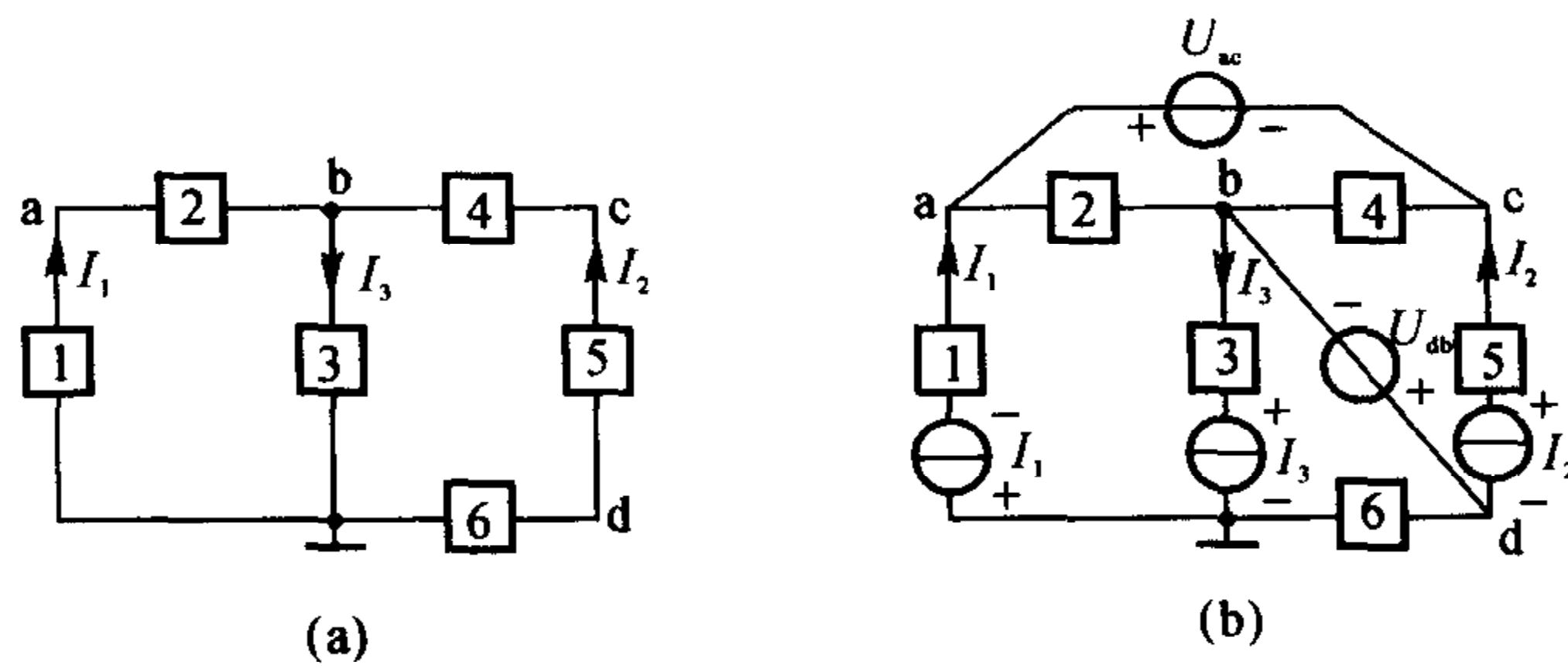


图 1.2.5 例 1.2 图

(3) 设元件 1,3,5 上吸收的功率分别为 P_1, P_3, P_5 , 则

$$P_1 = -V_a I_1 = -8 \times 3 = -24 \text{ W}$$

$$P_3 = V_b I_3 = 6 \times 1 = 6 \text{ W}$$

$$P_5 = U_{dc} I_2 = (V_d - V_c) I_2 = (8 + 3) \times (-2) = -22 \text{ W}$$

1.3 基尔霍夫定律

1.3.1 名词介绍

以图 1.3.1 所示的电路为例来介绍几个相关名词。

(1) 支路: 按狭义定义, 把通过同一电流的电流路径称为支路。如图 1.3.1 所示, 该电路共有 3 条支路: 支路 b1a 和 b2a 中既有电阻又有电源, 称为有源支路; 支路 a3b 只有电阻而无电源, 称为无源支路。

(2) 节点: 按狭义定义, 3 条和 3 条以上支路的连接点称为节点, 如图 1.3.1 所示电路有两个节点 a 和 b。

(3) 回路: 由支路构成的闭合路径称为回路, 如图 1.3.1 所示, 共有 3 个回路, 即 a2b1a 回路, a3b2a 回路, a3b1a 回路。

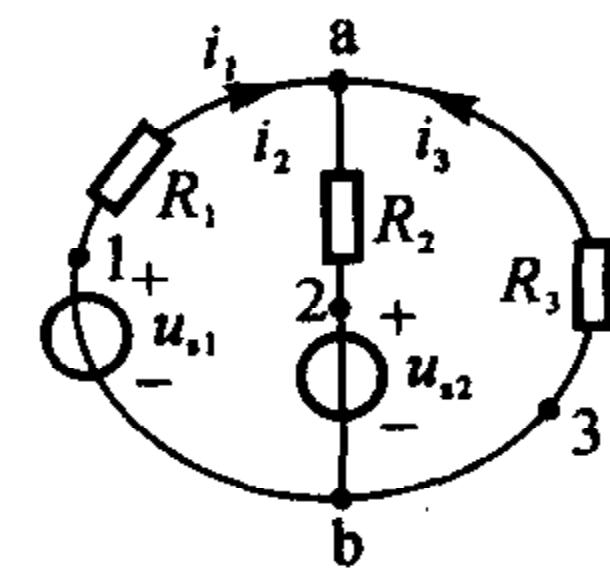


图 1.3.1

1.3.2 基尔霍夫电流定律(KCL)

基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law), 简写为 KCL。它是描述电路中各支路电流之间相互关系的定律。对于任一集总电路中的任一节点, 在任一时刻 t , 流入(或流出)该节点所有支路的电流的代数和为零。此结论称为基尔霍夫电流定律, 其数学表示式为

$$\sum_{k=1}^n i_k(t) = 0 \quad (1.3.1)$$

式中, $i_k(t)$ 为流入(或流出)节点的第 k 条支路的电流, n 为节点处的支路数。

例如, 对于图 1.3.1 所示电路, 设定各支路电流的大小和参考方向如图 1.3.1 所示, 则对该点有

$$i_1(t) + i_2(t) = i_3(t) \quad (1.3.2)$$

将式(1.3.2)改写为

$$-i_1(t) - i_2(t) + i_3(t) = 0 \quad (1.3.3)$$

式(1.3.3)的物理意义是,流出节点a的电流的代数和等于零。这里流出的电流规定取正号,则流入的电流即取负号。式(1.3.2)再改写为

$$i_1(t) + i_2(t) - i_3(t) = 0 \quad (1.3.4)$$

式(1.3.4)的物理意义是,流入节点a的电流的代数和等于零。这里流入的电流规定取正号,则流出的电流取负号。

式(1.3.3)、式(1.3.4)两式是KCL的另一种叙述法。它们在本质上是一样的,区别只在列写方程时是把流出节点的电流规定为正,还是把流入节点的电流规定为正。

式(1.3.3)、式(1.3.4)两式写成一般形式为 $\sum i_k(t) = 0$,即集中在任一节点上的各支路电流的代数和恒为零。

注意:在写方程时,如把流出节点的电流视为正,则流入节点的电流即需取为负;反之亦然。

推广:KCL原是运用于节点的,但把它加以推广,也可使用于包围几个节点的闭合面。如图1.3.2所示电路中,闭合面S内有3个节点1,2,3。当设定各支路电流的大小和参考方向如图中所示时,则对此3个节点即可列出KCL方程

$$i_1 = i_{12} - i_{31}$$

$$i_2 = i_{23} - i_{12}$$

$$i_3 = i_{31} - i_{23}$$

把以上三式相加得

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0 \quad \text{或} \quad \sum_{k=1}^3 i_k(t) = 0$$

即流入(或流出)一个闭合面的支路电流的代数和恒等于零。此即广义的KCL。

注意:在写方程时,如把流出闭合面的电流视为正,则流入闭合面的电流即需取为负;反之亦然。

1.3.3 基尔霍夫电压定律(KVL)

基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law),简写为KVL。它是描述回路中各支路电压之间相互关系的定律。对于任一集总电路中的任一回路,在任一时刻t,沿着该回路的所有支路电压降的代数和恒等于零。其数学表达式为

$$\sum_{k=1}^n u_k(t) = 0 \quad (1.3.5)$$

式中, $u_k(t)$ 为回路中第k条支路电压,n为回路中的支路数。

此结论称为基尔霍夫电压定律(KVL)。在此方程时,应首先为回路设定一个绕行方向,凡电压的参考极性从“+”到“-”与回路绕行方向一致者,则该电压前取“+”号,否则取“-”号。

例如,对于图1.3.3所示电路,设定各元件电压的参考极性和回路的绕行方向如图中所示,则有

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_{s3} - u_{s4} - u_4 = 0 \quad (1.3.6)$$

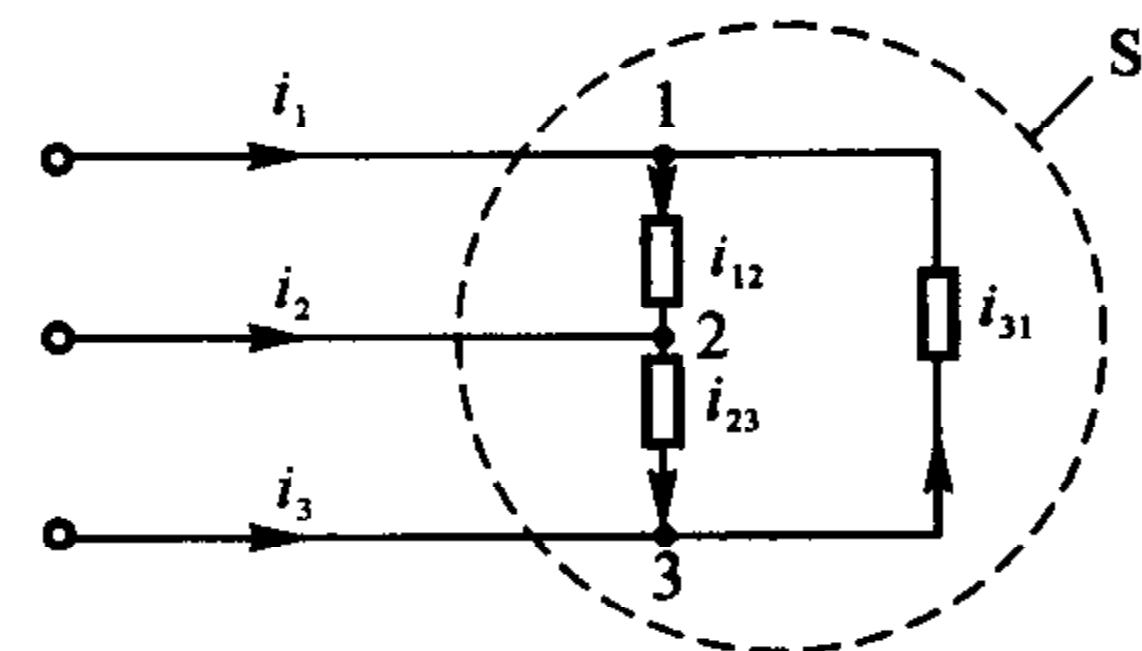


图1.3.2 KCL推广于闭合面