

真空管式・電晶體式・IC式

# 彩色電視檢修大全

向井政昭原著／柯順隆譯／正文書局印行




# 彩色電視檢修大全

真空管式·電晶體式·IC式


向井政昭原著  
柯順隆譯

正文書局印行

① 色條與故障症狀畫面

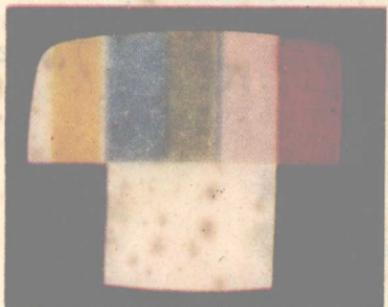

② 亮度順次彩色檢驗圖

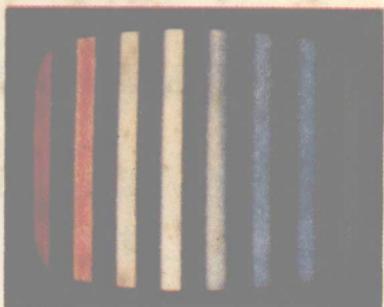

③ 偏位方式色條檢驗圖



④ 色彩相不符合的彩色畫像



⑤ 有920KHz 干擾的彩色畫像



⑥ 色不同時之彩色畫像



⑦ 3.58MHz 停止時之畫像



⑧ 白色平衡不良  
而呈藍色的彩色畫像




⑨ 不映出紅色系統的彩色畫像




⑩ 接收黑白廣播時之綠色畫像



11 靜態收斂偏差的彩色畫像

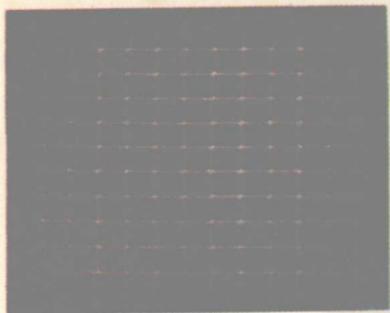


⑫ 水平收斂偏差的棋盤線條

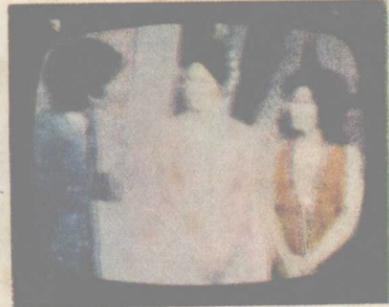

⑬ 有双重像的彩色畫像



⑭ 使用信號注入器檢查

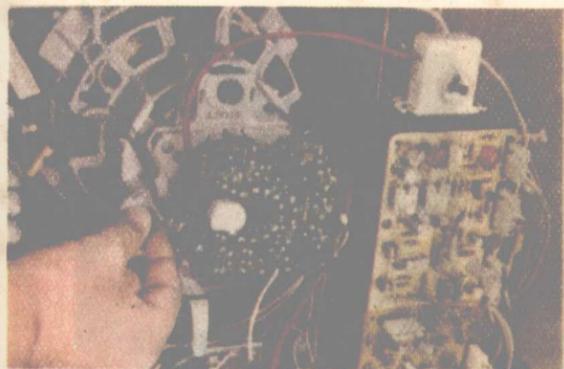

⑮ 靜態收斂磁鐵之調整



⑯ 白色平衡之調整  
(正在轉動的是紅色驅動)

# 原序

時間過得真快，記得不久以前執筆「彩色、黑白電視檢修」一書，才一眨眼，已過五個年頭了。

這五年來，我們的家庭電化器具中之寵兒電視機，已從黑白電視，發展為彩色電視，而以真空管式問世的彩色電視，也已經從併合(hybrid)形變化為電晶體式，更進一步，脫胎換骨朝向積體電路方式之途邁進，進展神速，令人嘆為觀止。

另一方面，最近在各大都市急速增加的高樓建築物，也由於地方上家庭化器具之普及，使得產生鬼像(雙重像)和電波雜訊，徒然增加接收障礙，很難捕獲到良質的電視電波。

更甚者，由於以UV混在的多頻道多方向接收，以及家庭共聽的出現，影響所及，時下電視機檢修技術人員，更是被迫得非充實新的服務技術不可。

職是之故，筆者為了以這些服務人員以及在校學生為對象，乃執筆編纂電晶體式和積體電路式形彩色電視之修理技術，以及適應現況下的接收電視電波的方法。

筆者在執筆時，曾考慮到後列各要點：

- (一) 按畫面症狀之不同，講解檢修要領
- (二) 以電晶體式及積體電路式為中心，詳細說明有關檢查方法，並且視其必要，也舉例說明真空管式之檢查方法。
- (三) 盡量多蒐集可供修理之參考的具體實例。
- (四) 各電路圖均註明故障部位、零件。

## 彩色電視機檢修大全

(五) 除了電視機本身故障之檢修外，對於遇到接收障礙那時候的處理  
處理方法，也有詳細說明。

本書如能對於各位讀者有所幫助，則著者幸甚。

著者 向井政昭謹識

# 目 錄

00	電容式感應器之選用與測量	1-1-1
08	萬用表之使用與測量	2-1-1
01	音頻放大器之選用與測量	3-1-1
21	單極管之選用與測量	3-2-1
28	取樣電路之選用與測量	3-3-1
原序	前言	1

## 第一章 學會修理電視機之前必修的課程 1

1-1	檢查故障之方法	2
1-2	服務用測定器及使用方法	6
1-2-1	三用電表	6
1-2-2	示波器	9
1-2-3	色點 / 棋盤線條發生器	15
1-2-4	色條發生器	16
1-2-5	電子管電壓表	18
1-2-6	高壓計	19
1-2-7	陰極射線管核對器	20
1-2-8	電晶體核對器	22
1-2-9	位準核對器	24
1-2-10	其他	25
1-3	檢查電晶體電路與 IC 電路的要領	27
1-3-1	找出故障電路之要領	27
1-3-2	檢查電晶體電路的要領	29
1-3-3	判斷電晶體優劣之要領	31
1-3-4	檢查 IC 電路的要領	33

1-4 替換零件須注意事項.....	39
1-4-1 替換電阻器須注意事項 .....	39
1-4-2 替換電容器須注意事項 .....	40
1-4-3 調換電晶體須注意事項 .....	42
1-4-4 調換調諧器或變壓器類須注意事項 .....	45
1-4-5 調換陰極射線管須注意事項 .....	46
1-4-6 印刷基板上的零件之調換 .....	46
1-5 接收方法 .....	51
1-5-1 選擇天線的方法 .....	51
1-5-2 餌電線 .....	54
1-5-3 設立天線的方法 .....	56
1-5-4 信號之混合與分配 .....	59
1-5-5 應付鬼像之對策 .....	72
1-5-6 應付干擾之對策 .....	76
1-5-7 應付其他接收障礙之對策 .....	78
<b>第二章 故障症狀診斷要領 .....</b>	<b>83</b>
[ 1 ] 既不發出聲音，也不映出光域.....	83
[ 2 ] 會發出聲音，却不映出光域.....	93
[ 3 ] 光域成一條橫線.....	106
[ 4 ] 觸發振盪 .....	118
[ 5 ] 呈一條縱直線 .....	121
[ 6 ] 映出亮點 .....	123
[ 7 ] 只映出光域不映出畫像.....	124
[ 8 ] 只有特定頻道才映出畫像 .....	139
[ 9 ] 水平、垂直均不同步 .....	140
[ 10 ] 得不到垂直同步 .....	148

[ 11 ] 得不到水平同步	153
[ 12 ] 畫像淡薄	161
[ 13 ] 畫面較暗	168
[ 14 ] 不着色	173
[ 15 ] 得不到色同步	190
[ 16 ] 色彩不符合	200
[ 17 ] 不映出特定之色	203
[ 18 ] 色淡薄	213
[ 19 ] 有些頻道不着色或色之濃淡不一	216
[ 20 ] 畫面有色斑	219
[ 21 ] 整個畫面有偏色	221
[ 22 ] 畫面周邊部有偏色	222
[ 23 ] 光域會著色	230
[ 24 ] 畫像發生週期性搖擺	238
[ 25 ] 畫像某部向左右推移	243
[ 26 ] 垂直振幅不良或直線性不良	246
[ 27 ] 水平振幅不足	250
[ 28 ] 畫像的垂直線會起伏波動	253
[ 29 ] 光域失真	255
[ 30 ] 畫面上、下端或左端有反捲	257
[ 31 ] 會在畫面半路上同步	260
[ 32 ] 畫像模糊不清	263
[ 33 ] 映出細的差頻條紋	268
[ 34 ] 畫像黑白顛倒而不穩定	269
[ 35 ] 色會滲潤	272
[ 36 ] 有色雜訊	274
[ 37 ] 畫面出現白線	277

[ 38 ]	畫面出現橫條紋	280
[ 39 ]	畫面出現其他節目的影像	285
[ 40 ]	會出現白色斑點	286
[ 41 ]	不發出聲音	288
[ 42 ]	聲音很小	293
[ 43 ]	發出蜂音	296
[ 44 ]	聲音會失真	300
[ 45 ]	雜訊很多	303

### 第三章 接收障礙之發現與對策 ..... 306

[ 3-1 ]	檢查障礙源之要領	306
[ 3-2 ]	各種障礙對策	312
[ 1 ]	建築物之反射所引起的鬼像障礙	312
[ 2 ]	由輸電線、配電線所引起的障礙	318
[ 3 ]	高樓大廈後之鬼像障礙	320
[ 4 ]	在強電場地區的直接波闖入障礙	323
[ 5 ]	利用高頻的機器引起之障礙	326
[ 6 ]	社區住宅所遭受的差頻干擾	329
[ 7 ]	由天線柱升壓器所引起之障礙	332
[ 8 ]	由於業餘無線電等所引起之障礙	334
[ 9 ]	畫面有竹簾狀條紋	337
[ 10 ]	吹風機的馬達所引起的障礙	340
[ 11 ]	電熱器等之觸點所引起的障礙	343
[ 12 ]	霓虹燈等放電燈所引起的障礙	345
[ 13 ]	以汽車為起因的脈衝雜訊	348
[ 14 ]	列車所引起的障礙	351
[ 15 ]	每有飛機飛過，畫面會搖擺	355

[16]	高速公路為起因的障礙	355
[17]	有些頻道所收的畫面不清晰	358
[18]	在沿海地區降雪雜訊增多	361

## 第四章 陰極射線管之更換及更換時間之 調整法 ..... 365

4-1	辨別陰極射線管良好與否之方法	365
4-2	陰極射線管之更換	366
4-3	調換陰極射線管時之調整	373
4-3-1	設置調整必備的測定器具	373
4-3-2	調整之準備	376
4-3-3	預備調整	376
4-4	色純度調整	377
4-5	收斂調整	378
4-5-1	靜態收斂調整	379
4-5-2	動態收斂調整	385
4-5-3	使用二極收斂範的電視機時	388
4-5-4	使用橫一條排列電子槍式陰極射線管的電視機之調整	391
4-5-5	調整之訣竅	395
4-6	白色平衡調整	396
4-7	設置調整的部份修正法	398
4-7-1	整個畫面有偏色之修正法	398
4-7-2	畫面一部有偏色之修正法	399
4-7-3	畫面有色斑之修正法	399
4-7-4	畫面著上了特定之色的修正法	400

4-8 其他調整	402
4-8-1 消色調整	402
4-8-2 焦點調整	404
4-8-3 光域位置之調整	405
4-8-4 四矩形失真修正電路之調整	406
4-8-5 高壓電路之調整	406
4-8-6 ABL 電路之調整	407
808 中英名詞對照索引	411
809	
810	
811	
901	

# 第一章 學會修理電視機

## 之前必修的課程

去改立轉站查針 1-1

真空管式彩色電視機如曇花一現似的，在這短短數年之間，已從併合形脫胎換骨，漸漸臻於全晶體式，更進一步神速的發展為積體電路彩色電視機 (integrated color television)，也許不出數年，真空管式電視機可能就要變成古董了。處於這個急轉直下的技術革新時期，時下的電視檢修服務人員，已經被迫得必須充實電晶體式和積體電路式彩色電視檢修技術，以替代過去的真空管式電視機，迎接積體電路式電視機時代之來臨。

可是，多年來對真空管式電視機之檢修已駕輕就熟的技術服務人員來說，由於缺乏這種技術，因感到束手無策，對修理服務，也就無法勝任。

那麼，電晶體式彩色電視機和積體式彩色電視機果真不容易修理嗎？答案是否定的，修理已故障的電晶體式彩色電視機和積體式彩色電視機，多多少少需備熟練的技術，說穿了頂多只要及早找出印刷基版上的所要修理的零件之技術而已，其餘的只需循真空管式電視機之檢修一樣途徑，使用三用電表，和示波器，差不多已能夠發現故障部位了。

話雖這樣說，由於電晶體式電視機和積體電路式電視機所需要的電壓，低於真空管式電視機所需要的電壓，而且也由於電路方式之不

同，有時候我們須以或多或少，不同於檢查真空管式電視機之故障要領的不相同為觀點，着手檢查。在處理發生故障的電視機時，也必須注意異於真空管式的事項。

下面依次說明檢查故障之要領。

## 1-1 檢查故障之方法

通常依照下列次序檢查故障，可以以很高的效率修理故障。

<第一階段> 必須把故障症狀查證確實


<第二階段> 根據故障症狀推斷故障電路

<第三階段> 把故障電路做微細分割，追究故障部位

<第四階段> 找出故障零件

### (1) 故障症狀之查證

不用說，最重要的當然是必須注意聽清楚該故障電視機的顧客所

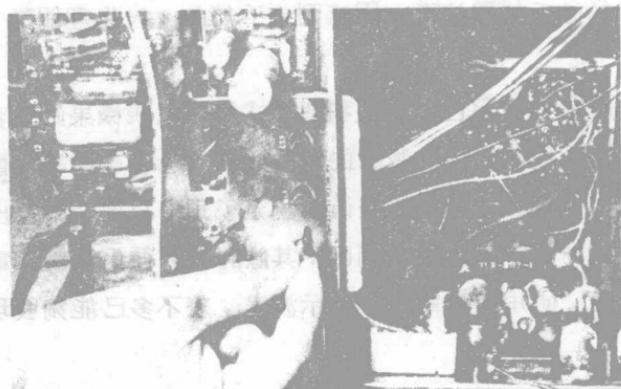

第1-1圖 試將旋鈕調整一下

說明的故障症狀。然後將該故障電視機的前面轉到跟前來，第一個要做的是試把旋鈕調整一下，查證故障症狀。不僅電視機前面、側面有旋鈕，有些電視機也有許多旋鈕裝設於背面，而且目前的電視機大多數採用按鈕式，總之無論旋鈕或按鈕，必須一一詳細的調整，觀察其變化（參閱第1-1圖）。

〔第1-1表〕主要故障症狀與故障電路之關係

故障症狀	主要故障電路
不發出聲音也映不出試映光域	電源電路，水平偏向電路
映不出畫像，也發不出聲音	本身振盪電路
雖有聲音却沒有畫像	影像放大電路、影像中頻電路、高頻電路
雖有畫像却沒有聲音	聲音中頻電路、聲音檢波電路、低頻放大電路
得不到同步	同步電路，AGC電路，水平AFC電路、積分電路、垂直振盪電路
試映光域呈一條橫線	垂直偏向電路
不映出試映光域	水平偏向電路，高壓電路，焦點電路，影像放大電路，ABL電路；陰極射線管電路
焦點不對準	焦點電路，高壓整流電路，陰極射線管
會映出特定之色的畫像	色差信號放大電路，陰極射線管第二柵極電路
不着色	通帶放大電路，ACC電路，消色電路，3.58MHz振盪電路，3.58MHz輸出電路，繫色同步信號開波電路，繫色同步信號放大電路
得不到色同步	3.58MHz振盪電路，繫色同步信號開波電路，繫色同步信號放大電路，檢相電路（相位檢波電路），直流放大電路
不映出特定之色	色解調電路，解調放大電路，色差信號放大電路
畫面有偏色	收斂電路

## (2) 故障電路之推斷

查證完畢故障症狀之後，下一個步驟就是要推斷故障電路。舉一個例來說，因為「畫面不映出彩色」所以可能是色信號電路故障，或因為「只映出試映光域而不映出影像」，所以，故障可能就在影像（視頻）電路等，作大致上的推測。

為了要根據故障症狀來推斷故障電路，那就必須多多瞭解彩色電視機各電路的動作。

為備這時候的參考，茲將主要故障症狀與故障電路之關係舉示於第1-1表。

## (3) 故障電路之區分

即使在第二階段推斷故障電路，檢查範圍仍然還嫌太籠統了一點。譬如說，因為「不映出色彩」，所以，縱令判斷故障是在色再生電路，由於此電路是由通帶放大電路(band-pass amplification circuit)、ACC電路(automatic chrominance control circuit)、消色電路(color killer circuit)、3.58 MHz振盪電路……等若干電路所構成，所以，很不容易從這些電路之中，找出不良零件。於是，還是先縮小範圍，然後再致力於找出不良零件，才比較有效。

關於這一點，有許多方法可以採用，但是基本上我們還是用依照第1-2圖所示，把認為有故障的電路分為二，檢查其中之一是否正在發揮功能，以縮小檢查範圍的方法。

也就是說，在AB兩個電路之中，檢查A電路那一邊，結果，A電路如果正在發揮功能，則可以判斷故障就在B電路那一邊，而檢查A電路的結果，如果A電路不發揮功能，那就可以判斷故障是在A電路這一邊了。

這種把電路分為二，檢查究竟其中那一個正在發揮功能的方法，試讀結束，需要全本PDF請購買 [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)