

# 电子线路基础

## 轻松入门

(第二版)

胡斌 编著

以读者为本，  
降低阅读疲劳，  
使读者轻松、  
快捷、高效地  
摄取知识！

免费网络辅导  
<http://gumu.nease.net/>



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

电子线路基础轻松入门/胡斌编著. 2 版. —北京: 人民邮电出版社, 2006. 6  
(轻松入门系列丛书)

ISBN 7-115-14647-0

I. 电... II. 胡... III. 电子电路 IV. TN710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 026139 号

### 内 容 提 要

本书是《电子线路基础轻松入门》的修订本，在保持原书精华的基础上更新部分内容，以更好地为新老读者服务。

本书从最基本的电气知识开始，详尽地介绍了电子线路中应用量最大，也是最基本的电阻器、电容器、电感器和二极管、三极管的重要特性、图形符号、主要参数和各类应用电路，同时介绍了分析这些电路的思路、方法和技巧，最后介绍了三个整机电路分析实例，以便读者全面、深刻地掌握电路分析的方法和技巧。

本书通俗易懂、分析透彻，特别适合零起点的电子技术初学者学习。通过阅读本书，读者可以掌握分析电子线路的基本技能，为以后进一步学习更为复杂的电子技术知识，分析电子电路图打下坚实的基础。

### 轻松入门系列丛书 电子线路基础轻松入门 (第二版)

- 
- ◆ 编 著 胡 斌
  - 责任编辑 申 苹
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
  - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
  - 新华书店总店北京发行所经销
  - ◆ 开本: 787 × 1092 1/16
  - 印张: 23
  - 字数: 551 千字 2006 年 6 月第 2 版
  - 印数: 16 501-22 500 册 2006 年 6 月北京第 1 次印刷

---

ISBN 7-115-14647-0/TN · 2757

定价: 32.00 元

读者服务热线: (010) 67129264 印装质量热线: (010) 67129223

## 写给读者的信

尊敬的广大读者：

本人在电子技术图书领域写作已有二十多个春秋，结识了一大批电子技术爱好者。通过跟他们的交流，了解到了他们学习中的困惑。本人一直努力学习和不断思考，梦想给读者奉现一本“少花时间、少用力气”就修学会电子技术的图书。

我在与广大电子技术爱好者交流时发现，大家最大的困惑有两个：一是不知道如何下手学习电子技术，二是学习中遇到疑难问题不能及时得到辅导。

### ➤ 基础知识是学习的基石

在入门阶段深刻、牢固地掌握基础知识是学习电子技术的必要条件，如果想在学习的道路上少吃苦，少遇困难，那么请扎实学好电子技术基础知识。

### ➤ 系统学习才能持续成长

为数不少的初学者在看书或分析电路时这个不懂，那个无法理解，其根本原因是没有系统地学习电子技术。一个整机功能电路是由许多单元电路有机结合而成的，如果无法理解其中一个单元电路的工作原理，则可能导致整个电路分析的失败，所以系统地学习电子技术非常重要。

### ➤ 适度动手实践可点石成金

适度的动手实践可以强化理论知识的学习，感性认识的增强可促进理论知识的学习。在学习的早期，边动手操作、边进行理论知识的学习，具有点石成金之功效。

### ➤ 一个注意点

电子技术中的许多知识没必要死记硬背，忘了就让它暂时忘了，只要知道是怎么回事，何时知道够在哪里找到，找到之后会用即可。

不常用到的知识点，一时记不住是正常的，学习电子技术的关键是理解。

### ➤ 及时辅导

初学者在学习中经常会遇到各种困难，为了帮助广大读者及时地解决这些难题，笔者运用现代通信技术，建立与读者直接沟通的网络平台。

另外，为了加强广大读者之间的网络交流，本人在主页上设置了“无线电爱好者网上通联专栏”（网址详见本人QQ号1155390的“个人资料”），通过这个平台，大家可以互相联系，互相交流，共同进步。

### ➤ 本书学习建议

(1) 用10天左右时间快速通读全书，遇到疑难问题做个记号，留待以后解决。

(2) 进入精读阶段，力求用两个月的时间掌握书中 90% 的内容。

(3) 对自己的不能解决的问题，请通过 QQ 与本人联系，本人会给予及时辅导。

致

礼！

胡 武

# 前　　言

## 本书的目标

笔者凭借多年教学、科研和写作经验，精心组织编写了本书，希望引领读者轻松迈入电子技术领域。本书将帮助零起点的读者从基础概念、电子元器件知识以及元器件典型实用电路起步，轻松而快速地系统掌握以下 7 个方面的实用基础知识。

|       |   |
|-------|---|
| 常见电路  | 通过手电筒电路等日常所见电路，进入电路分析天地   |
| 电阻电路  | 电阻器是最基本的元件，本书中电阻器知识点的深度讲述，电阻电路的透彻剖析，可使读者对电子电路有一个初步的了解                   |
| 电容电路  | 电容器的特性变化繁多，它的组合电路更为丰富，本书通过详细讲解电容器知识点和电容电路，使读者掌握纯正电容电路、阻容电路的工作原理和电路分析方法  |
| 电感电路  | 电感器主要与电容器等构成组合电路，其中 LC 谐振电路是重点。本书通过对电感器知识点和电感电路、LC 电路的讲述，使读者掌握谐振电路的工作过程 |
| 二极管电路 | 本书通过二极管知识点和经典电路的讲解，使读者初步掌握二极管的多种应用电路的工作原理                               |
| 三极管电路 | 本书通过对三极管知识点、直流电路和三种典型放大器的介绍，使读者对放大器电路有一个全面了解                            |
| 整机电路  | 本书通过对电源电路、放音机和收音机整机电路的讲解，让读者对整机电路有一个初步的掌握，为以后分析整机电路打下扎实的基础              |

## 本书的历史

|            |  |
|------------|--|
| 2002 年 9 月 | 本书第一版问世，先后印刷 5 次                                   |
| 2006 年 6 月 | 在原书基础上首次修订，采用以读者为本的最新写作手法，可降低读者阅读疲劳，使其最大效率地摄取知识和信息 |

## 本书的内容

本书详细讲解了 5 大类电子元器件的数十种经典应用电路，力求做到细节突破，分析透彻。

|          |  |
|----------|--|
| 轻松起步     | 第1章 从常见电路初步认识电子电路                                      |
| 深度掌握     | 第2章 电阻器知识点及电阻电路详解                                      |
| 理解突破     | 第3章 电容器知识点及电容电路详解                                      |
| 实例精解     | 第4章 阻容(RC)电路详解   |
| 知识扩展     | 第5章 纯电感器电路及LC、RL电路详解                                   |
| 重点理解     | 第6章 变压器知识点及电感类电子元器件实用电路详解                              |
| 增强记忆     | 第7章 电子电路的种类和识图方法                                       |
| 延伸阅读     | 第8章 电阻器、电容器和电感器实用电路详解                                  |
| 深度掌握     | 第9章 二极管知识点和二极管实用电路详解                                   |
| 知识扩展     | 第10章 三极管知识点和三极管实用电路详解                                  |
| 整机电路分析实践 | 第11章 整机电路识图案之一：电源电路详解<br>第12章 整机电路识图案之二：放音机整机电路和收音电路分析 |

**本书的特色**

本书在原书的基础上进行了全新的修订，其中第7、8章由陈崇明同志编写，力争为读者提供更为贴切和丰富的服务。

|                           |                                     |                       |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 保持原书精华，新增三极管相关知识和整机电路分析实例 | 面向初学者，入门知识点讲解详尽，细节丰富，层层推进，易于上手，系统性强 | 免费QQ实时答疑，及时解决读者学习中的困难 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

**免费网络辅导**

笔者直白承诺，为读者服务永不停息！邀请您在网络实时辅导中见！

本书相关免费辅导资源：

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 免费QQ在线答疑      | 昵称：古木 QQ：1155390        |
| 免费视频和语音辅导材料下载 | 网址详见本人QQ号1155390的“个人资料” |
| 实现网络视频辅导      | E话通，房间号210769（古木电子）     |
| 免费答疑电邮        | wdjkw@tom.com           |

江苏大学  
胡斌

# 目 录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>第1章 从常见电路初步认识电子电路</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 从简单实用电路认知电子技术        | 1         |
| 1.1.1 认识音乐门铃电路           | 1         |
| 1.1.2 认识手电筒电路            | 2         |
| 1.1.3 认识电动玩具电源控制电路       | 4         |
| 1.1.4 认识家用白炽灯照明电路        | 5         |
| 1.1.5 认识电热水器控制电路         | 7         |
| 1.2 认识串、并联电路和欧姆定律        | 9         |
| 1.2.1 认识小电珠串联电路          | 9         |
| 1.2.2 认识灯泡并联电路           | 12        |
| 1.2.3 部分电路欧姆定律           | 15        |
| 1.3 认识电子元器件及电子电路图        | 16        |
| 1.3.1 初识电子元器件            | 16        |
| 1.3.2 认识电子元器件的电路图形符号     | 19        |
| 1.3.3 认识电气电路图与电子电路图      | 22        |
| <b>第2章 电阻器知识点及电阻电路详解</b> | <b>24</b> |
| 2.1 认识电阻器                | 24        |
| 2.1.1 普通电阻器的外形特征和图形符号    | 24        |
| 2.1.2 普通电阻器的主要特性         | 27        |
| 2.2 电阻电路详解               | 30        |
| 2.2.1 普通电阻器的电路作用和电路种类    | 30        |
| 2.2.2 纯电阻串联电路            | 30        |
| 2.2.3 纯电阻并联电路            | 33        |
| 2.2.4 纯电阻串并联电路           | 39        |
| 2.3 电阻分压电路详解             | 41        |
| 2.3.1 电阻分压电路的工作原理        | 41        |
| 2.3.2 实用分压电路变异画法         | 42        |
| 2.3.3 带负载电路的分压电路         | 43        |
| 2.4 典型分压应用电路详解           | 45        |
| 2.4.1 电位器知识点说明           | 45        |
| 2.4.2 普通音量控制器电路          | 49        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第3章 电容器知识点及电容电路详解</b>    | <b>51</b> |
| <b>3.1 认识电容器</b>            | <b>51</b> |
| 3.1.1 电容器的种类                | 51        |
| 3.1.2 普通电容器的外形特征及图形符号       | 52        |
| 3.1.3 电容器的主要参数和基本结构         | 54        |
| <b>3.2 电容器的主要特性</b>         | <b>55</b> |
| 3.2.1 电容器的隔直特性              | 56        |
| 3.2.2 电容器的通交特性              | 59        |
| 3.2.3 电容器的容抗特性              | 63        |
| <b>3.3 纯电容电路详解</b>          | <b>64</b> |
| 3.3.1 纯电容并联电路               | 65        |
| 3.3.2 纯电容串联电路               | 66        |
| <b>3.4 认识电解电容器</b>          | <b>68</b> |
| 3.4.1 电解电容器的种类              | 68        |
| 3.4.2 电解电容器的外形特征及识别方法       | 68        |
| 3.4.3 电解电容器的结构              | 70        |
| 3.4.4 电解电容器的主要特性            | 71        |
| 3.4.5 有极性电解电容器串联电路详解        | 72        |
| 3.4.6 纯电容电路识图小结             | 74        |
| <b>3.5 收音电路用微调电容器和可调电容器</b> | <b>75</b> |
| 3.5.1 微调电容器和可调电容器的种类        | 75        |
| 3.5.2 微调电容器和可调电容器的外形特征及图形符号 | 76        |
| 3.5.3 微调电容器和可调电容器的结构及工作原理   | 78        |
| 3.5.4 微调电容器和可调电容器的识别方法      | 82        |
| <b>第4章 阻容(RC) 电路详解</b>      | <b>84</b> |
| <b>4.1 RC串联、并联电路详解</b>      | <b>84</b> |
| 4.1.1 RC并联电路                | 84        |
| 4.1.2 RC串联电路                | 86        |
| 4.1.3 RC串并联电路               | 88        |
| 4.1.4 RC串并联电路识图小结           | 90        |
| <b>4.2 微分电路和积分电路详解</b>      | <b>91</b> |
| 4.2.1 准备知识                  | 91        |
| 4.2.2 微分电路                  | 93        |
| 4.2.3 积分电路                  | 95        |
| 4.2.4 微分电路和积分电路识图小结         | 97        |
| <b>4.3 RC移相电路详解</b>         | <b>97</b> |
| 4.3.1 信号相位的概念               | 97        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 4.3.2 电阻器、电容器上电压与电流之间的相位关系 .....    | 99         |
| 4.3.3 RC 滞后移相电路 .....               | 100        |
| 4.3.4 RC 超前移相电路 .....               | 101        |
| 4.4 RC 组合件和传声器 .....                | 101        |
| 4.4.1 RC 组合件说明 .....                | 101        |
| 4.4.2 传声器说明 .....                   | 102        |
| 4.4.3 典型传声器举例 .....                 | 103        |
| <b>第5章 纯电感电路及 LC、RL 电路详解 .....</b>  | <b>106</b> |
| 5.1 电磁学基本概念解释 .....                 | 106        |
| 5.1.1 磁性、磁体、磁极、磁力、磁场和磁力线 .....      | 106        |
| 5.1.2 电流磁场 .....                    | 107        |
| 5.1.3 磁通和磁感应强度 .....                | 108        |
| 5.1.4 磁导率和磁场强度 .....                | 109        |
| 5.1.5 磁化、磁性材料和磁路 .....              | 109        |
| 5.1.6 电磁感应和电磁感应定律 .....             | 110        |
| 5.1.7 自感和互感现象 .....                 | 112        |
| 5.1.8 自感电动势极性的判别方法 .....            | 114        |
| 5.2 认识电感器 .....                     | 115        |
| 5.2.1 电感器的外形特征及图形符号 .....           | 116        |
| 5.2.2 电感器的工作原理和电感量单位 .....          | 118        |
| 5.3 电感器的主要特性 .....                  | 119        |
| 5.3.1 电感器的感抗特性和通直流特性 .....          | 119        |
| 5.3.2 电感器的电感特性和磁励电特性 .....          | 121        |
| 5.3.3 电感器电流不能突变和电容器两端电压不能突变特性 ..... | 121        |
| 5.3.4 电阻器、电容器和电感器的特性小结 .....        | 122        |
| 5.4 电感电路详解 .....                    | 123        |
| 5.4.1 电感串联电路 .....                  | 123        |
| 5.4.2 电感并联电路 .....                  | 124        |
| 5.4.3 纯电阻、纯电容和纯电感电路特性小结 .....       | 124        |
| 5.5 LC 谐振电路详解 .....                 | 125        |
| 5.5.1 LC 谐振电路知识点说明 .....            | 125        |
| 5.5.2 自由谐振 .....                    | 125        |
| 5.5.3 LC 并联谐振电路的主要特性 .....          | 127        |
| 5.5.4 LC 串联谐振电路的主要特性 .....          | 130        |
| 5.5.5 LC 谐振电路小结 .....               | 133        |
| 5.6 RL 暂态电路详解 .....                 | 134        |
| 5.6.1 RL 接通直流电源 .....               | 134        |
| 5.6.2 RL 电路的短接 .....                | 134        |

|  |            |
|--|------------|
| 5.6.3 通电RL电路的断开 .....                  | 135        |
| 5.7 RL移相电路详解 .....                     | 136        |
| 5.7.1 电感器上电流与电压之间的相位关系 .....           | 136        |
| 5.7.2 RL超前移相电路 .....                   | 137        |
| 5.7.3 RL滞后移相电路 .....                   | 137        |
| 5.7.4 RL移相电路分析小结 .....                 | 138        |
| 5.7.5 RC、LC、RL电路特性小结 .....             | 138        |
| 5.7.6 LC组合件说明 .....                    | 138        |
| <b>第6章 变压器知识点及电感类电子元器件实用电路详解 .....</b> | <b>140</b> |
| 6.1 认识变压器 .....                        | 140        |
| 6.1.1 变压器的种类、外形特征和图形符号 .....           | 140        |
| 6.1.2 变压器的结构和工作原理 .....                | 142        |
| 6.1.3 变压器的主要参数 .....                   | 144        |
| 6.1.4 变压器的表示方法 .....                   | 146        |
| 6.1.5 电压比的概念 .....                     | 147        |
| 6.1.6 电压、电流和阻抗之间的关系 .....              | 147        |
| 6.2 变压器的主要特性 .....                     | 148        |
| 6.2.1 变压器隔离特性 .....                    | 148        |
| 6.2.2 同名端特性 .....                      | 149        |
| 6.2.3 通交隔直特性 .....                     | 150        |
| 6.2.4 互感现象和屏蔽 .....                    | 151        |
| 6.3 电源变压器电路详解 .....                    | 152        |
| 6.3.1 简单的电源变压器电路 .....                 | 152        |
| 6.3.2 另一种电源变压器电路 .....                 | 152        |
| 6.3.3 变压器电路分析小结 .....                  | 153        |
| 6.4 磁头及其实用电路详解 .....                   | 153        |
| 6.4.1 磁头的外形特征及图形符号 .....               | 154        |
| 6.4.2 磁头的结构和工作原理 .....                 | 156        |
| 6.4.3 磁头的主要特性和命名方法 .....               | 157        |
| 6.4.4 放音磁头实用电路 .....                   | 158        |
| 6.4.5 录放磁头实用电路 .....                   | 160        |
| 6.4.6 直流抹音磁头实用电路 .....                 | 162        |
| 6.5 扬声器及其实用电路详解 .....                  | 162        |
| 6.5.1 扬声器的外形特征及图形符号 .....              | 162        |
| 6.5.2 扬声器的结构和工作原理 .....                | 163        |
| 6.5.3 扬声器的主要参数 .....                   | 165        |
| 6.5.4 扬声器的命名方法和引脚极性的识别方法 .....         | 166        |
| 6.5.5 扬声器电路 .....                      | 168        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 6.6 直流电动机及其实用电路详解 .....           | 169        |
| 6.6.1 直流电动机的外形特征及图形符号 .....       | 169        |
| 6.6.2 直流电动机的结构和工作原理 .....         | 170        |
| 6.6.3 直流电动机的主要参数 .....            | 171        |
| 6.6.4 直流电动机的命名方法和识别方法 .....       | 172        |
| 6.6.5 直流电动机控制电路 .....             | 173        |
| <b>第7章 电子电路的种类和识图方法.....</b>      | <b>175</b> |
| 7.1 识图的学习方法和动手实践指南 .....          | 175        |
| 7.1.1 识图的学习方法 .....               | 175        |
| 7.1.2 动手实践指南 .....                | 178        |
| 7.2 电路图常识 .....                   | 182        |
| 7.2.1 电子电路图构成及其种类 .....           | 182        |
| 7.2.2 框图的功能及其识图方法 .....           | 183        |
| 7.2.3 单元电路图的功能及其识图方法 .....        | 186        |
| 7.2.4 等效电路图的识图方法 .....            | 188        |
| 7.2.5 集成电路应用电路图的功能及其识图方法 .....    | 188        |
| 7.2.6 整机电路图及其识图方法 .....           | 190        |
| 7.2.7 印制电路图及其识图方法 .....           | 191        |
| 7.2.8 修理识图方法和注意事项 .....           | 193        |
| <b>第8章 电阻器、电容器和电感器实用电路详解.....</b> | <b>195</b> |
| 8.1 电阻器实用电路详解 .....               | 195        |
| 8.1.1 分流电阻电路 .....                | 195        |
| 8.1.2 隔离电阻电路 .....                | 196        |
| 8.1.3 分压衰减电阻电路 .....              | 198        |
| 8.1.4 信号分路电阻电路 .....              | 200        |
| 8.1.5 信号分等级电阻电路 .....             | 200        |
| 8.1.6 信号混合电阻电路 .....              | 201        |
| 8.1.7 偏磁测量电阻电路 .....              | 202        |
| 8.1.8 恒流录音电阻电路 .....              | 203        |
| 8.2 电容器实用电路详解 .....               | 204        |
| 8.2.1 耦合电容电路 .....                | 204        |
| 8.2.2 接地的概念和退耦合电容电路 .....         | 206        |
| 8.2.3 一大一小两只电容并联电路 .....          | 208        |
| 8.2.4 两只大电容并联电路 .....             | 209        |
| 8.2.5 两只小电容并联电路 .....             | 210        |
| 8.2.6 多只小电容串联、并联电路 .....          | 211        |
| 8.3 实用 RC、LC 电路详解 .....           | 212        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 8.3.1 RC 消火花电路              | 212        |
| 8.3.2 RC 录音高频补偿电路           | 213        |
| 8.3.3 加速电容电路                | 214        |
| 8.3.4 机内传声器电路中的 RC 低频噪声切除电路 | 215        |
| 8.3.5 RC 去加重电路              | 218        |
| 8.3.6 场积分电路                 | 220        |
| 8.3.7 LC 并联谐振波电路            | 221        |
| 8.3.8 LC 串联谐振吸收电路           | 223        |
| 8.3.9 LC 并联谐振移相电路           | 223        |
| 8.4 扬声器电路详解                 | 224        |
| 8.4.1 二分频扬声器电路              | 224        |
| 8.4.2 三分频扬声器电路              | 229        |
| <b>第9章 二极管知识点和二极管实用电路详解</b> | <b>232</b> |
| 9.1 半导体二极管基础知识              | 232        |
| 9.1.1 半导体的特性                | 232        |
| 9.1.2 二极管的外形特征及图形符号         | 234        |
| 9.1.3 二极管的结构和工作原理           | 235        |
| 9.2 普通二极管的主要特性              | 238        |
| 9.2.1 二极管的伏 - 安特性           | 238        |
| 9.2.2 二极管的单向导电性             | 240        |
| 9.2.3 二极管正向电阻小、反向电阻大特性      | 241        |
| 9.2.4 二极管管压降基本不变特性          | 241        |
| 9.2.5 温度对二极管伏 - 安特性的影响      | 242        |
| 9.2.6 二极管的结电容特性             | 242        |
| 9.3 普通二极管的主要参数和表示方法         | 243        |
| 9.3.1 普通二极管的主要参数            | 243        |
| 9.3.2 二极管的表示方法              | 244        |
| 9.4 普通二极管的实用电路详解            | 246        |
| 9.4.1 二极管限幅电路               | 246        |
| 9.4.2 LC 并联谐振电路中的二极管限幅电路    | 251        |
| 9.4.3 二极管简易稳压电路             | 253        |
| 9.4.4 二极管整流电路               | 253        |
| 9.4.5 二极管检波电路               | 255        |
| 9.4.6 二极管保护电路               | 257        |
| 9.4.7 二极管 ALC 控制电路          | 258        |
| 9.4.8 或门电路中的隔离二极管电路         | 259        |
| 9.4.9 二极管电路分析小结             | 259        |
| 9.5 各种特殊二极管及其典型应用电路详解       | 260        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 9.5.1 认识稳压二极管 .....                 | 260        |
| 9.5.2 稳压二极管典型应用电路 .....             | 263        |
| 9.5.3 认识发光二极管 .....                 | 265        |
| 9.5.4 发光二极管典型应用电路 .....             | 269        |
| 9.5.5 认识变容二极管 .....                 | 272        |
| 9.5.6 变容二极管典型应用电路 .....             | 274        |
| 9.5.7 开关二极管及其典型实用电路 .....           | 275        |
| <b>第10章 三极管知识点和三极管实用电路详解 .....</b>  | <b>277</b> |
| 10.1 三极管基础知识 .....                  | 277        |
| 10.1.1 三极管的种类和外形实物照片 .....          | 277        |
| 10.1.2 三极管的图形符号 .....               | 279        |
| 10.1.3 三极管的结构和工作原理 .....            | 280        |
| 10.1.4 三极管的三种状态——截止、放大和饱和 .....     | 281        |
| 10.1.5 三极管的主要参数 .....               | 283        |
| 10.2 三极管的重要特性 .....                 | 284        |
| 10.2.1 三极管集电极与发射极之间内阻可控特性 .....     | 284        |
| 10.2.2 三极管开关特性 .....                | 284        |
| 10.2.3 发射极电压跟随基极电压特性 .....          | 285        |
| 10.3 三极管直流电路详解 .....                | 285        |
| 10.3.1 三极管固定式偏置电路 .....             | 286        |
| 10.3.2 三极管分压式偏置电路 .....             | 286        |
| 10.3.3 三极管集电极-基极负反馈式偏置电路 .....      | 287        |
| 10.3.4 六种三极管集电极直流电路 .....           | 288        |
| 10.3.5 四种三极管发射极直流电路 .....           | 289        |
| 10.4 三极管三种放大器详解 .....               | 290        |
| 10.4.1 三极管共发射极放大器 .....             | 290        |
| 10.4.2 三极管共集电极放大器 .....             | 291        |
| 10.4.3 三极管共基极放大器 .....              | 293        |
| 10.4.4 三种类型放大器的特性比较及其应用电路 .....     | 294        |
| <b>第11章 整机电路识图实案之一：电源电路详解 .....</b> | <b>296</b> |
| 11.1 电源电路基础知识 .....                 | 296        |
| 11.1.1 电源电路的基本要求 .....              | 296        |
| 11.1.2 电源电路的组成框图 .....              | 297        |
| 11.2 电源变压器降压电路详解 .....              | 299        |
| 11.2.1 典型变压器交流降压电路 .....            | 299        |
| 11.2.2 交流 110/220V 电压转换电路 .....     | 300        |
| 11.2.3 一组次级线圈的电源变压器电路 .....         | 301        |

|   |            |
|---|------------|
| 11.2.4 次级线圈带抽头的电源变压器电路                  | 301        |
| 11.2.5 次级线圈带中心抽头的电源变压器电路                | 302        |
| 11.2.6 两组独立次级线圈的电源变压器电路                 | 303        |
| 11.2.7 两组次级线圈独立接地的电源变压器电路               | 303        |
| 11.2.8 电源变压器降压电路识图小结                    | 304        |
| 11.3 电源电路中的过流保护电路详解                     | 305        |
| 11.3.1 过流保险丝和熔断电阻器                      | 305        |
| 11.3.2 过流保险丝电路                          | 306        |
| 11.3.3 熔断电阻器过电流保护电路                     | 308        |
| 11.4 开关件知识及电源开关电路详解                     | 309        |
| 11.4.1 开关件知识                            | 309        |
| 11.4.2 三种电源开关电路                         | 311        |
| 11.5 电源整流电路详解                           | 313        |
| 11.5.1 桥堆和半桥堆                           | 313        |
| 11.5.2 整流电路的种类                          | 314        |
| 11.5.3 输出正、负直流电压的半波整流电路                 | 315        |
| 11.5.4 全波整流电路                           | 316        |
| 11.5.5 桥式整流电路                           | 320        |
| 11.5.6 倍压整流电路                           | 322        |
| 11.5.7 整流电路识图小结                         | 323        |
| 11.6 电源滤波电路详解                           | 325        |
| 11.6.1 电容滤波电路                           | 325        |
| 11.6.2 电感滤波电路                           | 327        |
| 11.6.3 π形 RC 滤波电路                       | 328        |
| 11.6.4 π形 LC 滤波电路                       | 329        |
| 11.7 电源电路中的抗干扰电路及整机电源电路详解               | 330        |
| 11.7.1 电源电路中的抗干扰电路                      | 330        |
| 11.7.2 整机电源电路                           | 332        |
| <b>第 12 章 整机电路识图实案之二：放音机整机电路和收音电路详解</b> | <b>335</b> |
| 12.1 卡座、录音机和放音机的整机电路分析方法                | 335        |
| 12.1.1 卡座、录音机和放音机整机电路分析方法和技巧            | 335        |
| 12.1.2 放音机整机电路分析                        | 337        |
| 12.2 收音电路分析                             | 339        |
| 12.2.1 收音机简介                            | 340        |
| 12.2.2 收音电路信号波形及其概念                     | 344        |
| 12.2.3 调幅收音电路                           | 347        |

# 第1章 从常见电路初步认识电子电路

## 1.1 从简单实用电路认知电子技术

### 1.1.1 认识音乐门铃电路

人们对家里用的门铃很熟悉，它的电路如图 1-1 所示。初学者一般都用过门铃，但不一定见过门铃电路，如果门铃不响了能修理吗？

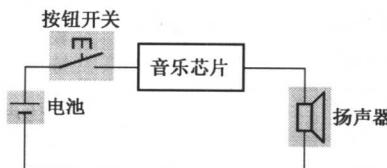


图 1-1 家用门铃电路

#### 1. 学习电路分析首先应该认识电子元器件

学习电路分析首先应该认识电子元器件，而认识电子元器件则应从认识电子元器件的外形特征开始。表 1-1 所示是音乐门铃电路中使用的四个电子元器件外形示意图。

表 1-1 音乐门铃电路中四个电子元器件外形示意图

| 电 池                          | 按 钮 开 关                                    | 音 乐 芯 片              | 扬 声 器                          |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
|                              |  |                      |                                |
| 它是整个电路的电力源，电子电路正常工作少不了这样的电力源 | 它是用来控制是否接通电路的电子元件，没有开关电路就无法让门铃响时就响，不让响时就不响 | 它是用来产生音乐的电路，又称音乐集成电路 | 它是用来发出声音的器件，凡是需要出声音的电子电器都需要扬声器 |

## 2. 电路工作过程说明

当按钮开关没有接通时，电池不能接到门铃电路中，所以这时扬声器不响。当按下按钮开关后，电池接入门铃电路，电路开始工作，扬声器发出音乐声。

这样的电路分析显然是很简单的，还没有做到真正掌握该电路的工作原理，因为还有许多电路工作的深层次原理不明白，这需要读者在对本书的不断学习中进一步提高。

## 3. 试着进行电路故障检修

如果家里的音乐门铃不响了，应该如何进行检修呢？这是电子电路的修理技术，包括电路故障的分析、判断、检查和处理。表 1-2 所示是音乐门铃无响声故障检修说明。

表 1-2

音乐门铃无响声故障检修说明

| 检查项目   | 处理方法                         | 思路讲解  |
|--------|------------------------------|---|
| 引线是否断  | 有一处断线直接接上，有两处断线要搞清楚四个断头如何正确接 | 一处断线时只有一种接法，不会接错；有两处断线时有多种接法，就会接错，这时如果不懂电路就很难正确接好 |
| 电池无电   | 更换电池                         | 当电池用到一定程度时，电路就不能正常工作                              |
| 电池接触不好 | 用刀片或锉刀对电池夹进行除锈处理             | 电池不能正常接在电路上时，电路就无正常电力，电路不能工作                      |
| 开关接触不上 | 用刀片刮去开关触点的氧化层，保持触点表面光亮       | 开关使用时间长了会出现触点氧化现象，这时按下开关时两触点不能正常接通                |
| 扬声器损坏  | 更换扬声器                        | 扬声器内部引脚也会出现断线故障，这时扬声器表现为无声                        |

### 1.1.2 认识手电筒电路

图 1-2 所示是另一种简单的电路，即常见的手电筒电路。通过这一电路的介绍，初学者能够掌握许多有关电路的基本知识。

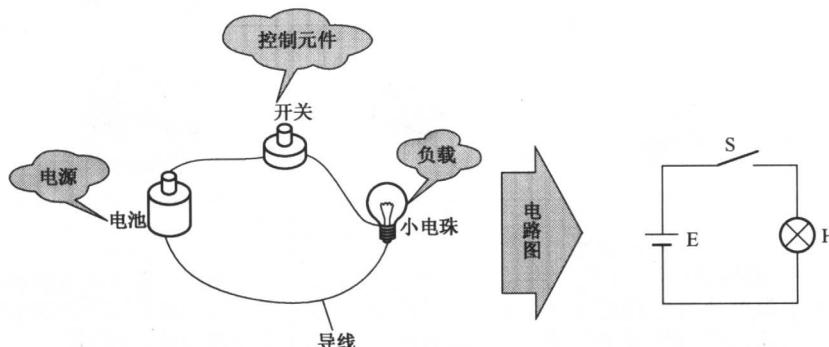


图 1-2 手电筒电路

所谓电路就是电流流动的通路，如同河床是江水流动的通道一样，只是电路并不那么直观，而且电路种类繁多，电路十分复杂。

众所周知，手电筒用来在黑暗中照明，即点亮手电筒中的小电珠来照明。在光线充足时，不需要小电珠点亮，此时应该关掉手电筒。显然，手电筒电路实际上是一个控制小电珠亮和熄的电路，控制小电珠亮和熄是这一电路的功能。

### 1. 了解电路的功能

任何一个电路都有其特定的作用和功能，否则电路的存在就失去了实际意义，像手电筒电路，就是控制手电筒内部的小电珠在需要的时候发光。

了解电路的作用、功能对分析这一电路的工作原理意义重大，可以做到抓住电路分析的重点，有的放矢地进行电路工作情况分析。所以，在进行电路分析之前，如果能搞清楚这一电路的作用、功能，对电路分析是相当有益的。

### 2. 最简单电路的组成

一个最简单的电路至少由四个元件组成：电源、负载、控制元件和导线。在图 1-2 所示电路中，电源是电池，负载是小电珠，控制元件是开关，导线是连接小电珠、电池和开关的电线。

显然，一个实用的电路中必须有一个控制元件，即电路中的开关，没有这一开关的控制作用，小电珠要么一直亮着，要么一直熄灭，没有使用方便的控制功能。

### 3. 电路分析

众所周知，图 1-2 所示电路的功能是控制小电珠的工作状态，所以电路的分析就是围绕电路中的开关进行的。

当开关接通后，电路就接通了，小电珠发光。这是因为此时电路中存在着电流的流动，又称为电流在电路中的传输。

当开关处于断开状态时，由于小电珠所在的电路断开了，这时电流不能流过小电珠，所以小电珠不亮。

对于图 1-2 所示电路工作原理的分析，其实质就是对开关在开和关两种状态下小电珠的状态分析。换言之，如果能够看懂小电珠在开关通与断状态下的亮与熄，就说明读者已经能够看懂这一电路的工作原理，具备了分析这一电路工作原理的能力，该电路分析就如此简单。

众多的初学者面对电路图无从下手，不知道如何分析电路才是正确的方法。通过对图 1-2 所示电路工作原理的分析，初学者可以了解电路分析的目的和具体分析的方法、过程，并学会自己分析电路。

### 4. 掌握元器件特性

电路分析中，掌握元器件的特性是一个必要条件。只有充分掌握了元器件的特性，电路分析才能比较顺利，否则将十分困难。

对于小电珠而言，当电流流过小电珠时，小电珠会发亮，这是由小电珠本身的特性所决定的。如果不知道小电珠的这一特性，那么如图 1-2 所示电路的分析就显得非常困难，就有可能出现这样的分析结果：当开关接通时，小电珠会发热。显然，这是由于不了解小电珠的特性所造成的。所以，在进行电路分析的过程中，掌握、了解电路中电子元器件的特性显得十分必要。