

中等职业教育国家规划教材配套教学用书

电工基础

学习辅导与练习

第2版

主编 周绍敏



高等教育出版社

中等职业教育国家规划教材配套教学用书

电工基础学习辅导与练习

(第2版)

主编 周绍敏

高等教育出版社

内容简介

本书是周绍敏主编、高等教育出版社出版的中等职业教育国家规划教材《电工基础》(第2版)的配套教学用书。为配合主教材的修订,本书在2002年出版的《电工基础学习辅导与练习》的基础上修订而成。主要是对原书内容做了进一步的完善,修改了原先存在的一些错漏与不妥之处;对一些难度较大的习题,也有所调整;同时力图在习题中体现维修电工等有关工种的职业技能鉴定等级考试的应知内容。

本书修订后的风格和体例基本与第1版一致,内容紧扣主教材,共分8个单元,每个单元都包括:内容提要、解题示例、习题和单元测验。内容提要简述该单元的基本内容及重点、难点分析,解题示例分析解题方法及思路,习题用以巩固所学知识,单元测验检查学习效果。

本书可与《电工基础学习辅导与练习多媒体助学光盘》配合使用,帮助学生自学或课后复习,盘中主要包含单元学习、课外练习、实验实训仿真练习、学习资源等。

本书参照了教育部颁发的中等职业学校电工基础教学大纲,故也可配合其它版本的《电工基础》教材使用。本书可作为中等职业学校电类专业学生的教学辅导书,或作为岗位培训及职业技能鉴定考试的学习辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

电工基础学习辅导与练习 / 周绍敏主编. —2版.

北京:高等教育出版社,2006.5

ISBN 7-04-018722-1

I. 电... II. 周... III. 电工学-专业学校-教学

参考资料 IV. TM1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第025759号

策划编辑 韦晓阳 责任编辑 许海平 封面设计 李卫青 责任绘图 宗小梅
版式设计 王莹 责任校对 殷然 责任印制 张泽业

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京晨光印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 9.25
字 数 220 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>
版 次 2002年7月第1版
2006年5月第2版
印 次 2006年5月第1次印刷
定 价 20.80元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18722-00

第2版前言

本书是周绍敏主编、高等教育出版社出版的中等职业教育国家规划教材《电工基础》(第2版)的配套教学用书,为配合主教材的修订,本书在2002年出版的《电工基础学习辅导与练习》的基础上修订而成。

主教材在修订中删改了一些理论难度较大、推导过程繁琐以及比较陈旧的内容。配合主教材的修改,本书在内容上也做了相应的调整,并对原内容做了进一步的完善,修改了原先存在的一些错漏与不妥之处;对一些难度较大的习题,也有所调整;同时力图在习题中体现维修电工等有关工种的职业技能鉴定等级考试的应知内容。

本书修订后的风格和体例基本与第1版一致,内容紧扣主教材,共分8个单元,每个单元都包括:内容提要、解题示例、习题和单元测验。内容提要简述该单元的基本内容,特别是对重点、难点内容进行了归纳和总结;通过解题示例和解题注意事项等,指导学生掌握正确的复习和解题方法;每个单元都配有大量与教材中不重复的习题,题型丰富,并且附有答案,有助于学生通过练习巩固所学知识;单元测验可帮助学生进行自我测试,能起到良好的学习辅导作用。标题前标有*号的为选学内容。需要说明的是,在本书的例题与习题中,给出的电容器或电感器参数值均较大,这是为了方便计算,在实际工程技术中,电容器的电容值通常以 μF 或 pF 为单位,电感器的电感值通常以 mH 为单位。

本书可与《电工基础学习辅导与练习多媒体助学光盘》配合使用,帮助学生自学或课后复习,盘中主要包含单元学习、课外练习、实验实训仿真练习、学习资源等。通过计算机多媒体技术,形象、生动地将抽象的理论知识表现出来,同时利用仿真练习,可帮助学生缩短实际动手过程,加强实践技能的培养。

本书参照了教育部颁发的中等职业学校电工基础教学大纲,故也可配合其它版本的《电工基础》教材使用。本书可作为中等职业学校电类专业学生的教学辅导书,或作为岗位培训及职业技能鉴定考试的学习辅导用书。

本书由周绍敏修订,上海大学吴锡龙教授审阅了本书,提出了许多宝贵的修改意见,在此表示衷心感谢。

由于编者水平有限,书中难免存在缺点和疏漏,恳请广大读者批评指正。

编者

2006年3月

第1版前言

本书是为中等职业学校电类专业学习电工基础课程的师生编写的教学辅助用书,根据教育部新颁布的“电工基础教学大纲”编写,同时参考了有关行业的职业技能鉴定规范及中级技术工人等级考核标准。本书主要与周绍敏主编的《电工基础》配套,使用其它版本中等职业教育国家规划电工基础教材的师生,也可以本书为教学辅助用书。

教育部2000年颁发了中等职业学校电工基础教学大纲,对上一轮教学大纲做了一定程度的改革,本书主编作为该教学大纲的审定人,参加了大纲的全部研讨、制订、审定工作,在此过程中感到新大纲与上一轮教学大纲相比,从培养目标、培养模式、教学要求上都发生了较大变化。本书在高等教育出版社出版的教育部规划教材《电工基础学习辅导与练习》(周绍敏主编)的基础上根据新颁教学大纲重新编写,其内容结合《电工基础》(周绍敏主编)教材,力求对教学中的重点、难点及学生容易混淆的概念,进行系统的分析和归纳,并配备一定数量的练习题。

本书依据教学大纲以及教材的章节次序共分8个单元,每个单元均包括:内容提要、解题示例、习题和单元测验四部分。内容提要简述该单元的基本内容及重点、难点,并做出一些分析和讨论,介绍编者的教学体会和学习方法。解题示例着重分析解题方法,阐明解题的思路,并对部分题目所得结果进行一些讨论,以帮助学生提高分析问题、解决问题的能力。习题类型一般分为是非题、选择题、填充题、实验题、问答和计算题等,通过习题的练习,帮助学生加深对电工基本概念、基本原理和基本分析计算方法的理解,以巩固所学知识。单元测验供学生检查学习效果。最后附有部分习题及单元测验题答案。标题前标有*号的为选学内容。需要说明的是,在本书的例题与习题中,给出的电容器或电感器参数值均较大,这是为了方便计算,在实际工程技术中,电容器的电容值通常以 μF 或 pF 为单位,电感器的电感值通常以 mH 为单位。

本书由上海大学吴锡龙教授主审,他提出了很多宝贵意见和修改建议,在此深表谢忱。

由于编者水平和教学经验所限,对每单元教学要求的理解和例题、习题的选择必定存在许多不妥之处,望广大读者提出宝贵意见,以便今后改正提高。

编者

2001年10月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录


第一单元	简单直流电路	1	第六单元	二、解题示例	76
	一、内容提要	1		三、习题	80
	二、解题示例	6		四、单元测验	87
	三、习题	9		三相正弦交流电路	90
	四、单元测验	17		一、内容提要	90
第二单元	复杂直流电路	20	第七单元	二、解题示例	92
	一、内容提要	20		三、习题	95
	二、解题示例	22		四、单元测验	98
	三、习题	27		变压器和交流电动机	101
	四、单元测验	34		一、内容提要	101
第三单元	电容	38	第八单元	二、解题示例	105
	一、内容提要	38		三、习题	108
	二、解题示例	40		四、单元测验	112
	三、习题	44		瞬态过程	115
	四、单元测验	49		一、内容提要	115
第四单元	磁场和电磁感应	52	附 录 I	二、解题示例	117
	一、内容提要	52		三、习题	120
	二、解题示例	57		四、单元测验	125
	三、习题	60		解题注意事项	128
	四、单元测验	66		一、解题的要求	128
第五单元	正弦交流电路	70	附 录 II	二、解题步骤	128
	一、内容提要	70		部分习题及单元测验答案	130

第一单元 简单直流电路

简单直流电路把物理学和本课程联系起来,起到承前启后的作用,并为学习本课程打好基础。

本单元从电流、电压、电阻、电动势、电能和电功率这些主要物理量出发,以欧姆定律、电阻定律、焦耳定律为核心,研究了一些基本电路的性质以及电压表、电流表和万用表等基本仪表的原理和使用方法。有些内容虽已在物理课中学过,但本单元在讲解这些内容时与物理课的侧重有所不同,它不是简单的重复,而应该达到温故知新的目的。

本单元的知识体系如下:

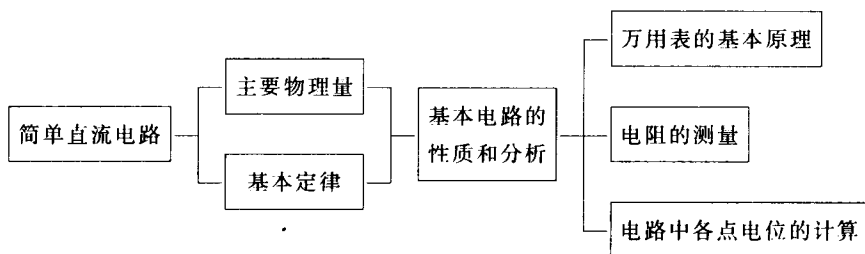

一、内容提要

1. 电路

任何复杂的纯电阻电路可以归结为由四部分组成:电源、用电器、开关和导线。电路各部分的作用是:电源将其它形式的能转变为电能;用电器将电能转变为其它形式的能;开关将电路接通或断开;导线将上述各部分连接起来。

2. 电流

(1) 电荷的定向移动叫做电流。电流的方向为正电荷定向移动的方向。

形成电流必须具备两个条件:① 要有能够自由移动的电荷——自由电荷。在金属导体中的自由电荷是自由电子;在电解液中的自由电荷是正、负离子。② 导体两端必须保持一定的电位差(即电压)。

(2) 电流的大小

① 定义式为

$$I = \frac{q}{t}$$

式中,若电荷量 q 的单位用 C(库),时间 t 的单位用 s(秒),则电流 I 的单位用 A(安)。

② 电流的大小可用电流表直接测量。

3. 电阻

(1) 电阻是表示导体对电流阻碍作用的物理量。

(2) 金属导体电阻的大小是由它的长短、粗细及材料的性质等因素决定的。
它们之间的关系为

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

即在温度不变时,导体的电阻和它的长度成正比,而和它的横截面积成反比。

式中, ρ 是一个反映材料导电性能的物理量,称为电阻率,单位用 $\Omega \cdot \text{m}$ (欧米)。式中其它各物理量的单位为:电阻 R 的单位用 Ω (欧),长度 l 的单位用 m (米),横截面积 S 的单位用 m^2 (平方米)。

(3) 金属导体的电阻还与温度有关。如果在温度为 t_1 时,导体的电阻为 R_1 ,在温度为 t_2 时,导体的电阻为 R_2 ,则

$$R_2 = R_1 [1 + \alpha(t_2 - t_1)]$$

式中, α 称为电阻的温度系数。

4. 欧姆定律

(1) 部分电路欧姆定律的公式为

$$I = \frac{U}{R}$$

式中,电压 U 的单位用 V (伏),电流 I 的单位用 A (安),电阻 R 的单位用 Ω (欧)。

在理解和运用该定律时要注意以下几点:

① R 、 U 、 I 必须属于同一段电路。

② 不可把三个量间的因果关系与数量上的联系混为一谈。

从电流形成条件的角度来分析:导体两端存在电压是因,而导体中形成电流是果。欧姆定律揭示了由导体两端电压决定导体中电流的规律性。 U 、 I 之间的这种联系是因果关系。

在运用欧姆定律解决具体问题时,已知三个量中任意两个量,即可求出第三个量。这仅仅是利用了三个量之间数量上的联系。

③ 运用欧姆定律计算电阻时,即 $R = \frac{U}{I}$ 。这仅仅意味着利用加在电阻两端的电压和流过电阻的电流来量度电阻的大小,而绝不意味着电阻是由电压和电流的大小决定。无论加在电阻 R 两端的电压取何值,电压 U 和相应的电流 I 的比值总是不变的。

④ 适用条件:适用于金属或电解液导电。

(2) 闭合电路欧姆定律

电流形式表达式为

$$I = \frac{E}{R + r}$$

电压形式表达式为

$$E = RI + rI = U + U'$$

在理解和运用该定律时要注意以下几点:

① 闭合电路中形成电流的条件是必须含有电源电动势。闭合电路的欧姆定律揭示了由电源电动势和电路结构决定闭合电路中电流的规律。

② 电动势 E 和内电阻 r 均是由电源决定的参数。电动势方向规定自负极通过电源内部指

向正极。

③ 外电路电阻 R 是由外电路的结构(外电路中用电器间的连接关系)决定的。外电路结构发生变化时,外电路电阻 R 随之发生变化,与之相应的电路中的电流、电压分配关系以及功率消耗等都要发生变化。所以在运用闭合电路欧姆定律解决具体问题时,一定要注意对电路结构的分析。

④ 端电压随外电路电阻变化的规律是:电路处于导通工作状态时,端电压随外电路电阻的增大而增大,随外电路电阻的减小而减小;电路处于断路状态(即外电路电阻增至无穷大)时,电路中电流 $I=0$,电源内电路的电压降 $U'=0$,这时端电压最大,数值等于电源电动势,即 $U_{\text{端}}=E$;电路处于短路状态(即外电路电阻减为零)时,电路中电流 $I=\frac{E}{r}$,电源内电路的电压降 $U'=E$,这时端电压最小,数值等于零,即 $U_{\text{端}}=0$ 。

⑤ 适用条件:外电路为纯电阻电路。

5. 电路中的能量转换

(1) 电流流过用电器时,将电能转化为其它形式的能。

转换电能的计算: $W = UIt$ 。

电功率的计算: $P = UI$ 。

焦耳定律:电流热效应的规律。

电热: $Q = RI^2t$ 。

热功率: $P_{\text{热}} = RI^2$ 。

以上公式中,电能 W 的单位用 J(焦),电功率 P 和热功率 $P_{\text{热}}$ 的单位用 W(瓦),电热 Q 的单位用 J, U 、 I 、 R 、 t 的单位分别用 V、A、 Ω 、s。

(2) 电源的功率和电源输出功率 电源将其它形式的能转化为电能,其转化功率称为电源的功率,即

$$P = EI = \frac{E^2}{R + r}$$

电源的功率在内、外电路上的分配:

① 分配给内电路的功率称为电源内阻消耗的功率,即

$$P_{\text{内}} = rI^2 = \frac{rE^2}{(R + r)^2}$$

② 分配给外电路的功率称为电源输出功率,即

$$P_{\text{出}} = UI = \frac{RE^2}{(R + r)^2}$$

③ 电源输出功率随外电路电阻变化的规律是:当外电路电阻小于电源内电阻时,电源输出功率随外电路电阻的增大而增大;当外电路电阻大于电源内电阻时,电源输出功率随外电路电阻的增大而减小;当外电路电阻等于电源内电阻时,电源输出功率最大,其值为 $P_{\text{m}} = \frac{E^2}{4r}$ 。

6. 串、并联电路

(1) 串联电路的特点

① 流过各个电阻的电流相同,即

$$I_1 = I_2 = I_3 = \cdots = I$$

② 串联电路两端的总电压等于各个电阻两端电压之和,即

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n$$

而且各个电阻两端的电压与其阻值成正比,即

$$U_1 : U_2 : U_3 : \cdots : U_n = R_1 : R_2 : R_3 : \cdots : R_n$$

若只有两个电阻串联,则

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U \quad U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

③ 串联电路的总电阻等于各电阻之和,即

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

④ 串联电路消耗的总电功率等于各个电阻消耗的电功率之和,即

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n$$

而且各个电阻消耗的功率与其阻值成正比,即

$$P_1 : P_2 : P_3 : \cdots : P_n = R_1 : R_2 : R_3 : \cdots : R_n$$

(2) 电压表的改装 运用串联电路的分压作用可完成电压表的改装,即将微安表或毫安表与一个分压电阻相串联,便把微安表或毫安表改装成了电压表。

分压电阻的大小可根据电压表所需的量程由串联电路电压分配规律计算出。若将满偏电流为 I_g 、内阻为 R_g 的微安表或毫安表改装成量程为 U 的电压表,这时需串联一个阻值 $R = \frac{U}{I_g} - R_g$ 的分压电阻。

(3) 并联电路的特点

① 各个电阻两端的电压相同,即

$$U_1 = U_2 = U_3 = \cdots = U_n = U$$

② 通过并联电路的总电流等于各支路电流之和,即

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_n$$

而且通过各支路的电流与支路电阻成反比,即

$$I_1 : I_2 : I_3 : \cdots : I_n = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3} : \cdots : \frac{1}{R_n}$$

若只有两个电阻并联,则

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

③ 并联电路总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和,即

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

若只有两个电阻并联,则

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

④ 并联电路消耗的总电功率等于各个电阻消耗电功率之和,即

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n$$

而且各个电阻消耗的功率与其阻值成反比,即

$$P_1 : P_2 : P_3 : \dots : P_n = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3} : \dots : \frac{1}{R_n}$$

(4) 电流表量程的扩大 运用并联电路的分流作用可完成电流表量程的扩大,即将电流表与一个分流电阻相并联,便扩大了电流表的量程。

分流电阻的大小可根据电流表的量程由并联电路电流分配规律算出。若将满偏电流为 I_g 、内阻为 R_g 的电流表改装成量程为 I 的电流表,这时需并联一个阻值 $R = \frac{I_g}{I - I_g} R_g$ 的分流电阻。

7. 电池组

(1) n 个相同的电池串联成电池组时

$$E_{\text{串}} = nE \quad r_{\text{串}} = nr$$

(2) n 个相同的电池并联成电池组时

$$E_{\text{并}} = E \quad r_{\text{并}} = \frac{r}{n}$$

8. 电阻的测量

(1) 伏安法 伏安法是根据欧姆定律测量电阻的方法。由于考虑到电压表和电流表的内阻对测量结果的影响,测量电路可采用两种接法——电流表外接法和电流表内接法。在进行电阻测量时,可根据具体测量条件在两种电路接法中做选择:当被测电阻为大阻值电阻时,宜采用电流表内接法,如图 1-1(a) 所示;当被测电阻为小阻值电阻时,宜采用电流表外接法,如图 1-1(b) 所示,以减小由测量仪表引起的测量误差。

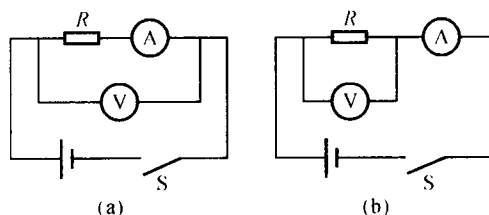


图 1-1

(2) 电桥法 电桥法是利用电桥平衡条件测量电阻的方法。图 1-2 所示为惠斯通电桥电路,桥臂 R_1 、 R_2 为固定电阻,桥臂 R_3 为可变电阻,桥臂 $R_4 = R_x$ 为被测电阻。用惠斯通电桥测量电阻时,通过调节可变电阻 R_3 ,直至合上开关 S 时电流表指针不发生偏转,这时说明电桥处于平衡。根据电桥平衡条件,可得

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$

即

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

若采用滑线式电桥(如图 1-3 所示)测量电阻,则电桥平衡时

$$R_x = \frac{l_2}{l_1} R$$

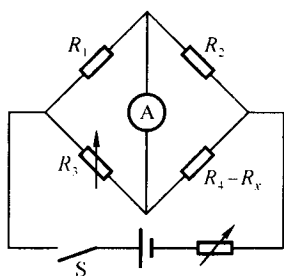


图 1-2

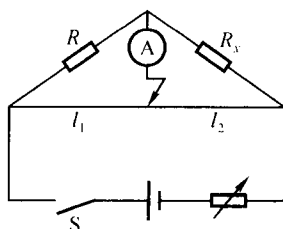


图 1-3

9. 电路中电位的计算

计算电路中某点电位的方法是：

(1) 假定电路中的电流方向,确定电路中各元件两端电压的正、负极极性。

(2) 确定电位参考点(即零电位点)。

(3) 从待求点通过一定的路径绕到零电位点,则该点的电位即等于此路径上全部电压的代数和。如果在绕行过程中从元件的正极点到负极点,此项电压便是正的;反之,从元件的负极点到正极点,此项电压则是负的。

(4) 电位与所绕行的路径无关,但若选择不同的零电位点,电路中各点的电位将有不同的数值。

二、解题示例

电路计算的基本问题是求电流,要求电流就要简化电路,要简化电路就要分析电路结构,在对电路进行简化时需明确:

(1) 电阻忽略不计的导线可以伸长、缩短或弯成任意形状。

(2) 等电位间的电阻可以从电路中去掉,等电位点也可合并在一起。

(3) 短接线间的电阻可以从电路中去掉。

(4) 电路中的电压表和电流表,若不考虑其内阻对电路的影响,可将它们的内阻分别看作 $R_V = \infty$, $R_A = 0$ 。若考虑其内阻对电路的影响,要将它们看作接在电路中的电阻。

(5) 开关在电路中可起连接、转换和断路的作用。

闭合电路中,电源电动势和内电阻是由电源确定的参量,一般看作为不变的量。而端电压、电源的功率、电源输出功率以及电路中的电流、电压、电功率的分配均随外电路电阻变化,在电路结构发生变化时,上述各量均要随之发生变化。这点要切记!

【例 1】 如图 1-4 所示,问:(1) 当可变电阻 R_3 的滑动触点向左移动时,图中各电表的示数如何变化?为什么?(2) 滑动触点移到可变电阻最左端时各电表有示数吗?(3) 将 R_1 拆去,各电表有示数吗?

解:(1) R_3 滑动触点左移, R_3 减小,整个外电阻 $R_{外}$ 减小,

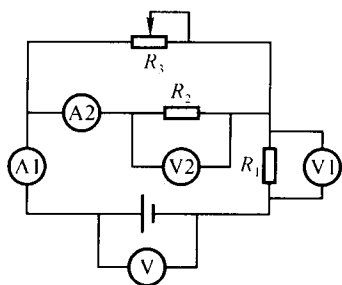


图 1-4

由 $I = \frac{E}{R_{\text{外}} + r}$ 推知, ①示数增大。

根据 $U = E - Ir$, I 增大, 内电压 Ir 增大, 端电压 U 减小, 即 ⑤示数减小。

根据 $U_1 = R_1 I$, I 增大, R_1 不变, 故 ⑦示数增大。

根据 $U_2 = U - U_1$, U 减小, U_1 增大, 故 ②示数减小。

根据 $I_2 = \frac{U_2}{R_2}$, U_2 减小, R_2 不变, 故 ④示数减小。

(2) 滑动触点移到最左端时, R_3 短路, ②左右两端等电位, 故示数为零。电路中电流均从短路支路中通过, 故 ④示数也为零。其余各表仍有示数。

(3) 将 R_1 拆去, 外电路开路, 电流消失, 所以 ①、②和 ④示数均为零, 但 ⑤和 ⑦测的是端电压, 故有示数, 大小等于电动势。

【例 2】 如图 1-5(a) 所示, 电源的电动势 $E = 6 \text{ V}$, 内阻 $r = 1.8 \Omega$, 外电阻 $R_3 = R_4 = R_6 = 6 \Omega$, $R_5 = 12 \Omega$ 。当开关 S 与 1 接通时, ①的示数为零; 当 S 与 2 接通时, ①的示数为 0.1 A 。求: (1) R_1 的阻值; (2) R_2 的阻值。

解: (1) 当 S 与 1 接通时, R_2 不接入电路, 其余电阻组成电桥电路, R_4 和 ①串联在中间桥上, 因 ①的示数为零, 故电桥平衡, 得

$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{R_5}{R_6}$$

所以
$$R_1 = \frac{R_3 R_6}{R_5} = \frac{6 \times 6}{12} \Omega = 3 \Omega$$

(2) 当 S 与 2 接通时, R_5 不接入电路, 电路变为串、并联电路, 如图 1-5(b) 所示。

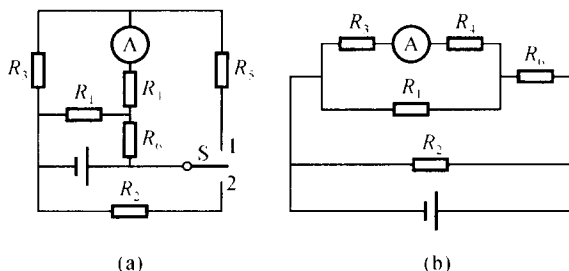


图 1-5

R_1 两端电压为

$$U_1 = (R_3 + R_4) I_{34} = (6 + 6) \times 0.1 \text{ V} = 1.2 \text{ V}$$

R_1 中电流为

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1.2}{3} \text{ A} = 0.4 \text{ A}$$

R_6 中电流为

$$I_6 = I_{34} + I_1 = (0.1 + 0.4) \text{ A} = 0.5 \text{ A}$$

端电压为

$$U = U_1 + R_6 I_6 = (1.2 + 6 \times 0.5) \text{ V} = 4.2 \text{ V}$$

总电流为

$$I = \frac{E - U}{r} = \frac{6 - 4.2}{1.8} \text{ A} = 1 \text{ A}$$

R_2 中电流为

$$I_2 = I - I_6 = (1 - 0.5) \text{ A} = 0.5 \text{ A}$$

所以

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{4.2}{0.5} \Omega = 8.4 \Omega$$

【例 3】 有一电源,其电动势为 225 V,内阻为 2.5Ω ,其外电路是由 220 V、40 W 的白炽灯并联组成,如果希望白炽灯正常发光,问点用的白炽灯数为几盏?(连接导线的电阻不计)

解 1: 要使白炽灯正常发光,则必须保证白炽灯两端的电压为 220 V。

通过每盏灯的电流为

$$I' = \frac{P}{U} = \frac{40}{220} \text{ A} = \frac{2}{11} \text{ A}$$

每盏灯的电阻为

$$R = \frac{U}{I'} = \frac{220}{2/11} \Omega = 1\,210 \Omega$$

设点用 n 盏灯(并联),则外电阻为

$$R_{\text{外}} = \frac{1\,210}{n} \Omega$$

总电流为

$$I = nI' = \frac{2}{11}n \text{ A}$$

由闭合电路的欧姆定律,有

$$I = \frac{E}{R_{\text{外}} + r}$$

即

$$\frac{2}{11}n = \frac{225}{\frac{1\,210}{n} + 2.5}$$

解得

$$n = 11 \text{ (盏)}$$

解 2: 因为

$$E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}} = U_{\text{外}} + rI$$

所以

$$I = \frac{E - U_{\text{外}}}{r} = \frac{225 - 220}{2.5} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

每盏灯的电流为

$$I' = \frac{P}{U} = \frac{40}{220} \text{ A} = \frac{2}{11} \text{ A}$$

所以

$$n = \frac{I}{I'} = \frac{2}{2/11} = 11 (\text{盏})$$

【例 4】在图 1-6 所示电路中,已知电源电动势 $E_1 = 18 \text{ V}$, $E_3 = 5 \text{ V}$, 内电阻 $r_1 = 1 \Omega$, $r_2 = 1 \Omega$, 外电阻 $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 10 \Omega$, 电压表的读数是 28 V 。求电源电动势 E_2 和 A、B、C、D 各点的电位。

解: 设流经支路 ABC 的电流为 I , 沿支路 ABC 计算 A、C 两点间的电压为

$$U_{AC} = R_1 I + r_1 I + E_1$$

则
$$I = \frac{U_{AC} - E_1}{R_1 + r_1} = \frac{28 - 18}{4 + 1} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

由于电压表的内阻很大,可以认为是无限大,因此电流 I 就是流经回路 ABCDA 的电流。沿支路 ADC 计算 A、C 两点间的电压为

$$U_{AC} = -(R_3 + r_2 + R_2)I + E_2$$

则
$$E_2 = U_{AC} + (R_3 + r_2 + R_2)I = [28 + (6 + 1 + 2) \times 2] \text{ V} = 46 \text{ V}$$

取接地点为零电位,则 A、B、C、D 各点的电位分别为

$$V_A = R_4 I_A + E_3 = (10 \times 0 + 5) \text{ V} = 5 \text{ V} \quad (E_3, R_4 \text{ 不构成回路,故 } I_A = 0)$$

$$V_B = -R_1 I + V_A = (-4 \times 2 + 5) \text{ V} = -3 \text{ V}$$

$$V_C = -r_1 I + V_B - E_1 = (-1 \times 2 - 3 - 18) \text{ V} = -23 \text{ V}$$

$$V_D = -R_2 I + V_C = (-2 \times 2 - 23) \text{ V} = -27 \text{ V}$$

也可从支路 DA 得

$$\begin{aligned} V_D &= -E_2 + (r_2 + R_3)I + V_A \\ &= [-46 + (1 + 6) \times 2 + 5] \text{ V} = -27 \text{ V} \end{aligned}$$

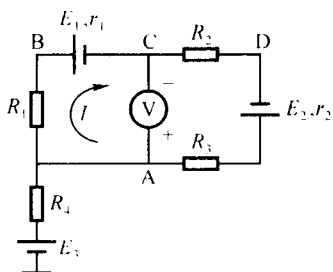


图 1-6

三、习 题

1. 是非题

- (1) 当电路处于通路状态时,外电路负载上的电压等于电源的电动势。()
- (2) 电源电动势的大小由电源本身的性质决定,与外电路无关。()
- (3) 导体的长度和截面积都增大一倍,其电阻值也增大一倍。()
- (4) 电阻两端电压为 10 V 时,电阻值为 10Ω ;当电压升至 20 V 时,电阻值将为 20Ω 。()
- (5) 几个电阻并联后的总电阻值一定小于其中任一个电阻的阻值。()
- (6) 在电阻分压电路中,电阻值越大,其两端的电压就越高。()
- (7) 在电阻分流电路中,电阻值越大,流过它的电流也就越大。()
- (8) 110 V 、 60 W 的白炽灯在 220 V 的电源上能正常工作。()
- (9) 220 V 、 60 W 的白炽灯在 110 V 的电源上能正常工作。()
- (10) 我们规定自负极通过电源内部指向正极的方向为电动势的方向。()

(11) 加在用电器上的电压改变了,但它消耗的功率是不会改变的。()

(12) 若选择不同的零电位点时,电路中各点的电位将发生变化,但电路中任意两点间的电压却不会改变。()

2. 选择题

(1) R_1 和 R_2 为两个串联电阻,已知 $R_1 = 4R_2$,若 R_1 上消耗的功率为 1 W,则 R_2 上消耗的功率为_____。

- ① 5 W; ② 20 W; ③ 0.25 W; ④ 400 W。

(2) R_1 和 R_2 为两个并联电阻,已知 $R_1 = 2R_2$,且 R_2 上消耗的功率为 1 W,则 R_1 上消耗的功率为_____。

- ① 2 W; ② 1 W; ③ 4 W; ④ 0.5 W。

(3) 如图 1-7 所示,已知 $R_1 = R_2 = R_3 = 12\ \Omega$,则 A、B 间的总电阻应为_____。

- ① 18 Ω ; ② 4 Ω ; ③ 0; ④ 36 Ω 。

(4) 用电压表测得电路端电压为 0,这说明_____。

- ① 外电路断路; ② 外电路短路;
③ 外电路上电流比较小; ④ 电源内电阻为 0。

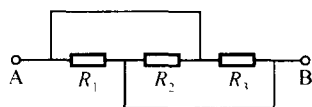


图 1-7

(5) 有一个电压表其内阻 $R_V = 1.8\ \text{k}\Omega$,现在要将它的量程扩大为原来的 10 倍,则应_____。

- ① 用 18 $\text{k}\Omega$ 的电阻与电压表串联;
② 用 180 Ω 的电阻与电压表并联;
③ 用 16.2 $\text{k}\Omega$ 电阻与电压表串联;
④ 用 180 Ω 的电阻与电压表串联。

(6) 如图 1-8 所示,当电路中可变电阻 R 的阻值增大时,电压表①的读数将_____;

- ① 变大; ② 变小; ③ 不变。

电压表②的读数将_____;

- ① 变大; ② 变小; ③ 不变。

电流表①的读数将_____;

- ① 变大; ② 变小; ③ 不变。

电流表②的读数将_____。

- ① 变大; ② 变小; ③ 不变。

(7) 如图 1-9 所示, R 为一可变电阻,电源电动势为 E ,内电阻为 r ,当_____时电源的输出功率最大。

- ① R 最大; ② R 最小; ③ $R = r$; ④ $R = \frac{1}{2}r$ 。

(8) 如图 1-10 所示,电源电动势 $E_1 = E_2 = 6\ \text{V}$,内电阻不计, $R_1 = R_2 = R_3 = 3\ \Omega$,则 A、B 两点间的电压是_____。

- ① 0; ② -3 V; ③ 6 V; ④ 3 V。

(9) 在图 1-11 所示电路中,当开关 S 合上和断开时,各白炽灯的亮度变化是_____。