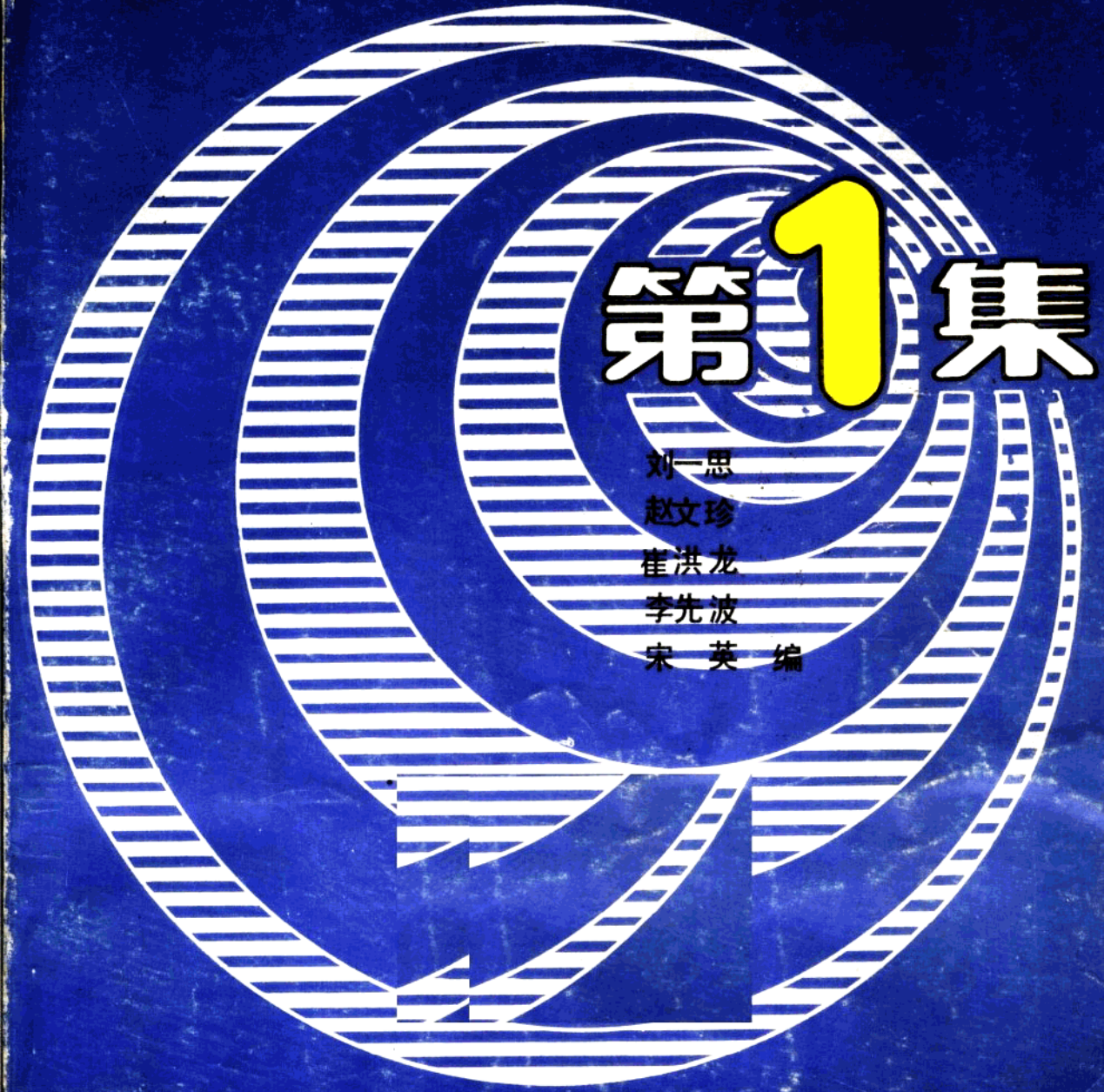




第1集

刘一思
赵文珍
崔洪龙
李先波
宋英 编

海外电子爱好者制作选

人民邮电出版社

目 录

性能良好的无线话筒	(1)
用耳机改制的无线话筒接收机	(3)
新甲类音频功率放大器	(6)
环绕声放大器的制作	(10)
有源线相分音网络	(15)
12段图解式均衡器	(20)
四通道单声道混合器	(24)
音程发生器	(26)
电吉他音色调节附加器	(30)
吉他均衡器	(32)
击乐合成器	(37)
音乐合成器	(42)
MX-707家庭音响系统控制中心	(47)
小型迪斯科舞会闪光灯	(53)
多阵列UHF电视和VHF/FM收音机接收天线	(55)
折叠式同轴偶极子天线	(57)
视频信号转录增强器	(59)
视频控制器	(61)
轻触开关的制作	(67)
声控开关	(68)
延时关闭式电源开关	(72)
触式控杆	(76)
电脑系统电源自动开关	(80)
简单实用的温度控制器	(84)
红外线遥控开关	(87)
家电电话控制器	(93)
简单的电话保留装置	(99)
电话自动录音控制器	(100)
多用数字定时器	(104)
四位号码锁	(108)
延时触发式电子锁	(113)
电话报警装置	(117)
超声防盗报警器	(121)
“吓破胆”汽车防盗器	(126)

家用报警器的制作	(129)
无源红外线探测器	(133)
超声测距装置	(139)
电子驱虫器	(144)
聋人闹钟	(147)
暗房曝光表	(148)
酸雨量度计	(150)
金属探测器	(153)
短路探测器	(157)
简单易制的电容表	(160)
高准确度电容表的制作	(162)
数字万用电容测量附加器	(166)
电容器漏电测试表	(168)
RCL电桥表	(175)
FET电压表	(179)
晶体管在线测试器	(183)
频率—电压变换器	(187)
数字正弦波发生器	(191)
一种易制的频谱分析仪	(196)
示波器双迹显示附加器	(203)
示波器存储附加装置	(205)
LED示波器	(213)
电池容量检测电路	(217)
电池测试器	(218)
紧急照明兼万能充电器	(221)
实验用电源的制作	(228)
附录 部分晶体管国内外型号对照表	(232)
附二制作元器件、印制电路及板仪表服务	(231)

性能良好的无线话筒

本文介绍的调频(FM)无线话筒能克服一般无线话筒的缺点。其发射机的特性是:能增强频率稳定度;具有大约10mW的输出功率;能够在整个调频广播频段内(80~108MHz)对任意频率调谐。在结构方面,此无线话筒发射机省去了高频变压器,制作容易。

电路原理

图1是该调频无线话筒发射机的电路原理图。从拾音器输入的信号首先加到音量调节

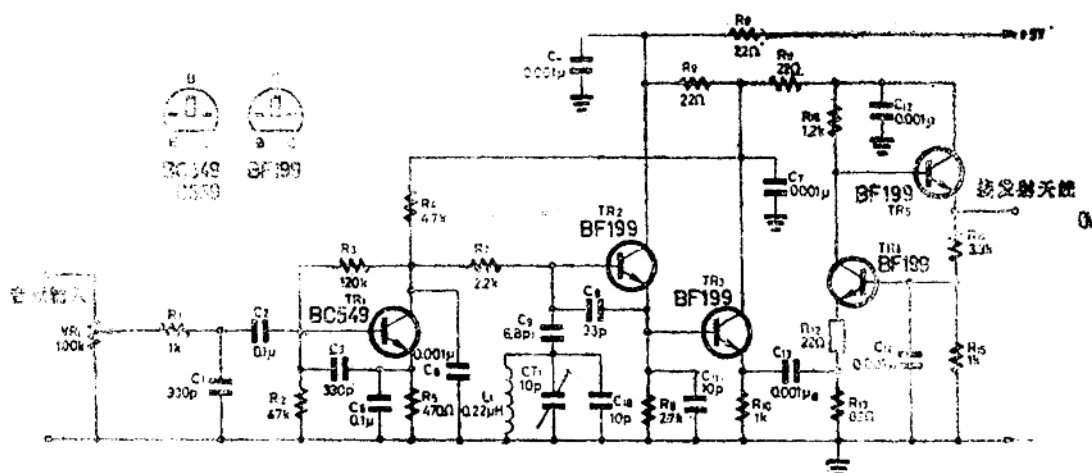


图1 电路原理图

电位器VR1上,然后经由一组低通滤波电路再加到由TR1组成的共射极放大级的基极上。VR1的作用是调节总增益,以配合不同型式拾音器的特性,此外VR1在电路中的另一项重要功能是决定调频信号最大偏移度。

R1、C1、C3和C6共同组成一组低通滤波级,其作用是保证不让高频信号进入由TR1组成的音频放大器,电容器C5的作用是提供所需的50微秒预加重特性。

发射机电路的振荡器由TR2及有关元件构成,调谐部分由L1和微调电容器CT1组成,此级电路的偏压是经过R7由音频放大级中取得的。

从TR2射极输出的信号被直接耦合到由TR3组成的射极跟随级,此级电路的作用是为振荡电路提供适当的缓冲和低的输出阻抗,以驱动由TR4和TR5组成的输出级。

TR4和TR5虽然共用公共的偏压元件,但实际上它们是两个分隔的放大级。TR4是一级共基极放大器,而TR5则组成一射极跟随器。

前置放大级

图2所示为可供取舍的拾音器前置放大器电路,这是一个常用的两晶体管前置放大级电路,它具有约30kΩ的输入阻抗和60倍的总电压增益。TR6和TR7被设计为一组直耦式反馈电

路，其中两只晶体管均是作为共射极放大器工作的。交流和直流负反馈通过接在TR7的集电极和TR6的射极之间的 $33\text{k}\Omega$ 电阻产生，此反馈电阻与 560Ω 电阻一起给出反馈比率并由此置定了电路的电压增益，而接在TR6射极上的 $22\mu\text{F}$ 电解电容器则使低频响应特性向上转移。

如果无需使用前置放大级，则可省去。

制作

本机的制作非常简单，全部元件均安装在一块 $19\times 120\text{mm}$ 狭长小巧印制电路板上，如图3所示。请注意由于调频无线电发射机需要有一良好的接地面，因此必须使用双面底板，把其中一面作为接地面，印制电路则腐蚀在底板的另一面。安装时，必须把各电阻元件和电容

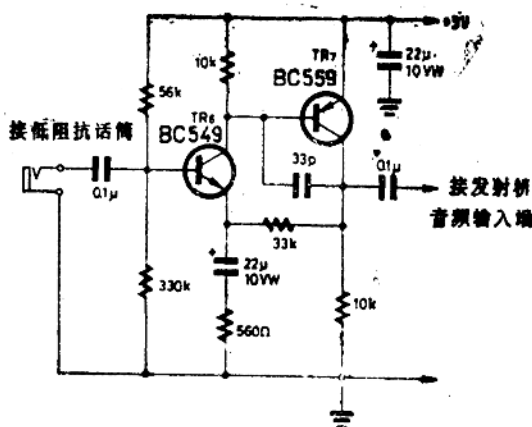


图2 前置放大级电路

· 供随意取舍

的前置放大级

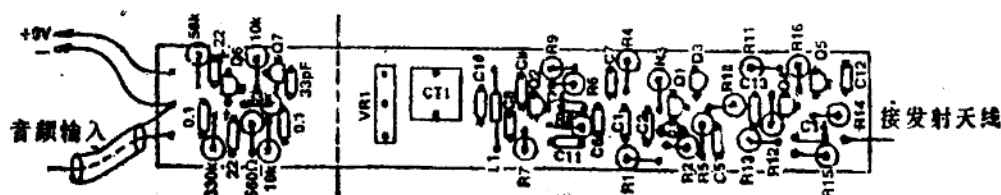


图3 印制电路板上元器件的排列图

元件作垂直插入装嵌，以节省空间，并且要尽可能靠近接地面而焊牢。在电路板的元件面上有五个接点需要焊接，这五个接点可从接地面上五个未蚀刻的小孔显示出来，这些焊接点是完成底板接地电路所必需的。剩下的各连线要穿过底板上已被蚀刻的孔洞，但必须小心不要碰触接地面。

所有元件焊接好之后，就可接入天线和电池扣夹。用一根50cm长的绝缘胶皮线充当简单天线已有满意的发射效果。连接拾音器的导线必须选用金属屏蔽电缆。

调试

开始调校时先把VR1置于一个中间位置，把发射机摆放在一部调频收音机旁边，（该机调谐在调频频段而没有电台的某点上），然后对着拾音器说话，同时调节微调电容器CT1直至发射机被准确调谐为止。最后调节VR1，使所得音量与其它调频电台大致相同即可。至此，这部无线话筒就可使用了。 ★

用耳机改制的无线话筒接收机

制作了调频(FM)无线话筒,随之而来的问题是用什么样的接收机才适合呢?

一般的做法是用一部调幅/调频调谐器,将之与一部功率放大器和一副耳机连接起来,问题便轻易解决,相信各位读者都会这样做。但是真正需要的却是一部轻便而廉价的接收机。

答案显而易见是一部调频耳机收音机,或者称为FM Walkman。此种机有许多款式,一般的接收效果都很不错,灵敏度也比传统的调谐器高。另外一个优点是不需要独立的天线,事实上它被藏起来,以耳机的引线当作天线,故不为人所知。

修改

不幸的是,并非简单地把耳机收音机的耳机输出连接到功率放大器就成的。首先,要克服几个问题:

(1) 大多数情况下,以市电工作较佳,可改善可靠度(不会因电池电压不足而受影响)。还有,有些读者想把接收机安装在现有的放大器内,到更换电池时就麻烦了。

(2) 许多耳机收音机在其放大器输出与耳机之间采用直接交连,这意味着必须要接入一个负载电阻和一个电容器,以适合各种不同的情况。

(3) 因为天线已包含在耳机引线之内,如果耳机输出被接在放大器的地端,会导致错误的工作。

要明白耳机引线怎样成为一支双重的天线,需看图1所示的略图。

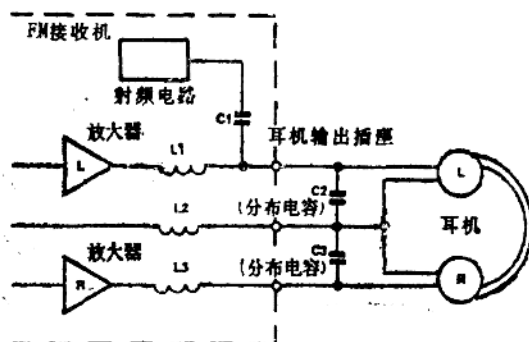


图1 耳机引线兼作天线的原理

在音频输出时,低值的电感器L1、L2与L3形同短路,而电容器C1、C2与C3则形同开路,因此,音频信号不受电容器的影响,可以直接推动耳机。

然而,在调频波段的频率上(即88-108MHz之间),电感器呈现有高的电抗,电容器呈现有低的电抗,耳机引线视作短路,调频信号经电容器C1输入到接收机的天线端。

为何作出上述的解释呢?或者有些读者会这样做,把C1从耳机引线切断,另接一条独立的天线。但实际去做时,比装制以下的简单电路要困难些。

电路

图2所示为附加于调频耳机收音机上的电路，目的仍是要克服上述的三个问题。电路

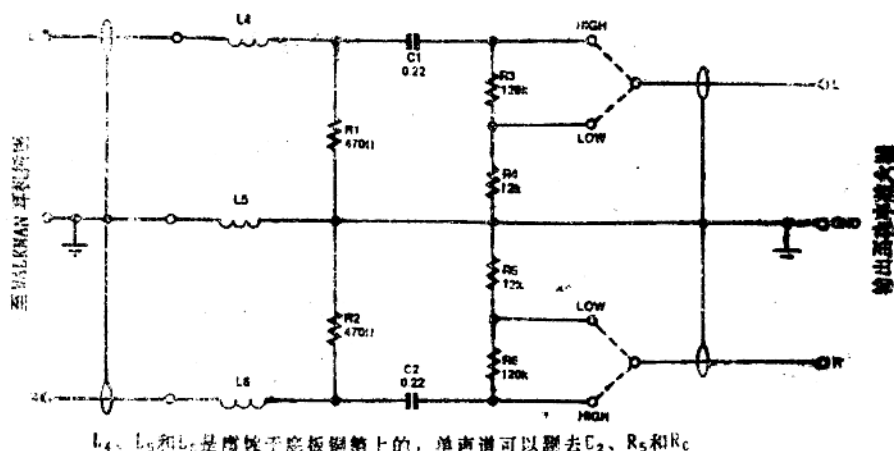


图2 滤波和衰减附加电路

分两部分：（1）以一只三端稳压器为主的电源供给电路，（2）一个简单的滤波器/衰减器网络。

在电源供给部分中,来自9V电源的未稳压直流输出经稳压器IC1调整至+5V,这个5V输出可同时直接作为4.5V与6V接收机的电源,而三只正向偏置的二极管(D1~D3)用以将5V电压下降至约3V左右,作为3V接收机的电源。

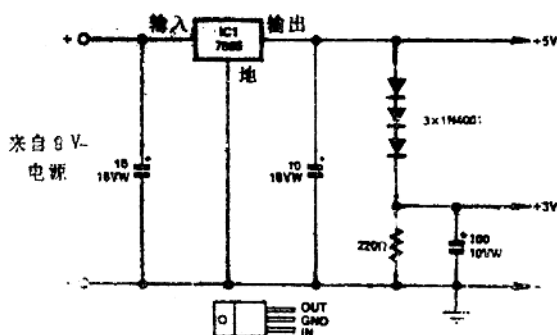


图3 电源供给附加电路

如果你对电压稍高或者稍低有点疑问，要知道，一只新的电池约有1.65V左右，而就算其输出下降至1V也仍旧可用。

现在，看看滤波器/衰减器部分，图 2。这一部分电路插入到接收机的耳机插座，代替了耳机的位置，而左右声道输出则接至外边的功率放大器。

正如上面所述，三只电感器（这里是L4、L5及L6）在音频时形同短路，而在调频波段内的频率上则呈现相当高阻抗。这表示新的天线由接收机的输出与滤波器／衰减器部分之间的一段双屏蔽电缆所组成。


电阻R1与R2模拟耳机的阻抗, 电容器C1与C2用以阻隔接收机输出的直流信号。

R3、R4与R5组成简单的两级衰减器网络，今有两种的输出电平供选择，低的适合于微音器输入，高的适合线输入方式。

制作

电路各零件均安装在一块 $68 \times 53\text{mm}$ 的印刷电路板上，注意，可以将电源供给和滤波器两部分彼此分开，只要用小刀沿着底板图所指示的直线划开即可。

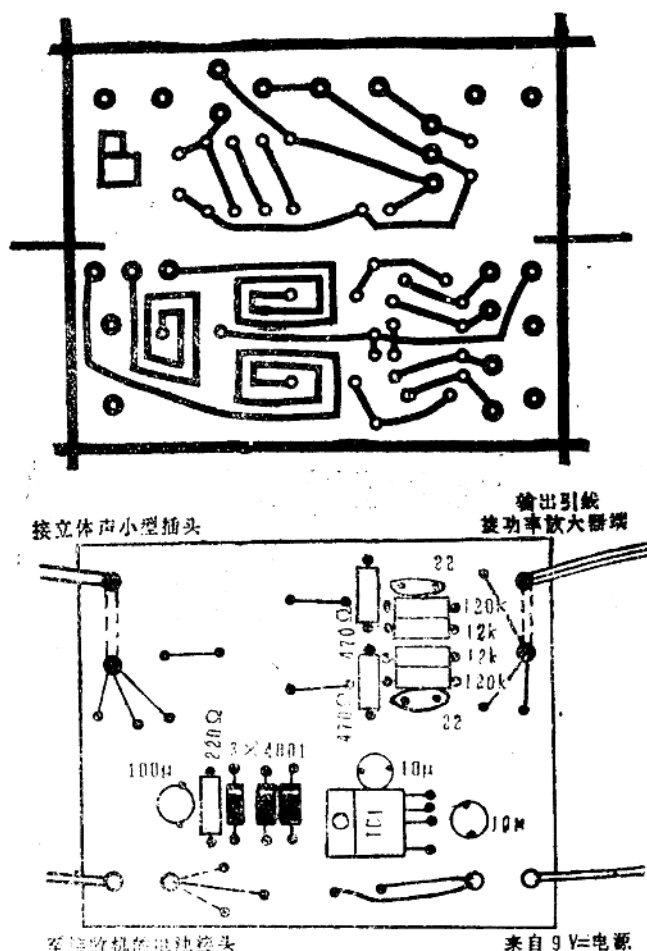按照图4所示的接线图解去做应不会遇到制作上的问题，三只电感器已经腐蚀在底板的铜箔上，故无须绕制线圈。插零件时，需特别注意7805稳压器、二极管和电解电容器的极性。



(图中两处22应为.22μ)

图4 印刷电路板及元件的排布与外接线

下一步要做的是查看采用那一条供电线，这可从打开接收机电池盒盖得知，然后正电线接至底板上+3V输出端或者+5输出端。

必须先把所有电池从接收机中拆除后才接电源引线，通往接收机的电源引线可直接焊在电池盒盖的接头上，盒盖如有空间的话，可安装插座插头，最好采用直流插头与插孔，避免与立体声插头造成混乱。

立体声插头应用与耳机引线相连接同一类型的，采用双屏蔽音频线，接法也应与耳机相同，因为它同时作为天线用，故至少应用1m长。

也应用双屏蔽线作为输出引线。左右声道的输出插座最好与放大器输入相配（一般是RCA插头）。

最后，为了使衰减器与后级的功率放大器相匹配，应选择适当的高电平(H)或者低电平(L)输出。这就是以一部FM Walkman作为廉价的立体声调谐器。不过，由于调频无线话筒是以单声道发射，故可以删除一边声道的零件。 ★

新甲类音频功率放大器

众所周知，甲类放大器失真小而效率低，乙类放大器失真较大而效率高。近年诞生的新甲类放大器则兼有甲类失真小而乙类效率高的优点。这种电路的工作特点是：(1)晶体管不工作于截止状态(即没有开关过程)，以求减低失真。(2)晶体管的工作点(电压或电流)随信号大小滑动，以求提高效率。

图1 是新甲类放大器的实际电路。全机采用OCL电路，输出级晶体管按新甲类状态工作，能消除交越失真和开关失真，高保真特性极佳。左右声道的电路是完全相同的，图中只画出一个声道。该电路采用完全对称的形式，各级均由PNP和NPN两种类型晶体管组成，互补对称，推挽工作。TR1和TR2构成PNP差动输入级，TR3是它的恒流源。TR4和TR5构成NPN差动输入级，TR6是它的恒流源。这两组差动放大电路互补对称，信号从TR1和TR4的基极输入，负反馈则加到TR2和TR5的基极上。输入信号经差动放大级作互补推挽放大后，在TR1和TR4的集电极分别输出，并送往第一激励放大级TR7和TR9作单端推挽放大。该级的输出信号直接送到共集电极接法的TR10和TR11第二激励放大级，以互补推挽形式工作。TR10、TR11输出的激励信号经过同步偏置电路后，送给NPN型的TR12和PNP型的TR13。TR12和TR14组成达灵顿复合管，TR13和TR15组成另一组达灵顿复合管，它们分别形成PNP和NPN大功率管。

输出端的小电感L1可抵偿扬声器导线的分布电容，提高放大器的高频稳定性，

参看图1和图3，微调电阻VR2用来调整TR16和TR17的工作点(即VB2、VB3)，使输出级晶体管得到不截止所需要的起码工作电流(约30mA)。而微调电阻VR1则用来调整VB1，加大输出级晶体管的工作电流，使输出波形基本上观察不到交越失真。此时，二极管D1-4都是导通的。输出级晶体管的静态工作电流由VB1、VB2、VB3共同提供，其值为60~80mA。有信号输入时，如信号为正，将使D1、D4导通，D2、D3截止。TR13、TR15虽然得不到


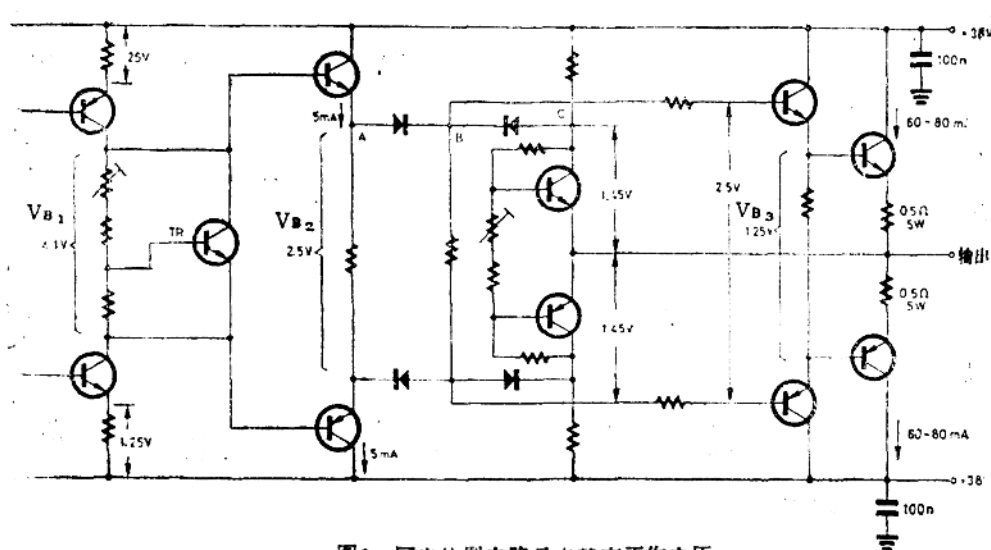


图3 同步偏置电路各点静态工作电压

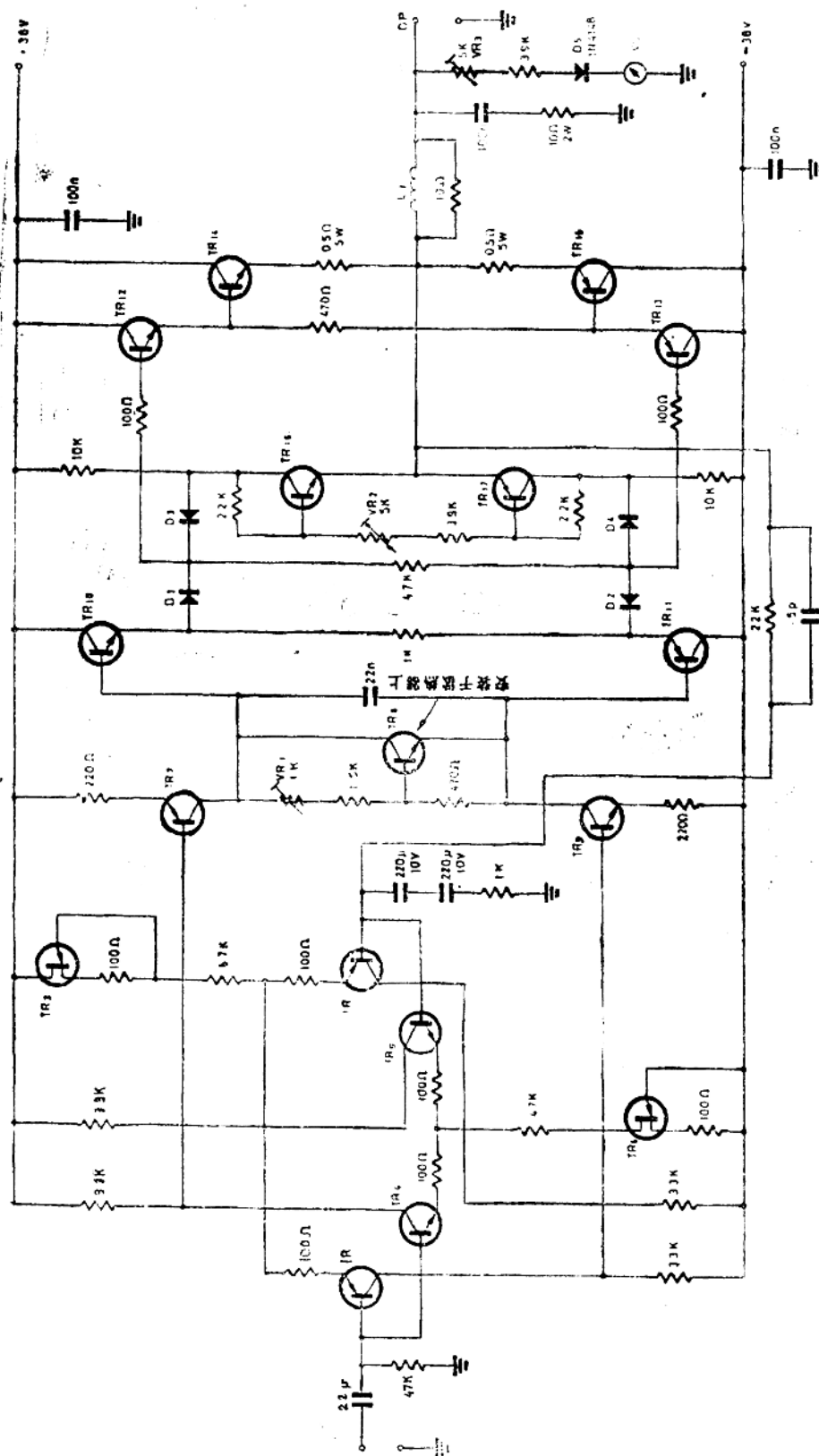

- TR_{1,2,17} = 2SA672
 TR_{3,5} = K305R
 TR_{4,5,16} = 2SC1775
 TR_{7,11,13} = 2SB536
 TR_{8,9,10,12} = 2SD381
 TR_{14,15} 安美子 150W 散热器上
 75A1216
 25C2922
 0301
 5536
 C1775
 D1
 D2
 D3
 D4
 D5
 VR1
 VR2
 VR3
 VR1000

图1 新甲类放大器电路

VB1提升的静态偏置，但它的基极电位却能随着输出电压的大小而浮动，使TR13和TR15在整个正信号的输入过程中一直保持由VB3提供的正向偏置，不会进入截止状态；而当负信号输入时，则是D2、D3导通，D1、D4截止，TR12和TR14仍维持足够的正向偏置，也不会进入截止状态。二极管D1—D4需用开关二极管，以获得较小的失真。

图2是其印刷电路板及元器件的排列图。装配检查无误之后，可根据图3给出的同步偏置电路各点的静态工作电压值进行调试。图4给出电源及系统的接线图。图5是扬声器的保护电路图。

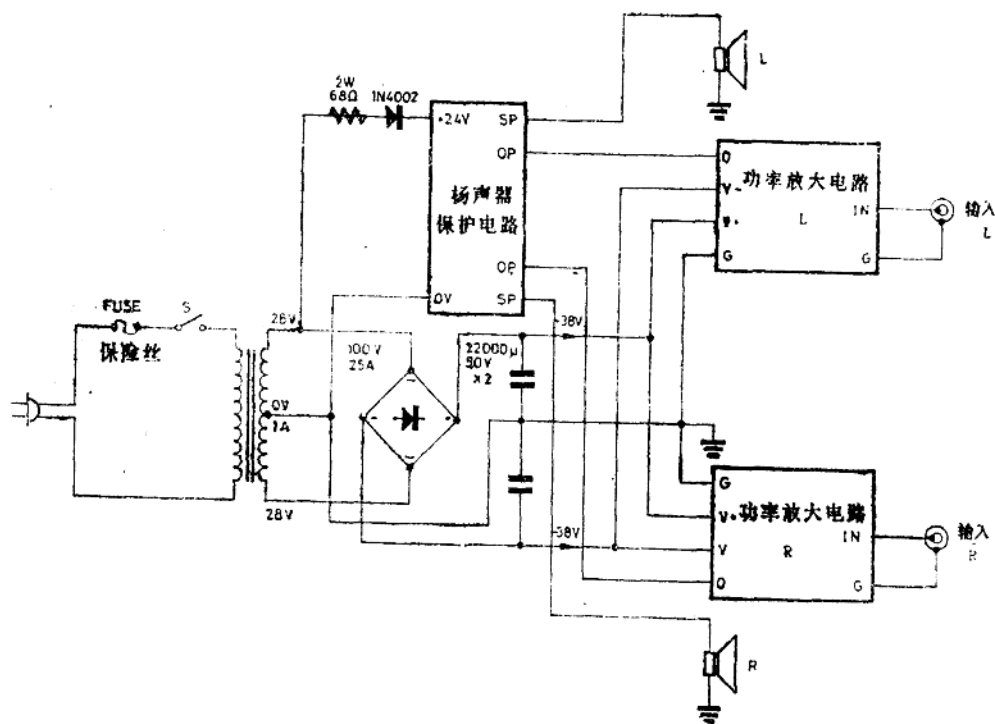


图4 电源及系统接线图

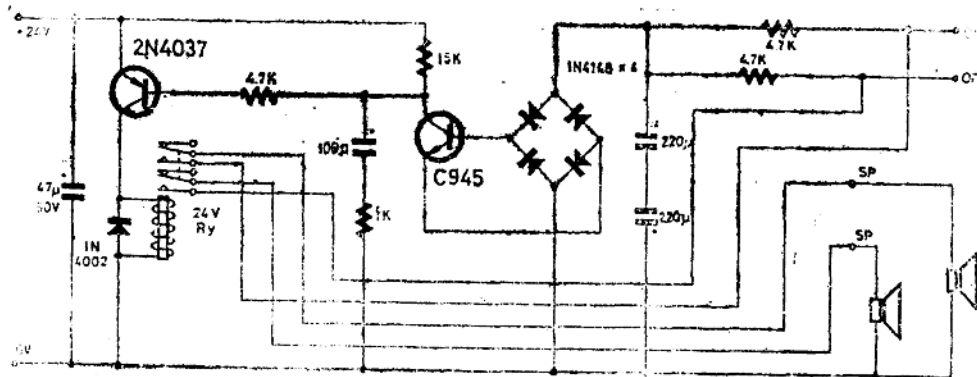


图5 扬声器保护电路

环绕声放大器的制作

双声道立体声只有一个方向的立体感，缺乏声场感，也就是说，令人感觉不到在音乐厅现场中的那种四面包围的气氛。从70年代后期开始，不少国家都在探索新的环绕声系统。但是，直至最近几年，这些努力才真正结出丰硕的果实。各厂家又相继推出成熟的环绕声放大器，以提高声场感。大部分的系统，和旧式四声道相似，也要增添两个扬声器，或放在背后，或布置于两侧。一部分简易系统则内设调频发射机，用户只需将家中现有的调频收音机置于背后接收，即可享受环绕声的乐趣。

高级环绕声处理机的价格昂贵，而本机的制作费用很便宜。它虽然在许多方面不及正式产品，但也自有其过人之处，相信你试听之后，一定会从此与环绕声结下不解之缘。

原理

本机的方框图如图1所示。由输入插孔进入的信号首先通过一个输入电平切换开关。这是为了适应范围更广的信号源而设的。例如，从电视等耳机插孔输出的信号通常都比较强，若不加以适当衰减，便会导致失真，因此，在这种情况下应将此输入切换开关置于高电平“H”处。平时，接到一般前置放大级等弱信号输出端时，则应使用“L”。这两个输入端是专为强弱可能相差很大的信号源而设的，只要发觉声音失真，就要切换到“H”处。

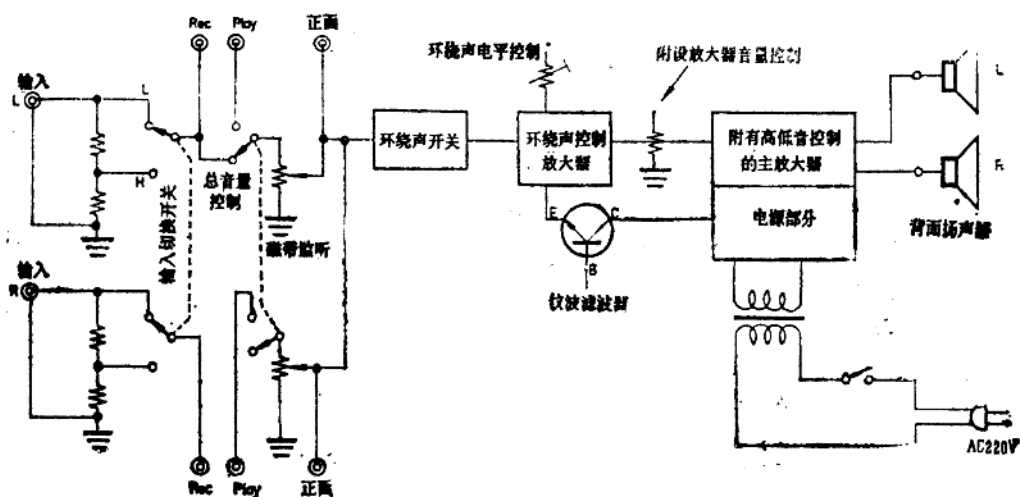


图1 原理方框图

跟着是进入总音量控制电位器。设这一音量控制是为了使此机能更好地配合原有的立体声系统。原有的扬声器仍然放在正面照常使用，而本机则用来驱动背面的两个扬声器。此时两者必须有一定的音量差，不能喧宾夺主。因此，应分别调整主机的音量和本机的电位器，找出适当的平衡点，以后只需操作此总音量控制即可同时加減两者的音量。

在环绕声部分，接通环绕声开关之后，便可以由环绕声电平控制电位器来加減音量。此

时应注意的一点，是由于环绕声效果有一种新鲜感，趣味盎然，往往会使人不知不觉地将这一部分的电平提升过大，反而损害了乐曲原有的韵味。因此，应该根据具体的乐曲内容来决定环绕声的加入量。虽然各人的品味不同，但基本原则仍然是宁少勿滥，谨慎为佳。

电路及制作

图2是本机的总电路图。除输入选择及电源变压器外，大致上分为三部分。大方框内为主放大器。其基本结构是附有高低音控制的立体声放大器，单独装在一块印制电路板上，输出功率为 $8W + 8W$ 。功率放大器采用集成电路HA1364，其印制电路板如图3。

左下小方框是环绕声电路，单独采用一块印制电路板（参见图4）。这一部分基本上依照松下在产品目录所介绍的应用电路改装。其中的MN3101是时钟脉冲发生器，为1024级斗链延迟线MN3007提供两种时钟（由2脚和4脚输出）。延迟线的前后为低通滤波器。另外再加上一级输入放大和一级缓冲输出（其中一路反相）。

这一部分基本上不需调校。但如果听出有明显的失真（削峰），可调校R22或R11，以改变整个直流耦合电路的偏置，使波形的正负峰值对称。

环绕声电平控制器VR（ $100k\Omega$ ）的作用是使环绕声的两个输出信号在此处取得平衡的混合，兼有抑制时钟脉冲的残余成份的作用。一般应调节到噪声最小。

所要注意的一点，就是MN3007和MN3101都是MOS器件，故在处理时注意采取防静电击穿措施。

上面还有一个小方框是环绕声切换电路，其目的是为了在不加环绕声时此机仍可当作一般立体声放大器使用。印制电路板如图5所示。此机总共由三块电路板组成。环绕声电路板的电源滤波部分只有4只零件，可直接焊在接线端上。

由于电路板布线较密，故焊接完毕后应特别留意检查印制电路板上有无短路。

各电路板、电源变压器、开关、电位器、插座、扬声器端子等的安装及布线等都要仔细处理。

由于此机比较复杂，安装工作量也相当大，故制作时必须特别细心。

单独使用本机（环绕声放大器），而且只设置两个扬声器在正面，也能获得效果十分明显的声场感。特别是连平素喜欢收听的调幅收音机音乐节目，听起来也有立体感，更觉趣味横生。

配合杜比系统的录音带使用时，应将高音稍为减小一些，低音则应适当提升，这样效果便倍觉迷人。

本机的连接方法灵活多变。图6表示其中的三种方案。如果信号源较多，也不妨考虑加一输入选择器，或者将本机的输入选择部分加以扩充。这样便不必经常插插拔拔，而一劳永逸。另外，输出端的扬声器端子，也可考虑加上切换开关。这样，在不需要环绕声时可以将背面扬声器断开，将本机输出接到正面扬声器上，作为小功率立体声放大器之用。★

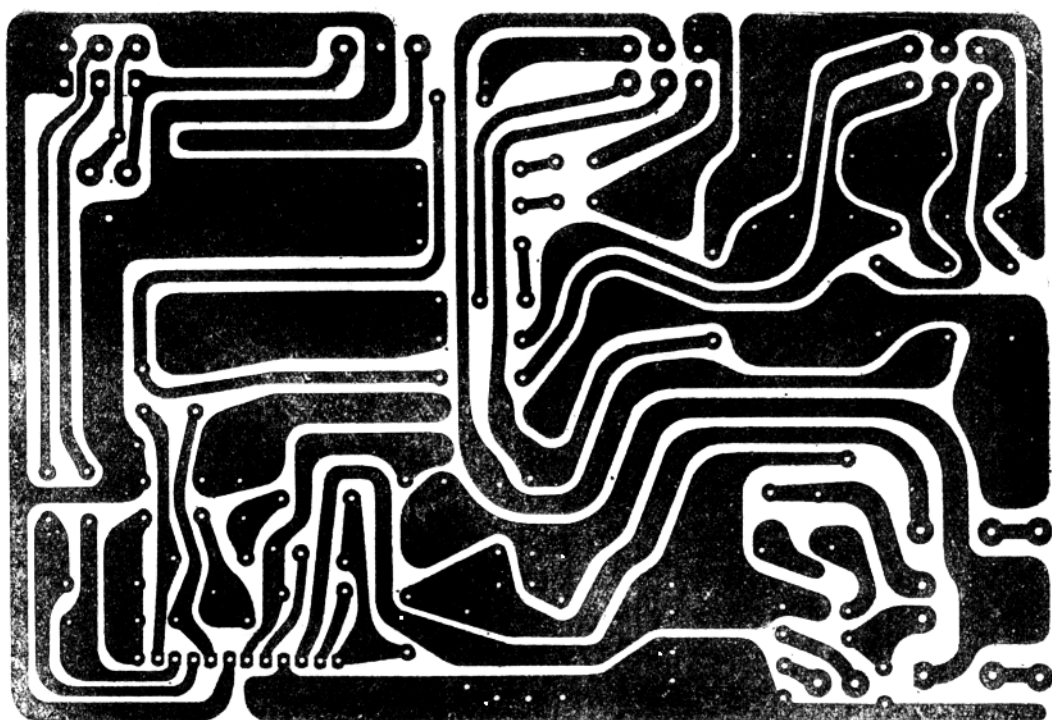


图3 放大器印制电路板图

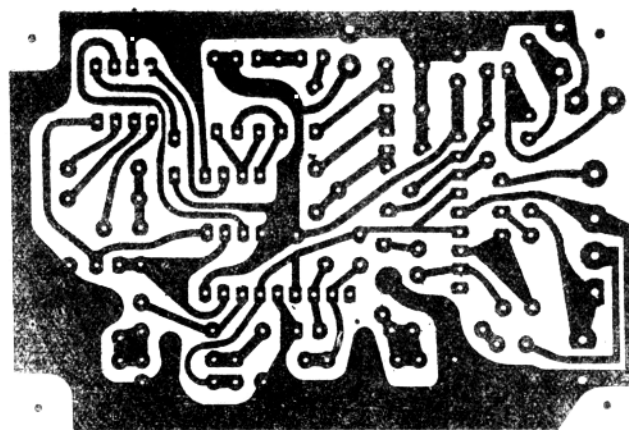


图4 环绕声部分印制板图

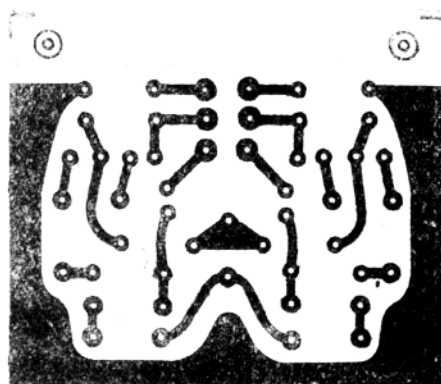


图5 环绕声切换开关部分印制板图

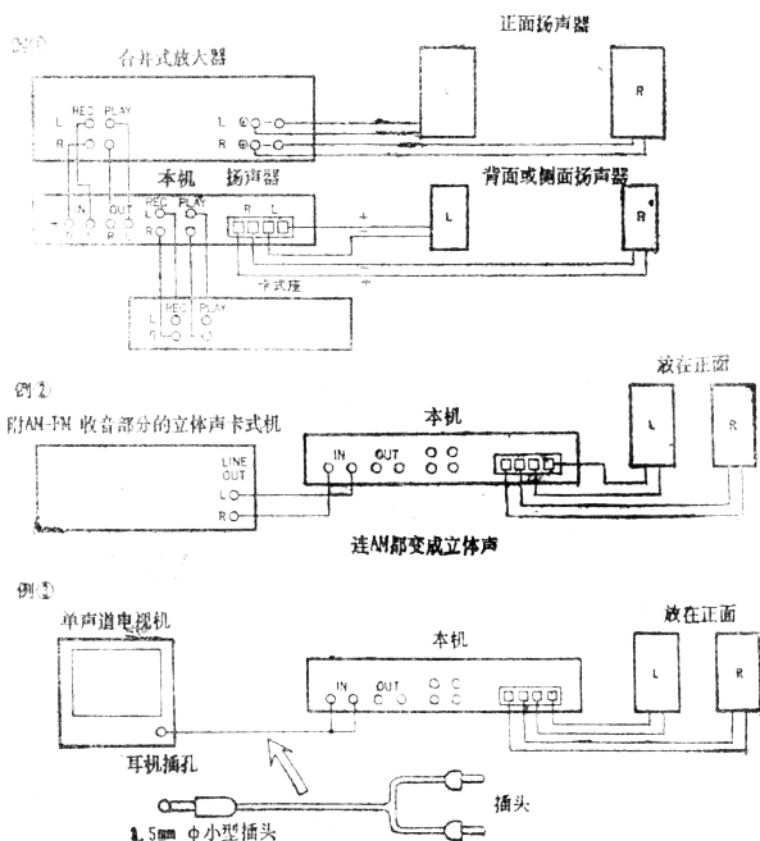


图6 连接示例