

变 频 器

穆平圻 编著

目 錄

一、概論	(1)
二、變頻器的基本原理	(3)
三、變頻管及其電路	(6)
四、混頻管及其電路	(15)
五、三點統調	(20)
六、中間頻率的選擇	(23)
七、本地振盪器的頻率穩定	(27)
八、波段的變換	(32)
九、變頻器的測試與調整	(35)

一、概論

变頻器是超外差收音机的心臟，变頻器的作用是把外來的各种已調制的高頻信号变成另一个固定的中間頻率（简称中頻）的信号，这中間頻率虽比高頻載波的頻率為低，但对于原來的信号形狀則絲毫不改变。把这中頻信号加以放大和檢波后便得到所需要的低頻信号。

圖 1 表示变頻器的方框圖，这变頻器是由本地振盪器、混頻管（有时本地振盪器和混頻管是在同一管內的）和諧振电路三个部分所組成的，外來的高頻信号 f_2 和本地振盪器所發生的，頻率为 f_1 的本地信号同时輸入混頻管，在混頻管中可產生 f_1 ， f_2 ， f_1+f_2 及 f_1-f_2 等一系列的頻率。中頻諧振电路調諧到其中一个頻率 (f_1-f_2) 上，这一頻率便是中間頻率，简称中頻。



圖 1.

使用变頻器的优点如下：

1. **選擇性优良** 在超外差式收音机中，因为采用了固定的中頻，所以可以利用固定校准好的中頻变压器作为电子管間的耦合，因而可以得到較理想的諧振特性。因为中頻变压器是一个調諧的回路，或几个調諧回路串接，成为一个帶通濾波器，所以它的選擇性是比较好的。另一方面，我們知道調諧电路的選

擇能力和工作頻率有關。例如，設所接收信號的頻率為1000千周，干擾信號是1010千周，他們差1%，這在再生式收音機中是難以避免干擾的。但若採用外差式，它的中頻為460千周，那麼本地振盪是1460千周，這時干擾信號通過變頻後成為 $1460 - 1010 = 450$ 千周。那麼信號和干擾的頻率就相差信號的 $\frac{460 - 450}{460} = 2.2\%$ ，為原來1%的2.2倍，當然就比較容易地將有用信號和干擾分開了，也就是選擇性增加了。

2. 中放的放大倍數大 如果高頻放大級的放大倍數太大，就容易產生振盪，發出嘯叫声，擾亂收音。因此就不能接收微弱的信號。超外差式收音機採用了中頻後，因中頻放大器的頻率較低，而且頻率是固定的，所以產生振盪的機會也減少。因此中頻放大級的放大倍數可設計得較高。雖然用的是同一類型的電子管，中放級的放大倍數往往要比高頻放大級大，因此超外差式收音機的靈敏度也是較高的。

3. 保真度高 保真度又叫逼真度，是表示收音機音質好壞的程度，亦即保存原有信號形態的程度。收音機的保真度越高，它的失真就越小。由於中頻與信號頻率無關，保持不變，且中頻變壓器是在廠里精密調好的，所以它的各數據與耦合度可以選用最有利的，使它的諧振曲線較合理。再加中頻放大器一般都採用幾個諧振回路串接，故總的可保證獲得近乎矩形的諧振曲線，使通過較寬頻帶而不損害選擇性。

4. 放大量對各頻率說較均勻 在直接放大式收音機中，要使高頻放大級在整個的波段各個不同頻率上有均勻的放大量是不可能的。但在超外差式收音機中，用的是固定的中頻，它和

外來的信号頻率无关，所以在整个波段內放大量是均匀的。

5. 制作調整方便 我們知道若有兩級高放的收音机，要使他三級調諧電路在全波段中完全同調是很困难的。但在外差机中多級中放就沒有这种困难。

6. 使用方便 因超外差式收音机不要調節再生，故使用起來方便得多。

采用变頻的优点已如上述，这些优点大大地提高了收音机的品質。所以我們都广泛地采用超外差式收音机，而超外差式最主要的关键在于变頻器，所以討論变頻器的必要性就很明顯的了。

二、变頻器的基本原理

为了易于了解產生差拍頻率的过程起見，可以用圖解方法來說明。如圖 2 所示，假定有兩個不同的頻率 f_1 和 f_2 ， f_1 为10周， f_2 为8周。圖上縱軸表示电流的强度，橫軸表示時間为一秒。圖 2 (甲)上画的是 f_1 的波形，每秒鐘有10个最大值(波峯)和10个最小值(波谷)。圖 2 (乙)上画的是 f_2 ，每秒鐘有8个最大值和8个最小值。当兩個不同頻率的电流混合到一个电路里时，总的电流是它们的代数和。从圖上可以看

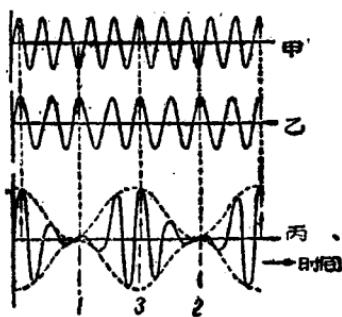


圖 2.

出，在橫軸的某些點上，例如 1 和 2，（甲）和（乙）兩條曲線上的數值相加後，使兩者相互抵消，故為零；如曲線（丙）所示。在另外一些點（如 3）兩條曲線上的數值相加後，其結果為正最大值。由曲線（丙）很明顯地可以看出，兩個頻率 f_1 和 f_2 差拍的結果，便可產生一差拍頻率為：

$$f_1 - f_2 = 10 - 8 = 2 \text{ 周}$$

不僅是上面例子中所說的低頻如此，實際上任何頻率都是如此。但要注意，上面所說的差拍雖然它的包線是二周，但這並不是說他產生出新的頻率，在差拍中是分不出這新的 2 周的頻率的。要真的產生新的頻率必須通過非直線性元件才可以。例如當我們收聽廣播時，如果有兩個電台，其頻率相隔很近，譬如一電台的頻率為 1000 千周，另一電台的頻率為 1009 千周，則收聽時經過檢波器等非直線元件就往往會發生 9 千周差拍頻率的尖銳叫聲。

在超外差式收音機中，有兩個不同的頻率加在變頻管的柵極上。一個頻率是本地振盪器所產生的，頻率是 f_1 ，另一個是外來信號，它的頻率是 f_2 。變頻器的作用就是使這兩個信號相加後產生出一種新的，頻率為 $(f_1 - f_2)$ 的中頻信號。

現在進一步用數學方法來闡明變頻的原理。如果圖 3 的曲線是表示變頻管屏極電流 i_a 和柵極電壓 u_g 關係的特性曲線，當柵極上有本地振盪器所輸入的振盪電壓時，工作點是在特性曲線的 1 和 2 之間周期地移動着，故特性曲線的互導 S 在不同的瞬間是不同的。例如在 t_1 時互導最大，在 t_2 時互導最小。如果柵極上只有固定柵壓時（即未加上本地振盪電壓時）的互導為

S_0 , 由于加上振盪电压后, 互導隨着振盪电压而变化的值为 $S_1 \cos \omega_1 t$ 。則在振盪电压作用下变頻管的互導可用下式來表示:

$$S = S_0 + S_1 \cos \omega_1 t \quad (1)$$

式中 ω_1 为本地振盪的角频率。

圖 4 就表明这一公式所表示的互導变化的关系。

这时如果有外來信号同时作用在这一变頻管上, 因为变頻管的負荷一般比其內阻小得多, 所以屏極电流 i_a 为:

$$i_a = S u_e = (S_0 + S_1 \cos \omega_1 t)$$

$u_e \cos \omega_2 t$,

(2)

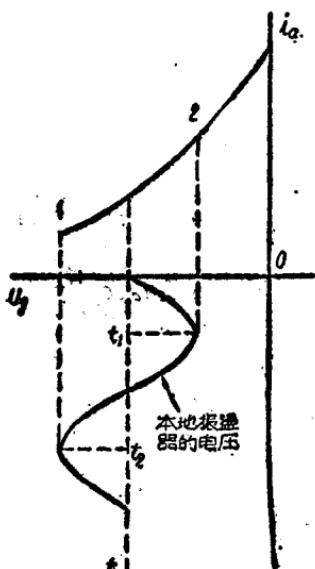


圖 3.

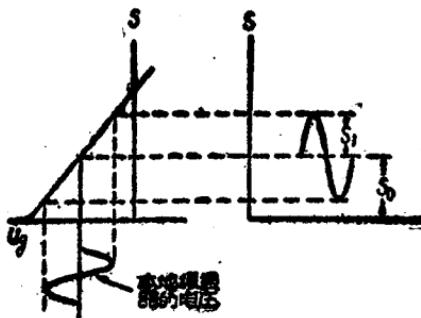


圖 4.

式中 u_e 为栅極电压。利用已知三角公式:

$$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

便可得出屏極電流組成部分：

$$\begin{aligned} i_a = & S_0 u_c \cos \omega_2 t + \frac{1}{2} S_1 u_c \cos (\omega_1 + \omega_2) t \\ & + \frac{1}{2} S_1 u_c \cos (\omega_1 - \omega_2) t = S_0 u_c \cos 2\pi f_2 t \\ & + \frac{1}{2} S_1 u_c \cos 2\pi(f_1 + f_2) t \\ & + \frac{1}{2} S_1 u_c \cos 2\pi(f_1 - f_2) t \end{aligned} \quad (3)$$

上式說明屏極電流中含有 f_2 , $(f_1 + f_2)$, $(f_1 - f_2)$ 等幾個頻率，最後一個頻率 $(f_1 - f_2)$ 便是所希望得到的中間頻率，由上式可以看出屏極電流中的中頻 $(f_1 - f_2)$ 的振幅等於 $\frac{1}{2} S_1 u_c$ ，它和變頻管柵極上外來信號電壓的振幅 u_c 是成正比的。也就是說，屏極電流中頻的振幅和外來信號電壓的振幅成直線性的關係。

三、變頻管及其電路

變頻用的電子管種類很多，其效用也各各不同，下面分別討論各種變頻管的結構、特性、優缺點和它的電路。

1. 五柵變頻管

在過去的幾年中，五柵變頻管6A8（玻璃管6A7①也屬於此類型）曾經風行一時，因為它可以兼司混頻與振盪，並且效率也並不太差，它的底座接線如圖5所示，它的內部結構如圖6所示。屏極和各個柵極都是成為圓筒狀的（ G_2 除外）。 G_1 、 G_3 、 G_4 和 G_5 都是繞成柵狀，惟有 G_2 却是一對豎立的金屬細桿。這個

註① 这里的6A7不是苏联式的，因苏联的6A7和美的6SA7相同。

五柵变频管可以分成一个三極管和一个四極管，陰極是作为三極管的陰極， G_1 和 G_2 是三極管的柵極和屏極。

G_3 、 G_4 及屏極組成四極

管，在 G_3 和 G_4 間的電子云組成的空間電荷就是四極管的虛陰極， G_4 、 G_5 和屏極則分別成為四極管的控制柵，帘柵和屏極。这个五柵变频管的三極部分是用来作振盪的，而四極部分则是用来作为混頻的。这两部分合併起來就能完成变频的作用了。

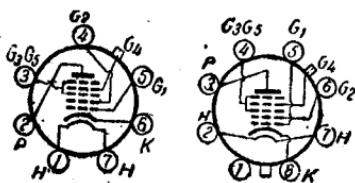


圖 5.

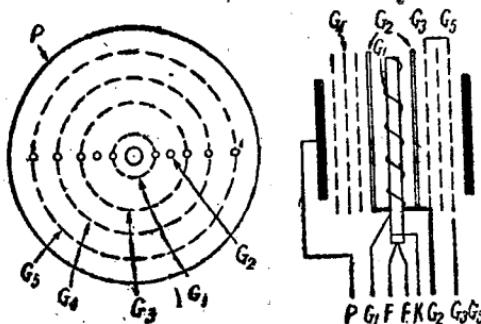


圖 6.

在 G_1 上接上一个調諧回路，再在 G_2 上接上一个反饋線圈，便成为一个調柵振盪电路(見圖 8)，接上电源后，就能產生振盪。这时在 G_1 上就有一个振盪电压，它的频率是由調諧回路來决定的。發自陰極的電子流，經過 G_1 受到 G_1 上的振盪电压的作用，所以空間電荷的密度就隨着振盪频率而周期性地改变。在 G_3 、 G_5 和屏極上加上正的直流电压， G_4 加上外來的信号电压，当然还应当加上适当的直流柵偏压。流过 G_1 、 G_2 后的电子流得到 G_3

正电压的加速而穿过 G_3 后忽然遇到 G_4 的负电位而被阻止在 G_4 和 G_3 之间，这些电子所形成的空間电荷就当作这四極管的陰極，通常称为虛陰極。 G_4 的负电压是这样形成的：前面說过，在 G_4 上要加上一栅负偏压而同时又有外來信号电压（如圖7）。如果栅偏压是-3伏，而外來信号电压的振幅值是1.5伏，那末即使在正顛值时， G_4 的电位对陰極來說还是要负1.5伏，所以 G_4 的电位是负的。虽然在圖7中所示的外來信号电压是一个正弦波，但从理論上說就是实际广播的調幅波信号亦是一样的。这个假想陰極的电子受到 G_5 和屏極正电压的吸引，就得到了足够的动能，可以冲过 G_4 而奔向屏極，但是在它們穿过 G_4 的时候，却又受到外來信号电压的影响，

而使电子流又随着外來信号的頻率及大小而改变。因此，这个电子管的屏極电流將同时随着本地振盪頻率和外來信号頻率而改变，这就是說在屏流內將要發生兩种頻率的混合，再在該管的屏电路中接上一适当的滤波器（中頻变压器），我們就可以得到需要的差頻來了。

圖8示6A8电子管作变頻时的线路，圖中 C_1 、 C_2 是双連可变电容器， L_1 、 L_2 分別是天綫綫圈的初次級， L_3 、 L_4 是振盪線圈。 L_3 与 C_2 組成振盪調諧回路， L_4 是振盪反饋綫圈， C_3 是振盪栅極耦合电容器， C_4 是垫整电容器， C_5 、 C_6 与 C_7 都是傍路电容器， R_1 是栅漏电阻， R_2 和 R_3 是振盪屏極（ G_2 ）和帘栅極的降

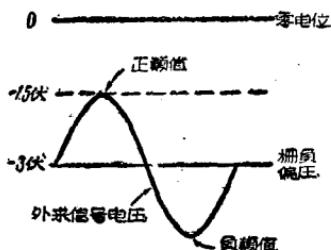


圖 7.

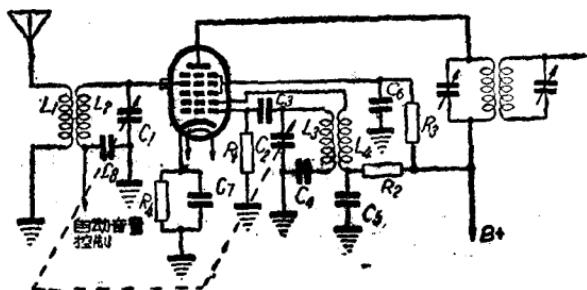


圖 8.

压电阻。

6A8 电子管虽然可以在一个管子内能够完成振盪与混频的两种重要工作，但是它的缺点还是很严重的。这就使得它不得不被逐渐淘汰，而为「后起之秀」的其他变频管来代替它的工作了。它的最主要的两个缺点是：

a. 振盪频率不稳定 在前面曾经提到过6A8类的电子管，它的振盪屏極 (G_2) 是一对豎立的金属桿，在它的上面并没有繞着柵絲①。它处在 G_1 与 G_3 间，并且它和 G_1 、 G_3 的柵絲支柱排列在一个平面内，所以它和陰極之間是被 G_1 的支柱所遮蔽的，因此，电子直接从陰極以最短路綫射到 G_2 的数量极少，而主要部分是从陰極射

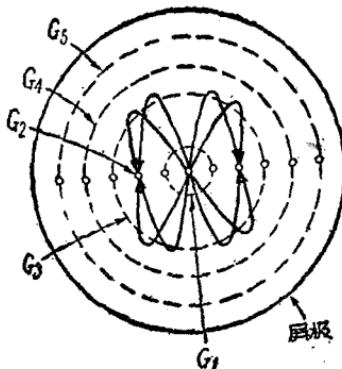


圖 9.

① 为什么 G_2 不做成柵狀呢？这是因为要减少他对四極部分屏流的影响。我们知道， G_2 上的电压和 G_1 的电压相位差 180° ，若它对屏流的影响大了将为抵消 G_1 的作用而不能起变频作用了。

出后經 G_1 、 G_3 受 G_4 負電位之減速作用而返轉，並且在返轉過程中再穿過 G_3 而落在 G_2 上（見圖 9）。但是我們知道，如在 G_4 上的是一个高頻信号电压，所以當在正半周的時候，返轉的電子就比在負半周時的少。因此電流 I_{G_2} 亦隨着而改變，振盪頻率亦隨之而不穩定了。這現象尤其是在短波中更為顯著。

6. 負電容效應 由於 6A8 等管中振盪柵 G_1 的電壓對空間電荷，即 G_3 與 G_4 間的虛陰極電子密度影響很大。例如當 G_1 變正時，使虛陰極電子密度增大，故在信號柵 G_4 上感應出正電荷。這個作用正好和一般電容器的作用相反，所以稱為負電容。這就是說在信號柵回路中將會感應出一個振盪頻率的電流。在長波或中波廣播波段中，信號回路對本地振盪頻率來說失調很厲害，故阻抗很小，幾乎等於短路。因之這現象可忽略不計。但在短波波段中，信號回路對振盪頻率失調不大，故仍有相當大的阻抗。因之在信號柵上就發生一個與振盪柵反相的電壓，這就等於減低了振盪柵的振盪電壓，因之降低了變頻互導。因為變頻互導的公式為：

$$S_c = -\frac{1}{2} K_c \cdot u_0 \textcircled{①}$$

式中 K_c 是變頻常數，決定於電子管柵極的特性， u_0 表示振盪電壓。由式可知，變頻互導是決定於電子管的特性和振盪電壓的大小的。所以負電容效應等於使振盪電壓減低也就是使變頻的效率減低了，且頻率愈高，這現象也愈顯著。除此之外，這種效應還可使天線調諧回路的 Q 值降低，因而使靈敏度與選擇性

註① 請參閱 Г. А. ТЯГУНОВ 著，洪效訓譯“真空儀器”第五章 29 節。

大为减低。

c. 四極部分內阻不大 因內阻較小將對其負荷回路有不良影响。

6A8 的这些缺点，使得它的工作性能不能令人满意，尤其是在短波方面更为显著。

2. 改良五極变頻管

近來有一种电子管是6SA7（苏联程式为6A7）它是針對着6A8的缺点而加以改进的，但也有五个栅，所以称为改良五栅变频管。

6SA7电子管无栅帽，全部引出线均连接于管脚上。6SA7有金属壳和玻璃壳的两种，玻璃的往往加以GT两字，如6SA7GT，其基本結構是一样的。

6SA7的結構如圖10，a 为管座接線圖，b 为內部結構圖。
6SA7是采用电子耦合式振盪，即哈脫萊振盪电路。G₁ 是振盪

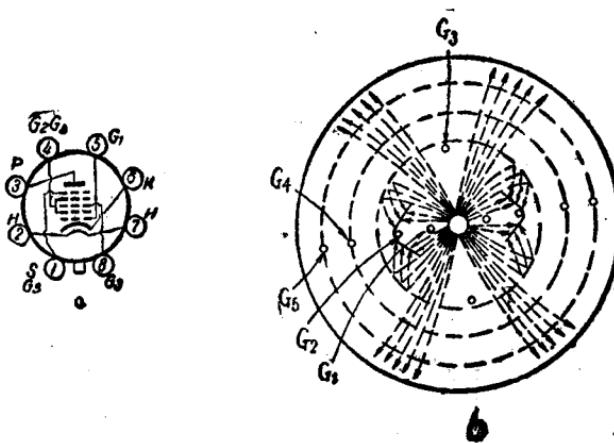


圖 10.

極， G_2 是振盪屏極， G_3 是信号柵極， G_4 是帘柵極， G_5 是抑制柵極。6SA7增加了一個抑制柵，這樣可減少二次電子，因此可增加它的工作穩定性。

這個管子結構上的特點是 G_2 並不是繞成柵狀，但也不是象6A8的 G_2 那樣是一對豎立的金屬桿，而是象集射功率管的集射屏一樣的一對金屬弓形板。它的作用也是象集射功率管的集射屏一樣是將電子聚集成長束，而射向指定的地方。當電子自陰極出發，經 G_1 後受到 G_2 之焦聚，又因 G_3 之兩個支桿，正好針對 G_2 之兩空隙，所以電子束自兩空隙射出後，即被分成四條支路而射向屏極。因為 G_3 是信號柵，其電位較 G_2 為低，故有一少部分電子會折回去，但因在電子的四條“通路”上密度很大，使被折回的電子不易從原路回去，故幾乎全部都落在 G_2 上而不致折回到 G_1 ，因此空間電荷之影響大為減小，對振盪頻率几乎沒有什麼影響，這是它的優點之一。其次，因 G_2 為振盪屏，且又有隔離之作用，其電極之面積比6A8之細桿大得多，當然振盪電流亦因之增大，所以它的穩定性亦較好了。

6SA7作為變頻時之線路如圖11。

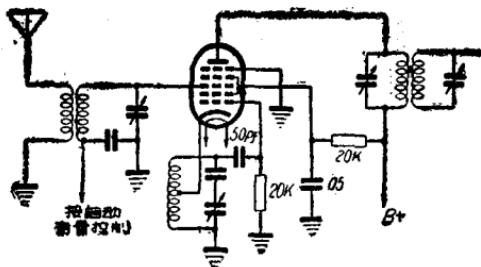


圖 11.

3. 三極六極變頻管

上面講過的兩種變頻管的振盪與混頻間都是用電子來耦合的，這樣由於電子的飛越時間，就使不能應用於較高的頻率。所以在較高頻率應用時，往往是將它們僅作為混頻，而另外再用一電子管作獨立的振盪。 $6K8$ 等三、六極變頻管就是在一個電子管內裝有兩個電子管，它的一部分是三極管專作振盪用；另一部分是六極管，專作混頻用。這樣可以用在更高的頻率範圍中。因為它是三極管和六極管的複合管，所以我們稱它為三極六極變頻管。

$6K8$ 的管座接線圖和電極結構如圖 12a, b 所示。它的柵極和屏極是做成平面或扁圓柱狀的，陰極偏在一边。六極管的 G_1 和三極管的 G_T （振盪柵）

是合用的。六極管的 G_2 与 G_4 亦是合着的，成扁圓形，是六極管的帘柵極， G_3 則處於 G_2 与 G_4 之間，是六極管的信号

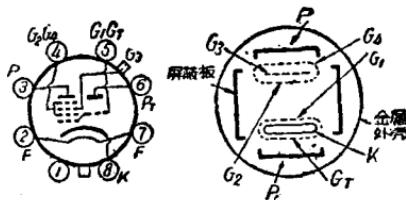


圖 12.

柵。在這整個組織之左右（即三極及六極兩屏極的空隙間）又遮以一對金屬板，與金屬外殼相連。這對金屬板不但有屏蔽作用，並且又有聚集電子流不使電子左右散射的功用。

$6K8$ 的工作過程與前述的變頻管差不多，因六極部分的 G_1 与三極管的振盪柵相連，所以在 G_1 上也有振盪電壓，因此六極部分的電子流受到振盪電壓的調制。當此電子流流經 G_3 信號柵時，又受信號電壓的影響，因此在到达六極部分屏極時之電子

流，已經信号与振盪频率的調制了，也就是起变周作用了。

这种电子管振盪部分的电子和混频部分的电子互不关連，因此振盪較穩定，尤其在接收較高頻段时更是顯著。但是 6K8 因構造的关系，它的寿命較短，且易损坏。还有它的內阻較低，且也不能完全避免信号柵和振盪柵間的耦合，在長波和中波段的工作效率，較前述兩种变頻管为差。

圖13是6K8 作变頻的線路圖。圖中 R_s 、 C_s 是帘柵極的降压电

阻和傍路电容器， R 、 C 是振盪屏極的降压电
阻和傍路电容器。因为
6K8 的振盪能力特強，
所以在接收短波段19公
尺至16公尺时往往会因
振盪太强而生「摸摸」
声。这时須將 R 数值增
加少許試一試。 R 的数值通常約为25千歐—50千歐。

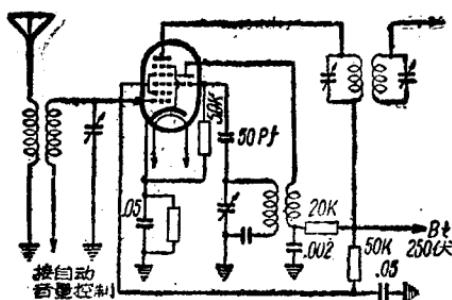


圖 13.

4. 三極七極变頻管

三極七極变頻管有 6J8G 等，它是一个三極和七極的复合管，內部構造与6K8 不同。三極部分和七極部分不是分設在陰極的兩边，而是七極部分在上，三極部分在下，混频部分較6K8 多一个抑制柵（圖 14中的 G_5 在管內与阴极相连）， G_3 是振盪注入柵，与三極部分的振盪柵 G_T 在管內相連，使振盪电压得以注入， G_1 是信号柵。



圖 14.

这种变频管的缺点是振盪部分陰極面積較小，故振盪較弱。在短波段工作时，因电子的过渡时间效应，所以效率大減。

上述电子管的变频电路如圖15所示。

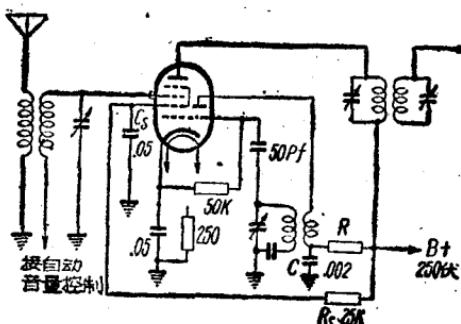


圖 15.

四、混頻管及其电路

前面所述的几种电子管，都能在同一管內完成振盪与混頻作用。所以称它为变频管。这种方法虽然簡單經濟，但亦有許多缺点。故在要求比較高的收音机上还是將混頻和本地振盪分別由兩管担任的。下面將用來作混頻的电子管作一简单的介紹。

1. 五柵混頻管 五柵混頻管專为混頻而設計的有 6L7 等，中有五个柵極，它的电極排列如圖16， G_1 为信号柵，是輸入外來信号的； G_3 为振盪注入柵，是輸入本地振盪电压的； G_2 和 G_4 是帘柵極，在管



圖 16.