

# 可 控 硅 稳 压 电 源

王 其 英 编 著

人 民 邮 电 出 版 社

## 内 容 提 要

本书比较全面地、系统地讲解了各种类型的可控硅稳压电源，包括可控硅元件、触发与关断电路、整流与滤波电路、逆变器在可控硅稳压电源中的应用、可控硅稳压电源电路设计、可控硅电源的干扰和功率因数以及计算机用可控硅稳压电源等。

本书既有一定的理论分析，又列举了一些应用实例，具有理论联系实际而又着重实用的特色。本书可供从事电子设备电源研制、设计、生产的工程技术人员参考，也可作为大专院校有关专业的教学参考书。

## 可 控 硅 稳 压 电 源

王 其 英 编 著

人民邮电出版社出版  
北京东长安街27号  
河北省邮电印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行  
各地新华书店经售

开本：850×1168 1/32 1984年6月 第一版  
印张：21 4/32页数：338 1984年6月河北第一次印刷  
字数：561千字 印数：1—12,000册

统一书号：15045·总2777—有5325

定价：2.70 元

# 目 录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>绪论</b> .....             | ( 1 )  |
| <b>第一章 可控硅元件</b> .....      | ( 6 )  |
| 第一节 可控硅工作原理 .....           | ( 6 )  |
| 一、可控硅元件的构造 .....            | ( 6 )  |
| 二、PN结的特性 .....              | ( 8 )  |
| 三、可控硅的正向阻断能力 .....          | ( 9 )  |
| 四、可控硅的导通过程与导通特性 .....       | ( 11 ) |
| 第二节 可控硅的伏安特性与定额 .....       | ( 17 ) |
| 一、阻断特性 .....                | ( 18 ) |
| 二、控制极特性 .....               | ( 19 ) |
| 三、正向导通特性与定额 .....           | ( 19 ) |
| 四、热阻 .....                  | ( 26 ) |
| 五、结温 .....                  | ( 31 ) |
| 六、可控硅的其它定额 .....            | ( 43 ) |
| 第三节 可控硅派生元件 .....           | ( 55 ) |
| 一、双向可控硅 .....               | ( 55 ) |
| 二、可关断可控硅 .....              | ( 59 ) |
| 三、其它可控硅简介 .....             | ( 64 ) |
| 第四节 可控硅元件的选用要点 .....        | ( 65 ) |
| <b>第二章 可控硅触发与关断电路</b> ..... | ( 66 ) |
| 第一节 可控硅控制极特性 .....          | ( 66 ) |
| 一、控制极基本特性 .....             | ( 66 ) |
| 二、控制极工作条件对可控硅工作的影响 .....    | ( 73 ) |
| 第二节 触发电路设计中应考虑的主要问题 .....   | ( 74 ) |
| 一、控制极平均功耗 $P_{G(AV)}$ ..... | ( 74 ) |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 二、控制极不触发电压 $U_{GTN}$    | ( 74 )  |
| 三、强触发和弱触发               | ( 75 )  |
| 四、控制极电源的负载线             | ( 75 )  |
| <b>第三节 触发电路</b>         | ( 78 )  |
| 一、可变电阻触发电路              | ( 78 )  |
| 二、可变电阻和电容器组成的触发电路       | ( 80 )  |
| 三、氖灯和电阻电容组成的触发电路        | ( 81 )  |
| 四、阻容移相桥触发电路             | ( 81 )  |
| 五、饱和电抗器触发电路             | ( 87 )  |
| 六、同步与定时电路               | ( 91 )  |
| 七、单结管触发电路               | ( 92 )  |
| 八、交直流重迭控制的单结管触发电路       | ( 124 ) |
| 九、隧道二极管触发电路             | ( 126 ) |
| 十、肖克莱二极管触发电路            | ( 130 ) |
| 十一、阻塞振荡器触发电路            | ( 131 ) |
| 十二、强触发控制电路              | ( 134 ) |
| 十三、集成化触发电路              | ( 135 ) |
| 十四、环形计数器触发电路            | ( 140 ) |
| 十五、触发二极管触发电路            | ( 144 ) |
| 十六、其它触发电路               | ( 149 ) |
| <b>第四节 可控硅关断电路</b>      | ( 153 ) |
| 一、可控硅的关断时间              | ( 153 ) |
| 二、可控硅关断电路               | ( 155 ) |
| <b>第五节 可控硅元件的串并联</b>    | ( 165 ) |
| 一、可控硅的串联                | ( 166 ) |
| 二、可控硅串联时应采用的控制极电路       | ( 172 ) |
| 三、可控硅的并联                | ( 175 ) |
| 四、可控硅并联时，应采用的控制极电路      | ( 181 ) |
| 五、可控硅的串并联               | ( 182 ) |
| <b>第三章 可控整流电路与平滑滤波器</b> | ( 184 ) |
| <b>第一节 可控整流器简述</b>      | ( 184 ) |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>第二节 单相半波可控整流电路</b>      | ( 185 ) |
| 一、电阻性负载                    | ( 185 ) |
| 二、电感性负载                    | ( 189 ) |
| 三、反电势负载                    | ( 193 ) |
| 四、电容性负载                    | ( 194 ) |
| <b>第三节 单相全波可控整流电路</b>      | ( 196 ) |
| 一、电阻性负载                    | ( 196 ) |
| 二、电感性负载                    | ( 197 ) |
| <b>第四节 单相桥式半控整流电路</b>      | ( 199 ) |
| 一、电阻性负载                    | ( 199 ) |
| 二、电感性负载                    | ( 201 ) |
| 三、反电势负载                    | ( 203 ) |
| <b>第五节 三相可控整流电路</b>        | ( 207 ) |
| 一、三相半波可控整流电路               | ( 208 ) |
| 二、三相桥式半控整流电路               | ( 210 ) |
| 三、具有半压输出的三相桥式可控整流电路        | ( 213 ) |
| <b>第六节 多相可控整流电路</b>        | ( 215 ) |
| <b>第七节 整流电路输出电压的脉动</b>     | ( 220 ) |
| <b>第八节 平滑滤波器</b>           | ( 224 ) |
| 一、平滑滤波器的作用及滤波系数            | ( 224 ) |
| 二、设计平滑滤波器应考虑的一般问题          | ( 225 ) |
| 三、LC滤波器的一般计算方法             | ( 226 ) |
| 四、输入滤波器                    | ( 230 ) |
| 五、改善波形的交流滤波器               | ( 234 ) |
| <b>第四章 逆变器在可控硅稳压电源中的应用</b> | ( 236 ) |
| <b>第一节 可控硅有源逆变器</b>        | ( 236 ) |
| 一、电能的传递                    | ( 237 ) |
| 二、单相全波和单相桥式逆变电路            | ( 238 ) |
| 三、三相半波和三相桥式逆变电路            | ( 242 ) |
| 四、逆变失败与控制角的限制              | ( 246 ) |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>第二节 可控硅自激逆变器</b>               | ( 249 ) |
| 一、单相并联逆变器                         | ( 249 ) |
| 二、改进型单相并联逆变器(麦克莫莱逆变器)             | ( 252 ) |
| 三、改进型单相并联逆变器在不同负载时的工作情况           | ( 255 ) |
| 四、三相桥式并联逆变器                       | ( 267 ) |
| 五、串联逆变器                           | ( 295 ) |
| <b>第三节 逆变器输出电压的波形改善</b>           | ( 302 ) |
| 一、通过滤波器衰减谐波                       | ( 302 ) |
| 二、谐振负载整形                          | ( 309 ) |
| 三、合成正弦波                           | ( 309 ) |
| 四、多重移相迭加法                         | ( 310 ) |
| <b>第五章 可控硅稳压电源电路设计</b>            | ( 343 ) |
| <b>第一节 由直流供电的可控硅直流稳压器——可控硅斩波器</b> | ( 343 ) |
| 一、固定频率、可变脉冲宽度的直流斩波器               | ( 343 ) |
| 二、斩波器的工作原理                        | ( 344 ) |
| 三、设计方法                            | ( 346 ) |
| 四、设计实例                            | ( 353 ) |
| 五、反馈控制斩波式直流稳压电源                   | ( 356 ) |
| 六、带有辅助可控硅的斩波式直流稳压器                | ( 359 ) |
| 七、斩波式升压稳压电源                       | ( 360 ) |
| 八、可关断可控硅(GTO)斩波电路                 | ( 365 ) |
| <b>第二节 由交流供电的可控硅直流稳压器</b>         | ( 370 ) |
| 一、由单相交流供电的直流稳压器原理                 | ( 370 ) |
| 二、由单相交流供电的可控硅直流稳压器实用电路            | ( 379 ) |
| 三、由三相交流供电的可控硅直流稳压器                | ( 389 ) |
| <b>第三节 交流稳压器</b>                  | ( 411 ) |
| 一、输出非正弦波的可控硅交流稳压器                 | ( 411 ) |
| 二、输出正弦波的可控硅交流调压器                  | ( 413 ) |
| <b>第四节 逆变器电路设计</b>                | ( 419 ) |
| 一、具有调谐输出滤波器的单相桥式逆变器(基本电路)的设       |         |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 计.....                                | ( 420 ) |
| <b>二、单相并联逆变器(基本电路)的设计.....</b>        | ( 426 ) |
| <b>三、1500赫高频逆变电源的设计.....</b>          | ( 430 ) |
| <b>第六章 可控硅电源的干扰和功率因数 .....</b>        | ( 436 ) |
| <b>第一节 可控硅装置产生的射频干扰 .....</b>         | ( 436 ) |
| <b>一、射频电流的辐射干扰.....</b>               | ( 436 ) |
| <b>二、交流谐波产生的干扰.....</b>               | ( 438 ) |
| <b>三、电压瞬变产生的干扰.....</b>               | ( 442 ) |
| <b>四、电力系统产生的耦合干扰.....</b>             | ( 446 ) |
| <b>第二节 可控硅装置中噪声干扰的抑制 .....</b>        | ( 448 ) |
| <b>一、电波干扰的抑制.....</b>                 | ( 448 ) |
| <b>二、集中和独立抑制射频干扰的方法.....</b>          | ( 451 ) |
| <b>三、具有电流补偿扼流圈的射频干扰抑制.....</b>        | ( 455 ) |
| <b>第三节 可控硅装置中瞬变电压的抑制 .....</b>        | ( 458 ) |
| <b>一、浪涌吸收器——压敏电阻 .....</b>            | ( 458 ) |
| <b>二、瞬变电压抑制网络.....</b>                | ( 464 ) |
| <b>第四节 改变电路结构以减弱高次谐波 .....</b>        | ( 477 ) |
| <b>一、减小三相变流装置高次谐波的方法.....</b>         | ( 477 ) |
| <b>二、减小单相变流装置高次谐波的方法.....</b>         | ( 481 ) |
| <b>第五节 采用零压控制电路来削弱干扰 .....</b>        | ( 487 ) |
| <b>第六节 谐振滤波器 .....</b>                | ( 492 ) |
| <b>第七节 可控硅电源的功率因数 .....</b>           | ( 495 ) |
| <b>一、可控硅电路的功率因数 .....</b>             | ( 495 ) |
| <b>二、提高功率因数的方法.....</b>               | ( 499 ) |
| <b>三、有源滤波器无功功率补偿装置.....</b>           | ( 504 ) |
| <b>第七章 计算机用可控硅稳压电源 .....</b>          | ( 508 ) |
| <b>第一节 计算机采用可控硅电源的优点 .....</b>        | ( 508 ) |
| <b>一、计算机对电源的要求.....</b>               | ( 508 ) |
| <b>二、电源的造价、体积、无故障时间与负载电流的关系 .....</b> | ( 509 ) |
| <b>三、可控硅稳压电源与晶体管稳压电源的比较.....</b>      | ( 509 ) |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 第二节 计算机用可控硅稳压电源举例               | ( 511 ) |
| 一、电路基本工作原理                      | ( 511 ) |
| 二、工作波形                          | ( 513 ) |
| 三、增加输出电流的方法                     | ( 514 ) |
| 第三节 计算机用可控硅电源的动态特性              | ( 516 ) |
| 一、电子计算机对稳压电源动态特性的要求             | ( 516 ) |
| 二、改善稳压电源动态特性的方法(接力供电方式)         | ( 518 ) |
| 第四节 计算机用可控硅电源产生“振荡”的原因及消除<br>方法 | ( 530 ) |
| 第五节 计算机电源系统的干扰及克服方法             | ( 531 ) |
| 一、产生噪声干扰的主要因素                   | ( 531 ) |
| 二、消除噪声源的方法                      | ( 532 ) |
| 三、切断传递干扰信号的通路                   | ( 533 ) |
| 四、提高设备的抗干扰能力                    | ( 543 ) |
| 第六节 计算机不停电供电系统(UPS)概述           | ( 551 ) |
| 一、静止不停电供电(UPS)系统的主要方案           | ( 552 ) |
| 二、静止不停电供电系统中常用的逆变器和静态开关         | ( 553 ) |
| 三、静止UPS系统中常用的电池组                | ( 556 ) |
| 四、直流电源不停电供电概述                   | ( 557 ) |
| 第七节 计算机电源系统的发展动向                | ( 565 ) |
| 附录 1 双基极单结晶体管电气性能参数表            | ( 567 ) |
| 附录 2 可控硅元件电气性能参数表               | ( 572 ) |
| 附录 3 各种整流电路的参数                  | ( 585 ) |
| 附录 4 脉冲变压器磁芯                    | ( 593 ) |
| 附录 5 稳压管参数表                     | ( 595 ) |
| 附录 6 铝电解电容器的性能参数                | ( 598 ) |
| 附录 7 部分电源变压器计算参数表               | ( 602 ) |
| 主要参考文献                          | ( 663 ) |

## 绪 论

电子设备一般都由直流稳压电源供电。目前常用直流稳压电源的方框图如图 1-1 所示：“输入电路”由一级或多级交流滤波器组成，它的作用是滤掉电网来的各种干扰，并使稳压电路中产生的干扰不能进入电网。“变压器” 的作用是将电网电压变换成整流电路所需要的电压。“整流和滤波电路”由整流管、可控硅整流元件及电感、电阻、电容等组成，其作用是将交流电压变为平滑的直流电压。“调整元件”一般采用功率晶体管，其作用是将整流器输出的不稳定电压变为稳定的电压。如果采用可控整流电路，那么，可控硅元件不仅可以完成整流作用，而且也可以完成调整元件的作用。

“输出电路”由输出电容、取样电路和误差放大器组成，其作用是检测输出电压的变化并与基准电压比较，所得的误差信号，经误差放大器放大后，控制调整管的压降，可使输出电压的变化不超过允许范围。

尽管直流稳压电路的形式多种多样，但就其工作原理来说，可

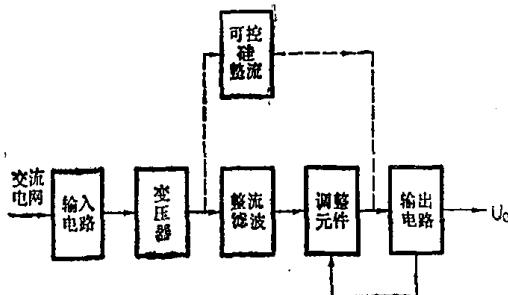


图 1-1 一般稳压电路方框图

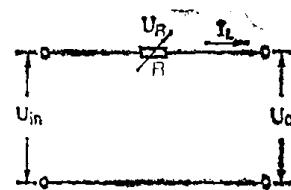


图 1-2 线性稳压电路原理图

分成两大类：线性稳压器和开关稳压器。

图 1-2 为线性稳压电路原理图。图中  $U_o$  为稳定的输出电压，

$U_{in}$ 为输入电压,  $U_R$ 为调整管R的压降, 显然,

$$U_0 = U_{in} - U_R$$

因为 $U_R$ 是连续可变的, 这样, 可以通过 $U_R$ 的变化来调整输出电压的变化。在调整过程中, R(实际电路中为功率晶体管)上的压降较大, 将消耗较大的功率, 其值为:

$$P = (U_{in} - U_0) I_L$$

式中 $I_L$ 为通过R的总电流。因此, 这种电路效率比较低, 一般在40~60%之间。

图1-3(a)为开关稳压电路原理图。该电路的稳压作用是由

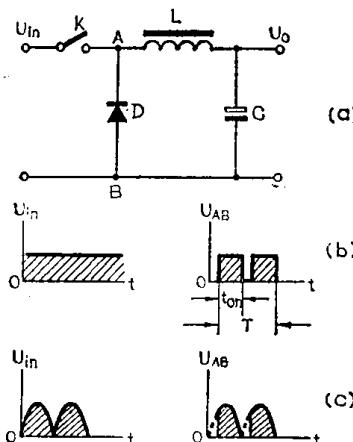


图1-3 开关稳压电路原理图及电压波形

周期性导通与截止的开关K完成的。如果在该电路的输入端加入直流电压 $U_{in}$ , 那么, 在输出端就会得到如图1-3(b)所示的矩形脉冲电压, 该脉冲电压的平均值为

$$U_0 = \frac{t_{on}}{T} U_{in} = \frac{U_{in}}{Q}$$

式中  $T$ ——开关K的工作周期;

$t_{on}$ ——开关K导通状态的持续时间;

$Q = \frac{T}{t_{on}}$ ——输出矩形脉冲的占空系数。

假如像线性稳压器那样, 在开关稳压电路中接入反馈电路, 由

于反馈信号不是用来改变调整元件的电阻，而是改变开关元件K的导通和截止时间，所以稳压器输出电压也能够保持恒定。如果加到稳压器输入端的是整流电压〔图1-3(c)〕，那么当输入电压变化时，通过调整开关元件K的导通时间，就可以使输出电压平均值不变。图1-3(a)中L、C组成平滑滤波器，将脉冲电压变换为平滑的直流电压。D为续流二极管，当开关K闭合时，负载电流流过电感L，在电感L中贮存了能量( $W_L = \frac{1}{2}LI^2$ )，开关元件K断开瞬间，电感L产生的反电势企图维持原来的电流。二极管D为L释放能量提供了通路。从理论上讲，理想开关元件损耗的能量为零，因为开关元件的导通电阻为零，而截止电阻为无穷大，因此，如果导通与截止转换时间忽略不计的话，开关元件就不损耗能量。但实际采用的开关元件通常是功率晶体管或可控硅整流元件，都要损耗一部分能量，不过损耗的能量和线性稳压器比较，是非常小的。因此，这种电路的效率非常高，一般在80%以上，甚至高达95%。

由于开关稳压器效率很高，近年来已得到广泛应用。从某种意义上讲，作为开关元件，可控硅比晶体管更优越一些。比如可控硅的耐压可达几千伏甚至上万伏，这一点晶体管是作不到的。目前，额定电流为几百安培的可控硅，已很容易制造，因此，可控硅开关稳压器的输出电流可以很大。当然，晶体管也有比可控硅优越的地方，比如开关速度快，容易控制等。

一般来说，改变可控硅的导通角，可控硅整流电路即可输出稳定的直流电压，不需要再用调整元件调整，因此，可控整流器本身就有稳压作用，而且效率也较高。

目前，常用的串联或并联线性稳压器其体积较大，比较笨重，很重要的原因就是需要采用工频变压器以改变输入交流电压。为了取消工频变压器，可采取由50Hz电网电压直接整流的方法，经过滤波后变为平滑的直流电压，再将该直流电压用晶体管或可控硅组成的变频器变换为高频（比如20KHz以上）交流电压，然后用体积很小的高频变压器或晶体管电路变换为所需的电压值，这个高频电压

再经过整流滤波，即可输出所需的直流电压。如果用输出电压经反馈电路控制变频器的工作状态，那么，输出电压即可稳定不变。采用这种方法可实现稳压电源小型化。

可控硅稳压电源可分为以下五类：

(1) 整流稳压电源：交流电网电压直接经可控硅整流后，变为稳定的直流电压。

(2) 逆变稳压电源：直流电压经可控硅变换为稳定的交流电压。

(3) 组合稳压电源：由以上两种电源组合而成，可以采用交流——直流——交流变换方式，将电网频率变为更高或更低，这种组合电源通常称为变频器；也可以采用直流——交流——直流变换方式，将输入直流电压升高或降低，这种组合电源通常称为直流变换器。

(4) 交流稳压电源：将不稳定的交流电压变为稳定的交流电压。

(5) 直流稳压电源：将不稳定的直流输入电压通过斩波电路变为稳定的直流电压。

可控硅的导通由触发电路控制。常用的触发电路有阻容移相触发电路；饱和电抗器触发电路；阻塞振荡器触发电路；单结晶体管触发电路；晶体管触发电路以及集成化触发电路等等。

在可控硅装置中，因可控硅通断而形成的传导干扰与辐射干扰将影响其它设备。同时，外来干扰也将影响可控硅装置的正常工作。通过研究各种干扰产生的原因，可以找出抑制干扰的方法，从而使可控硅装置即不干扰外界设备，也不受外界干扰。

可控硅元件工作时除产生干扰外，还会使设备的功率因数降低。改进电路结构，可以提高功率因数；也可以采用有源滤波器补偿功率因数。

可控硅稳压电路是一种开关式稳压电路，它的效率远远高于线性稳压电路。与其它开关式稳压电路相比，可控硅稳压电路也有很

多优点。这种电路的调整元件（可控硅）不但价格低廉、容易制造，而且可以承受很高的电压，并通过很大的电流。因此，可控硅稳压器得到了广泛的应用。

可控硅电源已应用于调光、调温、调速，同时在电子计算机及数字模拟转换装置中，也取得了满意的应用效果。

可控硅电源用于静态负载时，性能是很可靠的。在动态负载下，尤其是电流变动很大（比如用于电子计算机磁芯存贮器的驱动）时，性能会发生很大变化。因此，应采取措施保证电源的性能不致降低。

本书除了深入地分析讨论各种可控硅电路的工作原理外，还列出一些主要电路的设计公式和数据。同时，为了更好地使用元件，对可控硅的主要性能也作了较详细的介绍。

通过对以上各问题的讨论，可以使读者对可控硅电源的元件选择、电路设计，以及可控硅电源中存在的问题及克服办法有较全面的了解。此外，本书中也提出了一些需进一步探讨的问题。

# 第一章 可控硅元件

## 第一节 可控硅工作原理

可控硅稳压器的调整元件是可控硅，因此，为了更好地理解可控硅稳压器的工作原理，必须首先了解可控硅的构造原理和特性。

### 一、可控硅元件的构造

可控硅整流元件 (*Silicon controlled Rectifier*) (简称SCR)，与半导体二极管、晶体管一样，都是由半导体PN结构成的。如图1-4(a)、(b)、(c)所示。

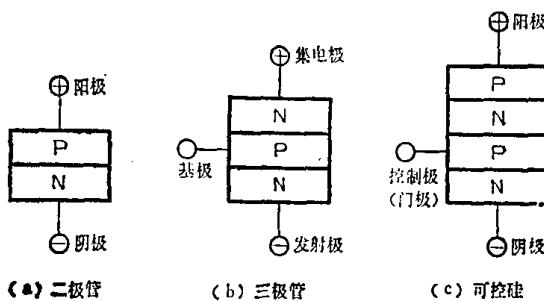


图 1-4 半导体二极管、晶体管及可控硅的结构

半导体二极管有一个PN结，电流只能由阳极流向阴极，晶体管具有两个PN结。当集电极和发射极之间加上正向电压时，若基极和发射极之间有电流，集电极就有与基极电流成正比的电流。可控硅具有三个PN结。若只在阳极和阴极间加入正向电压，元件内没有电流，但若同时在控制极和阴极之间加入正向电压，使一定的电流流过控制极，可控硅就会象二极管一样导通。可控硅一旦导通，即使控制极电流中断，阳极和阴极间的电流仍能继续流通。这

种特性与闸流管相同，所以，可控硅又称为晶闸管。

可控硅的派生器件很多，图 1—5 绘出了常用的可控硅派生元

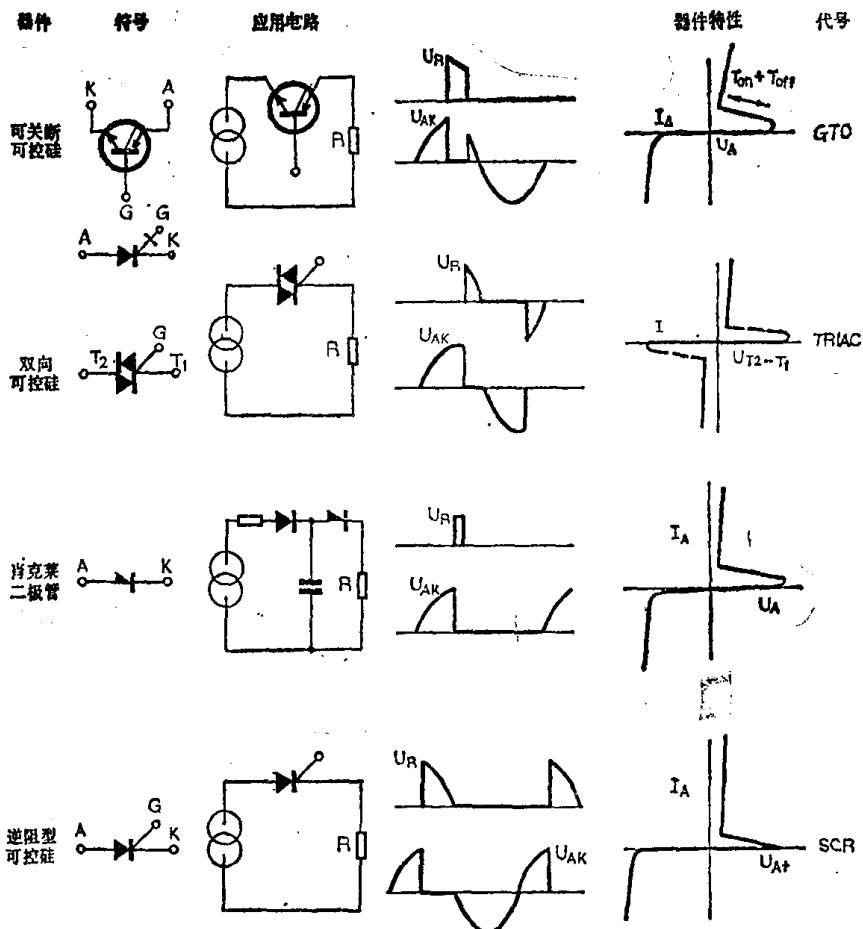


图 1-5 可控硅的几种派生器件

件的符号、应用电路和基本特性。

可控硅整流元件（通常简称为可控硅）的基本构造如图 1-6 所示。

不管阳极承受正向电压，还是承受反向电压，可控硅元件内至少有一个PN结反向偏置。因此，可控硅在正反两个方向上都具有阻断能力。

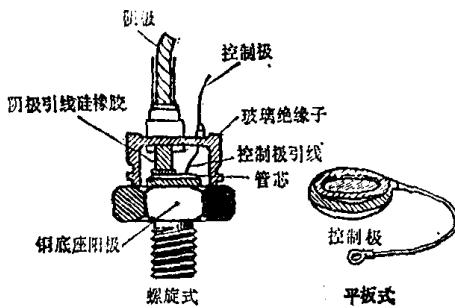


图 1-6 可控硅元件基本构造

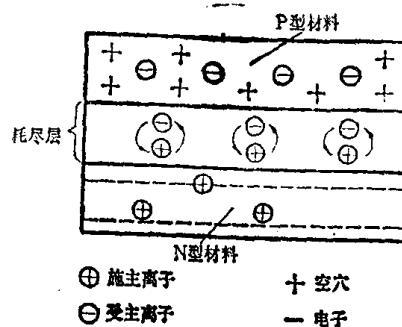


图 1-7 PN 结示意图

## 二、PN结的特性

可控硅元件的特性是由PN结的特性决定的。为了更好地理解决可控硅的工作原理，必须首先分析PN结的特性。

图1-7为PN结示意图。在N型半导体(即含有N型杂质的半导体)基片上，用合金法或扩散法形成一个P型半导体区(即含有P型杂质的区域)。两种杂质半导体的接触处，由于P区和N区内载流子(空穴和电子)的浓度不同，因此，电子和空穴都要从浓度大的区域向浓度小的区域扩散，一部分电子离开N区跑到P区，一部分空穴离开P区跑到N区，于是在PN结的两侧形成空间电荷区，并在空间电荷区内形成电场。该电场阻挡电子和空穴的扩散运动。随着电场强度增加，电场力将迫使空间电荷区内的电子返回N区，空穴返回P区。载流子的这种运动称为漂移运动。当载流子的扩散运动与漂移运动达到动态平衡后，空间电荷区内的电场强度保持不变。空间电荷区(或称耗尽层)的宽度也保持不变，没有电流流过PN结。当PN结两端加入偏压后，耗尽层中的电场强度发生变化。当PN结正向偏置(P区接电源正极，N区接电源负极)时，如图1-8(a)所示，外加电压减弱了耗尽层中的电场，破坏了漂移和扩散的平衡状态，扩散作用占优势。P区的空穴不断越过耗尽层向N区扩散，N区的电子也越过耗尽层向P区扩散。尽管空穴和电子

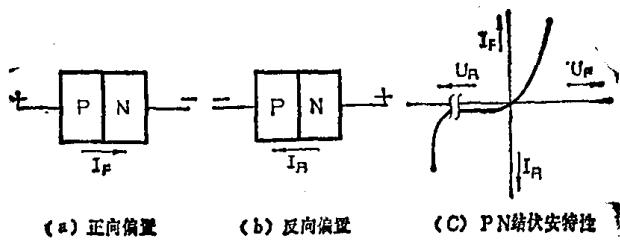


图 1-8 *PN* 结的特性

运动方向相反，但它们构成的电流是相加的。由于在正向电压作用下，载流子的扩散作用远远超过漂移作用，因此，*PN*结就产生了正向电流  $I_F$ 。当*PN*结外加反向偏压（P区接电源负极，N区接电源正极）时，如图 1-8(b) 所示，耗尽层中的电场增强。这时，只有很小的漏电流  $I_R$  通过*PN*结。*PN*结的正反向伏安特性如图 1-8(c) 所示。

### 三、可控硅的正向阻断能力

如前所述，可控硅由四层半导体材料 ( $P_1N_1P_2N_2$ ) 构成。它具有三个*PN*结： $J_1$ 、 $J_2$ 、 $J_3$ ，因此，可控硅元件可以等效为三个二极管串联，如图 1-9 所示，A 为阳极，K 为阴极，G 为门极

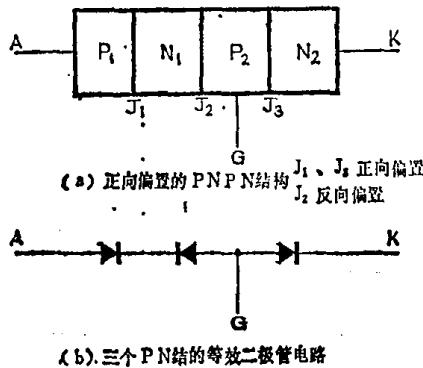


图 1-9 *PNP*N 结构及其等效电路

（也叫做控制极）。

当可控硅的阳极、阴极间加上正向电压时， $J_1$  和  $J_3$  结正向偏置， $J_2$  结反向偏置，此时，只有很小的电流流过反向偏置的  $J_2$  结。