

Z80 应 用

〔美〕 J.W. 科夫朗 著

上 海 微 电 脑 厂

1985年3月

序 言

你是否对微处理机控制系统的应用有过一种新的设想,但由于面对大量的技术细节而不得不放弃这种想法呢?要是这样的话,这种情况也并非你一人所有,微处理机控制系统的一些出色的应用都曾经历了这样的命运。设想往往是完美的,而且有这种设想的人,对于微处理机可能并不熟悉,因而不能如愿以偿。

本书就是为帮助 Z80 系统的用户摆脱这个困境而编写的。其目的是使用户对 Z80 微处理器有一个较深的了解。书中详细说明了 Z80 微处理器是如何与系统硬件相联系而构成一个系统的。还特别讨论了 ROM, 静态 RAM, 动态 RAM 和输入/输出设备。此外,在后面的章节中还分析了一些专用的外围 I/O 设备,其中有一些,如 SIO(串行输入输出)和 PIO(外围输入输出)芯片,是专为 Z80 的使用而制造的;而其它一些,比如 8253 定时器芯片及 8255 外围芯片则不然。

本书的对象可以是初学者,也可以是熟练的程序员,为此它提供了指导性的说明,清楚而准确的图示和详尽的实例。它还提供给用户充分的信息使之认识并实现他们自己的应用及设想。虽然本书并没有给出 Z80 微处理器的全部应用——某些应用必须来自于读者本身——但它却具备了实现任何新的应用所必需的知识。

内容简介

第一章,“Z80 中 ROM 的使用”从介绍各种类型的只读存储器(ROM)开始叙述,然后说明普通的 ROM 和 PROM 器件怎样与 Z80 CPU 进行连接的方法。

第二章,“Z80 中静态 RAM 的使用”,说明了在 Z80 应用中,怎样使用静态随机存储器(RAM)。讨论了公用 I/O 型和分离 I/O 型两种 RAM 芯片并给出了这两种静态 RAM 系统的完整的图。

第三章,“Z80 的输入和输出”,叙述了 Z80 是怎样在电气上与输入输出设备进行通讯的。详细讨论和说明了标准的输入输出端口。

第四章,“Z80 中动态 RAM 的使用”,说明了动态 RAM 应用于 Z80 的方法。这章从讨论一个典型的动态 RAM 器件入手。然后进一步说明怎样根据 Z80 的内部结构将 RAM 与 Z80 接口。

第五章,“Z80 的中断”,主要讨论中断这一重要论题。分析了三种中断方式,每一类型都举了例子。

第六章,“8255 PIO 与 Z80 的连接及使用”,对 8255 外围 I/O 芯片(一种与 Z80 总线连接的器件)的使用作了说明,讨论了 8255 的每一种操作方式,并给出了许多编程的例子。

第七章,“8253 可编程定时器的应用”,叙述 8253 可编程定时器与 Z80 的连接方法。对这个器件与 Z80 的接口给出了详细说明。此外还举出了几个普通的编程例子。

第八章,“Z80-PIO 的应用”,以 Z80 PIO 为中心,继续讨论外围芯片。而且给出了该器件的方块图,并讨论了各种操作方式和寄存器组。此外,给出了许多 Z80-PIO 应用的

编程实例。

第九章，“Z80-CTC 的应用”，讨论了计数器定时器芯片，并说明了 CTC 与 Z80 的连接方式。此外，给出了许多 CTC 应用的编程实例。

第十章，“串行通信导论”，讨论了串行通信这个论题。定义了波特率，启动位，停止位和标志电平概念。用一个实例，说明了 8251 USART 与 Z80 的连接及应用。

第十一章，“Z80-SIO 的应用”，以 Z80-SIO 为核心，继续讨论串行通信的问题，并给出了几个使用 Z80-SIO 和对其进行编程的实际例子。

第十二章，“Z80 的静态激励测试”，由讨论 Z80 的静态激励测试(SST)作为本书的结束。这章里叙述了怎样能不用软件而使用这种方法调试系统。如果在一个现存的 Z80 系统中增加一个新的接口，那么用这种技术就能迅速地而且很容易地检查这个新的接口。

最后是附录 A，“Z80-SIO 内部寄存器介绍”，叙述了 Z80-SIO 中每一个内部寄存器的操作。

正如你所看到的，这本书在所有重要的论题方面都提供了详尽的信息，使您能更好地理解 Z80 微处理器。有了这些知识，你就能从事微处理机控制系统的任何设想或应用了。当你开始实现你的设想和应用时，就会发现，使用 Z80 微处理器不仅很容易而且也是很有趣的。因此，丢开你原来的印象，开始学习吧，让 Z80 为你工作。

前 言

在微型计算机领域中，由于 Z-80 的功能强、用得久、用得广，因而在八位微型机方面占有重要地位。本书着重叙述 Z-80 微处理机系列，由于 8080 微处理机部分器件与 Z-80 系列相兼容，因此本书也间接叙述一些 8080 系列中的典型器件。

微机的发展史就是其应用的历史。微机的应用是其发展的动力源泉，而微机应用的关键在于接口及其芯片以及汇编语言的使用。本书正是从这个目的出发而编写的。内容十分精炼，叙述由浅入深，概念清晰准确。该书既可作为 Z80 单板机和系统方面的培训班教材，又可作为自学参考书。

本书译自《Z80 Applications》(美国，1983 年版)一书，由张建平译，叶安麒、沙建军和向子明等同志初校，全书译稿由陈伟昌工程师审校。由于时间仓促，水平有限，加之本书急于付诸使用，因此书中难免有疏漏和欠妥之处，请读者不吝指正。

译校者 1984.9.

目 录

序 言

第一章 Z80 中 ROM 的使用	(1)
引 言	(1)
1-1 什么是 ROM?	(1)
1-2 ROM 的重要操作特性	(2)
1-3 从 ROM 读取数据时的电信号序列	(2)
1-4 Z80 总线的连接	(4)
1-5 地址映象	(4)
1-6 生成 ROM 片选信号	(5)
1-7 存储器读信号的产生	(6)
1-8 片选线的连接	(7)
1-9 另一种方法	(8)
1-10 增加更多的 ROM	(9)
1-11 存储器映象更大的 ROM	(9)
1-12 加入地址缓冲器	(9)
1-13 存储器数据缓冲	(12)
1-14 三个完整的 ROM 系统实例	(12)
小 结	(12)
第二章 Z80 中静态 RAM 的使用	(18)
引 言	(18)
2-1 静态 RAM 通信概述	(18)
2-2 读 RAM 顺序	(19)
2-3 写 RAM 顺序	(19)
2-4 实际的存储器器件	(21)
2-5 向 2114 写数据时的顺序	(23)
2-6 从 2114 读数据时的顺序	(24)
2-7 地址线与 Z80 的连接	(24)
2-8 数据线连接——无缓冲	(27)
2-9 存储器读写控制线的形成	(27)
2-10 缓冲数据线与静态 RAM 连接	(28)
2-11 完整的 4K×8 位静态 RAM 系统	(30)
2-12 6116, 另一个静态 RAM 器件	(31)
小 结	(34)
第三章 Z80 的输入和输出	(36)

引 言	(36)
3-1 Z80 输入输出概述	(36)
3-2 端口地址	(37)
3-3 $\overline{\text{IOW}}$ 和 $\overline{\text{IIOR}}$ 控制线的产生	(38)
3-4 端口读信号的产生	(40)
3-5 一个 I/O 端口的完整电路	(42)
3-6 输出写信号顺序	(42)
3-7 输入端口读操作	(43)
3-8 电气信号序列综述	(43)
3-9 输出写序列	(43)
3-10 输入读序列	(44)
小 结	(44)
第四章 Z80 中动态 RAM 的使用	(45)
引 言	(45)
4-1 4116 概述	(45)
4-2 多路传输地址线	(48)
4-3 $16\text{K} \times 8$ 位动态 RAM 系统方块图	(49)
4-4 RAS , $\overline{\text{CAS}}$ 和 MUX 信号的生成	(51)
4-5 动态 RAM 的数据输入	(51)
4-6 把数据写入动态 RAM	(52)
4-7 动态 RAM 的数据输出	(54)
4-8 一个完整的 $16\text{K} \times 8$ 位动态 RAM	(55)
小 结	(55)
第五章 Z80 的中断	(57)
引 言	(57)
5-1 什么是中断?	(57)
5-2 中断请求来自何处?	(57)
5-3 非屏蔽中断	(58)
5-4 $\overline{\text{NMI}}$ 请求的清除	(59)
5-5 $\overline{\text{NMI}}$ 服务程序的结束	(60)
5-6 $\overline{\text{NMI}}$ 实例	(60)
5-7 $\overline{\text{NMI}}$ 小结	(61)
5-8 $\overline{\text{INT}}$ 输入	(62)
5-9 中断方式 1	(62)
5-10 中断方式 0	(64)
5-11 中断方式 2	(66)
5-12 多台设备的中断请求	(70)
5-13 查询	(70)
5-14 优先权中断	(71)

5-15 菊花链中断.....	(73)
小 结	(73)
第六章 8255PIO 与 Z80 的连接及使用	(74)
引 言	(74)
6-1 8255 概述	(74)
6-2 8255 引脚简介	(74)
6-3 8255 和 Z80 CPU 的连接	(75)
6-4 8255 读写寄存器组	(77)
6-5 方式 0——基本寄存器 I/O	(78)
6-6 方式 0 的一个实例.....	(81)
6-7 8255 的操作方式 1.....	(82)
6-8 8255 的操作方式 2.....	(86)
小 结	(89)
第七章 8253 可编程定时器的应用	(90)
引 言	(90)
7-1 8253 可编程计时器的方块图	(90)
7-2 三条计数器线:时钟、门和输出.....	(90)
7-3 8253 内部寄存器	(91)
7-4 8253 和 Z80 的连接	(92)
7-5 8253 的编程(控制字格式)	(93)
7-6 方式 0 的实例:终端计数中断.....	(97)
7-7 方式 1:可编程的单触发	(99)
7-8 方式 2:速率发生器	(100)
7-9 方式 3:方波发生器	(100)
7-10 方式 4:软件触发选通	(101)
7-11 一个实例.....	(101)
7-12 方式 5:硬件触发选通	(102)
7-13 门输入脚的利用	(103)
本章小结	(104)
第八章 Z80-PIO 的应用	(105)
8-1 PIO 方块图	(105)
8-2 Z80-PIO 的引脚.....	(105)
8-3 Z80-PIO 和 Z80 的连接	(108)
8-4 总清 PIO.....	(109)
8-5 用方式 0 对 PIO 编程	(109)
8-6 编程方式 1	(110)
8-7 设置中断控制字.....	(112)
8-8 方式 0 和方式 1 的时序.....	(114)
8-9 PIO 的方式 2 操作(双向方式).....	(114)

8-10 PIO 的方式 3 操作	(118)
8-11 中断允许及禁止	(120)
8-12 PIO 的优先权中断	(121)
本章小结	(121)
第九章 Z80-CTC 的应用	(122)
引 言	(122)
9-1 CTC 的方块图	(122)
9-2 CTC 的通道方块图	(123)
9-3 Z80-CTC 的引脚	(123)
9-4 CTC 信号定义	(123)
9-5 CTC 和 Z80 的连接	(125)
9-6 CTC 计数器方式概述	(126)
9-7 通道控制寄存器的编程	(128)
9-8 时间常数寄存器的编程	(129)
9-9 编程中断向量	(129)
9-10 CTC 的计数器操作编程	(130)
9-11 一个计时器方式的例子	(132)
本章小结	(133)
第十章 串行通信导论	(135)
引 言	(135)
10-1 什么是串行通信	(135)
10-2 串行定时	(136)
10-3 将并行数据输换为串行数据	(136)
10-4 启动位	(137)
10-5 奇偶位	(138)
10-6 停止位	(139)
10-7 串行通信重要概念概述	(139)
10-8 8251 概述	(140)
10-9 8251 引脚	(141)
10-10 8251 与 Z80 总线的连接	(143)
10-11 串行联接	(143)
10-12 编程 8251	(147)
10-13 帧出错	(149)
10-14 重达错	(150)
10-15 一个简单的 8251 应用程序	(150)
10-16 8251 的进一步应用	(150)
小 结	(151)
第十一章 Z80-SIO 的应用	(154)
引 言	(154)

11-1 Z80-SIO 器件方块图	(154)
11-2 SIO 引脚定义	(155)
11-3 SIO 与 Z80 总线的连接	(157)
11-4 SIO 到串行通信线的连接	(159)
11-5 SIO 寄存器组	(160)
11-6 SIO 初始化的一般顺序	(160)
11-7 接收串行数据	(162)
11-8 以查询方式发送字符	(165)
11-9 SIO 中断	(166)
11-10 使用中断时 SIO 的初始化	(167)
11-11 初始化之后	(169)
小 结	(171)
第十二章 Z80 的静态激励测试	(172)
引 言	(172)
12-1 静态激励测试概述	(172)
12-2 静态激励测试的硬件装置	(174)
12-3 SST 的地址数据输出线	(175)
12-4 $\overline{M1}$, $\overline{MREQ}$, $\overline{IORQ}$, $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, $\overline{RFSH}$, $\overline{HALT}$, $\overline{BUSAk}$	(175)
12-5 数据线的 LED 显示	(177)
小 结	(178)
附录 Z80-SIO 内部寄存器介绍	(179)

第一章 Z80 中 ROM 的使用

引言

现在我们开始学习Z80微处理器与只读存储器(ROM)的连接。首先,我们对ROM的操作作个一般的介绍,然后讨论ROM和Z80应用的几个重要方面。通过本章的学习,读者可以完整地了解ROM和Z80之间的通信方式,并能把这些知识用到各自的系统中。

1-1 什么是ROM?

大多数微处理机系统中都有这样一种存储器,它可以存储信息而且在电源断开后信息也不会丢失。这种存储器就称为只读存储器,简称ROM。ROM中的信息可以读出,但不能改变。ROM在微处理机系统中是很有用的,它在电源接通时,控制中央处理单元(CPU)使所有的外围硬软件初始化,并把它们置成适当的逻辑状态。

微处理机系统中的非易失性存储器有许多种类型:包括只读存储器(ROM),可编程只读存储器(PROM),可擦除的可编程只读存储器(EPROM),以及电可改写的只读存储器(EAROM)(见图1.1)。

 


图 1.1 用于一个微处理机系统中的非易失性存储器方块, 非易失性ROM通常存放引导程序, 在一接通电源时, 首先执行这个程序,

在一个典型的Z80系统中,通常只使用一种类型的非易失性存储器。但是,在你的应用中则可能要用到上述各类型的ROM,所以,我们把各种类型都介绍一下:

ROM: 只读存储器。制造厂把数据编程后送入存储器。ROM用于大容量的不变数据的场合。(注:把数据编程送入ROM的过程是代价很大的)

PROM: 可编程只读存储器。由用户把数据编程后送入存储器。在写入时,高电压脉冲加在(或称“烧”)集成电路的金属片或多晶硅上,把逻辑“1”和“0”写入指定的地址单元。

数据一送入，就不能改变了。这种存贮器的操作速度一般比其它可编程存贮器的速度快得多。

EPROM: 可擦除的可编程存贮器。用户利用高压信号把数据编程送入存贮器。这和 PROM 编程相似。向复盖在集成电路上的透明窗照射紫外线，就可以把所存的数据擦除。经过规定的曝光时间之后，全部数据都可以擦除，然后可以用新的数据重新对它编程。这种存贮器常用于那些程序需要经常改动的开发工作。

EAROM: 电可改写的只读存贮器。这种存贮器由用户把程序数据送给它，其方法类似于 EPROM。它们之间的主要差异是，EAROM 的内容可用电来擦除而不用紫外线。

无论使用的是哪一种非易失性存贮器，它们的操作特性都是很相似的。下面我们将来讨论这一类存贮器的几个重要参数。(注：本书中所用的 ROM 一词泛指上面提到的各种非易失性存贮器)

1-2 ROM 的主要操作特性

现在我们来考察一下 ROM 的一些重要操作特性。首先，ROM 只能被 CPU 读出，因而命名为“只读存储器”。其次，地址加到地址输入线上时就可取出 ROM 中的信息，ROM 中地址输入线的数目取决于 ROM 中数据的内部结构。

注意一下 ROM 的规格，就可以确定存贮器中数据的内部结构。例如，ROM 的结构可以是 1024×8 ， 2048×8 ， 4096×8 等几种规格。其中第一个数字表示一块集成电路片上所包含的地址单元数。第二个数字则表示从每个独立的地址单元中读出的并行数据的位数。

下面的步骤能帮助我们确定 ROM 的地址线数。如果我们说存贮器的规格是 2048×8 ，则 2048 就表示独立的地址单元数，而且也是地址线上二进制的不同组合数。换句话说， $2^X = 2048$ ，即 $X = 11$ 其中 X 是地址线的数目。因此，如果存贮器为 4096×2 ，则 $2^X = 4096$ ，即地址线应为 $X = 12$ 条。正象你所看到的那样，这个等式适用于任何地址单元数的 ROM。

注意，地址单元的确切数目往往用比较接近的千位数表示，并简写为“K”(即千)。例如 1024×8 的 ROM 可以表示为 1K， 4096×8 的 ROM 可以表示为 4K 等等。

ROM 的最后一个操作特性就是，所有数据都是以并行方式从 ROM 中读出。换句话说，当允许数据向采样数据总线输出时，微处理器把数据选通至一个内部寄存器。

图 1.2 是 ROM 操作功能的方块图。在这个图中，我们看到一个输入，称作“片选”(chipselect)。这条输入线的功能就是接通或关断 ROM 的数据输出线。在片选输入线有效时，ROM 的数据输出线也有效，并根据编程的数据，或输出逻辑“1”或输出逻辑“0”。在片选无效时，数据输出就处于第“三态”(tri-state)，即高阻抗状态。换句话说，片选输入线可允许或禁止 ROM 的输出。在本章的后面部份，我们要确切地说明这条线的使用方法。

1-3 从 ROM 读取数据时的电信号序列

现在我们讨论图 1.2。每次从 ROM 中读取数据时，都有一个电信号序列发生(下面列出)。请记住，无论使用哪一种 CPU，都一定要按照这个序列读数。现在我们就对这个序列进行分析(后面还要专门讨论 Z80 怎样完成这个序列)。

1. CPU 把一个地址输入给 ROM，这个地址指出了数据所在的内部位置。ROM 中有

 


图 1.2 一个典型 ROM 器件的功能方块图。地址输入用来选择要输出的内部数据。当器件被选中时，就输出数据。

成千上万字节的数据，而地址则从中找出一个字节作为输出。

2. 然后 CPU 等待一段时间(称作存取时间，时间的长短随 ROM 不同而异，它大约为 100~300 毫微秒)，因而使存储器能对地址进行译码，并把选出的数据送到数据输出线上。

3. 片选有效，使数据输出到系统数据总线上。这时，ROM 的数据就出现在系统数据总线和 CPU 的数据输入引脚上。接着，CPU 就把数据选通到一个内部寄存器。

4. 片选无效，从系统数据总线上消除 ROM 的数据。

CPU 每次按照这个序列从 ROM 读取数据。图 1.3 是这个序列的一般时序图。

 


图 1.3 从 ROM 中读数据的一般时序：

1. 地址从 CPU 输入到 ROM 器件。
2. 发出片选。
3. 允许 ROM 数据输出到数据总线上。

CPU 都是设计成在这个范围内进行操作的。微处理器借助于内部的时序电路控制着这个序列，因此在大多数情况下，用户都不必去考虑这个序列。不过，对它有一定的了解也是很重要的，因为这样在使用 ROM 及理解电路的操作原理时就简单多了。

1-4 Z80 总线的连接

现在我们把 Z80 和 ROM 连接起来。图 1.4 说明了 Z80 的数据线和地址线与 ROM 的实际连接方法。这些连接都是很简单的。注意，在图 1.4 中 2716 EPROM 的片选线没有连接，这是因为我们准备先讨论地址映象。

 


图 1.4 Z80 微处理器和 2716 EPROM 之间采用无缓冲的地址和数据线连接图示。

1-5 地址映象

Z80 共有 16 条物理地址输出线，标为 A_0 — A_{15} 。这就是说 Z80 能直接访问 2^{16} 即 65,536 个独立的存贮单元。例如，2716 EPROM 有 2048 个物理地址单元，因此就需要有一种方法从总共 65,536 即 64K 个可能单元中仅选出 2048 个单元。换句话说，我们选择哪

2048 个单元呢？65, 536 除以 2048 等于 32，就是说我们有 32 种可能的选择方法。

在建立硬件系统之前，设计者必须先构造一个存储器映像。存储器映像用来指定给任何特定的 ROM，RAM，输入或输出设备的地址单元。图 1.5 就是一个典型的存储器映像。在这个图中我们可以看到，整个 65, 536 个地址单元被分为若干个功能块。这些块指明了留给 ROM 和 RAM 的地址单元。

 


图 1.5 一个典型微处理机系统的存储器映像。在设计任何硬件之前，通常要构造一个存储器映像，指明怎样分配存储空间。

注 如图 1.5 所示，Z80 最低地址值(即 0000H)通常留给 ROM。这因为外部总清开关或开机总清电路总清 Z80 时，地址总线总是要求第一条指令操作码存放在 0000H 地址单元。

 


图 1.6 实现图 1.5 中存储映像的硬件电路

1-6 生成 ROM 片选信号

由图 1.5 我们可以看到，每当 Z80 输出 0000H—07FFH 之间的地址时，ROMA 就被允许。为了指出地址总线上的地址是在这个范围之内，就需要有一个电信号，图 1.6 示出了这样一种电路。

在图 1.6 的电路中，每当 A_{11} ， A_{12} ， A_{13} ， A_{14} 和 A_{15} 都是逻辑“0”时，74LS138 的输出引脚 15 就为逻辑“0”。在限定的地址范围内，引脚 15 保持为“0”，图 1.7 的表中列出了 74LS138 的输出引脚与地址总线上地址输出的对应关系。

A15	A14	A13	A12	A11	A10-----A0	HEX	PIN* = 0
0	0	0	0	0	0-----0	0000	15
0	0	0	0	0	1-----1	07FF	15
0	0	0	0	1	0-----0	0800	14
0	0	0	0	1	1-----1	0FFF	14
0	0	0	1	0	0-----0	1000	13
0	0	0	1	0	1-----1	17FF	13
0	0	0	1	1	0-----0	1800	12
0	0	0	1	1	1-----1	1FFF	12
0	0	1	0	0	0-----0	2000	11
0	0	1	0	0	1-----1	27FF	11
0	0	1	0	1	0-----0	2800	10
0	0	1	0	1	1-----1	2FFF	10

图 1.7 图 1.6 的存储器映象

从图 1.7 中我们可以看到，当 A_{11} 变为“1”时，74LS138 的引脚 14 转向逻辑“0”，并且引脚 1 为逻辑“1”。这个结果表明，仅当 Z80 的地址输出是在限定的 0000H—07FFH 之间时，引脚 1 才为“0”。同样的推也可以应用于表中其它的输出引脚。

图 1.6 电路只是在地址空间选择一个唯一地址块的方法。（还有许多种方法）

1-7 存储器读信号的产生

现在我们已几乎可以把片选输入与 Z80 连接起来，但是在此之前，我们首先必须学习一下 Z80 发出的，能够启动和停止数据传送的定时控制信号。这个信号称为存储器读或 MEMR 信号。MEMR 信号和存储器选择信号一起使用，就能使 ROM 在正确的时间输出数据至系统数据总线。图 1.8 是 Z80 生成 MEMR 信号的一种方法。

 


图 1.8 把 Z80 微处理器的控制信号“或”起来生成系统存储器读控制信号的电路。

在图 1.8 中，当 Z80 与存储器通信时， $\overline{\text{MREQ}}$ 置为逻辑“0”，这个动作是由软件确定的。 $\overline{\text{RD}}$ 是 Z80 发出的定时控制信号，每当 Z80 准备接收从存储器或输入/输出设备来的数据时，它就变为逻辑“0”。

1-8 片选线的连接

Z80 与 ROM 的完整连接如图 1.9 所示。当存储器选择和存储器读(MEMR)信号都为逻辑“0”时，传送到 2716 EPROM 的片选输入逻辑“0”有效。图 1.10 是 ROM 读期出间的时序以及重要的信号

 


图 1.9 2716 EPROM 和 Z80 微处理器之间的完整连接图。本图包括了用来按照存储器映像来使存储器工作的逻辑。

 


图 1.10 图 1.9 中重要信号关系的时序

1-9 另一种方法

图 1.11 是另一种能使 ROM 数据准时输送到系统数据总线上的技术。它利用 2716 内部的译码功能。在 ROM 的数据向系统总线输出之前，引脚 20 的 $\overline{OE}$ 和引脚 18 的 $\overline{CE}$ 信号都必须为逻辑“0”。按照先前的方法，引脚 20 的 $\overline{OE}$ 输入接地，这个输入总是处于有效状态。

 


图 1.11 使用输出允许引脚 20 及片选引脚 18 控制 2716 器件的图示。