

张燕宾 编著

变频调速 600问



变频调速 600 问

张燕宾 编著



机械工业出版社

本书在《变频调速 460 问》的基础上，增加了变频器的开关电源，CPU 的外围电路，电流、电压以及其他参数的检测电路，IGBT 的驱动电路，变频调速取代其他调速电动机，特殊电动机的变频调速等内容。

图书在版编目 (CIP) 数据

变频调速 600 问 / 张燕宾编著 . —北京：机械工业出版社，2011. 10

ISBN 978 - 7 - 111 - 36242 - 5

I. ①变… II. ①张… III. ①变频调速 - 问题解答
IV. ① TM921. 51 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 218273 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：李振标 责任编辑：李振标

版式设计：霍永明 责任校对：李锦莉

封面设计：姚毅 责任印制：杨曦

北京京丰印刷厂印刷

2012 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

140mm × 203mm · 17.75 印张 · 540 千字

0 001—3 000 册

标准书号：ISBN 978 - 7 - 111 - 36242 - 5

定价：49.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服 务 中 心：(010)88361066

门户网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 一 部：(010)68326294

教 材 网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 二 部：(010)88379649

读者购书热线：(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

前　　言

拙作《变频调速 460 问》自 2006 年 1 月出版迄今，已经过去了五年。在此期间，又有许多读者和用户向我咨询了不少问题，其中不乏有价值的。出版社的李振标编辑早就问我，是不是可以扩充到 500 多问了？

在读者咨询的问题中，常常有涉及变频器内部控制电路的问题，我一律以“得不到相关资料”为由而遗憾地无法解答，这也是实情。

最近，有读者向我推荐了几本介绍变频器内部控制电路的新书。

我已年逾古稀，早已萌发了不再学习新知识而颐养天年的念头。于是偷了个懒，把那几本书介绍给需要咨询的学员和读者们，让他们自己阅读去。偏有一位读者十分恳切地说：变频器的控制电路涉及的知识面颇广，在学校学过的知识又早已模糊了，更兼工作繁忙，压力很大，难以深入地阅读那些书，希望我能给予帮助。

作为一个通俗读物的写作者，读者是我的上帝，上帝提出要求了，我理应尽力而为。于是戴起老花眼镜，认真地学习起来。这才体会到了那位读者的苦衷，由于涉及的知识面较广，我在阅读时，也需要翻阅许多参考资料，以深入地理解相关的基础知识。对我来说，倒也得到了一种“活到老，学到老”的怡悦。

我所能做的，无非是在介绍某部分控制电路时，把相关的基础知识补充进去，当然，还需要开动脑筋，尽量地讲解得简单一点，通俗一点，算是为工作繁忙的电气工程师们做一点服务吧。

在变频调速的应用技术方面，还增加了变频调速取代其他调速电动机，特殊电动机的变频调速等内容。

这样一来，内容可就增加了许多，扩展成 600 问了。

既然我已托生为牛（我属牛），只要一息尚存，我这头老黄牛就在这一方土地上继续地耕耘下去吧。

笔 者

于 2010 年 11 月 11 日

目 录

前言

| | |
|---|----|
| 第1章 变频器的内部电路及工作特点 | 1 |
| 1.1 变频器的整流与滤波电路 | 1 |
| 问题1 交-直-交是什么意思? | 1 |
| 问题2 电压型和电流型变频器的主要特点是什么? | 1 |
| 问题3 变频器的内部主电路是怎样构成的? | 2 |
| 问题4 和滤波电容器并联的电阻起什么作用? | 3 |
| 问题5 整流桥和滤波电容器之间为什么要接一个 电阻和接触器(或晶闸管)? | 3 |
| 问题6 限流电阻烧坏了怎么配? | 5 |
| 1.2 变频器的逆变电路 | 5 |
| 问题7 直流电是怎样变成交流电的? | 5 |
| 问题8 IGBT有什么特点? | 7 |
| 问题9 为什么每个逆变管旁边都要反并联二极管? | 7 |
| 问题10 变频器的主电路有哪些接线端子? | 8 |
| 问题11 为什么变频器的输入和输出端绝对不允许接反? | 9 |
| 1.3 变频器内的各部分电流 | 9 |
| 问题12 变频器的输出电流和频率有关吗? | 9 |
| 问题13 风机和水泵随着频率的下降,电流也减小是什么原因? | 10 |
| 问题14 变频器的输入电流常常小于输出电流,是什么原因? | 11 |
| 问题15 变频器各部分电流之间的关系怎样? | 11 |
| 问题16 变频器的三相输入电流不平衡是正常现象吗? | 13 |
| 1.4 变频器控制电路中常见的电子器件 | 15 |
| 问题17 晶体管放大电路有哪些特点? | 15 |
| 问题18 晶体管的射极跟随电路有哪些特点? | 16 |
| 问题19 晶体管有几种基本工作状态? | 16 |
| 问题20 运算放大器有些什么特点? | 17 |
| 问题21 精密整流电路的特点是什么? | 19 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 问题 22 光耦合器的工作特点如何? | 19 |
| 问题 23 可控稳压管的特点是什么? | 20 |
| 问题 24 什么是霍尔效应? | 21 |
| 问题 25 霍尔传感器是怎样构成的? | 21 |
| 1.5 变频器控制电路的开关电源 | 22 |
| 问题 26 变频器的控制框图是怎样的? | 22 |
| 问题 27 什么是开关电源? | 23 |
| 问题 28 开关电源怎样稳压? | 24 |
| 问题 29 开关电源有些什么优点? | 25 |
| 问题 30 变频器从哪里向开关电源提供电源? | 26 |
| 问题 31 变频器开关电源有多少低压绕组? | 27 |
| 问题 32 采用分立元器件构成的开关电源怎样工作? | 27 |
| 问题 33 采用振荡芯片构成的开关电源怎样工作? | 29 |
| 问题 34 采用振荡芯片构成的开关电源怎样稳压? | 30 |
| 问题 35 大容量变频器的开关电源有什么特点? | 30 |
| 1.6 CPU 的外围电路 | 31 |
| 问题 36 CPU 的时钟电路是怎样的? | 31 |
| 问题 37 CPU 的复位电路是怎样构成的? | 32 |
| 问题 38 CPU 怎样接收外部的模拟量信号? | 33 |
| 问题 39 CPU 怎样接收外部的开关量信号? | 33 |
| 问题 40 CPU 怎样输出模拟量信号? | 34 |
| 问题 41 CPU 怎样输出开关量信号? | 34 |
| 问题 42 CPU 怎样控制显示屏? | 35 |
| 1.7 变频器的电流采样电路 | 36 |
| 问题 43 能否从直流回路取出电流信号? | 36 |
| 问题 44 能否利用电阻压降测量输出电路的电流? | 36 |
| 问题 45 怎样用霍尔元件测量变频器的电流? | 37 |
| 问题 46 怎样进行过电流的判别? | 38 |
| 问题 47 怎样通过三相合成电流判断是否接地? | 39 |
| 问题 48 怎样通过三相合成磁场判断是否接地? | 39 |
| 问题 49 怎样判断快速熔断器是否熔断? | 40 |
| 1.8 电压和其他参数的检测 | 40 |
| 问题 50 变频器怎样直接检测直流电压? | 40 |
| 问题 51 变频器怎样间接检测直流电压? | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 问题 52 变频器怎样测量温度? | 42 |
| 问题 53 变频器里的风扇电路是怎样的? | 42 |
| 1.9 变频器的输出电压 | 43 |
| 问题 54 变频的输出电压为什么要随频率下降? | 43 |
| 问题 55 什么是调频比? | 44 |
| 问题 56 什么是调压比? | 44 |
| 问题 57 什么是基本 U/f 线? | 45 |
| 问题 58 变频器怎样改变输出电压? | 45 |
| 问题 59 什么是正弦波脉宽调制? | 46 |
| 问题 60 怎样实现正弦波脉宽调制? | 46 |
| 问题 61 双极性调制是怎样工作的? | 47 |
| 问题 62 变频器的输出电压有什么特点? | 48 |
| 问题 63 怎样改变变频器的输出电压? | 49 |
| 问题 64 逆变管在交替导通时为什么需要死区时间? | 50 |
| 问题 65 载波频率会影响输出电压吗? | 50 |
| 问题 66 载波频率是怎样影响最大输出电流的? | 51 |
| 问题 67 为什么电磁噪声和载波频率有关? | 52 |
| 第 2 章 变频器的选型、安装与测量 | 53 |
| 2.1 变频器的选型 | 53 |
| 问题 1 选择变频器时, 应注意些什么? | 53 |
| 问题 2 变频器有哪些额定数据? | 53 |
| 问题 3 变频器的最大输出电压能够高于输入电压吗? | 55 |
| 问题 4 变频器的额定输入电流为什么比输出电流大了许多? | 56 |
| 问题 5 频率精度和分辨率有什么区别? | 56 |
| 问题 6 变频器中的配用电动机功率能否作为选择依据? | 56 |
| 问题 7 在哪些情况下, 可以按说明书中的配用电动机功率 来选择变频器? | 57 |
| 问题 8 在哪些情况下, 有必要考虑加大变频器的容量? | 58 |
| 问题 9 电动机为 132kW, 实际使用功率约为 50kW, 能否配用较小的变频器? | 59 |
| 问题 10 负载的最大工作频率为 40Hz, 能否选用容量 较小的变频器? | 59 |
| 问题 11 变频调速时电动机的功率需要比直流电动机加大一挡吗? | 59 |
| 问题 12 在选用潜水泵变频器时, 应注意些什么? | 60 |

| | |
|---|-----------|
| 问题 13 一台变频器带动多台电动机时怎样选择变频器容量? | 60 |
| 问题 14 变频器的几种控制方式有哪些主要特点? | 61 |
| 2.2 变频器的安装 | 61 |
| 问题 15 变频器对周围环境有些什么要求? | 61 |
| 问题 16 变频器长期不用会发生什么问题? | 61 |
| 问题 17 电解电容器的寿命有多长? | 62 |
| 问题 18 长期不用的电解电容器存在什么问题? 如何恢复正常? | 62 |
| 问题 19 安装变频器时应注意哪些问题? | 63 |
| 问题 20 变频器壁挂式安装和柜式安装哪个好? | 64 |
| 问题 21 在温度较高的控制室内是否一定要装空调? | 65 |
| 问题 22 在灰尘较多的场合使用变频器时;怎么办? | 65 |
| 2.3 变频器的外接主电路 | 65 |
| 问题 23 低压断路器的作用是什么? 怎样选择? | 65 |
| 问题 24 变频器前面一定要加接触器吗? 怎样选择? | 66 |
| 问题 25 变频器前端是否需要加快速熔断器? | 67 |
| 问题 26 变频器与电动机之间要不要接输出接触器? | 67 |
| 问题 27 变频器与电动机之间是否需要接入热继电器? | 68 |
| 问题 28 热继电器在变频器输出电路内容易误动作,何故? | 68 |
| 问题 29 为什么变频器的输出线有时需要加粗? | 68 |
| 问题 30 变频器与电动机之间的距离最多允许多远? | 69 |
| 问题 31 电动机和变频器之间的距离较远时应采取哪些措施? | 70 |
| 2.4 改善功率因数的配件 | 70 |
| 问题 32 采用了变频器后功率因数究竟是高还是低? | 70 |
| 问题 33 为什么不用电容器而用电抗器来改善功率因数? | 73 |
| 问题 34 什么是 12 脉波整流? 有什么好处? | 74 |
| 问题 35 在变频调速系统中,电动机的功率因数 是否无关紧要? | 75 |
| 问题 36 能不能通过在变频器的输出端加电容器来 改善功率因数? | 76 |
| 问题 37 增加补偿电容为什么不能改善功率因数? | 76 |
| 问题 38 交流电抗器和直流电抗器哪个效果好? | 77 |
| 问题 39 还有哪些情况需要接入交流电抗器? | 77 |
| 问题 40 怎样选择电抗器? | 78 |

| | |
|---|-----------|
| 问题 41 怎样自制小容量交流电抗器? | 79 |
| 问题 42 输出电抗器有什么作用? | 80 |
| 问题 43 输出电抗器发热严重是什么原因? 能否缓解? | 81 |
| 2.5 抗干扰的配件 | 82 |
| 问题 44 变频器有哪些干扰源? | 82 |
| 问题 45 变频器通过哪些途径干扰其他设备? | 82 |
| 问题 46 怎样防止线路传播引起的干扰? | 83 |
| 问题 47 买不到隔离变压器, 怎么办? | 84 |
| 问题 48 怎样防止电磁辐射引起的干扰? | 85 |
| 问题 49 输入和输出滤波器有什么区别? | 86 |
| 问题 50 输入滤波器与噪声滤波器有什么异同? | 86 |
| 问题 51 怎样防止因感应引起的干扰? | 87 |
| 问题 52 变频器相互间是否干扰? | 88 |
| 问题 53 怎样防止外部脉冲对变频器的干扰? | 89 |
| 2.6 变频器的测量 | 89 |
| 问题 54 变频器的哪些参数可以用常规仪表进行测量? | 89 |
| 问题 55 输出电压波的脉冲高度是 U_D , 为什么仪表读数不是 U_D ? | 90 |
| 问题 56 能不能用电磁系仪表测量输出电压? | 91 |
| 问题 57 为什么不能用数字式仪表测量输出电压? | 92 |
| 问题 58 为什么用整流系仪表测量变频器的输出电压是比较准确的? | 93 |
| 问题 59 市场上买不到整流系电压表怎么办? | 94 |
| 问题 60 用钳形电流表测量变频器的输入电流时, 为什么读数偏小? | 95 |
| 问题 61 为什么输出侧可以用两表法测量三相电功率, 输入侧却不能? | 96 |
| 问题 62 为什么不能用功率因数表测量变频器输入侧的功率因数? | 96 |
| 问题 63 用绝缘电阻表(兆欧表)直接检查变频器的绝缘电阻有哪些危害? | 97 |
| 第3章 频率调节与加减速 | 99 |
| 3.1 变频器的键盘与功能预置 | 99 |
| 问题 1 键盘输入器上主要配置哪些键? | 99 |

| | |
|--|------------|
| 问题 2 变频器的功能包括哪些方面? | 100 |
| 问题 3 什么是功能码和数据码? | 101 |
| 问题 4 变频器的功能码有哪几种编码规律? | 102 |
| 问题 5 变频器出厂时已经把各种功能预置好了, 为什么还要进行功能预置? | 103 |
| 问题 6 进行功能预置一般需要哪些步骤? | 103 |
| 问题 7 怎样找到需要预置的功能码? | 104 |
| 问题 8 变频器主要应预置哪些功能? | 106 |
| 3.2 频率给定功能 | 107 |
| 问题 9 变频器有几种频率给定方式? | 107 |
| 问题 10 变频器怎样决定采用何种给定方式? | 108 |
| 问题 11 通过外接信号来改变电动机的旋转方向时 须注意哪些问题? | 108 |
| 问题 12 频率给定用电位器与说明书要求的不一样行不行? | 109 |
| 问题 13 某控制器的输出信号为 2~8V, 要求变频器的 对应频率是 0~50Hz, 如何处理? | 110 |
| 问题 14 某变频器采用电位器给定方式, 用户要求: 当外接电位器从“0”位旋到底(给定信号 为 10V)时, 输出频率范围为 0~30Hz, 如何处理? | 111 |
| 问题 15 模拟量给定信号中, 电压范围是 1~5V, 电流范围是 4~20mA, 为什么不从“0”开始? | 112 |
| 问题 16 某仪器的输出电压信号是 1~5V, 但所购变频器 的电压给定信号只能选 0~10V, 怎么办? | 113 |
| 问题 17 微机的输出电压是 0~5V, 但变频器的实际频率 范围为 0~48Hz, 是什么原因? 如何修正? | 114 |
| 问题 18 有一台变频器, 当输入信号为 0V 时, 输出频率 却不为 0Hz; 是什么原因? | 114 |
| 问题 19 变频器电压给定信号的范围是 0~5V, 但实际 给定信号是 1~5V, 要求的频率范围是 50~0Hz, 怎么解决? | 115 |
| 问题 20 某变频器无说明书, 也看不清型号, 控制端子中 不知道哪个是电压信号输入端(有 CM 端), 怎么办? | 115 |

| | |
|---|------------|
| 问题 21 辅助给定信号与主给定信号之间是什么关系? | 116 |
| 3.3 频率的相关功能 | 117 |
| 问题 22 最高频率和基本频率有什么区别? | 117 |
| 问题 23 上限频率和最高频率有什么区别? | 118 |
| 问题 24 有一台鼓风机, 每当运行在 20Hz 时, 振动特别 严重, 怎么解决? | 119 |
| 问题 25 22kW 的搅拌用电动机, 工频运行时的满载电流是 41A, 用了变频器后, 50Hz 时的满载电流是 43A (额定电流是 42.5A), 为什么? 能否减小? | 120 |
| 问题 26 为什么在容量、载波频率和输出频率都相同的情况下, 不同变频器的输出电压 (电动机满载运行) 和电流不完全一样? | 121 |
| 3.4 升速和起动功能 | 121 |
| 问题 27 异步电动机的工频起动有什么特点? | 121 |
| 问题 28 工频起动的起动过程有什么特点? | 122 |
| 问题 29 工频直接起动对电力拖动系统有哪些弊端? | 123 |
| 问题 30 软起动器起动有什么特点? | 123 |
| 问题 31 转子串联电阻起动有什么特点? | 124 |
| 问题 32 变频起动有些什么特点? | 125 |
| 问题 33 什么是加速时间? 加速时间和起动电流是什么关系? | 125 |
| 问题 34 怎样计算变频器从 30Hz 上升到 45Hz 所需要的时间? | 126 |
| 问题 35 决定加速时间的主要依据是什么? | 127 |
| 问题 36 怎样了解电力拖动系统转动惯量的大小? | 128 |
| 问题 37 上、下限频率是根据什么设定的? | 129 |
| 问题 38 什么是 S 形加、减速方式? | 130 |
| 问题 39 某风机在低速时起动电流不大, 在起动到将近 50Hz 时容易跳闸, 如何缩短加速起动时间? | 131 |
| 问题 40 由于带式输送机静摩擦力较大而难以起动, 怎么办? | 131 |
| 问题 41 起动频率以多大为宜? | 132 |
| 问题 42 某机床起动时齿轮箱齿轮间有撞击, 影响齿轮 的寿命, 能否缓解? | 132 |
| 问题 43 风机在不工作时, 叶轮因自然通风而倒转, 如何处理? | 133 |
| 问题 44 给定信号不为“0”时, 怎样起动电动机? | 134 |

| | |
|---|-----|
| 问题 45 变频起动和软起动器起动有什么区别? | 134 |
| 3.5 降速和停机功能 | 135 |
| 问题 46 电动机在降低频率时有什么特点? | 135 |
| 问题 47 异步电机是怎样发电的? | 136 |
| 问题 48 异步电动机在什么情况下能够发电? | 137 |
| 问题 49 异步电动机的发电状态有什么特点? | 137 |
| 问题 50 什么是泵升电压? | 139 |
| 问题 51 什么是减速时间? | 139 |
| 问题 52 斜坡制动和惯性制动有什么区别? | 140 |
| 问题 53 怎样使电动机快速而准确地停机? | 140 |
| 问题 54 变频器怎样实现直流制动? | 141 |
| 问题 55 有的变频器允许在额定频率下实施直流制动, 可以既不需要制动电阻、又能快速地停住, 是否算是一种较好的停机方式? | 142 |
| 问题 56 直流制动能否代替电磁制动电磁铁? | 142 |
| 问题 57 如果选择了自由制动方式, 应注意哪些问题? | 143 |
| 问题 58 在预置了下限频率后, 变频器怎样停机? | 143 |
| 问题 59 风机在自由制动时, 因为惯性大, 停机时间很长, 能否使它发电? | 143 |
| 问题 60 在降速或停机过程中怎样防止直流电压过高? | 144 |
| 3.6 制动电阻与制动单元 | 144 |
| 问题 61 在哪些情况下需要配制制动电阻? | 144 |
| 问题 62 怎样决定制动电阻的阻值? | 145 |
| 问题 63 怎样决定制动电阻的功率? | 146 |
| 问题 64 按照说明书选择制动电阻有问题吗? | 147 |
| 问题 65 怎样进行制动电阻的热保护? | 148 |
| 问题 66 怎样进行制动电阻的并联? | 149 |
| 问题 67 制动电阻经常因过热而报警, 怎么处理? | 149 |
| 问题 68 自己能否制作制动电阻? | 149 |
| 问题 69 制动单元是怎样工作的? | 151 |
| 问题 70 制动单元在运行过程中损坏了, 怎样处理才 不耽误生产? | 152 |
| 问题 71 22kW 变频器配同功率电动机, 起、制动 比较频繁, 按说明书配 $10\Omega/5kW$ 制动电阻, 发热严重, | |

| | |
|--|------------|
| 怎么处理? | 153 |
| 问题 72 一开机制动电阻就烫, 是什么原因? | 154 |
| 问题 73 变频器对制动电阻和制动单元有哪几种配置? | 154 |
| 第 4 章 控制方式及应用 | 156 |
| 4.1 电动机的带负载能力 | 156 |
| 问题 1 异步电动机的机械特性说明什么问题? | 156 |
| 问题 2 负载的机械特性说明什么问题? | 157 |
| 问题 3 电力拖动系统的运行状态是怎样决定的? | 158 |
| 问题 4 怎样评价电动机的机械特性? | 159 |
| 问题 5 影响异步电动机机械特性的参数有哪些? | 160 |
| 4.2 变频器的控制方式 | 160 |
| 问题 6 什么是控制方式? | 160 |
| 问题 7 变频器有几种控制方式? | 161 |
| 问题 8 各种控制方式的主要特点和应用范围如何? | 161 |
| 4.3 V/F 控制方式 | 162 |
| 问题 9 变频的同时为什么还要变压? | 162 |
| 问题 10 怎样简单地表示调频与调压的关系? | 163 |
| 问题 11 U/f 比和电动机的带负载能力是什么关系? | 164 |
| 问题 12 电压和频率保持正比关系不行吗? | 164 |
| 问题 13 为什么变频器要设置许多 U/f 线供用户选择? | 166 |
| 问题 14 转矩提升量的上限值以多大为宜? | 168 |
| 问题 15 怎样决定转矩提升量? | 169 |
| 问题 16 自动转矩提升有什么特点? | 169 |
| 问题 17 U/f 比大一些不好吗? | 170 |
| 问题 18 什么是低励磁压频比? | 171 |
| 问题 19 有没有补偿得正好的 U/f 线? | 172 |
| 4.4 V/F 控制方式的派生功能 | 173 |
| 问题 20 什么是转差补偿? | 173 |
| 问题 21 为什么风机在变频 50Hz 时的风量比工频 运行时小? 能否加大? | 173 |
| 问题 22 什么是下垂功能? | 174 |
| 问题 23 负载增大时常出现堵转, 如何解决? | 175 |
| 4.5 V/F 控制的应用 | 175 |
| 问题 24 V/F 控制时, “负载越大、电流也越大” | |

| | |
|--|-----|
| 的规律不成立吗? | 175 |
| 问题 25 变频器有时在轻载时出现过电流保护, 原因是什么? | 176 |
| 问题 26 某离心浇铸机, 电动机功率为 110kW, 选用日立 SJ300 系列变频器。开始起动时能转起来, 但升速到 5Hz 时就跳闸。什么原因? 怎样解决? | 177 |
| 问题 27 U/f 比对起动过程有何影响? 延长起动时间能否减小 U/f 比? | 178 |
| 问题 28 变频器在 50Hz 运行时, 进线电流常常比工频运行时大, 何故? | 179 |
| 问题 29 有一台变频器, 原来用在带式输送机上, 后改用到风机上, 起动时, 频率刚上升到 10Hz 左右, 就因过电流而跳闸, 是什么原因? | 180 |
| 4.6 基本频率的调整 | 180 |
| 问题 30 为什么说在一般情况下不宜调整基本频率? | 180 |
| 问题 31 有一台进口电动机, 额定数据: 420V, 60Hz。 在 380V 的情况下, 怎样预置基本频率? | 180 |
| 问题 32 某郊区的工厂, 网络电压偏低, 通常只有 350V 左右, 电动机带负载时电流偏大, 能用变频器吗? | 181 |
| 问题 33 有一台机器, 电动机数据: $P_{MN} = 280\text{kW}$, $I_{MN} = 506\text{A}$, 配用 315kW 的变频器。常在 40Hz 的频率下运行, 但电动机的运行电流达 540A, 发热严重, 调整 转矩提升不起作用, 怎么办? | 181 |
| 问题 34 三相 220V 的电动机怎样配用变频器? | 182 |
| 问题 35 电动机的额定电压为 380V, 能否配用 220V “单进三出”的变频器? | 185 |
| 问题 36 电动机的额定频率是 50/60Hz, 把基本频率 预置为 50Hz 和预置为 60Hz 有什么区别? | 186 |
| 问题 37 额定频率为 60Hz 的电动机用到 50Hz 的电源上时, 空载电流偏高, 是什么原因? | 187 |
| 问题 38 有一台电动机的额定电压是 360V, 额定频率是 67Hz, 配用 380V 的变频器时, 怎样处理? | 188 |
| 4.7 矢量控制 | 188 |
| 问题 39 什么是矢量控制? | 188 |
| 问题 40 无反馈矢量控制与有反馈矢量控制有什么区别? | 189 |

| | |
|--|------------|
| 问题 41 什么是自动检测? 怎样进行? | 190 |
| 问题 42 怎样使用旋转编码器? | 191 |
| 问题 43 普通电动机怎样安装旋转编码器? | 193 |
| 问题 44 哪些情况不能应用矢量控制方式? | 193 |
| 问题 45 应用矢量控制方式时, 显示屏显示的频率很不稳定, 是什么原因? | 194 |
| 问题 46 采用了矢量控制后, 在 0Hz 时也能产生转矩吗? | 194 |
| 问题 47 怎样选择控制方式? | 194 |
| 问题 48 某系统: $T_L = 686 \text{ N} \cdot \text{m}$, $n_L = (1 \sim 4) \text{ r/min}$, 传动比: $\lambda = 200$ 。原选 JD02-22-8/4 变极电动机, $n_{MN} = 680/1360 \text{ r/min}$, 0.45/0.75kW。打 算改用不变极电动机配合变频调速, 问电动 机选 4 极还是选 8 极? | 195 |
| 问题 49 矢量控制时为什么在未接电动机前会“出错”? | 196 |
| 问题 50 什么是四象限运行? | 196 |
| 问题 51 电动机的哪些工作状态出现在第Ⅱ象限? | 197 |
| 问题 52 电动机的哪些工作状态出现在第Ⅲ象限? | 198 |
| 问题 53 电动机的哪些工作状态出现在第Ⅳ象限? | 199 |
| 4.8 矢量控制方式的派生功能 | 200 |
| 问题 54 转矩控制和转速控制有什么区别? | 200 |
| 问题 55 转矩控制的工作特点是什么? | 201 |
| 问题 56 转矩控制和转速控制之间怎样相互切换? | 202 |
| 问题 57 电梯和电气机车采用转矩控制有什么好处? | 203 |
| 问题 58 卷绕机械采用转矩控制有什么好处? | 205 |
| 4.9 变频调速系统的有效转矩线 | 207 |
| 问题 59 怎样描述变频调速系统的带负载能力? | 207 |
| 问题 60 低频运行时有效转矩为什么变小? | 208 |
| 问题 61 怎样使普通电动机实现恒转矩调速? | 209 |
| 问题 62 高频运行时有效转矩为什么变小? | 209 |
| 问题 63 电动机的工作频率最高可以到多大? | 210 |
| 问题 64 如把基本频率预置为 45Hz 会有什么结果? | 211 |
| 问题 65 低频运行时, 电动机的功率会变小吗? | 211 |
| 第 5 章 变频器的控制电路 | 213 |
| 5.1 变频器控制电路的安排 | 213 |

| | |
|---|-----|
| 问题 1 变频器内部控制电路框图是怎样的? | 213 |
| 问题 2 变频器和外部控制电路之间是怎样联系的? | 214 |
| 问题 3 变频器的外接输入端子有哪些? | 215 |
| 问题 4 变频器是怎样接收外接开关量信号的? | 215 |
| 问题 5 变频器的外接输出端子有哪些? | 216 |
| 问题 6 变频器是怎样提供外接开关量信号的? | 217 |
| 5.2 变频器的外接输入端子 | 218 |
| 问题 7 怎样确定通过外接端子进行操作? | 218 |
| 问题 8 变频器外接的基本操作功能有哪些? | 218 |
| 问题 9 变频器怎样实现点动控制? | 219 |
| 问题 10 什么是三线控制? | 219 |
| 问题 11 有一台机器需要经常点动,原来的点动与 运行的切换电路如图 5-9a 所示。改为变频调 速后希望操作方法不变,怎么处理? | 220 |
| 问题 12 变频器怎样实现外接升、降速控制? | 221 |
| 问题 13 升、降速端子可以代替电位器吗? | 221 |
| 问题 14 锅炉风机变频调速时要求在炉前和楼上控制室 都能调速,怎样实现? | 222 |
| 问题 15 怎样利用电触点压力表实现简易的恒压供水控制? | 223 |
| 问题 16 怎样实现多挡转速控制? | 224 |
| 问题 17 进行多挡转速控制时须预置哪些功能? | 225 |
| 问题 18 怎样利用继电器进行多挡转速控制? | 226 |
| 问题 19 同一个电力拖动系统,有必要改变加、 减速时间吗? | 227 |
| 问题 20 怎样实现多挡加减速控制? | 227 |
| 问题 21 进行多挡加减速控制时须预置哪些功能? | 228 |
| 问题 22 桥式起重机的大车和小车如不允许同时运行, 能否共用 1 台变频器? | 229 |
| 问题 23 外接输入端子可以预置哪些选择功能? | 230 |
| 5.3 变频器的外接输出端子 | 231 |
| 问题 24 怎样利用报警输出端子? | 231 |
| 问题 25 怎样选择和处理外接测量仪表? | 231 |
| 问题 26 外接仪表的读数与显示屏不一样,怎么办? | 232 |
| 问题 27 能否通过模拟量输出信号得到较多档次的控制信号? | 233 |