

# 微处理机原理及应用

陆忠华 编著

下 册

武汉钢铁学院计算机教研室

# 下册 目录

第四章	通用外设接口技术举例	( 1 )
§4.1	发光二极管字符显示器与显示程序	( 1 )
一	显示一位16进制数的显示器接口电路与显示程序	( 1 )
二	同时显示六位16进制数的显示器接口电路与显示程序	( 3 )
例:	TP801A单板机监控程序中的显示程序	( 3 )
三	硬件扫描显示器接口电路及其基本工作原理	( 5 )
四	能显示54种字符的16段LED显示器及其接口电路基本工作原理	( 9 )
§4.2	键盘输入接口电路与键扫描电路	( 7 )
一	非编码键盘	( 8 )
例 1	8×8 非编码键盘接口电路与键扫描程序	( 8 )
例 2	TP801A单板机键扫描与键分析程序	( 11 )
二	编码键盘	( 17 )
§4.3	数模模数转换技术举例	( 19 )
例 1	三角波发生程序	( 19 )
例 2	数据采集程序	( 19 )
§4.4	打印机接口电路与打印程序	( 20 )
§4.5	电传打字机键盘接口电路与读数程序	( 22 )
一	采用SIO接口的方案	( 22 )
二	采用PIO接口的方案	( 24 )
§4.6	盒式磁带机接口电路与程序	( 27 )
一	磁带的记录格式	( 27 )
二	盒式磁带机的接口电路	( 28 )
三	写带与读带的操作过程	( 30 )
四	TP801A单板机的写带程序分析	( 31 )
五	TP801A单板机的读带程序分析	( 35 )
§4.7	EPROM写入接口电路与程序	( 39 )
一	TP801A EPROM写入接口电路	( 39 )
二	TP801A单板机写EPROM操作步骤	( 41 )
三	EPROM写入程序 (PROM键处管程序)	( 41 )
§4.8	CRT显示器接口电路与程序	( 43 )
一	CRT字符显示原理	( 44 )
二	TMC—30 CRT显示器接口电路分析	( 45 )
三	CRT字符显示程序	( 49 )
习题四		( 50 )
第五章	微处理器应用简单实例	( 52 )
§5.1	顺序控制系统	( 52 )

§5.2 小功率直流电机调速系统.....	( 56 )
§5.3 可编音乐程序系统.....	( 59 )
§5.4 实时计时系统.....	( 65 )
§5.5 交通灯管理系统.....	( 67 )
§5.6 双座标图形发生器系统.....	( 69 )
§5.7 数据采集与报警系统.....	( 72 )
习题五.....	( 79 )
<b>第六章 16位微处理器及单片微处理机简介.....</b>	<b>( 78 )</b>
§6.1 INTE L8086微处理器简介.....	( 78 )
一、INTEL8086微处理器的外部引脚及内部结构框图.....	( 78 )
二、8086指令系统的特点.....	( 80 )
三、8086微处理机的最小系统.....	( 81 )
四、INTEL8088微处理器.....	( 81 )
§6.2 Z8000微处理器.....	( 82 )
一、Z8000微处理器的外部引脚及内部结构框图.....	( 82 )
二、Z8000指令的特点.....	( 85 )
三、Z800微处理器.....	( 86 )
§6.3 M68000微处理器简介.....	( 86 )
一、M68000外部引脚.....	( 86 )
二、M68000的内部寄存器库.....	( 88 )
三、M68000指令系统特点.....	( 89 )
§6.4 INTEL8048系列单片微处理机简介.....	( 90 )
一、INTEL8048系列单片微处理机.....	( 90 )
二、8048的外部引脚内部结构框图.....	( 91 )
三、8048微处理机的指令系统的特点.....	( 92 )
<b>第七章 TP801A监控程序分析.....</b>	<b>( 93 )</b>
§7.1 TP801A单板机监控程序主流程与地址空间分配.....	( 93 )
一、TP801A单板机监控程序主流程.....	( 93 )
二、TP801A单板机存储空间分配.....	( 95 )
三、用户栈单元分配.....	( 95 )
四、接口地址分配表.....	( 96 )
§7.2 RESET按钮、MON及MON'键的处理程序.....	( 96 )
一、RESET按钮处理程序.....	( 96 )
二、MON及MON'键的处理程序.....	( 98 )
§7.3 EXEC键与STEP键处理程序.....	( 100 )
一、EXEC键与STEP键的操作步骤.....	( 100 )
二、EXEC键处理程序.....	( 101 )
三、STEP键处理程序.....	( 102 )
§7.4 读写存储单元、接口数据寄存器及CPU内部寄存器的程序.....	( 103 )

一、操作 步骤.....	(103)
二、 <i>MEM</i> 键、 <i>PORT</i> 键、 <i>REG</i> 键及 <i>REG'</i> 键处理程序.....	(104)
三、 <i>NEXT</i> 键与 <i>LAST</i> 键处理 程序.....	(106)
四、改写存储单元、接口及 <i>CPU</i> 内部寄存器 的程序.....	(107)
§7.5 断点的设置、装配 与 清除.....	(110)
一、断点设置与清除的操作 步骤.....	(111)
二、 <i>B,P</i> 键处理 程序.....	(112)
三、有断点情况下， <i>EXEC</i> 键的执行 过程.....	(112)
§7.6 <i>TP801A</i> 监控程序中的通用 子 程 序.....	(115)
习 题 七.....	(116)
主要参考 资 料.....	(117)
附录： <i>TP801A</i> 监控程序清 单.....	(118)

## 第四章 通用外设接口技术举例

### §4.1 发光二极管字符显示器与显示程序

#### 一、显示一位16进制数的显示器接口电路与显示程序

图4.1(a)所示为采用七段发光二级管(LED)显示器的接口电路。图中采用74L273型8D触发器作为输出接口电路，起显示模型锁存器的作用。显示模型从 $Q_0$ — $Q_6$ 端输出，经半导体三极管驱动电路与发光二极管a~g连接。a~g按图4.1(b)所示方式组成七段发光二极管显示器。

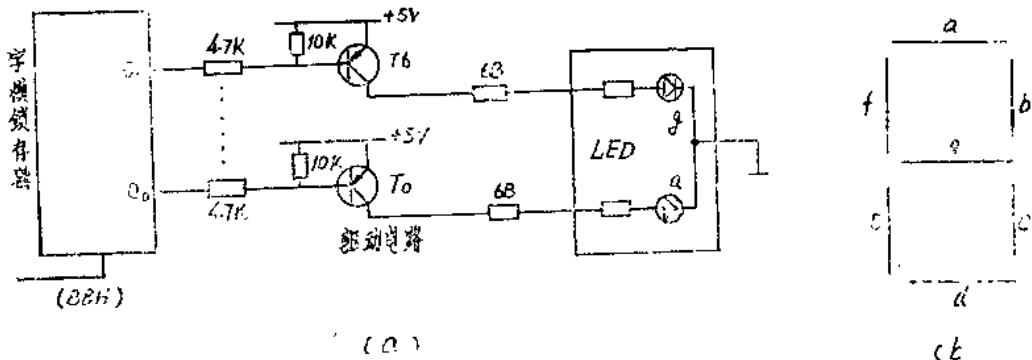


图4.1 数字显示接口电路

七段LED显示器只能显示0~F等16进制数码字符，而不能显示A~Z的任意英文字母及其它运算符号。又图4.1电路中只有一个LED显示器，故只能显示一位16进制数码字符。关于同时显示六位16进制数的显示器接口电路及显示其它字符的电路将在后面介绍。

下面举例说明图4.1的显示程序。

设已知在DATA单元中有一个一位16进制数。试编一程序。执行后，能将此数通过图4.1接口在LED显示器中显示出来。若DATA单元中的数>0 FH则应拒绝显示。设字符锁存器的口地址为88H，DATA=2040H。

解：首先分析显示模型。

当字符锁存器输出数据 $Q_0$ 位为高电平时， $T_0$ 导通，发光二极管a被点亮。同样，当 $Q_1$ ~ $Q_6$ 为高电平时，发光二极管b~g被点亮。

为了显示字符“0”，应当点亮除g以外的全部LED。故应使 $Q_6=1$ ，其余输出位均为零（ $Q_7$ 在任何情况下保持为零）。由此，可求得字符“0”的显示模型为：

$Q_7$	$Q_6$	$Q_5$	$Q_4$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	1	0	0	0	0	0	0

对应16进制数为40H。

相仿地，为了显示字符“1”，可令b、c点亮其它熄灭。故字符“1”的显示模型为：

Q <sub>7</sub>	Q <sub>6</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>4</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>7</sub>
0	1	1	1	1	0	0	1	

对应16进制数为79H。

可将各种情况下的显示模型列表如下：

字符	0	1	2	3	4	5	6	7	8
模型	40H	79H	24H	30H	19H	12H	02H	78H	00H
字符	9	A	b	c	d	E	F	熄灭	提示
模型	18H	08H	03	46H	21H	06H	0EH	7FH	3FH

将以上显示模型存入以SEGPT为首地址的存储区。不难看出，所谓显示程序主要是  
一个查表程序。取得显示模型后，即送字模锁存器输出到显示电路。

可写出源程序如下：

标号	操作码	操作数	注
DISPLAY	ORG	2000H	
	LD	B, 7FH	熄灭符送B寄存器
	LD	A, (DATA)	取数据
	CP	10H	
	JR	NC, DISPLAY-\$	} 若A>0FH则输出熄灭符
	LD	DE, SEGPT	将显示模型表首地址送DE
	LD	H, 0	
	LD	L, A	} A送L, 00H送H
	ADD	HL, DE	求待显示字符表地址
	LD	B, (HL)	取显示模型
SEGPT	LD	A, B	
	OUT	(88H), A	从88H口输出
DATA	HALT		
	DEFB	40H, 79H,	
		24H, 30H,	
		19H, 12H,	
		02H, 78H,	
		00H, 18H,	
		08H, 03H,	
		46H, 21H,	
		06H, 0EH,	
		7FH	
END	EQU	2040H	
	END		

## 二、同时显示六位16进制数的显示接口电路与显示程序

为了同时显示N位数字，可用二种方案来实现。1)静态显示法。2)扫描显示法。

采用第一种方案时需采用N个字模锁存器（对应N个接口地址），分别与N个数码管电路相连接。则将各显示模型一次送出后，即可同时进行显示。占用CPU时间减少。若采用CL002型CMOS—LED组合显示器件则更为方便，因这种器件同时具有寄存、译码、驱动与显示的功能（且与TTL兼容），可直接连至系统数据总线。

采用扫描显示法时，可行方案之一是CPU以等间隔时间轮流接通各数码管电路。由于数码管的惯性与人的视觉暂留现象，可达到同时显示六位数字的效果。这种方案称为软件扫描法。采用这种方案，硬件比较节省。

在TP801单板机中即采用软件扫描显示方案，硬件接线方式如图4.2。在电路中有六个数码管，可同时显示六位16进制数。

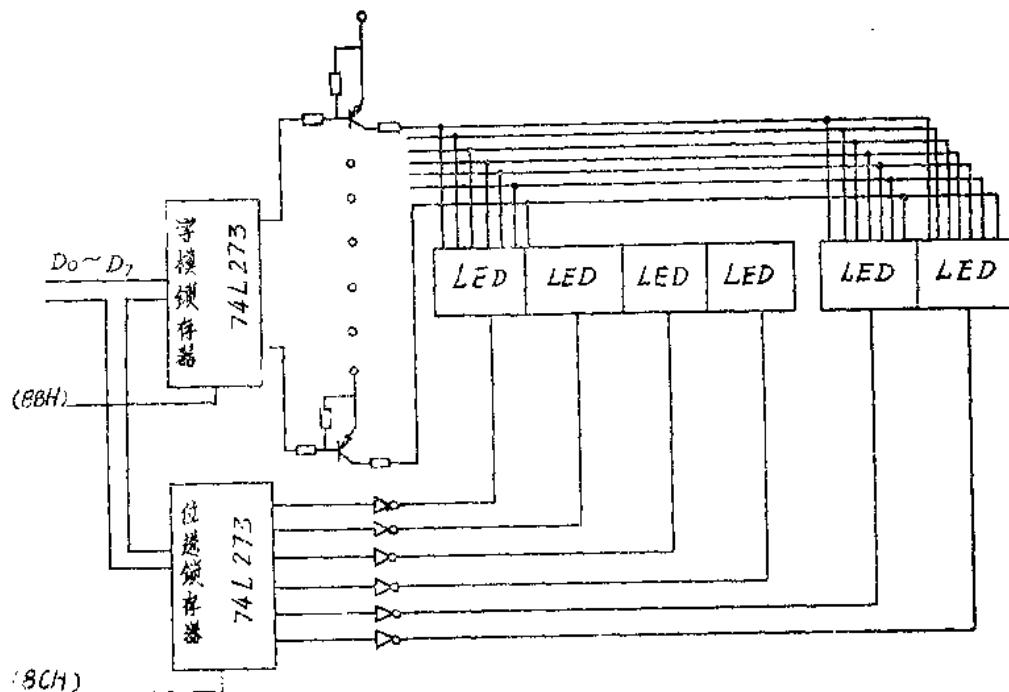


图4.2 数字显示接口电路

下面介绍TP801单板机的显示程序


TP801单板机监控程序的人口条件、出口条件及程序清单见本书附录TP801监控程序中更新显示程序段（起始地址00F4H，末地址0122H）。试对程序进行分析讨论。

解：待显示的数码事先被予置在以2FF7H（标号DISMEN）为首地址的六个显示缓冲区中。为了轮流显示，首先将显示缓冲区指针指向DISMEN，并将存放数位选择模型的B寄存器内容予置为20H，利用查表法先将DISMEN单元内容变换为显示模型从88H口输出。20H经8CH口输出并经反相器反相后，加于六个数码管阴极的电平从左至右依次为：

LED	LED	LED	LED	LED	LED
0	1	1	1	1	1

于是最高位的数码管电路被接通而显示最高位的待显示数码。延迟 1 ms 后，更新显示缓冲区地址及 B 寄存器内容，使次高位数码管显示。如此从左到右以 1 ms 的间隔进行扫描。当显示完 6 位数后，转至键盘扫描程序。若有键则作键分析及键处理，无键则返回，重复以上扫描显示过程。

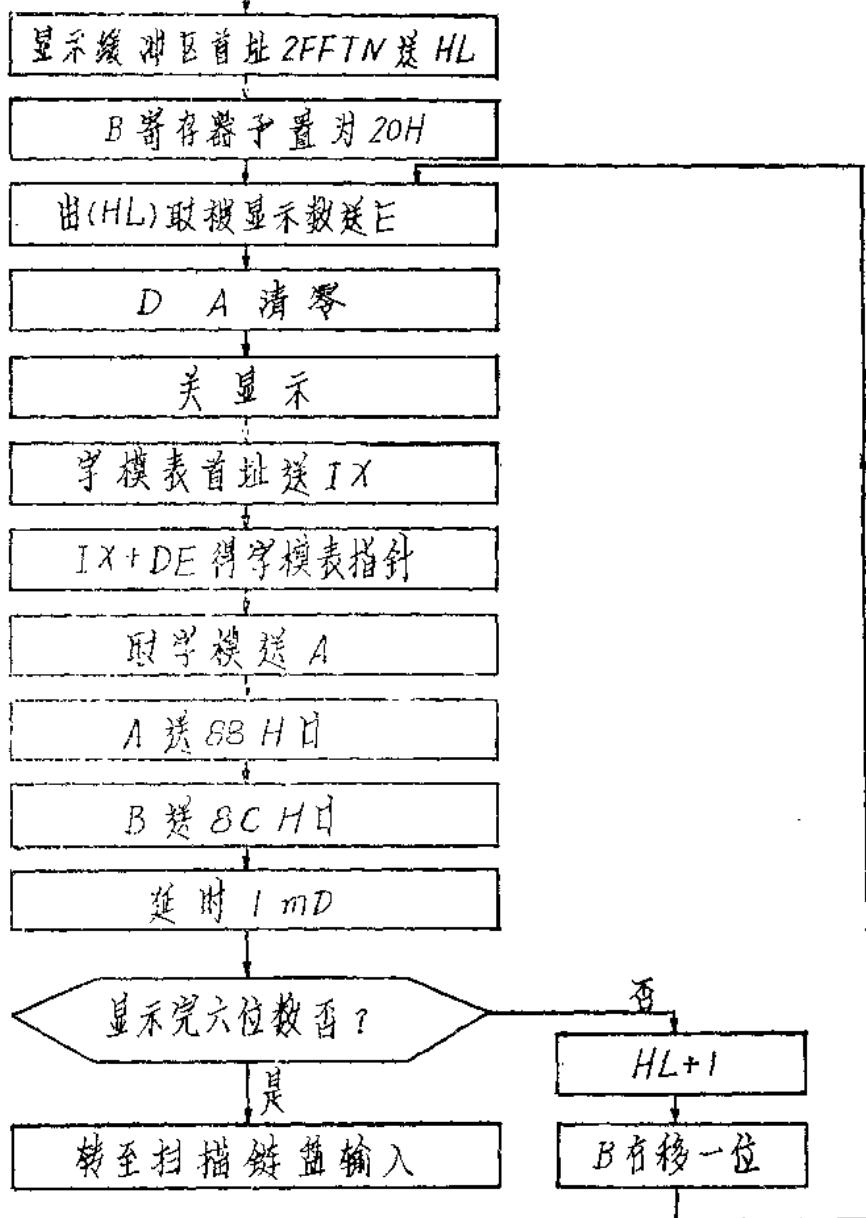可画出 TP801 显示程序流程框图如图 4.3 读者可对照流程框图对显示程序清单具体分析。



IX——字模表指针  
B——当前位数指示器

HL——显示缓冲区当前地址  
E——保存被显示位的数据

图4.3 TP801A显示程序框图

### 三、硬件扫描显示器接口电路及其基本工作原理

采用下面所示的硬件扫描显示方法，可以减少CPU为进行软件显示所花费的时间，它只需一套驱动电路，即可实现N位显示。

接口电路接线方式如图4.4所示：

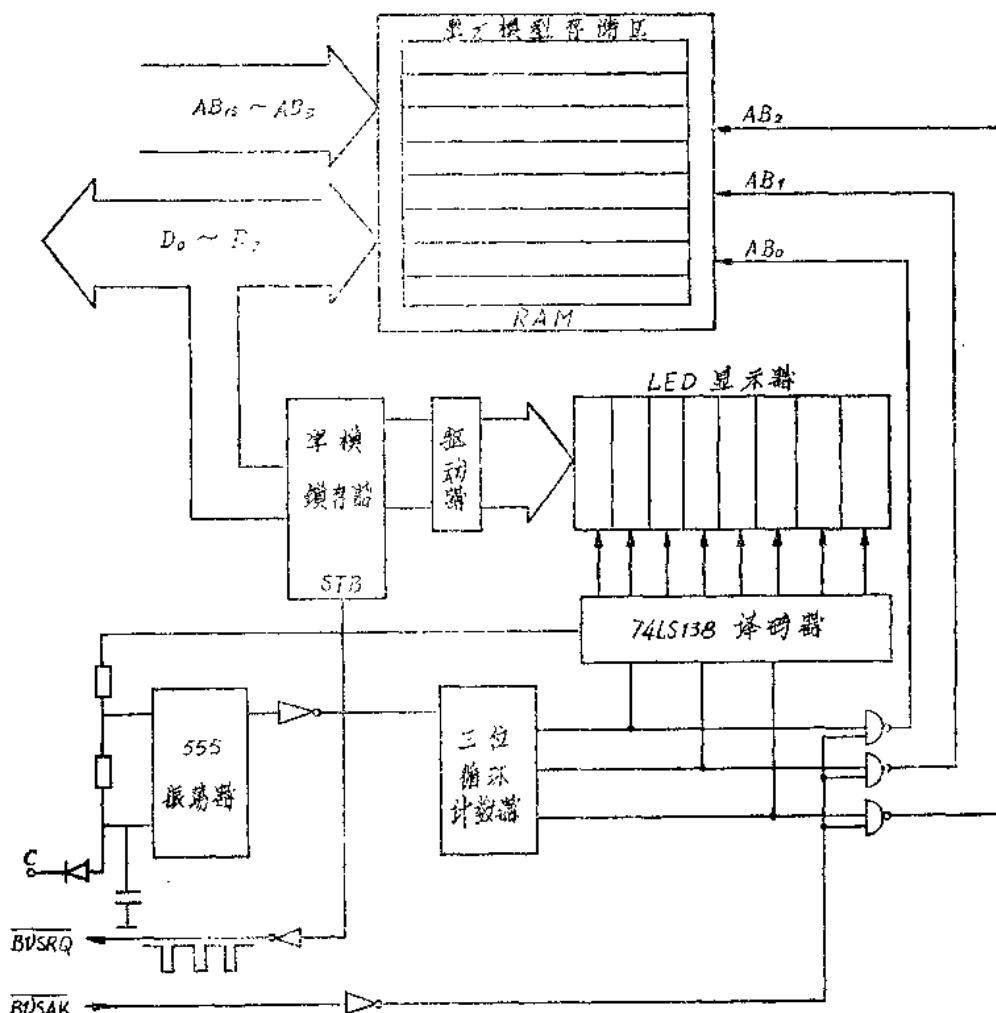


图4.4 硬件扫描显示接口电路图

在图4.4中采用具有控制端C的555振荡器作为硬件扫描的定时脉冲源。当其控制端为高电平时，将输出一连串的负脉冲，其脉宽为3—5μs，周期为1—2ms。555振荡器的输出，经过三位循环计数器连到三进八出译码器（74LS138）的输入端，使其8个输出端轮流为低电平，从而使8个数码管顺序依次被接通。

为了不占用CPU时间，显示模型的传送采用DMA方式。在图中用硬件组成了一个简

易的DMA控制器。首先从555振荡器输出端经缓冲器将负脉冲引出，送到CPU的总线申请端，作为总线申请信号。在三位循环计数器的输出端，连接三个与非门，用来在得到来自CPU总线响应信号后，输出显示模型单元的地址码的低三位。当CPH地址总线处于悬空状态时，存储器译码电路的地址码输入端全部相当于高电平。故显示模型存储单元在存储区中的位置，应根据地址总线悬空情况下，地址译码电路输出的地址信号来确定，而不能任意指定。这是这一方案的缺点。当地址码低三位 $AB_0 \sim AB_2$ 随着三位循环计数器输出的变化而变化时，将依次选中对应的8个显示模型存储单元中的一个。必须注意的是，这里显示模型单元存放的不是待显示字符，而是其显示模型。因此，事先应通过软件，从显示缓冲区中取出待显示字符。利用查表法求出显示模型，存入8个显示模型单元。

此外，为了代替CPU在DMA期间发出读存储单元命令，应在电路中使总线响应信号 $\overline{BUS\ AK}$ 与RD及MREQ进行以下逻辑运算： $\overline{MEMR} = \overline{BUS\ AK} \cdot (RD + MREQ)$

当 $\overline{BUS\ AK} = 0$ 时，即可发出读存储器命令 $\overline{MEMR}$ 。

从显示模型存储单元读出的显示模型将被锁存在字模锁存器中，并经过驱动电路同时加到8个显示管的输入端（但每次只接通一个）。关于电路的其它细节问题就不在此讨论了。

#### 四、能显示64种字符的16段LED显示器及其接口电路基本工作原理

在ROCKWELL公司的AIM—65单板机中采用了能显示64种字符的16段LED显示器。这种显示器除能显示0~9十进制数符外，还能显示A~Z等26个英文字母，以及本书第一章表1.1 ASCII字符表中起始字符分别为SP、0、@及P等4列中的其它字符。这里我们简单介绍这类显示器的接口电路与基本工作原理。

显示器的接口电路如图4.5所示。

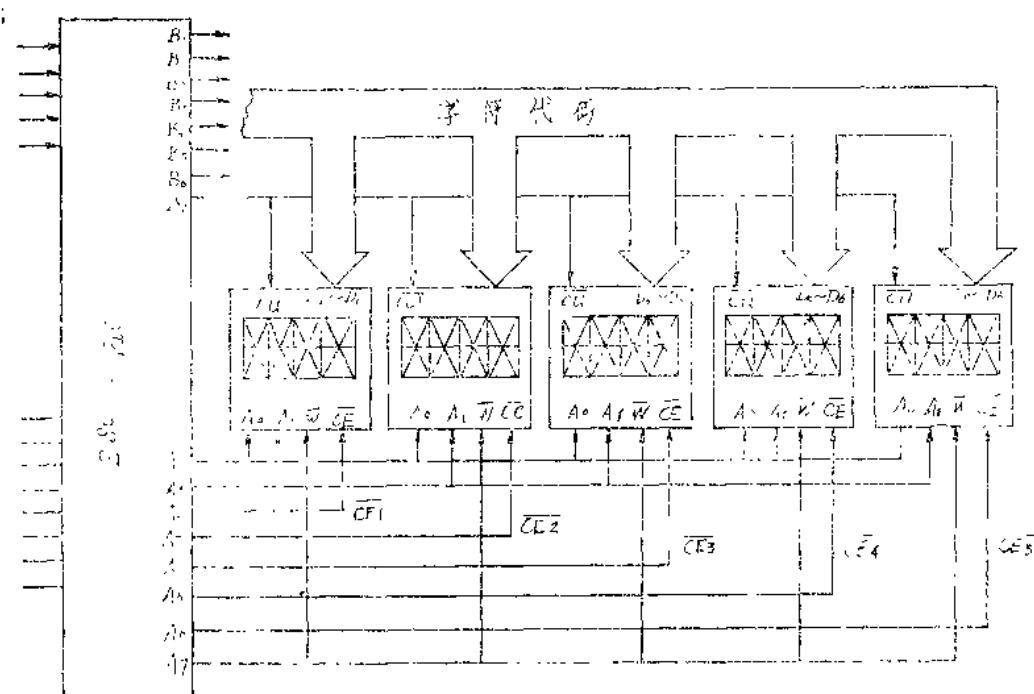


图4.5 LED字符显示器接口电路图

为了与本书其它内容统一起来，我们假定输出接口芯片为Z80—PIO。在图中显示元件包括五个模块（DL—1416A型），每个模块由四个显示器组成。16段显示器（见图4.6。）需采用双字节显示模型。

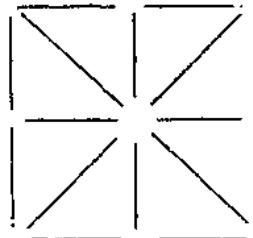


图4.6 16段LED显示器

根据字符的字形不难求出各自的显示模型。

显示电路的工作过程可简述如下：

从PIOA口送出片选与位选信号， $A_6 \sim A_2$ 用来对5个模块进行片选。当 $CE_1 = 0$ 时选中第一模块； $CE_2 = 0$ 时选中第二模块，以此类推。 $A_1$ 及 $A_0$ 用来选择每一模块中的四个显示器， $A_7$ 给出写命令。

从PIOB口的 $B_0 \sim B_6$ 送出待显示字符的ASCII码，加到各显示模块的 $D_0 \sim D_6$ 输入端。在DL—1416A模块内部有译码电路，能自动完成ASCII码到显示模型的变换。

显示器提供了16段全亮时的图形作为光标符号，当显示光标时令 $D_7 = B_7 = 0$ 。其它情况下 $D_7 = B_7 = 1$ 。

通过软件扫描，可实现20个ASCII字符的同时显示。

## §4.2 键盘输入接口电路与键扫描程序

键盘是微型计算机中实现人机对话的一种重要手段。它常与CRT显示器或电传打字机组合成为独立的终端设备。在TP801等单板计算机中，键盘由0~F等16进制数码键与一些功能键组成。在具有汇编语言或高级语言软件的系统机中则采用ASCII全键盘。

键盘实质上是一组按键矩阵。每个按键是一个机械开关。按动时前后沿均有弹跳过程，通常这种暂态过程约10~20ms。克服弹跳的办法，一种是硬件“滤波”式，另一种是软件加延时程序。此外，任何实用的键盘还必须考虑二个或二个以上按键同时按下兼并问题。

键盘有两种基本结构形式：非编码键盘与编码键盘。前者靠CPU利用软件来完成键识别和产生代码。后者则利用专用硬件来完成这些功能。

下面我们先介绍非编码键盘的接口电路与利用软件产生代码的方法，然后再介绍编码键盘。

## 一、非编码键盘

例1 8×8非编码键盘接口电路与键扫描程序

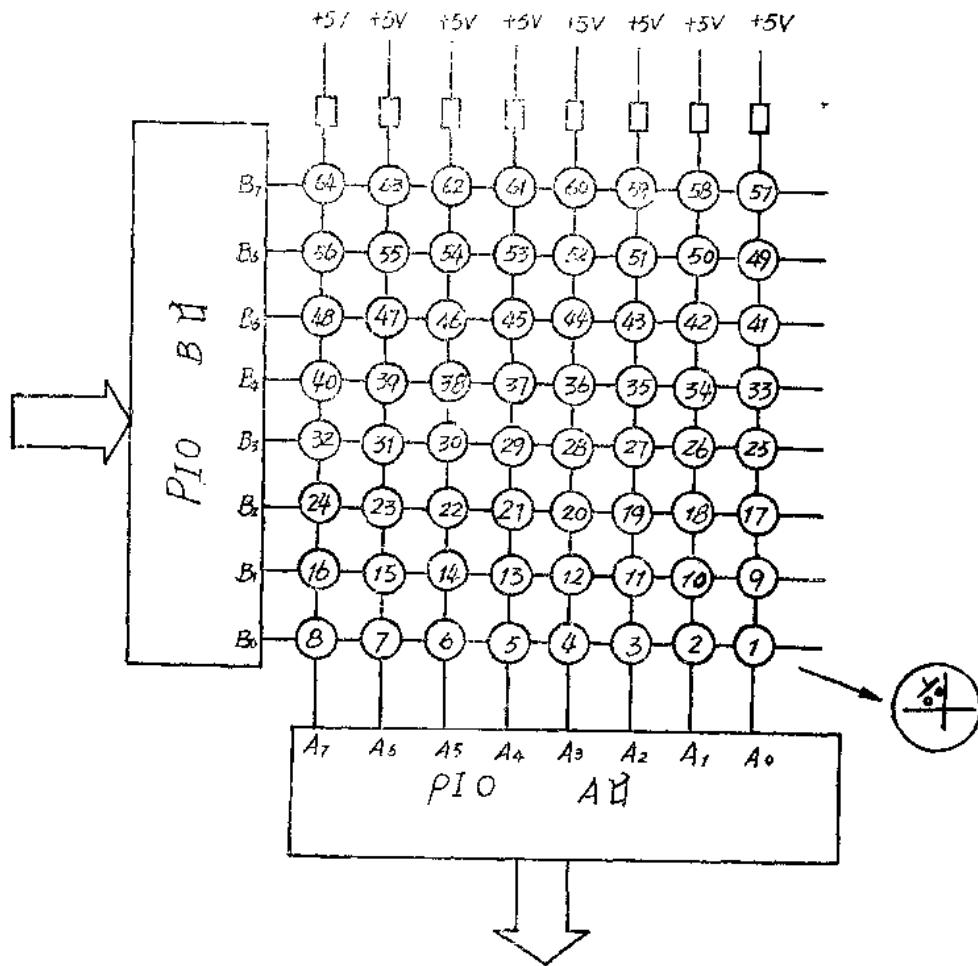


图4.7 8×8非编码键盘接口电路图

图4.7所示为一8×8非编码键盘的接口电路。设PIO A口及B口地址分别为80H及81H试编写一键输入程序。要求当按下某一按键时，CPU能将键号检测出来送存DATA单元。

解：解题思路如下：我们先置A口为输入口，B口为输出口，接着调用键扫描子程序来判断有键还是无键。在键扫描子程序中，先使B口所有行输出低电平，然后从A口读入列数据。若没有键按下，则所有列均应为高电平，即列数据为FFH。若列数据为FFH，则程序在循环中查询等待，直到列数据不为FFH为止。当判明有键输入后，本来可以接下来调用键分析程序以确定键号。但为了防止偶然性干扰，故采用二次扫描法。即延时20ms后，再重判一次。若无键，则说明为偶然性干扰，可返回循环。若仍为有键，则调用键分析子程序来确定键号。

为了取得键号，先在L寄存器中置键号初值为0，然后从B口输出分行扫描模型，先使第0行为低电平。从A口读入列数据，与FFH比较，若不相等则说明第0行有键输入。为了判别按键在那一列，先令键号加1。然后用RRAD指令将列数据的最低位移入CF标志位。如CF=0，则键号即为1。否则，继续循环判键号。若第0列无键输入，则令键号加

8，再扫描第1行，以此类推。

下面画出主程序、键扫描子程序及键分析子程序流程图分别如图4.8、图4.9及图4.10。

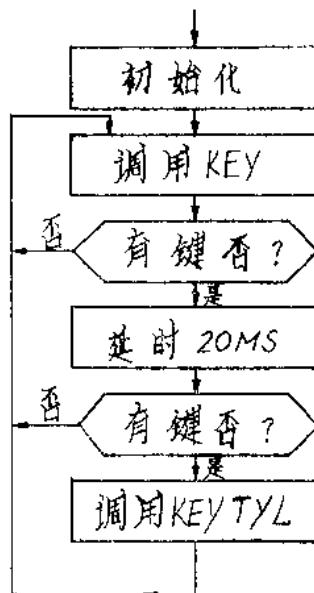


图4.8 主程序流程图

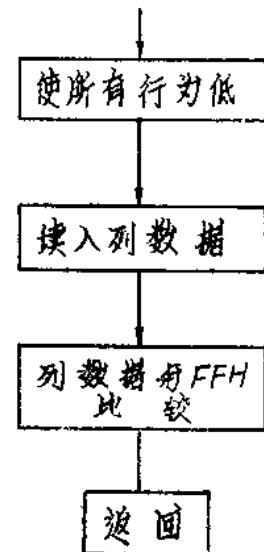


图4.9 键扫描子程序流程图

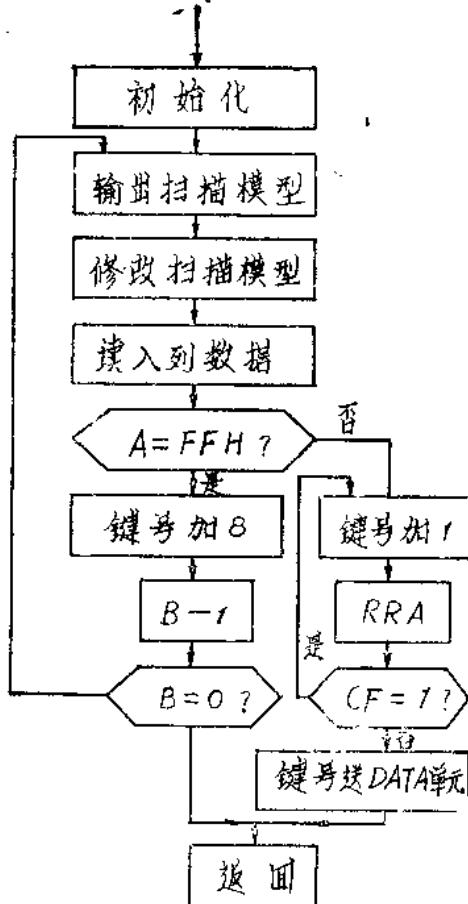


图4.10 键分析子程序流程图

根据程序框图不难写出Z80汇编语言流程程序如下：

标号	操作码	操作数	注解
	ORG	2000H	
	LD	A, 4FH	
	OUT	(82H), A	} 置A口为输入口
	LD	A, 0FH	
	OUT	(83H), A	} 置B口为输出口
LOOP	CALL	KEY	调用键扫描子程序
	JR	Z, LOOP-\$	无键，继续查询
	CALL	D20MS	有键，延时20ms
	CALL	KEY	再次调用键扫描子程序
	JR	Z, LOOP-\$	无键，返回
	CALL	KEYTYL	调用键处理程序
	JR	LOOP-\$	返回
	END		

### 键扫描子程序KEY

标号	操作码	操作数	注解
KEY	XOR	A	
	OUT	(81H), A	} 使所有行为低
	IN	A, (80H)	读入列数据
	CP	FFH	与FFH比较
	RET		


### 键分析子程序KEYTYL

标号	操作码	操作数	注解
KEYTYL	LD	B, 8	置循环次数8
	LD	C, 81H	B口地址送C
	LD	H, FEH	扫描模型初始化
	LD	E, 0	键号初始化
	OUT	(C), H	输出扫描模型
	RLC	H	修改扫描模型
	IN	A, (80H)	读入列数据
	CP	FFH	与FFH比较
	JR	NZ, COLUMN-\$	有键, 转COLUMN
	LD	A, E	键号加8
ROW	ADD	A, 08H	
	DAA		
	LD	E, A	
	DJNZ	ROW-\$	转下一行扫描
	RET		
COLUMN	INC	E	键号加1
	DAA		将列数据最低位移入CF CF=1, 检查一下列
	RRA		
	JR	C, COLUMN-\$	
	LD	A, E	
	LD	(DATA), A	键号送DATA单元
	RET		

#### 例 2. TP801A 单板机键扫描与键分析程序

在TP801A单板机中，采用 $6 \times 5$ 非编码键盘。LED显示电路的位选择模型锁存器(8CH11)，在键盘接口电路中兼作行扫描模型锁存器。列数据则由地址为90H的三态门接口电路读入CPU。包括LED显示及键盘输入的接口电路如图4.11所示。

图4.11 TP801A显示与键盘接口电路图

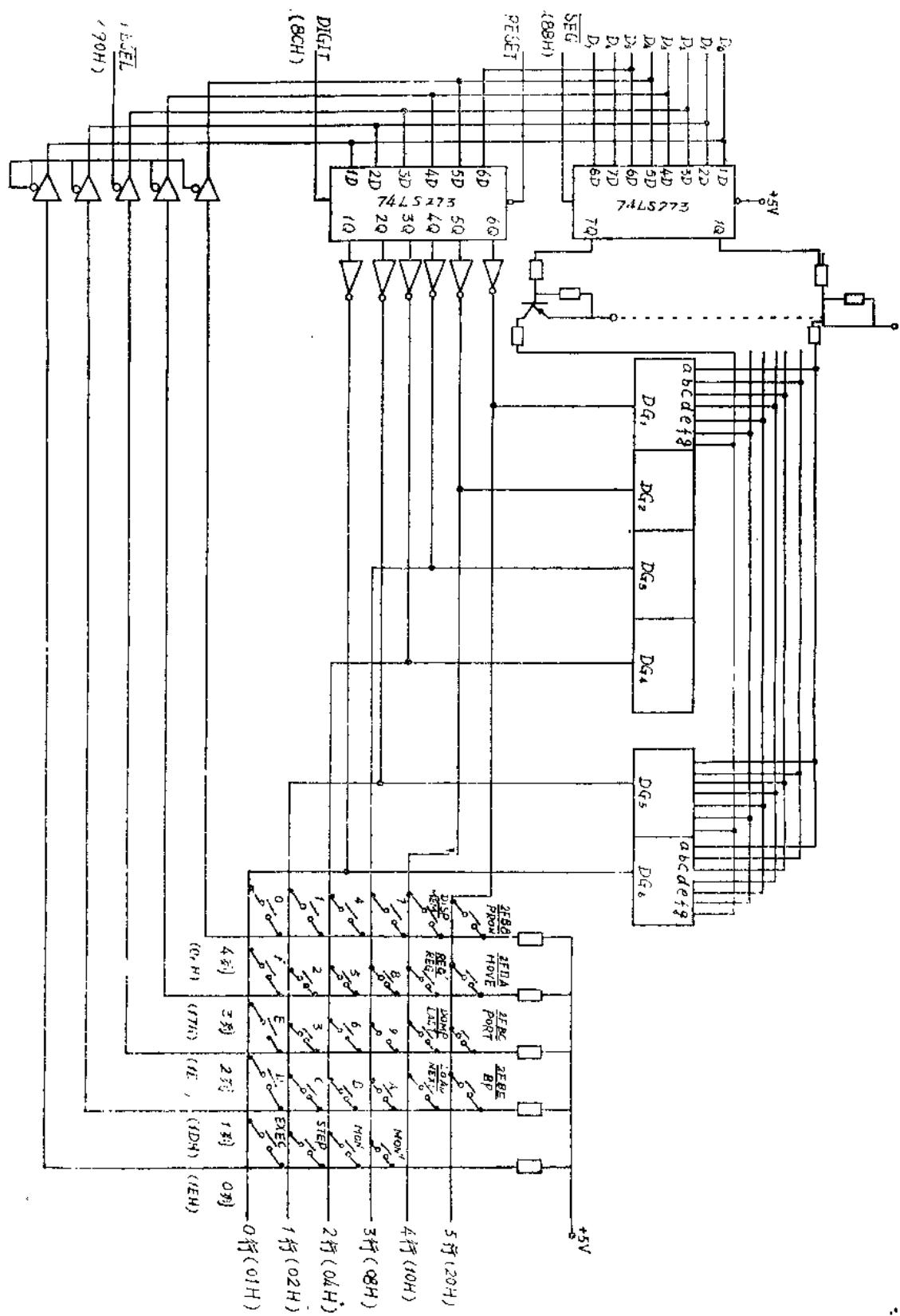

在TP801A单板机的监控程序中，0123H至014EH程序段为键扫描程序段。014FH至021CH程序段为键分析程序段。前者的任务是通过扫描确定是否有按键按下。若无键，则转回00F4H显示程序；若有键，则转入014FH（标号KEYD2）键分析程序，键分析程序段的任务，首先是根据键扫描所得到的行数据及列数据来确定键号。在TP801A单板机中，28个键的键号与键名的对应关系如下：

键号	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H
键名	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OAH	OBH	OCH	ODH	OEH	OFH	10H	11H	12H	13H	14H
A	B	C	D	E	F	EXEO	STEP	MON	MON'	LOAD NEXT
15H	16H	17H	18H	19H	1AH	1BH				
DUMP LAST	REG REG	DISP MEM	2FBE BP	2FBC PORT	2FBAA MOVE	2FB8 PROM				

由上表可知，当键号大于0FH时为功能键。因此共有12个功能键，其中从14H到1BH等8个功能键为双功能键。因此确定键号后，下一部要求区别是数字键还是功能键。若为数字键，则送至显示缓冲区进行显示；若为功能键，则分别转移到各自的键处理程序的入口地址去，以便执行该键所要求的处理程序。

下面要求结合程序清单对TP801A键扫描及键分析程序进行具体分析讨论。

解：首先画出TP801A键扫描程序流程图，如图4.12所示。

由流程图可以看出，TP801A的逐行扫描过程与例3相仿，只是键分析的方法不同。当扫描到某一行列数据不等于1FH时，说明该行有键按下。此时行数据（即扫描模型）存在B寄存器内，列数据（已用1FH屏蔽过）存在A寄存器内。进入键分析程序后要求根据这两个数据来确定键号，这一功能由014FH至0618H程序段来完成。下面对其实现方法进行讨论。

由扫描过程可知，当扫描第0行时B=01H；扫描第1行时B=02H；以此类推，扫描第2~5行时，B分别为04H、08H、10H及20H。

由键阵的连接方式可知，当第0列有键按下时，列数据A=1EH；第1列有键按下时A=1DH；以此类推，第2~4列数据分别为1BH、17H、及0FH。

进一步的问题是如何由行数据及列数据得到28个不同的键号。若采用简单的加法，令键号C=A+B，则键号与上表不相符合且将出现很多相重的键号。例如，1DH+02H=1EH+01H=1FH。为了解决这一问题，可将行数据作适当变换，使二相邻行数据的差为10H。而列数据的最大值与最小值之差为1EH-0FH<10H，这样A与B再相加后就可得到28个不同的数码。我们称之为键码。要求行数据变换关系如下表：