

ANQUANXING JIDIANQIZONG  
HECESHITAI

李传华 编

安全型继电器  
综合测试台

中国铁道出版社

## 内 容 简 介

本书系统阐述了安全型继电器综合测试台的性能、操作方法、电路原理以及主要器材的性能及其维修。为了便于读者学习，本书还介绍了AX型继电器的基础知识。

本书主要供继电器检修人员及信号工学习参考。

## 安全型继电器综合测试台

李传华 编

中国铁道出版社出版

责任编辑 魏京燕 倪嘉寒 封面设计 王毓平

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

中国铁道出版社印刷厂印

开本：787×1092毫米<sup>1/16</sup>印张：5.25 字数：114千

1985年4月 第1版 第1次印刷

印数：0001—6,000册 定价：1.00元

## 前　　言

安全型继电器综合测试台(AXJC-1型)是测试AX型继电器的工作特性、接点电阻、接点同步、时间特性、线圈电阻及绝缘电阻等六项电气特性参数的设备，还可以利用面板上的插接元件兼测其它类型继电器的电气特性参数。

自1975年以来，该测试台已经广泛用于路内外的维修、工程等单位。多年来的实践证明，它具有测试项目齐全、操作简单、测试效率高、价格低廉等优点。同时，也是提高AX型继电器的检修效率和检修质量的重要手段之一。

本书主要介绍了该测试台的性能、操作方法和电路原理，并对其主要器材的性能及其维修也做了简要说明。此外，还介绍了AX型继电器的分类、电气特性参数的定义及电气特性参数的基本测试原理等知识。

编者希望本书对AXJC-1型继电器综合测试台的正确使用和故障处理有所帮助。由于编者水平有限，书中的错误和不足之处希望读者批评指正。

本书承蒙张德全同志审阅，在此表示衷心感谢。

李传华  
一九八四年十月

## 目 录

### 第一章 AX型继电器的分类、主要参数

定义及基本测试原理和方法.....	1
一、AX型继电器系列的分类 .....	1
二、AX型继电器主要参数的定义 .....	3
三、AX型继电器线圈及接点组编号 .....	5
四、AX型继电器系列特性参数表 .....	5
五、AX型继电器电气特性参数的基本 测试原理和方法.....	5

### 第二章 AXJC-1型继电器综合测试台的

性能及操作方法.....	28
一、AXJC-1型继电器综合测试台的 性能.....	28
二、AXJC-1型继电器综合测试台各 部件的用途.....	30
三、AX型继电器电气特性的测试操 作表和操作方法.....	43

### 第三章 AXJC-1型继电器综合测试台的

电路工作原理.....	59
一、电源电路.....	59
二、继电器选择电路.....	62
三、电压表量程自动转换及量程表示 灯电路.....	67
四、继电器工作特性测试电路.....	72

五、继电器接点电阻及接点同时断、接 测试电路	83
六、继电器时间特性测试电路	93
七、继电器线圈电阻及绝缘电阻测试 电路	98
八、照明点灯电路	100
第四章 AXJC-1型继电器综合测试台中 主要器材的性能及维修	101
一、JRX-3型小型直流电磁继电器	101
二、JRC-7M型电磁继电器	103
三、55芯圆形低频密封插头座	106
四、405型电秒表	108
五、KCT型大型瓷质波段开关	110
六、KS型塑料绝缘板刷形开关	113
七、单相自耦调压变压器	115
八、电压表量程自动转换印制电路板	117
九、变压器和电感	119
十、多量程指示仪表	122
十一、AXJC-1型继电器综合测试台 元件安装位置	127
附录一 AXJC-1型继电器综合测试台配 线表	128
附录二 AXJC-1型继电器综合测试台主 要材料及数量表	157
附录三 汉语拼音代号的意义说明	160

# 第一章 AX型继电器的分类、主要参数 定义及基本测试原理和方法

## 一、AX型继电器系列的分类

AX型继电器是我国自行设计、制造的一种新型继电器系列。它具有体积小、重量轻、性能稳定、接触可靠、便于调整、维修等特点。这类继电器在铁路信号中已广泛采用。

AX型继电器共分为：无极继电器、无极缓放继电器、整流式继电器、无极加强接点继电器、无极加强接点缓放继电器、有极继电器、有极加强接点继电器、偏极继电器、单闭磁继电器、热力继电器、半导体时间继电器等十一种。每种继电器又根据接点组数和线圈电阻的不同，共分成二十四种规格。各种继电器的型号、接点组数及在信号电路中的主要用途见表1—1所示。

**AX型继电器系列型号表**

表1—1

品种序号	规格序号	继电器名称	型号	接点组数	在信号电路中的主要用途
1	1	无极继电器	JWXC-1000	8 QH	通用继电器
	2		JWXC-7	8 QH	通用及防空降压继电器
	3		JWXC-1700	8 QH	通用及继电半自动闭塞电路中用的继电器
	4		JWXC-2.3	4 QH	直流轨道继电器
	5		JWXC- $\frac{370}{480}$	2 QH 2 Q	灵敏继电器
	6		JWXC-2000	2 QH	交流计数电码自动闭塞电路中用的继电器

续上表

品种序号	规格序号	继电器名称	型号	接点组数	在信号电路中的主要用途
2	7	无极缓放继电器	JWXC- $\frac{500}{H300}$	8 QH	通用继电器
	8		JWXC-H600	8 QH	
	9		JWXC-H340	8 QH	
3	10	整流式继电器	JZXC-H62	4 QH	大站电气集中信号灯集中供电的灯丝监督继电器
	11		JZXC-H18	4 QH	
	12		JZXC-480	4 QH 2 Q	交流轨道及交流事故继电器
	13		JZXC-H156	4 QH	单线自动闭塞改变运行方向电路中的区间监督继电器
	14		JZXC-0.56	4 QH	小站及区间信号点灯局部供电灯丝监督或灯丝转换继电器
	15		JZXC-0.14	4 QH	
4	16	无极加强接点继电器	JWJXC-480	2QH 2QH	大站180V、220V、127V电源转换继电器等
5	17	无极加强接点缓放继电器	JWJXC-H $\frac{125}{0.44}$	2QH 2QH	二线制道岔电路中的控制继电器
6	18	有极继电器	JYXC-660	6 DF	有极继电器
	19		JYXC-270	4 DF	单线自动闭塞改变运行方向电路中的方向继电器
7	20	有极加强接点继电器	JYJXC-3000	2DFJ 2F	二线制道岔电路中的转极继电器
	21		JYJXC- $\frac{220}{220}$	2DFJ 2DF	二线制道岔电路中的控制继电器
8	22	偏极继电器	JPXC-1000	8 QH	继电半自动方向继电器
9	23	热力继电器	JRXC-30	1 Q 1 H	电气集中人工解锁电路中的延时继电器
10	24	单闭磁继电器	JDBXC-1100	8 QH	作为双命令控制继电器

续上表

品种序号	规格序号	继电器名称	型号	接点组数	在信号电路中的主要用途
11	25	半导体时间继电器	JSBXC-850	2QH 2Q	电气集中电路中通用的延时继电器

## 二、AX型继电器主要参数的定义

### 1. 额定值

继电器正常工作时，需要满足规定的安全系数在线圈上所必须加入的电源电压（或电流）值。

### 2. 工作值

向继电器线圈通电，使前接点全部闭合并满足规定的接点压力所需的最小电压（或电流）值。

### 3. 吸起值

向继电器线圈通电，使动接点接触到前接点时的电压（或电流）值。

### 4. 释放值

向继电器线圈供以规定的充磁电压（或电流）值，然后逐渐降低电压（或电流）至前接点全部断开时的最大电压（或电流）值。

### 5. 反向工作值

向继电器线圈供以反极性（与规定正方向相反）电源电压后，所测得的工作值。

### 6. 充磁值

为了测试释放值，预先使铁心磁化向继电器线圈供以四倍工作值的电压（或电流）值。

### 7. 正向转极值

使有极继电器的衔铁转极，而全部定位接点闭合并满足规定接点压力时的电压（或电流）值。

### 8. 反向转极值

使有极继电器的衔铁转极，而全部反位接点闭合并满足规定接点压力时的电压（或电流）值。

### 9. 吸起时间

向继电器线圈通以规定数值的电压（或电流）起至全部前接点闭合的时间。

### 10. 缓放时间

向继电器线圈通以规定数值的电压（或电流）后切断电源，从断开电源时起至全部动接点离开前接点的时间。

### 11. 缓吸时间

向继电器线圈通以规定数值的电压（或电流）起至全部后接点断开的时间。

### 12. 落下时间

向继电器线圈通以规定数值的电压（或电流）后切断电源，从断开电源时起至全部后接点接通的时间。

### 13. 转换时间

继电器线圈接通（或切断）电源后，从全部后接点（或前接点）离开起至全部前接点（或后接点）接通的时间。

### 14. 安全系数

额定值与工作值之比。比值越大，说明在额定电源下，继电器工作越稳定。

### 15. 返还系数

释放值与工作值之比。此值越小，在电源波动的情况下，继电器仍能稳定工作。

### 16. 安匝

继电器线圈的电流和匝数的乘积。

### 三、AX型继电器线圈及接点组编号

因AX型系列继电器的插座均使用通用插入式无极继电器插座，所以有的型号继电器接点组编号与插座编号不吻合。各种继电器线圈、接点组编号如图1—1所示。图中方框内部所注的编号为通用插入式无极继电器插座编号，方框外部所注的编号为该型继电器线圈、接点组的实际应用编号，方框外部未注编号者表示继电器编号与插座编号一致。

### 四、AX型继电器系列特性参数表

AX型继电器系列特性参数见表1—2。

### 五、AX型继电器电气特性参数的基本测试原理和方法

#### (一) 工作特性参数的测试方法

继电器工作特性参数指的是继电器的充磁值、释放值、工作值、反向工作值及正、反向转极值。下面分别叙述按工作特征分类的继电器工作特性参数的测试方法。

##### 1. 直流无极、无极加强接点继电器

测试电路如图1—2所示。测试程序如下：

###### (1) 释放值

将开关 $K_2$ 闭合， $K_1$ 扳向(+)位。调节电位器 $R$ ，由零逐渐增加继电器线圈的电压(或电流)使继电器吸起，继续增加至充磁值，然后降低电压(或电流)至全部前接点断开时的电压(或电流)值。

###### (2) 工作值

继续将继电器线圈电压(或电流)降到零，切断电源一

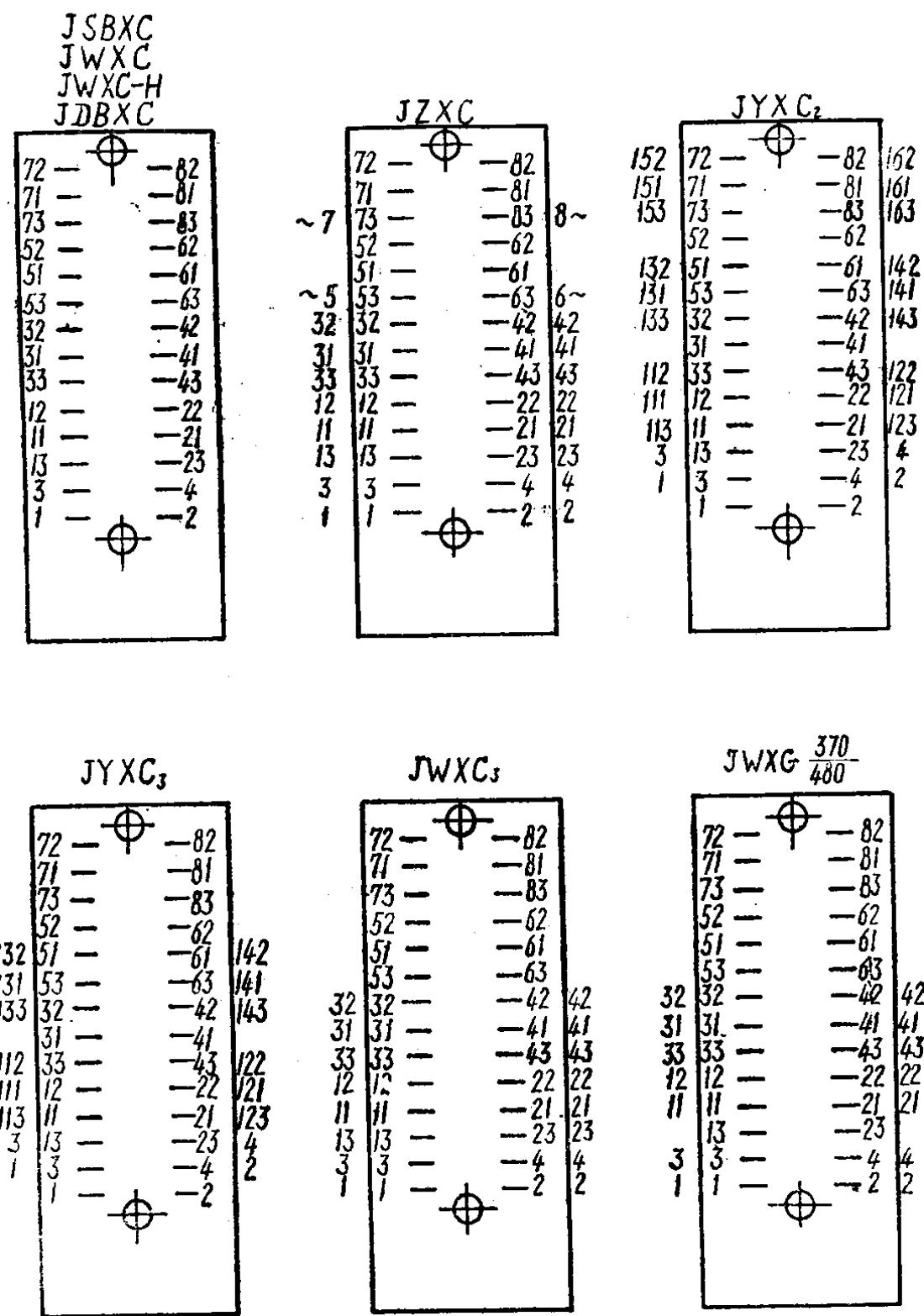


图 1—1 继电器

注：JZXC-480型整流式继电器的交流电压输入端为～7 和～8，其它型

JWJXC-H

72	-	82
32	71	-81
31	73	-83
33	52	-62
-12J	51	-61
+11J	53	-63
-13J	32	-42
31	-	41
33	-	43
12	-	22
11	-	21
3	13	-23
3	3	-4
1	-	-2

JPXC

172	72	-	82	182
171	71	-	81	181
173	73	-	83	183
152	52	-	62	162
151	51	-	61	161
153	53	-	63	163
132	32	-	42	142
131	31	-	41	141
133	33	-	43	143
112	12	-	22	122
111	11	-	21	121
113	13	-	23	123
3	3	-	4	4
1	1	-	2	2

JRXC-30

72	-	82
71	-	81
73	-	83
52	-	62
51	-	61
53	-	63
32	-	42
31	-	41
33	-	43
12	-	22
11	-	21
13	-	23
3	-	4
1	-	2

JYJXC-3000

72	-	82
71	-	81
73	-	83
52	-	62
51	-	61
53	-	63
32	-	42
31	-	41
33	-	43
12	-	22
11	-	21
13	-	23
3	-	4
1	-	2

JWJXC

72	-	82
71	-	81
73	-	83
52	-	62
51	-	61
53	-	63
32	-	42
31	-	41
33	-	43
12	-	22
11	-	21
13	-	23
3	-	4
1	-	2

JYJXC

72	-	82
71	-	81
73	-	83
52	-	62
51	-	61
53	-	63
32	-	42
31	-	41
33	-	43
12	-	22
11	-	21
13	-	23
3	-	4
1	-	2

整流线圈、接点组编号

式继电器的交流输入端为 ~ 5 和 ~ 6。

AX型继电器系列特性参数表

表 1—2

规格序号	继电器型号	线圈参数			工 作 特 性			时 间 特 性			
		电阻Ω	线圈 联结	额定 值V	充磁值	释放值 不小于	工作值 不大于	反向工作 值不大于	转 极 值	吸起时间 不大于(s)	缓放时间 不小于(s)
1	JWXC-1000	500 500	串联	24	58V	4.3V	14.4V	17.2V	—	—	—
2	JWXC-7	3.5 3.5	串联	—	600mA	45mA	150mA	180mA	—	—	—
3	JWXC-1700	850 850	串联	24	67V	3.4V	16.8V	20V	—	—	—
4	JWXC-2.3	1.15 1.15	串联	—	750mA	实测工 作值50%	170~188 mA	225mA	—	—	—
5	JWXC-370 480	370 480	单独	—	48mA 46mA	3.8mA 3.6mA	12mA 11.5mA	14.4mA 13.8mA	—	—	—
6	JWXC-2000	1000 1000	串联	12	30V	2.4~ 3.2V	7.5V	—	—	—	—
7	JWXC-H300	500 300	单独	24	54V 54V	2.7 V 2.7 V	13.5V 13.5V	16.2V 16.2V	—	—	—
8	JWXC-H600	300 300	串联	24	52V	2.6V	13V	15.6V	—	—	0.32

续上表

规 格序 号	继电器型号	线圈参数			工 作 特 性			时 间 特 性					
		电 阻 Q	线 圈 联 结	额 定 值 V	充 磁 值 不 小 于	释 放 值 不 大 于	工 作 值 不 大 于	反 向 工 作 值 不 大 于	转 极 值	吸 起 时 间 不 大 于 ( s )			
9	JWXC-H340	$\frac{170}{170}$	串 联	24	46 V	2.3 V	11.5 V	13.8 V	-	0.35	0.3	0.45	0.5
10	JZXC-H162	$\frac{31}{31}$	串 联	与 BX-30 变压器 12V 25W 灯泡配合的稳定电路 中，冷丝吸上 ≤ 170V、断丝落下 > 240V					-	-	220V 电源时 < 0.15s		
11	JZXC-H18	$\frac{9}{9}$	串 联	-		交 流 40mA	交 流 110mA	-	-	-	-	交流 110mA 时 > 0.155s	
12	JZXC-H156	$\frac{78}{78}$	串 联	-	交 流 136mA	交 流 12mA	交 流 34mA	-	-	-	-	交流 34mA 时 > 0.1s	
13	JZXC-480	$\frac{240}{240}$	串 联	-	交 流 37V	交 流 4.6V	交 流 9.2V	-	-	-	-	-	
14	JZXC-0.56	$\frac{0.28}{0.28}$	串 联	-	交 流 1.8A	交 流 1.80mA	交 流 450mA	串联 10V 10W 灯泡	-	-	-	-	
15	JZXC-0.14	$\frac{0.28}{0.28}$	并 联	-	交 流 2.16A	交 流 400mA	交 流 1.1A	串联 12V 25W 灯泡	-	-	-	-	
16	JWJXC-480	$\frac{240}{240}$	串 联	24	64 V	4.8 V	16 V	19.2 V	-	-	-	-	

续上表

规 格序 号	整电器型号	线圈参数		工 作 特 性				时 间 特 性			
		电 阻 Ω	线 圈 联 结	额定值 V	充 磁 值	释 放 值 不 小 于	工 作 值 不 大 于	反 向 工 作 值 不 大 于	转 极 值	吸 起 时 间 不 大 于 ( s )	缓 放 时 间 不 小 于 ( s )
17	JWJXC-H 12.5 0.44	125 0.44	单独	24	48V	2.5V	12V	14.4V	—	—	0.35 0.4
18	JYXC-660	330 330	串联	24	60V	—	—	—	10~15V	—	5A 降至 1.5 A
19	JYXC-270	135 135	串联	—	120mA	—	—	—	20~32mA	—	—
20	JYXC-300	1500 1500	串联	80	160V	—	—	—	25~58V	—	—
21	JYJXC-220 220	220 220	单独	24	64V 64V	—	—	—	10~16V	—	—
22	JPX C-1000	500 500	串联	24	64V	4V	16V	反向不吸 >200V	—	—	—
23	JRX C-30	30	单独	—	—	—	—	—	—	180	—
24	JDBXC-1100	550 550	单独	24	64V	4V	16V	局部供 电 20V	—	—	—
25	JSBXC-850	370 480	单独	—	56mA 54mA	4mA 3.8mA	14mA 13.4mA	—	—	180, 30 13.3	—

秒钟后，再次合上开关  $K_2$ ，逐渐增加线圈电压（或电流）直到全部前接点闭合并满足规定的接点压力时止的电压（或电流）值。

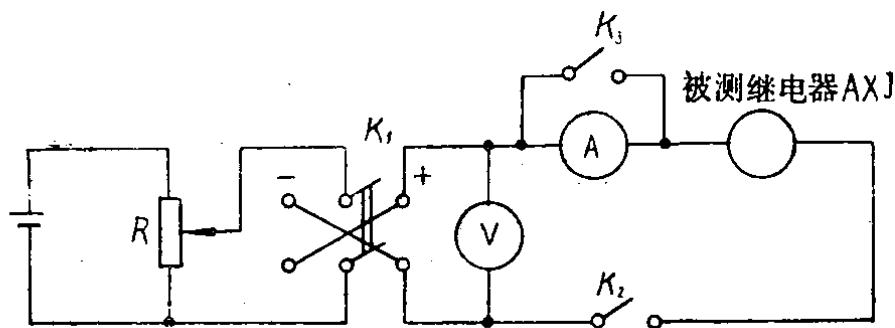


图 1—2 直流无极、无极加强接点继电器工作特性参数测试电路

### (3) 反向工作值

将开关  $K_1$  扳向 (-) 位，向继电器线圈通以反极性电压（或电流），用上述工作值的测试方法测出反向工作值。

为提高测试精度，用电压表测量继电器电气特性参数时，应闭合开关  $K_3$ ，将电流表短路。

## 2. 直流无极缓放继电器

测试电路如图 1—3 所示。测试程序如下：释放值、工作值及反向工作值的测试方法分别与直流无极继电器相同。缓放值按图 1—3 (a) 进行测试，先合上开关  $K_2$  逐渐增加缓放继电器线圈电压，并将电压调到规定的工作电压值，然后打开开关  $K_2$ ，切断继电器线圈电源，电秒表端子 I、II 断开，I、III 接通，电秒表开始计时。当继电器前接点 11-12 离开瞬间，端子 I、III 切断，电秒表停止计时，此时读出电秒表的指示值为继电器的缓放时间。JWXC-H340型直流无极缓放继电器的吸起时间测试电路如图 1—3 (b) 所示。合上开关  $K_2$ ，由零逐渐增加继电器线圈电压，并将电压调到规定的工作电压值，打开开关  $K_2$ ，切断继电器线圈

电源，将电秒表显示复零，重新合上开关  $K_2$ ，电秒表端子 I、III 接通，开始计时。当继电器前接点 11-12 接通瞬间，端子 I、II 接通，电秒表停止计时，此时读出电秒表的指示值为继电器的吸起时间。

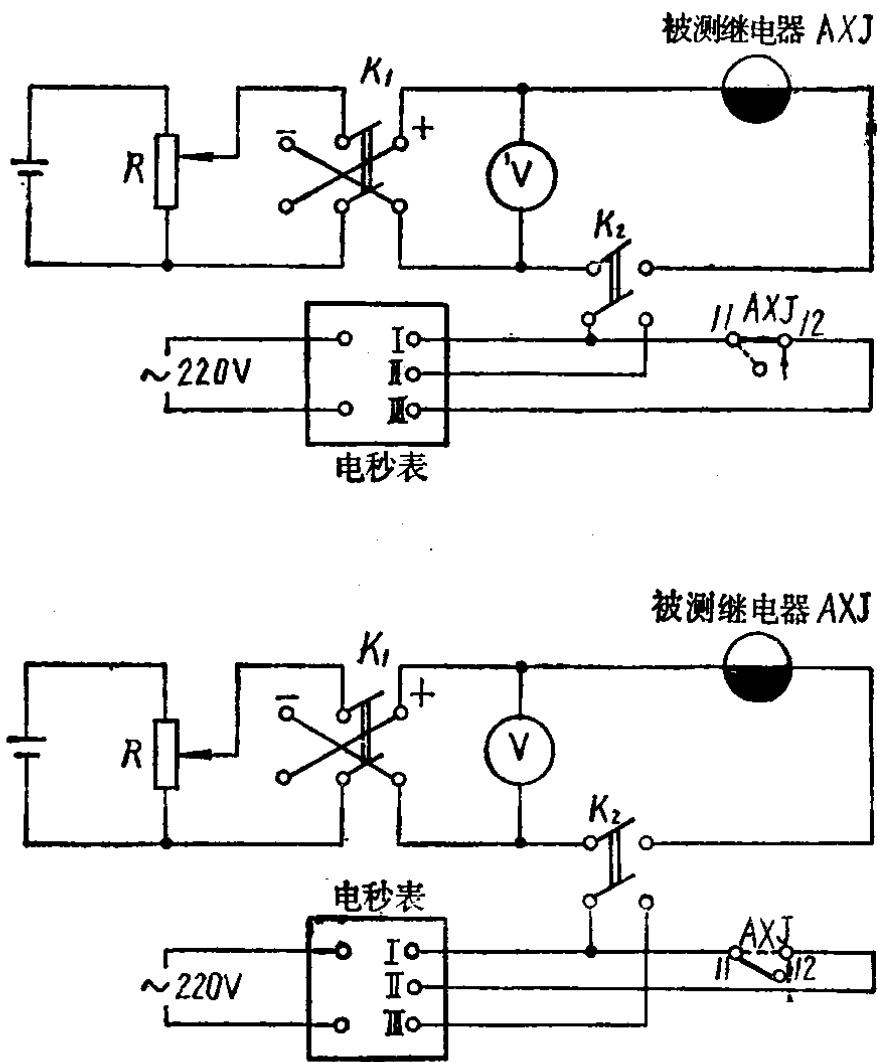


图 1—3 直流无极缓放继电器工作特性测试电路

### 3. 整流式继电器

整流式继电器磁路的工作原理与无极继电器相同，交流电源通过整流后动作继电器，实际加在线圈上的是一种全波或半波的脉动直流电压（或电流）。各种整流式继电器的内部整流器与线圈的连线如图 1—4、1—5 和 1—6 所示。