

邮·电·中·等·专·业·学·校·教·材

# 高频电子电路

王魁 编 张素安 审



人民邮电出版社

## 内 容 提 要

本书是按照邮电中等专业学校修订的“高频电子电路”教学大纲 编写的。内容包括晶体管的高频参数及等效电路、宽频带放大器、调谐放大器、高频正弦振荡器、变频器、振幅调制及检波、频率调制及解调等。

本书是邮电中等专业学校教材，也可供其他有关中专学校师生和工程技术人员参考。

邮电中等专业学校教材

### 高频电子电路

王 旭 编

张家安 审

人民邮电出版社出版

北京东长安街27号

北京顺义兴华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

开本：787×1092 1/32 1990年10月 第一版

印张：15 24/32 页数：252 1990年10月北京第1次印刷

字数：282 千字 印数：1—5 000 册

ISBN7-115-04352-3/G·077

定价： 3.00 元

## 前　　言

本书是邮电中等专业学校用书。为了适应邮电教育事业发展的需要，我局自1978年以来，先后成立了邮电中专教材编审委员会及基础课和专业课教材编审组（或小组），全面开展了教材编审活动。到目前为止第一轮邮电中专试用教材已基本上出齐。自1982年开始了各编审组（或小组）对试用几年的教材进行了总结，对原教学大纲进行了修订，并在此基础上，对各课程的邮电中专试用教材作了比较全面的修改和补充。以适应当前邮电技术的发展。我们在几年内，将修改后的教材陆续出版，以满足邮电中等专业学校的教学需要。编写教材，是提高教学质量的关键。我们组织编写本教材时，力求以马列主义、毛泽东思想为指导，努力运用辩证唯物主义的观点阐明科学技术的规律，内容上注意了少而精，尽量反映科学技术的新成就。书内难免存在缺点和错误。希望有关教师和同学在使用过程中，把发现的问题提给我们以便修改提高。

邮电部教育局  
一九八四年十月

## 目 录

绪论.....	( 1 )
<b>第一章 晶体管高频参量及其等效电路.....</b>	<b>( 15 )</b>
第一节 P-N结电容.....	( 16 )
第二节 共基极T型高频等效电路.....	( 20 )
第三节 混合π型高频等效电路及晶体管的几个 频率参数.....	( 26 )
第四节 晶体管的Y参量等效电路.....	( 37 )
思考题和习题.....	( 45 )
<b>第二章 晶体管宽频带放大器.....</b>	<b>( 46 )</b>
第一节 共发射极宽频带放大器.....	( 46 )
第二节 多级宽频带放大器电路的分析.....	( 63 )
第三节 宽频带放大器的时延.....	( 68 )
第四节 共基极宽频带放大器.....	( 71 )
第五节 共集电极宽频带放大器基本电路介绍...	( 99 )
第六节 展宽频带的方法.....	( 101 )
第七节 负反馈对宽带放大器.....	( 109 )
第八节 集成化宽带放大器.....	( 115 )
思考题和习题 .....	( 122 )
<b>第三章 小信号调谐放大器.....</b>	<b>( 123 )</b>
第一节 晶体管调谐放大器的一般介绍.....	( 123 )
第二节 单调谐回路放大器.....	( 133 )
第三节 双调谐放大器.....	( 137 )

第四节	参差调谐放大器	( 145 )
第五节	集成电路谐振放大器	( 152 )
第六节	调谐放大器稳定工作的具体措施	( 157 )
第七节	调谐放大器的自动增益控制	( 165 )
思考题和习题		( 173 )
<b>第四章</b>	<b>晶体管高频正弦振荡器</b>	( 174 )
第一节	概述	( 174 )
第二节	几种高频振荡器简介	( 175 )
第三节	用锁相技术控制的晶体管高频正弦振荡器	( 205 )
第四节	振荡器的稳定问题	( 222 )
第五节	几种非正常振荡现象及其消除的一些措施	( 229 )
思考题和习题		( 234 )
<b>第五章</b>	<b>非线性电路的分析方法</b>	( 235 )
第一节	非线性元件的特性	( 235 )
第二节	非线性电路的特点	( 240 )
第三节	非线性电路的分析方法	( 243 )
思考题和习题		( 250 )
<b>第六章</b>	<b>高频功率放大器与倍频器</b>	( 252 )
第一节	概述	( 252 )
第二节	谐振功率放大器的工作原理	( 255 )
第三节	功率晶体管的高频效应与安全工作区	( 263 )
第四节	高频功率放大器的馈电线路、输出回路与级间耦合回路	( 275 )
第五节	宽带高频功率放大器	( 288 )
第六节	功率合成器	( 291 )

第七节	倍频器	( 303 )
第八节	高频功率晶体管的损坏原因与保护措施	( 316 )
第九节	谐振功率放大器的调谐与调整	( 326 )
	思考题和习题	( 333 )
<b>第七章 变频器</b>		( 335 )
第一节	变频器的作用、工作原理和要求	( 335 )
第二节	晶体管混频器	( 346 )
第三节	变频的干扰	( 350 )
第四节	平衡混频器和环形混频器	( 359 )
第五节	参量混频	( 365 )
第六节	变频电路实例	( 370 )
	思考题和习题	( 376 )
<b>第八章 振幅调制及其解调</b>		( 378 )
第一节	引言	( 378 )
第二节	调幅波的性质	( 380 )
第三节	调幅波的产生原理	( 385 )
第四节	调幅电路	( 392 )
第五节	检波器	( 408 )
第六节	小信号检波(平方律检波)	( 413 )
第七节	大信号检波(峰值包络检波)	( 417 )
第八节	二极管检波器元件参数的选择与电路举例	
	例	( 427 )
	思考题和习题	( 432 )
<b>第九章 频率调制及其解调</b>		( 435 )
第一节	调频波的性质	( 435 )
第二节	调频信号的产生	( 440 )

第三节	变容二极管调频电路	( 444 )
第四节	直接调频的其它方法	( 452 )
第五节	间接调频——从调相电路获得 调 频 信 号	( 457 )
第六节	调频信号的解调	( 459 )
第七节	振幅鉴频器与相位鉴频器	( 461 )
第八节	限幅器	( 472 )
第九节	比例鉴频器	( 478 )
第十节	振幅调制与角度调制系统的性能比较	( 482 )
	思考题和习题	( 495 )

# 绪 论

## 一、无线电信号传输原理

无线电技术的出现与发展，是建立在电磁学的理论与实践的坚实基础之上的。麦克斯韦于1864年发表了“电磁场的动力理论”著名论文，总结了前人的工作，得出了电磁场方程，从理论上证明了电磁波的存在。他指出，电磁波在自由空间的传播速度，以及折射、反射等特性与光波相同。麦克斯韦的这一发现，为人们在实践中证实电磁波的存在提供了依据，为后来的无线电发明和发展奠定了理论基础。

1887年赫兹以卓越的实验成就证实了电磁波是客观存在的。他在实验中证明：电磁波在自由空间的传播速度与光速相同并能产生反射、折射、驻波等与光波性质相同的现象。麦克斯韦理论得到了证实，从此之后，许多国家的科学家都努力研究如何利用电磁波传输信息，即无线电通信。其中著名的有英国的罗吉、法国的勃兰利、俄国的波波夫和意大利的马可尼等。波波夫和马可尼都在1895年分别用电磁波进行电报通信获得成功。

从发明无线电开始，传输信息就成了无线电技术的首要任务。高频电子电路所涉及的单元电路，都将从传输与处理信息这一基本点出发来进行研究。

### 1. 传输信号的基本方法

信息传输对人类生活的重要性是众所周知的。随着生产力

的发展，迫切地要求在远距离迅速而准确地传送信息。我国古代利用烽火传送边疆警报，这可以说是最古老的光通信。进入十九世纪以后，人们发现电能以光速沿导线传播，这为远距离快速通信提供了物质条件。1837年莫尔斯发明了电报，创造了莫尔斯电码。在这种代码系统中，用点、划、空的适当组合来代表字母和数字，这可以说是“数字通信”的雏型。1876年贝尔发明了电话，能够直接将声能（语言信号）转变为电能，沿导线传送。电报电话的发明，为迅速准确地传递信息提供了新手段，是通信技术的重大突破。

有线电报与有线电话发明之后不久，人们就发明了无线电。

在赫兹以前，人们认为电只能够沿导线传输。经过麦克斯韦的理论推导和赫兹的实验证明，电能也可以在空间传输，从而导致了无线电的发明。

一个导体如载有高频电流，就有电磁能向空间辐射，称为电磁波。高频率的电流称为载波电流，这种频率称为载波频率或射频。载有载波电流，使电磁能以电磁波形式向外发射的导体，称为发射天线。如果我们设法使电报或电话信号“加到”这种载波电流上，则电磁波中就含有所要发送的电报或电话信号，这就是无线电信号的发送过程。接收机处收到这电磁波后，首先由接收天线将这电磁波还原为与发送端相似的高频电流。然后，“取出”原来的电报或电话信号。利用载有信息（电报或电话）的电磁波，通过发射和接收，这就完成了无线电通信。下面我们略微详细地讨论这一问题。

## 2. 无线电信号的产生与发射

在无线电技术中采用振荡器来产生载波。振荡器可以看作是将直流电能转变为交流电能的换能器。振荡器是无线电发送

设备的基本单元。为了发送电报信号，可以加一个电键来控制振荡器的直流电源，如图0-1-1(a)所示。电源接通后，振荡器发出高频电流*i*；电源断开时，振荡器没有高频电流送出。这样，就得到如图0-1-1(b)所示的高频电波，送至发射天线发射出去。这电磁波中就包含了所要传送的电报信号。

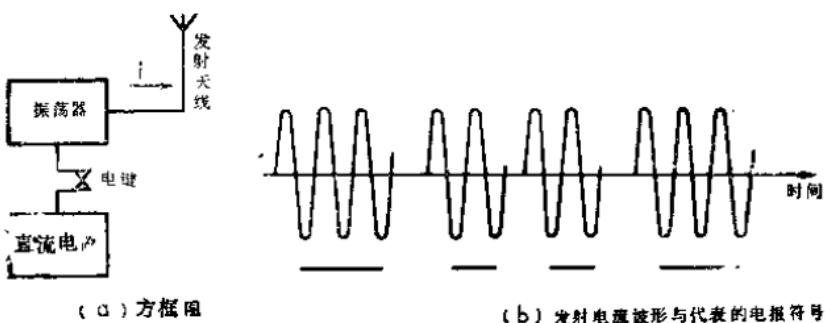


图0-1-1 无线电报发射机的基本原理图

实际上，为了提高振荡器的频率稳定度和增加输出功率，在振荡器之后往往还要加缓冲级与放大级，将发射功率提高到所需数值，再发射出去。电键一般也不是直接控制振荡器，而是控制振荡器以后的某一级。由于受控电流大，往往超过电键的载流能力，这时可用电键控制一个电流放大器（键控管），由这个键控管来控制发射机中某一级电流的通断。这样，就得到如图0-1-2所示的方框图。

在发射音频信号时，必须将音频信号“加在”载波上，这

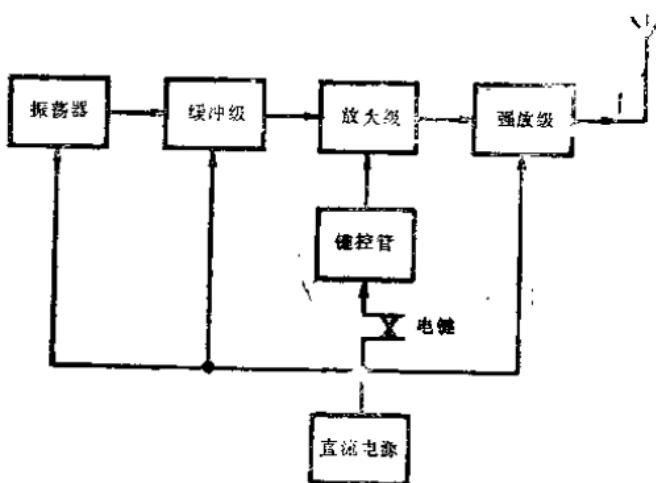


图0-1-2 振幅键控无线电报发射机方框图

一步称为调制。载波好像“交通工具”，载着音频信号向四方辐射。调制的方法大致分为两大类：连续波调制与脉冲波调制。

载波 $A\sin(\omega t + \varphi)$ 有三个参数可以改变，即：（1）振幅 $A$ ，（2）频率 $\frac{\omega}{2\pi}$ ；（3）相角 $\varphi$ 。利用音频信号（或其它待传送的信号）来改变这三个参数中的某一个，就是连续波调制。由此可知，连续波调制可以有三种方式：调幅、调频与调相。现简述如下：

①调幅：载波频率与相角不变，使载波的振幅 $A$ 按照信号的变化规律而变化，例如图0-1-3(a)就是正弦调幅的波形图。高频振幅变化所形成的包络波形就是原信号的波形，见图0-1-3(b)。



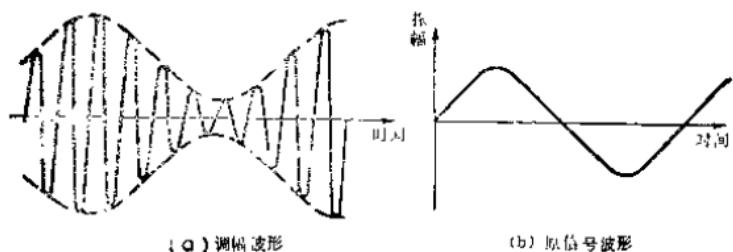


图0-1-3 弦调正波幅形

②调频：载波振幅不变，使载波的瞬时频率按照信号变化

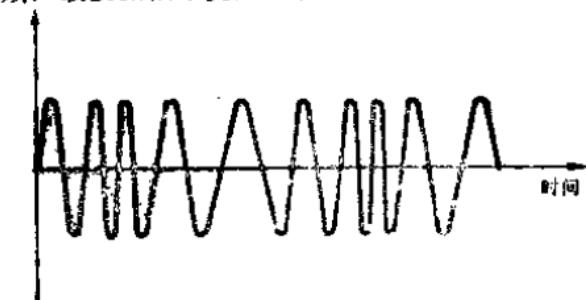

(a) 调频波形

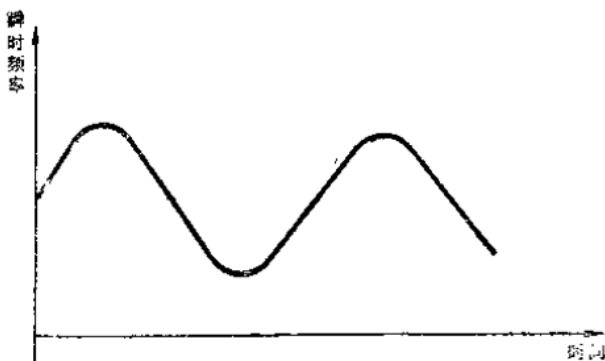

(b) 瞬时频率波形

图0-1-4 正弦调频波形

规律而变化。这时瞬时频率的变化即反映了信号的变化。图0-1-4(a)表示正弦波调频的波形图，图0-1-4(b)则表示它的瞬时频率变化的波形。

③调相：载波振幅不变，使载波的瞬时相位按照信号的规律而变化。这时瞬时相位的变化即反映了信号的变化。通过以后的学习我们将知道，瞬时相位的变化总会引起瞬时频率的变化；并且任何相位变化的规律都有与之相对应的频率变化的规律。因此，从瞬时波形看，很难区分调相与调频。由于以上的原因，调频和调相有时统称为调角。当然，调频与调相还是有根本的区别。这在后面的章节中将详细讨论。

另一大类调制是脉冲调制。这种调制要首先使脉冲本身的参数（脉冲振幅、脉冲宽度与脉冲位置等）按照信号的规律变化，亦即使脉冲本身先包含信号，然后再用这已调脉冲对载波进行调制。

以上简要地介绍了调制的主要形式。最后我们以调幅发射机为例，说明发射机的主要组成部分。

图0-1-5表示调幅发射机的方框图。一般它应包括三个组成部分：高频部分、声频部分与电源部分。由于电源对发射机的工作原理没有影响，故图中略去了这一部分。

高频部分一般包括主振、缓冲、倍频（不一定需要）、中间放大、功放推动与末级功放（被调放）。主振器的作用是产生稳定的载波频率。为了提高频率稳定度，主振器往往采用石英晶体振荡器，并在它后面加有缓冲级，以使主振器不受以后各级的影响。如果载波频率较高，由于晶体频率不能太高，因而在缓冲级之后还应加一级或者若干级倍频器，以使频率提高到所需的数值。倍频级之后还需加若干级放大器，以逐步提高输出功率，最后经过功放推动级将功率提高到能推动末级功放

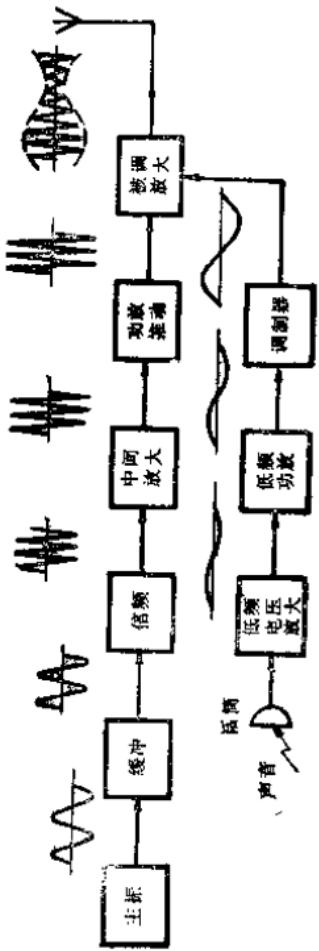


图0-1-5 调幅发射机方框图

的电平。末级功放则将输出功率提高到所需的发射功率电平，经过发射天线辐射出去。

低频部分包括话筒（或拾音器、录音带等）、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐级放大，在末级功放处获得所需的功率电平，以便对高频末级功率放大器进行调制。因此末级低频功率放大级也叫调制器，末级高频功率放大级则称为被调放大器。

为了形象地说明上述工作原理，在图0-1-5中绘出了各部分的波形图。

以上是以在末级进行调幅为例，说明发射机的方框图。由于调制是在高电平部分进行的，所以叫高电平调制。如果被调级是发射机的中间某一级，那末由于被调级功率电平低，所以叫低电平调制。此时被调级之后各级都是放大已调波形，称为已调波放大。这些问题都将在后续的章节中讨论。

### 3. 无线电信号的接收

无线电信号的接收过程正好和发射过程相反。在接收处，先用接收天线将收到的电磁波转变为已调波电流，然后从这已调波电流中检出原始的信号。这一过程正好和调制过程相反，称为解调（解调调幅信号也叫检波）。最后，再用听筒或扬声器（喇叭）将经过检波的音频电流转变为声能，人就听到了发

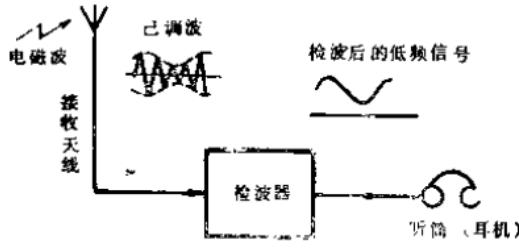


图0-1-6 最简单的接收机

射机处原来的语言、音乐等信号。因此最简单的接收机就是一个检波器，如图0-1-6所示。

但是，接收天线所收到的电磁波很微弱，为了提高接收机的灵敏度，可在检波器之前加一级至几级高频小信号放大器，然后再检波。检波之后，再经过适当的低频放大，最后送到扬声器（或耳机）中转变为声音。这样就得到如图0-1-7所示的

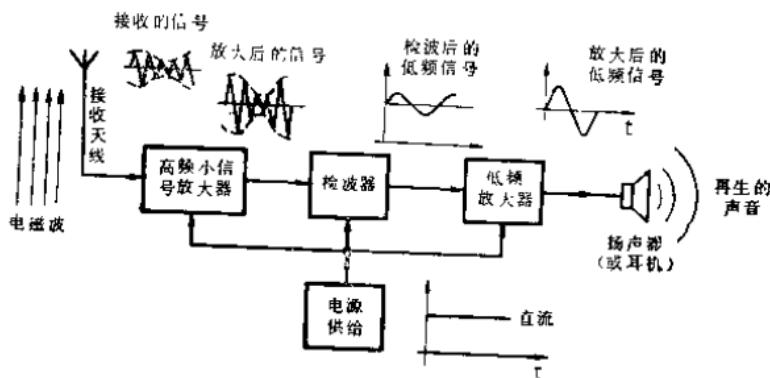


图0-1-7 直接放大式接收机方框图

接收机方框图，图中示出了相应各部分的波形图。这种接收机是将接收到的高频信号直接放大后再检波，因而称为直接放大式接收机。这种接收机的缺点是对于不同的频率，接收机的灵敏度（接收弱信号的能力）和选择性（区分不同电台的能力）变化较剧烈，而且灵敏度因为受到高频放大不稳定的影响，而不是很高。由于上述缺点，所以现在已很少使用这种接收机，现在的接收机几乎全是超外差式接收机。

图0-1-8是超外差接收机的方框图。从天线收到的微弱高频信号 $e_1$ 先经过一级或几级高频小信号放大器（这部分可以省略不用）放大为 $e_2$ 。然后送至混频器与本地振荡器所产生的振荡电压 $e_3$ 相混合，所得到的输出电压 $e_4$ 包络线形状不变，仍与

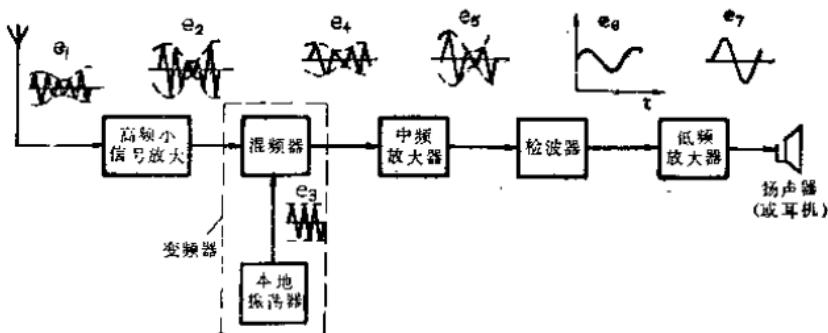


图0-1-8 超外差式接收机方框图

原来的信号波形相似，但载波频率则转换为 $e_3$ 与 $e_4$ 两个高频频率之差（或和），叫做中频。中频电压 $e_4$ 再经中频放大器放大为 $e_5$ ，送入检波器，得检波输出电压 $e_6$ 。最后 $e_6$ 再经低频放大器放大为 $e_7$ ，送到扬声器（或耳机）转换为声音信号。

超外差式接收机的核心是混频器部分。混频器的作用是将接收到的不同载波频率转换为固定的中频。这种作用就是所谓的外差作用，这也就是超外差式接收机名称的由来。由于中频是固定的，因此中频放大器的选择性与增益都与接收的载波频率无关。这就克服了直接放大式的缺点。混频器和本地振荡器往往合并为一个电路，这时就叫做变频器。

对于调频等其它调制形式的接收，同样也采用超外差式的原理，只是解调的方法有所不同。这些方法将在第九章学习。

## 二、无线电信号的传播

电磁波从发射天线辐射出去后，到达远方的接收机时，它的强度衰减甚多。这是因为，一方面发射电波的能量扩散开来，接收机处只能收到其中极小的一部分，另一方面电磁波在