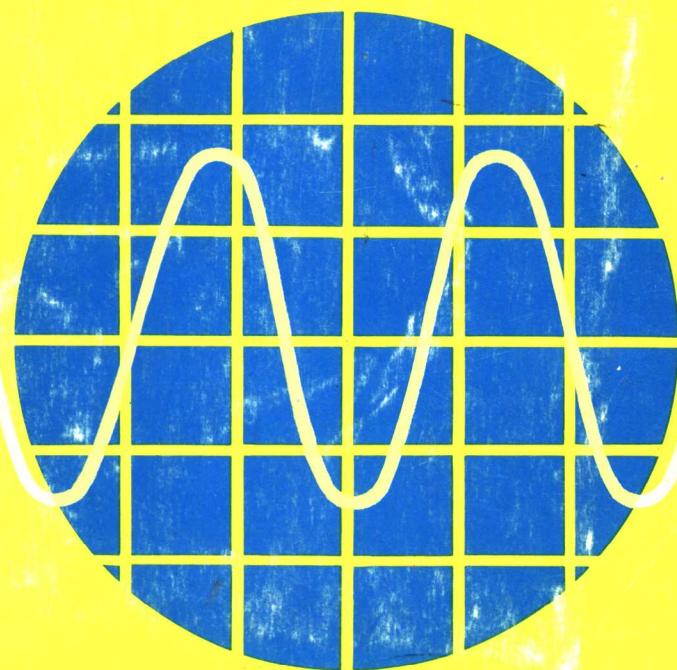


實用電子學(四)


魯 鐵 編 譯



知識叢書出版社

實用電子學(四)

魯 鐵 編 譯

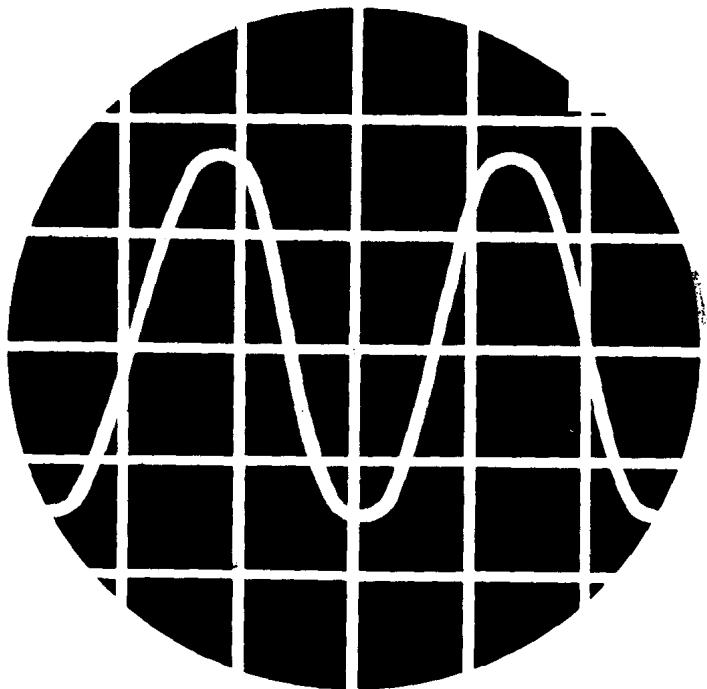

知識叢書出版社

版權所有
翻印必究

實用電子學（四）

編 者：魯 鐵

出版者：知識叢書出版社
香港九龍彌敦道14號18樓

承印商：通文印刷公司
香港九龍斧山道12A

目 錄

第一章 資訊的表示法	1
—類比與數位系統	
第二章 布耳代數	25
—二值資訊	
—基本連接符號的記法	
—倒數	
—真實表	
—布耳代數的規則與定理	
—交換電路設計	
第三章 分解與綜合	77
—次諾圖	
—邏輯符號	
—互斥「或」	
—邏輯的識別	
第四章 半導體交換電路	97
—無源閘	
—邏輯位準	
—負載效應	
—有源閘	
—AND, OR, NOT 邏輯	
—NAND, NOR 邏輯	
—電晶體邏輯	
—分布功能	
—TTL	

一雜訊消除

第五章 順序交換電路

179

- 基本複振器
- 非穩定
- 單穩定及雙穩定複振器
- 雙穩定作儲存
- SRT雙穩定
- 雙穩定作除法器

第六章 數字系統及電碼

243

- 十進位
- 八進位及二進位數字系統
- 變換
- 棄數及負數
- 棄數記號
- 二進位算術
- BCD
- 互補電碼
- 非權衡碼
- 誤差偵錯碼

第七章 暫存器與計數器

269

- 資料傳送
- 暫存器與移位暫存器
- 二進位計數器
- 低向計數器
- 解碼

附 錄 工作手冊題解

287

第一章 資訊的表示法

緒論

在本課題中，我們將要舉出實際的例證以及實驗之助，研討在設計交換電路時所涉及的基本原理。在進行這項工作之前，最重要的一點我們必須認清的是，交換電路只處理由離散位準所組成的資訊，這跟一般電子電路完全不同。組成資訊的離散位準，可能為電壓，也可能為電流，這是因為可以假定為一個開關，只能為二個位置之一，即或開或關，主要並非信號的大小，而是某種特殊位準的存在或是不存在。

跟一般電子電路相比，一般電子電路均可視為其中信號為連續可變的量。以一般常見的無線電機來說，由廣播發射機接收到極微弱的信號，先經過選擇，然後予以放大到足以推動揚聲器的功率位準。在這種情況，在每一級所處理的信號其大小以完全清楚最好。同時其信號可能從若干微伏的輸入，而連續變化成為一瓦或二瓦的功率輸出。

為了增進你對此一重要課題的澈底瞭解，本章其餘的部份還要探討資訊表示所包含的基本觀念。

基本觀念

資訊表示法所包括的兩個基本觀念為：


- (a)連續變量的運用。
- (b)離散位準的運用。

現在我們首先就利用連續變量來考慮資訊的表示法。

用連續意義的表示法

假定要我們想方法測量儲存於水槽中液體的體積，而其資料必定要以連續的變量來表示。如圖 1.1 所繪即為解決此問題的方法之一。其中利用浮球的位移來帶動經過標度的指針。如果該標度以公升為單位表示，我們一眼就可看出儲存於池中液體的體積，在基本上來說，因為在槽中的液體之量與高度成比例，這種系統的運算方式沒有問題。換句話說，容積與高度之間的關係可以數學的方式來定出，而假定這種關係是直線性的，我們可以如圖中所示分成若干相等的等份來標度。每一小格就代表相等的容積的增量，這樣標度讀起來最方便。如果指針指於所標之刻度之間，對於估量讀數也很有幫助。不過，要是容積與液體之間的高度其間關係不是成直線性的話，為了要表示相等的容積增量，其標度就必須分為不相等的間隔。顯然地，這對於標度的讀法就更加困難，不過應該明白的是，無論任何一種情況，整個系統的精確度受到限制。

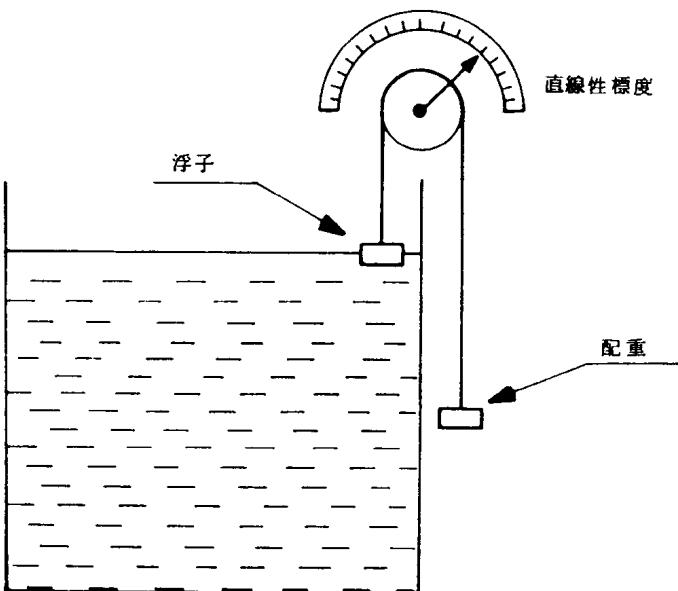像這類的系統曾定有一個特殊的名稱，都稱為類比 (Analogue) 系統，因為在某些方面來說，對於我所欲量度的物理量的變化而言，其作用是相類似的。圖 1.1 所示系統真正為機械類比，將浮體的運動變成荷載指針軸的記號。如果我們能利用浮體的運動，以控制電壓取代運動的指針，我們即可獲得該系統電的類比。利用浮體的運動轉動電位器的軸就不會有困難。



■ 1-1

在稍後的實驗中，我們就要利用一個電位器，觀察如圖 1.1 所示系統電的類比之作用。我們可假定此電位器的軸係由浮體的運動所推動。關於此點實際上極有價值，浮體的運動就相當於提供很小的機械的轉矩，而所用之電位器必定要轉動靈活。

不過，在作實驗之前，其工作手冊 (Work Book) 的觀念，及其使用時所持的態度，都有介紹與解說的必要。

在你研讀相當一段時間之後，就要以回答問題，或是解問題的方式查證你學習情形。這項工作都該完成而且記入隨本課題一道的檔案中。像這種小冊子就稱為“工作手冊”，而在教材中通常都簡稱W.B. 隨着為數碼，稍後即將詳細說明。應該記住的是，這是屬於你個人的工作手冊，如果作得完整無缺，即可作為在你學習期間完成理論以及實作工作的個人記錄。

A. 理論性問題

這方面的問題都以在任何時刻所講述過的理論方面的工作為準。全部答案都在教科中有關理論中，因此不必另作記錄。假如你發現你不能完全回答問題，你就該檢討在此階段關於理論方面的學設並不透澈，你應該把握重點重新仔細學習。

在工作手冊中理論方面的問題用附加的(A)表示，例如：

1.3 (A) 表示理論問題

B. 實用問題

這一部份與實驗直接有關。通常都留有空白處，專供你在每一次作實習時用來畫出電路圖之用，你所得出的結果亦可記入所備的表格中。這樣還可以與教科書中所備標準答案作比較。每個實驗的結論都以問題的方式舉出重點，要你作答。同時，由於這方面的資料都已包括在教材中，所以不單獨列出答案。

在工作手冊中，實作問題都用附加字(B)表示。

C. 一般問題

這方面的問題通常都很完備，可能以理論為主，或是實作工作為主，甚至二者兼顧。這些問題可能在任何時刻所會講授的各專題有關。

在工作手冊中一般問題都用附加字(C)表示，這類問題的答案都列於教材的末尾。

在教材中，你還會發現配合工作手冊的數碼的形式，並且總用黑框圍住。

例如：

W.B. 1.1(A) 至 1.3(A)

此一例子表示關於在該課題中，你應該參閱你的工作手冊，所欲回答理論方面的問題包含在 1.1(A) 至 1.3(A) 中。在這種情況，回答該問題所需的資料你可以在 1.3 至 1.5 頁找到，有關資料也都會講過。找出原案照抄回答問題十分簡單，但以這種方式對你有害無益。最好的辦法是吸取並牢記該項資料，而學習，在於仔細研讀教材，然後設法用你自己的詞彙寫出所要求的答案。當然，像有的答案特別短，而只需用某種專有名詞，就另當別論，不過，如果可能應該儘量用你自己的詞彙回答。

在實作工作中用了相同的數碼，像這種情況在實驗標題之後即出現這種數碼。例如：

實驗 1a 用電位器作類比元件

W.B. 1.4(B)

該數碼表示此實驗的圖與結果，應該記於你的工作手冊中的 1.4(B)。在作下面的實驗中該工作手冊所用的詳細步驟亦予說明。

實驗1a

用電位器作類比元件

W.B. 1.4(B)

目的

運用電位器作電的類比，模擬對水池液體容積作連續量度。

實驗器具

測試儀表，其他組件如圖所示。

準備工作

準備工作

置電源控制至：切斷

置電源選擇器至：V

置多用表控制V至：10

S至：V

註：除非另有說明，全部實驗均應按上面說明定置。

工作手冊參考資料見實驗標題之後所列。在你的工作手冊中找出1.4(B)，利用該頁上端的空白繪出本實驗的源路圖。將實驗時所測得結果記入表1.1中。

假定該水池最大容量為50公升。我們必須選妥以電的類比相當電壓，對以公升為單位的實際容積為標準。其標準所選方式為：

$$5 \text{ 伏} = 50 \text{ 公升}$$


步驟

1. 按圖所示在實驗模板上接妥電路。

2. 旋轉電位器軸至反時針到底。


3. 小心使軸上的指針能朝左指，而且與實驗模板的底邊平行。確定該指針已在軸上安裝好。

4. 將指針安裝於正確的位置，確使電位器的軸仍然為反時到底位置。

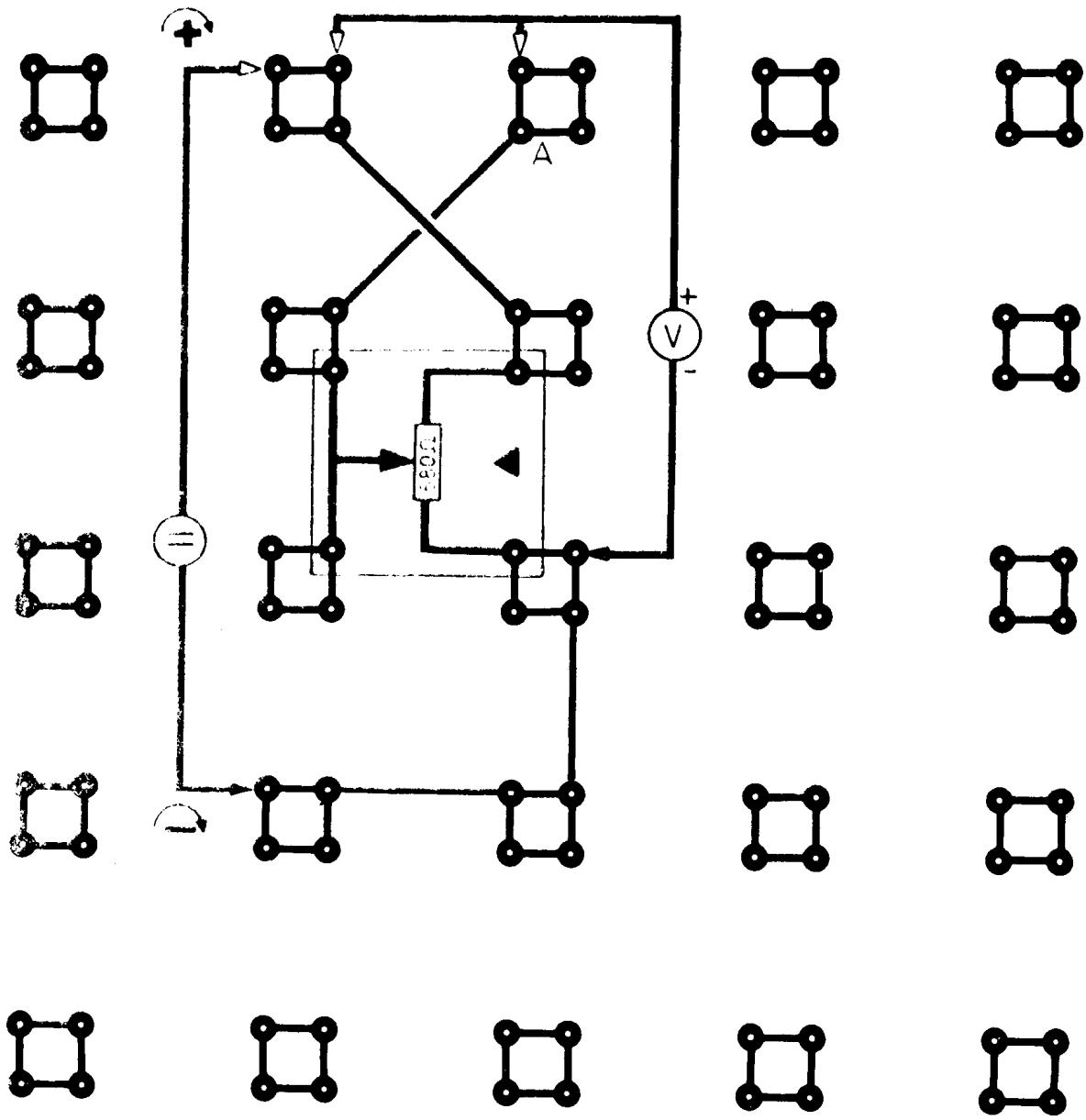

。這就定為 0 度。

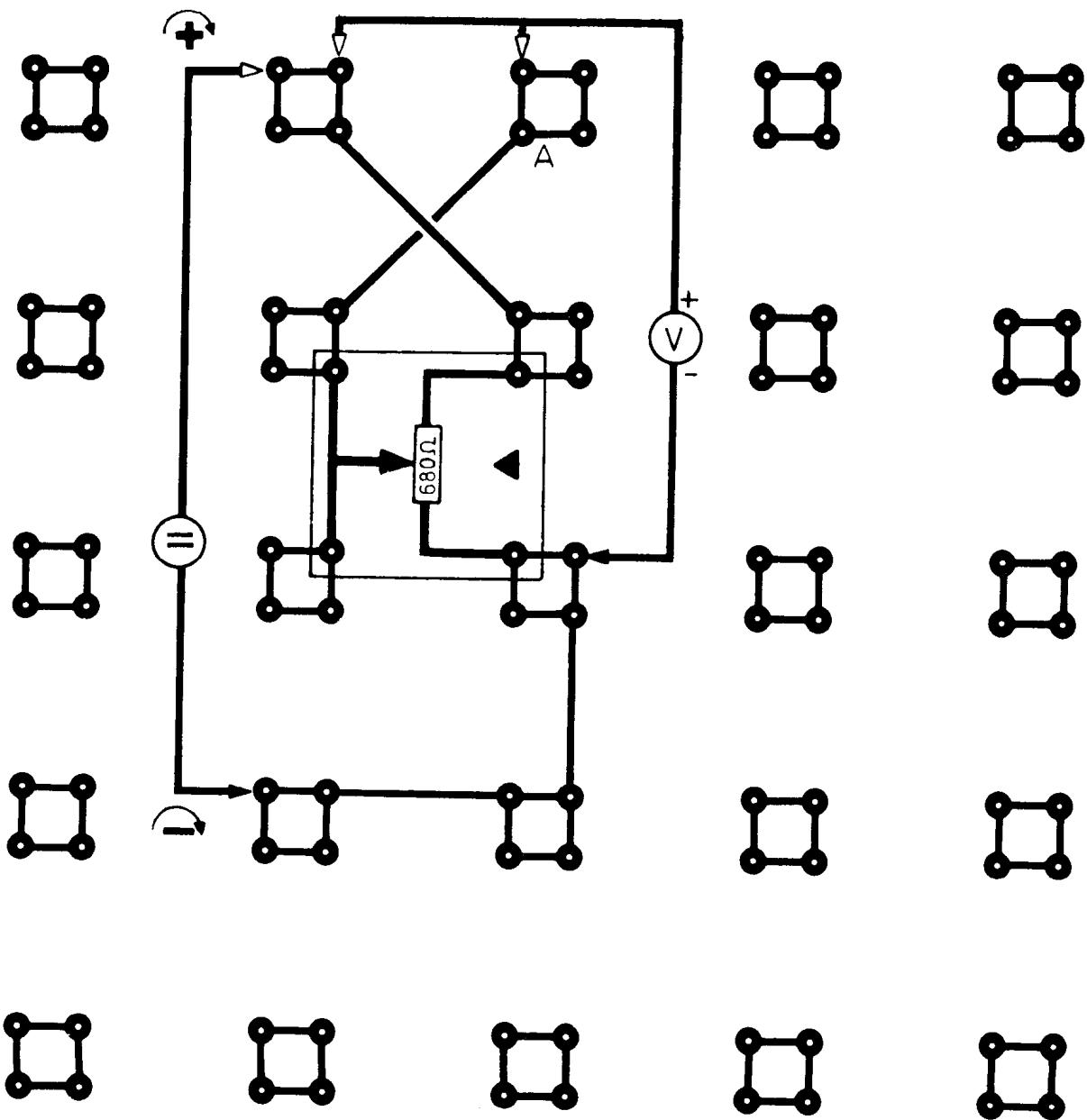5. 接通電源，徐徐轉動電源控制，直到電壓表正好指於 5 V。在作實驗時保持不動為原則。
6. 將電壓表的正（紅色）測試線，轉接到電位器活動臂上，在圖上標出 A 處。在附表的第一行，記下所觀察到的電壓，應該為零伏。
7. 將電位器旋轉 90 度位置，利用實驗模板之助觀察指針成一直線。在此位置指針應與實驗模板的左邊平行，而指針則直接指於實驗模板頂端。測量在此位置所得之新電壓，在表中記下此值。
8. 將電位器的軸分別轉於 180° , 270° , 以及滿刻度，在表中記錄所得讀數。在滿刻度時，電位器的軸應為順時針到底。
9. 切斷電源，拆除電路並取下實驗模板。



結 論

W.B. 1.4(B)

填妥的表應如表 1.1 所示，不過實際所得的讀數可能與本表所列稍有出入。

由該結果顯示其電壓隨電位器的呈直線性變化，因為所給定的旋轉角，比如 90 度，其電壓變化是一定的。在此特殊情況，以最大為 5V 加於該電路，以軸每旋轉 90 度實際變化的記錄為 1.5 V。事實上電壓隨軸的旋轉成直線變化，圖 1.2 所示即可說明。此圖根據該結果的表繪成，由於為直線性響應所以是一條直線。根據你自己作出的結果，在你的工作手冊中作出同等的圖解圖。

在電壓最大時，亦即 + 5 V，電位器順時針轉到底，根據圖形，可見在其軸轉經 300 度之後發生。此點在圖上標明為 B 點，顯然，此點也表示最大容積為 50 公升。容積的標度以公升為單位，因而以 O 與 B 之間的距離表示，又因為是直線性圖形，我們可以再度將此距離分成若干等份。如圖 1.2 的底端所示，係以公升為單度標度。在你的工作手冊中作出相當的標度。

在作實驗之前原先所選定的標度為：

$$5 \text{ 伏} = 50 \text{ 公升}$$

換句話說，每伏 10 公升。我們可以圖上 1 伏與 10 公升的交叉點來證明，該交點標明為 C 點。任何電壓值均可變成公升，或是反過來將公升變為電壓。

當然在真實系統中，我們可以 5 伏電壓表滿刻度偏轉，而直接以公升為單位標度，這樣我們即可直接看出在水槽中的液體容積。運用電的類比真正的優點，是能夠遠離水槽指示出任何點所連續測得數值。例如許多汽車上所裝的燃油量表就是這種情形。

表1-1

軸旋轉	電壓
0 度	0
90 度	+1.5 V
180 度	+3.0 V
270 度	+4.5 V
順時計到底	+5.0 V

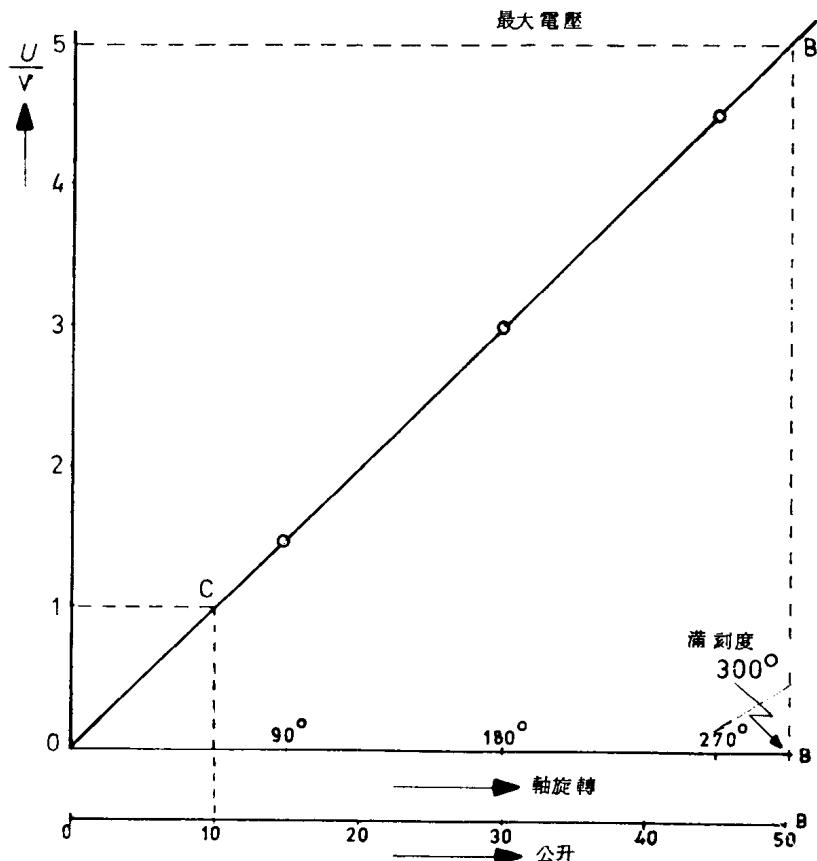


圖 1-2

現在，讓我們以稍微不同的觀點，將注意力轉移到以電位器作為類比元件的行動上。在圖 1.3 所示的重新繪製的圖中，只重視該電位器的動作。正如前面所說，在最大電壓時，該電位器已經旋轉超過 300 度。在其軸旋轉經過 150 度時，由電位器的輸出電壓是多少呢？要回答此一問題可由圖上獲得，可由在代表 150 度點的基準線上，畫一條與縱座標垂直的線。其相當的輸出電壓為 2.5 伏。可以相同的方式，在旋轉 30 度其輸出電壓為 0.5 伏。在圖形上標明為 E。現在 150 度可以電位器旋轉總行程的 0.5 即表示 150 度，而其輸出電壓恰好為最大值的一半，也就是 2.5 V。

同樣地，30 度可以用電位器總行程的 0.1 來表示，得出 0.5 V 的輸出電壓。用數學方式表示，我們可以說：

$$\text{輸出電壓} = k \times U$$

其中 U 為外施電壓，在此情況為 5 V，而 k 為在 0 與 1 之間變化的常數。顯然， k 的實際值視電位器活動臂的位置而定。因此，我們可以推斷該電位器可被小於 1 的常數來乘，而且，如果電位器是直線性的話，活動臂的精確位置就是以選為特殊乘數常數。也須要注意外施電壓可能為 D.C. 即目前的情況，或是為 A.C. 例如後者，即用於一般家庭無線電中作為音量控制，雖然該電位器不像作直線運用，其基本原理却一樣。