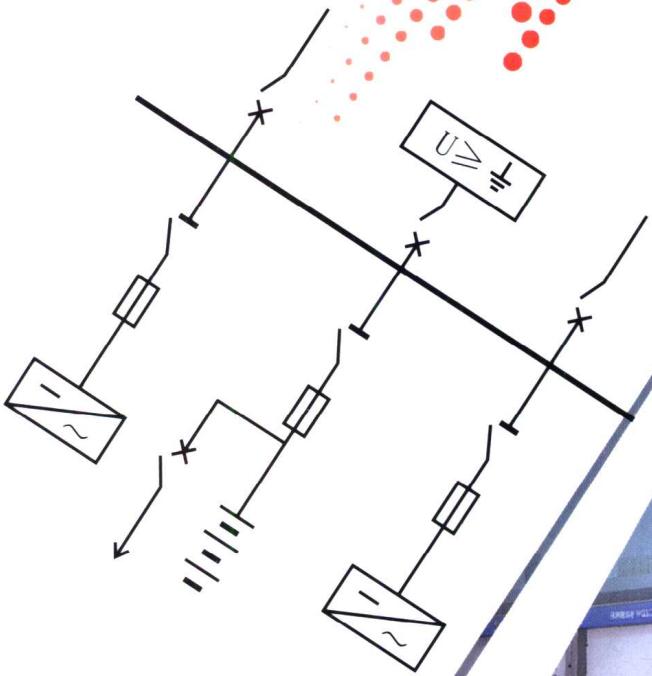


# 现代电力工程直流系统

白忠敏 於崇干 刘百震 韩天行 编著



中国电力出版社  
[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)

# 现代电力工程直流系统

---

---

白忠敏 於崇干 刘百震 韩天行 编著



## 内 容 提 要

本书是《电力工程直流系统设计手册》的续篇。

根据近几年来技术的发展和对某些问题新的认识，本书在内容上做了大量的补充。全书共分八章，即直流系统接线、阀控式密封铅酸蓄电池、相控整流电源、高频开关整流电源、直流电源监控系统、直流设备选择计算、电磁兼容和直流电源设备试验等。

本书可供电力设计制造部门、电力系统和供配电系统以及电力系统以外有关部门的设计人员阅读，也可供从事电力生产现场试验、运行和检修工作的技术人员和工人阅读，对大专院校有关专业的师生也有一定的参考价值。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代电力工程直流系统 / 白忠敏等编著 .—北京：中国  
电力出版社，2003

ISBN 7-5083-1465-4

I . 现… II . 白… III . 电力工程 - 直流系统 IV . TM62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 023738 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

航远印刷厂印刷

各地新华书店经售

\*

2003 年 9 月第一版 2003 年 9 月北京第一次印刷

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 18.25 印张 410 千字  
印数 0001—3000 册 定价 29.00 元

版 权 特 有 刊 印 必 究

(本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换)

# 前言

在大机组、超高压的现代大型电力工程以及现代城网建设工程项目中，其直流电源系统的品质，对保证安全运行有十分重要的影响。因此，其直流电源系统，都力求有完善的设计，使用优质的设备，并必须做到精心维护。

要达到这一要求，不论工程设计、设备制造和生产维护工作者，都需要对直流系统的理论、设备性能和生产要求有比较全面的和深入的了解。作者在《电力工程直流系统设计手册》一书中，已详细阐述和介绍过这方面的知识和有关资料。该书于1999年出版后，得到广大读者的肯定，而且至今该书仍未失去时效。

但是，自1999年以来，随着电力建设事业的发展，在工程实践中，人们对直流电源系统的某些问题，又有了一些新的认识。某些系统和设备，在技术上也有了一些新的发展。作者撰写本书的目的，就是要阐述和介绍这些新的认识和发展。

本书的内容，侧重于现代大型电力工程的直流系统，同时，也考虑了与《电力工程直流系统设计手册》一书的衔接。因此，本书也可看作是《电力工程直流系统设计手册》一书的续篇。

本书在系统接线方面，反映了当前力求简化和可靠的动向。在蓄电池容量选择计算方面，对电流法和容量法进行了分析比较，并提出了一种简化算法供读者讨论和参考。对于作为新型充电电源的高频开关整流装置，做了详细的阐述和介绍。对蓄电池和监控设备的新发展，也做了相应的介绍。

对于现代直流设备产生的干扰源，以及这些设备承受外来干扰能力的问题，在工程建设中已受到普遍重视，本书对直流设备的电磁干扰和抗干扰的电磁兼容技术，做了比较详细的阐述。

必要的试验检查，是保证产品质量不可缺少的手段。设计、制造和维护各方面都关心这一课题。所以本书对直流设备试验检查的项目、方法和要求，做了详细介绍。

本书共8章。第1、3、4章由白忠敏编写，第2章由崇干编写，第5、6章由白忠敏、于崇干、刘百震共同编写，第7、8章由韩天行编写。全书由白忠敏策划和统稿。侯炳蕴对全书进行了审校。

本书在编写过程中，郭亚莉、单乐友、陈志蓉等同志给予了热情的支持和帮助，在此一并致谢！


作 者

2002年8月1日

## **WZJ-200直流系统微机监控装置、直流成套装置**

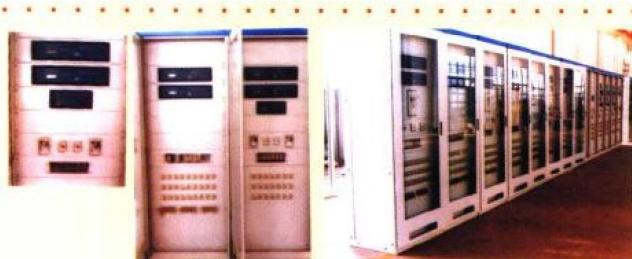**WZJ-200微机监控装置主要功能特点：**


- 系统采用双16位CPU并列运行，实时性好，工作稳定可靠；
- 采用10.4”彩色液晶显示器，全汉化显示，画面清晰，内容丰富；
- 全部操作采用触摸式，方便直观，功能强大；
- 系统整合了充电机管理、电池管理、绝缘检测及模拟量，数字量输入输出；
- 配备RS232、485通信接口，可进行远程监视和控制，真正做到四遥；
- 直流成套装置配置灵活，功能齐全，可最大限度满足用户的需求。




### **KSF2-63D 熔断器式隔离开关 KSF4-100**

**KSF2-63D熔断器式隔离开关主要结构及特点：**

- 内部接触件均为铜镀银，所有触点均为新型银合金材料；
- 加强灭弧机构，可以直接断开直流负载；
- 设有机械联锁装置，只有当熔断体与开关接触良好时才能合上开关，在开关断开时，才能更换熔断体；
- 开关机构为快速断开，时间小于30毫秒；
- 配有辅助触点，可提供上位位置信号，并有熔断报警信号输出功能。

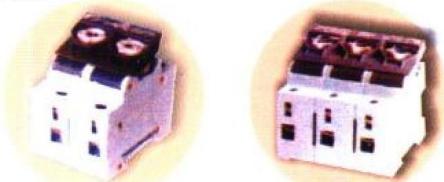

**KSF2-63**

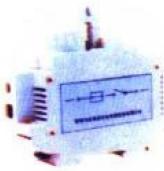

**KSF4-100系列熔断器式隔离开关**



**KSF3-63系列隔离开关**

**地址：常州市常锡路东181号**

**邮编：213018**

**电话：0519-8774335**



### **WPK微机继电保护控制装置**

**各类大容量接线端子、分线器安全可靠，接线灵活。**



**JF6系列接线端子（分线器）**



**常州市科海自动化电器设备有限公司**

**试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)**

# 目 录

## 前言

<b>第1章 直流系统接线</b> .....	1
第一节 直流系统接线原则方案 .....	1
第二节 直流系统馈电网网络设计 .....	7
第三节 设备配置 .....	9
<b>第2章 阀控式密封铅酸蓄电池</b> .....	11
第一节 充电特性 .....	11
第二节 放电特性及放电试验 .....	19
第三节 放电特性曲线及容量换算系数 .....	23
<b>第3章 相控整流电源</b> .....	27
第一节 整流电源分类 .....	27
第二节 相控整流电源基本构成及其主要参数 .....	27
第三节 晶闸管的基本特性 .....	32
第四节 晶闸管基本整流电路 .....	35
第五节 相控整流电路的比较 .....	47
第六节 晶闸管触发电路 .....	49
第七节 相控整流电路存在的问题 .....	50
第八节 相控整流装置产品简介 .....	51
<b>第4章 高频开关整流电源</b> .....	55
第一节 高频开关电源的基本分类及构成 .....	55

第二节	高频开关管及其应用 .....	59
第三节	DC/DC 变换器的基本电路 .....	64
第四节	谐振型直流变换器 .....	69
第五节	功率因数校正与滤波 .....	72
第六节	控制电路与驱动电路 .....	76
第七节	直流斩波器 .....	77
第八节	电力工程对高频开关整流模块的基本技术要求 .....	80
第九节	高频开关整流模块产品简介 .....	86

## 第5章 直流电源监控系统 ..... 99

第一节	概论 .....	99
第二节	各级监控的功能 .....	101
第三节	I/O 接口及参数整定 .....	108
第四节	绝缘检测和电压监察装置 .....	113
第五节	常测仪表配置 .....	115
第六节	监控装置产品介绍 .....	115
第七节	绝缘监测装置产品介绍 .....	121

## 第6章 直流设备选择计算 ..... 127

第一节	直流设备选择的计算内容和原始数据 .....	127
第二节	直流负荷统计 .....	128
第三节	蓄电池容量选择计算 .....	130
第四节	蓄电池放电电压水平计算（放电终止电压的确定） .....	142
第五节	直流操作和保护电器的配置 .....	144
第六节	电流法的简化 .....	170

## 第7章 电磁兼容 ..... 179

第一节	电磁兼容的基本概念 .....	179
第二节	电磁干扰 .....	180
第三节	电磁干扰的抑制方法 .....	187
第四节	电源的骚扰及其抑制方法 .....	191


## 第8章 直流电源设备试验 ..... 196

第一节 试验的目的及要求	196
第二节 试验项目及内容	196
第三节 试验条件	198
第四节 试验方法	199

附录 A 双登 GFM 系列阀控式密封电池主要技术数据 ..... 254

附录 B 汤浅 UXL 系列阀控密封蓄电池主要技术数据 ..... 262

附录 C 直流电源设备订货技术条件 ..... 266

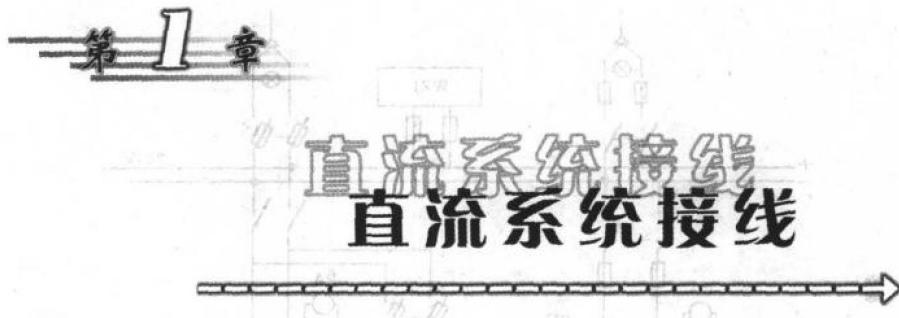

## 第一章 直流系统接线原则方案

### 1.1 接线基本原则

直流系统接线的基本原则是安全可靠、简单清晰、操作方便，任何运行方式下，除接线设计上允许外，蓄电池不能与直流母线解列。

为实现基本原则，直流母线采用单母线或单母线分段接线，尽量避免因接线复杂造成运行、操作事故。

为保证系统接线的可靠性，直流电源设备的选型和接线、直流屏结构应满足如下要求。

- (1) 蓄电池不设端电池，整流器不设电压调节装置。
- (2) 蓄电池和整流器应安全可靠，免维护或少维护，更换方便、自动化程度高。
- (3) 操作、保护电器应性能良好，动作可靠、操作方便。
- (4) 直流屏采用单元独立、固定分隔、最大限度减少各单元之间的干扰和影响。

### 1.2 直流系统接线方案

直流系统接线应根据电力工程的规模和电源系统的容量确定。按照各容量的发电厂和各种电压等级的变电所的要求，直流系统有7种接线方案，其接线图、特点和适用范围简介如下。

#### (一) 1组电池，1套充电装置，单母线接线

(1) 接线图。如图1-1所示。

(2) 特点。

1) 接线简单、清晰、可靠。

2) 1套整流器接至直流母线上，所以浮充电、均衡充电以及核对性充放电都必须通过直流母线进行，当蓄电池要求定期进行核对性充放电或均衡充电而充电电压较高，无法满足直流负荷要求时，不能采用这种接线。

(3) 适用范围。

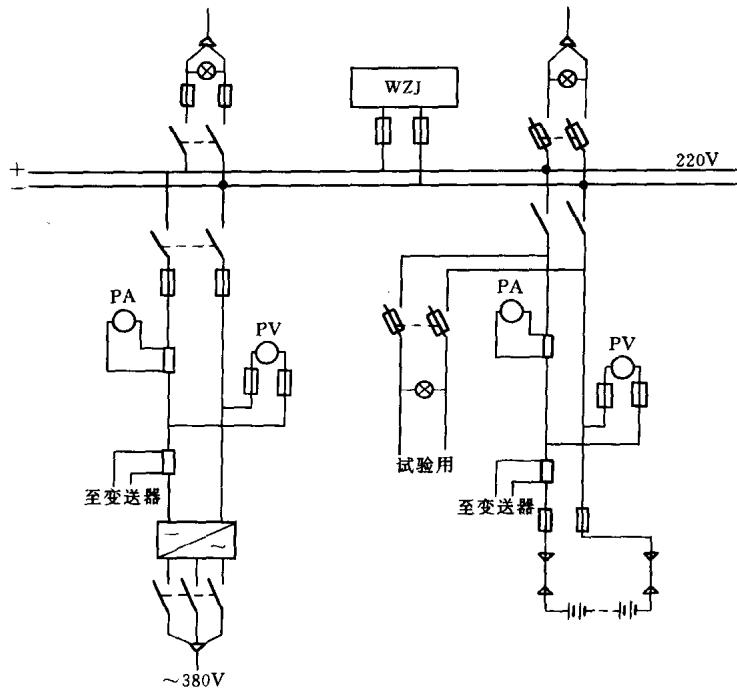


图 1-1 1 组电池、1 套整流器单母线接线

- 1) 适用于 110kV 以下小型变（配）电变电所和小容量发电厂，以及大容量发电厂中某些辅助车间。
- 2) 对电压波动范围要求不严格的直流负荷，不要求进行核对性充放电和均衡充电电压较低，能满足直流负荷要求的阀控式密封铅酸蓄电池组。

## (二) 1 组电池、2 套充电装置、单母线接线

(1) 接线图。如图 1-2 所示。

(2) 特点。

1) 接线清晰，采用 2 套整流器互为备用，可靠性高于 1 套整流器接线。

2) 由于 1 组蓄电池，任何情况下，不能与母线解列，故浮充、均充、核对性充放电等各种运行方式下，均需通过直流主母线进行。当直流负荷对电压要求严格或蓄电池充电电压较高时，运行方式和工作状态受到限制。

(3) 适用范围。

1) 适用于 110kV 及以下的小型变（配）电所和小容量发电厂，以及大容量发电厂中的某些辅助车间。

2) 对电压波动范围要求不严格的直流负荷。

3) 不要求进行核对性充放电和均衡充电电压较低的蓄电池，如阀控式密封铅酸蓄电池。

## (三) 1 组电池、2 套整流器，单母线分段接线

(1) 接线图。如图 1-3 所示。

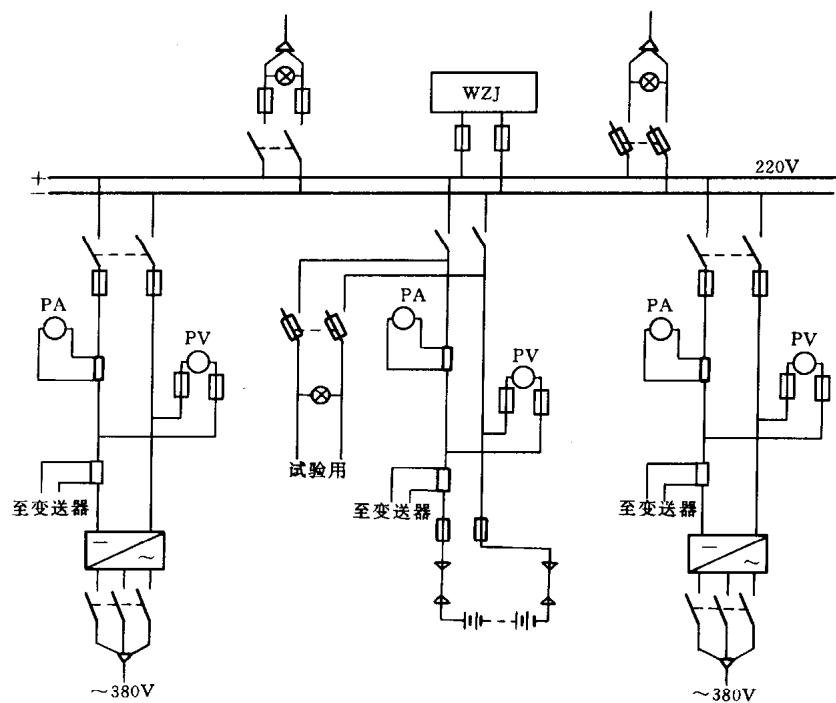


图 1-2 1 组蓄电池、2 套整流器单母线接线

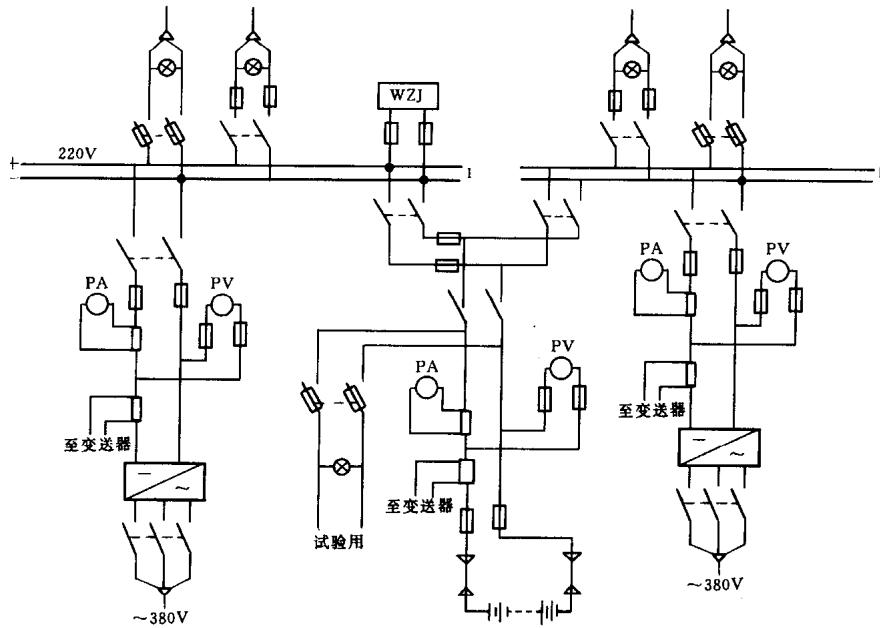


图 1-3 1 组蓄电池、2 套整流器、单母线分段接线

(2) 特点。

- 1) 蓄电池经分段开关接至两段母线，2 套整流器分别接至 2 段母线。

2) 分段开关设保护元件，限制故障范围，提高安全可靠性。

3) 具有 1 组蓄电池的固有特点，使直流母线电压高于负荷允许范围的运行方式受到限制。

(3) 适用范围。

1) 适用于 220kV 及以下的中、小型变（配）电所和小容量发电厂。

2) 同（二）（3）中 2)、3)。

#### （四）2 组电池、2 套整流器、单母线分段接线

(1) 接线图。如图 1-4 所示。

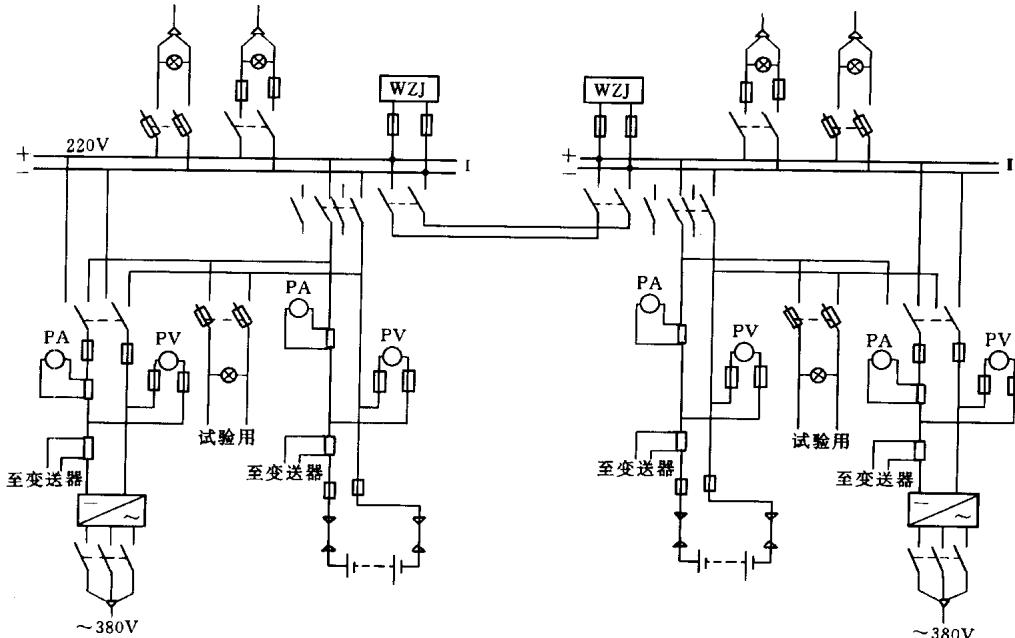


图 1-4 2 组蓄电池、2 套整流器、单母线分段接线

(2) 特点。

1) 整个系统由 2 套单电源配置和单母线接线组成，两段母线间设分段隔离开关，正常两套电源各自独立运行，安全可靠性高。

2) 与 1 组电池配置不同，充电装置采用浮充、均充、需要时采用核对充放电的双向接线方式，运行灵活性高。

3) 充电装置容量的选择要考虑一段母线的经常负荷和 1 组电池的均衡充电要求，并满足两段母线的经常负荷和 1 组电池的浮充电要求。

4) 整流模块按  $N+1$  (或  $N+2$ ) 冗余配置。

(3) 适用范围。

1) 适用于 500kV 及以下大、中型变电所和大、中型容量的发电厂。

2) 负荷对母线电压的要求和对运行方式的要求不受限制。

#### （五）2 组蓄电池、3 套整流器、单母线分段、备用充电、浮充电接线

(1) 接线图如图 1-5 所示。

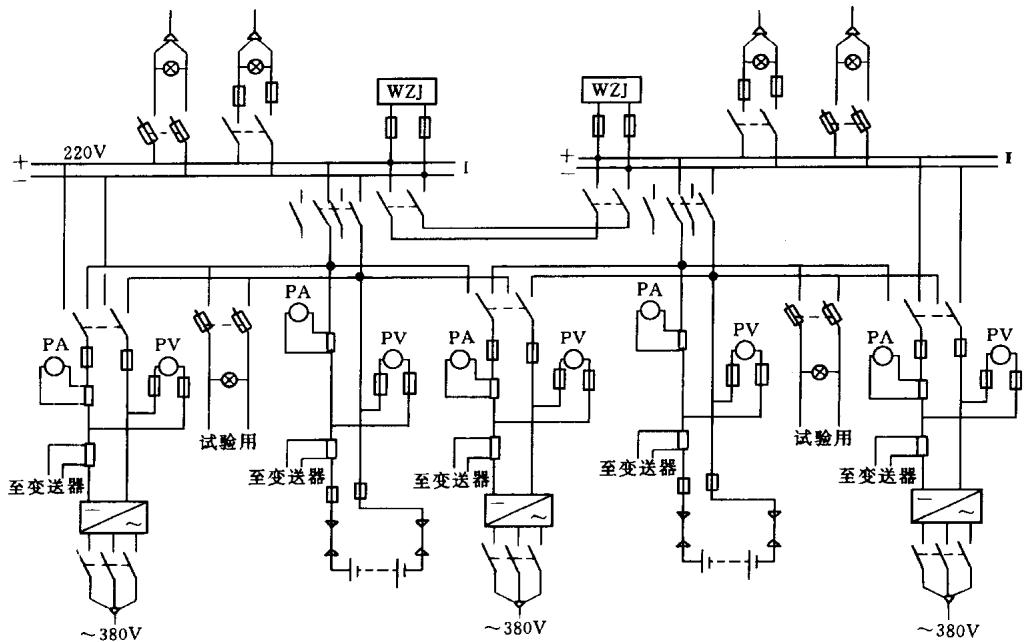


图 1-5 2 组蓄电池、3 套整流器、备用充电、浮充电接线

(2) 特点。

- 1) 整个系统由 2 组电池、3 套整流器组成，单母线分段接线。备用整流器采用充电、浮充电兼备的接线，运行方式灵活，可靠性高于图 1-4 所示的接线方式。
- 2) 整流器容量按照 1 组蓄电池均充电和 2 段母线经常负荷加 1 组电池浮充电两种工况计算，取二者的大值，3 套整流器容量相同。

(3) 适用范围。

- 1) 适用于 500kV 大型变电所和大容量发电厂。
- 2) 适用于对母线电压有任何要求的负荷和任何类型的蓄电池。

#### (六) 2 组蓄电池、3 套整流器、单母线分段、备用浮充电接线

(1) 接线图如图 1-6 所示。

(2) 特点。

- 1) 电源配置、母线接线与图 1-5 基本相同。
- 2) 一般情况下，备用整流器仅能作为浮充电方式运行。当经常负荷大于蓄电池均充电负荷时，备用浮充电整流器可兼作均充电用，但电压波动大时，该运行方式受限制。
- 3) 主整流器的容量同（五）的选择原则，备用整流器按 2 段母线经常负荷加 1 组电池浮充电选择。整流器可不考虑 N+1（或 N+2）冗余配置。
- 4) 当均充电容量大于经常负荷时。这种接线简称为“二大一小”方案，即 2 台较大容量的均充电整流器、1 台较小容量的备用浮充电整流器。正常情况 2 台大整流器作浮充电运行。当该整流器因故障退出时，备用浮充电投入运行。

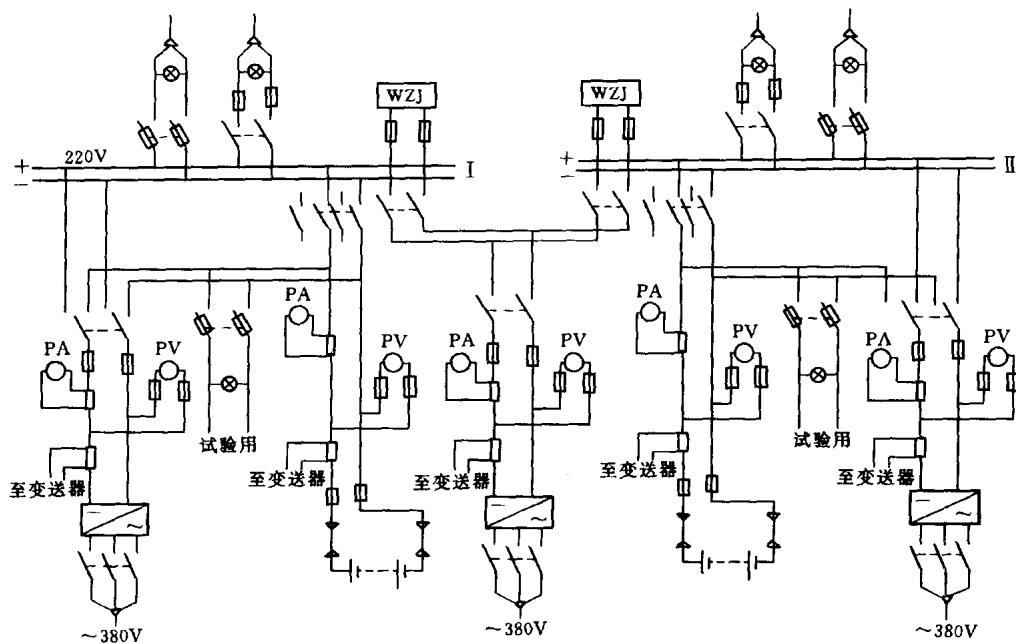


图 1-6 2 组蓄电池、3 套整流器、备用浮充电接线

(3) 适用范围。与(五)的适用范围相同。

### (七) 2 组蓄电池、3 套整流器、单母线分段、备用充电接线

(1) 接线图如图 1-7 所示。

(2) 特点。

1) 电源配置、母线接线与图 1-5 基本相同。

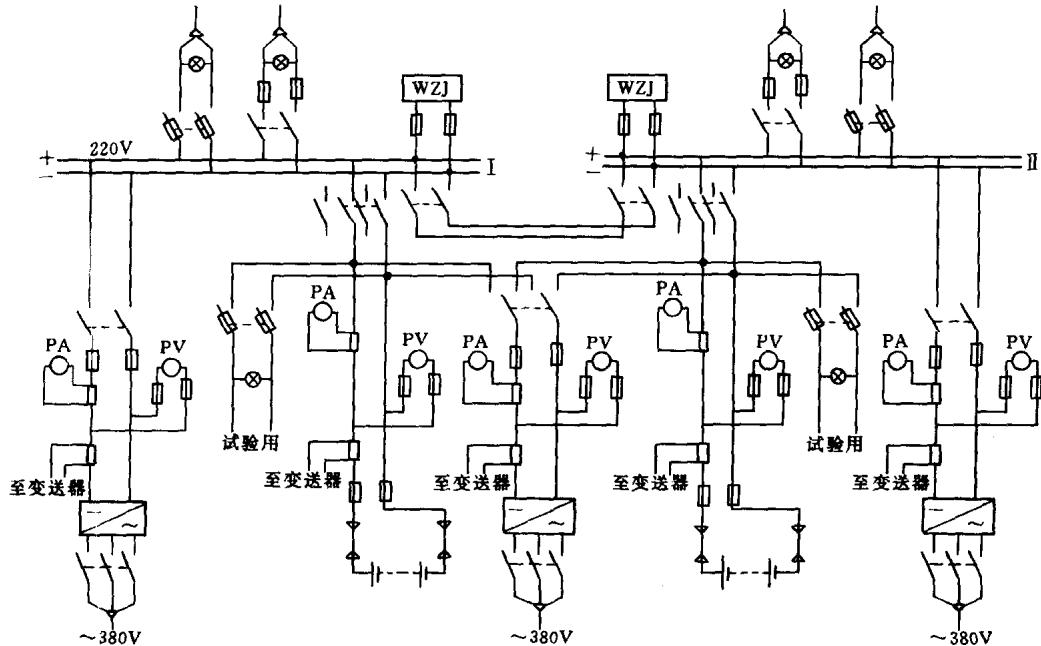


图 1-7 2 组蓄电池、3 套整流器、备用充电接线

- 2) 主整流器作为正常浮充电用，备用整流器作均充电用，也可用作浮充电整流器的备用。
- 3) 主整流器的容量按 2 段直流母线的经常负荷加 1 组蓄电池的浮充电容量计算，备用整流器按 1 组电池均充电容量计算。这种接线简称为“二小一大”方案
- 4) 该接线方案的可靠性与灵活性基本上与（五）的方案相同。经济性却优于（五）和（六）的方案。
  - (3) 适用范围。与（五）的适用范围相同。

## 第二章 直流系统馈电网络设计

直流系统馈电网络有两种供电方式：辐射供电和环形供电。为了提高直流供电的可靠性，一般采用辐射供电方式。

### 2.1 辐射供电网络

辐射供电网络，是以电源点，即直流屏上的直流母线为中心，直接向各用电负荷供电的一种方式。

#### (一) 辐射供电方式的优点

- (1) 减少了干扰源（主要是感应耦合和电容耦合）。
- (2) 一个设备或系统由 1~2 条馈线直接供电，当设备检修或调试时，可方便地退出，不致影响其他设备。
- (3) 便于寻找接地故障点。
- (4) 对用电设备而言，电缆的长度较短，压降较小。

#### (二) 辐射供电方式的缺点

馈线数量增加，电缆总长度增加，甚至还可能使直流主屏数量增加。

### 2.2 辐射供电网络配置的基本原则

#### (一) 设置直流分电屏的原则

为减少电缆用量和避免增加直流主屏的数量，在负荷较多且分布较集中的地方，宜设置直流分电屏，由直流分电屏向其附近的各个负荷供电。例如，在发电厂的厂用配电间、采用保护装置下放布置的变电所的保护装置间以及控制、信号、保护装置集中布置的控制室等处可设置直流分电屏。

#### (二) 设置独立的直流供电回路的要求

- (1) 信号装置单独设置直流供电回路。
- (2) 具有双重跳闸线圈和双重化保护装置的电气元件，设置两组直流电源时，应由独立的回路分别给两套保护装置供电。
- (3) 对于具有几个绕组的变压器，应配置  $N+1$ （或  $N+2$ ）回直流回路，分别供电给公共保护（如差动、瓦斯、温度等）和每个绕组的控制、操作及其后备保护。

(4) 对于发电机或发电机-变压器组，应对主保护、后备保护、异常运行保护以及励磁设备，配置二回或三回直流回路。

(5) 不同的直流回路应接于设总熔断器的直流母线段上。

### 2.3 分层辐射和集中辐射

辐射供电网络又可分为分层辐射和集中辐射两种，分层辐射网络适用于规模较大，系统较复杂的直流系统。如图 1-8、图 1-9 所示。

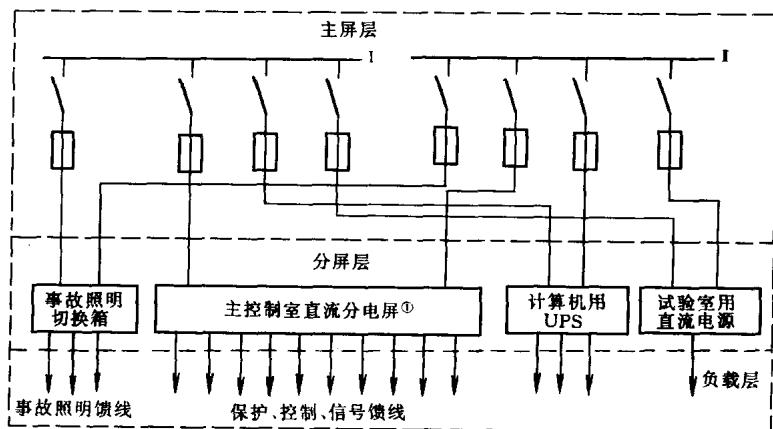


图 1-8 变电所直流供电网络图

注：当直流主屏布置在控制室或变电所的规模较小时，也可不设直流分屏

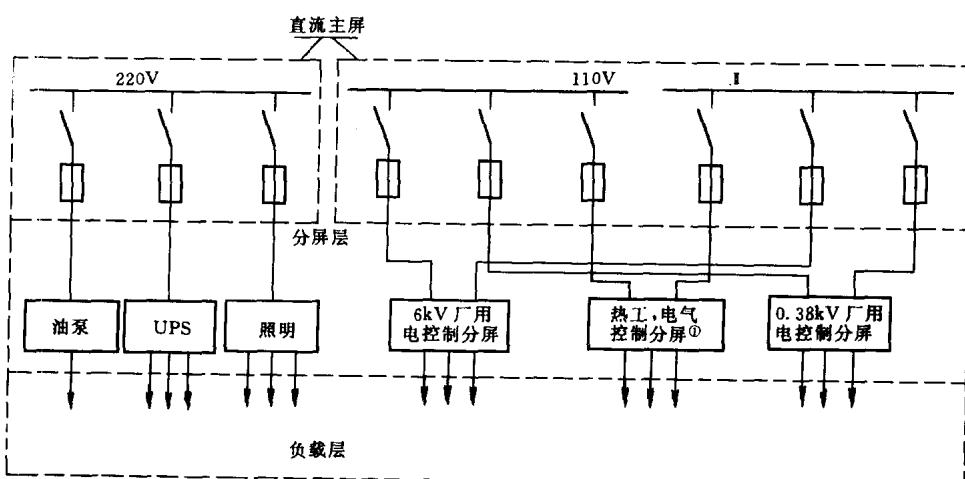


图 1-9 发电厂直流供电网络图

注：当集控室控制回路较少时，也可不设控制分屏

集中辐射网络适用于规模较小的直流系统，如图 1-10 所示。

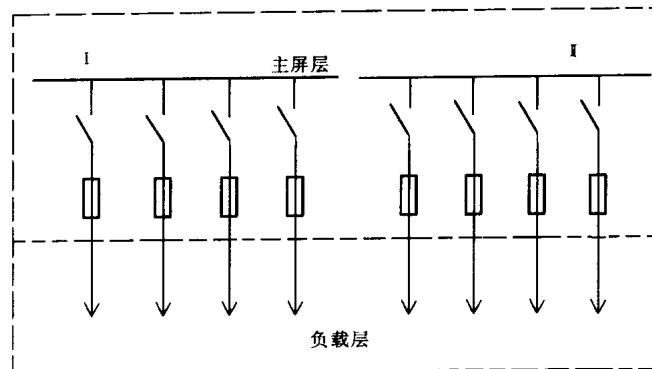


图 1-10 小容量变电所直流供电网络

### 第三节 设备配置

直流系统开关和保护设备可按以下方式配置（图 1-11 所示）。

(1) 整个直流系统全部配置隔离开关和熔断器，其中隔离开关为隔离操作电器，熔断器为保护电器。如图 1-11 中 (a)。

(2) 整个直流系统全部配置直流断路器。如图 1-11 中 (c)。

(3) 电源回路（蓄电池回路和整流器回路）采用隔离开关加熔断器，负载馈线回路采用直流断路器。如图 1-11 中 (b)。

无论采用何种电路，都应保证上下级保护电器间具有可靠的选择性。

蓄电池回路和充电装置回路开关、保护设备的选择可参考表 1-1 和表 1-2。

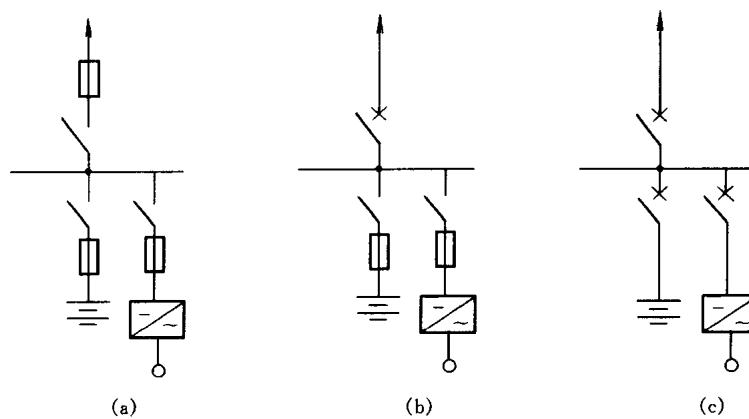


图 1-11 直流操作、保护设备装置