

163531

055367

871.12
DLJ

中等專業學校教學用書

下

鐵路运输通信

下册

B·M·达維道夫斯基

A·H·伏羅次柯

B·B·庫津諾夫

A·M·波郭金

合著



人民鐵道出版社

中等專業学校教学用書

鐵路运输通信

下冊

B·M·达維道夫斯基
A·H·伏羅次柯 合著
B·B·庫津諾夫
A·M·波郭金
吳振平
張浩然 合譯

人民鐵道出版社
一九五八年·北京

本冊內容共包括兩部分：選號電話通信和長途電話通信。

前一部分分別敘述了列車調度通信、電力調度通信、各站和養路電話通信、局調度電話通信和會議通信等問題。後一部分闡明了電話傳輸的基本理論，回路的導線交叉、濾波器、雙工音頻電話放大器、載波電話機和長途電話設備的維護等問題。

本書經蘇聯交通部教育总局批准，作為技術學校教科書。內容簡明扼要，除作中等專業學校教材外，還可供一般通信技術人員學習及有關學校作教學上的參考。

鐵 路 運 輸 通 信

下 冊

СВЯЗЬ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

苏联 B·M·ДАВЫЛОВСКИЙ, A·H·ВОЛОЦКОЙ, 合著
B·B·КУДИНОВ, A·M·ПОГОДИН

苏联国家铁路运输出版社（一九五三年莫斯科俄文版）

TRANSCHELDORIZDAT

Москва 1953

吳振平 張浩然 合譯

責任編輯 趙永昌

人民鐵道出版社出版

（北京市霞公府17號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第010号

新華書店發行

人民鐵道出版社印刷厂印

（北京市建國門外七聖廟）

書名 900 开本 850×1168₃₂ 印張 10₁₆ 紙質 3 字數 240 千

1958年2月第1版

1958年2月第1版第1次印刷

印數 0001—1,000 冊 定價 (10) 1.50 元

目 录

第三編 选号電話通信

第一章 选择呼叫原理	
§ 1. 羣回路的電話通信系統	1
§ 2. 选择呼叫原理	3
§ 3. 选择呼叫的發送裝置	10
§ 4. 选择呼叫的接收裝置	18
§ 5. 电感和电容呼叫原理	23
第二章 列車調度通信和电力調度通信	
§ 1. 对於列車調度通信的要求	26
§ 2. 总机設備	28
§ 3. 調度通信中間站分机的設備	45
§ 4. 調度通信回路中的电的計算	48
§ 5. 調度通信设备的經常維护	53
第三章 各站電話和养路電話通信	
§ 1. 各站通信的組織	53
§ 2. 各站通信的作用原理	54
§ 3. 总机設備	57
§ 4. 中間站設備	63
§ 5. 各站通信回路在電話所的連接	65
§ 6. 养路電話通信	69
§ 7. 养路通信设备	69
第四章 列車調度通信中繼器	
§ 1. 中繼器动作原理	70

§ 2.	列車調度通信中繼器的基本类型	74
第五章 局調度電話通信		
§ 1.	局調度通信的組織	85
§ 2.	局調度通信的作用原理	86
§ 3.	局調度通信设备	88
第六章 會議通信		
§ 1.	會議通信的用途	105
§ 2.	幹線會議通信和局會議通信的組成	106
§ 3.	會議電話室设备	110
§ 4.	举行會議前回路和设备的准备	110
第七章 各站自動電話通信		
§ 1.	用途	112
§ 2.	各站自動通信的运用一技术特征	112
§ 3.	相互選擇呼叫的原理	113
§ 4.	各站自動通信回路设备的組成	115

第四編 長途電話通信

第一章 鐵路長途電話通信網的組織概念		
§ 1.	長途電話通信在鐵路運輸上的用途和对它提出的基本要求	117
§ 2.	通信線路的一般概念。通信回路。通信通路	118
§ 3.	鐵路長途電話通信網的構成原則	121
第二章 電話傳輸理論的基本概念		
§ 1.	均勻線路的一次参数	123
§ 2.	電能沿均勻線路的傳播。線路的二次参数	130
§ 3.	回路的固有衰耗和工作衰耗。輸入阻抗。特性阻抗。介入衰耗	138
§ 4.	傳輸電平。電平圖	140

§ 5.	淨衰耗。振幅失真。均衡網絡。衰耗器。非 直線失真.....	143
§ 6.	電話通信通路中的干扰.....	153
§ 7.	幻通回路。同时通话和通报的电路。幻通电 話回路的参数.....	156
第三章 电话回路的导线交叉		
§ 1.	平行电话回路間的电感与电容耦合。串話的 种类。防止串話用的电话回路的导线交叉.....	160
§ 2.	測量电话回路間相互干扰的方法。串話衰 耗。防护度.....	172
§ 3.	關於电话回路导线交叉圖的概念。相互防护 度圖。交叉区。交叉节距.....	176
第四章 滤波器		
§ 1.	一般概念.....	181
§ 2.	有綫通信设备中採用的滤波器的电路圖和特 性.....	186
第五章 音頻電話通路裝置和设备的一般概念		
§ 1.	基本概念和定义.....	197
§ 2.	双工电话增音机的各个电路元件的裝置 与用途.....	199
§ 3.	双工电话增音机中的反馈.....	210
§ 4.	对音頻電話通路提出的基本的电的要求和标 准.....	214
第六章 双工音頻電話增音器		
§ 1.	1935年型双工电话增音机($T\Delta M-35$).....	215
§ 2.	1950年型通用的音頻增音机.....	222
第七章 音頻電話通路的維护		
§ 1.	長途电话通信设备与通路的經常維护过程的組 織和进行維护試驗与調整的程序的一般概念...	228

§ 2.	音頻通路經常維护方面的基本工作	231
第八章 截波電話通路的設備和作用的概念		
§ 1.	頻率變換	234
§ 2.	截波電話機的方框圖	245
§ 3.	傳輸電平的檢查和調整	255
第九章 截波電話機		
§ 1.	1934年型的多路電話機 (CMT-TBY-34)	260
§ 2.	通信架空線路上用的三路截波電話機 (B-3)	272
§ 3.	通信架空線路上採用的12路截頻電話機 (B-12)	285
第十章 截波電話機和電話通路的維护。市外機械室		
§ 1.	截波電話機和電話通路的經常維护的基本工 作	291
§ 2.	關於截頻和音頻的機械與通路經常維护工作 的指示	292
§ 3.	轉接	295
§ 4.	市外機械室	300
§ 5.	市外機械室的換接設備	303
§ 6.	市外機械室的輔助設備	312
§ 7.	關於市外機械室的安裝與維护的一般指示	317

附 录

第三編 选号電話通信

第一章 选择呼叫原理

§1. 羣回路的電話通信系統

接有二台以上電話機的雙導線電話回路叫做羣回路。在鐵路上，按羣回路裝備下列各種公務用的區段通信：列車調度通信，電力調度通信，各站通信和養路通信。

這些形式的區段通信，系用以領導並保證列車沿着車站和區間不斷地和安全地運轉；也用以使所有的技術設備，保持在完善的状态。

為了裝備羣回路，可以採用並聯的帶手搖發電機呼叫的磁石電話機，人工選擇呼叫通信系統的電話機及自動電話通信系統的電話機。我們來討論上述每一種通信系統的特点。

採用手搖發電機的電話通信具有下列諸缺点：

(a) 使用手搖發電機，發送一種由長短電流組成的，標誌着每一電話局的呼叫信號來呼叫電話局。這種呼叫方法需要一定的技巧，並耗費很多的時間；

(b) 接在這個回路中的所有電話機的電鈴同時發出呼叫信號。這時，用戶必須傾聽所有的呼叫信號，辨別出屬於它的呼叫信號。在這種呼叫方法中，用戶自己是信號的《選擇者》；

(c) 缺少呼叫的監聽（即回鈴聲）不能確信被叫用戶是否已收到呼叫；這樣就需要重複地發送呼叫；

(d) 由於電話機對於呼叫電流 ($f=16$ 赫) 和通話頻率電流的 ($f=800$ 赫) 輸入阻抗不高，所以，通常接在一個回路中的

電話機數量以3—5台為限。這樣的數量不能滿足業務的需要，而多數的電話機的接入，將使電鈴不能確定地動作：

(a) 在裝備手搖發電機的電話機回路中，同時和幾個用戶通話是困難的。每一電話機當取下送受話器時，給回路帶入附加的衰耗；如果從幾台電話機上同時取下送受話器，回路的總衰耗將顯著地增長，這樣通話時聲音就不夠响亮。此外，當取下送受話器時，室內的干擾聲加到外線上，這也降低了傳輸的質量。

鐵路上使用的選號電話通信系統沒有上述採用手搖發電機時的缺點。

這個系統具有下列操作技術方面的特點。接入羣回路中的每一電話機佔有它自己的呼叫信號。由呼叫鍵的轉換，由鍵的掀壓或用撥號盤撥號的方法，把呼叫信號發送到線路上。

被叫分機對信號的選擇或者接收呼叫我，不象帶手搖發電機的通信系統中由用戶完成，而是由儀器來完成的。

呼叫我時，只有符合於發送信號的電話機的電鈴發聲。當電鈴動作時，即把監聽信號送入線路中，呼叫用戶由此可以確信他的呼叫我已被收到。

也可以同時呼叫回路中的某一組用戶或全部用戶。這種和個別呼叫不同的呼叫稱為羣呼叫或全呼叫。

按照容許的呼叫信號數目，並且由於選號電話系統的電話機的輸入阻抗有很高的數值，就可能在同一回路中接入數量較多的用戶分機。

由上述可見，對用戶的選擇呼叫是比較簡單和方便的，所耗費的時間較少，並消除了在發送和接收單獨呼叫信號時可能產生的錯誤。

這種系統叫做選擇呼叫系統。因為它能呼叫或《選擇》所需要的用戶，而不惊動在這回路中的其余用戶。

鐵路公務通信方法今後的發展和改進方向是在通信自動化的基礎上來減少和縮短接線的手續。

在区段通信中的各站电话通信首先应当自动化。这个办法允许，例如各铁路电话的用户，在没有电话员参加下，通过自己的自动电话机直接地呼叫中间站用户。当局线长途和幹线长途电话通信自动化时，管理局和交通部的电话用户能和任一中间站自动的连接。


§2. 选择呼叫原理

在装备选择呼叫系統電話機的回路中，接入總機和中間站分機。

在这系統中選擇呼叫的發送系使用總機的呼叫裝置。中間站分機備有選擇呼叫接收器——選別器。總機和中間站的通話設備和呼叫裝置並聯。

为自总机呼叫所需的中間站，沿羣回路發送由不同極向的脈冲电流組成的呼叫信号。

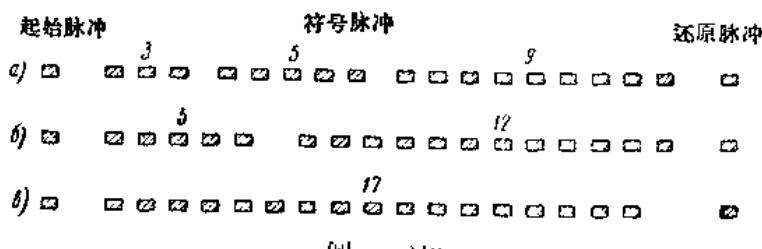在这种通信系統中，每一中間站佔有一定的呼叫信号。为了發送这种信号，使用总机的裝置，將19个正負脉冲电流送到外綫上，这个脉冲电流将選別器的符号輸一步步地轉動。其中17个脉冲是符号脉冲而2个是輔助脉冲（圖243）。



243

个别呼叫的脉冲分为三组，由间断时间分开（图 243,a）
呼叫信号按每组中的脉冲数彼此区分。

在这种選號通信系統中，可能的脈沖組合或符號組合的總數等於78。

这些符号組合如表 3 所示：

表 3

个别呼叫时可能的符号組合

2-2-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3-12	3-2-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-4-11	3-3-11	1-2-11	-	-	-	-	-	-	-	-
2-5-10	3-4-10	4-3-10	5-2-10	-	-	-	-	-	-	-
2-6-9	3-5-9	4-4-9	5-3-9	6-2-9	-	-	-	-	-	-
2-7-8	3-6-8	4-5-8	5-4-8	6-3-8	7-2-8	-	-	-	-	-
2-8-7	3-7-7	4-6-7	5-5-7	6-4-7	7-3-7	8-2-7	-	-	-	-
2-9-6	3-8-6	4-7-6	5-6-6	6-5-6	7-4-6	8-3-6	9-2-6	-	-	-
2-10-5	3-9-5	4-8-5	5-7-5	6-6-5	7-5-5	8-4-5	9-3-5	10-2-5	-	-
2-11-4	3-10-4	4-9-4	5-8-4	6-7-4	7-6-4	8-5-4	9-4-4	10-3-4	11-2-4	-
2-12-3	3-11-3	4-10-3	5-9-3	6-8-3	7-7-3	8-6-3	9-5-3	10-4-3	11-3-3	12-2-3
2-13-2	3-12-2	4-11-2	5-10-2	6-9-2	7-8-2	8-7-2	9-6-2	10-5-2	11-4-2	12-3-2, 13-2-2

显然，这种通信系統容許在同一回路中接入78台中間站分机。

每一中間站佔有它自己的符号組合，依据这个符号来調整中間站的選別器，和总机的相當於該站的呼叫鍵。


这样当自总机發送呼叫时，在呼叫脉冲作用下，回路中所有的選別器动作，但是只在某一中間站上，它的選別器符合於所發送的呼叫符号时，它的電鈴回路才接通。

輔助脉冲具有下列的用途。其中一个叫做起始脉冲，用以使电容器充电，它在第一組符号脉冲之前被送入線路。第二个脉冲——还原脉冲，它在最后一組符号脉冲經 2 秒鐘后送入，用以使選別器机件回到它原来的位置。

当符号組合不分为三組，而仅由二組脉冲电流組成（圖243、6）但其总数仍保持17时，能發送羣呼叫，也就是同时呼叫几个中間站。又如果联合所有的17个脉冲成为一組（圖243，6），則能产生全呼叫，也就是同时呼叫回路中的所有用户。

圖 244 表示用选择呼叫電話机裝置的回路的原理圖。

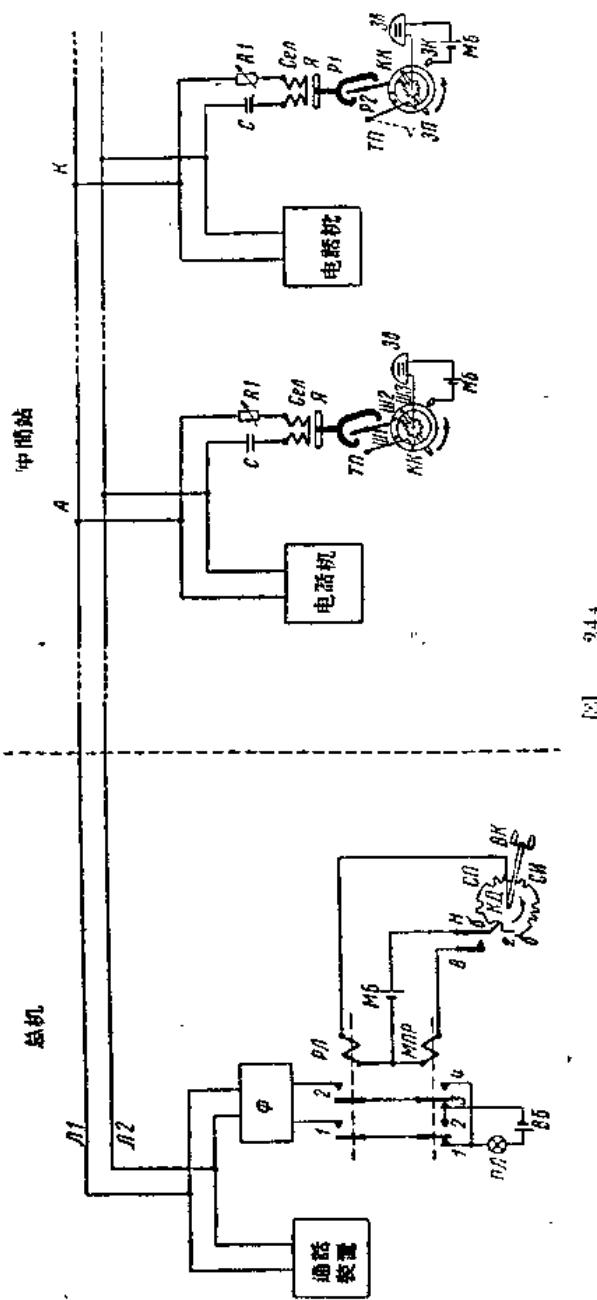总机中用以选择呼叫的基本裝置是：呼叫鍵 BK ，改变电池極向的繼电器 MHP ，联接繼电器 PJL 和呼叫电池 BB 。除这些裝置外，在呼叫回路中尚接入呼叫濾波器 Φ 和保險灯 PL 。



在中間站電話機中的接收呼叫，系由以電容器 C 串接在線路上的選別器 Cet 和電鈴 $3s$ 來擔任，該電鈴自局部電池 MB 取得電源。在選別器的回路中還接入平衡電阻 $R1$ 。

呼叫我 BK 具有彈簧機構，符號盤 KK 和接觸簧片——下簧片 H 和上簧片 B 。符號盤具有平滑表面 δ ， β 和 α ，以及三組盤齒和齒槽（圖 241）。

選別器 Cet 系一電磁鐵，其衝鐵使符號輪 KK 轉動。這符號輪上有三梢釘 III_1 、 III_2 和 III_3 ，按選別器的符號組合裝在輪的上面。

當衝鐵 J 每次被選別器的一個或另外一個鐵心所吸引時，衝鐵 J 借和它相連接的鉤狀槓桿 $P1$ 加力於槓桿 $P2$ 的上臂或下臂。這個槓桿，擰在閘輪的齒輪中，每當吸動衝鐵時，使輪旋轉一步。與此同時，符號輪 KK 亦按反時針方向旋轉一步，因為該符號輪和閘輪是固定在同一軸上的。在每次吸動衝鐵時，制動簧片 TII 向外离开，並不阻碍符號輪 KK 的轉動。當衝鐵回到原來的位置時，符號輪在螺旋彈簧的作用下，也企圖回到原來的位置，但如制動簧片 TII 在中途正好靠在其中的一個符號梢釘上，則彈簧輪將停住不動。

簡略地熟悉了重要的特殊元件的動作後，我們來看一下當選擇呼叫元件的動作原理及其電路圖。設呼叫我 BK （參看圖 244）及 A 站選別器的符號輪調到符號組合 3-9-5；而其余站的選別器調到另外的符號組合。

為了發送呼叫，轉動呼叫我 BK ；同時，符號盤 KK 按反時針方向迴轉，接觸彈簧 H 被它頂起，開始沿符號盤的表面 δ 滑動。當符號盤和簧片 H 接觸時，閉合了繼電器 $P.I$ 的回路，該回路將在符號盤的全部迴轉時間內，亦即當該盤尚未沒有回到原來位置之前，一直閉合。

繼電器 $P.I$ 吸動衝鐵，以其接點 1 和 2 將呼叫我電池 BS 的電壓接到線路。

同时，中间站选别器中的电容器 C 被充电，这是因为在选别器的绕组中通过起始的脉冲电流。其后，当簧片 H 沿符号盤的表面 δ 滑动时，虽然回路尚在电池 BB 电压的作用下，但选别器的绕组中不通过电流，因为在每一选别器的回路中有电容器的存在。

再次，簧片 H 开始沿符号盤的第一組盤齒和齒槽的表面滑行，此时将發送第一組符号脉冲。当簧片 H 被第一齒頂起，与簧片 B 接触时，閉合了繼电器 MHP 的回路，該繼电器吸动銜鉄，用它的接点 2 和 4 改变了沿导線 $J1$ 和 $J2$ 的电流極向。如果当發送起始脉冲电流时，电池 BB 的正極加在导線 $J1$ 上，而負極——加在导線 $J2$ 上，则現在經過轉換后，相反地， BB 的正極接到导線 $J2$ 上，而負極——接到导線 $J1$ 上。因此，回路中的所有电容器反方向充电，在选别器的繞組中通过第一个符号脉冲电流，它的方向和起始脉冲电流的方向相反。

簧片 H 接着落入齒槽內，簧片 H 和 B 間的接触被破坏，繼电器 MHP 的回路断开，因此导線 $J1$ 重新和 BB 的正極相連，而导線 $J2$ ——和 BB 的負極相連。在这脉冲电压作用下，所有电容器重新轉变方向充电，而第二个符号脉冲电流通过选別器繞組，它的方向和第一符号脉冲电流的方向相反。此后簧片 H 为第二个齒所頂起，因此重新閉合繼电器 MHP 的回路，它的接点又轉变了电池 BB 的極向，选別器的繞組中通过第三个符号脉冲电流。

当符号盤繼續轉动时，圓弧 CH 通过簧片 H 的下面，这圓弧和齒頂的高度相等，簧片 H 沿圓弧表面滑动时，不破坏和簧片 B 間的接触，因此繼电器 MHP 的回路繼續閉合；那时外線在电池 BB 作用之下，但是电容器不进行反向充电，因而电流不通过选別器的繞組。

这样，自呼叫鍵开始轉動时起，在線路中已送入了起始脉冲电流和三个符号脉冲电流，而后是第一組和第二組間的符号脉冲間隔。

再后当簧片 H 自圆弧 CH 行至齿槽处时，第二組符号脉冲电流开始和上面同样地發送。那时將發送九个脉冲。最后的第九个脉冲是当簧片 H 落到最后的齿槽中时形成的，因此繼电器 MIP 的回路被断开。

在第二和第三組符号脉冲的間隔中，繼电器 MIP 的回路繼續断开，这是因为圆弧 CH 顶起簧片 B 而破坏了它和簧片 H 间的接触。

在第二間隔后發送第三組的符号脉冲，在本例中系由五个脉冲組成。这組的最后一个脉冲系当簧片 H 接触到表面 s 时構成的；同时閉合了繼电器 MIP 的回路；簧片 H 沿表面 s 滑动时，这回路將繼續保持在这样的位置；大約延续了 2 秒鐘，电鍵盤的这个位置相當於 A 站選別器符号輸發鈴声时的位置。

再后，簧片 H 落到符号輸的表面 z 上，这时繼电器 MIP 的回路被破坏，因此在選別器繞組中通过最后的还原脉冲电流。

电鍵符号盤的轉動同时停止，因为在簧片 H 下面正好是符号盤的間槽；繼电器 PJ 的回路被破坏，而其接点將呼叫电池 BB 自線路上断开。

当呼叫时，在中間站的設備中，發生以下的过程。

在起始脉冲作用下，所有選別器的銜鐵短促地被吸向鐵心，由此選別器的符号輸得到推動，並迴轉到起始的位置。


在第一組符号脉冲作用下，選別器的銜鐵交替地被吸向一个和另一个鐵心，使符号輸 KK 适当地轉动若干步。在我們的例子中，第一組符号脉冲包括三个脉冲。因此，符号輸轉动三步，在第一和第二組脉冲的間隔中，該輪要迴轉到起始的位置，而那些首位數調在数字 3 的符号輸，制动簧片 TII 停移在梢釘 III 內，其余選別器的符号輸，沒有梢釘靠着制动簧片，它們在彈簧作用下回到原来的位置。

在第二組符号脉冲作用下（在本例中是由九个脉冲組成的），符号輸从它在第一組脉冲完畢时所佔的位置起再走九步。

在第二和第三組的間隔中，首位數等於 9 的那些選別器的符號輪被保持。此外，這些選別器，它們的第二位數調在 9，而其第一位數和第二位數的和等於進入選別器的脈衝總數（也就是 $3 + 9 = 12$ ），也保持着不動。其余選別器的符號輪則回到原來的位置。

在第二間隔之后，跟着来到第三組脉冲（在本例中是由五个脉冲組成的），在这脉冲作用下，符号輪又轉动五步。所有选別器的符号輪都回到原来的位置，只有那些首位數調在 5 字上的选別器，和其末位數調在 5 字上，而其符号輪在以前的脉冲作用下已走了 12 步的选別器除外。后者就是調在 3-9-5 的选別器。在这选別器中的制动簧片停留在梢釘 III 內，使振鈴簧片 $3II$ 和振鈴接点 $3R$ 重合在一起；这样就閉合了振鈴回路。符号輪在振鈴位置約停留 2 秒鐘，那时呼叫鍵簧片 $5I$ 正在沿表面 γ 滑动。在这時間內电鈴动作。在电鈴动作的同时，將有监听呼叫信号进入線路。由此呼叫發送者就可以确信呼叫已被收到，正在振鈴。在还原脉冲作用下，选別器符号輪又走了一步，並轉回到原来的位置，这时鈴回路被断开。

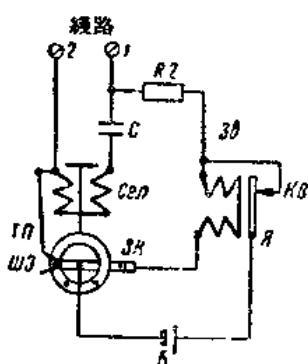监听呼叫是利用振铃回路的设备取得的。符号轮在振铃位置（图245）时，振铃回路通过电阻R2被接到线路的一根导线上，



245

而通过接点 $3K$ 以及梢钉 $III3$ 和制动簧片 TII 接到第二根导线上。这样，监听呼叫回路在电铃动作时并联到线路上。

每当銜鐵 H 和螺釘 $E\cdot B$ 的接點斷開時，在電鈴繞組中由於感應作用產生自感電勢，構成了呼叫監聽電流。監聽呼叫電壓達到12伏，而頻率——約30赫。

数值为40,000—50,000欧的电阻

R_2 用以增大监听呼叫回路的总电阻。当没有这电阻时，监听呼叫回路对还原脉冲产生了短路作用，因而符号輪将不能回到原来的位置，破坏了选别器正常的动作。此外，由於在电阻 R_2 上的电压降，減小了监听电流的数值，因此可使得到的监听信号不致過於强大。

§3. 选择呼叫的发送装置

呼 叫 鍵

一种呼叫鍵的外形如圖 246 所示，而它的梗概圖如——圖 247 所示。

呼叫鍵是由彈簧機構，調在發送某一種確定的呼叫信號的符號盤 $H_1, 2, \dots, 7$ ，和接觸簧片 H 和 B 組成的。

为了發送呼叫，把手柄 P 按時針方向旋轉四分之一週。和手柄一起迴轉的只有主軸 O_1 ，鏈輪 $3a$ 和凸輪 E 。當呼叫鍵上緊時梢釘 III_1 頂住凸輪 E ，以阻止手柄繼續旋轉。鏈輪也迴轉了四分之一週，这时掣子 C_6 正好對着鏈輪的下一个齒。

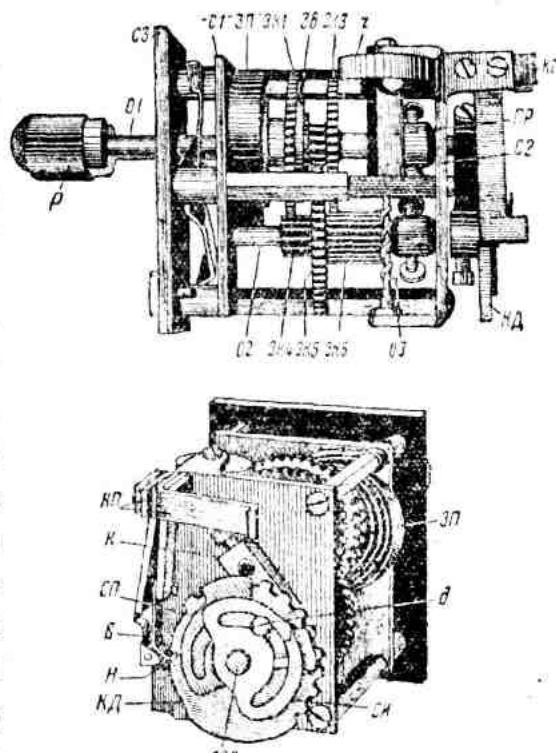


图 246