



雷 达 技 术 小 从 书

# 频率自动测量

[苏联] И. В. 鲍格达諾夫著



国防工业出版社

## 內容簡介

本书討論了利用电子計數頻率計測量頻率的最新方法，电子計數頻率計的特点是精密度高，能在短時間內进行大量測量，并能得到用数字表示的測量結果。除了介紹电子計數頻率計概況外，书中还叙述了各基本环节的線路与測量誤差的估計。

本书可供从事于使用无线电技术设备的工程技术人员参考。

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

〔苏联〕И. В. Богданов

ВОЕННІЗДАТ 1962

頻率自動測量

李圣岳譯

蔡元龙校

国防工业出版社出版

北京市書刊出版發賣許可證字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

国防工业出版社印刷厂印裝

187×1092 1/32 印張 2 11/16 56 千字

1965年4月第一版 1965年4月第一次印刷 印數：0,001—3,500冊

统一书号：15031·1112 定价：(科四) 0.30 元

# 頻 率 自 动 測 量

〔苏联〕И. Б. 鲍格达諾夫著

李圣岳譯 蔡元龍校



國防工業出版社

1966

# 目 录

引言 .....	3
第一章 电子計数頻率計的概况 .....	4
第二章 电子脉冲計數器 .....	12
1. 脉冲計數器的型式和作用原理 .....	12
2. 触发器在脉冲計數器中的应用 .....	14
3. 二进制和十进制 .....	18
4. 二进制脉冲計數器 .....	19
5. 計數十单元 .....	22
6. 計數結果的指示方法 .....	29
7. 利用某些特殊型号电子管的脉冲計數器 .....	37
第三章 电子計数頻率計的部件 .....	45
1. 形成器 .....	45
2. 时标发生器 .....	48
3. 自动机 .....	53
第四章 扩展頻率量程的方法 .....	69
第五章 电子計数頻率計的精确度和測量誤差 .....	76
参考文献 .....	85

## 引　　言

現代技术进步的特点是在所有生产部門中广泛地运用自动机械，把工作人員的作用縮减到只須监督自动机械正常地工作，故能提高劳动生产率和提高完成生产操作的质量。

在无线电測量技术中，自动化的目的在于縮短測量和处理測量結果的时间。

近十年来，在无线电測量技术中，日益广泛地采用电子計数或者称为数字指示測量仪器。这些仪器除了能把測量結果用数字形式送出外，它的特点是工作自动化，就是說，在送入被测信号以后，測量所需的全部运算都是在沒有操作人員参与的情况下实现的，并且当被测参数有显著变化时，也能在长时间内进行測量。

許多数字指示測量仪器的作用原理，都是把被测量与仪器本身所产生的十分精确的标准时段进行比較。

在測量过程中，被测信号的分割（定量化）是按时间和电平来进行的，就是說，測量是在某些不連續的时刻內进行的，而被測量值只能用有限數來表示，它們的末位数字彼此相差不会小于一。

被測量按时间和电平的定量化，能够保証对于可見的指示有最方便的——数字的——形式，并且能够利用所得到的信息使运算自动化。这种形式在記錄指示用的打字仪或打孔裝置和处理測量結果的电子計算机中得到应用。

計數式無線電測量儀器的其他优点是：精确度高、动作快、能长期地和連續地研究交变的电量，免除了操作人員的主观錯誤且維护简单。

目前已經掌握并得到极其广泛应用的数字指示式無線電測量儀器有：頻率計，直流和交流伏特計，电阻、电容和电感的測量仪等。

数字讀数的自动化無線電測量儀器的应用，大大地減輕和加快了各种無線電設備的調整和試驗，并且能够提高对它們工作的监督效率。

本书是討論測量電振蕩頻率的自動儀器——電子計數頻率計。尽管該仪器已經用于無線電測量的实践，但在有关的文献中只有一些零星的报导。本书試圖使各种文献資料中記录的关于电子計數頻率計的材料系統化和綜合化，并且簡要地指出它們的改进方向。

## 第一章 电子計數頻率計的概況

信号頻率是無線電設備的主要参数之一。因此，在制造、調整和使用这些設備时，頻率的測量永远是不可缺少的。無線電接收机、無線電发射机以及各种发生器的标度和校正；整机与各級的調整；無線电信号源頻率稳定性問題的研究和它們工作的监督——这些远不是全部的任务，可是这些任务的完成如果没有頻率測量則是不可思議的。

現代接收机和发射机都是具有高精确度的、具有規定頻率的設備。因此，第一个要求就是要保証高的精确度。在一般情况下測量頻率的仪器都必須滿足这个要求。第二个要求是实现快速測量頻率的可能性，这一点的重要性不仅在于縮

短測量所需的时间，还在于实现頻率瞬时值和頻率短时变化的測量。

測量頻率的仪器还應該具有高的灵敏度，能在尽可能寬的頻段內工作，而且測量过程又十分简单。

測量电振蕩的仪器有許多种，用得最广泛的是直讀式、譜振式和外差式頻率計。

上列类型的頻率計中，沒有一种能完全滿足前面所提出的要求。通常为了达到高精确度，就需要用較长的測量时间和进行复杂的測量。另一方面，假如一种頻率計使用简单，并且測量过程只需很短時間，那么在許多实际情况下，其所达到的精确度往往是很低劣的。这个矛盾隨着新型的頻率計——电子計数頻率計——的应用而被消除了。

电子計数頻率計是一种用来測量电振蕩頻率并具有数字讀数的无线电測量仪器。

电子計数頻率計的优点是：頻率測量的精确度高、速度快、工作自动化和維护简单、測量結果用数字送出、被測頻段寬、能自动記錄測量結果等。

电子計数頻率計的頻率測量過程是以自动計算单位時間內的脉冲数为基础的，此脉冲数正比于被測頻率。

大家知道，振蕩頻率决定于单位時間內的周期数：

$$f = \frac{n}{t}, \quad (1)$$

式中  $f$  ——信号頻率（赫）；

$n$  ——周期数；

$t$  ——時間（秒），在这一時間內进行周期数的計数。

如果測量是在一秒钟內进行，即  $t = 1$  秒，则

$$f = n. \quad (2)$$

所以，被測頻率（赫）的數值等於所計算的周期數。

圖 1 所示為電子計數頻率計的方框圖。

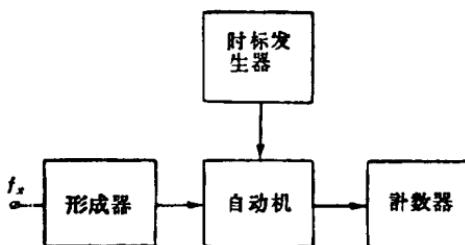


圖 1 電子計數頻率計的方框圖

頻率為  $f_x$  的被測信號送入形成器，該形成器將被測頻率的電壓變成脈衝，脈衝的形狀、寬度和幅度與信號的形狀和幅度無關；並且被測信號的每一週期相當於形成器輸出一個脈衝。

從形成器輸出的脈衝經自動機送入計數器。但只有在嚴格控制的時間內脈衝才能送入計數器，這一時間稱作測量時間。精確度極高的測量時間由時標發生器規定，它控制著自動機。在測量時間內，計數器對送入的脈衝進行計數。假如測量時間為一秒，則根據公式（2）計數器所計出的脈衝數就相當於被測頻率的數值（赫）。

自動機保證在測量時間內週期重複地、自動地向計數器送入脈衝，並且在記錄計數結果所必需的時間（稱作指示時間）內將計數器輸入端閉鎖。此外，自動機為計數器工作作好準備，即在每一測量週期之前使它處於起始（零位）狀態。

典型的電子計數頻率計作用圖和表示其工作情形的電壓

波形图如图 2 所示。

需要测量的振荡频率电压 (波形图 a) 经过放大器加到

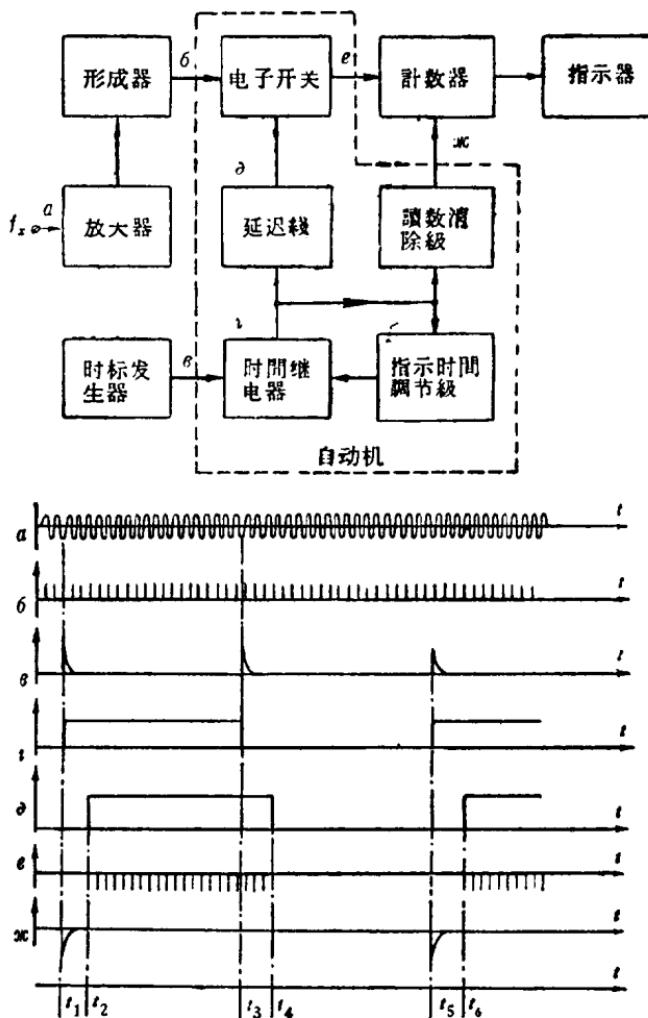


图 2 电子计数频率计作用图及其各点电压波形图

形成器的輸入端，产生与被測信号頻率相同的脉冲  $e$ 。这些脉冲（以后称作計数脉冲）再送入常閉的电子开关。

时标发生器輸出計时脉冲  $\sigma$ ，此脉冲每經過一个等于測量時間的間隔（例如每經過一秒）后出現一次。第一个計时脉冲在  $t_1$  瞬間使時間继电器动作，使其輸出端的电压  $i$  突然升高，時間继电器輸出的正跳变电压經延迟綫在  $t_2$  瞬間に加到电子开关上（电压  $\sigma$ ），使电子开关开启。計数脉冲  $e$  开始进入計数器，計数器就把計数的結果記錄在指示器上。

第二个計时脉冲在  $t_3$  瞬間に使時間继电器恢复到起始状态。这时，時間继电器的輸出电压突然下降。在  $t_4$  瞬間に电子开关被关闭。計数脉冲进入計数器的通道被切断。

在測量周期結束后，指示器的讀数一直保持到計数器的置零裝置将其消除为止。

讀数消除脉冲  $w$  由相应的級产生，当从時間继电器輸出的正跳变电压加到該級时，它就产生讀数消除脉冲。

由于時間继电器輸出脉冲的延迟，讀数消除脉冲将在电子开关开启之前送入計数器，这样計数器就在測量周期开始之前作好准备。

在指示時間  $t_4 \sim t_5$  內，电子开关关闭，計数器的指示器記下前一次測量的結果。在  $t_5$  瞬間に进行讀数消除。在  $t_6$  瞬間に电子开关开启，計数器重新开始計出送入的計数脉冲数。測量进程不断地重复。

在大多数电子計数頻率計中，所規定的可能的測量時間不仅有 1 秒，而且有  $10^{-3}$ 、 $10^{-2}$ 、 $10^{-1}$  和 10 秒。若測量時間为 10 秒，则指示器上得到的讀数将不再是 1 赫（因为这是測量時間等于 1 秒时所得的值），而是  $10^{-1}$  赫；若測量時

間選擇為 0.1 秒，則儀器給出的測量結果為 10 赫；在測量時間為 0.01 秒時，則為 100 赫，依此類推。

這樣，增加測量時間便使送出的測量結果逐級遞減，或與此相反。確定出這種或那種測量時間，操作人員根據每一具體測量所追求的目的，有最廣泛的可能來得到最佳的效果。

在上述情況下，測量時間等於指示時間（不考慮時間繼電器的脈衝時延，它一般為數微秒）。如果選擇測量時間小於 1 秒，那麼這時就不能保證可以從指示器上讀出測量結果，所以大多數電子計數頻率計所規定的測量時間都可以在零點幾秒到 10~15 秒內連續調節。這樣，操作人員就可以任意確定記錄測量結果所需的时间。

操作人員所確定的指示時間是借指示時間調節級來保證的。這個級的作用如下：時間繼電器在  $t_3$  瞬間回復到起始狀態後，其輸入端被閉鎖，計時脈衝就不可能再使它變為與起始狀態相反的狀態。時間繼電器輸入端的閉鎖發生在所選擇的指示時間持續期內。經這一時間後，時間繼電器輸入端停止閉鎖，繼電器又被下一個計時脈衝所開啟。

按上述線路工作的電子計數頻率計所能測量的頻率範圍，被脈衝計數器的分辨能力所限制。所謂分辨能力就是指相鄰兩個計數脈衝間的最短時間間隔，此時在每個脈衝單獨作用下還能使計數器準確地動作。

目前，用普通電子管制成的脈衝計數器，其分辨能力約為 0.1 微秒，這相當於 10 兆赫頻率；而用某些特殊型號電子管（如有二次發射的電子管）制成的脈衝計數器，就有可能用來測量數值為幾十兆赫的頻率。

通常，在電子計數頻率計中，採用了工作在 1~10 兆赫

范围内的脉冲计数器，同时采用使量程提高到几百、几千甚至几万兆赫的辅助装置。

电子计数频率计的测量相对误差不大，在一定条件下甚至比高精度的外差式频率计的相对误差还要小，外差式频率计的相对误差一般为  $5 \times 10^{-5}$ 。

目前生产了各种型号的电子计数频率计，图 3 所示即为其中之一种。

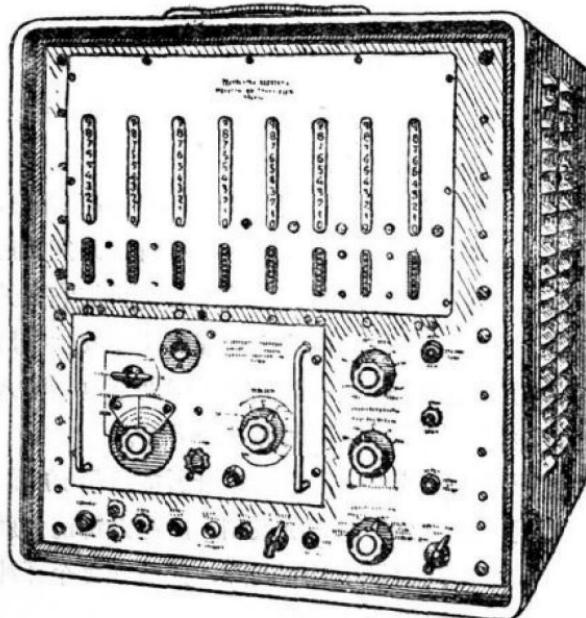


图 3 电子计数频率计外形图

电子计数频率计的主要用途就是测量电振荡的频率。此外，利用它还能解决一系列其它问题：测量周期的持续时间；测量时间间隔的宽度和频率与周期的比值；计算电脉冲的数目。在与专门的附件配合下，电子计数频率计还能用来测量

非电量——轉速、角加速度、靜壓力等。許多電子計數頻率計還帶有能够自動記錄測量結果的附件。

利用電子計數頻率計測量任一物理量的过程都是自動進行的。每台頻率計都有調節機構和各種轉換開關，用來選擇工作種類（測量頻率、脈衝計數等）以及規定所要求的狀態（建立必要的測量時間與指示時間等）。在測量過程中，只要使儀器處於一定的工作種類和狀態之後，就不要求操作人員再作任何調節。

電子計數頻率計是一種包含大量電子管的相當複雜的設備，因此它的尺寸頗大，需要較大的功率，因而也散發出大量熱量。電子計數頻率計發熱後會使零件的參數改變，結果破壞了儀器的正常工作。

這樣，在製造電子計數頻率計時，要合理地用半導體管來代替電子管。

不久以前，把晶体管用到電子計數頻率計中還是比較困難，因為其中裝有轉換速度很高的電子繼電器（首先是在脈衝計數器中）。最近已有質量很好的面結型晶体管，利用這種晶体管就能夠制成特性十分穩定的快速線路。所以，隨著半導體技術的發展必將導致在電子計數頻率計中大量地采用晶体管。採用半導體管的電子計數頻率計，其最大優點是尺寸小和很經濟，此外，半導體管比電子管的壽命長得多，這就大大提高了設備工作的可靠性。

## 第二章 电子脉冲計數器

### 1 脉冲計數器的型式和作用原理

計數单元是脉冲計數器的基础。

計數单元的作用原理在于：使加到該单元輸入端的脉冲重复頻率除以某一严格确定的数字（該数字叫作計數系数）。当脉冲加到計數单元的輸入端时，每一脉冲都引起綫路原来状态的突然改变。每当数目等于单元計數系数的一組脉冲送入后，单元就自动地恢复到起始状态，并送出一个輸出脉冲。单元带有指示器，用这种或那种方法来記录单元在計數脉冲通过时所处的状态。

电子計數頻率計中計數器的計數单元是以电子继电器或特殊計數管为基础組成的。

具有电子继电器的計數单元有各种类型，它有两个稳定状态——开断（0）和接通（1）。在每一輸入脉冲作用下，綫路由一种状态轉換到另一种状态。当由状态1轉換到状态0时，就送出輸出脉冲。所以，这种单元的計數系数  $k = 2$ ，由于这一原因它也就叫作二进制計數单元。


除二进制計數单元外，还采用某些特殊电子管和离子器件作为脉冲計數器的組成元件，例如十进計數管、磁旋管等。通常这些器件具有計數系数  $k = 10$ 。

脉冲計數器由若干个按一定方式联接的計數单元組成。根据計數单元联接方式，电子計數頻率計的計數器可分为环状和串联两种。


由  $m$  个二进制計數单元組成的环状計數器的方框图如图

4 a 所示。

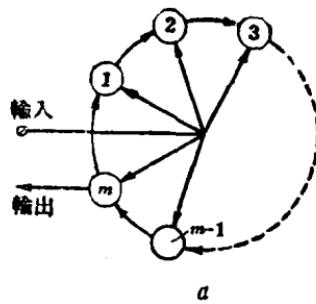計数脉冲同时加到所有单元，这些单元相互間的連接应使每个输入脉冲只能把其中一个开断（0）单元（該开断单元接在处于接通状态的計数单元之后）轉换为状态 1。可以利用第  $m$  个单元由状态 1 轉换到状态 0 时所得到的脉冲作为进位脉冲。



a

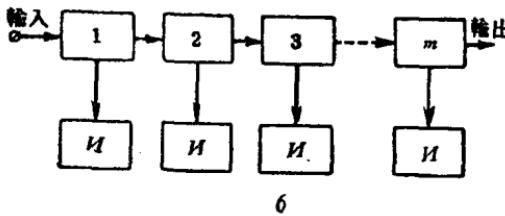

b

图 4 脉冲計数器方框图

a—环状脉冲計数器； b—串联脉冲計数器。

串联計数器由串联的計数单元組成，如图 4 b 所示。計数器接有  $m$  个計数单元，每个单元各自接有指示器  $I$ 。任一单元的計数系数都等于  $k$ 。

当計数脉冲列送入計数器时，第一单元在每輸入  $k$  个脉冲后就产生一个輸出脉冲；而第二单元在每送入  $(k \times k)$  个脉冲后产生一个輸出脉冲；依此类推。所以这一系統总的計

数系数为

$$K = \underbrace{k \times k \times \dots \times k}_{m \text{ 次}} = k^m。$$

計數器所能儲存的最大脉冲数称为計數器的容量。显然，串联作用的計數器的容量等于它的总計数系数。送入  $K$  个脉冲就完全充滿了計數器的容量，并使計數器回复到起始状态(0 状态)。送入  $(K+1)$  脉冲时，計数又重新开始。

如果在計數器輸入端送入  $N$  列脉冲 (在  $N \leq K$  条件下)，那末为了計出它們的脉冲数，必須在最后单元的讀数上再加上累积在前面所有单元中的脉冲数，即有

$$N = N_m k^{m-1} + \dots + N_i k^{i-1} + \dots + N_2 k + N_1,$$

式中  $N_i$ ——第  $i$  个单元指示器的讀数。

电子計数頻率計的計數器常常按串联作用的线路組成，因为与环状計數器相比，它只需要較少的計數单元就能滿足規定的計數系数。

## 2 触发器在脉冲計數器中的应用

在电子計数頻率計的脉冲計數器中，常常用对称触发器作为最基本的二进制計数单元。

計数脉冲列送入触发器时，触发器在每一个脉冲作用下改变其状态，并保持在最末一个脉冲作用完成后所呈现的状态。因此，把多个触发器串联时，就能够保証計出加到系統輸入端的脉冲数目，同时还能示出計数結果。

对触发器工作有重大影响的是安装时的寄生电容、所用电子管的极間电容和跨导。

触发器由一种状态翻轉到另一种状态不是瞬时发生的，

而要在有限的時間內完成，這個時間就稱為翻轉時間。在這一時間內，一個電子管的柵偏壓由零變到負值（相當於靜止狀態），而另一個電子管的柵偏壓則由負值變到零。

翻轉時間決定於寄生電容重新充電時的過渡過程的持續時間。為了觸發器能正常工作，必須使由於觸發脈衝作用所引起的過渡過程在下一個脈衝到達之前已經完全結束。顯然，為了擴大頻率計的量程，應該竭力降低計數觸發器的翻轉時間，亦即力圖提高其快速作用。

觸發器的翻轉時間隨著電子管質量因數的提高而減小，因此，在快速計數單元中採用高質量因數的電子管（如指形管系列的五極管和三極管：6Ж5П, 6Ж9П, 6Ж10П, 6Н13П等）。

為了降低寄生電容對觸發器的旁路作用，採用低阻值的陽極負載電阻。有時，為了加快寄生電容的再充電過程，選用陽極電流較大的電子管（例如 6Н6П 等）。而為了增大高頻範圍內的再充電電流，在電子管的陽極電路中還接入補償電感。

圖 5 所示為一種快速觸發器的線路。觸發器採用高跨導五極管。為了減小寄生電容的再充電時間，在電子管陽極電路中接入限幅二極管  $A_3 \sim A_6$ ，使陽極電壓的上限為 90 伏，下限為 70 伏。因此，這就好像從脈衝上切下一部分，這個部分的邊沿很陡，幅值為  $\Delta U = 90 - 70 = 20$  伏。被偏壓 -2 伏所閉鎖的二極管  $A_7$  和  $A_8$  使閉鎖管的負柵壓受到限制，這也就減小了過渡過程的持續時間。

觸發器的觸發方式對其快速作用有很大影響。

在計數電路中，觸發器是對稱觸發的。當計數脈衝的重