

电工电气技术实训报告

学 院: _____

班 级: _____

上课时段: _____

姓 名: _____

学 号: _____

成 绩: _____

应 交: _____

实 交: _____

联 系 人: _____

联系 电 话: _____

未 交 学 生: _____

提 交 时 间: _____



国防工业出版社

National Defense Industry Press

目 录

电工基础实训	1
维修电工实训	4
传感器与测量基础实训	7
机电一体化基础实训	9
数控机床电气故障诊断实训	13

电工基础实训

一、填空题

1. 电工仪表的测量方法误差主要是由仪表的_____引起的。
2. 三相电路的供电形式主要包括_____制供电和_____制供电。
3. 功率表是用来测量_____的电工仪表,其主要结构包括两个线圈:_____线圈和_____线圈。
4. 三相四线制供电的三相对称电路一般可以用_____法测量其三相有功功率。
5. 三相三线制供电的三相电路一般可以用_____法测量其三相有功功率。
6. 交流电网三相电源的相序一般为_____相—_____相—_____相。
7. 负序检测电路是用来判断_____。
8. 确定两线圈的同名端可以采用_____法和_____法。
9. 变压器的基本原理是_____原理。
10. 三相鼠笼式异步电动机又称为_____电动机。
11. 三相鼠笼式异步电动机的名牌数据为:380V/220V, Y/△。则当电源电压为380V时,三相定子绕组应该采用_____型连接。
12. 三相鼠笼式异步电动机的启动电流较大,约为额定电流的_____倍。

二、单项选择题

1. 常见的电工仪表不包括()。
 - A. 数字万用表
 - B. 交流电流表
 - C. 剥线钳
 - D. 瓦特计
2. 万用表的功能不包括()。
 - A. 测量直流电压
 - B. 测量电阻
 - C. 发出正弦波信号
 - D. 测量交流电流
3. 测量电气设备的绝缘电阻时可以使用()。
 - A. 万用表
 - B. 电流表
 - C. 兆欧表

- D. 电压表
4. 进行毫安表量程扩展时,可以将外接电阻与基本表如何连接? ()
- A. 串联
- B. 并联
- C. 既可以串联,也可以并联
- D. 无法实现
5. 相序检测电路用以测量三相交流电源的()。
- A. 相序
- B. 相位
- C. 频率
- D. 幅值
6. 两个线圈的相对位置变远,其互感系数()。
- A. 变大
- B. 变小
- C. 不变
- D. 无法确定
7. 两个线圈中插入铁棒铁芯时,其互感系数()。
- A. 变大
- B. 变小
- C. 不变
- D. 无法确定
8. 变压器的基本功能不包括()。
- A. 改变交流电压
- B. 改变交流电流
- C. 改变直流电压
- D. 改变等效阻抗
9. 多绕组输出的变压器中,输出电压不相同的两个绕组()。
- A. 不允许串联
- B. 不允许并联
- C. 既不允许串联,也不允许并联
- D. 既可以串联,也可以并联
10. 两表法是否可以用于三相四线制对称供电线路? ()
- A. 允许
- B. 不允许
- C. 有时允许,有时不允许
- D. 无法确定

三、判断题

1. 一般要求电压表的内阻越小越好。()

2. 万用表使用后,最好将转换开关置于最高交流电压挡。()
3. 正弦交流电的最大值等于有效值的 2 倍。()
4. 三相异步电动机是由定子和转子构成的。()
5. 功率表不仅可以测量负载的有功功率,也可以测量无功功率。()
6. 三相电源绕组的尾端接在一起的连接方式称三角形连接。()
7. 三相电压或电流最大值出现的先后次序称相序。()
8. 用交流电压表测得的交流电压的数值是最大值。()

维修电工实训

一、填空题

1. 在电气控制布线的过程中需要使用_____、_____、_____等电工工具。
2. 如何根据试电笔的状态判断相线和零线：_____。
3. 布线操作结束后，应该先检查_____、_____、_____和_____。
4. 日光灯回路主要包括_____、_____和_____。
5. 三相负载的连接主要有_____连接和_____连接。
6. Y形接法的负载，线电压为380V，则其相电压为_____V。
7. 单相电度表含有两个线圈：_____线圈和_____线圈。
8. 单相电度表的作用是_____。
9. 电气装置中急停按钮的作用是_____。

二、单项选择题

1. 常见的电气元件不包括()。

- A. 自动空气开关
- B. 荧光灯
- C. 按钮
- D. 热继电器

2. 常见的电工工具不包括()。

- A. 断线钳
- B. 螺丝刀
- C. 试电笔
- D. 接触器

3. 试电笔的基本功能是()。

- A. 检验导线和电气设备是否带电
- B. 紧固和拆卸带电的螺钉
- C. 剪断较粗的电线
- D. 剥削电线线头

4. 电流表的内阻应该()。

- A. 越大越好
- B. 越小越好

- C. 适中为好
 - D. 不能太小
5. 关于变压器的叙述错误的是()。
- A. 变压器可以进行电压变换
 - B. 有的变压器可变换阻抗
 - C. 有的变压器可变换电源相位
 - D. 变压器可进行能量形式的转化
6. 相电压是()间的电压。
- A. 相线与相线
 - B. 相线与中线
 - C. 中线与地
 - D. 相线与地
7. 三相四线制供电系统中,线电压指的是()。
- A. 两相线间的电压
 - B. 零线对地电压
 - C. 相线与零线电压
 - D. 相线对地电压
8. C6140 普通车床中主轴电动机 M1 的主令控制电器是()。
- A. 按钮
 - B. 接触器线圈
 - C. 接触器常开触点
 - D. 接触器常闭触点
9. 三相电源绕组 Y 联结时,对外可输出()电压。
- A. 1 种
 - B. 2 种
 - C. 3 种
 - D. 4 种
10. 一般在设备正常工作时,效率为()。
- A. 小于 100%
 - B. 大于 100%
 - C. 等于 100%
 - D. 不确定

三、判断题

- 1. 螺丝刀按照头部形状可以分为一字形和十字形。()
- 2. 验电前应先在有电设备上试验,确保验电器良好。()
- 3. 剥线钳用于剪断较粗的电线或电缆。()
- 4. 电工刀刀柄无绝缘保护,不能用于带电作业,以免触电。()

5. C6140 普通车床中快速移动电动机 M3 采用的是点动控制。()
6. 三相对称电路中,相电压超前相应的线电压 30° 。()
7. 三相负载作星形联结时,无论负载对称与否,线电流必须等于相电流。()
8. 三相电源绕组△联结时输出线电压不等于相电压。()

传感器与测量基础实训

一、填空题

1. 传感器是能感受(或响应)规定的_____，并按照一定规律转换成可用信号输出的_____。
2. 非电测系统主要由_____、_____、_____组成。
3. 虚拟仪器的基本思想就是在测试系统或仪器设计中尽可能地用_____代替_____。
4. 金属热电阻传感器是利用_____的原理进行测温。
5. 热电阻用于测量时，要求其材料电阻_____，_____，_____和_____。
6. 常用的力传感器有_____和_____。
7. 霍耳传感器是利用_____实现_____的传感器。
8. 气敏传感器主要包括_____气敏传感器、_____气敏传感器和_____气敏传感器。
9. 变送器是将_____信号或_____信号转换为_____电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。
10. 常见的液位变送器有_____液位变送器、_____液位变送器、_____液位变送器。

二、单项选择题

1. 传感器一般由敏感元件、转换元件和()三部分组成。
A. 继电器
B. 热敏元件
C. 探头
D. 基本转换电路
2. 传感器的作用是()。
A. 将被测的非电物理量转换成与其有一定关系的电信号
B. 将被测的电信号转换成与其有一定关系的非电物理量
C. 将被测的电信号转换成与其有一定关系的电信号
D. 将被测的非电物理量转换成与其有一定关系的非电物理量
3. 常见的转速传感器不包括()。
A. 交直流测速发电机
B. 电容式转速传感器

- C. 光电式转速传感器
 - D. 电磁式转速传感器
4. 霍耳效应线位移传感器有接触器式、差动式、非接触式和()等类型。
- A. 光栅式
 - B. 磁电式
 - C. 小位移式
 - D. 大位移式
5. 电阻应变片传感器的基本原理是()。
- A. 光电效应
 - B. 热效应
 - C. 电磁效应
 - D. 电阻应变效应
6. 制造热电阻的最好材料是()。
- A. 铂
 - B. 铜
 - C. 铝
 - D. 银
7. 下列有关虚拟仪器的说法错误的是()。
- A. 其基本思想是在测试系统中尽可能用软件代替硬件
 - B. 一种在通用计算机中运行的软件仪器
 - C. 无法进行真正的物理量测量
 - D. 可以由用户自行定义设计
8. 下列有关光电式转速传感器的说法错误的是()。
- A. 将转速变化转变为输出电压大小的变化
 - B. 将转速变化转变为输出电脉冲频率的变化
 - C. 需要直流电源供电
 - D. 是一种数字式的转速传感器


三、判断题

1. 传感器获得的信号正确与否,直接关系到整个测量系统的精度。()
2. 非电量的电测法是用电测技术对非电量进行测量。()
3. 虚拟仪器必须在实际的测量仪器中才能运行。()
4. 热电偶的测温原理是利用热电偶电阻随温度变化的特性。()
5. 光电式传感器有直射式和反射式两种。()
6. 当酒精气体浓度增加时,氧化锡半导体气敏传感器电阻变大。()

机电一体化基础实训

一、填空题(每空2分,共36分)

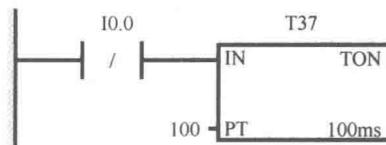- 可编程控制器简称_____，主要由_____、_____、_____、_____组成，是适用于_____现场的控制装置。
- 可编程控制器的程序语言一般采用的是_____。
- 在每次循环过程中，PLC的工作可分为5个阶段：_____、_____、_____、_____、_____。
- 下列语句中，定时器T37的分辨率为_____ms，定时的时间为_____s。



- 机械手主要由_____、_____、_____三大部分组成，其控制系统可以由单片机、PLC、DSP、微机等智能设备实现。
- 电梯控制实训中，模拟电梯停在一層的方法是：将一层指示灯L1所接的PLC输出端Q0.1置_____。

二、判断题(每题3分,共18分)

- 存储器M0.3可以代表Q0.3点的输出。 ()
- PLC的输入模块用来控制执行器的动作，输出模块用来接收和采集外部信号。 ()
- 当PLC在RUN状态时，它采用集中输入、集中输出、周期性循环扫描的方式反复不断地重复执行用户程序，直至停机或切换到STOP工作状态。 ()
- 若PLC的输入点I0.2用连线接至开关SQ2，则当开关SQ2合上（即置1）时，输入点I0.2处于置1并自锁的状态。 ()
- PLC程序中，一个定时器可以重复使用。 ()
- PLC工作时，其输入输出端的公共端不用接电源。 ()

三、单项选择题(每空4分,共16分)

- 机电一体化技术融合了机械技术、电气技术、传感器技术、信号处理技术等多种技术，一个机电一体化系统，它的核心是()。
A. 机械结构 B. 电工电气结构 C. 控制器 D. 传感器
- 可编程控制器里联系外部现场和CPU模块的桥梁是()。

A. 编程器


B. I/O 模块

C. 计算机


D. 存储器

3. 下列语句中实现:系统复位并上电后,延时 5s,Q0.1 持续亮灯的是()。


A.

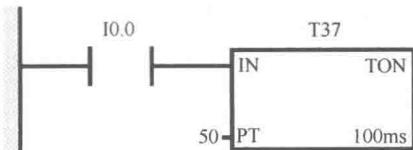


B.

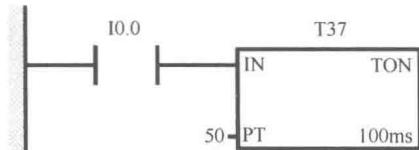


C.

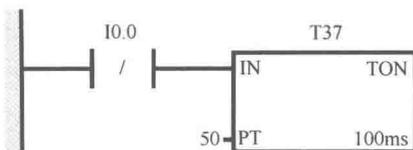

D.

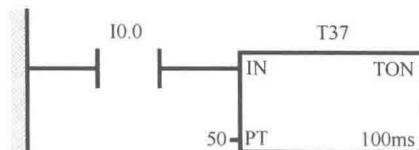

4. 对下列语句功能的描述,正确的是()。

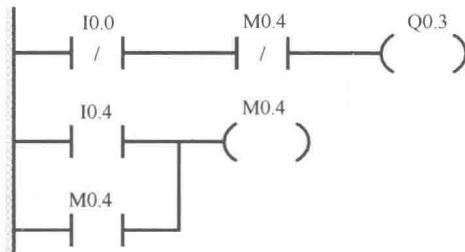

- A. 系统上电并复位后,按一下 I0.0 的按钮,同时按一下 I0.4 的按钮,Q0.3 持续亮灯。
- B. 系统上电并复位后,Q0.3 持续亮灯,按一下 I0.4 的按钮,Q0.3 持续灭灯。
- C. 系统上电并复位后,按一下 I0.4 的按钮,Q0.3 持续亮灯。
- D. 系统上电并复位后,按一下 I0.0 的按钮,同时按一下 M0.4 的按钮,Q0.3 持续亮灯。

四、多项选择题(每空 5 分,共 30 分)


1. 可编程控制器编程语言常用图形符号里:

—|—:表示 PLC 编程元件的(),接触器/继电器在线圈没有得电时,该触点处于断开状态;在受到外力的情况下,该触点闭合。

—|—:表示 PLC 编程元件的(),接触器/继电器在线圈没有得电时,该触点处于闭合状态;在受到外力的情况下,该触点断开。

- A. 动合触点
- B. 动断触点
- C. 常开触点
- D. 常闭触点


2. 对下列语句的描述,正确的是()。

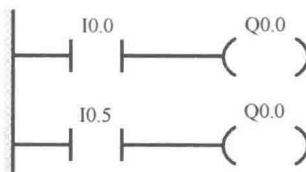


- A. 按下 I0.0 的按钮(I0.0 接通),Q0.0 亮灯。
- B. 按下 I0.0 的按钮(I0.0 接通),Q0.0 不亮灯。
- C. 按下 I0.5 的按钮(I0.5 接通),Q0.0 亮灯。
- D. 按下 I0.5 的按钮(I0.5 接通),Q0.0 不亮灯。

3. 下列语句中实现自锁功能的是()。


A.

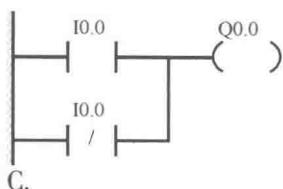


C.

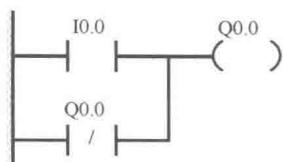

B.

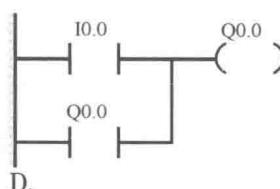

D.

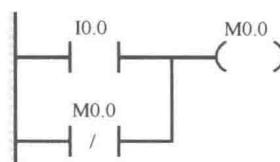


4. 下列哪些语句实现了如下功能:


当接通 I0.0 时, Q0.0 延时 5 秒接通, 并自锁; 当接通 I0.1 时, Q0.0 立即停止亮灯。

()


A.

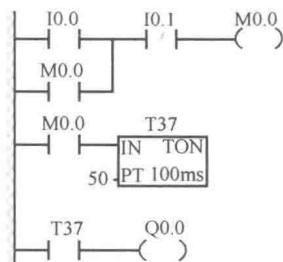


B.

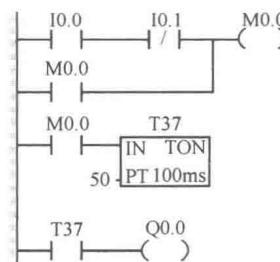

C.

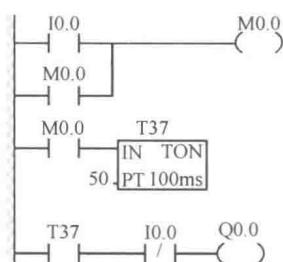

D.

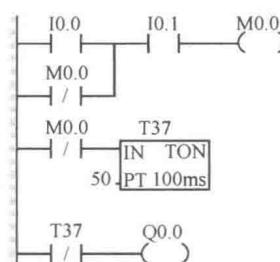


5. 在液体混合装置实训中,接线方式如下表所列:


输入信号			输出信号		
功能	接至	PLC 输入点	功能	接至	PLC 输出点
起动按钮 SB1	→	I0.0	液体 A 阀门电磁阀 YV1	→	Q0.1
			混合液体阀门电磁阀 YV3	→	Q0.2

在下列选项中,哪些选项实现了如下功能:按下启动按钮 SB1,混合液体阀门打开,经过 5s 后,混合液体阀门关闭,同时液体 A 阀门打开。()


A.

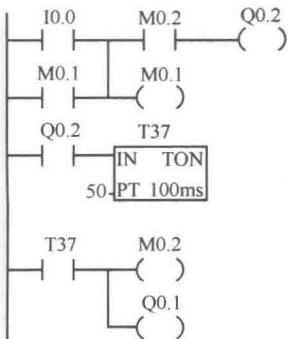


B.

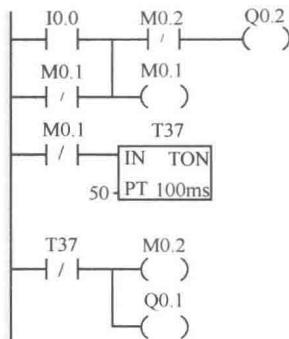

C.

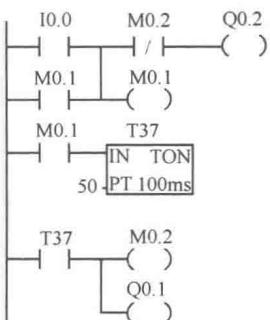

D.

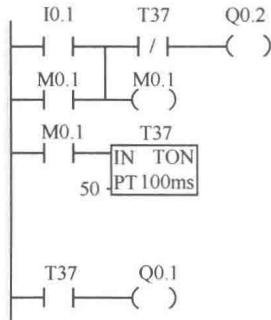

数控机床电气故障诊断实训

一、填空题

1. 数控是_____的简称。_____称为数控机床。
2. 数控机床一般由_____、_____、_____、_____、_____和_____组成。
3. 数控机床数控系统由_____、_____、_____、_____、_____和_____组成。
4. 数控机床进给伺服系统主要由_____与_____两大部分组成。
5. 主轴电动机通常有_____与_____两种。
6. 机床进给机械传动机构通常由_____、_____和_____等组成。
7. 伺服驱动控制系统,按照有无检测反馈元件,可分为_____、_____两种控制方式,而检测元件位置不同,闭环伺服系统又分为_____、_____。
8. 数控机床常见的电气故障主要有_____、_____、_____等。

二、单项选择题

1. 数控机床的核心部件是()。
A. 数控装置
B. 伺服驱动系统
C. I/O 装置
D. PLC
2. 直接测量机床工作台位移量并反馈给数控装置的伺服系统是()。
A. 开环伺服系统
B. 全闭环伺服系统
C. 半闭环伺服系统
3. 数控系统不包括()。
A. CNC 装置
B. 机床主体
C. I/O 接口
D. 伺服和检测反馈装置
4. 数控系统的主轴功能不包括()。
A. 主轴转速功能
B. 同步运行功能
C. 恒线速度切削功能

- D. 插补功能
5. 数控机床调试工作不包括()。
- A. 数控系统外观检查
 - B. 机床总电源接通检查
 - C. CNC 电器箱通电检查
 - D. 数控机床外电源安装
6. 下列元件中既能用作速度检测反馈又能用作位置检测反馈的元件有()。
- A. 光栅
 - B. 磁栅
 - C. 旋转变压器
 - D. 光电编码器
7. ()不属于数控机床电气故障常用的诊断方法。
- A. 敲击法
 - B. CNC 系统自诊断功能
 - C. 报警指示灯显示故障
 - D. 润滑油磨粒检测
8. 交流异步电动机的转速 n 与电源频率 f 的关系为()。
- A. $f = 60n/p$
 - B. $n = 60f/p$
 - C. $n = 50f/p$
 - D. $n = 30f/p$

三、判断题

1. 机床调试与维修的原理分析法是通过观察故障发生时的各种光、声、味等异常现象确定故障点。()
2. 数控加工程序信息有两类,其中连续控制量送往机床逻辑控制装置。()
3. 变频器把电压、频率固定的交流电转换成电压、频率可调的交流电。()
4. 交流异步电动机的转速与电源频率 f 成反比关系。()



定价：25.00 元

