




DIANQI  
XINXILEI

普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材

# 电气控制与工程 实习指南

■ 主 编 丁学文

■ 副主编 杨 燕 刘重轩 李鹏飞

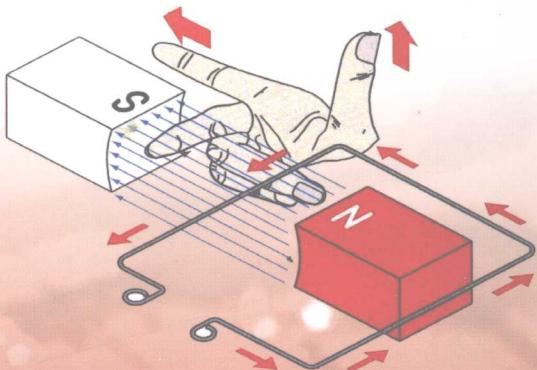

图文并茂 附有大量彩色图片  
生动形象 实习实训必备指南

机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

免费  
电子课件



普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材

# 电气控制与工程 实习指南

主编 丁学文

副主编 杨 燕 刘重轩 李鹏飞

参 编 杨 亮 朱仲明



机械工业出版社

全书共分 16 章：第 1~10 章主要涉及常用电工工具与仪器仪表。用电安全及防护，常用电工材料，电磁铁与直流电机，变压器与交流电机，接触器与电动机起动器，开关器件及其应用，电磁继电器、固态继电器与软起动器，电动机的各种起动电路；第 11~14 章主要涵盖与自动化技术有关的内容，包括光电传感器及其应用、电子器件与集成电路、电动机驱动器与调速、可编程序控制器及其应用等；第 15 章为输配电系统概论；第 16 章是预防性维护与故障排除等。书中包含大量精美彩色实物与现场图片，以及详尽的故障检查和设备维修知识，可在一定程度上弥补实习中遇到的困难。

本书可以作为自动化专业、电气工程及其自动化专业、机电一体化专业、检测技术及仪表专业、电子信息工程专业等本科或专科的实习指导书，也可供有关工程技术人员参考。

### 图书在版编目（CIP）数据

电气控制与工程实习指南/丁学文主编. —北京：机械工业出版社，2008.11

普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材  
ISBN 978-7-111-25116-3

I. 电… II. 丁… III. 电气控制—实习—高等学校  
—教学参考资料 IV. TM921.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 141482 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：于苏华 版式设计：霍永明

责任校对：刘志文 封面设计：张 静

责任印制：王书莱

北京双青印刷厂印刷

2008 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm • 20.25 印张 • 32 插页 • 599 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-25116-3

定价：56.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换  
销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 88379727

封面无防伪标均为盗版

# 前　　言

本书是根据作者在企业、研究所和高等学校多年的工程技术与教学、科研的经历和经验，结合目前社会需求而编著的一本有创意、内容新颖的教材，是面对大学生实习、实训过程的、学习和动手必备的指南。

近十几年来，随着我国经济的高速发展，在生产、研究和工程第一线的技术开发、设备制造、现代管理等方面，各工矿企业之间、研究所之间、公司之间出现了激烈的竞争局面。往往用人单位对大学生的期望值很高但又缺少长远“投资”和培养意识，加上各方面条件限制，使得大学生到基层实习、实训困难，工科大学生实习就更加困难。虽然目前有些有远见卓识的高校都在校内建设了实习、实训基地，成功地解决了这一矛盾，取得了很好的效果，但一直没有见到一本能解决这一矛盾的实习、实训教材。经过一年多的调研、走访和收集材料、拍摄照片，这个多年的宿愿终于在我们笔下实现了。

本书具有以下显著的特点：实用为主，简述原理；图片丰富，文字简明；介绍详尽，数学计算从略；以工厂企业中常见的电气设备为主线，也涵盖家用电器设备；包含大量的应用实例和维修知识；图片精美（附有彩色图片），如身临其境；内容全面，覆盖自动化、电力、电气、机械、检测、电子信息等；每章后有思考题和建议的实训课题。

全书共分 16 章。

第 1~10 章主要涉及常用电工工具与仪器仪表、安全用电及防护、常用电工材料、电磁铁、交直流电机、变压器、接触器与电动机起动器、开关器件及其应用、电磁继电器、固态继电器与软起动器、电动机的各种起动电路。

第 11~14 章主要涵盖自动化技术的有关内容，包括传感器及其应用、电子器件与集成电路、电动机驱动器与调速、可编程序控制器及其应用等。

第 15 章是输配电系统概论，并配有大量的图片。让学生了解电能是怎样生产、变换、输送和分配的，特别是了解现代电力网、变电所的构成和特点。

第 16 章是预防性维护与故障排除等。

本书第 1、2、6、9、10、13 章由丁学文教授编写，第 7、8、11、12、14 章由杨燕工程师编写，第 3、4、15 章由刘重轩教授编写，第 5、16 章由李鹏飞教授编写。丁学文教授统稿全书。杨亮和朱仲明为本书的绘图和录入做了大量工作。于正刚技师、吴其晃副教授以及肖海燕、孔英秀、李小绵、王娜、李秋老师参加了集体审阅。

本书为自动化专业、电气工程及其自动化专业、机电一体化专业、检测技术及仪表专业、电子信息工程专业等本科或专科的实习指导书，也可供有关工程技术人员参考。

本书编写过程中参阅了大量文献资料，从网上下载了很多图片，在此谨对有关作者表示谢意。

虽然在本书编写过程中花费了不少精力，并多次集体审阅，但书中难免有错误和不足之处，敬请广大读者批评指正。

## 作 者

# 目 录

## 前言

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第1章 常用电工工具与仪器仪表</b> .....      | 1  |
| 1.1 常用电工工具及其使用 .....              | 1  |
| 1.2 常用电气测量仪器仪表及其<br>使用 .....      | 5  |
| 思考题与实训课题 .....                    | 21 |
| <b>第2章 用电安全及防护</b> .....          | 22 |
| 2.1 有关人体触电的知识 .....               | 22 |
| 2.2 安全电压 .....                    | 23 |
| 2.3 触电保护措施 .....                  | 24 |
| 2.4 国际电工委员会的 IEC 1010<br>标准 ..... | 28 |
| 2.5 个人防护装置 .....                  | 29 |
| 2.6 安全警示与加锁 .....                 | 30 |
| 2.7 防火安全 .....                    | 31 |
| 思考题与实训课题 .....                    | 32 |
| <b>第3章 常用电工材料</b> .....           | 33 |
| 3.1 绝缘材料 .....                    | 33 |
| 3.2 导电材料 .....                    | 36 |
| 3.3 磁性材料 .....                    | 38 |
| 3.4 电线与电缆 .....                   | 40 |
| 3.5 导线连接材料 .....                  | 41 |
| 思考题与实训课题 .....                    | 42 |
| <b>第4章 电磁铁与直流电机</b> .....         | 43 |
| 4.1 电磁铁 .....                     | 43 |
| 4.2 直流电机 .....                    | 50 |
| 思考题与实训课题 .....                    | 61 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第5章 交流电机与变压器</b> .....         | 62  |
| 5.1 交流发电机 .....                   | 62  |
| 5.2 变压器 .....                     | 64  |
| 5.3 交流电动机 .....                   | 70  |
| 思考题与实训课题 .....                    | 78  |
| <b>第6章 接触器与电动机起动器</b> .....       | 79  |
| 6.1 刀开关直接起动电动机 .....              | 79  |
| 6.2 手动接触器与手动起动器 .....             | 79  |
| 6.3 电动机的过载保护 .....                | 80  |
| 6.4 手动起动器的应用 .....                | 82  |
| 6.5 电磁接触器 .....                   | 82  |
| 6.6 电动机电磁起动器 .....                | 87  |
| 6.7 热继电器举例 .....                  | 88  |
| 6.8 电磁起动器举例 .....                 | 89  |
| 6.9 内置过载保护与电子过载保护<br>.....        | 90  |
| 6.10 接触器与电磁起动器的附件 ..              | 91  |
| 6.11 接触器与电磁起动器的故障<br>检查 .....     | 92  |
| 6.12 电动机驱动装置 .....                | 93  |
| 思考题与实训课题 .....                    | 94  |
| <b>第7章 开关器件及其应用</b> .....         | 95  |
| 7.1 按钮、转换开关、操纵杆、脚踏<br>开关 .....    | 95  |
| 7.2 限位开关 .....                    | 100 |
| 7.3 物位开关、压力开关、温度开关、<br>流量开关 ..... | 102 |
| 7.4 烟雾开关、光感开关、声控<br>开关 .....      | 112 |
| 思考题与实训课题 .....                    | 113 |

|                               |     |                                    |     |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| <b>第 8 章 电磁继电器、固态继电器与软起动器</b> | 114 | 11.3 接近传感器及其应用                     | 178 |
| 8.1 电磁继电器                     | 114 | 11.4 霍尔传感器及其应用                     | 180 |
| 8.2 固态继电器                     | 122 | 11.5 光电传感器和接近传感器的输出                | 183 |
| 8.3 继电器的故障排除                  | 129 | 11.6 光电传感器和接近传感器的安装                | 186 |
| 8.4 电动机的软起动器                  | 131 | 11.7 光电传感器和接近传感器的故障排除              | 187 |
| 思考题与实训课题                      | 138 | 思考题与实训课题                           | 189 |
| <b>第 9 章 电动机的减压起动</b>         | 139 | <b>第 12 章 电子器件与集成电路</b>            | 191 |
| 9.1 减压起动                      | 139 | 12.1 半导体                           | 191 |
| 9.2 直流电动机的减压起动                | 139 | 12.2 二极管和整流电路                      | 192 |
| 9.3 直流电动机的调速                  | 141 | 12.3 光电池                           | 200 |
| 9.4 三相交流电动机的减压起动              | 143 | 12.4 输入元件(热敏电阻、光敏电阻、光敏二极管、霍尔元件)    | 201 |
| 9.5 减压起动电路的故障检查               | 152 | 12.5 放大器件和集成电路                     | 204 |
| 思考题与实训课题                      | 153 | 12.6 逻辑器件                          | 213 |
| <b>第 10 章 电动机的制动与反转</b>       | 154 | 12.7 电力电子器件(晶闸管、双向晶闸管、单结晶体管)       | 215 |
| 10.1 摩擦制动                     | 154 | 12.8 光电器件(光电耦合器、光敏晶体管、光敏晶闸管、发光二极管) | 220 |
| 10.2 反接制动                     | 154 | 思考题与实训课题                           | 222 |
| 10.3 直流制动                     | 155 | <b>第 13 章 电动机驱动器与调速</b>            | 223 |
| 10.4 发电制动                     | 157 | 13.1 电动机调速                         | 223 |
| 10.5 电动机的选择                   | 158 | 13.2 直流电动机调速和直流电动机驱动器              | 227 |
| 10.6 使用手动起动器反转电动机             | 160 | 13.3 交流电动机调速与交流电动机驱动器              | 230 |
| 10.7 使用凸轮开关反转电动机              | 162 | 13.4 电动机驱动器的应用                     | 241 |
| 10.8 使用电磁起动器反转电动机             | 163 | 思考题与实训课题                           | 246 |
| 10.9 使用可编程序控制器反转电动机           | 168 | <b>第 14 章 可编程序控制器及其应用</b>          | 248 |
| 10.10 电动机正/反转控制的接线            | 169 | 14.1 PLC 概述                        | 248 |
| 10.11 电动机制动与反转电路的故障检查         | 171 | 14.2 S7—200 系列 PLC 的硬件结构与工作原理      | 255 |
| 思考题与实训课题                      | 172 |                                    |     |
| <b>第 11 章 开关型传感器及其应用</b>      | 173 |                                    |     |
| 11.1 光电传感器及其应用                | 173 |                                    |     |
| 11.2 超声波传感器及其应用               | 177 |                                    |     |

---

|                                |     |                     |     |
|--------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 14.3 S7—200 系列 PLC 的基本指令       | 257 | 思考题与实训课题            | 293 |
| 14.4 PLC 控制系统的设计方法和梯形图编程规则     | 257 | 第 16 章 预防性维护与故障排除   | 294 |
| 14.5 STEP7—Micro/WIN 编程软件的使用方法 | 265 | 16.1 预防性维护          | 294 |
| 14.6 典型 PLC 控制程序举例             | 268 | 16.2 电动机系统预防性维护的内容  | 295 |
| 14.7 PLC 的故障诊断                 | 272 | 16.3 变频器的安装、维护与故障排除 | 303 |
| 思考题与实训课题                       | 275 | 16.4 维护与检修资讯的来源     | 311 |
| 第 15 章 输配电系统概论                 | 276 | 思考题与实训课题            | 312 |
| 15.1 电力系统概述                    | 276 | 参考文献                | 314 |
| 15.2 电力系统的构成                   | 280 |                     |     |

# 第1章 常用电工工具与仪器仪表

## 1.1 常用电工工具及其使用

常用电工工具是指一般专业电工经常使用的工具。

### 1.1.1 螺钉旋具

螺钉旋具(Screwdrivers)俗称螺丝刀，又称改锥，用来紧固和拆卸各种带槽螺钉，如彩图1-1所示。按头部形状不同分为一字形和十字形两种。一字形螺钉旋具用来紧固或拆卸带一字槽的螺钉，其规格用柄部以外的体部长度来表示，电工用的有50mm和150mm两种。而十字形螺钉旋具用来紧固或拆卸带十字槽的螺钉，其规格有4种：I号适用于螺钉直径为2~2.5mm，II号适用于3~5mm，III号适用于6~8mm，IV号适用于10~12mm。

螺钉旋具使用注意事项：

- 螺钉旋具的绝缘柄应绝缘良好，以免造成触电事故。
- 螺钉旋具的头部形状和尺寸应与螺钉尾部槽形和大小相匹配。不要用小螺钉旋具去拧大螺钉，以防拧豁螺钉尾槽或损坏螺钉旋具头部；同样也不能用大螺钉旋具去拧小螺钉，以防力矩过大而导致小螺钉滑扣。
- 使用时应使螺钉旋具头部顶紧螺钉槽口，以防打滑而损坏槽口。

### 1.1.2 钳

钳(Pliers)常用的有钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、压线钳等，如彩图1-2、彩图1-3所示。

#### 1. 钢丝钳

钢丝钳又名克丝钳，是一种钳夹和剪切工具，常用来剪切、钳夹或弯绞导线，拉剥电线的绝缘层和紧固、拧松螺母等。通常剪切导线用刀口、剪切钢丝用侧口、扳螺母用齿口、弯绞导线用钳口。常用的规格有150mm、175mm和200mm等3种。电工用的钢丝钳，在钳柄上必须套有耐压500V以上的绝缘套。

钢丝钳的使用及注意事项：

- 钳柄必须有良好的保护绝缘，否则不能带电操作。
- 使用时钳口朝内侧，便于控制剪切部位。
- 剪切带电导体时，必须单根进行，以免造成短路事故。
- 钳头不可当锤子用，以免变形。钳头的轴、销应经常加润滑油润滑。

#### 2. 尖嘴钳

尖嘴钳的头部尖细，适用于在狭小空间操作。刀口用于剪断细小的导线、金属丝等，钳

头用于夹持较小的螺钉、垫圈、导线和将导线端头弯曲成所需形状。其规格按全长分为130mm、160mm、180mm和200mm等4种。电工用尖嘴钳手柄套有耐压500V以上的绝缘套。

### 3. 斜口钳

斜口钳又称断线钳，其头部扁斜锋利。电工用的绝缘柄斜口钳如彩图1-2b所示，其耐压为1000V。

斜口钳专用于剪断较粗的金属丝、线材和电线、电缆等。

### 4. 剥线钳

剥线钳用于剥削直径3mm以下塑料或橡胶绝缘导线的绝缘层。其钳口有0.5~3mm多个直径切口，以适应不同规格的线芯剥削。其外形之一如彩图1-3b所示。它的规格以全长表示，常用的有140mm和180mm两种。剥线钳柄上套有耐压在500V以上的绝缘套管。

使用时注意：电线必须放在大于其芯线线径的切口中切削，以免损伤导线。

### 5. 压线钳

压线钳用于连接导线。将要连接的导线穿入压接管中或接线片的端孔中，然后用压线钳挤压压接管或接线片端孔使其变扁，将导线夹紧，达到连接的目的。彩图1-3a示出了一种剥线、压线、断线组合钳，彩图1-3c示出了它们的使用。

## 1.1.3 扳手

扳手(Wrenches)是一种用来紧固或拧松螺母的专用工具，如彩图1-4所示。

### 1. 活扳手

活扳手的扳口宽度可以调节，以适应不同尺寸的螺母，常用的有150mm(6in)、200mm(8in)、250mm(10in)和300mm(12in)4种。

活扳手的使用方法及注意事项：

- 旋转蜗轮将扳口调到比螺母稍大些，卡住螺母再旋转蜗轮，使扳口夹紧螺母。
- 握住扳手的头部施力。在扳动小螺母时，手指可随时旋调蜗轮，收紧活扳唇，以防打滑。
- 活扳手不可反用或用钢管接长柄施力，以免损坏活扳唇。
- 活扳手不可作为撬棒或锤子使用。

### 2. 呆扳手

呆扳手又称死扳手，其开口宽度不能调节。

### 3. 套筒扳手

套筒扳手是由一套尺寸不同的梅花套筒头和一些附件组成，可用在一般扳手难以接近螺钉或螺母的场合。

### 4. 内六方扳手

内六方扳手用以旋动内六角螺钉或螺母。

### 5. 管扳手

管扳手用于管道作业，可以夹紧和旋动管子、管螺母。

## 1.1.4 冲击钻

冲击钻(Hammer Drills)是一种旋转带冲击的电动工具。它具有两种功能：一是作为普通

电钻使用，此时选择开关应调到“钻”的位置，装上普通麻花钻能在金属上钻孔；二是选择开关调到“锤”的位置，装上镶有硬质合金的钻头，便能在混凝土和砖墙等建筑构件上钻孔。冲击钻通常可冲打直径为6~16mm的圆孔。其外形如彩图1-5所示。

冲击钻使用方法及注意事项：

- 为确保操作人员的安全，在使用前用500V兆欧表（摇表、高阻计或绝缘电阻表，习称兆欧表，后同）测定其相应绝缘电阻，其值应不小于0.5MΩ。
- 使用时应戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘地板上。
- 钻孔时不应用力过猛，遇到坚硬物时不能施加过大的力，以免钻头退火或因过载而损坏；当孔快钻通时，应适当减轻手的压力。
- 钻孔时应时常将钻头从钻孔中抽出，以便排出钻屑。

### 1.1.5 电工刀

电工刀（Electricians Knife）是用来刨削或切割电工材料的常用工具，如彩图1-6所示。电工刀有普通型和多用型两种，多用电工刀除具有刀片外，还有折叠式的锯片、锥针和螺钉旋具。可锯削电线槽板和锥钻木螺钉的底孔等。

使用方法和注意事项：

- 在刨削电线绝缘层时，可把刀略向内倾斜，用刀刃的圆角抵住线芯，刀向外推出。这样刀口就不会损坏芯线，又不会伤害操作者。
- 电工刀的刀柄无绝缘，严禁在带电体上使用。

### 1.1.6 低压验电器

低压验电器（Voltage Testers）又称试电笔，是检验低压导体和电气设备是否带电的一种常用工具，其检验电压范围为60~500V。其结构如彩图1-7所示，它主要由验电触头（笔头）、降压电阻、氖管、弹簧等部件组成。这种验电器是利用电流通过验电器、人体、大地形成回路，其漏电电流使氖管起辉发光而工作的。只要带电体与大地之间电位差超过一定数值（36V），氖管就会发出辉光，低于这个数值，就不发光，从而来判断低压电气设备是否带电。

在使用前，首先应检查一下验电器的完好性，4大组成部分是否缺少，氖管是否损坏，然后在有电的地方验证一下，只有确认验电器完好后，才可进行验电。在使用时，一定要手握笔帽端金属挂钩或顶部螺帽，用验电触头接触带电设备。湿手不要去验电，不要用手接触金属触头。

低压验电器除主要用来检查低压电气设备和线路外，还可区分相线与中性线、交流电与直流电以及电压的高低。通常氖管发光者为相线，不发光者为中性线；但要注意中性点发生位移的情况，此时，中性线同样也会使氖管发光。交流电通过氖管时，氖管两极均发光，直流电通过时，仅有一个电极附近发光。当用来判断电压高低时，氖管暗红轻微亮，电压低；氖管发黄红色，亮度强，电压高。

一种新式低压验电器如彩图1-8所示，能粗略地测出被验电压的数值，包括直流和交流电压。

### 1.1.7 高压验电器

高压验电器主要用来检验设备对地电压在 1200V 以上的高压电气设备。目前，广泛采用的有发光型、声光型两种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分)、绝缘部分、握手部分 3 大部分组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺纹起至罩护环止的部分，握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。

在使用高压验电器进行验电时，首先必须认真执行操作监护制度，一人操作，一人监护。操作者在前，监护人在后。使用验电器时，操作者应手握罩护环以下的握手部分，先在有电设备上进行检验。检验时，应渐渐地移近带电设备至发光或发声为止，以验证验电器的完好性，然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时，应先验低压，后验高压，先验下层，后验上层。

需要说明的是，在使用高压验电器验电前，一定要认真阅读使用说明书，检查一下试验是否超周期(每半年试验一次)、外表是否损坏、破伤。例如，对于 GSY 型系列高压声光型验电器在操作前应对指示器进行自检试验，才能将指示器固定在操作杆上，并将操作杆拉伸至规定长度，再作一次自检后才能进行验电操作。注意，高压验电器不能检测直流电压。

一种高压验电器如彩图 1-9 所示，适用于额定频率为 50Hz，电压等级为 10kV、35kV、110kV、220kV 的交流电压，作直接接触式验电用。

使用方法与注意事项：

- 注意其额定电压和被验电气设备的额定电压等级相适应。
- 操作人员必须带绝缘手套，手握操作手柄，并将操作杆全部拉出定位后方可按有关规定顺序进行验电操作。
- 在非全部停电场合进行验电操作时，应先将验电器在有电部位上测试，再到施工部位进行测试，然后回复到有电部位上复测，以确保安全。不得以验电器的自检按钮试验替代本项操作。自检按钮试验仅供参考。验电器的电子元件有自然老化的过程，为确保验电操作的安全可靠，以及保障电网设备和验电操作人员的人身安全，验电器的正常使用寿命自出厂之日起定为 3 年，特殊情况需延长使用年限时，必须征得制造厂同意，办妥有关复检手续并出具同意延长使用证明后方可继续使用，但最长使用年限不得超过 5 年。
- 为保证人身和设备的安全，验电器必须根据电业安全工作规程规定的期限，定期进行预防性试验。
- 验电时人与导电体应保持足够的安全距离，10kV 以下的安全距离为 0.7m 以上。
- 需在气候良好的情况下使用，以保障操作人员的安全。

### 1.1.8 电烙铁

电烙铁(Soldering Irons)是锡焊和塑料烫焊的常用工具，通常以电热丝作为热元件，如彩图 1-10 所示。常用的有 25W、45W、75W、100W 和 300W 多种。

#### 1. 使用注意事项

- 电烙铁金属外皮一定要有接地线或接零保护。

- 焊接弱电元器件时，宜采用45W以下的电烙铁，瓦数过大，容易烫坏元器件；焊接强电元器件时，宜采用45W以上的电烙铁。
- 在使用过程中，要经常用湿布或湿海绵清污，去掉烙铁头上的杂质。
- 当烙铁头的表面被氧化不易粘上焊锡时，可用锉刀在烙铁断电时锉去氧化层，蘸上松香再用。一般不宜蘸上焊油膏助焊，以免日久使焊点腐蚀，损坏电器。

## 2. 电烙铁的基本操作

### (1) 焊件表面处理

手工操作常用机械刮磨和酒精、丙酮擦洗等方法对焊件表面进行清理，去除焊接表面上的锈迹、油污、灰尘等影响焊接质量的杂质。

### (2) 预焊

为了防止虚焊，在正式焊接前一般应进行预焊：

- 元器件预焊：将需要焊接的部位先用焊锡润湿，也称镀锡、上锡等。预焊可用电烙铁直接上锡，也可在松香里上锡。
- 导线预焊：导线的预焊又称挂锡。对导线进行预焊时，应先剥去绝缘层。对多股导线剥掉绝缘层后，应将线扭成螺旋状。挂锡时应边挂锡边旋转，旋转的方向与导线扭合的方向一致。

### (3) 施焊

- 准备好焊锡丝和电烙铁。
- 加热焊件：将电烙铁接触焊点，对焊点均匀加热。
- 熔化焊料：当加热到能熔化焊料时，将焊锡丝置于焊点，此时焊料开始熔化并浸润焊点。等熔化一定量的焊锡后，将焊锡移开。
- 移开电烙铁：当焊锡完全浸润焊点后，沿45°的方向向上提起电烙铁。

### (4) 注意事项

- 对一般焊点，施焊大约2~3s。
- 焊锡量不要过多或过少：焊锡过多既消耗焊锡，又增加焊接时间，降低工作效率，且在高密度的电路中，过量的焊锡很容易造成不易觉察的短路；焊锡过少不能形成牢固的结合，降低焊点的强度，日久可能造成焊点脱落。
- 焊剂要适中，过量的松香不仅会增加清洗工作量，而且会延长加热时间，降低工作效率。若加热不足，焊剂又容易夹杂到焊锡中，形成“夹渣”缺陷。对使用有松香芯的焊丝来说，基本上可不用助焊剂。

一种恒温电烙铁如彩图1-11所示。

## 1.2 常用电气测量仪器仪表及其使用

### 1.2.1 万用表

万用表(Multimeters)又称多用表，是一种多功能、多量程的便携式电工仪表，一般可用来测量交、直流电压、直流电流和电阻等多种物理量，有些还可以测量交流电流、电感、电容和晶

体管直流放大系数等。

### 1. 指针式(模拟式)万用表

指针式万用表又称模拟式万用表,如彩图 1-12a 所示,指针式万用表的刻度如彩图 1-13 所示。

使用方法及注意事项:

- 表棒要完好,绝缘符合要求。
- 观察表头指针是否指向电压、电流的零位;若不是,则调节机械零位调节器使其指零。
- 根据被测参数种类和大小选择转换开关的位置(如  $\Omega$ 、V、 $\mu$ A、mA)和量程,应尽量使表头指针偏转到满刻度的  $2/3$  处。如事先不知道被测量的范围,应从最大量程开始逐渐减小到适当的量程挡。
- 测量电阻前,应先对相应的欧姆挡调零(即将两表棒相碰,旋转调零旋钮,使指针指示在  $0\Omega$  处)。每换一次欧姆挡都要进行调零。如旋转调零旋钮无法使指针达到零位,则可能是表内电池电量不足,需更换新电池。
- 测量直流量时注意极性,测量直流量时电流从表棒正(+)端流入,从负端(-)流出;测直流电压时,红表棒接高电位,黑表棒接低电位。
- 测量读数要从相应的标尺去读,并注意量程。若被测量是电阻,则读数 = 标尺读数  $\times$  倍率。
- 测量时手不要去碰表棒的金属部分,以保证安全和测量准确。
- 不能带被测对象转动转换开关。
- 不要用万用表直接测量微安表、检流计等灵敏电表的内阻。
- 测量晶体管时,要用低压高倍率挡( $R \times 100$ ,  $R \times 1k$ )。注意“-”为内电源的正端,“+”为内电源的负端。
- 测量完毕后,应将转换开关旋至交流电压最高挡,有“OFF”挡的则旋至“OFF”。

### 2. 数字式万用表

数字式万用表如彩图 1-12b 所示。

数字式万用表与指针(模拟)式万用表相比有很多优点:灵敏度高、准确度高、显示直观、功能齐全、性能稳定、小巧灵便,并具有极性选择、过载保护、过量程显示等功能。

使用方法及注意事项:

#### (1) 交直流电压测量

- 将黑表棒插入 COM 插孔中,红表棒插入 V/ $\Omega$  插孔中。
- 将功能选择开关置于 DCV(直流)或 ACV(交流)的适当量程挡,将表棒并接到被测电路两端,显示器将显示被测电压值和极性(若显示器只显示“1”,表示超量程,应使功能选择开关置于更高量程挡)。

#### (2) 交直流电流的测量

- 将黑表棒插入“COM”孔中,当被测电流小于 400mA 时,红表棒插入 A 孔,被测电流在 400mA ~ 10A 之间时,将红表棒插入 10A 孔中。
- 将功能选择开关置于 DCA(直流)或 ACA(交流)的适当量程挡,表棒串入被测电路,显示器在显示被测电流大小的同时还显示极性。

### (3) 电阻的测量

- 将黑表棒插入 COM 孔中, 红表棒插入 V/Ω 插孔。
- 将功能选择开关置于电阻的适当量程挡, 将表棒接在被测电阻上, 显示器将显示被测电阻值。

### (4) 二极管的测量

- 将黑表棒插入 COM 插孔中, 红表棒插入 V/Ω 插孔中。
- 将功能选择开关置于“二极管”挡, 将表棒接到被测二极管两侧, 显示器将显示二极管正向压降的 mV 值。当二极管反接时, 则显示“1”。
- 若两个方向均显示“1”, 表示二极管开路; 若两个方向均显示“0”, 则表示二极管击穿短路。这两种情况均说明二极管已经损坏, 不能使用。
- 该量程挡还可以用作带声响的通断测试, 即当所测电路的电阻在  $70\Omega$  以下时, 表内的蜂鸣器发声, 表示电路导通。

### (5) 晶体管放大系数的测量

- 将功能选择开关置于  $h_{FE}$  挡。
- 确认晶体管是 NPN 型或是 PNP 型, 将 E、B、C 3 脚分别插入相应的插孔内, 显示器将显示晶体管放大系数的近似值。

### (6) 电容器的测量

- 将功能选择开关置于 CAP 适当量程挡, 调节电容调零器使其显示为“0”。
- 将被测电容插入“Cx”测试孔中, 显示器将显示其电容值。

## 1.2.2 兆欧表

兆欧表 (Megohmmeters) 是一种简便的、常用来测量高电阻或绝缘电阻的直读式仪表, 一般用来测量电路、电机绕组、电线电缆的绝缘电阻。兆欧表有两种形式: 手摇供电和电池供电。如彩图 1-14 所示。一种常用的国产手摇兆欧表外形可参见彩图 1-37。下面的讨论仅针对手摇兆欧表。

### 使用方法及注意事项:

- 使用前先对兆欧表进行一次开路和短路试验, 检查兆欧表是否良好。空摇兆欧表, 指针应指向  $\infty$  处, 然后再慢摇手柄, 使两端瞬时短接, 指针应迅速指在“0”处。
- 不可在设备带电的情况下测量绝缘电阻, 且应对具有电容的高压设备先行放电(约 2 ~ 3 min)。
- 兆欧表与被测线路或设备的连接要用绝缘良好的单根导线, 不能用双股绝缘线或绞线, 避免因绝缘不良引起测量误差。
- 摆动手柄的速度要均匀, 一般规定为  $120r/min$ , 允许有  $\pm 20\%$  的变化。通常要摇动 1min 后, 待指针稳定后再读数。如被测电路中有电容时, 先持续摇动一段时间, 让兆欧表对电容充电, 指针稳定后再读数。若测量中发现指针指零, 则应立即停止摇动。
- 在兆欧表未停止摇动前, 切勿用手触及设备的测量部分和兆欧表的接线端。测量完毕后对设备充分放电, 否则容易引起触电事故。
- 禁止在雷电时或邻近有高压导体的设备处使用兆欧表。

### 1.2.3 钳形电流表

钳形电流表(Clamp-on Ammeters)又称钳形表，一种是电流互感器的变形，可以在不断开电路的情况下直接测量交流电流。如果是采用霍尔效应原理制作钳形电流表，则交、直流电流均可被测量。图 1-15 所示为交、直流均可测量的多功能钳形表，除测量交、直流电流外，还可以测量交、直流电压和电阻。

使用方法及注意事项：

- 检查钳口开合情况，要求钳口可动部分开合自如，两边钳口结合面接触紧密。
- 检查电流表指针是否在零位，否则调节回零按钮使其指零。
- 功能选择旋钮置于适当位置，不准在测量过程中切换功能选择旋钮。
- 将被测导线置于钳口内中心位置即可读数。
- 测量结束后将功能选择旋钮置于 OFF 位置。

### 1.2.4 相序指示器

在三相交流电动机中，相序决定电动机的转向，在电力电子变流技术中，相序决定触发脉冲的对应关系，在这些情况下，接线的相序是不能颠倒的。相序指示器(Phase Sequence Indicators)提供了一种简便的判断相序的测试工具，如彩图 1-16 所示。

使用方法及注意事项：

- 注意不要超出相序指示器的使用电压范围。
- 将 L1、L2、L3 的 3 个接线夹子夹住三相电源线的金属端。
- 上面的指示灯亮表明所接线为顺序；下面的指示灯亮表明所接线为逆序。
- 使用相序指示器可以判断接线的相序是否一致，可以判断电动机的转向是否符合要求。

### 1.2.5 示波器

示波器(Oscilloscope)可以直接观测电信号的波形，测试多种电量参数，如频率、幅值、相位和时间周期等，是分析和研究电路的重要工具。

下面以 COS5020D 型双通道示波器为例介绍示波器的面板旋钮和使用方法。

#### 1. 面板操作

COS5020D 型双通道示波器如彩图 1-17 所示，它的面板如图 1-18 所示。图 1-18 中各图标说明如下：

CRT 部分：

⑥电源：主电源开关。

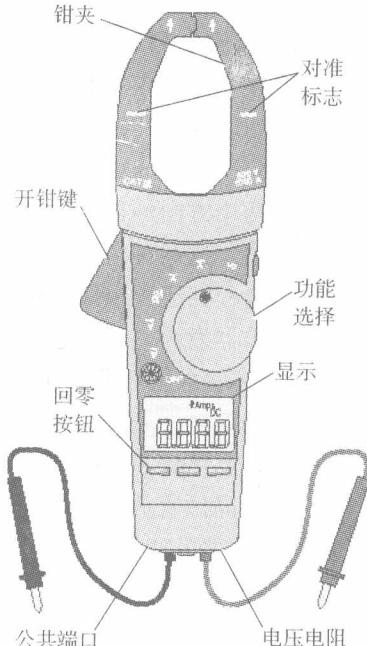


图 1-15 多功能钳形表

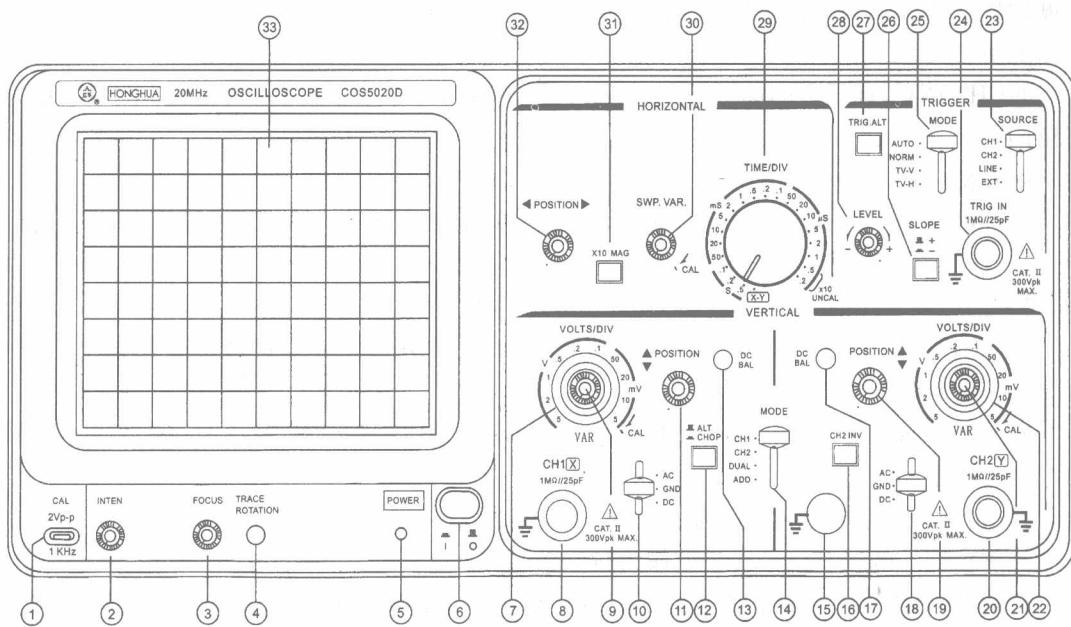


图 1-18 COS5020D/5040D 型双通道示波器面板

- ②亮度。  
③聚焦。  
④轨迹旋转：用来调整水平轨迹与刻度线平行。

⑩滤波片：使波形看起来更加清晰。

垂直部分：

- ⑧ CH1(X)输入：在 X-Y 模式下，作为 X 轴输入端  
⑩ CH2(Y)输入：在 X-Y 模式下，作为 Y 轴输入端  
⑪⑫ AC - GND - DC：选择垂直轴输入信号的输入方式。

AC：交流耦合。

GND：垂直放大器的输入接地。

DC(直流耦合)部分：

- ⑦⑬ 垂直衰减开关：调节垂直偏转灵敏度从 5mV/div ~ 5V/div，分 10 挡。  
⑨⑭ 垂直微调：微调灵敏度大于或等于 1/2.5 标示值，在校正位置时，灵敏度校正为标示值。

⑬⑭ CH1 和 CH2 的 DC BAL：用于衰减器的平衡调试。

⑪⑯ ▼▲ 垂直位置：调节光迹在屏幕上的垂直位置。

⑭ 垂直方式：选择 CH1 和 CH2 放大器的工作模式。

➤ CH1 或 CH2：通道 1 或通道 2 单独显示。

➤ DUAL：两个通道同时显示。

➤ ADD：显示两个通道的代数和 CH1 + CH2；按下 CH2 INV⑯ 按钮，为代数差 CH1 - CH2。

⑮ ALT/CHOP：在双踪显示时，放开此键，表示通道 1 和通道 2 交替显示（通常用在扫描