


21世纪高等学校规划教材



SHUZI LUOJI YU SHUZI XITONG

数字逻辑与数字系统

万珊珊 沙丽杰 主编
沈春华 王玲玲 副主编
李超

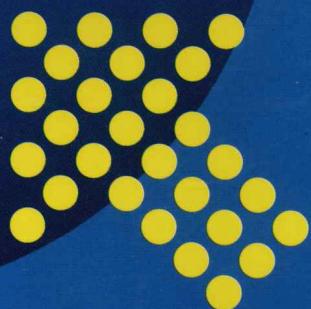

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

21世纪高等学校规划教材



SHUZI LUOJI YU SHUZI XITONG

数字逻辑与数字系统


主编 沙丽杰

副主编 万珊珊 王玲玲

沈春华 李超

参编 陈智育

主审 张粉玉

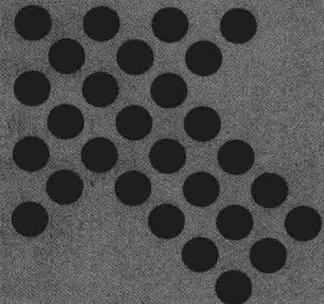

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书系统地介绍了数字逻辑电路的基本概念、基本分析与设计方法。主要内容包括数字电路基础、逻辑代数基础、逻辑门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路、可编程逻辑器件、数字系统分析与设计等。为了配合实践教学，还包含有VHDL语言及应用、软件开发工具MAX plus II的使用及实验等内容。

本书侧重基本概念、基本方法与实际应用的讲述，着重“厚基础、宽专业、重能力”的编写方针，注重理论教学与实践教学相结合，力图反映数字逻辑电路中的新技术、新理念，以适应数字电路技术快速发展的需要。本书可作为高等院校计算机、自动化和电气信息类有关专业的教材，同时也可供从事电子技术工作的工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

数字逻辑与数字系统/沙丽杰主编. —北京：中国电力出版社，2010. 12

21世纪高等学校规划教材

ISBN 978 - 7 - 5123 - 1015 - 5

I. ①数… II. ①沙… III. ①数字逻辑—高等学校—教材
②数字系统—高等学校—教材 IV. ①TP302. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 205306 号

中国电力出版社出版、发行

（北京市东城区北京站西街 19 号 1000Q5 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>）

汇鑫印务有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2011 年 6 月第一版 2011 年 6 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 13 印张 308 千字

定价 22.00 元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前 言

近年来，随着电子技术的快速发展，出现了很多新的分析、设计方法和大量新的器件，这对数字逻辑电路课程的教学提出了新的要求。本书的编写原则是在保证理论完整的基础上，注重基础性、实用性和新颖性，重点讲述数字逻辑电路基本的分析方法和设计方法，侧重数字集成电路的逻辑功能和应用，简化对数字集成门电路内部结构的分析，简化各种可编程器件的内部结构。在编写过程中，力求做到深入浅出、思路清晰、重点突出，反映数字电路技术的新技术、新理念。

教材编写的出发点是面向应用型本科学生，着力培养学生的创新能力、实践能力、创新能力，增强学生在未来人才市场上的竞争力。强调基本知识的覆盖面，降低知识点的深度和广度，便于学生课后复习或自学。本教材包含了与课程相结合的实验及课程设计的内容，在实践环节上，采用最新技术的可编程器件，用 VHDL 硬件描述语言进行数字电路设计，使学生在掌握新技术巩固理论知识的同时，动手能力、综合能力也得到相应地提高。

本书共分 10 章，总授课学时数大约为 60。

第 1 章介绍数字电路的基础知识，数字系统所使用的数制，数制之间的转换方法，常见的可靠性编码等。

第 2 章讨论逻辑代数的基本概念、公式和定理、逻辑函数的描述方法和化简方法等。

第 3 章从使用分立元件门电路的角度出发，介绍了 TTL 和 CMOS 集成电路的内部结构、工作原理和特性参数。

第 4 章的主要内容是组合逻辑电路的分析与设计方法、MSI 组合电路模块的功能及应用，包括加法器、编码器、译码器、比较器和数据分配器等。

第 5 章介绍时序电路的基本组成部件——触发器，基本 SR 触发器电路结构、原理，同步触发器、主从触发器、边沿触发器的电路结构、原理和特性。

第 6 章介绍时序逻辑电路的分析与设计方法，寄存器、移位寄存器、计数器等常用时序电路的工作原理、电路结构及应用。

第 7 章主要讲述可编程逻辑器件 PROM、PLA、PAL、GAL、FPGA 和 CPLD 的基本结构及应用。

第 8 章介绍数字系统的分析和设计方法，给出 ASM 图描述数字系统的方法以及数字系统设计实例。

第 9 章介绍硬件描述语言 VHDL 的基本结构、基本语句和常用逻辑电路设计实例。

第 10 章介绍 MAX plus II 软件开发环境下设计逻辑电路的方法与步骤，并列出参考实验题目和课程设计题目。

参加本书各章编写的人员有沙丽杰（第 1、6、7 章）、万珊珊（第 3、4 章）、王玲玲（第 2、8 章）、沈春华（第 9、10 章）、李超（第 5 章）。

本教材由烟台大学张粉玉教授主审。张粉玉教授多年来从事本门课程教学及相关课程教学，有着丰富的教学和实践经验，对此书提出许多宝贵意见，在此致以衷心地感谢。

限于编者水平，书中难免存在不妥和错误之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2011年5月

目 录

前言

第1章 数字电路基础	1
1.1 数字电路概述	1
1.2 数制	1
1.2.1 进位计数制	1
1.2.2 十进制	2
1.2.3 二进制	2
1.2.4 十六进制	2
1.2.5 任意进制转换为十进制	3
1.2.6 十进制转换为其他进制	3
1.3 码制	4
1.3.1 二进制编码	4
1.3.2 字符编码	6
1.3.3 奇偶检验码	7
小结	7
习题1	7
第2章 逻辑代数基础	9
2.1 逻辑代数的基本知识	9
2.1.1 逻辑代数的基本运算	9
2.1.2 逻辑代数的基本定律	11
2.1.3 逻辑代数的基本规则	12
2.2 逻辑函数及其描述方法	13
2.2.1 逻辑函数	13
2.2.2 逻辑函数的表示方法	14
2.2.3 逻辑函数的标准形式	15
2.3 逻辑函数的化简	17
2.3.1 公式化简法	17
2.3.2 卡诺图化简法	18
2.4 具有无关项的逻辑函数及其化简	23
2.4.1 逻辑函数中的无关项	23
2.4.2 无关项在逻辑函数化简中的应用	24
小结	24
习题2	25

第3章 逻辑门电路	27
3.1 概述	27
3.2 分立元件逻辑门电路	27
3.2.1 二极管与门电路	27
3.2.2 二极管或门电路	28
3.2.3 非门	29
3.3 TTL 集成电路门	30
3.3.1 TTL 与非门	31
3.3.2 TTL 门的外部特性和主要参数	32
3.3.3 集电极开路门	33
3.3.4 三态门	34
3.4 CMOS 门电路	36
3.4.1 CMOS 反相器	36
3.4.2 传输门	36
3.5 集成门电路使用中应注意的问题	37
3.5.1 TTL 逻辑电路的使用	37
3.5.2 CMOS 电路的操作保护措施	38
3.5.3 CMOS 与 TTL 电路接口	39
小结	40
习题 3	40
第4章 组合逻辑电路	43
4.1 概述	43
4.2 组合逻辑电路分析	43
4.3 组合逻辑电路的设计	45
4.3.1 设计步骤	45
4.3.2 逻辑问题的描述	45
4.3.3 逻辑函数的变换	47
4.3.4 多输出函数的逻辑设计	49
4.3.5 利用任意项的逻辑设计	51
4.4 组合逻辑中的竞争冒险	53
4.4.1 竞争冒险的产生	53
4.4.2 竞争冒险的消除	54
4.5 加法器	56
4.5.1 1位加法器	56
4.5.2 多位加法器	57
4.5.3 加法器应用	58
4.6 数值比较器	59
4.6.1 1位数值比较器	59
4.6.2 4位数值比较器	60

4.6.3 集成比较器的应用	61
4.7 编码器和译码器	62
4.7.1 编码器	62
4.7.2 译码器	65
4.8 数据选择器与数据分配器	71
4.8.1 数据选择器	71
4.8.2 数据分配器	73
4.9 奇偶校验器	74
小结	75
习题 4	76
第 5 章 触发器	79
5.1 概述	79
5.2 基本 SR 触发器	80
5.2.1 用与非门构成的基本 SR 触发器	80
5.2.2 用或非门构成的基本 SR 触发器	82
5.3 钟控触发器	83
5.3.1 钟控 SR 触发器	83
5.3.2 钟控 D 触发器	84
5.4 主从触发器	86
5.4.1 主从型 D 触发器	86
5.4.2 主从型 JK 触发器	87
5.5 边沿触发器	89
5.5.1 负边沿 JK 触发器	89
5.5.2 维持—阻塞 D 触发器	90
5.5.3 T 触发器	93
5.6 集成触发器的参数	93
小结	94
习题 5	94
第 6 章 时序逻辑电路	97
6.1 概述	97
6.1.1 时序逻辑电路的描述	97
6.1.2 时序逻辑电路功能的表示方法	97
6.2 时序逻辑电路分析	98
6.3 寄存器、锁存器和移位寄存器	102
6.3.1 寄存器	102
6.3.2 锁存器	102
6.3.3 移位寄存器	103
6.4 计数器	105
6.4.1 计数器的分类	105

6.4.2 同步计数器	106
6.4.3 异步计数器	108
6.4.4 中规模集成计数器	110
6.5 计数器的应用	115
6.6 同步时序电路设计	117
小结	121
习题 6	122
第 7 章 可编程逻辑器件	125
7.1 存储逻辑	125
7.1.1 随机存储器	125
7.1.2 只读存储器	126
7.2 可编程逻辑器件	127
7.3 PLD 的基本概念	130
7.3.1 PLD 的表示方法	130
7.3.2 PLD 的基本结构	131
7.4 PLD 器件的应用	135
7.4.1 PROM 应用	135
7.4.2 PLA 应用	136
小结	138
习题 7	139
第 8 章 数字系统分析与设计	140
8.1 数字系统的基本概念	140
8.2 数字系统的设计方法	141
8.3 数字系统设计的一般过程	141
8.4 数字系统的算法描述	142
8.4.1 ASM 图符号	142
8.4.2 ASM 图含义	143
8.4.3 ASM 图的建立	144
8.5 数字系统设计实例	145
8.5.1 设计步骤	145
8.5.2 数字系统设计举例	145
小结	150
习题 8	151
第 9 章 硬件描述语言 VHDL	152
9.1 VHDL 设计描述的基本结构	152
9.2 VHDL 的语言元素	154
9.2.1 标识符	154
9.2.2 VHDL 数据对象	155
9.2.3 VHDL 的数据类型	156

9.2.4 运算符与操作符	157
9.3 VHDL 的基本描述语句	158
9.3.1 顺序描述语句	158
9.3.2 并发描述语句	165
9.4 VHDL 结构体的三种描述方式	167
9.4.1 数据流描述方式	167
9.4.2 结构描述方式	168
9.4.3 行为描述方式	169
9.5 有限状态机的设计	169
9.5.1 有限状态机概述	169
9.5.2 有限状态机的设计	170
小结	173
习题 9	173
第 10 章 实验开发技术及设计	175
10.1 EDA 概述	175
10.2 MAX+plus II 基本操作	175
10.2.1 MAX+plus II 的设计方法	175
10.2.2 建立文本设计文件 (VHDL)	185
10.2.3 VHDL 语言和原理图混合输入方式	186
10.3 数字逻辑基础实验	187
10.3.1 交通控制灯监视电路	187
10.3.2 三人表决器、全加器	187
10.3.3 3—8 译码器、8 路数据选择器	188
10.3.4 同步十进制计数器	188
10.3.5 8 路脉冲分配器	189
10.3.6 BCD 七段显示译码器	189
10.3.7 二十四进制计数器	189
10.3.8 动态扫描数码显示器	190
10.4 数字系统综合设计	191
10.4.1 多功能数字电子钟	191
10.4.2 交通灯控制器	192
10.4.3 数字密码锁	193
10.4.4 智力竞赛抢答器	194
附录 A 常用逻辑符号对照表	195
参考文献	196

第1章 数字电路基础

数字电子技术在现代电子设备，如计算机、通信、控制系统以及家用电器中得到广泛应用。本章将简单介绍数字电路的基本概念，重点讨论数字系统中所使用的数制、不同数制之间的转换方法以及数字系统中常用的码制及其特点。

1.1 数字电路概述

自然界中，在时间和数值上连续变化的物理量称为模拟量，例如温度、压力、速度等物理量，具有连续变化的特点，在一定范围内可以取任意实数值，如图 1.1 所示。把表示模拟量的信号称为模拟信号，处理模拟信号的电路称为模拟电路。而在时间和数值上离散变化的物理量称为数字量，它们的大小以及每次增减变化都是某个最小单位的整倍数。例如以 t 为最小单位的产量，显然只能以 t 为单位增加或减少；班级的人数，只能取某一区间特定的整数值。把表示数字量的信号称为数字信号，对数字信号进行传输、处理的电路称为数字电路。

在数字电路中一般只采用 0 和 1 两种数值所组成的数字信号，这类信号中的数值 1 或 0 可以用电平的高或低来表示，如图 1.2 所示。图中，每个 1 和 0 的持续时间都是 Δt ，称为 1 位或者 1 拍。

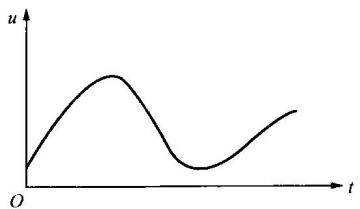


图 1.1 模拟信号

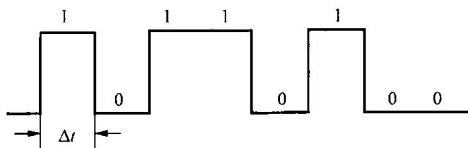


图 1.2 数字信号

1.2 数 制

数制即计数体制，它是按照一定规律表示数值大小的计数方法。日常生活中最常用的计数制是十进制，数字电路中最常用的计数制是二进制。

1.2.1 进位计数制

用数字量表示物理量的大小时，仅用一位数码往往不够，因此经常需要用多位数码按先后次序把它们排成数位，由低到高进行计数，计满后进位，这就产生了进位计数制。进位计数制是人们对数量计数规律的总结。任何一种进位计数制都包含着基数和位权两个特征。

1. 基数

基数是指数制中所采用的数字符号的个数，基数为 R 的数制称为 R 进制。 R 进制能表示 $0 \sim R-1$ 的共 R 个数字符号。

2. 位权

位权是指进位计数制中不同数位上的数值，如十进制的个位、十位、百位或十分位、百分位等。一个数码在十进制数中处于不同数位时，它所代表的数值不同。例如十进制数 345，3 在百位上，4 在十位上，5 在个位上，所以 100、10、1 称为十进制数的位权值。

进位计数规律是“逢 R 进一”。一个 R 进制数 N 可表示为位置计数法

$$(N)_R = (K_{n-1} K_{n-2} \cdots K_1 K_0 K_{-1} \cdots K_{-m})_R \quad (1.1)$$

或位权展开法

$$\begin{aligned} (N)_R &= (K_{n-1} R^{n-1} + K_{n-2} R^{n-2} \cdots + K_1 R^1 + K_0 R^0 + K_{-1} R^{-1} \cdots + K_{-m} R^{-m})_R \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} K_i R^i \end{aligned} \quad (1.2)$$

式中 R ——基数；

K_i —— $0 \sim R-1$ 中 R 个数中的任何一个数字符号；

m 、 n ——正整数， n 为整数部分的位数， m 为小数部分的位数；

R^i ——该位的权值，逢 R 进一。当 R 为 2、10、16 时，便得到相应的二进制、十进制、十六进制进位计数制。

1.2.2 十进制

十进制的基数为 10，使用 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 十个数字符号，逢十进一。一个十进制数可以表示成

$$(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i 10^i \quad (1.3)$$

【例 1.1】将十进制数 309.51 写成位权展开式。

$$\text{解 } (309.51)_{10} = 3 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 9 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 1 \times 10^{-2}$$

1.2.3 二进制

在数字系统中，为了便于工程实现，广泛采用二进制。这是因为二进制表示数的每一位只取 0 或 1 两种数码，因而可以用具有两个不同稳定状态的电子元件来表示。它的运算规则简单，且 0、1 与逻辑命题中的真假相对应，为计算机中实现逻辑运算和逻辑判断提供了有利条件。

二进制的基数为 2，逢二进一。一个二进制数可以表示成

$$(N)_2 = (K_{n-1} K_{n-2} \cdots K_1 K_0 K_{-1} \cdots K_{-m})_2 \quad (1.4)$$

或

$$(N)_2 = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i 2^i \quad (1.5)$$

【例 1.2】将二进制数 1001.11 写成位权表示的形式。

$$\text{解 } (1001.11)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

1.2.4 十六进制

二进制计数制，对数字的运算、存储和传输极为方便，但是书写很不方便。因此人们经常用十六进制数来进行书写或打印。

十六进制数的基数是 16，它有 16 个符号，除了 0~9 之外，还需补充 6 个符号，它们是 A (代表 10)，B (代表 11)，C (代表 12)，D (代表 13)，E (代表 14)，F (代表 15)。

由于 $2^4=16$, 所以 1 位十六进制数所能表示的数值, 正好和 4 位二进制数对应。

根据上述特点, 二进制—十六进制之间可以很方便地相互转换。二进制转换为十六进制时是以小数点为界, 分别往左、右每 4 位为一组, 最后不足 4 位时用 0 补充(整数部分左侧补 0, 小数部分右侧补 0), 然后写出每组对应的十六进制数码, 即为对应的十六进制数。

【例 1.3】 将 $(10\ 101.\ 101\ 111\ 0)_2$ 转换为十六进制数。

解 $(10\ 101.\ 101\ 111\ 0)_2 = \underline{0001}\ \underline{0101}.\ \underline{1011}\ \underline{1100} = (15.\ BC)_{16}$

而十六进制转换为二进制, 只要将各位十六进制数变成对应的二进制表示即可。

【例 1.4】 将 $(FA5.47)_{16}$ 转换为二进制数。

解 $(FA5.47)_{16} = (\underline{1111}\ \underline{1010}\ \underline{0101}.\ \underline{0100}\ \underline{0111})_2$

表 1.1 给出了十进制、二进制与十六进制数的对应关系。

表 1.1 十进制、二进制与十六进制数对应关系表

十进制	二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

1.2.5 任意进制转换为十进制

将一个任意进制数转换为十进制数时可采用位权展开法, 即将 R 进制数按位权展开, 求出各位数值之和, 即可得到相应的十进制数。

【例 1.5】 将 $(10\ 101.\ 101)_2$ 、 $(307.2)_8$ 、 $(1A5.4)_{16}$ 转换为十进制数。

$$\begin{aligned}(10\ 101.\ 101)_2 &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 16 + 4 + 1 + 0.5 + 0.125 = 21.625\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(307.2)_8 &= 3 \times 8^2 + 7 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} \\ &= 192 + 7 + 0.25 = 199.25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1A5.4)_{16} &= 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 5 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} \\ &= 256 + 160 + 5 + 0.25 = 421.25\end{aligned}$$

1.2.6 十进制转换为其他进制

十进制数转换为其他进制时, 整数部分和小数部分要分别转换。整数部分采用除基取余法, 小数部分采用乘基取整法。这里只介绍十进制数转换为二进制数的方法。因为二进制的基数是 2, 因此整数部分采用除 2 取余法, 小数部分采用乘 2 取整法。十进制转换为其他进制时, 可参照此法类推。

除 2 取余法是将十进制整数 N 除以 2, 取余数为 k_0 , 再将所得商除以 2, 取得余数为 k_1 , …, 依次类推, 反复将每次得到的商除以 2, 直至商为 0, 取余数 k_{n-1} 为止, 即得与 N 对应的二进制数 $(k_{n-1} \cdots k_2 k_1 k_0)_2$ 。

【例 1.6】 将 41 转换为二进制数。

解

2	4 1余 1 (k_0)
2	2 0余 0 (k_1)
2	1 0余 0 (k_2)
2	5余 1 (k_3)
2	2余 0 (k_4)
2	1余 1 (k_5)
		0

↑ 低位
↓ 高位

求得

$$(41)_{10} = (101001)_2$$

乘 2 取整法是将十进制小数 M 乘以基数 2，取整数为 k_{-1} ，再将其所得乘积的小数部分乘以 2，取得整数为 k_{-2} ，…，依次类推，直至乘积的小数部分为 0，或达到要求的精度为止，即得与 M 对应的二进制小数 $(k_{-1}k_{-2}\dots k_{-m})_2$ 。

【例 1.7】 将 0.89、0.625 转换为二进制数。

解

$\begin{array}{r} 0.89 \\ \times 2 \\ \hline (1).78 \end{array}$取整 1 (k_{-1})	$\begin{array}{r} 0.625 \\ \times 2 \\ \hline (1).250 \end{array}$取整 1 (k_{-1})
$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline (1).56 \end{array}$取整 1 (k_{-2})	$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline (0).50 \end{array}$取整 0 (k_{-2})
$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline (1).12 \end{array}$取整 1 (k_{-3})	$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline (1).0 \end{array}$取整 1 (k_{-3})
$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline (0).24 \end{array}$取整 0 (k_{-4})		

↑ 高位
↓ 低位

求得

$$(0.89)_{10} = (0.1110)_2, (0.625)_{10} = (0.101)_2$$

1.3 码 制

数字系统中的数码有两种，一种是表示数量大小的数字符号，如十进制数 0~9，这类数码用来表示数值；还有一种表示不同事物或代号的数码，这种数码称为代码。例如，电话公司分配给用户的电话号码，显然没有数量大小的含义，仅仅是用户电话机的代号。为了便于记忆和处理，在编制代码时要遵循一定的规则，这些规则称为码制。

1.3.1 二进制编码

用二进制对信息编码，称为二进制编码。一般来说，若所需编码的信息有 N 项，则需要使用的二进制代码的位数 n 应满足如下关系：

$$2^{n-1} < N \leqslant 2^n$$

每一个具有 n 位的二进制码称为一个码字，给 2^n 种信息中的每个信息指定一个具体的码字，这一指定过程称为编码。由于指定的方法不是唯一的，故对一组信息存在多种编码方案。数字系统中常用的编码有两类：一类是二进制码，另一类是二—十进制编码。

1. 二进制码

在二进制编码中，自然二进制码是最简单的一种。它的结构形式与二进制数完全相同。自然二进制码是一种有权码，其中每一位代码都有固定的权值，各信息位的权值为 2^i (i 是码元位序， $i=0, 1, \dots, n-1$)。表 1.2 给出了 4 位自然二进制码。

另一种二进制编码是循环二进制码，简称循环码。其特性是任何相邻的两个码字中，仅有一位不同，其他位相同。因此循环码又称单位距离码。循环码的编码方法不是唯一的，4位循环码就有许多种，表1.2中所示的是最基本的一种。

表1.2 4位二进制码与循环码编码表

十进制数	二进制码	循环码	十进制数	二进制码	循环码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

循环码是无权码，每一位都没有固定的权。

2. 二—十进制编码

在数字系统内部，大多数使用二进制数，但在某些需要显示数字的地方，如数字显示式钟表、仪器等，需要使用十进制数。为使数字系统能处理十进制数，必须把十进制的各个数码用二进制代码的形式表示出来，即用二进制代码对十进制数进行编码，简称BCD（Binary Coded Decimal）码。这种编码既具有二进制数的形式，又具有十进制数的特点。

十进制数有0~9共10个数码，表示1位十进制数，需用4位二进制代码来表示。但4位二进制数可以产生 $2^4=16$ 种组合，用4位二进制数表示1位十进制数，有6种组合是多余的。

二—十进制编码有多种不同的方案，表1.3列出了目前常用的几种BCD码，有自然二进制码（也称8421BCD码）、余3码、格雷码等，后两种没有固定的权，属于无权码。

表1.3 常用BCD码编码表

十进制数	8421码	余3码	格雷码	十进制数	8421码	余3码	格雷码
0	0000	0011	0000	5	0101	1000	1110
1	0001	0100	0001	6	0110	1001	1010
2	0010	0101	0011	7	0111	1010	1000
3	0011	0110	0010	8	1000	1011	1100
4	0100	0111	0110	9	1001	1100	0100

(1) 8421BCD码。8421BCD码(BCD码)是应用十分广泛的一种编码方案。这种编码方法是，将每个十进制数用4位二进制数表示，按自然十进制数的规律排列，且指定前面10种代码依次表示0~9的10个数码。BCD码是一种有权码，每位都有固定的权，各位的权值从高到低位分别为 $8(2^3)$ ， $4(2^2)$ ， $2(2^1)$ ， $1(2^0)$ 。

由于4位二进制码能表示16个数，即0000~1111，8421BCD码中用0000~1001表示十进制的0~9，因此1010~1111这6个代码在BCD码中不使用。

(2) 余3码。余3码是在8421BCD码的基础上，把每个代码都加0011码(3)而形成的。它的主要优点是执行十进制相加时，能正确产生进位信号，而且还给减法运算带来了方便。

(3) 格雷码。格雷码(Gray)码是一种循环码，它有多种编码形式，但它们有一个共同的特点，就是任意两个相邻的代码之间仅有1位不同，表1.3列出的是最基本的一种格雷码。

在数字系统中，经常要求代码按一定的顺序变化，例如按自然规律计数。7和8是相邻的两个代码，当用二进制加法计数时，从7变到8，其相应的二进制码从0111变到1000，二进制码0111的4位都要发生改变。但是由于电路的延时特性，两位或多位代码同时变化时不可能绝对一致，造成出现短暂的其他代码错误，而这种错误在有些情况下是不允许的。采用格雷码，就从编码上避免了出现这种错误的可能性。因为转变前后的两个代码只有1位不同，出错的几率极小，因此格雷码是一种可靠性代码。

1.3.2 字符编码

计算机处理的数据不仅有数字，还有符号、运算符号和其他特殊符号。这些数字、字母和专用符号统称为字符。通常，字符都用二进制码来表示，把用于表示各种字符的二进制代码称为字符编码。

常用的字符编码是ASCII码(American Standard Code for Information Interchange，美国标准信息交换码)，每个字符用7位二进制码表示。它是由128个字符组成的字符集。其中有32个控制字符，其余为空格、数字、大写字母、小写字母。数字字符0~9的高3位是011，低4位是0000~1001，所以与二进制转换很容易。ASCII码表见表1.4。大小写字母之间只是a5位不同，所以进行转换也很容易。例如，字符B的编码为1000010，而字符b的编码为1100010。

表1.4 7位ASCII码表

低4位 a ₃ a ₂ a ₁ a ₀	高3位 a ₆ a ₅ a ₄							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	‘	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	‘	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(8	H	X	h	x
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	~	n	~
1111	SI	US	/	?	O	-	o	DEL

计算机中实际表示一个字符是用 8 位二进制代码，即 1 字节。通常使用时，在 7 位标准码的左边最高位加奇偶校验码。

1.3.3 奇偶检验码

奇偶检验码是一种能检验出二进制信息在传送过程中出现错误的代码。这种代码是在每组数据信息上加 1 位检验位，称奇偶检验位。有奇校验和偶校验两种检验方式。奇校验方式，当数据中含有偶数个 1 时，检验位为 1；而偶校验方式，当数据中含有奇数个 1 时，检验位为 1。表 1.5 给出的是 1 位 BCD 码的奇偶检验码。

表 1.5 奇偶检验码

十进制数	奇校验		偶校验	
	信息位	检验位	信息位	检验位
0	0000	1	0000	0
1	0001	0	0001	1
2	0010	0	0010	1
3	0011	1	0011	0
4	0100	0	0100	1
5	0101	1	0101	0
6	0110	1	0110	0
7	0111	0	0111	1
8	1000	0	1000	1
9	1001	1	1001	0

奇偶检验码可发现奇数个错误，但不能发现偶数个错误。当发现奇数个错误时，由于不知道是哪一位出错，所以奇偶检验码没有纠错能力。

小结

数字电路是对数字信号进行传输、处理并实现各种控制功能的电路装置。数字系统中的数字信号是由两种电平信号——高电平和低电平组成的，用来表示数字系统中的 1 和 0。

数字系统中使用二进制表示数和信息的代码，十六进制是二进制数的缩写形式。而人们习惯于使用十进制数，为了适应人机界面转换，广泛使用各种二—十进制的 BCD 码。

各种数制之间可以实现等值转换。将十六进制、二进制数转换为十进制数时，可以采用按位权展开相加的方法；而将十进制数转换为二进制数时，整数部分用除 2 取余法，小数部分用乘 2 取整法。

格雷码是一种循环码，其特点是任意两个相邻码之间只有 1 位不同。

习题 1

1.1 为什么在计算机和数字系统中广泛使用二进制数？

1.2 把下列不同进制数写成按权展开形式。