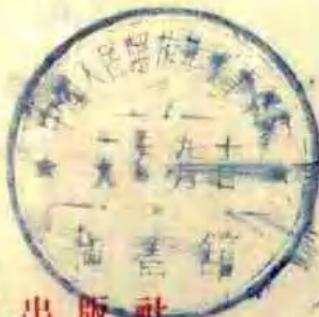


# 电工学

第九分册 量电仪器

章炎福 罗先植著



电力工业出版社

## 内 容 提 要

“电机工人适用电工学”是专为具有高中文化程度的电机工学电工的读者学习。全书共分十二分册，第一至十二分册的内容、直流电路、磁和电磁、交流电路、直流电机、交流发电机、变压器、交流电动机、量电仪器、整流器和内燃机电气设备等；第十二分册是“电子学简题解答”。本书文字通顺，内容浅显，没有特别高深的理论和繁杂的计算公式。

第九分册介绍了量电仪器的工作及各种仪表的作用和测量机构。本书对功率因数、频率和应用在其他方面的仪表，也作了详细的介绍。

## 电 工 学

### 第九分册 量电仪器

章炎棉 罗先植著

554D205

电力工业出版社出版(北京东直门26号)

北京市新华书店总发行所出字第082号

北京市印刷一厂排印 新华书店发行

850×1168毫米开本·250印张·56千字

1957年3月北京第1版

1957年3月北京第1次印刷(00001—50,100册)

统一书号：T15036·42 定价(第9类)0.30元

# 目 录

第十八章 量电仪表是怎样工作的 .....	3
一、电表的作用 .....	3
二、电表的分类 .....	6
三、电表的基本元件 .....	12
四、电表的基本誤差 .....	21
五、电表的試驗 .....	25
第十九章 测量电流和电压的仪表 .....	28
一、三种主要电表的测量機構 .....	28
二、三种主要测量機構的比較 .....	37
三、直流电流表的特性 .....	38
四、直流电压表的特性 .....	42
五、交流电压、电流表和仪表用互感器 .....	44
六、其他各种类型的电压和电流表 .....	46
七、量电仪表的圖例 .....	55
第二十章 测量电阻、电功率和电能的仪表 .....	56
一、电压降测量电阻法 .....	56
二、欧姆表 .....	59
三、电桥测量电阻法 .....	61
四、高阻搖表 .....	62
五、帶电測量直流电路的絕緣电阻 .....	65
六、电动式功率表 .....	68
七、兩元件和三元件鐵磁电动式功率表 .....	70

八、感应式功率表	72
九、瓦-时表和瓦-时表	78
<b>第二十一章 功率因数、频率和应用在其他方面的仪表</b>	
一、电动式功率因数表	81
二、电磁式功率因数表	84
三、振簧式频率表	87
四、铁磁电动式频率表	88
五、电磁式同步指示器	90
六、检漏电表	92
七、电动示速器	94

## 第十八章 量电仪表是怎样工作的

### 一、电表的作用

在电机工程中，电表的作用很重要。电路中电压的高低、电流的强弱、电阻的大小等等，都须用电表来测量。根据所量得的电压、电流、电阻等数值，我們就可知道这电路的情况，例如：

1.任何导綫、保險絲、电动机、發电机、变压器等都有它一定的額定电流。当負荷电流超过了額定数值时，將發生保險絲被熔斷、电机过热、絕緣物被燒毀等故障。有了測量电流的安培表，我們就可知道电流的大小，確定电机是否过負荷，因而就可預先設法來防止事故的發生。

2.各种絕緣物和各种电机都有它一定的額定电压。如果电压过高，很可能击毀电机內部的絕緣物而损坏电机。但要是电压不足，电机也不能很正常地运行。測量电压的伏特表可以告訴我們电路的电压是否正常。

3.要使电机能在額定的电压下运转，它就必須具有一定数值的絕緣电阻。如果絕緣电阻的数值太小，那末当它接通額定的电压时，这电压就可能击穿絕緣物而损坏电机。測量絕緣电阻的高阻表可以告訴我們电机的絕緣电阻是否合格。

4.在檢修各种电机和各种复杂的控制电路时，常需要知道綫圈电阻的大小和电路是“通”或“断”。測量电阻的欧

## 量电仪器圖例 (按照苏联标准)




表 I

标记	型 式	标记	说 明
	磁电式 甲、有机械 反作用力		容许的基本 误差, % $\pm 0.2$
	乙、无机械 反作用力		$\pm 0.5$
	电磁式 甲、有机械 反作用力		$\pm 1.0$
	乙、无机械 反作用力		$\pm 1.5$
	电动式 甲、无磁屏		$\pm 2.5$
	1. 有机械反 作用力	电流性质的标记	电流性质
	2. 无机械反 作用力	—	直 流

續表 1

标记	型 式	标记	说 明
	乙、有磁屏 1. 有机械反作用力		交 流
	2. 无机械反作用力		三相交流
	铁磁电动式 甲、有机械反作用力		直流和交流
	乙、无机械反作用力		仪器的绝缘受过2千伏电压的试验
	感应式 甲、有机械反作用力	仪器装置的标记	仪器的装置
	乙、无机械反作用力		垂直装置
	热继式		水平装置

附表 1

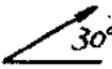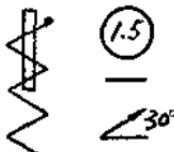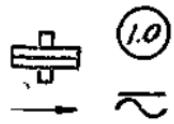标 記	型 式	标 記	說 明
	热偶式 甲、有接触 热电偶	 30°	30°傾斜裝置 例
	乙、有絕緣 热电偶	 1.5 — 30°	准确度1.5級 有機械反作用 用力的電磁 式直流電表 作30°傾斜 裝置
	整流式	 1.0 — —	准确度1.0 級的電動式 交直流通用表 作水平裝置

姆表可以告訴我們電路的電阻是否正常。

其他如測量電功率的瓦特表、測量電能的耗時表、測量溫度的熱偶電表以及功率表、功率因數表、同步指示器等，都是電機工程中很重要的儀表。從它們所指示的讀數中，我們可以確定電氣設備的運行情況。

## 二、電表的分類

電表可以按下列各項特點來分類：

1. 作用原理 虽然電表有各種不同的作用，但因電

压、电阻、电功率等都和电流成一定的比例，所以不論伏特表、欧姆表、瓦特表等，在实际上都是指示电流的。例如一个伏特表有它一定的內电阻（即不依所測量的电压的大小而变动），所以通过它的电流和被測量的电压成正比例。又如欧姆表是根据“在一定的电压下，电阻和电流成反比例”的原理制成，如果我們用电池組來供給不变的电压，那末通过电表的电流就可指出电阻的大小。又如电功率（直流电）等于电压和电流的乘积，所以只要测量各有关部分电压和电流的乘积，就可知道电功率的大小。

虽然各种电表所指示的都是电流，但电表上的刻度并不完全用安培来作單位。实用上各种电表的刻度都是直接刻着需要測量的單位，例如在伏特表上刻着电压的單位——伏特；在欧姆表上刻着电阻的單位——欧姆；在瓦特表上刻着电功率的單位——瓦特。

电流在电路中通过时可产生热、磁和电动机作用等效应，这些效应都能够轉变为轉矩，使电表中的指針（即轉动部分）發生偏轉。电流愈大，指針的偏轉也愈多。所以我們只要讀出指針偏轉的度數就可知道电流的大小。

根据轉矩产生的方法，电表可分为磁电式、电磁式、电动式、热綫式、热偶式、感应式等。这些电表我們將在以后各章中詳細說明。

2. 准确度 任何一只电表由于受到內部机械部分和磁电部分的影响，它所指示的数值不完全和实际的数值相等，也就是說，会产生一些誤差。这种由于电表本身的構造所产生的誤差叫做基本誤差（見本章第四）。电表根据准

精度可分为七級：0.1 級、0.2 級、0.5 級、1.0 級、1.5 級和 2.5 級、4.0 級。各級電表的基本誤差的最大容許值見表 2：

表 2

電表的準確度級	容許的基本誤差佔電表最大測量數值的百分數
0.1	± 0.1
0.2	± 0.2
0.5	± 0.5
1.0	± 1.0
1.5	± 1.5
2.5	± 2.5
4.0	± 4.0

例如，在一只準確度為 0.5 級的電壓表中，假設它的最大測量數值為 200 伏。當它在測量實際電壓為 200 伏時，它所指示的數值不允許大於  $200 + 200 \times 0.5\% = 200 + 1 = 201$  伏，也不允許小於  $200 - 200 \times 0.5\% = 200 - 1 = 199$  伏。

又如在一只準確度為 2.5 級的電流表中，假使它的最大測量數值為 50 安培，當它在測量實際電流為 20 安培時，它所指示的讀數不允許大於  $(20 + 50 \times 2.5\%) = 20 + 1.25 = 21.25$  安培，也不允許小於  $(20 - 50 \times 2.5\%) = 20 - 1.25 = 18.75$  安培。

如果電表指針的零位在標尺的中央，刻度向零位的兩邊分布，那末在計算基本誤差時，電表最大的測量數值應

为两边最大测量数值的总和。

由此可见，一只电表的准确度级数愈小，它的基本误差愈小，它所指示的数值也愈准确。

3. 根据使用特性和装置方法，电表可分为固定式和便携式两种。

固定式电表是装置在一塊固定不动的絕緣板或金屬板上(简称表板)如圖1和圖2所示。在必要时，这塊絕緣板

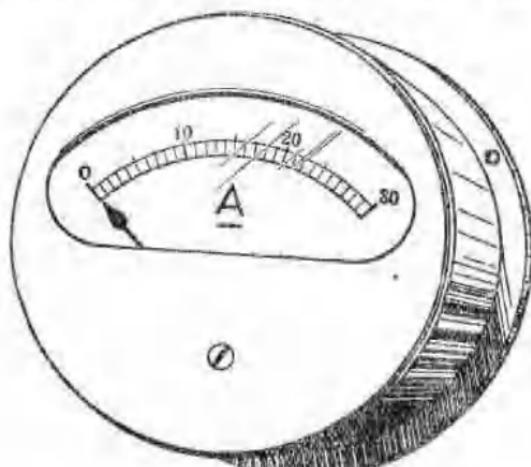


圖 1 圓形突出式固定電表

或金屬的表板可以利用鉸鏈从原来的位置上搖出来。但在正常的工作情况下它是不动的。这种电表的用途較大，裝置在配电板、控制板、控制桌上的都是固定式电表。这种电表有兩种不同的裝置方法，即突出在表板外面的(圖1)和嵌入在表板里面的(圖2)。

所謂便携式电表就是重量較小，携带方便的电表，如

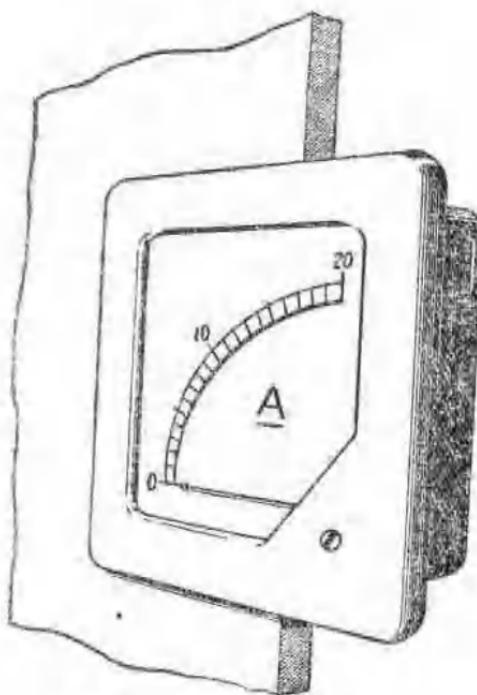


圖 2 方形嵌入式固定电表

圖 3 所示。它專供實驗室或在工礦企業中對某一電氣設備進行試驗或檢修時使用。為了充分發揮一只電表應有的作用和減少電表的儲備量，這種電表所能測量的範圍當是多種多樣的，例如一只便攜式電壓表可以有 150 伏和 300 伏兩種不同的最大測量數值；又如一只便攜式電流表可以測量幾種不同範圍的電流，100 安和 200 安。因此使用這種電表時，必須注意被測量的數值是否在電表的最大測量數值範圍以內，不然就容易燒毀或損壞電表。

4. 根據電流的性質，電表可分為直流電表、交流電表

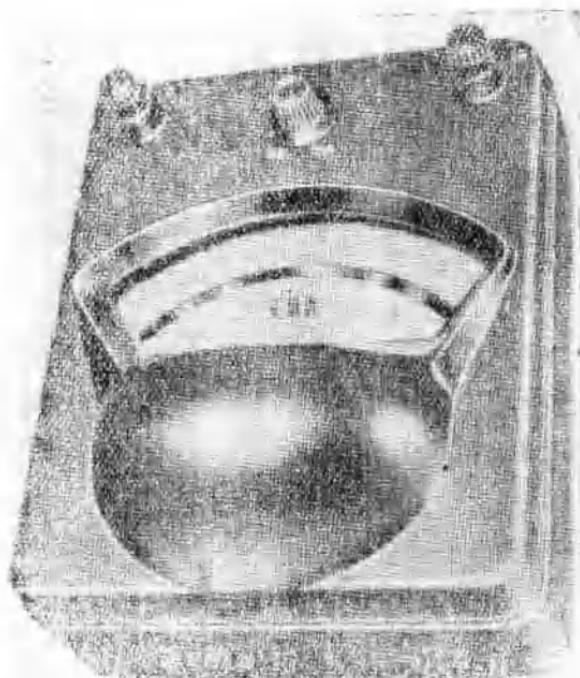


圖 3 便携式电表

和交直流兩用電表。

5. 电表的动作常要受到外界磁场和电场的影响。因此有些电表的外壳是用铁皮制成，或在电表的内部加装适当的屏蔽来免除这种影响。故电表又可分为屏蔽式和不屏蔽式两种。

6. 根据外面的形状，电表可分为圆形的(圖 1)和方形的(圖 2)两种。

7. 电表也可按照尺寸大小来分类，例如直径 225 毫米，185 毫米，110 毫米，60 毫米等。

### 三、电表的基本元件

虽然电表的种类很多，但大多数电表都具有一些共同的基本元件，如电表的外壳、标尺、指针、阻尼器、转轴、轴承、产生反作用力矩的设备、零值调节器和固定按钮等。

#### 1. 外壳

电表的外壳应能保护仪器的内部结构，使它不致因受到外界的少许机械作用而立即损坏，同时应能防止灰尘和潮气的侵入。

电表的外壳可用铁、硬橡胶或电木等制成。铁质的外壳较为坚固，可以屏蔽外界的磁场和电场，适用于环境较为杂乱，容易遭受机械力的敲击和损伤的地方。硬橡胶或电木的外壳较为轻巧美观，同时又因硬橡胶、电木都是绝缘性能很好的材料，所以能防止由于电表内部漏电而发生的接地或触电等危险，因此它最适宜用在便携式电表中。

#### 2. 标尺

所谓电表的标尺就是一块画着刻度的表面，如图4所示。它是用黄铜片或锌片制成，上面粘着一层薄纸，纸上画出刻度。每一刻度表示一定的数值。当指针的尖端转动到某一刻度上时，即可读出所测量的数值。

图4甲表示均匀标尺，即任意两根相邻直线之间的距离相等。图4乙表示不均匀标尺。

为了减少在读取指针所指示的数值时可能发生的误差，在准确度0.2和0.5级的电表中，应采用镜子标尺，如图5所示。在标尺上截成一个约0.5厘米的弧形长孔，下面安置着一块镜子，在镜子中可以反映出指针的像。读数时，眼睛的位置应使指针遮去镜子中的指针像。这样就可自动使视线对正，因此，用镜子标尺所取得的读数较为准确。

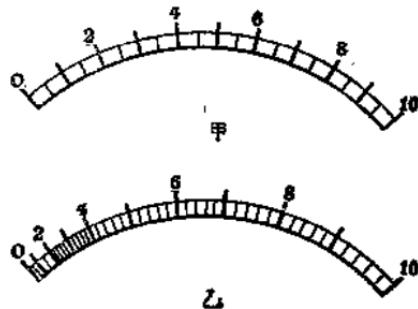


圖 4 电表的标尺  
甲—均匀标尺；乙—不均匀标尺。

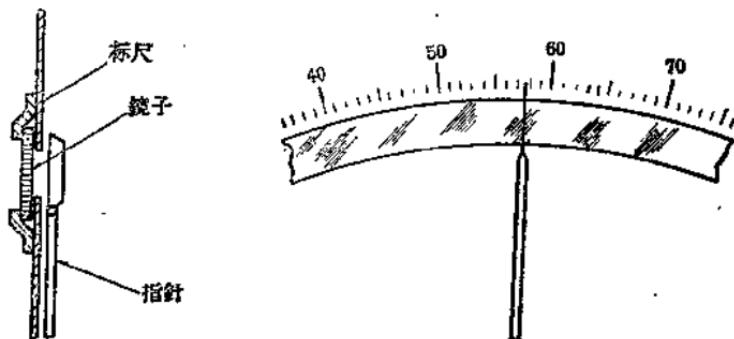


圖 5 镜子标尺

### 3. 指 针

电表的指针必须轻而坚固，通常用铝制成。0.2和0.5级电表指针的尖端是刀形的，如图6所示。其余各級电表

指針的尖端是矛形的，如圖 7 所示。為了限制指針的偏轉範圍，在標尺上裝着兩個限動器，如圖 8 所示，是一根短而小的瓷質圓管。在圓管中通過一根鋼絲，鋼絲的一端彎曲成“L”形，另一端則固定在支架上。這樣，指針的偏轉就受到了限制。



圖 6 刀形的指針

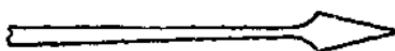


圖 7 矛形的指針

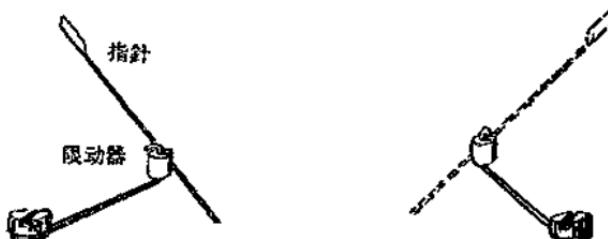


圖 8 限動器

指針愈輕，使指針開始偏轉的電流也愈小。在高準確度的電表中，指針很細、很小，因而也很輕、很弱。在使用這類電表時，應注意不可使指針的偏轉超過電表的最大數值太多而衝撞限動器，否則這樣的衝擊可能使指針彎曲、斷裂，甚至損壞電表的內部結構。

#### 4. 阻尼器

当电表接通到电路中时，通过电表的电流使转动部分向前偏转，如图 9 中实线箭头所示。由于惯性作用，指针并不立刻停止在最后的刻度（和通过电表的电流相对应的刻度）上，即位置“2”，而超过了它。直到反作用力矩（见本章第 3(6)）制止了指针的向前偏转时，指针所在的刻

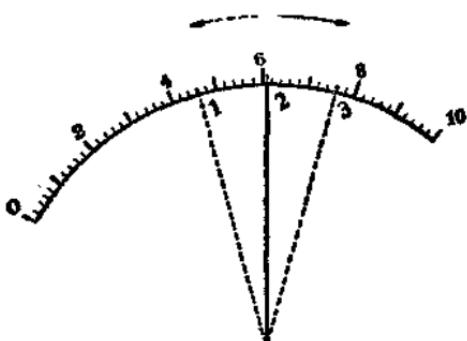


圖 9 指針的擺動

度，即位置“3”，已超过了最后的刻度。因此指针开始向后偏转。当指针回到位置“2”时，由于惯性的作用，它又不能立刻停止而继续向后偏转，如图 9 中虚线箭头所示。直到通过电表的电流所产生的力矩制止了指针的向后偏转时，指针所在的刻度，即位置“1”已落后于最后的刻度。因此指针又开始向前偏转。这样，指针在最后的刻度的两边来回地摆动，需要很长的时间才能停止在最后的刻度上。为了缩短读取刻度的时间，在电表的转动部分上必须装置阻尼器来压制指针的来回摆动。