

EDA 应用技术

Cadence

高速电路板设计与仿真(第5版) ——信号与电源完整性分析

周润景 王洪艳 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>


EDA 应用技术

企鹅经典

Cadence

高速电路板设计与仿真 (第5版) ——信号与电源完整性分析

周润景 王洪艳 编著

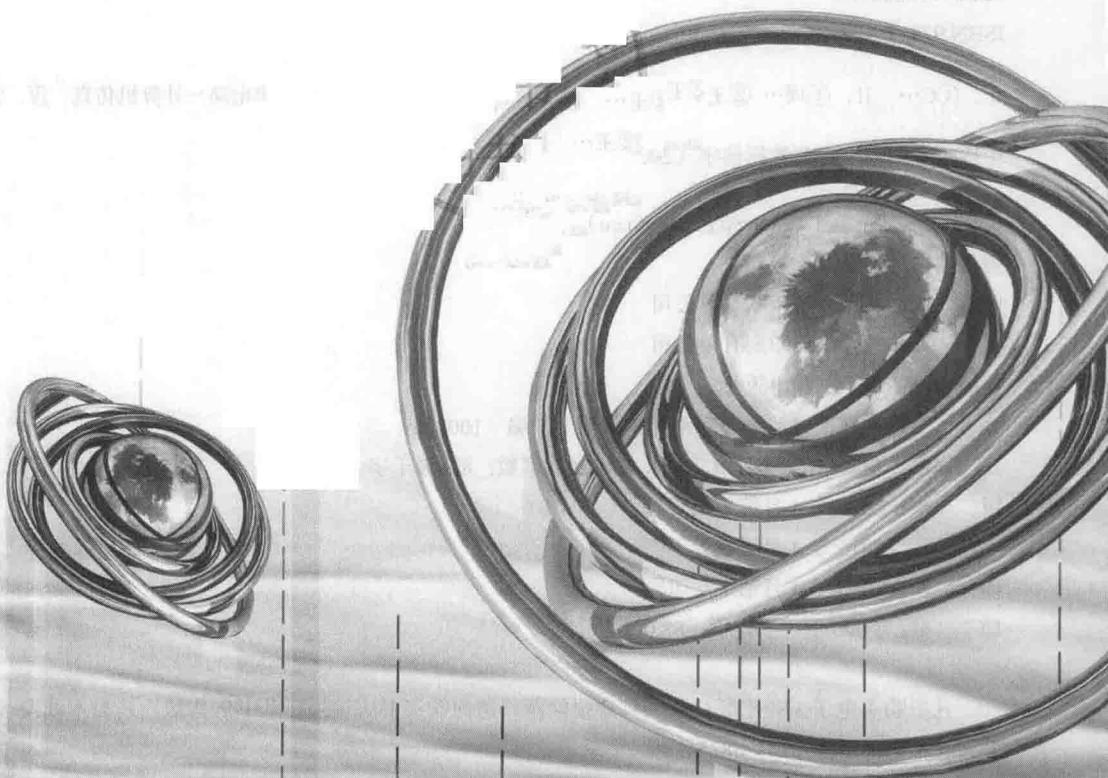

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

内 容 简 介

本书以 Cadence Allegro SPB 16.6 为基础，以具体的高速 PCB 为范例，详尽讲解了 IBIS 模型的建立、高速 PCB 的预布局、拓扑结构的提取、反射分析、串扰分析、时序分析、约束驱动布线、后布线 DRC 分析、差分对设计等信号完整性分析，以及目标阻抗、电源噪声、去耦电容器模型与布局、电源分配系统、电压调节模块、电源平面、单节点仿真、多节点仿真、直流分析、交流分析、模型提取等电源完整性分析内容。

本书适合对高速 PCB 设计有一定基础的中、高级读者阅读，也可作为高等学校相关专业及培训机构的教学用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

Cadence 高速电路板设计与仿真：信号与电源完整性分析 / 周润景，王洪艳编著。—5 版。—北京：电子工业出版社，2015.4

（EDA 应用技术）

ISBN 978-7-121-25724-7

I. ①C… II. ①周… ②王… III. ①印刷电路—计算机辅助设计②印刷电路—计算机仿真 IV. ①TN410.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 054143 号

策划编辑：张 剑（zhang@phei.com.cn）

责任编辑：刘真平

印 刷：北京京科印刷有限公司

装 订：北京京科印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：34.25 字数：876.8 千字

版 次：2006 年 4 月第 1 版

2015 年 4 月第 5 版

印 次：2015 年 4 月第 1 次印刷

印 数：3 000 册 定价：88.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，
联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

序 言

Allegro PCB 产品是 Cadence 公司在 PCB 设计领域的旗舰产品，因其功能强大、易学易用，得到了广大电子工程师的厚爱。

Allegro PCB 产品涵盖了完整的 PCB 设计流程，包括电路图输入，PCB 编辑及布线，PCB 板级系统电源完整性及信号完整性分析，PCB 设计制造分析，以及 PCB 制造输出等。

电子工程领域的 PCB 设计有难、有易，Cadence 公司为了适应不同的市场需求，分别提供如下几个集成的、从前端到后端的 Allegro PCB 设计解决方案，帮助用户应对不同设计的要求。

- Allegro Orcad 系列：满足主流用户 PCB 设计要求。
- Allegro L 系列：适用于对成本敏感的小规模到中等规模的团队，同时具有随着工艺复杂度增加而伸缩的灵活性。
- Allegro XL/GXL：满足先进的高速、约束驱动的 PCB 设计，依托 Allegro 具有鲜明特点的约束管理器管理解决方案，能够跨设计流程同步管理电气约束，如同一个无缝的过程。

面对日益复杂的高速 PCB 设计要求，Cadence 公司的上述产品包提供的都是一个统一且集成的设计环境，能够让电子工程师从设计周期开始到布线持续解决高速电路设计问题，以提高电子工程师的设计效率。

由于 Allegro PCB 软件功能强大，本书的作者周润景教授总结了多年的 Allegro 平台工具教学和使用心得，在结合《Cadence 高速电路板设计与仿真》前 4 版经验的基础上，特意将 Allegro PCB 拆分成两本书来写，即《Cadence 高速电路板设计与仿真（第 5 版）——原理图与 PCB 设计》和《Cadence 高速电路板设计与仿真（第 5 版）——信号与电源完整性分析》，以满足不同层级读者的需要。这两本书分别以 PCB 物理设计及 PCB 分析为出发点，围绕 Allegro PCB 这个集成的设计环境，按照 PCB 最新的设计流程，通俗易懂地讲解利用 Allegro PCB 软件实现高速电路设计的方法和技巧。

作为 Cadence Allegro/Orcad 在中国的合作伙伴，我向各位读者推荐此书作为学习 Allegro/Orcad 的桌面参考书。

北京迪浩永辉技术有限公司技术经理 王鹏

前 言

随着现代科学技术的飞速发展，器件的集成度大规模提高，同时各类数字器件的信号沿越来越陡，已经可以达到纳秒（ns）级，甚至更小。如此高速的信号切换对于系统设计者而言，需要考虑在低频电路设计中所不需要考虑的信号完整性（Signal Integrity）问题，如延时、串扰、反射及传输线之间的耦合情况等。同时，许多系统的工作频率也很高，达到数百兆赫兹（MHz）甚至吉赫兹（GHz），以适应人们对于大量数据的处理需求，如图像数据处理、音频处理等。这就要求在电路设计中要仔细研究所有可能导致信号完整性的因素和条件，并且在完成 PCB 设计前将这些问题加以完善解决，这样可以及时发现问题，并加以修正，提高系统的工作性能，缩短系统的研发周期，减少系统的投入，提高产品的竞争力。从广义上讲，信号完整性问题主要包括延时、反射、串扰、同步开关噪声（SSN）和电磁兼容性（EMC）等。

电源完整性（Power Integrity）是指系统供电电源在经过一定的传输网络后，在指定器件端口处相对于该器件工作电源要求的符合程度，它是目前高速嵌入式系统设计的主要问题之一。特别是最近 10 年来，随着芯片内集成的晶体管门数增加，器件所消耗的功率和电流增大，以及器件的供电电压降低，使得电源完整性成为高速电路设计的瓶颈之一。同时，随着系统的时钟频率越来越高、边沿切换时间越来越短，同步开关噪声或地弹噪声通过电源分布网络进行传播，导致信号完整性、电源完整性及电磁兼容性问题越来越严重。

Cadence 公司致力于全球电子设计技术创新，并在当今集成电路设计和电子产品设计中发挥了核心作用。采用 Cadence 软件来设计和验证消费电子产品、网络和通信设备，以及计算机系统中的尖端半导体器件、PCB 等，已越来越成为业界的潮流。Cadence 公司的电子设计自动化（Electronic Design Automation, EDA）产品涵盖了电子设计的整个流程，包括系统级设计，功能验证，IC 综合及布局布线，模拟、混合信号及射频 IC 设计，全定制集成电路设计，IC 物理验证，PCB 设计和硬件建模仿真等。同时，Cadence 公司还提供详细的技术支持，帮助客户优化其设计流程；提供设计外包服务，协助客户进入新的市场领域。如今，全球知名半导体与电子系统公司均将 Cadence 软件作为其设计的标准工具软件。

基于以上的认识，我们对本书各章节做了相应的安排。本书具有如下 4 个特点。

- 1) **时效性** 本书结合了当今世界上高速电路板设计的最新研究成果，对最新版本 Cadence 高速电路板设计与仿真软件（Cadence Allegro SPB 16.6）的最新功能进行了研究。
- 2) **理论与软件操作相结合** 将信号完整性及电源完整性理论分析研究与 Cadence 软件的 PCB SI 中信号完整性工具（Allegro PCB SI）及电源完整性工具（Allegro PCB PI）相结合，对高速电路设计中存在的信号完整性问题和电源完整性问题进行了分析和研究，并提出了相应的解决方法。
- 3) **与设计实例相结合** 本书结合了 Altera 公司的 STRATIX GX 开发板、DDR 板卡与



STRATIX GX 开发板的互联系统、PCI 板卡等设计实例，对其中的信号完整性和电源完整性问题进行了分析与研究，使读者在掌握理论与软件操作的同时，最终将其应用到实际设计中。

4) 系统性与独立性 本书基本上涵盖了高速电路板设计中信号完整性与电源完整性分析的基本问题，读者既可以把本书作为教材来系统性地学习，同时也可以将其当作工具书有针对性地阅读其中的某一章或某几章，从而适合不同层次、不同水平的读者进行阅读。

本书第 5 版和第 4 版的最大区别是，第 4 版所基于的软件平台是 Cadence 16.3 版本，而第 5 版所使用的软件平台是 Cadence 16.6 版本，在功能和性能上较旧版有较大的改变，书中新增了两章内容：第 11 章通道分析和第 12 章 PDN 分析，通过实例的讲解，方便用户对两者有更深入的了解；第 5 版更注重于高速电路板的设计与分析，增加了其相应内容的基础理论与软件操作，同时第 5 版对第 4 版中的大部分 PCB 设计实例做了更改。

本书主要分为信号完整性分析与电源完整性分析两大部分，每一部分又可分为基础理论与软件操作。本书共 12 章，其中第 1 章由王洪艳编写，其余由周润景编写，全书由周润景统稿。参加本书编写的还有姜攀、托亚、贾雯、张龙龙、刘晓霞、姜晓黎、何茹、蒋诗俊、张晨、张红敏、张丽敏、宋志清、周敬。

本书的出版得到了 Cadence 公司中国代理商——北京迪浩永辉技术有限公司执行董事黄胜利先生、技术经理王鹏先生和电子工业出版社张剑先生的大力支持，也有很多读者提出了宝贵的意见，在此一并表示感谢！

同时，本书的出版得到了国家自然科学基金项目“高速数字系统的信号与电源完整性联合分析及优化设计”（项目批准号：61161001）的资助。

为了便于读者阅读、学习，特提供本书所讲实例下载资源，请访问 <http://yydz.phei.com.cn> 网站，到“资源下载”栏目下载。

由于 Cadence 公司的 PCB 工具性能非常强大，不可能通过一本书完成全部内容的详尽介绍，加上时间与水平有限，不妥之处还望指正。

编著者

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为以及歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，本社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396; (010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市海淀区万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

《Cadence 高速电路板设计与仿真（第5版） ——信号与电源完整性分析》读者调查表

尊敬的读者：

欢迎您参加读者调查活动，对我们的图书提出真诚的意见，您的建议将是我们创造精品的动力源泉。为方便大家，我们提供了两种填写调查表的方式：

1. 您可以登录 <http://yydz.phei.com.cn>，进入“客户留言”栏目，将您对本书的意见和建议反馈给我们。

2. 您可以填写下表后寄给我们（北京市海淀区万寿路 173 信箱电子信息出版分社 邮编：100036）。

姓名：_____ 性别：男 女 年龄：_____ 职业：_____

电话（寻呼）：_____ E-mail：_____

传真：_____ 通信地址：_____

邮编：_____

1. 影响您购买本书的因素（可多选）：

封面封底 价格 内容简介、前言和目录 书评广告 出版物名声
作者名声 正文内容 其他 _____

2. 您对本书的满意度：

从技术角度	<input type="checkbox"/> 很满意	<input type="checkbox"/> 比较满意	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较不满意	<input type="checkbox"/> 不满意
从文字角度	<input type="checkbox"/> 很满意	<input type="checkbox"/> 比较满意	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较不满意	<input type="checkbox"/> 不满意
从排版、封面设计角度	<input type="checkbox"/> 很满意	<input type="checkbox"/> 比较满意	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较不满意	
	<input type="checkbox"/> 不满意				

3. 您最喜欢书中的哪篇（或章、节）？请说明理由。

4. 您最不喜欢书中的哪篇（或章、节）？请说明理由。

5. 您希望本书在哪些方面进行改进？

6. 您感兴趣或希望增加的图书选题有：

邮寄地址：北京市海淀区万寿路 173 信箱电子信息出版分社 张剑 收 邮编：100036

编辑电话：(010) 88254450 E-mail：zhang@phei.com.cn

目 录

1

第1章 高速 PCB 设计知识	1
1.1 学习目标	1
1.2 课程内容	1
1.3 高速 PCB 设计的基本概念	1
1.4 PCB 设计前的准备工作	16
1.5 高速 PCB 布线	20
1.6 布线后信号完整性仿真	21
1.7 提高抗电磁干扰能力的措施	22
1.8 测试与比较	23
1.9 混合信号布局技术	23
1.10 过孔对信号传输的影响	25
1.11 一般布局规则	27
1.12 电源完整性理论基础	28
1.13 本章思考题	41

2

第2章 仿真前的准备工作	42
2.1 学习目标	42
2.2 分析工具	42
2.3 IBIS 模型	45
2.4 验证 IBIS 模型	49
2.5 预布局	61
2.6 PCB 设置	65
2.7 基本的 PCB SI 功能	84
2.8 本章思考题	88

3

第3章 约束驱动布局	89
3.1 学习目标	89
3.2 相关概念	89
3.3 信号的反射	90
3.4 串扰的分析	96
3.5 时序分析	99

3.6 分析工具	106
3.7 创建总线 (Bus)	110
3.8 预布局拓扑提取和仿真	113
3.9 前仿真时序	146
3.10 模板应用和约束驱动布局	160
3.11 本章思考题	189
第 4 章 约束驱动布线	190
4.1 学习目标	190
4.2 手工布线	190
4.3 自动布线	195
4.4 本章思考题	202
第 5 章 后布线 DRC 分析	203
5.1 学习目标	203
5.2 为多板仿真创建 DesignLink	203
5.3 后仿真	207
5.4 本章思考题	232
第 6 章 差分对设计	233
6.1 学习目标	233
6.2 建立差分对	233
6.3 仿真前的准备工作	235
6.4 仿真差分对	244
6.5 差分对约束	256
6.6 差分对布线	259
6.7 后布线分析	262
6.8 本章思考题	267
第 7 章 电源完整性工具	268
7.1 学习目标	268
7.2 课程内容	268
7.3 电源完整性分析工具	268
7.4 进行电源完整性分析的意义	269
7.5 目标阻抗	270
7.6 PDS 中的噪声	272
7.7 去耦电容器	273

7.8 电源分配系统 (PDS)	274
7.9 电压调节模块 (VRM)	275
7.10 电源平面	276
7.11 Allegro PCB PI option XL 电源完整性分析流程	277
7.12 Allegro PCB PI option XL 的使用步骤	287
7.13 本章思考题	315
第8章 电容器和单节点仿真	316
8.1 学习目标	316
8.2 第7章回顾	316
8.3 去耦电容器	316
8.4 去耦电容器的频率响应	319
8.5 电源/地平面对上的电容器模型	322
8.6 串联谐振	323
8.7 并联谐振	324
8.8 使用 Allegro PCB PI option XL 设计目标阻抗	327
8.9 本章思考题	358
第9章 平面和多节点仿真	359
9.1 学习目标	359
9.2 第8章回顾	359
9.3 电容器布局	360
9.4 平面模型	362
9.5 电源平面的损耗	365
9.6 多节点仿真	366
9.7 使用电源完整性工具进行多节点分析	368
9.8 本章思考题	405
第10章 贴装电感和电容器库	406
10.1 学习目标	406
10.2 第9章回顾	406
10.3 电源完整性工具元器件库的管理	406
10.4 电容器中的电感	411
10.5 在 Allegro PCB PI option XL 中配置电容器	415
10.6 使用 Allegro PCB PI option XL 创建电容器模型	417
10.7 对 PCB 进行电源完整性分析	438
10.8 本章思考题	469





第 11 章 通道分析	470
11.1 学习目标	470
11.2 新增功能	470
11.3 前提条件	470
11.4 SigXplorer 增强功能	471
11.5 图形用户界面更新	472
11.6 其他增强功能	472
11.7 脚本演示	472
11.8 本章思考题	487
第 12 章 PDN 分析	488
12.1 学习目标	488
12.2 新增功能	488
12.3 更新的图形界面	489
12.4 新的 PDN 分析流程	490
12.5 性能增强	490
12.6 PDN 分析过程	490
12.7 去耦电容器的管理	491
12.8 单节点分析	504
12.9 直流分析	509
12.10 交流分析	518
12.11 模型提取	528
12.12 本章思考题	536



第1章 高速 PCB 设计知识

1.1 学习目标

通过本章的学习，读者应该初步了解高速 PCB 的基本概念，以及高速 PCB 设计中应遵循的基本法则，为以后学习、使用 Cadence 信号完整性及电源完整性工具打下理论基础。

1.2 课程内容

现代的电子设计和芯片制造技术正在飞速发展，电子产品的复杂度、时钟和总线频率等都呈快速上升趋势，但系统的电压却不断在降低，所有的这一切加上产品投放市场的时间要求，给设计师带来了前所未有的巨大压力。要想保证产品的一次性成功，就必须能预见设计中可能出现的各种问题，并及时给出合理的解决方案。对于高速数字电路来说，最令人头大的莫过于如何确保瞬时跳变的数字信号通过较长的一段传输线还能完整地被接收，并保证良好的电磁兼容性，这就是目前颇受关注的信号完整性（SI）问题。本章就是围绕信号完整性的问题，让大家对高速电路有个基本的认识，并介绍一些相关的基本概念。本章的主要学习内容有：

- ◎ 高速 PCB 设计的基本概念。
- ◎ 高速 PCB 设计前的准备工作。
- ◎ 高速 PCB 布线应该遵循的基本准则。
- ◎ 高速 PCB 布线后的信号完整性分析及其改进方法。

1.3 高速 PCB 设计的基本概念

1. 电子系统设计所面临的挑战

在电子系统中，需要各种长度的布线。在这些布线上，信号从线的始端（如信号源）传输到终端（如负载）需要一定的时间。已经证实，电信号在分布良好的导线中的传输速度为 3×10^8 m/s。假设布线的长度为 5m，信号从始端到终端就需要 17ns，也就是说，信号存在 17ns 的延时。这种延时在低速系统中可以被忽略，但在高速系统中，这个数量级的延时是不能被忽略的。高速门电路（如 74TTL 系列数字集成电路）的平均延时只有几纳秒，ECL 数字集成电路的延时可达 1~2ns，CPLD/FPGA 的延时则更小。可见，在这些高速电路系统中，PCB 的线上延时是不能被忽略的。高速 PCB 设计还需考虑其他的问题，例如，当信号在导线上高速传输时，如果始端阻抗与终端阻抗不匹配，将会出现电磁波的反射现象，它会

使信号失真，产生有害的干扰脉冲，从而影响整个系统运行。因此，在设计高速 PCB 时，信号延时的问题必须认真考虑，电路分析需要引入 EMI/EMC 分析，在这种情况下，经典的集成电路理论已不再适用，在电路仿真设计程序中应使用分布电路模型。

目前，一些 PCB 设计人员总是根据“感觉”来进行 PCB 的设计，而不是使用适当的方法和规则。而高速的模拟和/或数字电路的设计，几乎不可能凭感觉设计出可靠的电路，因为仅凭“感受”进行设计可能导致的结果是：

- ⑥ 不可预期的系统行为。
- ⑥ 模拟系统传输路径上产生不可接受的噪声。
- ⑥ 系统的稳定性和可靠性会因为温度的变化产生很大的差别。
- ⑥ 在同一 PCB 上连接的元器件上产生虚假的位错误。
- ⑥ 大量的电源和地噪声。
- ⑥ 过冲、下冲及短时信号干扰等。

2. 高速电路的定义

通常，数字逻辑电路的频率达到或超过 50MHz，而且工作在这个频率之上的电路占整个系统的 1/3 以上，就可以称其为高速电路。

实际上，与信号本身的频率相比，信号边沿的谐波频率更高，信号快速变化的跳变（上升沿或下降沿）引发了信号传输的非预期结果。如果线传播延时大于数字信号驱动端上升时间的 1/2，则可认为此类信号是高速信号并产生传输线效应。信号的传递发生在信号状态改变的瞬间，如上升或下降时间。信号从驱动端到接收端经过一段固定的时间，如果传输时间小于上升或下降时间的 1/2，那么在信号改变状态前，来自接收端的反射信号将到达驱动端。否则，反射信号将在信号改变状态后到达驱动端。如果反射信号很强，叠加的波形就有可能会改变逻辑状态。

3. 高速信号的确定

通常，通过元器件手册可以查出信号上升时间的典型值。而在 PCB 设计中，实际布线长度决定了信号的传播时间。如果过孔多、元器件引脚多，或者网络上设置的约束多，将导致延时增大。一般情况下，高速逻辑器件的信号上升时间约为 0.2ns。

以 T_r 表示信号上升时间， T_{pd} 表示信号线传播延时，若 $T_r > 4T_{pd}$ ，信号落在安全区域；若 $2T_{pd} < T_r \leq 4T_{pd}$ ，信号将落在不确定区域；若 $T_r \leq 2T_{pd}$ ，信号将落在问题区域。当信号落在不确定区域或问题区域时，应该使用高速布线方法进行 PCB 设计。

4. 高速 PCB 设计流程

信号完整性（Signal Integrity）是指电路系统中信号的质量。如果在要求的时间内，信号能不失真地从源端传送到接收端，就称该信号是完整的。随着电子技术的不断发展，各种信号完整性问题会层出不穷，而且可以预见，今后还会出现更多的问题。所以，了解信号完整性理论，进而指导和验证高速 PCB 设计是一件刻不容缓的事情。

传统的 PCB 设计一般经过原理图设计、布局、布线、优化 4 个主要步骤。由于缺乏高速分析和仿真指导，信号的质量无法得到保证，而且大部分问题必须等到制板测试后才能发

现，这就大大降低了设计的效率，增加了成本，显然在激烈的市场竞争下，这种设计方法是很不利的。于是，针对高速PCB设计，业界提出了一种新的设计思路，称为“自上而下”的设计方法，这是一种建立在实时仿真基础上优化的高效设计流程，如图1-3-1所示。

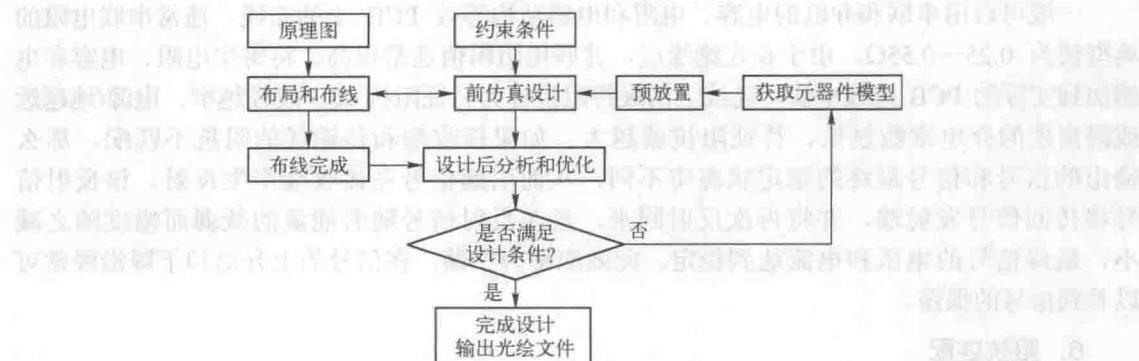


图1-3-1 高速PCB设计流程

从图1-3-1可以看出，在完成高速PCB设计前，经过多方面的仿真、分析和优化，可以避免绝大部分可能产生的问题。如果依托强大的EDA仿真工具，基本上能实现“设计即正确”的目的。

5. 传输线

传输线（Transmission Line）是指由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线，有时也称为延迟线。PCB上的传播信号的路径一般可以分为两种，如图1-3-2所示。一种是普通意义上的布线，一般认为在任何时段布线上的任意点上的电势都相等；另一种是传输线，传输线要考虑信号传播时的影响，并假定信号在传输时，沿传输线上的每一点都有不同的电势。

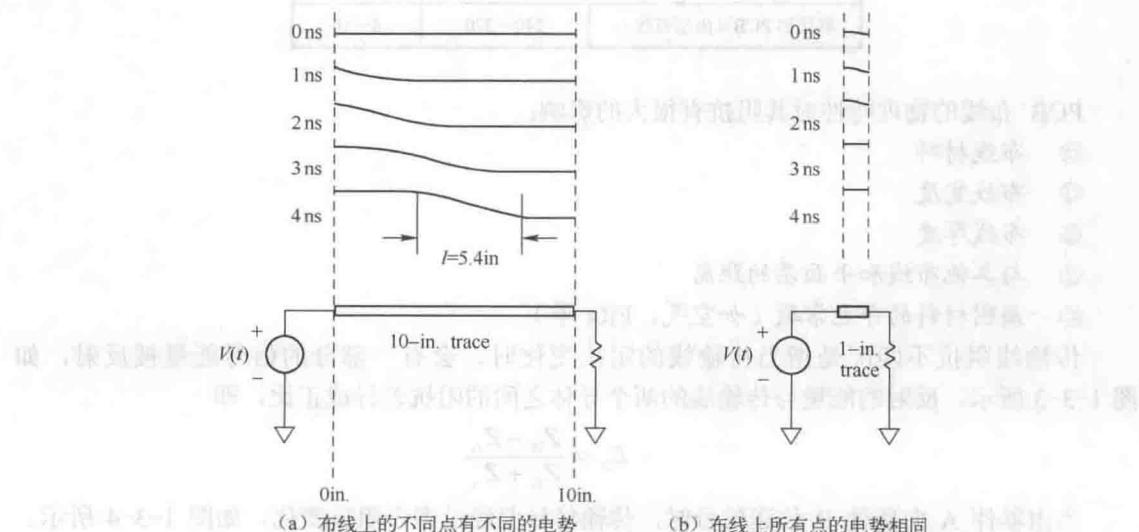


图1-3-2 两种信号布线

那么什么时候应该将信号路径认为是传输线呢？信号传输路径长度大于信号波长的 1%，或接收端元器件是边缘敏感的，或者系统没有过冲和下冲容限，这时认为该传输路径是传输线。在高速 PCB 中，大部分传播信号的路径都是传输线。

一般可以用串联和并联的电容、电阻和电感结构等效 PCB 上的布线。通常串联电阻的典型值为 $0.25\sim0.55\Omega$ 。由于存在绝缘层，并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感加到实际的 PCB 连线中后，连线上的最终阻抗称为特征阻抗 Z_0 。线径越窄、电源/地越远或隔离层的介电常数越低，特征阻抗就越大。如果接收端和传输线的阻抗不匹配，那么输出的信号和信号最终的稳定状态将不同，从而引起信号在接收端产生反射。该反射信号将传回信号发射端，并将再次反射回来，直至反射信号随着能量的减弱而幅度随之减小，最终信号的电压和电流达到稳定。此效应称为振荡，在信号的上升沿和下降沿经常可以看到信号的振荡。

6. 阻抗匹配

电信号在介质中传播的速度取决于其传播介质，而布线引起的传播延时与传播介质的介电常数的平方根成正比，见表 1-3-1。

表 1-3-1 传播延时与传播介质的介电常数

介 质	延时/ (ps/in)	介电常数
真 空	光速: 84	1.0
空 气	85	约 1.0
同轴电缆 (75%的速率)	113	1.8
同轴电缆 (66%的速率)	129	2.3
FR4 PCB (外层布线)	140~180	2.8~4.5
FR4 PCB (内层布线)	180	4.5
氧化铝 PCB (内层布线)	240~270	8~10

PCB 布线的物理特性对其阻抗有很大的影响：

- ① 布线材料
- ② 布线宽度
- ③ 布线厚度
- ④ 与其他布线和平面层的距离
- ⑤ 周围材料的介电常数（如空气、FR4 等）

传输线阻抗不匹配是指当传输线的阻抗变化时，会有一部分的信号能量被反射，如图 1-3-3 所示。反射的能量与传输线的两个导体之间的阻抗差异成正比，即

$$E_R \propto \frac{Z_B - Z_A}{Z_B + Z_A}$$

当由器件 A 向器件 B 传送信号时，传输信号要经过多个阻抗变化，如图 1-3-4 所示。最大的阻抗不匹配基本都发生在驱动端和负载端。

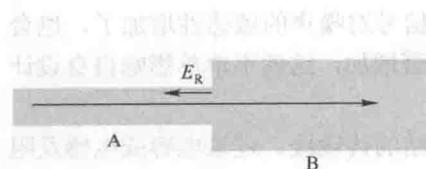


图 1-3-3 阻抗不匹配

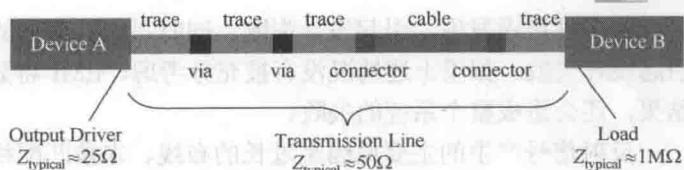


图 1-3-4 信号传输路径

举例说明：假设信号是一个跑步运动员，他一直以 6in/ns 的速度在 PCB 上奔跑，并且他经过每块导体时都会改变其电压值。开始时，驱动器 A 给信号一个命令，让他开始跑步，在如图 1-3-4 所示的阻抗为 50Ω 传输线上开始奔跑，当跑到接收器端时，发现阻抗变为 $1M\Omega$ ，接收器根据反射系数将其反射回去，反射系数为

$$\frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{1000000 - 50}{1000000 + 50} \approx 1$$

这样，带着几乎 100% 的原始能量的信号又以 6in/ns 的速度跑回驱动器，信号在 50Ω 的传输线上返回后遇到了 25Ω 的原始驱动器，他再次被要求返回接收器，但此次信号所携带的能量为

$$\frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{25 - 50}{25 + 50} \approx -\frac{1}{3}$$

也就是说，信号被要求再次返回接收器时所携带的能量约为初始的 $-1/3$ 倍。就这样，当信号再次到达接收器时，又会被反射，以此类推。

若利用示波器观察整个过程，会在示波器上发现如图 1-3-5 所示的图形。

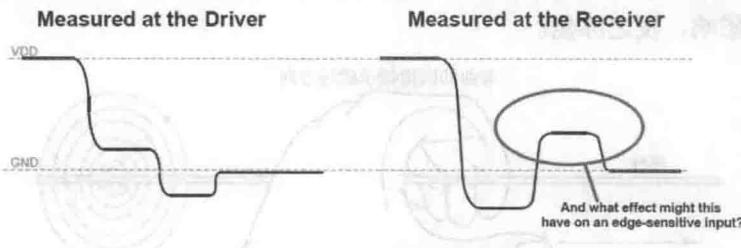


图 1-3-5 示波器观察结果

7. 传输线效应

基于上述定义的传输线模型，归纳起来，传输线会对整个电路设计带来以下效应。

- ⑥ 反射信号 (Reflected signals)
- ⑥ 延时和时序错误 (Delay & Timing errors)
- ⑥ 多次跨越逻辑电平门限错误 (False Switching)
- ⑥ 过冲与下冲 (Overshoot/Undershoot)
- ⑥ 串扰 (Crosstalk)
- ⑥ 电磁辐射 (EMI radiation)

1) 反射信号 如果一根布线没有被正确终结 (终端匹配)，那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端将被反射，从而引发不可预期效应，使信号轮廓失真。当失真变形非常显著时，