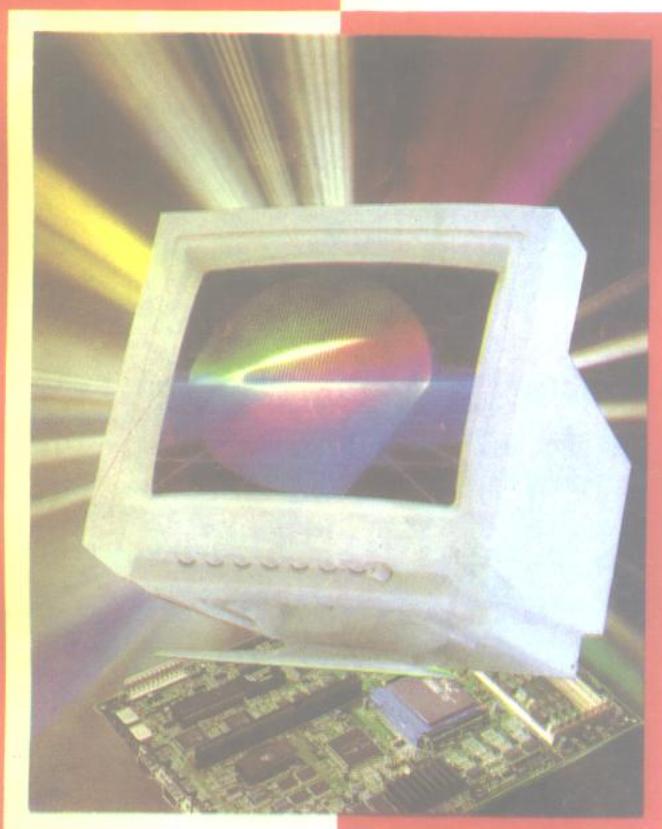


MCS 系列

单片机及接口实用教程

武庆生 仇梅 编



电子科技大学出版社

MCS 系列单片机及接口实用教程

武庆生 仇梅 编

电子科技大学出版社

• 1995 •

[川]新登字 016 号

内 容 简 介

本书以 MCS-51 系列单片机为主,介绍了 MCS 系列单片机的工作原理及应用技术。内容包括单片机基础知识、MCS-51 系列单片机组成原理、指令系统、汇编语言程序设计、串行接口及定时/计数器、中断技术、应用系统扩展、应用系统实例、应用系统开发以及 MCS-96 系列单片机组成原理。

本书由浅入深,自成系统,每章后均附有思考题与习题,特别适合作为大中专教材,亦适合自学和从事单片机开发工作的工程技术人员参考。

MCS 系列单片机及接口实用教程

武庆生 仇梅 编

电子科技大学出版社出版

(成都建设北路二段四号)邮编 610054

四川省仁寿县印刷厂印刷

新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 16.125 字数 370 千字

版次 1995 年 1 月第 1 版 印次 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-6000 册

中国标准书号 ISBN 7-81043-298-2/TP · 13

定价： 14.50 元

前　　言

随着电子技术的迅速发展,特别是随着大规模集成电路产生而出现的微型计算机,使许多领域的技术水平和自动化程度得以大大提高。综观计算机的发展趋势,一是向着快速、实时、智能方向发展,一是向着微型、简便方向发展。高速、并行的巨型计算机属于前者,而单片微型计算机则属于后者。

单片微型计算机具有体积小、运算速度快、功耗低、价格低、运行可靠等优点,因此在工业控制、数据采集、智能仪表、机电一体化、家用电器等领域得到了广泛应用。

本书由浅入深地介绍了MCS系列单片机的原理及应用。对常用接口器件及接口技术作了详细讲解,特别对几个应用系统的软硬件设计作了详细的分析,给出了设计方法及全部配套软件,以便初学者根据实例举一反三,很快掌握单片机应用系统的开发技术。

本书每章后均附有思考题与习题,便于学生练习。

本书由武庆生主编,仇梅编写了第四章和第十一章。魏民在整理书稿方面作了大量工作,在此表示感谢。

由于作者水平有限,书中错误在所难免,敬请读者批评指正。

编　者

1995年1月

目 录

第一章 单片机基础知识

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 引言 | (1) |
| 一、什么是单片机 | (1) |
| 二、单片机发展概况 | (1) |
| 三、MCS 系列单片机简介 | (1) |
| 第二节 MCS 系列单片机结构特点 | (4) |
| 第三节 MCS 系列单片机应用领域 | (4) |
| 第四节 MCS 系列单片机的开发与开发工具 | (5) |
| 思考题与习题 | (6) |

第二章 MCS-51 单片机的结构和原理分析

| | |
|--------------------------|------|
| 第一节 MCS-51 单片机内部结构 | (7) |
| 第二节 CPU 结构 | (7) |
| 一、运算器 | (7) |
| 二、控制器 | (9) |
| 第三节 MCS-51 单片机的存储器 | (10) |
| 一、程序存储器 | (10) |
| 二、数据存储器 | (11) |
| 第四节 CPU 时序及引脚功能 | (15) |
| 一、MCS-51 系列单片机引脚功能 | (15) |
| 二、振荡电路和时钟电路 | (17) |
| 三、CPU 时序 | (17) |
| 第五节 输入/输出(I/O)口 | (19) |
| 一、P0 口 | (19) |
| 二、P1 口 | (20) |
| 三、P2 口 | (20) |
| 四、P3 口 | (20) |
| 思考题与习题 | (21) |

第三章 指令系统

| | |
|----------------------------|------|
| 第一节 MCS-51 单片机指令系统简介 | (23) |
| 一、指令格式 | (23) |
| 二、MCS-51 单片机的助记符语言 | (23) |

| | |
|---------------------------|------|
| 第二节 MCS-51 单片机的寻址方式 | (24) |
| 一、寻址方式中常用符号注释..... | (24) |
| 二、寻址方式..... | (25) |
| 第三节 数据传送类指令 | (28) |
| 第四节 算术运算类指令 | (31) |
| 第五节 逻辑操作类指令 | (34) |
| 第六节 控制转移类指令 | (36) |
| 第七节 位操作类指令 | (40) |
| 思考题与习题 | (42) |

第四章 汇编语言程序设计

| | |
|---------------------------------|------|
| 第一节 汇编语言的格式 | (44) |
| 一、伪指令(Pseudo-Instruction) | (44) |
| 二、汇编语言的格式..... | (45) |
| 第二节 汇编语言程序设计 | (46) |
| 一、顺序结构程序..... | (46) |
| 二、分支程序..... | (47) |
| 三、循环结构程序..... | (48) |
| 四、子程序设计..... | (50) |
| 第三节 MCS-51 汇编语言实用程序举例 | (51) |
| 一、代码转换类程序..... | (51) |
| 二、运算类程序..... | (55) |
| 思考题与习题 | (63) |

第五章 定时/计数器

| | |
|------------------------|------|
| 第一节 定时/计数器工作方式及控制..... | (64) |
| 一、工作方式寄存器 TMOD | (64) |
| 二、控制寄存器 TCON | (65) |
| 第二节 定时/计数器的工作方式..... | (66) |
| 一、工作方式 0 | (66) |
| 二、工作方式 1 | (66) |
| 三、工作方式 2 | (66) |
| 四、工作方式 3 | (67) |
| 第三节 定时/计数器应用举例..... | (68) |
| 思考题与习题 | (69) |

第六章 串行接口

| | |
|-----------------------|------|
| 第一节 串行口工作原理 | (70) |
| 一、串行口控制寄存器 SCON | (70) |

| | |
|------------------------------|-------------|
| 二、源控制寄存器 PCON | (71) |
| 第二节 串行通信的四种工作方式 | (71) |
| 一、工作方式 0 | (71) |
| 二、工作方式 1 | (72) |
| 三、工作方式 2 | (72) |
| 四、工作方式 3 | (72) |
| 第三节 串行口应用举例 | (72) |
| 一、利用串行口工作方式 0 扩展 I/O 口 | (72) |
| 二、用串行口进行异步通信 | (73) |
| 思考题与习题 | (75) |

第七章 中断系统

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 第一节 中断的概念 | (76) |
| 一、为什么要中用中断 | (76) |
| 二、中断源 | (76) |
| 三、中断系统的功能 | (76) |
| 第二节 MCS-51 单片机中断系统 | (77) |
| 一、中断请求源 | (77) |
| 二、中断控制 | (79) |
| 三、中断的响应条件及响应过程 | (80) |
| 四、中断响应时间 | (81) |
| 第三节 中断系统应用举例 | (81) |
| 思考题与习题 | (83) |

第八章 MCS-51 单片机系统扩展及接口技术

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 第一节 程序存储器的扩展 | (84) |
| 第二节 数据存储器的扩展 | (84) |
| 第三节 I/O 口的扩展 | (86) |
| 一、概述 | (86) |
| 二、地址译码法 | (86) |
| 三、用 TTL 芯片扩展 I/O 接口 | (88) |
| 四、8255A 可编程并行 I/O 口扩展 | (89) |
| 五、8155 可编程 I/O 口的扩展 | (93) |
| 六、8279 可编程键盘显示器接口的扩展 | (99) |
| 七、8243 并行 I/O 口的扩展 | (111) |
| 第四节 打印机接口的扩展 | (114) |
| 一、概述 | (114) |
| 二、TPμP 并行口微打接口时序及与单机接口方法 | (114) |
| 三、TPμP40 打印机与单片机接口 | (115) |

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 第五节 A/D 转换接口扩展 | | (121) |
| 一、逐次逼近式 A/D 转换器 | | (122) |
| 二、双积分式 A/D 转换器 | | (122) |
| 三、A/D 转换器的主要技术指标 | | (123) |
| 四、MCS-51 单片机与 A/D 转换器接口应用 | | (124) |
| 第六节 D/A 转换接口扩展 | | (130) |
| 一、D/A 转换器原理及性能 | | (131) |
| 二、MCS-51 单片机与 D/A 转换器接口应用 | | (133) |
| 思考题与习题 | | (139) |

第九章 MCS-51 单片机应用系统

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 第一节 单片机应用系统设计的基本要求 | | (141) |
| 一、可靠性 | | (141) |
| 二、系统自诊断功能 | | (145) |
| 三、操作维修方便 | | (145) |
| 四、性能/价格比 | | (145) |
| 第二节 单片机应用系统的研制方法 | | (145) |
| 一、总体设计 | | (145) |
| 二、硬件设计 | | (146) |
| 三、软件设计 | | (147) |
| 第三节 应用系统实例 | | (150) |
| 一、起重机超载限制器 | | (150) |
| 二、MCS-51 数据采集、简易时钟系统 | | (166) |
| 三、单片微机防盗报警系统 | | (178) |
| 思考题与习题 | | (187) |

第十章 单片机应用系统的开发及开发工具

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| 第一节 单片机应用系统的软硬件开发 | | (188) |
| 一、软件与硬件设计 | | (188) |
| 二、开发的方法 | | (189) |
| 第二节 单片机开发系统的功能 | | (190) |
| 第三节 常用单片机开发系统 | | (192) |
| 一、DVCC-51-II 开发系统 | | (192) |
| 二、DVCC-51-DB 开发系统 | | (193) |
| 三、DVCC-51-CH 开发系统 | | (194) |
| 四、DVCC-51-ED 开发系统 | | (195) |
| 五、DVCC 多功能开发系统 | | (195) |
| 六、其它单片机开发系统 | | (196) |
| 第四节 单片机应用系统调试方法 | | (197) |

| | |
|----------------|-------|
| 一、硬件调试方法 | (197) |
| 二、软件调试方法 | (197) |
| 思考题与习题..... | (198) |

第十一章 MCS-96 系列单片机简介

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 第一节 概述..... | (199) |
| 一、MCS-96 的主要性能特点 | (199) |
| 二、MCS-96 的型号与封装 | (199) |
| 三、引脚功能 | (202) |
| 第二节 MCS-96 系列结构特点 | (205) |
| 一、中央处理器 CPU | (205) |
| 二、存储器空间 | (207) |
| 三、外部存储器扩展法 | (210) |
| 第三节 高速输入输出部件和定时器..... | (210) |
| 一、定时器 | (210) |
| 二、高速输入单元 HSI | (212) |
| 三、高速输出部件 HSO | (213) |
| 四、软件定时器 | (214) |
| 第四节 A/D 转换器和脉宽调制器 | (215) |
| 一、A/D 转换器 | (215) |
| 二、脉宽调制器 | (215) |
| 第五节 串行口 | (216) |
| 第六节 输入/输出口 | (219) |
| 第七节 监视定时器 WDT 和系统复位 | (220) |
| 第八节 中断系统..... | (222) |
| 一、中断源 | (222) |
| 二、中断控制 | (223) |
| 第九节 MCS-96 指令系统 | (224) |
| 一、操作数类型 | (225) |
| 二、寻址方式 | (226) |
| 思考题与习题..... | (228) |
| 附录一 MCS-51 指令表 | (229) |
| 附录二 MCS-51 指令编码表 | (233) |
| 附录三 MCS-96 指令表 | (237) |
| 附录四 MCS-96 指令操作码与状态时间表 | (240) |
| 附录五 常用芯片引脚图..... | (244) |
| 参考文献 | (247) |

第一章 单片机基础知识

第一节 引 言

一、什么是单片机

单片微型计算机简称单片机,由于它的结构及功能均是按工业控制要求设计的,所以其确切的名称应是单片微控制器(Single Chip Microcontroller)。它是把微型计算机的各个功能部件:中央处理器CPU、随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、I/O接口、定时/计数器以及串行通信接口等集成在一块芯片上,构成一个完整的微型计算机,故又把它称为单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)。

二、单片机发展概况

单片机作为微型计算机的一个分支,它的产生与发展和微处理器的产生与发展大体同步,主要分为三个阶段。

第一阶段(1974~1978):初级单片机阶段。以Intel公司的MCS-48为代表,这个系列的单片机在片内集成了8位CPU、并行I/O口、8位定时/计数器、RAM等,无串行I/O口,寻址范围不大于4K。

第二阶段(1978~1983):高性能单片机阶段。以MCS-51系列为代表,这个阶段的单片机均带有串行I/O口,具有多级中断处理系统,定时/计数器为16位,片内RAM和ROM容量相对增大,且寻址范围可达64K。这类单片机的应用领域极其广泛,由于其优良的性价比,特别适合我国的国情,故在我国得到广泛的应用。

第三阶段(1983年~):8位单片机巩固完善及16位单片机推出阶段。16位单片机除了CPU为16位以外,片内RAM和ROM的容量进一步增大,片内RAM增加为232字节,ROM为8K字节,且片内带有高速输入输出部件、多通道10位A/D转换器,具有8级中断等。近年来,32位单片机也已进入实用阶段,但还未引入国内市场。

三、MCS系列单片机简介

Intel公司自1974年推出8位单片机MCS-48系列至今,相继推出了三个系列的几十种产品,详见表1-1。

由于MCS-48单片机逐步趋于淘汰,而MCS-51系列单片机基本上可以满足用户的一般要求,另外MCS-96系列的应用也日趋广泛,故下面主要介绍这两个系列的产品。

表 1-1 Intel 公司主要单片机系列

| 系列 | 型号 | 片内存储器 (字节) | | 片外存储器直 接寻址范围 | | I/O 口线 并行 | 中断源 串行 | 定时/计数 器(个×位) | 晶振 MHz | 典型 指令 周期 μs | 封装 DIP | 其 它 |
|-------------------|---------|---------------|-----|-----------------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----|
| | | ROM/ EPROM | RAM | RAM | EPROM | | | | | | | |
| MCS-48 (8 位机) | 8048 | 1K/ 1K | 64 | 256 | 4K | 27 | | 2 | 1×8 | 2-8 | 1.9 | 40 |
| | 8748 | /1K | 64 | 256 | 4K | 27 | | 2 | 1×8 | 2-8 | 1.9 | 40 |
| | 8035 | — | 64 | 256 | 4K | 27 | | 2 | 1×8 | 2-8 | 1.9 | 40 |
| | 8049 | 2K/ 2K | 128 | 256 | 4K | 27 | | 2 | 1×8 | 2-11 | 1.36 | 40 |
| | 8749 | /2K | 128 | 256 | 4K | 27 | | 2 | 1×8 | 2-11 | 1.36 | 40 |
| | 8039 | — | 128 | 256 | 4K | 27 | | 2 | 1×8 | 2-11 | 1.36 | 40 |
| MCS-51 (8 位机) | 8051 | 4K/ 4K | 128 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 2×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 8751 | /4K | 128 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 2×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 8031 | — | 128 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 2×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 8052AH | 8K/ 8K | 256 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 3×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 8752AH | /8K | 256 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 3×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 8032AH | — | 256 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 3×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| MCS-96 (16 位机) | 80C51BH | 4K/ — | 128 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 2×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 80C31BH | — | 128 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 2×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 87C51BH | /4K | 128 | 64K | 64K | 32 | UART | 5 | 2×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 80C252 | 8K/ — | 256 | 64K | 64K | 32 | UART | 7 | 3×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 87C252 | /8K | 256 | 64K | 64K | 32 | UART | 7 | 3×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| | 83C252 | — | 256 | 64K | 64K | 32 | UART | 7 | 3×16 | 2-12 | 1 | 40 |
| 准 16 位机 | 8094 | — | 232 | 64K | 64K | 32 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 48 |
| | 8095 | — | 232 | 64K | 64K | 32 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 48 |
| | 8096 | — | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 68 |
| | 8097 | — | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 68 |
| | 8394 | 8K/ — | 232 | 64K | 64K | 32 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 48 |
| | 8395 | 8K/ — | 232 | 64K | 64K | 32 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 48 |
| | 8396 | 8K/ — | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 68 |
| | 8397 | 8K/ — | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 68 |
| | 8095BH | — | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 48 |
| | 8396BH | 8K/ — | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 68 |
| | 8797BH | /8K | 232 | 64K | 64K | 48 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 68 |
| | 8098 | — | 232 | 64K | 64K | 32 | UART | 8 | 4×16 软件 | 12 | 1-2 | 48 |

1. MCS-51 系列单片机

(1) 基本型

有 8031、8051、8751 等, 基本型的典型产品是 8051, 其基本特性如下:

- ① 具有 8 位的 CPU 及指令系统;
- ② 128 字节的片内 RAM;
- ③ 21 个特殊功能寄存器;
- ④ 4 个 8 位并行 I/O 口;
- ⑤ 2 个 16 位定时/计数器;
- ⑥ 一个全双工串行口;
- ⑦ 5 个中断源, 2 个中断优先级;
- ⑧ 4K 字节片内 ROM;
- ⑨ 一个片内时钟振荡电路;

(1) 片外可扩展 64K ROM 和 64K RAM。

(2) 增加内存单元型

如 8052AH、8032AH、8752BH 等,此类单片机的内部 ROM 和 RAM 比基本型增加一倍。

(3) 低功耗型

如 80C51BH、80C31BH、87C51 等,此类单片机均采用 CMOS 工艺,故功耗很低。另外,87C51 还具有两级程序存储器保密系统,可防止非法拷贝程序。

(4) A/D 型

如 83C51GA、80C51GA、87C51GA 等,此类单片机带有 8 路 8 位 A/D;半双工同步串行接口;16 位的监视定时器;扩展了 A/D 及串行口中断。

(5) 高级语言型

如 8052AH-BASIC,其中固化有 MCSBASIC52 解释程序。BASIC52 语言可与汇编语言混用。

(6) 可编程计数阵列(PCA)型

如 83C51FA、80C51FA、87C51FA、83C51FB 等,此类单片机都是 CMOS 器件,具有 5 个比较/捕捉模块,每个模块可执行 16 位捕捉正跳变触发,16 位捕捉负跳变触发,16 位软件定时器,16 位高速输出以及 8 位脉宽调制等功能,并且有增强的多机通信串行接口。

(7) DMA 型

一类为 DMA、GSC 型,如 83C152JA、80C152JA、80C152JB 等,该类单片机由新增的特殊功能寄存器支持,具有 DMA 目的地址、DMA 源地址、DMA 字节计数等 58 个特殊功能寄存器。另一类为 DMA、FIFO 型,如 83C452、80C452、87C452P 等,此类单片机具有 128 字节的双向先进先出(FIFO)RAM 阵列,采用环形指针管理读和写,有两个相同的 DMA 通道,允许从一个存储器到另一个存储器的高速传送。

(8) 多并行口型

如 80C451、83C451 等,此类单片机增加了 2 个 8 位的准双向口 P4 和 P5 及一个具有内部上拉的 8 位双向口 P6。

2. MCS-96 系列单片机

Intel 公司于 1983 年推出的 MCS-96 系列 16 位单片机是目前性能最好的单片机产品之一。它包括一个高性能的 16 位 CPU、8K 字节的程序存储器、232 个字节的数据存储器、功能丰富的 I/O 口、10 位 A/D 转换器等,其主要性能特点为:

(1) 高性能的 16 位 CPU。该 CPU 的最大特点是采用寄存器-寄存器结构,CPU 直接面向 256 字节的寄存器空间,消除了累加器结构中存在的瓶颈效应,大大提高了操作速度和数据吞吐能力。

(2) 高效率的指令系统。指令系统中具有 16 位的乘除指令,还有符号扩展指令,可以对符号数据进行操作,许多指令既可用于双操作数,也可用于三操作数,平均指令执行时间 1 ~ 2 μ s。

(3) 具有 2 个 16 位定时器。另外还有 4 个受高速输出部件控制的软件定时器。

(4) 具有 256 字节的内部寄存器和专用寄存器。其中 232 个字节为内部寄存器,它兼有通用寄存器和高速 RAM 的功能。

(5) 具有 8K 字节的内部程序存储器。内部程序存储器可以加密,并可在运行中对

EPROM 编程。

- (6) 具有 10 位 A/D 转换器。
- (7) 具有 5 个 8 位的标准输入/输出口。
- (8) 具有高速输入/输出部件。
- (9) 具有 9 个中断源, 8 个中断优先级。
- (10) 具有 16 位的监视定时器。系统产生软硬件故障时, 可使系统复位。
- (11) 总线结构可以动态配置成 8 位或 16 位, 以适应外部存储器不同字节的操作。

第二节 MCS 系列单片机结构特点

本节以 MCS-51 单片机为例来具体介绍 MCS 系列单片机的结构特点。

就 CPU 结构而言, MCS 系列单片机在数据 RAM 区开辟了一个寄存器工作区, 该区共有 4 组, 每组 8 个寄存器, 共可提供 32 个工作寄存器。另外还有 21 个特殊功能寄存器 SFR, SFR 使得单片机系统的功能得到了很大的扩展, 由于 SFR 的作用, 使得 I/O 口衍生出更多的功能, 而且利用 SFR 可以完成对定时器、串行口、中断逻辑的控制。

MCS 系列单片机把程序存储器和数据存储器在空间上分开, 采用不同的寻址方式, 使用两个不同的地址指针, PC 指向程序存储器, DPTR 指向数据存储器, 采用这种结构主要是为了满足工业控制的需要, 即需较大的程序存储器空间和较少的数据存储空间, 但根据用户需要, 它们都可以扩展为 64K。

MCS 系列单片机的输入/输出接口在程序控制下具有第二功能, 可由用户系统设计者灵活选择。

例如数据线和地址线低 8 位可分时合用 P0 口, 而地址高 8 位与其它信号可合用 P2 口。由于存储器及接口都在片内, 故只要在 I/O 口管脚处增加驱动器即可, 简化了接口设计工作, 提高了单片机与外设数据交换的速度。

MCS 系列单片机内部具有全双工串行接口, 可同时发送和接收信息。有两个物理上独立的接收发送缓冲器 SBUF, 发送缓冲器只能写入不能读出, 接收缓冲器只能读出不能写入。

MCS 系列单片机内部有专门的位处理机, 具有较强的位处理能力, 它具有 CLR、SETB、JB、JNB、JBC、CPL、ANL C, bit、ANL C, $\overline{\text{bit}}$ 、ORL C, bit、ORL C, $\overline{\text{bit}}$ 、MOV C, bit、MOV bit, C 等位操作指令。

第三节 MCS 系列单片机应用领域

MCS 系列单片机应用范围很广, 根据使用情况大致可分为如下四大类:

1. 单片机在智能仪器仪表中的应用

单片机具有体积小、功耗低、控制功能强等优点, 故可广泛应用于各类仪器仪表中(包括温度、湿度、流量、流速、电压、频率、功率、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力测定等), 引入单片机使得仪器仪表数字化、智能化、微型化, 且功能大大提高。例如, 精密数字温度计、智能电度表、智能流速仪、微机多功能 PH 测试仪等等。

2. 单片机在工业测控中的应用

用单片机可以构成各种工业测控系统、自适应控制系统、数据采集系统等。例如，MCS-51 单片机控制电镀生产线、温室人工气候控制、报警系统控制、IBM-PC/XT 和单片机组成的二级计算机控制系统等。

3. 单片机在计算机网络与通信技术中的应用

MCS 系列单片机具有通信接口，为单片机在计算机网络与通信设备中的应用提供了良好的条件。例如，MCS 系列单片机控制的串行自动呼叫应答系统、列车无线通信系统、MCS-51 单片机控制无线遥控系统等。

4. 单片机在日常生活及家电中的应用

单片机愈来愈广泛地应用于日常生活中的智能电气产品以及家电中，例如，电子称、银行计息电脑、电脑缝纫机、心率监护仪、电冰箱控制、彩色电视机控制、洗衣机控制等等。

第四节 MCS 系列单片机的开发与开发工具

在单片机的实际应用中，人们最关心的是单片机产品研制和开发有什么特点，采用什么开发手段和什么开发工具。

单片机的开发包括硬件和软件两部分，只有当单片机和其它电子器件及设备组成一个硬件系统，并配置适当的工作程序后，才能构成一个单片机应用系统。单片机本身没有自我开发功能，必须借助开发工具来生成目标程序，排除目标系统中的软硬件故障，并需借助开发工具把目标程序固化到单片机内部或外部 EPROM 芯片中。

单片机应用系统的软硬件调试，需要专门的开发工具（通常为一个特殊的计算机系统），称为单片机开发系统或称仿真机。常常采用的开发方法是把开发系统中的 CPU 和 RAM 暂时出借给用户系统，利用开发系统对用户系统的软硬件进行调试（又称仿真），然后把调好的程序固化到 EPROM 中，恢复用户系统中的 CPU 和 RAM，对独立的用户系统进行试运行，若满足设计要求，则开发工作完成。

单片机开发系统一般应具备以下四方面的基本功能：

- (1) 系统硬件电路的诊断与检查；
- (2) 用户程序的输入修改；
- (3) 程序的运行调试；
- (4) 程序固化。

对于较完善的开发系统还配备有程序的汇编、反汇编、程序文本打印及转储，具有全速跟踪调试运行的能力。

功能强、操作方便的单片机开发系统可以加快单片机应用系统的研制工作。国内很多厂家根据我国国情研制出了以 8031 作为开发芯片的 MCS-51 单片机开发系统。例如，江苏启东计算机厂生产的 DVCC 系列单片机开发系统，可提供用户 RAM 64K，具有 RS-232 接口，可和 PC 机双向通信，并可对 8751EPROM 写入、读出 8051ROM 中的内容等功能。

随着单片机应用领域的不断扩大，开发装置的功能也越来越强，价格也越来越低，这就为进一步推广应用单片机提供了良好的工具。

思考题与习题

1. 什么是单片机?
2. 单片机有何特点?
3. 8位单片机和16位单片机的本质区别是什么?
4. MCS-51系列中8031、8051、8751有什么区别?
5. 单片机主要应用于哪些领域?
6. 在MCS-51系列单片机中,程序存储器和数据存储器最大可扩展为多少字节?

第二章 MCS-51 单片机的结构和原理分析

第一节 MCS-51 单片机内部结构

8051 单片机的内部结构框图如图 2.1 所示,其基本结构为:

- 8 位 CPU,片内振荡器;
- 4K 字节 ROM,128 字节 RAM;
- 21 个特殊功能寄存器;
- 32 根 I/O 口线;
- 可寻址各 64K 的外部程序、数据存储器空间;
- 2 个 16 位的定时器/计数器;
- 中断结构:具有 5 个中断源,2 个优先级;
- 一个全双工串行口;
- 有位寻址功能,适于布尔处理的位处理器。

由图可见,单片机的基本组成和一般微型计算机是相同的,不同的只是进行了单片集成化而已。

图 2.1 中把 4K ROM 换成 EPROM,就是 8751 的结构图,如果去掉 ROM 部分,即为 8031 的结构图。

第二节 CPU 结构

单片机最核心的部分是 CPU,可以说 CPU 是单片机的大脑和心脏。CPU 的功能是产生控制信号,把数据从存储器或输入口传送到 CPU 或反向传送,还可对输入数据进行算术逻辑运算以及位操作处理,故 CPU 内包含了运算器、控制器以及布尔处理器。

一、运算器

运算器以算术/逻辑部件 ALU(Arithmetic Logic Unit)为核心,加上累加器 ACC(Accumulator)、暂存寄存器、程序状态字寄存器 PSW(Program Status Word)以及布尔处理器、BCD 码运算调整电路等构成了整个运算器逻辑电路。

累加器 ACC

ACC 是 8 位寄存器,它通过暂存器和 ALU 相连,它是 CPU 中工作最繁忙的寄存器,因为在进行算术、逻辑运算时,运算器的一个输入多为 ACC 的输出,而运算结果大多数也要送到 ACC 中。在指令系统中累加器 ACC 的助记符为 A。

算术/逻辑部件 ALU

ALU 用来完成二进制数的四则运算和布尔代数的逻辑运算。此外通过对运算结果的判

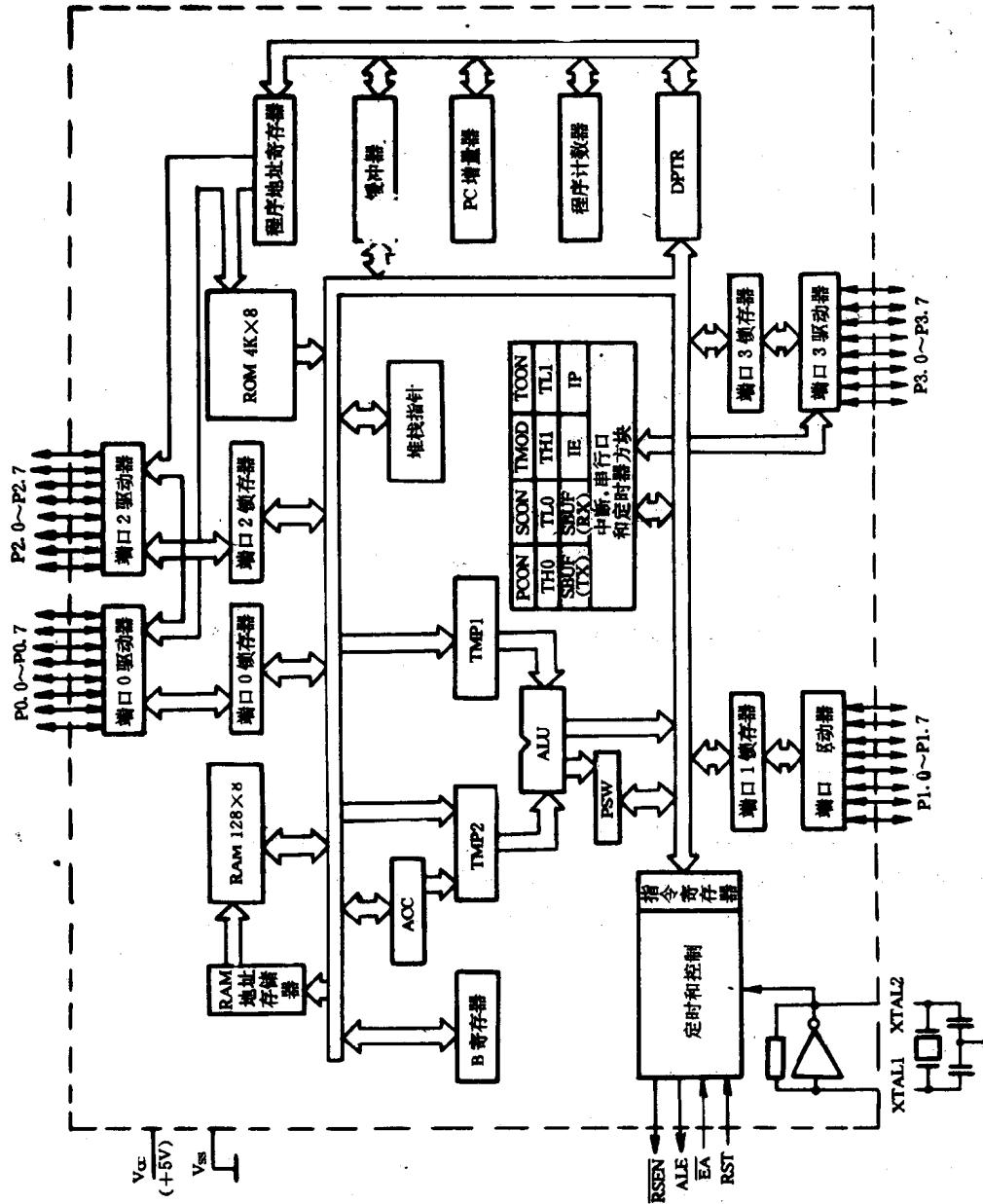


图 2.1 8051 单片机内部结构图